



## **MCDGV4**

### **Защита генератора**

**Версия: 3.6.b (Мод\_ 42255)**

**Перевод оригинала · Русский**

**Revision: - (Мод\_ 42342)**

**© 2019**

Перевод оригинала справочного руководства

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Телефон: +49 (0) 21 52 145 1

© 2019 Woodward Kempen GmbH

# Содержание

<b>1</b>	<b>Об этом справочном руководстве</b>	<b>14</b>
<b>2</b>	<b>Оборуд_</b>	<b>18</b>
2.1	Конфигурация устройства	18
2.2	Цифровые входы	20
2.2.1	ЦВх Слот X1 («DI8-X1»)	20
2.2.2	ЦВх Слот X5	21
2.2.3	ЦВх Слот X6	22
2.3	Двоичн_ вых_	23
2.3.1	РелВых Раз X2 (6 Двоичн_ вых_)	23
2.3.2	РелВых Раз X5 (4 Двоичн_ вых_)	37
2.3.3	РелВых Раз X6 (5 Двоичн_ вых_)	47
2.4	Аналоговые входы	59
2.4.1	Аналог вх[1]	59
2.4.2	Аналог вх[2]	60
2.5	Аналоговые выходы	61
2.5.1	Аналог вых[1]	61
2.5.2	Аналог вых[2]	62
2.6	СД	63
2.6.1	ИНД группа А	63
2.6.2	ИНД группа В	72
2.7	ИЧМ	81
2.7.1	ИЧМ: Глобальные параметры	81
2.7.2	ИЧМ: Прямые команды	82
2.7.3	ИЧМ: Измеренные значения	82
<b>3</b>	<b>Безопасность</b>	<b>83</b>
<b>4</b>	<b>Системные параметры</b>	<b>85</b>
4.1	СистПар: Глобальные параметры	85
4.2	ТН	86
4.2.1	ТН: Глобальные параметры	86
4.2.2	ТН: Сигналы (состояния выходов)	92
4.2.3	ТН: Измеренные значения	92
4.2.4	ТН: Статистика	97
4.3	ТТ нейтр	101
4.3.1	ТТ нейтр: Глобальные параметры	101
4.3.2	ТТ нейтр: Сигналы (состояния выходов)	103
4.3.3	ТТ нейтр: Измеренные значения	103
4.3.4	ТТ нейтр: Статистика	106
4.4	Сил ТТ	110
4.4.1	Сил ТТ: Глобальные параметры	110

4.4.2	Сил ТТ: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	112
4.4.3	Сил ТТ: Измеренные значения . . . . .	112
4.4.4	Сил ТТ: Статистика . . . . .	115
4.5	Генератор . . . . .	119
4.5.1	Генератор: Глобальные параметры . . . . .	119
4.5.2	Генератор: Прямые команды . . . . .	119
4.5.3	Генератор: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	119
4.5.4	Генератор: Измеренные значения . . . . .	120
4.6	Трансформ . . . . .	121
4.6.1	Трансформ: Параметры конфигурации . . . . .	121
4.6.2	Трансформ: Глобальные параметры . . . . .	121
<b>5</b>	<b>Система . . . . .</b>	<b>123</b>
5.1	Сис: Глобальные параметры . . . . .	123
5.2	Сис: Прямые команды . . . . .	125
5.3	Сис: Состояния входов . . . . .	126
5.4	Сис: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	127
5.5	Сис: Измеренные значения . . . . .	129
<b>6</b>	<b>Измеренные значения . . . . .</b>	<b>131</b>
6.1	Z . . . . .	132
6.1.1	Z: Глобальные параметры . . . . .	132
6.1.2	Z: Измеренные значения . . . . .	132
6.2	Id . . . . .	134
6.2.1	Id: Глобальные параметры . . . . .	134
6.2.2	Id: Измеренные значения . . . . .	134
6.2.3	Id: Статистика . . . . .	135
6.3	IdG . . . . .	136
6.3.1	IdG: Глобальные параметры . . . . .	136
6.3.2	IdG: Измеренные значения . . . . .	136
6.3.3	IdG: Статистика . . . . .	136
6.4	СчЭн_ . . . . .	138
6.4.1	СчЭн_: Глобальные параметры . . . . .	138
6.4.2	СчЭн_: Прямые команды . . . . .	138
6.4.3	СчЭн_: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	138
6.4.4	СчЭн_: Измеренные значения . . . . .	140
6.4.5	СчЭн_: Статистика . . . . .	141
<b>7</b>	<b>Статистика . . . . .</b>	<b>144</b>
7.1	Статистика: Глобальные параметры . . . . .	144
7.2	Статистика: Прямые команды . . . . .	147
7.3	Статистика: Состояния входов . . . . .	148
7.4	Статистика: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	149
7.5	Статистика: Счетчики . . . . .	149

<b>8</b>	<b>Связь</b>	<b>151</b>
8.1	Scada: Параметры конфигурации	151
8.2	Scada: Сигналы (состояния выходов)	151
8.3	TcpIp	152
8.3.1	TcpIp: Глобальные параметры	152
8.4	DNP3	153
8.4.1	DNP3: Глобальные параметры	153
8.4.2	DNP3: Прямые команды	158
8.4.3	DNP3: Состояния входов	159
8.4.4	DNP3: Сигналы (состояния выходов)	159
8.4.5	DNP3: Счетчики	160
8.5	Modbus	161
8.5.1	Modbus: Глобальные параметры	161
8.5.2	Modbus: Прямые команды	164
8.5.3	Modbus: Состояния входов	165
8.5.4	Modbus: Сигналы (состояния выходов)	165
8.5.5	Modbus: Измеренные значения	166
8.5.6	Modbus: Счетчики	167
8.6	IEC 61850	169
8.6.1	IEC 61850: Глобальные параметры	169
8.6.2	IEC 61850: Прямые команды	169
8.6.3	IEC 61850: Сигналы (состояния выходов)	169
8.6.4	IEC 61850: Измеренные значения	170
8.6.5	IEC 61850: Счетчики	171
8.6.6	IEC 61850 – Вирт. вых.	173
8.7	IEC103	174
8.7.1	IEC103: Глобальные параметры	174
8.7.2	IEC103: Прямые команды	176
8.7.3	IEC103: Сигналы (состояния выходов)	177
8.7.4	IEC103: Счетчики	177
8.8	IEC104	179
8.8.1	IEC104: Глобальные параметры	179
8.8.2	IEC104: Прямые команды	182
8.8.3	IEC104: Сигналы (состояния выходов)	182
8.8.4	IEC104: Измеренные значения	183
8.8.5	IEC104: Счетчики	183
8.9	Profibus	185
8.9.1	Profibus: Глобальные параметры	185
8.9.2	Profibus: Прямые команды	186
8.9.3	Profibus: Состояния входов	186
8.9.4	Profibus: Сигналы (состояния выходов)	186
8.9.5	Profibus: Измеренные значения	187
8.9.6	Profibus: Счетчики	188

8.10	IRIG-B . . . . .	190
8.10.1	IRIG-B: Параметры конфигурации . . . . .	190
8.10.2	IRIG-B: Глобальные параметры . . . . .	190
8.10.3	IRIG-B: Прямые команды . . . . .	190
8.10.4	IRIG-B: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	191
8.10.5	IRIG-B: Счетчики . . . . .	191
8.11	SNTP . . . . .	192
8.11.1	SNTP: Параметры конфигурации . . . . .	192
8.11.2	SNTP: Глобальные параметры . . . . .	192
8.11.3	SNTP: Прямые команды . . . . .	193
8.11.4	SNTP: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	193
8.11.5	SNTP: Измеренные значения . . . . .	193
8.11.6	SNTP: Счетчики . . . . .	194
8.12	Синх. вр. . . . .	196
8.12.1	Синх. вр.: Глобальные параметры . . . . .	196
8.12.2	Синх. вр.: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	198
<b>9</b>	<b>Параметр защиты . . . . .</b>	<b>199</b>
9.1	Защ: Глобальные параметры . . . . .	199
9.2	Защ: Прямые команды . . . . .	200
9.3	Защ: Состояния входов . . . . .	200
9.4	Защ: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	200
9.5	Защ: Измеренные значения . . . . .	204
9.6	Id . . . . .	205
9.6.1	Id: Параметры конфигурации . . . . .	205
9.6.2	Id: Глобальные параметры . . . . .	205
9.6.3	Id: Группы уставки параметров . . . . .	205
9.6.4	Id: Состояния входов . . . . .	209
9.6.5	Id: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	209
9.6.6	Id: Измеренные значения . . . . .	213
9.6.7	Id: Статистика . . . . .	214
9.7	IdH . . . . .	215
9.7.1	IdH: Параметры конфигурации . . . . .	215
9.7.2	IdH: Глобальные параметры . . . . .	215
9.7.3	IdH: Группы уставки параметров . . . . .	215
9.7.4	IdH: Состояния входов . . . . .	216
9.7.5	IdH: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	217
9.8	IdG[1] ... IdG[2] . . . . .	219
9.8.1	IdG[1]: Параметры конфигурации . . . . .	219
9.8.2	IdG[1]: Глобальные параметры . . . . .	219
9.8.3	IdG[1]: Группы уставки параметров . . . . .	219
9.8.4	IdG[1]: Состояния входов . . . . .	221
9.8.5	IdG[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	221
9.9	IdGH[1] ... IdGH[2] . . . . .	223

9.9.1	IdGH[1]: Параметры конфигурации . . . . .	223
9.9.2	IdGH[1]: Глобальные параметры . . . . .	223
9.9.3	IdGH[1]: Группы уставки параметров . . . . .	223
9.9.4	IdGH[1]: Состояния входов . . . . .	224
9.9.5	IdGH[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	225
9.10	IN2 . . . . .	226
9.10.1	IN2: Параметры конфигурации . . . . .	226
9.10.2	IN2: Глобальные параметры . . . . .	226
9.10.3	IN2: Группы уставки параметров . . . . .	226
9.10.4	IN2: Состояния входов . . . . .	227
9.10.5	IN2: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	227
9.11	I[1] ... I[6]. . . . .	229
9.11.1	I[1]: Параметры конфигурации . . . . .	229
9.11.2	I[1]: Глобальные параметры . . . . .	229
9.11.3	I[1]: Группы уставки параметров . . . . .	230
9.11.4	I[1]: Состояния входов . . . . .	234
9.11.5	I[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	235
9.12	ЗIo[1] ... ЗIo[4]. . . . .	238
9.12.1	ЗIo[1]: Параметры конфигурации . . . . .	238
9.12.2	ЗIo[1]: Глобальные параметры . . . . .	238
9.12.3	ЗIo[1]: Группы уставки параметров . . . . .	240
9.12.4	ЗIo[1]: Состояния входов . . . . .	244
9.12.5	ЗIo[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	245
9.13	ТепМод . . . . .	247
9.13.1	ТепМод: Параметры конфигурации . . . . .	247
9.13.2	ТепМод: Глобальные параметры . . . . .	247
9.13.3	ТепМод: Группы уставки параметров . . . . .	248
9.13.4	ТепМод: Прямые команды . . . . .	249
9.13.5	ТепМод: Состояния входов . . . . .	249
9.13.6	ТепМод: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	250
9.13.7	ТепМод: Измеренные значения . . . . .	250
9.13.8	ТепМод: Статистика . . . . .	251
9.14	I2>[1] ... I2>[2]. . . . .	252
9.14.1	I2>[1]: Параметры конфигурации . . . . .	252
9.14.2	I2>[1]: Глобальные параметры . . . . .	252
9.14.3	I2>[1]: Группы уставки параметров . . . . .	253
9.14.4	I2>[1]: Состояния входов . . . . .	255
9.14.5	I2>[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	255
9.15	I2>G[1] ... I2>G[2]. . . . .	257
9.15.1	I2>G[1]: Параметры конфигурации . . . . .	257
9.15.2	I2>G[1]: Глобальные параметры . . . . .	257
9.15.3	I2>G[1]: Группы уставки параметров . . . . .	257
9.15.4	I2>G[1]: Состояния входов . . . . .	259
9.15.5	I2>G[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	259

9.16	КН[1] ... КН[6]. . . . .	261
9.16.1	КН[1]: Параметры конфигурации . . . . .	261
9.16.2	КН[1]: Глобальные параметры . . . . .	261
9.16.3	КН[1]: Группы уставки параметров . . . . .	261
9.16.4	КН[1]: Состояния входов . . . . .	264
9.16.5	КН[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	265
9.17	df/dt . . . . .	267
9.17.1	df/dt: Параметры конфигурации . . . . .	267
9.17.2	df/dt: Глобальные параметры . . . . .	267
9.17.3	df/dt: Группы уставки параметров . . . . .	267
9.17.4	df/dt: Состояния входов . . . . .	270
9.17.5	df/dt: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	270
9.18	дельта фи . . . . .	272
9.18.1	дельта фи: Параметры конфигурации . . . . .	272
9.18.2	дельта фи: Глобальные параметры . . . . .	272
9.18.3	дельта фи: Группы уставки параметров . . . . .	272
9.18.4	дельта фи: Состояния входов . . . . .	275
9.18.5	дельта фи: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	275
9.19	Зависимое отключение . . . . .	277
9.19.1	Зависимое отключение: Параметры конфигурации . . . . .	277
9.19.2	Зависимое отключение: Глобальные параметры . . . . .	277
9.19.3	Зависимое отключение: Группы уставки параметров . . . . .	278
9.19.4	Зависимое отключение: Состояния входов . . . . .	279
9.19.5	Зависимое отключение: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	279
9.20	Pr[1] ... Pr[3] . . . . .	281
9.20.1	Pr[1]: Параметры конфигурации . . . . .	281
9.20.2	Pr[1]: Глобальные параметры . . . . .	281
9.20.3	Pr[1]: Группы уставки параметров . . . . .	281
9.20.4	Pr[1]: Состояния входов . . . . .	284
9.20.5	Pr[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	284
9.21	Qr . . . . .	286
9.21.1	Qr: Параметры конфигурации . . . . .	286
9.21.2	Qr: Глобальные параметры . . . . .	286
9.21.3	Qr: Группы уставки параметров . . . . .	286
9.21.4	Qr: Состояния входов . . . . .	288
9.21.5	Qr: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	289
9.22	LVRT[1] ... LVRT[2] . . . . .	291
9.22.1	LVRT[1]: Параметры конфигурации . . . . .	291
9.22.2	LVRT[1]: Глобальные параметры . . . . .	291
9.22.3	LVRT[1]: Группы уставки параметров . . . . .	291
9.22.4	LVRT[1]: Прямые команды . . . . .	296
9.22.5	LVRT[1]: Состояния входов . . . . .	296
9.22.6	LVRT[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	296
9.22.7	LVRT[1]: Счетчики . . . . .	298



9.23	VG[1] ... VG[2]. . . . .	299
9.23.1	VG[1]: Параметры конфигурации . . . . .	299
9.23.2	VG[1]: Глобальные параметры . . . . .	299
9.23.3	VG[1]: Группы уставки параметров . . . . .	300
9.23.4	VG[1]: Состояния входов . . . . .	301
9.23.5	VG[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	302
9.24	U 012[1] ... U 012[6]. . . . .	304
9.24.1	U 012[1]: Параметры конфигурации. . . . .	304
9.24.2	U 012[1]: Глобальные параметры . . . . .	304
9.24.3	U 012[1]: Группы уставки параметров . . . . .	305
9.24.4	U 012[1]: Состояния входов. . . . .	306
9.24.5	U 012[1]: Сигналы (состояния выходов). . . . .	307
9.25	f[1] ... f[6]. . . . .	308
9.25.1	f[1]: Параметры конфигурации. . . . .	308
9.25.2	f[1]: Глобальные параметры . . . . .	308
9.25.3	f[1]: Группы уставки параметров . . . . .	308
9.25.4	f[1]: Состояния входов. . . . .	310
9.25.5	f[1]: Сигналы (состояния выходов). . . . .	311
9.26	ЗПЭ[1] ... ЗПЭ[6]. . . . .	313
9.26.1	ЗПЭ[1]: Параметры конфигурации . . . . .	313
9.26.2	ЗПЭ[1]: Глобальные параметры . . . . .	313
9.26.3	ЗПЭ[1]: Группы уставки параметров . . . . .	313
9.26.4	ЗПЭ[1]: Состояния входов . . . . .	317
9.26.5	ЗПЭ[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	317
9.27	КМ[1] ... КМ[2]. . . . .	319
9.27.1	КМ[1]: Параметры конфигурации. . . . .	319
9.27.2	КМ[1]: Глобальные параметры . . . . .	319
9.27.3	КМ[1]: Группы уставки параметров . . . . .	319
9.27.4	КМ[1]: Состояния входов . . . . .	321
9.27.5	КМ[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	322
9.28	Q->&U<. . . . .	323
9.28.1	Q->&U<: Параметры конфигурации. . . . .	323
9.28.2	Q->&U<: Глобальные параметры . . . . .	323
9.28.3	Q->&U<: Группы уставки параметров . . . . .	323
9.28.4	Q->&U<: Состояния входов. . . . .	326
9.28.5	Q->&U<: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	326
9.29	Повт. соедин.[1] ... Повт. соедин.[2]. . . . .	328
9.29.1	Повт. соедин.[1]: Параметры конфигурации . . . . .	328
9.29.2	Повт. соедин.[1]: Глобальные параметры . . . . .	328
9.29.3	Повт. соедин.[1]: Группы уставки параметров . . . . .	329
9.29.4	Повт. соедин.[1]: Состояния входов . . . . .	332
9.29.5	Повт. соедин.[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	332
9.30	Синх. . . . .	334
9.30.1	Синх: Параметры конфигурации. . . . .	334

9.30.2	Синх: Глобальные параметры. . . . .	334
9.30.3	Синх: Группы уставки параметров. . . . .	335
9.30.4	Синх: Состояния входов. . . . .	338
9.30.5	Синх: Сигналы (состояния выходов). . . . .	339
9.30.6	Синх: Измеренные значения. . . . .	340
9.31	LoE-Z1[1] ... LoE-Z1[2]. . . . .	342
9.31.1	LoE-Z1[1]: Параметры конфигурации. . . . .	342
9.31.2	LoE-Z1[1]: Глобальные параметры. . . . .	342
9.31.3	LoE-Z1[1]: Группы уставки параметров. . . . .	342
9.31.4	LoE-Z1[1]: Состояния входов. . . . .	344
9.31.5	LoE-Z1[1]: Сигналы (состояния выходов). . . . .	345
9.32	LoE-Z2[1] ... LoE-Z2[2]. . . . .	347
9.32.1	LoE-Z2[1]: Параметры конфигурации. . . . .	347
9.32.2	LoE-Z2[1]: Глобальные параметры. . . . .	347
9.32.3	LoE-Z2[1]: Группы уставки параметров. . . . .	347
9.32.4	LoE-Z2[1]: Состояния входов. . . . .	350
9.32.5	LoE-Z2[1]: Сигналы (состояния выходов). . . . .	350
9.33	OST. . . . .	352
9.33.1	OST: Параметры конфигурации. . . . .	352
9.33.2	OST: Глобальные параметры. . . . .	352
9.33.3	OST: Группы уставки параметров. . . . .	352
9.33.4	OST: Состояния входов. . . . .	356
9.33.5	OST: Сигналы (состояния выходов). . . . .	357
9.34	V/f>[1] ... V/f>[2]. . . . .	360
9.34.1	V/f>[1]: Параметры конфигурации. . . . .	360
9.34.2	V/f>[1]: Глобальные параметры. . . . .	360
9.34.3	V/f>[1]: Группы уставки параметров. . . . .	360
9.34.4	V/f>[1]: Состояния входов. . . . .	362
9.34.5	V/f>[1]: Сигналы (состояния выходов). . . . .	362
9.35	InEn. . . . .	364
9.35.1	InEn: Параметры конфигурации. . . . .	364
9.35.2	InEn: Глобальные параметры. . . . .	364
9.35.3	InEn: Группы уставки параметров. . . . .	365
9.35.4	InEn: Состояния входов. . . . .	366
9.35.5	InEn: Сигналы (состояния выходов). . . . .	367
9.36	Z[1] ... Z[2]. . . . .	368
9.36.1	Z[1]: Параметры конфигурации. . . . .	368
9.36.2	Z[1]: Глобальные параметры. . . . .	368
9.36.3	Z[1]: Группы уставки параметров. . . . .	370
9.36.4	Z[1]: Состояния входов. . . . .	380
9.36.5	Z[1]: Сигналы (состояния выходов). . . . .	381
9.37	АШ. . . . .	383
9.37.1	АШ: Параметры конфигурации. . . . .	383
9.37.2	АШ: Глобальные параметры. . . . .	383

9.37.3	АШ: Группы уставки параметров . . . . .	383
9.37.4	АШ: Состояния входов . . . . .	385
9.37.5	АШ: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	385
9.38	PSB . . . . .	386
9.38.1	PSB: Параметры конфигурации . . . . .	386
9.38.2	PSB: Глобальные параметры . . . . .	386
9.38.3	PSB: Группы уставки параметров . . . . .	386
9.38.4	PSB: Состояния входов . . . . .	389
9.38.5	PSB: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	389
9.39	ВНО . . . . .	392
9.39.1	ВНО: Параметры конфигурации . . . . .	392
9.39.2	ВНО: Глобальные параметры . . . . .	392
9.39.3	ВНО: Группы уставки параметров . . . . .	393
9.39.4	ВНО: Состояния входов . . . . .	394
9.39.5	ВНО: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	394
9.40	МСХН . . . . .	396
9.40.1	МСХН: Параметры конфигурации . . . . .	396
9.40.2	МСХН: Глобальные параметры . . . . .	396
9.40.3	МСХН: Группы уставки параметров . . . . .	397
9.40.4	МСХН: Состояния входов . . . . .	398
9.40.5	МСХН: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	398
9.41	ВншЗащ[1] . . . . . ВншЗащ[4] . . . . .	400
9.41.1	ВншЗащ[1]: Параметры конфигурации . . . . .	400
9.41.2	ВншЗащ[1]: Глобальные параметры . . . . .	400
9.41.3	ВншЗащ[1]: Группы уставки параметров . . . . .	401
9.41.4	ВншЗащ[1]: Состояния входов . . . . .	402
9.41.5	ВншЗащ[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	402
9.42	Внешн_мгн давл . . . . .	404
9.42.1	Внешн_мгн давл: Параметры конфигурации . . . . .	404
9.42.2	Внешн_мгн давл: Глобальные параметры . . . . .	404
9.42.3	Внешн_мгн давл: Группы уставки параметров . . . . .	405
9.42.4	Внешн_мгн давл: Состояния входов . . . . .	406
9.42.5	Внешн_мгн давл: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	406
9.43	ВнешТемпМасл . . . . .	408
9.43.1	ВнешТемпМасл: Параметры конфигурации . . . . .	408
9.43.2	ВнешТемпМасл: Глобальные параметры . . . . .	408
9.43.3	ВнешТемпМасл: Группы уставки параметров . . . . .	409
9.43.4	ВнешТемпМасл: Состояния входов . . . . .	410
9.43.5	ВнешТемпМасл: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	410
9.44	НаблВнешТемп[1] . . . . . НаблВнешТемп[3] . . . . .	412
9.44.1	НаблВнешТемп[1]: Параметры конфигурации . . . . .	412
9.44.2	НаблВнешТемп[1]: Глобальные параметры . . . . .	412
9.44.3	НаблВнешТемп[1]: Группы уставки параметров . . . . .	413
9.44.4	НаблВнешТемп[1]: Состояния входов . . . . .	414

9.44.5	НаблВнешТемп[1]: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	414
9.45	УТДС . . . . .	416
9.45.1	УТДС: Глобальные параметры. . . . .	416
9.45.2	УТДС: Прямые команды . . . . .	416
9.45.3	УТДС: Сигналы (состояния выходов). . . . .	420
9.45.4	УТДС: Измеренные значения. . . . .	421
9.45.5	УТДС: Статистика. . . . .	422
9.46	ТДС . . . . .	424
9.46.1	ТДС: Параметры конфигурации . . . . .	424
9.46.2	ТДС: Глобальные параметры. . . . .	424
9.46.3	ТДС: Группы уставки параметров. . . . .	425
9.46.4	ТДС: Состояния входов . . . . .	441
9.46.5	ТДС: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	441
9.46.6	ТДС: Счетчики. . . . .	451
9.47	АнаР[1] . . . АнаР[4]. . . . .	452
9.47.1	АнаР[1]: Параметры конфигурации . . . . .	452
9.47.2	АнаР[1]: Глобальные параметры. . . . .	452
9.47.3	АнаР[1]: Группы уставки параметров. . . . .	453
9.47.4	АнаР[1]: Состояния входов . . . . .	454
9.47.5	АнаР[1]: Сигналы (состояния выходов). . . . .	454
9.48	Контроль. . . . .	456
9.48.1	УРОВ. . . . .	456
9.48.2	КЦУ . . . . .	460
9.48.3	КТТ. . . . .	463
9.48.4	ППот. . . . .	466
<b>10</b>	<b>Элемент управления. . . . .</b>	<b>470</b>
10.1	Управление: Параметры конфигурации. . . . .	470
10.2	Управление: Глобальные параметры . . . . .	470
10.3	Управление: Прямые команды . . . . .	471
10.4	Управление: Состояния входов. . . . .	471
10.5	Управление: Сигналы (состояния выходов). . . . .	471
10.6	Управление: Измеренные значения . . . . .	472
10.7	Распределительный щит[1] . . . Распределительный щит[6]. . . . .	473
10.7.1	Распределительный щит[1]: Глобальные параметры. . . . .	473
10.7.2	Распределительный щит[1]: Прямые команды . . . . .	478
10.7.3	Распределительный щит[1]: Состояния входов. . . . .	479
10.7.4	Распределительный щит[1]: Сигналы (состояния выходов). . . . .	480
10.7.5	Износ выкл . . . . .	485
<b>11</b>	<b>Системные аварийные сигналы . . . . .</b>	<b>493</b>
11.1	Системные аварийные сигналы: Параметры конфигурации . . . . .	493
11.2	Системные аварийные сигналы: Глобальные параметры. . . . .	493
11.3	Системные аварийные сигналы: Состояния входов . . . . .	494
11.4	Системные аварийные сигналы: Сигналы (состояния выходов) . . . . .	495

<b>12</b>	<b>Записи</b> .....	<b>498</b>
12.1	Зап соб .....	498
12.1.1	Зап соб: Прямые команды .....	498
12.1.2	Зап соб: Сигналы (состояния выходов) .....	498
12.2	Авар_ Осц_ .....	499
12.2.1	Авар_ Осц_: Глобальные параметры .....	499
12.2.2	Авар_ Осц_: Прямые команды .....	500
12.2.3	Авар_ Осц_: Состояния входов .....	500
12.2.4	Авар_ Осц_: Сигналы (состояния выходов) .....	501
12.2.5	Авар_ Осц_: Измеренные значения .....	501
12.3	Авар.осцил_ .....	503
12.3.1	Авар.осцил_: Глобальные параметры .....	503
12.3.2	Авар.осцил_: Прямые команды .....	503
12.3.3	Авар.осцил_: Сигналы (состояния выходов) .....	503
12.4	Рег трд .....	504
12.4.1	Рег трд: Глобальные параметры .....	504
12.4.2	Рег трд: Прямые команды .....	506
12.4.3	Рег трд: Сигналы (состояния выходов) .....	506
12.4.4	Рег трд: Счетчики .....	506
<b>13</b>	<b>Логика</b> .....	<b>507</b>
13.1	Логика .....	507
13.1.1	Логика: Параметры конфигурации .....	507
13.1.2	Логика ... Логика .....	508
<b>14</b>	<b>Самодиагностика</b> .....	<b>511</b>
14.1	СД: Прямые команды .....	511
14.2	СД: Сигналы (состояния выходов) .....	511
14.3	СД: Счетчики .....	511
<b>15</b>	<b>Сервис</b> .....	<b>512</b>
15.1	Ген синусоиды .....	513
15.1.1	Ген синусоиды: Параметры конфигурации .....	513
15.1.2	Ген синусоиды: Глобальные параметры .....	513
15.1.3	Ген синусоиды: Прямые команды .....	514
15.1.4	Ген синусоиды: Состояния входов .....	515
15.1.5	Ген синусоиды: Сигналы (состояния выходов) .....	515
15.1.6	Ген синусоиды: Измеренные значения .....	516
15.1.7	Ген синусоиды .....	517
15.1.8	Ген синусоиды ... Ген синусоиды .....	521
<b>16</b>	<b>Списки выбора</b> .....	<b>525</b>
<b>17</b>	<b>Указатель</b> .....	<b>925</b>

# 1 Об этом справочном руководстве

Данный документ является справочником всех значений настроек, прямых команд и сигналов MCDGV4. Иными словами, в нем перечислены все параметры, которые доступны (или могут оказаться доступными) при использовании (опционально) полнофункциональных модификаций защитного устройства MCDGV4.

## ОСТОРОЖНО!



В данном документе не дается полного и/или подробного описания, и, в любом случае, он не заменяет собой полного технического руководства. Здесь приводится только краткое описание каждого из параметров.

Данный документ является справочником всех значений настроек, прямых команд и сигналов MCDGV4.

В работе каждого защитного устройства HighPROTEC используется множество самых разных цифровых значений. Во всей нашей технической документации речь идет о «настройках» («параметрах»), «сигналах» или «(измеряемых) значениях», что зависит от их типа.

Подробные сведения о типах используемых данных см. в техническом руководстве, в частности в его главе «Модули, настройки, сигналы и значения».

### Модули

Микропрограммное обеспечение каждого защитного устройства HighPROTEC можно представить себе в виде нескольких отдельных независимых функциональных блоков, называемых «модулями». Например, свой модуль есть у каждой защитной функции. Однако одна из основных концепций защитных устройств HighPROTEC состоит в применении этого принципа с далеко идущими последствиями. Функция подсчета статистических данных является модулем (называется «Статистика»), модулем является каждый протокол связи, а также функция управления коммутационными устройствами (называется «Управление»), при этом свойства самого коммутатора являются составной частью другого модуля. Имеется даже модуль общей защиты (называется «Защ»), координирующий работу всех специальных защитных модулей.

Следовательно, каждый параметр, каждое значение и каждый сигнал являются элементами того или иного модуля.

Но обратите внимание, что часто в диалоговых окнах настройки (на панели управления (ИЧМ) или в рабочем программном обеспечении *Smart view*) названия модулей не упоминаются, если их можно определить по названию ветви меню. Это означает, что для параметров часто отображаются только их собственные названия, то есть просто «Функция» вместо развернутого «/[1] . Функция». При этом улучшается обзор и упрощаются настройка и эксплуатация, однако следует помнить, что написание «Функция» — просто сокращение. На самом деле **каждый** параметр **всегда** является элементом того или иного модуля, и, следовательно, для окончательного прояснения концепции, в справочных таблицах перед названием каждого параметра всегда указывается название модуля.

В частности, для функций защиты часто необходимо, чтобы было активно несколько экземпляров. Например, защита от перегрузки по току обычно имеет несколько «ступеней», и все они работают одновременно (с использованием индивидуальных значений настроек). Таким образом, важной особенностью каждого защитного устройства HighPROTEC является то, что многие модули

существуют в нескольких «экземплярах», номера которых указываются (в скобках): К примеру, для защиты от перегрузки по току «I[1]», I[2]», ...

В справочных таблицах каждому модулю, как правило, посвящается отдельная глава, в начале которой указывается количество доступных экземпляров. При этом, однако, в подразделах, где перечисляются различные типы параметров, упоминается только первый экземпляр (например, «I[1]»), так как, в любом случае, все остальные экземпляры одинаковы.









### **Структура справочной таблицы**

Поскольку (почти) каждый модуль активируется или деактивируется независимо от других и ни один из параметров неактивных модулей не отображается в ветви меню, было бы бесполезным указывать параметры отсортированными в соответствии со структурой меню. Вместо этого указывается категория модулей (например, «Функции защиты») и перечисляются все модули данной категории.


Для каждого параметра приводится таблица свойств, которая выглядит следующим образом.

Модуль	Параметр	[Путь меню к этому параметру]	
	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Разр.
	Для некоторых параметров:		
	• Ограничения по доступности		
Тип <i>Краткое описание с пояснением функций данного параметра.</i>			

«Тип» — это тип данных параметра, он отмечается маленьким значком. Встречаются следующие типы:


-  Настраиваемый параметр
-  Прямое управление
-  Состояние входа
-  Сигнал (состояние выхода)
-  Статистическое значение
-  Счетчик
-  (Измеряемое) значение
-  Диалог — в диалоговом окне могут присутствовать несколько объектов данных, для которых используются специальные презентации и/или перечисляются функции.

«Разр.» означает «разрешение», то есть уровень доступа и пароль, необходимый для изменения значения данного параметра (подробнее см. в главе «Безопасность» полного технического руководства).

 « адапт. парам.» означает, что данный параметр поддерживает наборы адаптивных параметров (см. раздел «Наборы адаптивных параметров» руководства пользователя).

Для параметров некоторых типов (например, для состояний входа и выхода) вторая строка (значение по умолчанию, диапазон значений, разрешение) бесполезна и потому опускается.

Пример параметра

I[1].Реж_	[Планир_ устр_]	
ненаправленн_	Список выбора ↵➤ Реж_: -, ненаправленн_, вперед, реверс	S.3
 <i>основной режим работы</i>		

Это означает, что данный параметр находится в меню [Планир\_ устр\_], а его значения выбираются из списка выбора с названием «Реж\_». Стрелка «↵➤» указывает на перекрестную ссылку (гиперссылку) на главу «Списки выбора», а при ее нажатии открывается таблица, в которой перечислены все доступные варианты. Уровень доступа «S.3» означает «Supervisor-Lv3», который необходим для изменения значения данного параметра.

### **Адресаты данного руководства**

Настоящее руководство предназначено в качестве рабочей документации для:

- инженеров РЗА;
- инженеров по проведению пусконаладочных работ;
- специалистов по установке, проверке и техническому обслуживанию защитной и контрольной аппаратуры;
- Прочего персонала, работающего с электрооборудованием и персонала электростанций.

Перечисляются все функции, имеющие отношение к MCDGV4. Авторский коллектив рекомендует игнорировать информацию с описанием каких-либо функций, параметров или входов/выходов, которые не относятся к работе конкретного устройства.

Настоящее руководство описывает полнофункциональные модификации устройств (опция).

Вся техническая информация и данные, включенные в настоящее руководство, являлись верными на момент подготовки руководства к публикации. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений в рамках постоянного развития и совершенствования оборудования без внесения изменений в текст настоящего руководства, а также предварительного уведомления. Претензии к содержанию информации и описаниям, включенным в настоящее руководство, не принимаются.

Мы не несем ответственности за ущерб или сбои в работе, вызванные ошибками операторов или невыполнением указаний, содержащихся в настоящем руководстве.

Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение настоящего руководства, а также передача третьим лицам без письменного разрешения компании *Woodward*.



Настоящее справочное руководство входит в комплект поставки при покупке устройства. В случае передачи (продажи) устройства третьим лицам или организациям, настоящее руководство также подлежит обязательной передаче.

**Информация об обязательствах и гарантийных условиях**

Компания *Woodward* не несет ответственности за ущерб, вызванный самостоятельной модернизацией или изменением устройства, или процедуры планирования работы устройства (на этапе проектирования), настройку параметров или изменения регулировок персоналом пользователя.

Гарантийные обязательства аннулируются при вскрытии корпуса устройства лицами, не являющимися техническим персоналом компании *Woodward*.

Условия ответственности и гарантии, изложенные в Основных условиях, принятых компанией *Woodward*, не дополняются вышеуказанными разъяснениями.

## 2 Оборудование


### 2.1 Конфигурация устройства


Защита генератора						
<b>MCDGV4</b>	<b>-2</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>
<b>Версия оборуд_ 1</b>						
16 цифровых входов   11 релейных выходов Раб_ диап_   Входы измерения напр_: 0-800VAC	<b>A</b>					
8 цифровых входа   11 релейных выходов   2 аналоговых входа   2 аналоговых выхода Раб_ диап_   Входы измерения напр_: 0-800VAC	<b>B</b>					
24 цифровых входа   11 релейных выходов Раб_ диап_   Входы измерения напр_: 0-300VAC	<b>C</b>					
16 цифровых входов   16 релейных выходов Раб_ диап_   Входы измерения напр_: 0-300VAC	<b>D</b>					
<b>Версия оборуд_ 2</b>						
Фазный ток 5A/1A, ток утечки на землю 5A/1A	<b>0</b>					
Фазный ток 5A/1A, малый ток утечки на землю 5A/1A	<b>1</b>					
<b>Корпус</b>						
Монтаж заподлицо	<b>A</b>					
Монтаж 19 дюймов (полуутопленный)	<b>B</b>					
Собственная версия 1	<b>H</b>					
Собственная версия 2	<b>K</b>					
<b>Связь</b>						
Без	<b>A</b>					
RS 485: Modbus RTU   IEC 60870-5-103   DNP3 RTU	<b>B</b>					
Ethernet: Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104	<b>C</b>					
Опт_ кабель: Profibus-DP	<b>D</b>					
D-SUB: Profibus-DP	<b>E</b>					
Опт_ кабель: Modbus RTU   IEC 60870-5-103   DNP3 RTU	<b>F</b>					
RS 485/D-SUB: Modbus RTU   IEC 60870-5-103   DNP3 RTU	<b>G</b>					
Ethernet: Связь IEC 61850   Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104	<b>H</b>					
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU   IEC 60870-5-103   IEC 60870-5-104   DNP3 UDP/TCP/RTU	<b>I</b>					


<b>Защита генератора</b>												
<b>MCDGV4</b>	<b>-2</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>						
Ethernet/Опт_ кабель: Связь IEC 61850   Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104							<b>K</b>					
Ethernet/Опт_ кабель: Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104							<b>L</b>					
RS 485, Ethernet: IEC 61850   Modbus TCP/RTU   IEC 60870-5-103   IEC 60870-5-104   DNP3 UDP/TCP/RTU							<b>T</b>					
<b>Печатная плата</b>												
Стандарт												<b>A</b>
Печатные платы имеют конформное покрытие												<b>B</b>


## 2.2 Цифровые входы

### 2.2.1 ЦВх Слот X1 («DI8-X1»)


ЦВх Слот X1 . <b>Ном_ напр_</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
24 В пост. тока	24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 60 В пост. тока, 110 В пост. тока, 230 В пост. тока, 110 В пер. тока, 230 В пер. тока  ↳ Ном_ напр_.	S.3
 Номинальное напряжение цифровых входов		


ЦВх Слот X1 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1]	
...	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2]	
ЦВх Слот X1 . <b>Инверсия 8</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия входного сигнала		


ЦВх Слот X1 . <b>Время устр_дреб 1</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1]	
...	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2]	
ЦВх Слот X1 . <b>Время устр_дреб 8</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
нет врем_ устр_дреб	нет врем_ устр_дреб, 20 мс, 50 мс, 100 мс  ↳ Время устр_дреб.	S.3
 Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.		


ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1]	
...	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2]	
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
 Сигнал: Цифровой вход		

## 2.2.2 ЦВх Слот X5


ЦВх Слот X5 . <b>Ном_напр_</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X5 / Гр_ 1]	
24 В пост. тока	24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 60 В пост. тока, 110 В пост. тока, 230 В пост. тока, 110 В пер. тока, 230 В пер. тока	S.3
	↳ Ном_напр_.	
 Номинальное напряжение цифровых входов		


ЦВх Слот X5 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X5 / Гр_ 1]	
...		
ЦВх Слот X5 . <b>Инверсия 8</b>		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Инверсия входного сигнала		


ЦВх Слот X5 . <b>Время устр_дреб 1</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X5 / Гр_ 1]	
...		
ЦВх Слот X5 . <b>Время устр_дреб 8</b>		
нет врем_ устр_дреб	нет врем_ устр_дреб, 20 мс, 50 мс, 100 мс	S.3
	↳ Время устр_дреб.	
 Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.		


ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X5 / Гр_ 1]	
...		
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>		
 Сигнал: Цифровой вход		

### 2.2.3 ЦВх Слот Х6

ЦВх Слот Х6 . <b>Ном_напр_</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот Х6 / Гр_ 1]	
24 В пост. тока	24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 60 В пост. тока, 110 В пост. тока, 230 В пост. тока, 110 В пер. тока, 230 В пер. тока	S.3
	↳ Ном_напр_.	
 Номинальное напряжение цифровых входов		


ЦВх Слот Х6 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот Х6 / Гр_ 1]	
...		
ЦВх Слот Х6 . <b>Инверсия 8</b>		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Инверсия входного сигнала		


ЦВх Слот Х6 . <b>Время устр_дреб 1</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот Х6 / Гр_ 1]	
...		
ЦВх Слот Х6 . <b>Время устр_дреб 8</b>		
нет врем_ устр_дреб	нет врем_ устр_дреб, 20 мс, 50 мс, 100 мс	S.3
	↳ Время устр_дреб.	
 Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.		


ЦВх Слот Х6 . <b>ЦВх 1</b>	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот Х6 / Гр_ 1]	
...		
ЦВх Слот Х6 . <b>ЦВх 8</b>		
 Сигнал: Цифровой вход		


## 2.3 Двоичн\_вых\_


### 2.3.1 РелВых Раз X2 (6 Двоичн\_вых\_)


РелВых Раз X2 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
 Режим работы		


РелВых Раз X2 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		


РелВых Раз X2 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		


РелВых Раз X2 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		


РелВых Раз X2 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		

РелВых Раз X2 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		

РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
Распределительный щит[1] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
...		
РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		

РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 2</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
...		
РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		

РелВых Раз X2 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		




РелВых Раз X2 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3

 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.


РелВых Раз X2 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3

 Выдержка времени на выключение


РелВых Раз X2 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3

 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.

РелВых Раз X2 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_		


 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».


РелВых Раз X2 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3


 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).

РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
Защ . Трев_	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	


 Назначение


РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 2</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


РелВых Раз X2 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		


РелВых Раз X2 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		


РелВых Раз X2 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		


РелВых Раз X2 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		


РелВых Раз X2 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз X2 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		

 
РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
Распределительный щит[1] . Кмд ВКЛ	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
...		
РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 2</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
...		
РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

РелВых Раз X2 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 Режим работы		

РелВых Раз X2 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		

РелВых Раз X2 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		


РелВых Раз X2 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		


РелВых Раз X2 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_		
<p>🔗 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i></p>		

РелВых Раз X2 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
<p>🔗 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i></p>		


РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
Распределительный щит[1] . Кмд Выкл	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
<p>🔗 <i>Назначение</i></p>		


РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
<p>🔗 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i></p>		


РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 2</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


РелВых Раз X2 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 Режим работы		


РелВых Раз X2 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		


РелВых Раз X2 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		

РелВых Раз X2 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		

<b>РелВых Раз X2 . Подтверждение</b>		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_		
 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>		

<b>РелВых Раз X2 . Инверсия</b>		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		

<b>РелВых Раз X2 . Назнач_ 1</b>		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]
...		
<b>РелВых Раз X2 . Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Назначение</i>		

<b>РелВых Раз X2 . Инверсия 1</b>		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]
...		
<b>РелВых Раз X2 . Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		

РелВых Раз X2 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
🔗	Режим работы	

РелВых Раз X2 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
🔗	Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.	


РелВых Раз X2 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
🔗	Выдержка времени на выключение	


РелВых Раз X2 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
🔗	Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.	

РелВых Раз X2 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	• РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_	
🔗	Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».	


РелВых Раз X2 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
🔗	Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).	





РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 1</b> ... РелВых Раз X2 . <b>Назнач_ 7</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 1</b> ... РелВых Раз X2 . <b>Инверсия 7</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инvertирование состояния назначенного сигнала.		



### 2.3.1.1 РелВых Раз X2: Сервис


РелВых Раз X2 . <b>УПР-Е НЕЙТР_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	S.3
	<i>Включает и выключает режим отключения релейных выходов. Это первый из двух шагов процесса, предназначенного для блокировки релейных выходов. Второй этап указан в разделе «Режим отключения».</i>	

РелВых Раз X2 . <b>Реж откл_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  ↳ Реж_.	S.3
	<i><b>ВНИМАНИЕ! РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ</b> для безопасного проведения ТО без выведения этого процесса из рабочего режима. (Примечание. Контрольный контакт не будет отключен.) <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ</b>, что все реле <b>БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ</b> после проведения техобслуживания.</i>	

РелВых Раз X2 . <b>t-Пауза НЕЙТР_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
Дост_ только если:		
• РелВых Раз X2 . Реж откл_ = Пауза		
	<i>Реле будут включены опять после того, как время действия таймера истечет.</i>	

РелВых Раз X2 . <b>НЕЙТР_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	S.3
	<i>Это второй шаг (после «УПРАВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ») для ОТКЛЮЧЕНИЯ релейных выходов, с помощью которого отключаются те релейные выходы, которые в настоящее время не замкнуты, и на которые не распространяется время минимального ожидания. Примечание: <b>ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ!</b> Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ</b>, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>	


РелВых Раз X2 . <b>Режим Прин</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	S.3
<p> Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</p>		


РелВых Раз X2 . <b>t-Пауза Прин</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
<p>Дост_ только если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>РелВых Раз X2 . Режим Прин = Пауза</li> </ul>		
<p> Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</p>		


РелВых Раз X2 . <b>Все Вых Прин</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено  Раб_ режимы реле.	S.3
<p> Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние. Принудительная установка реле групп всего устройства имеет приоритет над принудительной установкой одного релейного выхода.</p>		


РелВых Раз X2 . <b>ВР Прин1</b> ... РелВых Раз X2 . <b>ВР Прин6</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено  ↳ Раб_ режимы реле.	S.3
◎	<i>Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	


## 2.3.2 РелВых Раз Х5 (4 Двоичн\_ вых\_)


РелВых Раз Х5 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
 Режим работы		


РелВых Раз Х5 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		


РелВых Раз Х5 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		


РелВых Раз Х5 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		

РелВых Раз Х5 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_Спис_назн_.	
• РелВых Раз Х5 . Замкн_ = акт_		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз X5 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		

РелВых Раз X5 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 1]	
...		
РелВых Раз X5 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		



РелВых Раз X5 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 1]	
...		
РелВых Раз X5 . <b>Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		



РелВых Раз X5 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 2]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		



РелВых Раз X5 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		


РелВых Раз Х5 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Выдержка времени на выключение</i>	


РелВых Раз Х5 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>	

РелВых Раз Х5 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз Х5 . Замкн_ = акт_		
	<i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>	


РелВых Раз Х5 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	


РелВых Раз Х5 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз Х5 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Назначение</i>	

РелВых Раз Х5 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз Х5 . <b>Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


РелВых Раз Х5 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 3]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		


РелВых Раз Х5 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		


РелВых Раз Х5 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		


РелВых Раз Х5 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		




<b>РелВых Раз X5 . Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 3]	
«-»  Дост_ только если:  • РелВых Раз X5 . Замкн_ = акт_	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


<b>РелВых Раз X5 . Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		


<b>РелВых Раз X5 . Назнач_ 1</b>  ... <b>РелВых Раз X5 . Назнач_ 7</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


<b>РелВых Раз X5 . Инверсия 1</b>  ... <b>РелВых Раз X5 . Инверсия 7</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


РелВых Раз Х5 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
 Режим работы		


РелВых Раз Х5 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		


РелВых Раз Х5 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		

РелВых Раз Х5 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		



РелВых Раз Х5 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз Х5 . Замкн_ = акт_		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		



РелВых Раз Х5 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		


РелВых Раз X5 . <b>Назнач_ 1</b> ... РелВых Раз X5 . <b>Назнач_ 7</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		



РелВых Раз X5 . <b>Инверсия 1</b> ... РелВых Раз X5 . <b>Инверсия 7</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инvertирование состояния назначенного сигнала.</i>		



### 2.3.2.1 РелВых Раз Х5: Сервис


РелВых Раз Х5 . <b>УПР-Е НЕЙТР_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х5]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	S.3
	<i>Включает и выключает режим отключения релейных выходов. Это первый из двух шагов процесса, предназначенного для блокировки релейных выходов. Второй этап указан в разделе «Режим отключения».</i>	

РелВых Раз Х5 . <b>Реж откл_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х5]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	S.3
	<i><b>ВНИМАНИЕ! РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ</b> для безопасного проведения ТО без выведения этого процесса из рабочего режима. (Примечание. Контрольный контакт не будет отключен.) <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ</b>, что все реле <b>БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ</b> после проведения техобслуживания.</i>	

РелВых Раз Х5 . <b>t-Пауза НЕЙТР_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х5]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
Дост_ только если:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>РелВых Раз Х5 . Реж откл_ = Пауза</li> </ul>		
	<i>Реле будут включены опять после того, как время действия таймера истечет.</i>	

РелВых Раз Х5 . <b>НЕЙТР_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х5]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	S.3
	<i>Это второй шаг (после «УПРАВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ») для ОТКЛЮЧЕНИЯ релейных выходов, с помощью которого отключаются те релейные выходы, которые в настоящее время не замкнуты, и на которые не распространяется время минимального ожидания. Примечание: <b>ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ!</b> Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ</b>, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>	


РелВых Раз X5 . <b>Режим Прин</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X5]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	S.3
<p> Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</p>		

РелВых Раз X5 . <b>t-Пауза Прин</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X5]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
<p>Дост_ только если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>РелВых Раз X5 . Режим Прин = Пауза</li> </ul>		
<p> Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</p>		


РелВых Раз X5 . <b>Все Вых Прин</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X5]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено  Раб_ режимы реле.	S.3
<p> Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние. Принудительная установка реле групп всего устройства имеет приоритет над принудительной установкой одного релейного выхода.</p>		


РелВых Раз X5 . <b>ВР Прин1</b> ... РелВых Раз X5 . <b>ВР Прин4</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X5]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено  ↳ Раб_ режимы реле.	S.3
◎	<i>Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	


### 2.3.3 РелВых Раз Х6 (5 Двоичн\_ вых\_)


РелВых Раз Х6 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
 Режим работы		


РелВых Раз Х6 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		


РелВых Раз Х6 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		


РелВых Раз Х6 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		

РелВых Раз Х6 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз Х6 . Замкн_ = акт_		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		

РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		


РелВых Раз Х6 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
...		
РелВых Раз Х6 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		

РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
...		
РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		



РелВых Раз Х6 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		



РелВых Раз Х6 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		






РелВых Раз Х6 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		


РелВых Раз Х6 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		

РелВых Раз Х6 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз Х6 . Замкн_ = акт_		
 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>		


РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		


РелВых Раз Х6 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз Х6 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Назначение</i>		


РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


РелВых Раз Х6 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		


РелВых Раз Х6 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		


РелВых Раз Х6 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		

РелВых Раз Х6 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		

<b>РелВых Раз Х6 . Подтверждение</b>		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз Х6 . Замкн_ = акт_		
 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>		

<b>РелВых Раз Х6 . Инверсия</b>		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		

<b>РелВых Раз Х6 . Назнач_ 1</b>		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]
...		
<b>РелВых Раз Х6 . Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Назначение</i>		

<b>РелВых Раз Х6 . Инверсия 1</b>		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]
...		
<b>РелВых Раз Х6 . Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		

РелВых Раз Х6 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
🔗	Режим работы	


РелВых Раз Х6 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
🔗	Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.	


РелВых Раз Х6 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
🔗	Выдержка времени на выключение	


РелВых Раз Х6 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
🔗	Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.	


РелВых Раз Х6 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	• РелВых Раз Х6 . Замкн_ = акт_	
🔗	Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».	


РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
🔗	Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).	


РелВых Раз Х6 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз Х6 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия 7</b>		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


РелВых Раз Х6 . <b>Режим работы</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 Режим работы		


РелВых Раз Х6 . <b>t-уд_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		


РелВых Раз Х6 . <b>t-Выд выкл</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		

РелВых Раз Х6 . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		



РелВых Раз Х6 . <b>Подтверждение</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз Х6 . Замкн_ = акт_		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		



РелВых Раз Х6 . <b>Инверсия</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		


РелВых Раз Х6 . <b>Назнач_ 1</b>	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
...		
РелВых Раз Х6 . <b>Назнач_ 7</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Назначение		



<p>РелВых Раз X6 . <b>Инверсия 1</b></p> <p>...</p> <p>РелВых Раз X6 . <b>Инверсия 7</b></p>	<p>[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X6 / ЦВых 5]</p>	
<p>неакт_</p>	<p>неакт_, акт_</p> <p>↳ Реж_.</p>	<p>S.3</p>
<p> <i>Инvertирование состояния назначенного сигнала.</i></p>		

### 2.3.3.1 РелВых Раз Х6: Сервис



РелВых Раз Х6 . <b>УПР-Е НЕЙТР_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х6]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	S.3
	<i>Включает и выключает режим отключения релейных выходов. Это первый из двух шагов процесса, предназначенного для блокировки релейных выходов. Второй этап указан в разделе «Режим отключения».</i>	


РелВых Раз Х6 . <b>Реж откл_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х6]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	S.3
	<i><b>ВНИМАНИЕ! РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ</b> для безопасного проведения ТО без выведения этого процесса из рабочего режима. (Примечание. Контрольный контакт не будет отключен.) <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ</b>, что все реле <b>БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ</b> после проведения техобслуживания.</i>	

РелВых Раз Х6 . <b>t-Пауза НЕЙТР_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х6]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
Дост_ только если:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>РелВых Раз Х6 . Реж откл_ = Пауза</li> </ul>		
	<i>Реле будут включены опять после того, как время действия таймера истечет.</i>	

РелВых Раз Х6 . <b>НЕЙТР_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х6]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	S.3
	<i>Это второй шаг (после «УПРАВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ») для ОТКЛЮЧЕНИЯ релейных выходов, с помощью которого отключаются те релейные выходы, которые в настоящее время не замкнуты, и на которые не распространяется время минимального ожидания. Примечание: <b>ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ!</b> Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ</b>, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>	



РелВых Раз Х6 . <b>Режим Прин</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз Х6]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	S.3
<p> Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</p>		



РелВых Раз Х6 . <b>t-Пауза Прин</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз Х6]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
<p>Дост_ только если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>РелВых Раз Х6 . Режим Прин = Пауза</li> </ul>		
<p> Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</p>		

РелВых Раз Х6 . <b>Все Вых Прин</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз Х6]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено  Раб_ режимы реле.	S.3
<p> Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние. Принудительная установка реле групп всего устройства имеет приоритет над принудительной установкой одного релейного выхода.</p>		



РелВых Раз X6 . <b>ВР Прин1</b> ... РелВых Раз X6 . <b>ВР Прин5</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X6]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено  ↳ Раб_ режимы реле.	S.3
◎	<i>Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	

## 2.4 Аналоговые входы

### 2.4.1 Аналог вх[1]


Аналог вх[1] . Реж.	[Пар_ устр_ / Аналоговые входы / Аналог вх[1]]	
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V  Тип входа.	S.3
 Пороговое значение зависит от режима/ mA или V		


## 2.4.2 Аналог вх[2]


Аналог вх[2] . Реж.	[Пар_ устр_ / Аналоговые входы / Аналог вх[2]]	
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V  Тип входа.	S.3
 Пороговое значение зависит от режима/ mA или V		


## 2.5 Аналоговые выходы

### 2.5.1 Аналог вых[1]


Аналог вых[1] . <b>Распред_</b>		[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]
«-»	«-» ... СчЭн_ . Wq-	S.3
	↳ 1..n, список аналоговых выходов.	
	Назначение	


Аналог вых[1] . <b>Диапазон</b>		[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V	S.3
	↳ Тип выхода.	
	Корректируемый диапазон	


Аналог вых[1] . <b>Диап макс</b>		[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Корректируемый максимум диапазона	


Аналог вых[1] . <b>Диап мин</b>		[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Корректируемый минимум диапазона	

## 2.5.2 Аналог вых[2]

Аналог вых[2] . <b>Распред_</b>		[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[2]]
«-»	«-» ... СчЭн_ . Wq-	S.3
	↳ 1..n, список аналоговых выходов.	
	Назначение	


Аналог вых[2] . <b>Диапазон</b>		[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[2]]
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V	S.3
	↳ Тип выхода.	
	Корректируемый диапазон	


Аналог вых[2] . <b>Диап макс</b>		[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[2]]
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Корректируемый максимум диапазона	


Аналог вых[2] . <b>Диап мин</b>		[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[2]]
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Корректируемый минимум диапазона	


## 2.6 СД


### 2.6.1 ИНД группа А


ИНД группа А . <b>Замкн_</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа А . <b>Сигн Подт</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа А . <b>Акт цвет диода</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
зел_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа А . <b>Неакт цвет диода</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		


ИНД группа А . <b>Распред_ 1</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
Защ . акт_	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

ИНД группа А . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]	
...		
ИНД группа А . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		

ИНД группа А . <b>Распред_ 2</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]	
...		
ИНД группа А . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		

ИНД группа А . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
акт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		

ИНД группа А . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		

ИНД группа А . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>		




ИНД группа А . <b>Неакт цвет диода</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»	S.3
	↳ Акт цвет диода.	
🔗	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа А . <b>Распред_ 1</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]
Распределительный щит[1] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
🔗	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . <b>Инверсия 1</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]
...		
ИНД группа А . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
🔗	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа А . <b>Распред_ 2</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]
...		
ИНД группа А . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
🔗	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . <b>Замкн_</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг.	S.3
	↳ Реж_.	
🔗	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа А . <b>Сигн Подт</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа А . <b>Акт цвет диода</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]
красн_ миг_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»	S.3
	↳ Акт цвет диода.	
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа А . <b>Неакт цвет диода</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»	S.3
	↳ Акт цвет диода.	
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа А . <b>Распред_ 1</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]
Защ . Трев_	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . <b>Инверсия 1</b>		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]
...		
ИНД группа А . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа А . <b>Распред_ 2</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
...		
ИНД группа А . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа А . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа А . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа А . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		


ИНД группа А . <b>Распред_ 1</b> ... ИНД группа А . <b>Распред_ 5</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . <b>Инверсия 1</b> ... ИНД группа А . <b>Инверсия 5</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа А . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа А . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа А . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа А . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		


ИНД группа А . <b>Распред_ 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
...		
ИНД группа А . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
...		
ИНД группа А . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа А . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг.  ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа А . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа А . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа А . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		


ИНД группа А . <b>Распред_ 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
...		
ИНД группа А . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
...		
ИНД группа А . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа А . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг.  ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		

ИНД группа А . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	

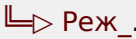

ИНД группа А . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	



ИНД группа А . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	



ИНД группа А . <b>Распред_ 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
...		
ИНД группа А . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	



ИНД группа А . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
...		
ИНД группа А . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
	<i>Инvertирование состояния назначенного сигнала.</i>	



## 2.6.2 ИНД группа В

ИНД группа В . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг.  Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	

ИНД группа В . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	

ИНД группа В . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	

ИНД группа В . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	

ИНД группа В . <b>Распред_ 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
...		
ИНД группа В . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	




ИНД группа В . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
...		
ИНД группа В . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
🔗	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа В . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
🔗	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа В . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
🔗	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
🔗	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа В . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
🔗	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа В . <b>Распред_ 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
...		
ИНД группа В . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа В . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
...		
ИНД группа В . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инvertирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа В . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа В . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа В . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа В . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа В . <b>Распред_ 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
...		
ИНД группа В . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа В . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
...		
ИНД группа В . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа В . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг.  ↳ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа В . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа В . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		


ИНД группа В . <b>Распред_ 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
...		
ИНД группа В . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа В . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
...		
ИНД группа В . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа В . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг.  ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа В . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа В . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа В . <b>Распред_ 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
...		
ИНД группа В . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа В . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
...		
ИНД группа В . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
	<i>Инvertирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа В . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг.  ↳ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа В . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа В . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа В . <b>Распред_ 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
...		
ИНД группа В . <b>Распред_ 5</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа В . <b>Инверсия 1</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
...		
ИНД группа В . <b>Инверсия 5</b>		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа В . <b>Замкн_</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		

ИНД группа В . <b>Сигн Подт</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		

ИНД группа В . <b>Акт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>		

ИНД группа В . <b>Неакт цвет диода</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа В . <b>Распред_ 1</b> ... ИНД группа В . <b>Распред_ 5</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа В . <b>Инверсия 1</b> ... ИНД группа В . <b>Инверсия 5</b>	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инvertирование состояния назначенного сигнала.		



## 2.7 ИЧМ



Передняя панель


 
<b>Пароль</b>	[Пар_ устр_ / Безопасность / Пароль]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Изменение пароля</i>

<b>Уровень доступа</b>	[Пар_ устр_ / Безопасность / Уровень доступа]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Уровень доступа</i>

### 2.7.1 ИЧМ: Глобальные параметры

<b>ИЧМ . Дисплей выкл.</b>	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
180с	20с ... 3600с S.3
 Подсветка дисплея будет выключена, когда истечет время по этому таймеру.	

<b>ИЧМ . Язык меню</b>	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
Англ_яз_	Англ_яз_ ... Румынский S.3
	 Selection.
 Выбор языка	

<b>ИЧМ . Показать номер устр_ ANSI</b>	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
акт_	неакт_, акт_ S.3
	 Реж_.
 Показать номера ANSI устройства	

<b>ИЧМ . t-макс ред/доступ</b>	[Пар_ устр_ / Безопасность / Общие настройки]
180с	20с ... 3600с S.3
 Если на панели не будут нажаты другие кнопки, то после истечения этого времени все параметры, занесенные в кэш (измененные), будут отменены. Доступ к устройству будет заблокирован путем перевода на уровень только для чтения (Ur0).	

## 2.7.2 ИЧМ: Прямые команды







ИЧМ . <b>Контраст</b>	[Пар_ устр_ / ИЧМ]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Контраст</i>	



ИЧМ . <b>Настр. сброса устр.</b>	[Пар_ устр_ / Безопасность / Общие настройки]	
"Завод. настр.", "Сброс пар."	"Завод. настр.", "Сброс пар.", Только "Завод. настр.", Деактив. сброса  ↳ Настр. сброса устр..	S.3
☉	<i>При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.</i>	



## 2.7.3 ИЧМ: Измеренные значения



ИЧМ . <b>Настр. сброса устр.</b>	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]	
"Завод. настр.", "Сброс пар."	"Завод. настр.", "Сброс пар.", Только "Завод. настр.", Деактив. сброса  ↳ Настр. сброса устр..	
✎	<i>При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.</i>	



## 3 Безопасность


- Управление . Право на переключение:  Табл.
- ИЧМ . Настр. сброса устр.:  Табл.
- ИЧМ . t-макс ред/доступ:  Табл.
- ИЧМ . Настр. сброса устр.:  Табл.
- Пароль:  Табл.
- Уровень доступа:  Табл.


Сис . <b>Smart View через USB</b>	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
акт_	неакт_, акт_  Реж_.
 Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс USB.	



Сис . <b>Smart View через Eth</b>	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
акт_ Дост. зависит от обор.	неакт_, акт_  Реж_.
 Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс Ethernet.	



Сис . <b>Пароль для USB-подкл.</b>	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
Отключено	Отключено, По умолчанию, Опр. польз.  Тип опред. пароля.
 Тип/уровень безопасности пароля, использующегося для USB-подключения.	

Сис . <b>Пароль для удал. сет. соед.</b>	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
Отключено Дост. зависит от обор.	Отключено, По умолчанию, Опр. польз.  Тип опред. пароля.
 Тип/уровень безопасности пароля, использующегося для подключения к Smart View через какой-либо сетевой интерфейс.	

<b>Сис . Сертификат TLS</b>		[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
Специальный	Специальный, Основной, Поврежд.	
	 Сертификат TLS.	
	<i>Тип сертификата, используемого устройством для шифрованной связи. Это значение прямо связано с уровнем безопасности связи.</i>	

<b>Журнал безопасности</b>		[Работа / Безопасность / Журнал безопасности]
	Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Сообщения по безопасности</i>	



<b>Сис . Smart View через USB</b>		[Пар_ устр_ / Безопасность / Связь]
акт_	неакт_, акт_	S.3
	 Реж_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) подключение Smart View через интерфейс USB.</i>	



<b>Сис . Smart View через Eth</b>		[Пар_ устр_ / Безопасность / Связь]
акт_	неакт_, акт_	S.3
<i>Дост. зависит от обор.</i>	 Реж_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) подключение Smart View через интерфейс Ethernet.</i>	

## 4 Системные параметры

Системные параметры

### 4.1 СистПар: Глобальные параметры






СистПар . <b>Черед_ фаз</b>	[СистПар / Общие настройки]	
ABC	ABC, ACB  Черед_ фаз.	S.3
 <i>Направление чередования фаз</i>		


СистПар . <b>f</b>	[СистПар / Общие настройки]	
50Гц	50Гц, 60Гц  fN.	S.3
 <i>Номинальная частота</i>		

## 4.2 ТН

Трансформатор напряжения


### 4.2.1 ТН: Глобальные параметры



<b>ТН . Ур_отсечки U</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Напр_]	
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Если фазное напряжение понижается до значения ниже уровня отсечки, то фазное напряжение, показанное на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов. Этот параметр относится к напряжению, подключенному к устройству (напряжение линейное или фазное).</i>	
<b>ТН . Ур_отсечки изм VG</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Напр_]	
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Если измеренная величина напряжения нулевой последовательности понижается до значения ниже уровня отсечки, то измеренное напряжение нулевой последовательности, показанное на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	
<b>ТН . Ур_отсечки расч VG</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Напр_]	
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Если расчетная величина напряжения нулевой последовательности понижается до значения ниже уровня отсечки, то расчетное напряжение нулевой последовательности, показанное на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	
<b>ТН . Ур_отсечки комп U012</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Напр_]	
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Если симметричная составляющая понижается до значения ниже уровня отсечки, то симметричная составляющая, показанная на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	
<b>ТН . ТН перв</b>	[СистПар / ТН]	
10500В	60В ... 500000В	S.3
	<i>Номинальное напряжение первичных обмоток трансформаторов напряжения. Линейное напряжение необходимо ввести даже если нагрузка подключена по схеме «треугольник».</i>	


ТН . ТН втор	[СистПар / ТН]
100В	If: слот 6 = Входы измерения напр_ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60.00В ... 520.00В</li> </ul> If: слот 6 = Измерение напряжения   8 цифровых входов <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60.00В ... 200.00В</li> </ul> If: слот 6 = Измерение напряжения   5 релейных выходов <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60.00В ... 200.00В</li> </ul>
	<i>Номинальное напряжение вторичных обмоток трансформаторов напряжения. Линейное напряжение необходимо ввести даже если нагрузка подключена по схеме «треугольник».</i>



ТН . ТН соедин	[СистПар / ТН]
Фазн напр	Лин. напряж., Фазн напр  ТН соедин.
	<i>Этот параметр необходимо установить, чтобы обеспечить правильное назначение каналов измерения напряжения в устройстве.</i>

ТН . ТНЗ перв	[СистПар / ТН]
10500В	60В ... 500000В
	<i>Номинальное напряжение первичной обмотки трансформаторов напряжения между землей и нейтралью, которое принимается во внимание только при прямых измерениях напряжения нулевой последовательности (параметр GUT con=измерено/открытый треугольник).</i>


ТН . ТНЗ втор	[СистПар / ТН]	
100В	If: слот 6 = Входы измерения напр_ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35.00В ... 520.00В</li> </ul> If: слот 6 = Измерение напряжения   8 цифровых входов <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35.00В ... 200.00В</li> </ul> If: слот 6 = Измерение напряжения   5 релейных выходов <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35.00В ... 200.00В</li> </ul>	S.3
	<i>Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформаторов напряжения между землей и нейтралью, которое принимается во внимание только при прямых измерениях напряжения нулевой последовательности (параметр EUTcon=измерено/открытый треугольник).</i>	

ТН . U синх	[СистПар / ТН]	
AB	ф.А, ф.В, ф.С, АВ, ВС, СА  Напряжения для синхронизации.	S.3
	<i>На четвертом измерительном входе платы измерения напряжений измеряется напряжение, подлежащее синхронизации.</i>	

ТН . УМЧ фазы	[СистПар / Направление / Общий]	
45°	0° ... 360°	S.3
	<i>Угол максимальной чувствительности: угол между фазовым током и опорным напряжением при коротком замыкании. Данный угол нужен для определения направления коротких замыканий.</i>	
	<i>Примечание. Если "Последовательность фаз" = "АСВ", то угол направления адаптируется устройством путем добавления 180°.</i>	



ТН . Источ ЗУ0	[СистПар / Направление / Общий]	
измерено	измерено, рассчитано  Источ ЗУ0.	S.3
	<i>Этот параметр учитывается при определении направления в элементах защиты от максимального тока на землю. Необходимо убедиться, что этот параметр имеет значение «Измеренное значение» только в том случае, если на четвертый измерительный вход платы измерения напряжений подается остаточное напряжение.</i>	





<b>ТН . УМЧ земли</b>	[СистПар / Направление / Общий]	
110°	0° ... 360°	S.3
 УМЧ земли		


<b>ТН . Корр угла ТЗю</b>	[СистПар / Направление / Общий]	
0°	-45.0° ... 45.0°	S.3
 Точная настройка угла измерения трансформаторов напряжения тока утечки на землю. Благодаря функции Коррекция угла можно учесть сбой в работе трансформаторов напряжения тока на землю.		


<b>ТН . Прм напр изм ЗI</b>	[СистПар / Направление / Общий]	
ЗI изм ЗU0	ЗI изм ЗU0, I2,U2, Двойной, cos(φ) , sin(φ)	S.3
	 Прм напр изм ЗI.	
 Параметры выявления направления. ЗIизм используется в качестве операционного количества.		


<b>ТН . Пар выч напр ЗI</b>	[СистПар / Направление / Общий]	
ЗI рсч ЗU0	ЗI рсч ЗU0, ЗI расч Iпол (ЗI изм), Двойной, IR отр, cos(φ) , sin(φ)	S.3
	 Пар выч напр ЗI.	
 Параметры выявления направления. ЗIрсч используется в качестве операционного количества.		


<b>ТН . Мин. ЗU0</b>	[СистПар / Направление / По мощности]	
0.2Un	0.01Un ... 2.00Un	S.3
 Пороговое значение напряжения для обнаружения направления замыканий на землю		


<b>ТН . t(мин. ЗU0)</b>	[СистПар / Направление / По мощности]	
0.1с	0.00с ... 60.00с	S.3
 Таймер выпуска для определения направления замыканий на землю: таймер включается, когда значение ЗU0 поднимается над уставкой "мин. ЗU0". По истечении данного таймера выпускаются результаты определения направления.		


ТН . Изм. мин. тока на землю	[СистПар / Направление / По мощности]	
0.1Iном	Если: Малый ток утечки на землю = 0	S.3
<i>Дост_ только если:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.02Iном ... 2.00Iном</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТН . Прм напр изм 3I = cos(φ)</li> <li>• ТН . Прм напр изм 3I = sin(φ)</li> </ul>	Если: Малый ток утечки на землю ≠ 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.002Iном ... 2.000Iном</li> </ul>	
	<i>Пороговое значение тока для методов определения направления по методу cos(φ), sin(φ) с измерением тока на землю</i>	


ТН . Изм. пред. угла тока на землю λ1	[СистПар / Направление / По мощности]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Дост_ только если:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТН . Прм напр изм 3I = cos(φ)</li> <li>• ТН . Прм напр изм 3I = sin(φ)</li> </ul>		
	<i>Предельный угол 1 для метода cos или sin с измерением тока на землю</i>	



ТН . Изм. пред. угла тока на землю λ2	[СистПар / Направление / По мощности]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Дост_ только если:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТН . Прм напр изм 3I = cos(φ)</li> <li>• ТН . Прм напр изм 3I = sin(φ)</li> </ul>		
	<i>Предельный угол 2 для метода cos или sin с измерением тока на землю</i>	


ТН . Расч. мин. тока на землю	[СистПар / Направление / По мощности]	
0.1Iном	0.02Iном ... 2.00Iном	S.3
<i>Дост_ только если:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТН . Пар выч напр 3I = cos(φ)</li> <li>• ТН . Пар выч напр 3I = sin(φ)</li> </ul>		
	<i>Пороговое значение тока для методов определения направления по методу cos(φ), sin(φ) с измерением тока на землю</i>	

<b>ТН . Расч. пред. угла тока на землю λ1</b>	[СистПар / Направление / По мощности]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ТН . Пар выч напр 3I = cos(φ)</li> <li>• ТН . Пар выч напр 3I = sin(φ)</li> </ul>		
	<i>Пределный угол 1 для определения направления замыкания на землю методом "cos(φ)" или "sin(?)"</i>	

<b>ТН . Расч. пред. угла тока на землю λ2</b>	[СистПар / Направление / По мощности]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ТН . Пар выч напр 3I = cos(φ)</li> <li>• ТН . Пар выч напр 3I = sin(φ)</li> </ul>		
	<i>Пределный угол 2 для определения направления замыкания на землю методом "cos(φ)" или "sin(?)"</i>	

<b>ТН . U блок f</b>	[СистПар / Частота]	
0.5Un	0.15Un ... 0.90Un	S.3
	<i>Уставка отключения по величине частоты</i>	


<b>ТН . дельта фи - режим</b>	[СистПар / Частота]	
две фазы	одна фаза, две фазы, три фазы	S.3
	 <i>дельта фи - режим.</i>	
	<i>Отключение элементов дельта фи (выброс вектора), если превышен допустимый сдвиг угла (дельта фи) трех измеренных напряжений (между фазами или между фазой и землей) в пределах одной, двух или всех фаз.</i>	

<b>ТН . Стабил. окна f</b>	[СистПар / Частота]	
0	0 ... 10	S.3
	<i>Стабилизация окна для стабилизации значений частоты от мгновенных колебаний. Значение параметра задается в циклах при номинальной частоте.</i>	


ТН . Окно df/dt	[СистПар / Частота]	
4	2 ... 10	S.3
	<i>Окно для определения df/dt (ROCOF). Значение параметра задается в циклах при номинальной частоте.</i>	


ТН . Стабил. окна df/dt	[СистПар / Частота]	
5	2 ... 10	S.3
	<i>Стабилизация окна для стабилизации значений df/dt (ROCOF) от мгновенных колебаний. Значение параметра задается в циклах при номинальной частоте.</i>	


### 4.2.2 ТН: Сигналы (состояния выходов)


ТН . Неверн. посл. фаз	[Работа / Отображение состояния / Контроль / Черед_фаз]	
	<i>Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].</i>	


### 4.2.3 ТН: Измеренные значения


ТН . f	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]	
	<i>Измеренное значение: Частота</i>	











ТН . UAB	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]	
	<i>Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (первичный)</i>	









ТН . UBC	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]	
	<i>Измеренное значение: Линейное напряжение (первичный)</i>	












ТН . UCA	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]	
	<i>Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (первичный)</i>	

ТН . UA	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]	
	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (первичный)</i>	

ТН . UB	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]	
	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (первичный)</i>	


ТН . <b>UC</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (первичный)	
ТН . <b>VX изм</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (первичный)	
ТН . <b>UX расч</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное (рассчитанное) значение: VG (первичный)	
ТН . <b>U0</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Рассчитанное значение: Нулевое напряжение симметричной составляющей(первичный)	
ТН . <b>U 1</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Рассчитанное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)	
ТН . <b>U 2</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Рассчитанное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)	
ТН . <b>%(U2/U1)</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): %U2/U1 если по час. стрелке, %U1/U2 если против час. стрелки	
ТН . <b>VX означает НЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Третья гармоника измеренного напряжения нейтрали, используемая для обнаружения замыканий на землю статора генератора.	
ТН . <b>φ UAB</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UAB Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	
ТН . <b>φ UBC</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UBC Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	


<b>ТН . <math>\phi</math> UCA</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL31	
	Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.
<b>ТН . <math>\phi</math> UA</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL1	
	Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.
<b>ТН . <math>\phi</math> UB</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UB	
	Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.
<b>ТН . <math>\phi</math> UC</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL3	
	Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.
<b>ТН . <math>\phi</math> VG изм</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение: Угол фазного вектора VG, измеренный	
	Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.
<b>ТН . <math>\phi</math> VG расч</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VG, рассчитанный	
	Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.
<b>ТН . <math>\phi</math> U0</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности	
	Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.
<b>ТН . <math>\phi</math> UA</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности	
	Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.

<b>ТН . <math>\phi</math> UB</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	
<b>ТН . df/dt</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты.	
<b>ТН . дельта фи</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ ]
 Рассчитанное значение: Выброс вектора	
<b>ТН . UAB СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (СКЗ)	
<b>ТН . UBC СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение: Линейное напряжение (СКЗ)	
<b>ТН . UCA СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (СКЗ)	
<b>ТН . UA СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (СКЗ)	
<b>ТН . UB СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (СКЗ)	
<b>ТН . UC СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (СКЗ)	
<b>ТН . VX изм СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (СКЗ)	
<b>ТН . UX расч СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное (рассчитанное) значение: VG (СКЗ)	

<b>ТН . V/f</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Отношение Вольт/Герц относительно номинальных значений.</i>	
<b>ТН . %UAB КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна</i>	
<b>ТН . %UBC КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна</i>	
<b>ТН . %UCA КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна</i>	
<b>ТН . %UA КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна</i>	
<b>ТН . %UB КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна</i>	
<b>ТН . %UC КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна</i>	
<b>ТН . UAB КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициент нелинейных искажений</i>	
<b>ТН . UBC КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициент нелинейных искажений</i>	
<b>ТН . UCA КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициент нелинейных искажений</i>	
<b>ТН . UA КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициент нелинейных искажений</i>	



ТН . <b>UB КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициент нелинейных искажений	

ТН . <b>UC КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Напр_СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициент нелинейных искажений	

#### 4.2.4 ТН: Статистика

ТН . <b>f макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение частоты	

ТН . <b>UAB макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UAB (СКЗ)	

ТН . <b>UBC макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UBC (СКЗ)	

ТН . <b>UCA макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UCA (СКЗ)	

ТН . <b>UA макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UA (СКЗ)	

ТН . <b>UB макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UB (СКЗ)	

ТН . <b>UC макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UC (СКЗ)	

ТН . <b>VX изм макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: максимальное значение VG (СКЗ)	

ТН . <b>VG расч макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): максимальное значение VG (СКЗ)	

<b>ТН . U 1 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)</i>
<b>ТН . U 2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)</i>
<b>ТН . %(UB/UA) макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение (расчетное): максимальное значение %U2/U1</i>
<b>ТН . V/f макс.</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение: Отношение Вольт/Герц относительно номинальных значений.</i>
<b>ТН . VX означает НЗ макс.</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение: Третья гармоника измеренного напряжения нейтрали, используемая для обнаружения замыканий на землю статора генератора.</i>
<b>ТН . f min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение частоты</i>
<b>ТН . UAB min CK3</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение UAB (CK3)</i>
<b>ТН . UBC min CK3</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение UBC (CK3)</i>
<b>ТН . UCA min CK3</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение UCA (CK3)</i>
<b>ТН . UA min CK3</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение UA (CK3)</i>
<b>ТН . UB min CK3</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение UB (CK3)</i>


ТН . <b>UC min CK3</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение UC (СКЗ)	
ТН . <b>VX изм мин СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: минимальное значение VG (СКЗ)	
ТН . <b>VG расч мин СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): минимальное значение VG (СКЗ)	
ТН . <b>U1 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)	
ТН . <b>U2 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)	
ТН . <b>%(UB/UA) мин</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): минимальное значение %U2/U1	
ТН . <b>V/f мин</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение: Отношение Вольт/Герц относительно номинальных значений.	
ТН . <b>VX означает НЗ мин.</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение: Третья гармоника измеренного напряжения нейтрали, используемая для обнаружения замыканий на землю статора генератора.	
ТН . <b>UAB ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / V скольз. ср. контр.]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение UAB (СКЗ)	
ТН . <b>UBC ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / V скольз. ср. контр.]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение UBC (СКЗ)	
ТН . <b>UCA ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / V скольз. ср. контр.]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение UCA (СКЗ)	


<b>ТН . UA ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / V скольз. ср. контр.]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение UA (СКЗ)	
<b>ТН . UB ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / V скольз. ср. контр.]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение UB (СКЗ)	
<b>ТН . UC ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / V скольз. ср. контр.]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение UC (СКЗ)	


## 4.3 ТТ нейтр


Трансформаторы тока на стороне нейтрали


### 4.3.1 ТТ нейтр: Глобальные параметры


ТТ нейтр . <b>Ур_отсечки Iф.А_ Iф.В_ Iф.С</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / ТТ нейтр]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном S.3
	<i>Если величина тока понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>

ТТ нейтр . <b>Ур_отсечки изм 3Io</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / ТТ нейтр]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном S.3
	<i>Если измеренная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>


ТТ нейтр . <b>Ур_отсечки расч 3Io</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / ТТ нейтр]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном S.3
	<i>Если расчетная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то расчетный ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>


ТТ нейтр . <b>Ур_отсечки I012</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / ТТ нейтр]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном S.3
	<i>Если симметричная составляющая понижается до значения ниже уровня отсечки, то симметричная составляющая, показанная на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>


ТТ нейтр . <b>ТТ перв</b>	[СистПар / ТТ нейтр]
1000A	1A ... 50000A S.3
	<i>Номинальное значение тока на первичной обмотке трансформаторов тока</i>

ТТ нейтр . <b>ТТ втор</b>	[СистПар / ТТ нейтр]
1A	1A, 5A S.3
	 Отн перв/втор.
	<i>Номинальное значение тока на вторичной обмотке трансформаторов тока</i>


ТТ нейтр . <b>ТТ напр</b>	[СистПар / ТТ нейтр]	
0°	0°, 180° ↳ Полярн_.	S.3
<p> <i>Функции защиты с направленной функцией могут работать правильно только если электрическая схема соединения трансформаторов тока не имеет ошибок. Если все трансформаторы тока присоединены к устройству с неправильной полярностью, то такая ошибка в электрической схеме может быть исправлена этим параметром. Этот параметр позволяет повернуть векторы тока на 180 градусов.</i></p>		

ТТ нейтр . <b>Т3Io перв</b>	[СистПар / ТТ нейтр]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
<p> <i>Этот параметр определяет номинальный ток в первичной обмотке для присоединенного трансформатора тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрин, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</i></p>		


ТТ нейтр . <b>Т3Io втор</b>	[СистПар / ТТ нейтр]	
1A	1A, 5A ↳ Отн перв/втор.	S.3
<p> <i>Этот параметр определяет номинальный ток во вторичной обмотке для присоединенного трансформатора напряжения тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрин, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</i></p>		


ТТ нейтр . <b>Т3Io напр</b>	[СистПар / ТТ нейтр]	
0°	0°, 180° ↳ Полярн_.	S.3
<p> <i>Защита от токов на землю с направленными функциями зависит и от правильности подключения трансформатора тока на землю. Нарушение полярности/подключения можно исправить с помощью настройки "0°" или "180°". Оператор имеет возможность повернуть вектор тока на 180° (сменить знак) без нарушения подключения. В цифрах это значит, что определенный индикатор тока может быть повернут на 180° самим устройством.</i></p>		


### 4.3.2 ТТ нейтр: Сигналы (состояния выходов)


ТТ нейтр . <b>Неверн. посл. фаз</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / Черед_фаз]
	<i>Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].</i>


### 4.3.3 ТТ нейтр: Измеренные значения


ТТ нейтр . <b>Iф.А</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>


ТТ нейтр . <b>Iф.В</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>


ТТ нейтр . <b>Iф.С</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>


ТТ нейтр . <b>3Io изм</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (первичный)</i>





ТТ нейтр . <b>3Io расч</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
	<i>Рассчитанное значение: 3Io (первичный)</i>

ТТ нейтр . <b>IO</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
	<i>Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)</i>











ТТ нейтр . <b>I1</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
	<i>Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)</i>

ТТ нейтр . <b>I2</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
	<i>Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)</i>

ТТ нейтр . <b>Iф.А Н2</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
	<i>Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.А</i>

ТТ нейтр . <b>Iф.В Н2</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника тока Iф.В	
ТТ нейтр . <b>Iф.С Н2</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.С	
ТТ нейтр . <b>3I Н2 изм</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 Измеренное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (измеренное)	
ТТ нейтр . <b>3I Н2 рсч</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 Рассчитанное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (расчетное)	
ТТ нейтр . <b>%(I2/I1)</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.	
ТТ нейтр . <b>фи Iф.А</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	
ТТ нейтр . <b>фи Iф.В</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	
ТТ нейтр . <b>фи Iф.С</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	
ТТ нейтр . <b>изм 3Io фи</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Io Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	



ТТ нейтр . <b>расч 3Io фи</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю <math>I_0</math></i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.</i>
ТТ нейтр . <b>φ I0</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.</i>
ТТ нейтр . <b>φ I1</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.</i>
ТТ нейтр . <b>φ I2</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.А СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.В СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.С СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>3Io изм СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение (измеренное): <math>3I_0</math> (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>3Io расч СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: <math>3I_0</math> (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>%Iф.А КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения <math>I_{ф.А}</math></i>	

ТТ нейтр . % <b>Iф.В КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В</i>	
ТТ нейтр . % <b>Iф.С КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.А КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.В КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.С КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / ТТ нейтр / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>	

#### 4.3.4 ТТ нейтр: Статистика

ТТ нейтр . <b>Iф.А ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.А (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.В ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.В (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.С ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.С (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>Пик нагр Iф_А</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.А, среднеквадратичное значение</i>	
ТТ нейтр . <b>Пик нагр Iф_В</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.В, среднеквадратичное значение</i>	
ТТ нейтр . <b>Пик нагр Iф_С</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.С, среднеквадратичное значение</i>	

ТТ нейтр . <b>Iф.А макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение Iф.А (СКЗ)	
ТТ нейтр . <b>Iф.В макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение Iф.В (СКЗ)	
ТТ нейтр . <b>Iф.С макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение Iф.С (СКЗ)	
ТТ нейтр . <b>3Iо изм макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: максимальное значение 3Iо (СКЗ)	
ТТ нейтр . <b>3Iо расч макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): максимальное значение 3Iо (СКЗ)	
ТТ нейтр . <b>I1 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)	
ТТ нейтр . <b>I2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальный ток обратной последовательности (первичный)	
ТТ нейтр . <b>%(I2/I1) макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Рассчитанное значение: I2/I1, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.	
ТТ нейтр . <b>Iф.А Н2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А	
ТТ нейтр . <b>Iф.В Н2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В	
ТТ нейтр . <b>Iф.С Н2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.С	
ТТ нейтр . <b>3I Н2 изм мкс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)	








ТТ нейтр . <b>3I Н2 расч мкс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (расчетный)</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.А min СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное значение Iф.А (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.В min СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное значение Iф.В (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.С min СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное значение Iф.С (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>3Io изм мин СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Измеренное значение: минимальное значение 3Io (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>3Io расч мин СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Измеренное значение (расчетное): минимальное значение 3Io (СКЗ)</i>	
ТТ нейтр . <b>I1 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)</i>	
ТТ нейтр . <b>I2 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное значение тока обратной последовательности (первичный)</i>	
ТТ нейтр . <b>%(I2/I1) мин</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение: I2/I1, минимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.А Н2 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А</i>	
ТТ нейтр . <b>Iф.В Н2 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В</i>	

ТТ нейтр . <b>Iф.С Н2 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и минимальным значением первой гармоники Iф.С	
ТТ нейтр . <b>3I Н2 изм мин</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение. Минимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)	
ТТ нейтр . <b>3I Н2 расч мин</b>	[Работа / Статистика / Мин / ТТ нейтр]
<input checked="" type="checkbox"/> 3I Н2 расч мин	


## 4.4 Сил ТТ


Силовая обмотка трансформатора тока


### 4.4.1 Сил ТТ: Глобальные параметры

<b>Сил ТТ . Ур_отсечки Iф.А_ Iф.В_ Iф.С</b>		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Сил ТТ]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
	<i>Если величина тока понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	
<b>Сил ТТ . Ур_отсечки изм 3Io</b>		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Сил ТТ]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
	<i>Если измеренная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	
<b>Сил ТТ . Ур_отсечки расч 3Io</b>		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Сил ТТ]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
	<i>Если расчетная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то расчетный ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	
<b>Сил ТТ . Ур_отсечки I012</b>		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Сил ТТ]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
	<i>Если симметричная составляющая понижается до значения ниже уровня отсечки, то симметричная составляющая, показанная на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	
<b>Сил ТТ . ТТ перв</b>		[СистПар / Сил ТТ]
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Номинальное значение тока на первичной обмотке трансформаторов тока</i>	
<b>Сил ТТ . ТТ втор</b>		[СистПар / Сил ТТ]
1A	1A, 5A	S.3
	 Отн перв/втор.	
	<i>Номинальное значение тока на вторичной обмотке трансформаторов тока</i>	


Сил ТТ . <b>ТТ напр</b>	[СистПар / Сил ТТ]	
0°	0°, 180° ↳ Полярн_.	S.3
<p> <i>Функции защиты с направленной функцией могут работать правильно только если электрическая схема соединения трансформаторов тока не имеет ошибок. Если все трансформаторы тока присоединены к устройству с неправильной полярностью, то такая ошибка в электрической схеме может быть исправлена этим параметром. Этот параметр позволяет повернуть векторы тока на 180 градусов.</i></p>		

Сил ТТ . <b>Т3Io перв</b>	[СистПар / Сил ТТ]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
<p> <i>Этот параметр определяет номинальный ток в первичной обмотке для присоединенного трансформатора тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрин, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</i></p>		


Сил ТТ . <b>Т3Io втор</b>	[СистПар / Сил ТТ]	
1A	1A, 5A ↳ Отн перв/втор.	S.3
<p> <i>Этот параметр определяет номинальный ток во вторичной обмотке для присоединенного трансформатора напряжения тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрин, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</i></p>		


Сил ТТ . <b>Т3Io напр</b>	[СистПар / Сил ТТ]	
0°	0°, 180° ↳ Полярн_.	S.3
<p> <i>Защита от токов на землю с направленными функциями зависит и от правильности подключения трансформатора тока на землю. Нарушение полярности/подключения можно исправить с помощью настройки "0°" или "180°". Оператор имеет возможность повернуть вектор тока на 180° (сменить знак) без нарушения подключения. В цифрах это значит, что определенный индикатор тока может быть повернут на 180° самим устройством.</i></p>		


### 4.4.2 Сил ТТ: Сигналы (состояния выходов)


Сил ТТ . <b>Неверн. посл. фаз</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / Черед_фаз]
	<i>Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].</i>


### 4.4.3 Сил ТТ: Измеренные значения


Сил ТТ . <b>Iф.А</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>


Сил ТТ . <b>Iф.В</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>


Сил ТТ . <b>Iф.С</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>


Сил ТТ . <b>3Io изм</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (первичный)</i>

Сил ТТ . <b>3Io расч</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
	<i>Рассчитанное значение: 3Io (первичный)</i>










Сил ТТ . <b>IO</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
	<i>Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)</i>











Сил ТТ . <b>I1</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
	<i>Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)</i>





Сил ТТ . <b>I2</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
	<i>Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)</i>

Сил ТТ . <b>Iф.А Н2</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
	<i>Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.А</i>



Сил ТТ . <b>Iф.В Н2</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника тока Iф.В	
Сил ТТ . <b>Iф.С Н2</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.С	
Сил ТТ . <b>3I Н2 изм</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 Измеренное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (измеренное)	
Сил ТТ . <b>3I Н2 рсч</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 Рассчитанное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (расчетное)	
Сил ТТ . <b>%(I2/I1)</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.	
Сил ТТ . <b>фи Iф.А</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	
Сил ТТ . <b>фи Iф.В</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	
Сил ТТ . <b>фи Iф.С</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	
Сил ТТ . <b>изм 3Io фи</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Io Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.	

Сил ТТ . <b>расч 3Io фи</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю Io</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.</i>	
Сил ТТ . <b>φ I0</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.</i>	
Сил ТТ . <b>φ I1</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.</i>	
Сил ТТ . <b>φ I2</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток ]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла.</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.А СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.В СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.С СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>3Io изм СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>3Io расч СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: 3Io (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>%Iф.А КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.А</i>	

Сил ТТ . % <b>Iф.В КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В</i>	
Сил ТТ . % <b>Iф.С КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.А КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.В КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.С КНИ</b>	[Работа / Измеренные значения / Сил ТТ / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>	

#### 4.4.4 Сил ТТ: Статистика

Сил ТТ . <b>Iф.А ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.А (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.В ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.В (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.С ср_ СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.С (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>Пик нагр Iф_А</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.А, среднеквадратичное значение</i>	
Сил ТТ . <b>Пик нагр Iф_В</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.В, среднеквадратичное значение</i>	
Сил ТТ . <b>Пик нагр Iф_С</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.С, среднеквадратичное значение</i>	

Сил ТТ . <b>Iф.А макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение Iф.А (СКЗ)	
Сил ТТ . <b>Iф.В макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение Iф.В (СКЗ)	
Сил ТТ . <b>Iф.С макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение Iф.С (СКЗ)	
Сил ТТ . <b>3Io изм макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: максимальное значение 3Io (СКЗ)	
Сил ТТ . <b>3Io расч макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): максимальное значение 3Io (СКЗ)	
Сил ТТ . <b>I1 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)	
Сил ТТ . <b>I2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальный ток обратной последовательности (первичный)	
Сил ТТ . <b>%(I2/I1) макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Рассчитанное значение: I2/I1, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.	
Сил ТТ . <b>Iф.А Н2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А	
Сил ТТ . <b>Iф.В Н2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В	
Сил ТТ . <b>Iф.С Н2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.С	
Сил ТТ . <b>3I Н2 изм мкс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)	


Сил ТТ . <b>3I Н2 расч мкс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (расчетный)</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.А min СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное значение Iф.А (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.В min СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное значение Iф.В (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.С min СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное значение Iф.С (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>3Io изм мин СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Измеренное значение: минимальное значение 3Io (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>3Io расч мин СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Измеренное значение (расчетное): минимальное значение 3Io (СКЗ)</i>	
Сил ТТ . <b>I1 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)</i>	
Сил ТТ . <b>I2 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное значение тока обратной последовательности (первичный)</i>	
Сил ТТ . <b>%(I2/I1) мин</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение: I2/I1, минимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.А Н2 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А</i>	
Сил ТТ . <b>Iф.В Н2 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В</i>	

<b>Сил ТТ . Iф.С Н2 min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и минимальным значением первой гармоники Iф.С	
<b>Сил ТТ . 3I Н2 изм мин</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение. Минимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)	
<b>Сил ТТ . 3I Н2 расч мин</b>	[Работа / Статистика / Мин / Сил ТТ]
<input checked="" type="checkbox"/> 3I Н2 расч мин	

## 4.5 Генератор


Генератор

### 4.5.1 Генератор: Глобальные параметры



Генератор . <b>Номинальная мощность</b>	[СистПар / Генератор]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
 <i>Номинальная мощность</i>		

Генератор . <b>Номинал_напряжение</b>	[СистПар / Генератор]	
10500V	60V ... 60000V	P.2
 <i>Номинальное напряжение (Ph-Ph)</i>		


Генератор . <b>Предел часов работы</b>	[СистПар / Генератор]	
1000.00h	1.00h ... 1000000.00h	P.2
 <i>Предел часов работы</i>		

Генератор . <b>Начало часов работы</b>	[СистПар / Генератор]	
0.00h	0.00h ... 999999.00h	P.2
 <i>Начало часов работы</i>		


### 4.5.2 Генератор: Прямые команды

Генератор . <b>t - кв. час. раб. ген.</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 <i>Квотируемые часы работы генератора</i>		

### 4.5.3 Генератор: Сигналы (состояния выходов)

Генератор . <b>Авар. сигнал часов раб.</b>	[Работа / Отображение состояния / Генератор]	
 <i>Аварийный сигнал часов работы</i>		

Генератор . **Квит. часов работы** [Работа / Отображение состояния / Генератор]

 *Квитирование часов работы*

#### 4.5.4 Генератор: Измеренные значения

Генератор . **Час. раб. ген.** [Работа / Измеренные значения / Генератор]



 *Часы работы генератора*




## 4.6 Трансформ


Трансформатор


### 4.6.1 Трансформ: Параметры конфигурации



Трансформ . <b>Режим</b>	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
	<i>Режим определяет, используется ли силовой трансформатор в пределах зоны защиты. Примечание! При использовании линейной дифференциальной системы настройка для локального и удаленного устройств должна быть одинаковой.</i>	

### 4.6.2 Трансформ: Глобальные параметры

Трансформ . <b>SN</b>	[СистПар / Трансф_]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
	<i>Номинальная мощность трансформатора в MVA</i>	

Трансформ . <b>Номинальное высокое напряжение (W1)</b>	[СистПар / Трансф_]	
110000В	60В ... 500000В	P.2
	<i>Номинальное напряжение трансформатора (межфазное) на стороне высокого напряжения. На защитном устройстве подключение выполнено ко входу измерения тока W1 (разъем X3).</i>	

Трансформ . <b>Номинальное низкое напряжение (W2)</b>	[СистПар / Трансф_]	
10500В	60В ... 500000В	P.2
	<i>Номинальное напряжение трансформатора (межфазное) на стороне низкого напряжения. На защитном устройстве подключение выполнено ко входу измерения тока W2 (разъем X4).</i>	


Трансформ . <b>W1 Соед_/Заземл_</b>	[СистПар / Трансф_]	
YN	Y, D, Z, YN, ZN  W1 Соед_/Заземл_.	P.2
	<i>Примечание: Нулевой ток будет удален для предотвращения ошибочного отключения дифференциальной защиты. Если точка звезды подключается к заземлению в соответствии со схемой подключения обмоток, то нулевой ток (симметричные составляющие) будет удален.</i>	


Трансформ . <b>W2 Соед_/Заземл_</b>		[СистПар / Трансф_]
d	д, d, z, уn, zn	P.2
	↳ W2 Соед_/Заземл_.	
🔗	<i>Примечание: Нулевой ток будет удален для предотвращения ошибочного отключения дифференциальной защиты. Если точка звезды подключается к заземлению в соответствии со схемой подключения обмоток, то нулевой ток (симметричные составляющие) будет удален.</i>	
Трансформ . <b>Сдвиг фаз</b>		[СистПар / Трансф_]
5	0 ... 11	P.2
🔗	<i>Сдвиг фаз между сторонами W1 и W2. Угол сдвига представляет собой коэффициент (1, 2, 3,..., 11), умноженный на 30 градусов.</i>	
Трансформ . <b>Пер_отв_</b>		[СистПар / Трансф_]
0%	-15% ... 15%	P.2
🔗	<i>Переключатель ответвлений (на стороне W1)</i>	
Трансформ . <b>Сторона генератора</b>		[СистПар / Трансф_]
W2	W2, W1	P.2
	↳ Сторона генератора.	
🔗	<i>Определяет, которая из обмоток трансформатора подключена к генератору. Как правило, к генератору подключается обмотка W2 (низкого напряжения) повышающего трансформатора.</i>	


## 5 Система


Система


### 5.1 Сис: Глобальные параметры


Сис . Масшт_	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]	
Удельн_ вел_	Удельн_ вел_, Первичн_ вел_, Втор_ вел_ ↳ Масшт_.	S.3
	<i>Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин</i>	


Сис . Пдт. клавишей С	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
Пдт. СДИ без пароля	Ничего, Пдт. СДИ без пароля, Пдт. СДИ, Пдт. СДИ и реле, Пдт. все ↳ Пдт. клавишей С.	P.2
	<i>Выбор подтверждаемых элементов, сброс которых можно выполнять нажатием клавиши С.</i>	


Сис . Дист сброс	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
акт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Включает или отключает параметр для подтверждения от внешних/дистанционных модулей с помощью сигналов (назначения) и SCADA.</i>	


Сис . Подт СД	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• Сис . Дист сброс = акт_		
	<i>Светодиодные индикаторы с подтверждением будут подтверждены тогда, когда назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>	

<b>Сис . Подт РелВых</b>	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_Спис_назн_.	
• Сис . Дист сброс = акт_		
 Все релейные выходы с подтверждением будут подтверждены тогда, когда назначенный сигнал принимает значение «Истина».		


<b>Сис . Подт Сзд</b>	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_Спис_назн_.	
• Сис . Дист сброс = акт_		
 Сигналы замкнутого состояния SCADA подтверждаются, если назначенный сигнал принимает значение "истина".		


<b>Сис . Блок. настройки</b>	[СистПар / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
	↳ 1..n_Спис_назн_.	
 До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.		


<b>Сис . Перекл_ НП</b>	[Парам_ защиты / Перекл_ НП]	
НП1	НП1, НП2, НП3, НП4, ПУП через ФункВх, ПНП через Scada	P.2
	↳ Перекл_ НП.	
 Переключение набора параметров		


Сис . НП1: акт_ через	[Парам_ защиты / Перекл_ НП]	
...		
Сис . НП4: акт_ через		
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n_ ПУП.	P.2
	Эта группа установок будет активной в следующих случаях: Если переключатель группы уставок установлен в положение «Переключение через вход», а другие три функции входа в это же время будут неактивны. Если активно более одной функции входа, ни один из переключателей группы уставок не будет работать. Если все функции входа неактивны, устройство будет продолжать работу с группой уставок, которая была активирована последней.	

## 5.2 Сис: Прямые команды

Сис . Подт РелВ Инд Сكد КомОт	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	Квитирование релейных выходов, индикаторов, SCADA и команд отключения.	

Сис . Подт СД	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	Все индикаторы, которые могут подтверждаться, будут подтверждены.	

Сис . Подт РелВых	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	Все релейные выходы, которые могут подтверждаться, будут подтверждены.	

Сис . Подт Сكد	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	Подтверждаются сигналы замкнутого состояния SCADA.	

Сис . <b>Обход блок парам</b>	[СистПар / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
☉ Кратковременная разблокировка заблокированных параметров		

Сис . <b>Перез_</b>	[Сервис / Общий]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	S.3
☉ Перезагрузка устройства.		

### 5.3 Сис: Состояния входов

Сис . <b>Подт СД-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
↓	Состояние входного модуля: Подтверждение светодиодных индикаторов через цифровой вход	

Сис . <b>Подт РелВых-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
↓	Состояние входного модуля: Подтверждение релейных выходов	

Сис . <b>Подт Скд-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
↓	Состояние входа модуля: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA.	

Сис . <b>НП1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
...		
Сис . <b>НП4-Вх</b>		
↓	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.	








Сис . <b>Блок. настройки-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
↓	Состояние входного модуля: До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.	

## 5.4 Сис: Сигналы (состояния выходов)





Сис . <b>Перез_</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: Перезагрузка устройства.</i></p> <p><i>Коды запуска устройства: 1 = нормальный запуск; 2 = перезапуск инициирован пользователем; 3 = перезапуск по команде Super Reset; 4 = более не используется; 5 = более не используется; 6 = неизвестный источник ошибки; 7 = принудительный перезапуск (инициирован главным процессом); 8 = истекло время ожидания цикла защиты; 9 = принудительный перезапуск (инициирован процессором цифровых сигналов); 10 = истекло время ожидания при обработке измеренного значения; 11 = сбой по питанию; 12 = недопустимое обращение к памяти.</i></p>	
Сис . <b>Акт уст</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
	[Парам_защиты / Перекл_НП]
<p>⬇ <i>Сигнал: Активная группа уставок</i></p>	
Сис . <b>НП 1</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1</i></p>	
Сис . <b>НП 2</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2</i></p>	
Сис . <b>НП 3</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3</i></p>	
Сис . <b>НП 4</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4</i></p>	
Сис . <b>Ручной ПНП</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: Ручное переключение наборов параметров</i></p>	
Сис . <b>ПНП через Scada</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 =&gt; переключиться на набор параметров 4).</i></p>	
Сис . <b>ПУП через ФункВх</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода</i></p>	


<b>Сис . изменен мин 1 парам</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр</i>
<b>Сис . Обход блок парам</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров</i>
<b>Сис . Подт СД</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов</i>
<b>Сис . Подт РелВых</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов</i>
<b>Сис . Подт Сكد</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA</i>
<b>Сис . Сбрс КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Сброс команды отключения</i>
<b>Сис . Подт СД-ИЧМ</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов :ИЧМ</i>
<b>Сис . Подт РелВых-ИЧМ</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов :ИЧМ</i>
<b>Сис . Подт Сكد-ИЧМ</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA :ИЧМ</i>
<b>Сис . Сбрс КомОткл-ИЧМ</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Сброс команды отключения :ИЧМ</i>
<b>Сис . Подт СД-SCADA</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов :SCADA</i>
<b>Сис . Подт РелВых-SCADA</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⤴	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов :SCADA</i>



Сис . <b>Сбрс_сч_-SCADA</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал: Сброс всех счетчиков :SCADA</i>	
Сис . <b>Подт Склад-SCADA</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA :SCADA</i>	
Сис . <b>Сбрс КомОткл-SCADA</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал: Сброс команды отключения :SCADA</i>	
Сис . <b>Кви опер Сч</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал:: Кви опер Сч</i>	
Сис . <b>Кви трев Сч</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал:: Кви трев Сч</i>	
Сис . <b>Квит КомОткСч</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал:: Квит КомОткСч</i>	
Сис . <b>Кви итг Сч</b>	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал:: Кви итг Сч</i>	

## 5.5 Сис: Измеренные значения

Сис . <b>Сч_вр_работы</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Сис]
 <i>Счетчик времени работы защитного устройства</i>	
Сис . <b>Версия ДМ</b>	[Пар_устр_ / Версия]
3.6.b	3.6.b  .
 <i>Версия модели устройства</i>	
Сис . <b>Версия ПО</b>	[Пар_устр_ / Версия]
 <i>Версия программного обеспечения устройства</i>	

Сис . <b>Мод_</b>	[Пар_ устр_ / Версия]
 <i>Номер сборки</i>	
Сис . <b>CAT No</b>	[Пар_ устр_ / Версия]
 «№ CAT», код заказа согласно табличке на устройстве.	
Сис . <b>REV.</b>	[Пар_ устр_ / Версия]
 Редакция (согласно табличке на устройстве).	
Сис . <b>S/N</b>	[Пар_ устр_ / Версия]
 Серийный номер устройства.	
Сис . <b>Сборка загрузчика</b>	[Пар_ устр_ / Версия]
 Номер сборки загрузчика	


## 6 Измеренные значения

- ИЧМ: ↪ «ИЧМ: Измеренные значения»
- ТН: ↪ «ТН: Измеренные значения»
- ТТ нейтр: ↪ «ТТ нейтр: Измеренные значения»
- Сил ТТ: ↪ «Сил ТТ: Измеренные значения»
- Генератор: ↪ «Генератор: Измеренные значения»
- Система: ↪ «Сис: Измеренные значения»
- Z: ↪ «Z: Измеренные значения»
- Id: ↪ «Id: Измеренные значения»
- IdG: ↪ «IdG: Измеренные значения»
- СчЭн\_: ↪ «СчЭн\_: Измеренные значения»
- Modbus: ↪ «Modbus: Измеренные значения»
- IEC 61850: ↪ «IEC 61850: Измеренные значения»
- IEC104: ↪ «IEC104: Измеренные значения»
- Profibus: ↪ «Profibus: Измеренные значения»
- SNMP: ↪ «SNMP: Измеренные значения»
- Параметр защиты: ↪ «Защ: Измеренные значения»
- Id: ↪ «Id: Измеренные значения»
- ТепМод: ↪ «ТепМод: Измеренные значения»
- Синх: ↪ «Синх: Измеренные значения»
- УТДС: ↪ «УТДС: Измеренные значения»
- Элемент управления: ↪ «Управление: Измеренные значения»
- Износ выкл: ↪ «Распределительный щит[1]: Измеренные значения»
- Авар\_Осц\_: ↪ «Авар\_Осц\_: Измеренные значения»
- Ген синусоиды: ↪ «Ген синусоиды: Измеренные значения»

**6.1 Z**











Измеренное сопротивление

**6.1.1 Z: Глобальные параметры**

Z . Масшт_	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]	
Втор_ вел_	Первичн_ вел_, Втор_ вел_ ↳ Масшт_.	S.3
	Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин	

**6.1.2 Z: Измеренные значения**


Z . Z ф.А-ф.В	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.А-ф.В]	
	Сопротивление, Фаза L1/ф.А-L2/ф.В	
Z . фи(Z ф.А-ф.В)	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.А-ф.В]	
	Угол сопротивления Z L1/ф.А-L2/ф.В	
Z . R ф.А-ф.В	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.А-ф.В]	
	Устойчивое сопротивление Z L1/ф.А-L2/ф.В	
Z . X ф.А-ф.В	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.А-ф.В]	
	Реактивное сопротивление Z L1/ф.А-L2/ф.В	
Z . Z ф.В-ф.С	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.В-ф.С]	
	Сопротивление, Фаза L2/ф.В-L3/ф.С	
Z . фи(Z ф.В-ф.С)	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.В-ф.С]	
	Угол сопротивления Z L2/ф.В-L3/ф.С	


<b>Z . R ф.В-ф.С</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.В-ф.С]
 Устойчивое сопротивление Z L2/ф.В-L3/ф.С	
<b>Z . X ф.В-ф.С</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.В-ф.С]
 Реактивное сопротивление Z L2/ф.В-L3/ф.С	
<b>Z . Z ф.С-ф.А</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.С-ф.А]
 Сопротивление, Фаза L3/ф.С-L1/ф.А	
<b>Z . фи(Z ф.С-ф.А)</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.С-ф.А]
 Угол сопротивления Z L3/ф.С-L1/ф.А	
<b>Z . R ф.С-ф.А</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.С-ф.А]
 Устойчивое сопротивление Z L3/ф.С-L1/ф.А	
<b>Z . X ф.С-ф.А</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z ф.С-ф.А]
 Реактивное сопротивление Z L3/ф.С-L1/ф.А	
<b>Z . Z1</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z1]
 Измеренное полное сопротивление прямой последовательности	
<b>Z . фи(Z1)</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z1]
 Угол сопротивления Измеренное полное сопротивление прямой последовательности	
<b>Z . R1</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z1]
 Устойчивое сопротивление Измеренное полное сопротивление прямой последовательности	
<b>Z . X1</b>	[Работа / Измеренные значения / Сопротивление / Z1]
 Реактивное сопротивление Измеренное полное сопротивление прямой последовательности	

## 6.2 Id


Модуль дифференциальной защиты двигателя


### 6.2.1 Id: Глобальные параметры


Id . Ур_отсечки Id	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Дифф]
0.005Inом	0.0Inом ... 0.100Inом S.3
	<i>Если величина дифференциального падает ниже уровня отсечки, то дифференциальный ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>


Id . Ур_отсечки IS	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Дифф]
0.005Inом	0.0Inом ... 0.100Inом S.3
	<i>Если величина ограничивающего тока падает ниже уровня отсечки, то ограничивающий ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>


### 6.2.2 Id: Измеренные значения


Id . Is ф.А	[Работа / Измеренные значения / Id]
	<i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.А</i>

Id . Is ф.В	[Работа / Измеренные значения / Id]
	<i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.В</i>

Id . Is ф.В	[Работа / Измеренные значения / Id]
	<i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.С</i>

Id . Id ф.А	[Работа / Измеренные значения / Id]
	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А</i>

Id . Id ф.В	[Работа / Измеренные значения / Id]
	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В</i>

Id . Id ф.В	[Работа / Измеренные значения / Id]
	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С</i>


### 6.2.3 Id: Статистика

Id . <b>Is ф.А макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.А Максимальное значение</i>
Id . <b>Is ф.В макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.В Максимальное значение</i>
Id . <b>Is ф.С макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.С Максимальное значение</i>
Id . <b>Id ф.А макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А Максимальное значение</i>
Id . <b>Id ф.В макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В Максимальное значение</i>
Id . <b>Id ф.С макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С Максимальное значение</i>

## 6.3 IdG


Модуль дифференциальной защиты от ограниченного КЗ на землю


### 6.3.1 IdG: Глобальные параметры


<b>IdG . Ур_отсечки Idз</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Дифф]	
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
	<i>Если величина дифференциального тока утечки на землю падает ниже уровня отсечки, то дифференциальный ток утечки на землю, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	


<b>IdG . Ур_отсечки ISG</b>	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Дифф]	
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
	<i>Если величина ограничивающего тока утечки на землю падает ниже уровня отсечки, то ограничивающий ток утечки на землю, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	

### 6.3.2 IdG: Измеренные значения

<b>IdG . IsG (X3)</b>	[Работа / Измеренные значения / IdG[1]]
	<i>Рассчитанное значение: Стабилизирующий ток утечки на землю Слот X3</i>

<b>IdG . IdG (X3)</b>	[Работа / Измеренные значения / IdG[1]]
	<i>Рассчитанное значение: дифференциальный ток утечки на землю IdG Слот X3</i>

<b>IdG . IsG (X4)</b>	[Работа / Измеренные значения / IdG[2]]
	<i>Рассчитанное значение: Стабилизирующий ток утечки на землю Слот X4</i>

<b>IdG . IdG (X4)</b>	[Работа / Измеренные значения / IdG[2]]
	<i>Рассчитанное значение: дифференциальный ток утечки на землю IdG Слот X4</i>

### 6.3.3 IdG: Статистика

<b>IdG . IsG макс (X3)</b>	[Работа / Статистика / Мкс / IdG[1]]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Стабилизирующий ток утечки на землю Максимальное значение Слот X3</i>





<b>IdG . IdG макс (X3)</b>	[Работа / Статистика / Мкс / IdG[1]]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: дифференциальный ток утечки на землю IdG Максимальное значение Слот X3</i>
<b>IdG . IsG макс (X4)</b>	[Работа / Статистика / Мкс / IdG[2]]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Стабилизирующий ток утечки на землю Максимальное значение Слот X4</i>
<b>IdG . IdG макс (X4)</b>	[Работа / Статистика / Мкс / IdG[2]]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: дифференциальный ток утечки на землю IdG Максимальное значение Слот X4</i>


## 6.4 СчЭн\_

Мощность и энергия


### 6.4.1 СчЭн\_: Глобальные параметры

СчЭн_ . Ед-цы мощн.	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]	
Автом.масштаб мощн	Автом.масштаб мощн, кВт, кВАр или кВА, МВт, МВАр или МВ·А, ГВт, ГВАр или ГВА  ↳ 1..n, масштаб мощн.	S.3
 Единицы мощности		


СчЭн_ . Ед-цы энерг	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]	
МВт*ч, МВ·Ар*ч или МВ·А*ч	Автом.масштаб энерг, кВт*ч, кВАр*ч или кВА*ч, МВт*ч, МВ·Ар*ч или МВ·А*ч, ГВт*ч, ГВАр*ч или ГВА*ч  ↳ 1..n, масштаб энерг.	S.3
 Единицы энергии		

СчЭн_ . Ур_ отсечки S_ P_ Q	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Мощн.]	
0.005Сэфф:	0.05Сэфф: ... 0.100Сэфф:	S.3
 Если активная/реактивная/полная мощность понижается до значения ниже уровня отсечки, то соответствующее значение, показанное на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		

### 6.4.2 СчЭн\_: Прямые команды

СчЭн_ . Квит_ всех Сч эн_	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.1
 Квитирование всех счетчиков энергии		

### 6.4.3 СчЭн\_: Сигналы (состояния выходов)

СчЭн_ . Сч Ws Net будет переп	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]	
 Сигнал: Счетчик Ws Net скоро будет переполнен		

**СчЭн\_ . Сч Wp Net будет переп** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Счетчик Wp Net скоро будет переполнен

**СчЭн\_ . Сч Wp+ будет переп** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Счетчик Wp+ скоро будет переполнен

**СчЭн\_ . Сч Wp- будет переп** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Счетчик Wp- скоро будет переполнен

**СчЭн\_ . Сч Wq Net будет переп** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Счетчик Wq Net скоро будет переполнен

**СчЭн\_ . Сч Wq+ будет переп** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Счетчик Wq+ скоро будет переполнен

**СчЭн\_ . Сч Wq- будет переп** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Счетчик Wq- скоро будет переполнен

**СчЭн\_ . Переп сч Ws Net** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Переполнение счетчика Ws Net

**СчЭн\_ . Переп сч Wp Net** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Переполнение счетчика Wp Net

**СчЭн\_ . Переп сч Wp+** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Переполнение счетчика Wp+

**СчЭн\_ . Переп сч Wp-** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Переполнение счетчика Wp-

**СчЭн\_ . Переп сч Wq Net** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Переполнение счетчика Wq Net

**СчЭн\_ . Переп сч Wq+** [Работа / Отображение состояния / СчЭн\_]

⤴ Сигнал: Переполнение счетчика Wq+

СчЭн_ . <b>Переп сч Wq-</b>	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
⬇	Сигнал: Переполнение счетчика Wq-

СчЭн_ . <b>Квит_ всех Сч эн_</b>	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
⬇	Сигнал: Квитирование всех счетчиков энергии

#### 6.4.4 СчЭн\_ : Измеренные значения

СчЭн_ . <b>S</b>	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⬇	Рассчитанное значение: Полная мощность (первичный)

СчЭн_ . <b>P</b>	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⬇	Рассчитанное значение: Активная мощность ( $P-$ = подведённая активная мощность, $P+$ = потреблённая активная мощность) (первичный)

СчЭн_ . <b>Q</b>	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⬇	Рассчитанное значение: Реактивная мощность ( $Q-$ = подведённая реактивная мощность, $Q+$ = потреблённая реактивная мощность) (первичный)










СчЭн_ . <b>cos <math>\Phi</math></b>	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⬇	Рассчитанное значение: Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$

СчЭн_ . <b>P 1</b>	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⬇	Рассчитанное значение. Активная мощность в системе положительной последовательности фаз ( $P-$ = подведенная активная мощность, $P+$ = потреблённая активная мощность)

СчЭн_ . <b>Q 1</b>	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⬇	Рассчитанное значение. Реактивная мощность в системе положительной последовательности фаз ( $Q-$ = подведенная активная мощность, $Q+$ = потреблённая активная мощность)

СчЭн_ . <b>S СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Мощн. СКЗ]
⬇	Рассчитанное значение: Полная мощность (СКЗ)

СчЭн_ . <b>P СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Мощн. СКЗ]
⬇	Рассчитанное значение: Активная мощность ( $P-$ = подведённая активная мощность, $P+$ = потреблённая активная мощность) (СКЗ)

СчЭн_ . <b>cos φ СКЗ</b>	[Работа / Измеренные значения / Мощн. СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$	
СчЭн_ . <b>Wp+</b>	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия	
СчЭн_ . <b>Wp-</b>	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)	
СчЭн_ . <b>Wq+</b>	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия	
СчЭн_ . <b>Wq-</b>	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)	
СчЭн_ . <b>Ws Net</b>	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Абсолютное время полной мощности	
СчЭн_ . <b>Wp Net</b>	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Абсолютное время активной мощности	
СчЭн_ . <b>Wq Net</b>	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Абсолютное время реактивной мощности	
СчЭн_ . <b>Дата/врем пуска</b>	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Момент начала работы счетчиков энергии... (дата и время последнего квитирования)	

### 6.4.5 СчЭн\_ : Статистика

СчЭн_ . <b>S ср_</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение полной мощности	
СчЭн_ . <b>P ср_</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение активной мощности	

СчЭн_ . <b>Q ср_</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение реактивной мощности	
СчЭн_ . <b>Пик нагр ВА</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Пиковое значение ВА, среднеквадратичное значение	
СчЭн_ . <b>Пик нагр Ватт</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Пиковое значение Ватт, среднеквадратичное значение	
СчЭн_ . <b>Пик нагр Вар</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Пиковое значение вар, среднеквадратичное значение	
СчЭн_ . <b>S макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение полной мощности	
СчЭн_ . <b>P макс_</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение активной мощности	
СчЭн_ . <b>Q макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение реактивной мощности	
СчЭн_ . <b>cos φ макс СКЗ</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$	
СчЭн_ . <b>cos φ макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$	
СчЭн_ . <b>S min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение полной мощности	
СчЭн_ . <b>P min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение реактивной мощности	
СчЭн_ . <b>Q min</b>	[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение реактивной мощности	

СчЭн\_ . **cos  $\Phi$  макс СКЗ**

[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]










Минимальное значение коэффициента мощности: *Соглашение о знаках:  $sign(KM) = sign(P)$*

СчЭн\_ . **cos  $\Phi$  min**



[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]



Минимальное значение коэффициента мощности: *Соглашение о знаках:  $sign(KM) = sign(P)$*



## 7 Статистика

- ТН:  «ТН: Статистика»
- ТТ нейтр:  «ТТ нейтр: Статистика»
- Сил ТТ:  «Сил ТТ: Статистика»
- Id:  «Id: Статистика»
- IdG:  «IdG: Статистика»
- СчЭн\_:  «СчЭн\_: Статистика»
- Id:  «Id: Статистика»
- ТепМод:  «ТепМод: Статистика»
- УТДС:  «УТДС: Статистика»

### 7.1 Статистика: Глобальные параметры

Статистика . <b>Пуск I-нагр по_</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
Длит-ть	Длит-ть, ПускФнк  Длит-ть.	S.3
 Пуск нагрузки по току по:		

Статистика . <b>Пуск I-нагр Фн</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
«-» Дост_ только если: • Статистика . Пуск I-нагр по_ = ПускФнк	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Запуск вычислений, если назначенный сигнал принимает значение «истина».		

Статистика . <b>КвитФн I Нагр</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)		




Статистика . <b>Длит I-нагр</b>		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
15 с		2 с ... 30 d S.3
Дост_ только если:		↳ Длит-ть.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Статистика . Пуск I-нагр по_ = Длит-ть</li> </ul>		
🔗 <i>Время записи</i>		


Статистика . <b>Интервал I-нагр</b>		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
скольз		скольз, фикс S.3
Дост_ только если:		↳ Конфигурация интервала.
🔗 <i>Конфигурация интервала</i>		


Статистика . <b>Пуск P-нагр по_</b>		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
Длит-ть		Длит-ть, ПускФнк S.3
Дост_ только если:		↳ Длит-ть.
🔗 <i>Пуск нагрузки по активной мощности по:</i>		


Статистика . <b>Пуск P-нагр Фн</b>		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
«-»		«-» ... Сис . Internal test state S.3
Дост_ только если:		↳ 1..n_Спис_назн_.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Статистика . Пуск P-нагр по_ = ПускФнк</li> </ul>		
🔗 <i>Запуск вычислений, если назначенный сигнал принимает значение «истина».</i>		


Статистика . <b>КвитФн Ф Нагр</b>		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
«-»		«-» ... Сис . Internal test state S.3
Дост_ только если:		↳ 1..n_Спис_назн_.
🔗 <i>Квитирование статистики - нагрузка по мощности (средний, пиковый средний)</i>		


Статистика . <b>Длит Р-нагр</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]	
15 с	2 с ... 30 d	S.3
Дост_ только если:	↳ Длит-ть.	
• Статистика . Пуск Р-нагр по_ = Длит-ть		
 <i>Время записи</i>		


Статистика . <b>Интервал Р-нагр</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]	
скольз	скольз, фикс	S.3
	↳ Конфигурация интервала.	
 <i>Конфигурация интервала</i>		


Статистика . <b>КвиФн макс</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / Мин/макс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Квитирование всех максимальных значений</i>		


Статистика . <b>КвиФн мин</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / Мин/макс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Квитирование всех минимальных значений</i>		

Статистика . <b>Пуск Vavg через:</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / V скольз. ср. контр.]	
Длит-ть	Длит-ть, ПускФнк	S.3
	↳ Длит-ть.	
 <i>Пуск скользящего среднего контроля от имени:</i>		

Статистика . <b>Запуск Фн Vavg</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / V скольз. ср. контр.]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• Статистика . Пуск Vavg через: = ПускФнк		
 <i>Запуск вычислений, если назначенный сигнал принимает значение «истина».</i>		

Статистика . <b>СбрФнк Vavg</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / V скольз. ср. контр.]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Сброс статистики</i>		

Статистика . <b>Длительность Vavg</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / V скольз. ср. контр.]	
10 мин	2 с ... 30 d	S.3
Дост_ только если:	↳ Длит-ть.	
• Статистика . Пуск Vavg через: = Длит-ть		
 <i>Время записи</i>		

Статистика . <b>Интервал Vavg</b>	[Пар_ устр_ / Статистика / V скольз. ср. контр.]	
скольз	скольз, фикс	S.3
	↳ Конфигурация интервала.	
 <i>Конфигурация интервала</i>		

## 7.2 Статистика: Прямые команды

Статистика . <b>КвиФн все</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
	↳ Реж_.	
 <i>Квिति́рование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)</i>		

Статистика . <b>КвиФн макс</b>		[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
☉ Квитирование всех максимальных значений		
Статистика . <b>КвиФн мин</b>		[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
☉ Квитирование всех минимальных значений		
Статистика . <b>КвитФн I Нагр</b>		[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
☉ Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)		
Статистика . <b>КвитФн Ф Нагр</b>		[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
☉ Квитирование статистики - нагрузка по мощности (средний, пиковый средний)		
Статистика . <b>СбрФнк Vavg</b>		[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
☉ Сброс статистики		

### 7.3 Статистика: Состояния входов

Статистика . <b>ПускФн 1-Вх</b>		[Работа / Отображение состояния / Статистика]
↓	Состояние входного модуля: Запуск статистики 1	
Статистика . <b>ПускФн 2-Вх</b>		[Работа / Отображение состояния / Статистика]
↓	Состояние входного модуля: Запуск статистики 2	

Статистика . <b>ПускФн 3-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
↓	<i>Состояние входного модуля: Запуск статистики 3</i>

## 7.4 Статистика: Сигналы (состояния выходов)

Статистика . <b>КвиФн все</b>	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
↓	<i>Сигнал: Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)</i>

Статистика . <b>СбрФнк Vavg</b>	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
↓	<i>Сигнал: Сброс статистики</i>

Статистика . <b>КвитФн I Нагр</b>	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
↓	<i>Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)</i>

Статистика . <b>КвитФн Ф Нагр</b>	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
↓	<i>Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по мощности (средний, пиковый средний)</i>

Статистика . <b>КвиФн макс</b>	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
↓	<i>Сигнал: Квитирование всех максимальных значений</i>

Статистика . <b>КвиФн мин</b>	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
↓	<i>Сигнал: Квитирование всех минимальных значений</i>

## 7.5 Статистика: Счетчики

Статистика . <b>Кви Сч I Нагр</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ нейтр] [Работа / Статистика / Нагрузка / Сил ТТ]
#	<i>Число квитирований с последней загрузки. Метка времени указывает дату и время последнего квитирования.</i>

Статистика . <b>Кви Сч Ф нагр</b>	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
#	<i>Число квитирований с последней загрузки. Метка времени указывает дату и время последнего квитирования.</i>

Статистика . <b>Кви Сч макс знач</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_] ... [Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
#	<i>Число квитирований с последней загрузки. Метка времени указывает дату и время последнего квитирования.</i>


Статистика . <b>Кви Сч мин знач</b>	[Работа / Статистика / Мин / Напр_] ... [Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
#	<i>Число квитирований с последней загрузки. Метка времени указывает дату и время последнего квитирования.</i>

Статистика . <b>Сбрс_ Сч Vavg</b>	[Работа / Статистика / V скольз. ср. контр.]
#	<i>Число сбросов с момента последней загрузки. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.</i>



## 8 Связь

Scada

### 8.1 Scada: Параметры конфигурации


Scada . <b>Протокол</b>	[Планир_ устр_]	
«-»	«-» ... Profibus ↳ Используемый протокол.	S.3
	Выберите для использования протокол SCADA.	

### 8.2 Scada: Сигналы (состояния выходов)


Scada . <b>SCADA подключена</b>	[Работа / Отображение состояния / Scada]
	К устройству подключена как минимум одна система SCADA.
Scada . <b>SCADA не подключена</b>	[Работа / Отображение состояния / Scada]
	К устройству не подключены системы SCADA.


## 8.3 TsrIp


TsrIp

<b>Конф-я TCP/IP</b>	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Конф-я TCP/IP]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве). <i>Конфигурация протокола TCP/IP</i>	

### 8.3.1 TsrIp: Глобальные параметры

<b>TsrIp . Время проверки активности</b>	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]	
720с	1с ... 7200с	S.3
 <i>Время проверки активности - это период между двумя передачами проверки активности в состоянии бездействия.</i>		

<b>TsrIp . Интервал проверки активности</b>	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]	
15с	1с ... 60с	S.3
 <i>Интервал проверки активности - это время между двумя последовательными повторными передачами проверки активности, если не было получено подтверждение предыдущей передачи проверки активности.</i>		


<b>TsrIp . Повтор проверки активности</b>	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]	
3	3 ... 3	S.3
 <i>Повтор проверки активности - это количество повторных передач, которые нужно выполнить, прежде чем удаленный конец будет объявлен недоступным.</i>		





## 8.4 DNP3


Протокол распределенной сети


### 8.4.1 DNP3: Глобальные параметры



<b>DNP3 . Функция</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		



<b>DNP3 . Номер IP-порта</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
20000	0 ... 65535	S.3
 <i>Номер IP-порта.</i>  <i>Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.</i>		


<b>DNP3 . Скорость передачи данных в бодах</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
19200	1200 ... 115200 ↳ Скор_ пер_ дан_.	S.3
 <i>Скорость передачи при обмене данными</i>		

<b>DNP3 . Разметка фрейма</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Бит_ фр_.	S.3
 <i>Разметка фрейма</i>		



<b>DNP3 . Оптический Исх Коорд</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
Осв_ вкл  <i>Дост. зависит от обор.</i>	Осв_ выкл, Осв_ вкл ↳ Оптический Исх Коорд.	S.3
 <i>Оптическая исходная координата</i>		

<b>DNP3 . SelfAddress</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 Поддержка самоопределяющихся (автоматических) адресов		

<b>DNP3 . Подтв. канала данных</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
Никогда	Никогда, Всегда, При_больших  Варианты запуска передачи данных.	S.3
 Включает или выключает подтверждение уровня данных (подтв.).		



<b>DNP3 . t подтв. канала данных</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
1с	0.1с ... 10.0с	S.3
 Время ожидания подтверждения уровня данных		


<b>DNP3 . Кол-во повт. попыток канала данных</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
3	0 ... 255	S.3
 Количество повторений отправки пакета канала передачи данных после сбоя		

<b>DNP3 . Разряд направления</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 Активирует функциональность разряда направления. Разряд направления равен 0 для подчиненной станции и 1 - для главной		



<b>DNP3 . Макс. разм кадра</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
255	64 ... 255	S.3
 Это значение используется для ограничения чистого размера кадра		


<b>DNP3 . Период проверки канала</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
0с	0.0с ... 120.0с	S.3
 Это значение указывает период времени, когда нужно отправлять кадр проверки канала		


<b>DNP3 . Подтв. прикл.</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
Всегда	Никогда, Всегда, Событие  <code>_AL_ResponseType_k.</code>	S.3
	<i>Определяет, будет ли устройство запрашивать подтверждение ответа прикладного уровня</i>	



<b>DNP3 . t подтв. прикл.</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
5с	0.1с ... 10.0с	S.3
	<i>Время ожидания ответа прикладного уровня</i>	



<b>DNP3 . Кол-во повт. попыток прикл.</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
0	0 ... 255	S.3
	<i>Количество попыток повторной передачи фрагмента прикладного уровня устройством</i>	


<b>DNP3 . Незапр Отч</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_  <code>Реж_.</code>	S.3
	<i>включение незапрошенных сообщений. Эта функция доступна только для подключений DNP3 TCP и одноранговых подключений DNP3 RTU.</i>	



<b>DNP3 . Истеч Вр Ожид Незапр Отв</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
10с	1.0с ... 60.0с	S.3
	<i>Укажите период времени, в течение которого на удаленную станцию будет отправлено подтверждение прикладного уровня от главного устройства, означающее получение им незапрошенного ответного сообщения.</i>	

<b>DNP3 . Повт Попыт Незапр Отч</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
2	0 ... 255	S.3
	<i>Укажите количество повторных попыток передачи каждой серии незапрошенных ответов удаленной станцией при отсутствии подтверждения главным устройством.</i>	


<b>DNP3 . Проверка пор.№</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Проверять, увеличивается ли порядковый номер запроса. Если он не увеличен корректным образом, то запрос будет проигнорирован. Рекомендуется оставить этот параметр неактивным, но в некоторых более старых реализациях DNP он должен быть активирован.</i>	


<b>DNP3 . Тест ВПИ</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Делает возможным более строгое сравнение SBO и рабочих команд. Для более ранних версий DNP рекомендуется деактивировать этот параметр.</i>	


<b>DNP3 . Ожидание ВПИ</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
30с	1.0с ... 60.0с	S.3
	<i>Выходные сигналы DNP можно контролировать с помощью двухэтапной процедуры (SBO: выбор, затем управление). Сначала эти сигналы следует выбрать с помощью команды выбора. После этого бит резервируется для управления запросом. Данная настройка определяет таймер для резервирования - по истечении указанного времени бит высвобождается.</i>	


<b>DNP3 . Холод. перезапуск</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Активирует поддержку функции холодного перезапуска.</i>	


<b>DNP3 . Длит. интегр. в зоне нечувств.</b>		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
1	0 ... 300	S.3
	<i>Длительность интегрирования в зоне нечувствительности</i>	


DNP3 . <b>Двоич. вход 0</b> ... DNP3 . <b>Двоич. вход 63</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоичные входы]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>		

DNP3 . <b>Двоичный вход 0</b> ... DNP3 . <b>Двоичный вход 5</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоичные входы]	
«-»	«-», Распределительный щит[1] . Поз, Распределительный щит[2] . Поз, Распределительный щит[3] . Поз, Распределительный щит[4] . Поз, Распределительный щит[5] . Поз, Распределительный щит[6] . Поз  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Двоичный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>		


DNP3 . <b>Двоич. счетчик 0</b> ... DNP3 . <b>Двоич. счетчик 7</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоич. счетчик]	
«-»	«-» ... Сис . Сч_ вр_ работы  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Счетчик можно использовать для отправки значений главному устройству DNP.</i>		

DNP3 . Аналоговое значение 0 ...	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
DNP3 . Аналоговое значение 31		
«-»	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ  ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Аналоговое значение можно использовать для отправки значений главному устройству (DNP)		

DNP3 . Коэффициент масштабирования 0 ...	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
DNP3 . Коэффициент масштабирования 31		
1	0.001 ... 1000000  ↳ Коэффициент масштабирования.	S.3
 Коэффициент масштабирования применяется для преобразования измеренного значения в целочисленный формат		

DNP3 . Зона нечувствительности 0 ...	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
DNP3 . Зона нечувствительности 31		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
 Если измеренное значение изменено больше значения зоны нечувствительности, сообщение об этом пересылается главному устройству.		

### 8.4.2 DNP3: Прямые команды

DNP3 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / DNP3] [Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_ , акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Сброс всех счетчиков диагностики		

DNP3 . <b>Идентификатор подчиненного устройства</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
1	0 ... 65519 S.3
☉	<i>Параметр Slaveld определяет адрес DNP3 этого устройства (удаленной станции)</i>

DNP3 . <b>Идентификатор ведущего устройства</b>	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
65500	0 ... 65519 S.3
☉	<i>Параметр MasterId определяет адрес DNP3 основного устройства (SCADA)</i>

### 8.4.3 DNP3: Состояния входов

DNP3 . <b>Двоич. вход0-I</b>	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Двоичные входы]
...	
DNP3 . <b>Двоич. вход63-I</b>	
↓	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>

DNP3 . <b>Двоичный вход0-I</b>	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Двоичные входы]
...	
DNP3 . <b>Двоичный вход5-I</b>	
↓	<i>Двоичный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>

### 8.4.4 DNP3: Сигналы (состояния выходов)

DNP3 . <b>занято</b>	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
↓	<i>Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</i>

DNP3 . <b>готово</b>	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
↓	<i>Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</i>

<b>DNP3 . активно</b>	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
⇅	<i>Обмен данными с главным устройством (SCADA) в активном состоянии.</i>
	<i>Обратите внимание, что для TCP/UDP это состояние будет постоянно иметь значение »Низкий«, пока для параметра »Подтвердить DataLink« не будет установлено значение »Всегда«.</i>

### 8.4.5 DNP3: Счетчики

<b>DNP3 . NПолуч</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество полученных символов</i>

<b>DNP3 . NПер</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество отправленных символов</i>

<b>DNP3 . N дефект фрейм</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Общее количество дефектных фреймов. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.</i>

<b>DNP3 . N ошиб чет</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество ошибок четности. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.</i>

<b>DNP3 . NSигналовПрер</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество сигналов прерывания. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.</i>

<b>DNP3 . N невер контр сум</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Число фреймов, полученных при неверной контрольной сумме.</i>







## 8.5 Modbus

Modbus



### 8.5.1 Modbus: Глобальные параметры


Modbus . <b>t-выз_</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
10с	1с ... 3600с	S.3
	<i>Если по истечении этого времени от системы SCADA к устройству не поступает телеграммы с запросом, то устройство фиксирует ошибку связи с системой SCADA.</i>	


Modbus . <b>Скд Ком Блк</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Включение (разрешение) или выключение (запрет) блокировки команд SCADA</i>	


Modbus . <b>Откл_ замык_</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Отключить замыкание: Если этому параметру присвоено значение «Истина» («Активный»), то ни одно из состояний Modbus не будет замкнуто. Это означает, что сигналы отключения не будут замкнуты с помощью Modbus.</i>	


Modbus . <b>Разр проп</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Если этот параметр включен (значение «Истина»), пользователь может запросить набор регистров Modbus без возникновения исключения, связанного с недопустимым адресом в запрошенном массиве. Недопустимые адреса имеют специальное значение 0xFAFA, однако за фильтрацию недопустимых адресов отвечает пользователь. Внимание! Если адрес является допустимым, это специальное значение может быть допустимым.</i>	

Modbus . <b>Оптич Исх Коорд</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
Осв_ вкл	Осв_ выкл, Осв_ вкл	S.3
Дост. зависит от обор.	 Оптич Исх Коорд.	
	<i>Оптическая исходная координата</i>	

Modbus . <b>Конф_порта TCP</b>		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]
По ум_	По ум_, Частный  ↳ Выбор порта.	S.3
	<i>Конфигурация порта TCP. Устанавливать для этого параметра значение "Частный" следует, только если будет использоваться порт TCP, отличный от заданного по умолчанию.</i>	

Modbus . <b>Порт</b>		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]
502	Если: Modbus . Конф_порта TCP = По ум_  • 502 ... 502  Если: Modbus . Конф_порта TCP = Частный  • 49152 ... 65535	S.3
	<i>Номер IP-порта.  Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.</i>	

Modbus . <b>t-пауза</b>		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]
1с	0.01с ... 10.00с	S.3
	<i>В течение этого времени необходимо, чтобы системой SCADA был получен ответ. В противном случае запрос не будет выполнен. В таком случае система SCADA определяет ошибку связи и должна послать новый запрос.</i>	

Modbus . <b>Скор_пер_дан_</b>		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400  ↳ Скор_пер_дан_.	S.3
	<i>Скорость передачи данных</i>	

Modbus . <b>Физич_настройки</b>		[Пар_устр_ / Modbus / Связь / RTU]
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2	S.3
	↳ Бит_фр_.	
🔗	<p>Разряд 1: Число битов. Разряд 2: E=положительная четность, O=отрицательная четность, N=нет контроля четности. Разряд 3: Число стоповых битов. Более подробная информация о четности: В некоторых случаях за последним разрядным битом данных следует бит четности, используемый для распознавания ошибок связи. Бит четности обеспечивает, что при положительной четности («EVEN») имеется всегда четное количество битов со степенью «1», а при отрицательной четности («ODD») передается нечетное число битов со степенью «1». Однако также возможна передача без битов четности («Четность = Нет»). Более подробная информация о стоповых битах: Стоповый бит устанавливается в конце слова данных.</p>	

Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.1</b>		[Пар_устр_ / Modbus / Настр. регистры / Состояния]
...		
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.32</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_Спис_назн_.	
🔗	<p>Виртуальный цифровой входной сигнал. Он соответствует виртуальному бинарному выходному сигналу защитного устройства.</p>	


Modbus . <b>Настр. двоичн. вх. с защелк.1</b>		[Пар_устр_ / Modbus / Настр. регистры / Состояния]
...		
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх. с защелк.32</b>		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
🔗	<p>Настраиваемый двоичный вход с защелкой</p>	

Modbus . <b>Отображ. изм. знач. 1</b> ... Modbus . <b>Отображ. изм. знач. 16</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. регистры / Измеренные значения]	
«-»	«-» ... Аналог вх[2] . Значение  ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
	<i>Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.</i>	

Modbus . <b>Тип сопоставления SCADA</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский  ↳ Тип сопоставления SCADA.	S.3
	<i>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.</i>	

## 8.5.2 Modbus: Прямые команды

Modbus . <b>Сбрс_сч диагн</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.1
	<i>Все счетчики диагностики Modbus будут сброшены.</i>	

Modbus . <b>№ устр_</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
	<i>Имя модуля используется для маршрутизации. Необходимо установить этот параметр, если необходимо связать сети Modbus RTU и Modbus TCP.</i>	

Modbus . <b>ID п_у_</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
	<i>Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>	

### 8.5.3 Modbus: Состояния входов

Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.1-Вх</b> ... Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.32-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Настр. регистры]
⬇	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>


### 8.5.4 Modbus: Сигналы (состояния выходов)

Modbus . <b>Передача RTU</b>	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Сигнал: SCADA активный</i>


Modbus . <b>Передача TCP</b>	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Сигнал: SCADA активный</i>


Modbus . <b>Device Type</b>	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<p><i>Тип устройства: код типа устройства как связующее звено между именем устройства и его кодом Modbus.</i></p> <p><i>Woodward:</i></p> <p><i>MRI4 - 1000</i></p> <p><i>MRU4 - 1001</i></p> <p><i>MRA4 - 1002</i></p> <p><i>MCA4 - 1003</i></p> <p><i>MRDT4 - 1005</i></p> <p><i>MCDTV4 - 1006</i></p> <p><i>MCDGV4 - 1007</i></p> <p><i>MRM4 - 1009</i></p> <p><i>MRMV4 - 1010</i></p> <p><i>MCDLV4 - 1011</i></p>


Modbus . <b>Версия прот.</b>	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Версия протокола Modbus. Номер версии меняется, если какие-либо функции новой версии протокола Modbus несовместимы со старыми.</i>



Modbus . <b>SCD Ком 1</b>	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Команды]
...	
Modbus . <b>SCD Ком 16</b>	
 Команда SCADA	

### 8.5.5 Modbus: Измеренные значения

Modbus . <b>Отображ. изм. знач. 1</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Modbus / Измеренные значения]
...	
Modbus . <b>Отображ. изм. знач. 16</b>	
 Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.	

Modbus . <b>Информация о конфигурации</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
 Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	

Modbus . <b>Версия конфигурации</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
 Версия пользовательской конфигурации SCADA	

Modbus . <b>Сост. конфиг.</b>	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка
	 Сост. конфиг..
 Состояние пользовательской конфигурации SCADA. Возможные значения: - Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована. - Конфигурация SCADA активна. - Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство). - Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.	

## 8.5.6 Modbus: Счетчики

Modbus . <b>№ЗапросовОбщ</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов. Включая запросы других подчиненных устройств.</i>
Modbus . <b>№ЗапросовЛичн</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов для данного подчиненного устройства.</i>
Modbus . <b>ЧислоОтветов</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов, на которые выдаются ответы.</i>
Modbus . <b>№НевернЗапрос</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP]
#	<i>Общее количество ошибок запроса. Запрос не может быть обработан</i>
Modbus . <b>№ВнутрОшиб</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP]
#	<i>Общее количество внутренних ошибок при обработке запроса.</i>
Modbus . <b>№ОшибФрейм</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество ошибок фреймов. Физически поврежденный фрейм.</i>
Modbus . <b>№ОшибЧетности</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество ошибок четности. Физически поврежденный фрейм.</i>
Modbus . <b>№ПревышВремОтвета</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов, срок ответов на которые был превышен. Физически поврежденный фрейм.</i>
Modbus . <b>№ОшибВыбега</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество ошибок переполнения. Физически поврежденный фрейм.</i>

Modbus . **№переб**

[Работа / Данн\_о сч\_и вер\_ / Modbus / RTU]


# *Количество зафиксированных прерываний связи*



## 8.6 IEC 61850


Связь IEC 61850

### 8.6.1 IEC 61850: Глобальные параметры


IEC 61850 . <b>Функция</b>	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ 1..n, список переключателей.	S.3
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


IEC 61850 . <b>Длит. интегр. в зоне нечувств.</b>	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Связь]	
0	0 ... 300	S.3
	Длительность интегрирования в зоне нечувствительности	


### 8.6.2 IEC 61850: Прямые команды


IEC 61850 . <b>Квит стат</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	Квитирование всех счетчиков диагностики IEC61850	


### 8.6.3 IEC 61850: Сигналы (состояния выходов)

IEC 61850 . <b>Клиент MMS подключен</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]	
	К устройству подключен как минимум один клиент MMS	



IEC 61850 . <b>Все подпис_ GOOSE акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]	
	Все подписчики GOOSE в устройстве работают	



IEC 61850 . <b>SPCSO1</b> ... IEC 61850 . <b>SPCSO32</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Упр. входы]
 <i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>	


IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b> ... IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.stVal</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 1]  [Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 2]
 <i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>	

IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.q</b> ... IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.q</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 1]  [Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 2]
 <i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>	

### 8.6.4 IEC 61850: Измеренные значения

IEC 61850 . <b>Сост изд Goose</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 <i>Состояние издателя GOOSE (включен или выключен)</i>	

IEC 61850 . <b>Сост подпис Goose</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 <i>Состояние подписчика GOOSE (включен или выключен)</i>	

IEC 61850 . <b>Сост сервер Mms</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние MMS-сервера (включен или выключен)	

## 8.6.5 IEC 61850: Счетчики

IEC 61850 . <b>Общ кль вх Goose</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число полученных сообщений GOOSE, включая сообщения для других устройств (сообщения с подпиской и без подписки).

IEC 61850 . <b>Обще кль вх подписGoose</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число сообщений GOOSE с подпиской, включая сообщения с неправильным содержимым.

IEC 61850 . <b>Общ кль корр вх Goose</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число корректно полученных сообщений GOOSE с подпиской.

IEC 61850 . <b>Кль нов вх Goose</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число корректно полученных сообщений GOOSE с подпиской с новым содержимым.

IEC 61850 . <b>Общ кль исх Goose</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число сообщений GOOSE, опубликованных этим устройством.

IEC 61850 . <b>Кль нов исх Goose</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число новых сообщений GOOSE (с измененным содержимым), опубликованных этим устройством.

IEC 61850 . <b>Общ кль запр сервера</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число запросов на MMS-сервер, включая неверные запросы.


IEC 61850 . <b>Общ кль счит данн</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число значений, считанных с этого устройства, включая неверные запросы.

<b>IEC 61850 . Клв корр счит данных</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число верно считанных значений с этого устройства.</i>
<b>IEC 61850 . Общ клв запис данных</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число значений, записанных этим устройством, включая неверные.</i>
<b>IEC 61850 . Клв корр запис данных</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число значений, корректно записанных этим устройством.</i>
<b>IEC 61850 . Клв увед изм данных</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Число выявленных изменений в наборах данных, опубликованных с сообщениями GOOSE.</i>
<b>IEC 61850 . Кол-во клиентских подключений</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Количество активных клиентских подключений MMS</i>


## 8.6.6 IEC 61850 – Вирт. вых.

Связь IEC 61850

### 8.6.6.1 IEC 61850: Глобальные параметры

IEC 61850 . <b>COU<sub>T</sub>GGIO1.Ind1.stVal</b> ... IEC 61850 . <b>COU<sub>T</sub>GGIO1.Ind32.stVal</b>	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Виртуальные выходы 1]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.
 <i>Виртуальный выход. Этот сигнал может быть при помощи SCD-файла назначен другим устройствам на подстанции IEC61850 или визуализирован на этих устройствах.</i>	

### 8.6.6.2 IEC 61850: Состояния входов

 IEC 61850 . <b>COU<sub>T</sub>GGIO1.Ind1.stVal-Bx</b> ... IEC 61850 . <b>COU<sub>T</sub>GGIO1.Ind32.stVal-Bx</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные выходы 1]
 <i>Состояние входного модуля: Бинарное состояние виртуального выхода (GGIO)</i>	


## 8.7 IEC103


Связь IEC 60870-5-103


### 8.7.1 IEC103: Глобальные параметры


IEC103 . <b>Функция</b>	[Пар_ устр_ / IEC103]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Включение или отключение связи IEC103.		


IEC103 . <b>ID п_у_</b>	[Пар_ устр_ / IEC103]	
1	1 ... 247	S.3
 Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.		


IEC103 . <b>Скор_ пер_ дан_</b>	[Пар_ устр_ / IEC103]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ↳ Скор_ пер_ дан_.	S.3
 Скорость передачи данных		


IEC103 . <b>Физич_ настройки</b>	[Пар_ устр_ / IEC103]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Бит_ фр_.	S.3
 Разряд 1: Число битов. Разряд 2: E=положительная четность, O=отрицательная четность, N=нет контроля четности. Разряд 3: Число стоповых битов. Более подробная информация о четности: В некоторых случаях за последним разрядным битом данных следует бит четности, используемый для распознавания ошибок связи. Бит четности обеспечивает, что при положительной четности («EVEN») имеется всегда четное количество битов со степенью «1», а при отрицательной четности («ODD») передается нечетное число битов со степенью «1». Однако также возможна передача без битов четности («Четность = Нет»). Более подробная информация о стоповых битах: Стоповый бит устанавливается в конце слова данных.		


IEC103 . <b>t-выз_</b>	[Пар_ устр_ / IEC103]	
60с	1с ... 3600с	S.3
 Если по истечении этого времени от системы SCADA к устройству не поступает телеграммы с запросом, то устройство фиксирует ошибку связи с системой SCADA.		


<b>IEC103 . ПередачаДопИзмЗнач</b>		[Пар_ устр_ / IEC103]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Передать дополнительные (закрытые) величины измерений</i>		


<b>IEC103 . Перед. зап. о наруш.</b>		[Пар_ устр_ / IEC103]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Активирует передачу записей об аварийных нарушениях</i>		


<b>IEC103 . Часовой пояс</b>		[Пар_ устр_ / IEC103]
UTC	UTC, Местное время ↳ Часовой пояс.	S.3
 <i>Определение временных отметок в сообщениях IEC103: по UTC или местному времени (параметр «местное время» всегда включает настройки перехода на летнее время).</i>		

<b>IEC103 . Частота повторения импульсов энергии</b>		[Пар_ устр_ / IEC103]
0	0 ... 100	S.3
 <i>Значения энергии всегда передаются как значения счетчика (т.е. как целые числа). Этот параметр определяет единицу измерения: если установлено значение «1», то шаг приращения счетчика будет 1 кВтч, если «2», то приращение составит 2 кВтч и т.д. При установке значения «0» значения энергии передаваться не будут.</i>		


<b>IEC103 . DFC-совмест.</b>		[Пар_ устр_ / IEC103]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Этот параметр требуется только для ввода в действие определенных подстанций. При отсутствии проблем со связью, касающихся очереди откликов команд, с помощью этого параметра устройство переключается на другую схему работы.</i>		


<b>IEC103 . Оптич Исх Коорд</b>		[Пар_ устр_ / IEC103]
Осв_ вкл	Осв_ выкл, Осв_ вкл ↳ Оптич Исх Коорд.	S.3
 <i>Оптическая исходная координата</i>		


<b>IEC103 . Внеш. акт_ режима тест_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
Ген синусоиды . работа	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 Сигнал, назначенный этому параметру, переключает связь IEC103 в режим тестирования.		

<b>IEC103 . Внеш. акт_ режима блок_</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 Сигнал, назначенный данному параметру, включает блокировку передачи IEC103 в направлении мониторинга.		

## 8.7.2 IEC103: Прямые команды

<b>IEC103 . Кви всех Сч Диаг</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 Сброс всех счетчиков диагностики		

<b>IEC103 . Активация тестового режима</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 С помощью этого параметра прямого управления связь IEC103 переключается в режим тестирования (или обратно в обычный режим).		

<b>IEC103 . Активация режима блокировки</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 С помощью этого параметра прямого управления включается (или отключается) блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.		



### 8.7.3 IEC103: Сигналы (состояния выходов)

IEC103 . <b>SCD Ком 1</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
...	
IEC103 . <b>SCD Ком 10</b>	
⬇ Команда SCADA	

IEC103 . <b>Передача</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
⬇ Сигнал: SCADA активный	

IEC103 . <b>Ош_: Потеря события</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
⬇ Ошибка: потеря события	

IEC103 . <b>Режим тестирования включен</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
⬇ Сигнал: связь IEC103 переключена в режим тестирования.	

IEC103 . <b>Режим блокировки включен</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
⬇ Сигнал: активирована блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.	

### 8.7.4 IEC103: Счетчики

IEC103 . <b>НПолуч</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
# Общее количество полученных сообщений	

IEC103 . <b>НПер_</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
# Общее количество отправленных сообщений	

IEC103 . <b>НПл_Фреймов</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
# Общее количество дефектных сообщений	

IEC103 . <b>НОш_Четн_</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
# Количество ошибок четности	

**IEC103 . NSигналовПрер** [Работа / Данн\_о сч\_и вер\_ / IEC103]

# *Количество прерываний связи*

**IEC103 . NВнутрОшиб** [Работа / Данн\_о сч\_и вер\_ / IEC103]

# *Количество внутренних ошибок*



**IEC103 . NНеудКонтрСум** [Работа / Данн\_о сч\_и вер\_ / IEC103]



# *Количество ошибок контрольной суммы*


## 8.8 IEC104



Связь IEC 60870-5-104

### 8.8.1 IEC104: Глобальные параметры


<b>IEC104 . Функция</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	Включение или отключение связи IEC104.	


<b>IEC104 . Конф_ порта TCP</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
По ум_	По ум_, Частный  Выбор порта.	S.3
	Конфигурация порта TCP. Устанавливать для этого параметра значение "Частный" следует, только если будет использоваться порт TCP, отличный от заданного по умолчанию.	

<b>IEC104 . Порт</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
2404	Если: IEC104 . Конф_ порта TCP = По ум_ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2404 ... 2404</li> </ul> Если: IEC104 . Конф_ порта TCP = Частный <ul style="list-style-type: none"> <li>• 49152 ... 65535</li> </ul>	S.3
	Номер IP-порта.  Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.	


<b>IEC104 . Часовой пояс</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
UTC	UTC, Местное время  Часовой пояс.	S.3
	Определение временных отметок в переданных телеграммах связи: по UTC или местному времени (параметр "местное время" всегда включает фактические настройки перехода на летнее время).	

<b>IEC104 . Длит. интегр. в зоне нечувств.</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]
1с	0с ... 1000с S.3
 Длительность интегрирования в зоне нечувствительности	


<b>IEC104 . Таймаут SBE</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]
30с	1с ... 60с S.3
 Выходные сигналы связи можно контролировать с помощью двухэтапной процедуры (SBE: выбор, затем исполнение). Сначала эти сигналы следует выбрать с помощью команды выбора. После этого бит резервируется для исполнения запроса. Данная настройка определяет таймер для резервирования - по истечении указанного времени бит высвобождается.	


<b>IEC104 . Таймаут t0</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
30с	30с ... 30с S.3
 Таймаут установки соединения	


<b>IEC104 . Таймаут t1</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
15с	15с ... 15с S.3
 Таймаут отправки или тестирования APDU	


<b>IEC104 . Таймаут t2</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
10с	10с ... 10с S.3
 Таймаут подтверждения при отсутствии информационных сообщений	


<b>IEC104 . Таймаут t3</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
20с	20с ... 20с S.3
 Таймаут отправки тестовых пакетов при длительном бездействии	


<b>IEC104 . Парам. k</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
12	12 ... 12 S.3
 Параметр протокола k	



<b>IEC104 . Парам. w</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
8	8 ... 8 S.3
 Параметр протокола w	



IEC104 . <b>Длина адреса</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
2	2 ... 2	S.3
	<i>Число байт общего адреса ASDU</i>	

IEC104 . <b>Длина ПП</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
2	2 ... 2	S.3
	<i>Число байт причины передачи</i>	

IEC104 . <b>Длина адреса объекта данных</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
3	3 ... 3	S.3
	<i>Число байт адреса объекта данных</i>	



IEC104 . <b>Время обновления</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
1с	1с ... 60с	S.3
	<i>Эта настройка определяет время между обновлениями измеренных значений. Если выбрана циклическая передача, то новые значения передаются по истечении этого времени.</i>	

IEC104 . <b>Внутр. сост. передачи</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Если для этого параметра задано значение "активно" (по умолчанию), передается и промежуточное положение коммутационного устройства. Задавать значение "неактивно" следует, только в тех редких случаях, когда система связи подстанции не поддерживает передачу промежуточных положений.</i>	

IEC104 . <b>Trans. Cmd. State</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	


IEC104 . <b>Тип сопоставления SCADA</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский  Тип сопоставления SCADA.	S.3
	Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.	


### 8.8.2 IEC104: Прямые команды


IEC104 . <b>Кви всех Сч Диаг</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	Сброс всех счетчиков диагностики	

IEC104 . <b>Общий адрес</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
1	1 ... 65535	S.3
	Общий адрес ASDU	

### 8.8.3 IEC104: Сигналы (состояния выходов)

IEC104 . <b>SCD Ком 1</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC104]	
...		
IEC104 . <b>SCD Ком 16</b>		
	Команда SCADA	

IEC104 . <b>занято</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC104]	
	Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.	

IEC104 . <b>готово</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC104]	
	Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.	


IEC104 . <b>Передача</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↑	Сигнал: SCADA активный

IEC104 . <b>Ош_ : Потеря события</b>	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↑	Ошибка: потеря события

### 8.8.4 IEC104: Измеренные значения

IEC104 . <b>Информация о конфигурации</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
🔗	Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)

IEC104 . <b>Версия конфигурации</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
🔗	Версия пользовательской конфигурации SCADA

IEC104 . <b>Сост. конфиг.</b>	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка  Сост. конфиг..
🔗	Состояние пользовательской конфигурации SCADA. Возможные значения: - Изменение: Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована. - ОК: Конфигурация SCADA активна. - Конфиг. недост.: Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство). - Ошибка: Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

### 8.8.5 IEC104: Счетчики

IEC104 . <b>НПолуч</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC104]
#	Счетчик диагностики: Количество полученных символов

IEC104 . <b>НПер</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC104]
#	Счетчик диагностики: Количество отправленных символов

IEC104 . **Число прерв. соедин.** [Работа / Данн\_о сч\_и вер\_ / IEC104]

# *Диагностический счетчик: число прерванных соединений*

IEC104 . **N невер контр сум** [Работа / Данн\_о сч\_и вер\_ / IEC104]




# *Счетчик диагностики: Число фреймов, полученных при неверной контрольной сумме.*



## 8.9 Profibus

Модуль Profibus

### 8.9.1 Profibus: Глобальные параметры

Profibus . <b>Настр. двоичн. вх. 1</b> ... Profibus . <b>Настр. двоичн. вх. 32</b>	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Виртуальный цифровой входной сигнал. Он соответствует виртуальному бинарному выходному сигналу защитного устройства.</i>		
Profibus . <b>Замкн_ 1</b> ... Profibus . <b>Замкн_ 32</b>	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, замкнут ли вход (запоминание состояния на входе)</i>		
Profibus . <b>Тип сопоставления SCADA</b>	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский  ↳ Тип сопоставления SCADA.	S.3
 <i>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.</i>		

### 8.9.2 Profibus: Прямые команды

Profibus . ID п_у_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_ устр_ / Profibus / Параметры шины]	
2	2 ... 125	P.1
☉	<i>Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>	

Profibus . Сбр_ ком_	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
☉	<i>Все команды Profibus будут переустановлены.</i>	

### 8.9.3 Profibus: Состояния входов

Profibus . Распред_ 1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16]	
...		
Profibus . Распред_ 32-Вх	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
⬇	<i>Состояние входного модуля: Назначение SCADA</i>	

### 8.9.4 Profibus: Сигналы (состояния выходов)

Profibus . Данн ОК	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]	
⬆	<i>Данные в поле ввода подтверждены (ДА=1)</i>	

Profibus . ОшПодМодуля	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]	
⬆	<i>Назначаемый сигнал, сбой подмодуля, сбой связи.</i>	

Profibus . Соед_ акт_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]	
⬆	<i>Соединение активно</i>	

Profibus . <b>SCD Ком 1</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Команды]
...	
Profibus . <b>SCD Ком 16</b>	
Команда SCADA	

### 8.9.5 Profibus: Измеренные значения



Profibus . <b>Сост_ведом_</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
Поиск Бод	Поиск Бод ... Обмен данными Сост_.
Состояние связи между ведущим и подчиненным устройством.	

Profibus . <b>Ск_пер_дан_</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
--	12 Mb/s ... -- Скор_пер_дан_.
Скорость передачи данных, измеренная при последнем сеансе связи. Должна отображаться после соединения.	

Profibus . <b>Ид_ПСО</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
0C50h	0C50h Ид_ПСО.
Идентификатор ПСО. Идентификатор ООС.	

Profibus . <b>Информация о конфигурации</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	

Profibus . <b>Версия конфигурации</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
Версия пользовательской конфигурации SCADA	

Profibus . <b>Сост. конфиг.</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка  <b>Сост. конфиг..</b>
	<i>Состояние пользовательской конфигурации SCADA.</i> <i>Возможные значения:</i>

### 8.9.6 Profibus: Счетчики

Profibus . <b>Ид_ведущ_</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
#	<i>Адрес устройства (идентификатор ведущего устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>

Profibus . <b>Ид_Пер_Публ_подс_</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
#	<i>Идентификатор передачи от передающего устройства к получателю</i>

Profibus . <b>t-стоп_сх_</b>	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
#	<i>Микросхема Profibus обнаруживает проблему соединения, если время этого таймера истекло, но связь не установлена (телеграмма параметризации).</i>

Profibus . <b>ОшСинхФрейм</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Фреймы, переданные от ведущего устройства к подчиненному, имеют дефект.</i>

Profibus . <b>Num. CRC err.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Number of CRC errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i>

Profibus . <b>Num. frame loss err.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Number of frame loss errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i>

Profibus . <b>Num. trig. CRC err.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Number of CRC errors that the subsystem has recognized in the received trigger frames from the host.</i>

Profibus . **Num. subsys. res.**

[Работа / Данн\_о сч\_и вер\_ / Profibus]

# *Number of subsystem restarts or resets that the subsystem manager has caused.*



## 8.10 IRIG-B

Модуль IRIG-B

### 8.10.1 IRIG-B: Параметры конфигурации



IRIG-B . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
 Модуль IRIG-B, основной режим работы		

### 8.10.2 IRIG-B: Глобальные параметры

IRIG-B . Функция	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / IRIG-B]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 Определение типа: IRIG-B00X. Типы IRIG-B отличаются в зависимости от «Кодировок» (год выпуска, функции управления, чисто двоичные секунды).		

### 8.10.3 IRIG-B: Прямые команды

IRIG-B . Квит Счет IRIG-B	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 Квитирование диагностических счетчиков: IRIG-B		

### 8.10.4 IRIG-B: Сигналы (состояния выходов)

IRIG-B . <b>IRIG-B активен</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]
↑	<i>Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным.</i>
IRIG-B . <b>Инв_ сиг_ высо/низ ур_</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]
↑	<i>Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно.</i>
IRIG-B . <b>Упр_ сигнал1</b> ... IRIG-B . <b>Упр_ сигнал18</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]
↑	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>

### 8.10.5 IRIG-B: Счетчики

IRIG-B . <b>Кол_Фрейм_ОК</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
#	<i>Общее количество пригодных фреймов.</i>
IRIG-B . <b>№ОшибФрейм</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
#	<i>Общее количество ошибок фреймов. Физически поврежденный фрейм.</i>
IRIG-B . <b>Фр_</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
#	<i>Фронты: общее количество растущих и падающих фронтов. Этот сигнал показывает, доступен ли сигнал на входе IRIG-B.</i>



## 8.11 SNMP


SNMP-модуль



### 8.11.1 SNMP: Параметры конфигурации

SNMP . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
 SNMP-модуль, основной режим работы		

### 8.11.2 SNMP: Глобальные параметры



SNMP . Сервер1	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNMP]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 Сервер 1		

SNMP . IP байт1	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNMP]	
...		
SNMP . IP байт4		
0	0 ... 255	S.3
 IP1.IP2.IP3.IP4		


SNMP . Сервер2	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNMP]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 Сервер 2		





### 8.11.3 SNTP: Прямые команды


<b>SNTP . Сбр. счет.</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 Сбросить все счетчики.		


### 8.11.4 SNTP: Сигналы (состояния выходов)



<b>SNTP . SNTP активен</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
 Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным.		



### 8.11.5 SNTP: Измеренные значения

<b>SNTP . Используемый сервер</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
Нет	Сервер 1, Сервер 2, Нет  Состояние сервера.	
 Какой сервер используется для синхронизации SNTP.		


<b>SNTP . Точн. серв.1</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
 Точность сервера 1		


<b>SNTP . Точн. серв.2</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
 Точность сервера 2		


<b>SNTP . К-во серв.</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
«-»	ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНО, ПЛОХОЕ, «-»  Сост_.	
 Качество сервера, используемого для синхронизации (ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНОЕ, ПЛОХОЕ)		


<b>SNMP . Сет. соедин.</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNMP]
«-»	ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНО, ПЛОХОЕ, «-»  <i>Сост_.</i>
 <i>Качество сетевого соединения (ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНОЕ, ПЛОХОЕ).</i>	


### 8.11.6 SNMP: Счетчики


<b>SNMP . Гр. серв.1</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Группа сервера 1</i>	


<b>SNMP . Гр. серв.2</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Группа сервера 2</i>	


<b>SNMP . Числ. синх.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Общее число синхронизаций.</i>	


<b>SNMP . Числ. потер. соедин.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Общее число потерь соединения SNMP (отс. синх. в течение 120 сек.).</i>	

<b>SNMP . Числ. мал. синх.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число очень маленьких поправок времени.</i>	

<b>SNMP . Числ. норм. синх.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число нормальных поправок времени.</i>	

<b>SNMP . Числ. больш. синх.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число очень больших поправок времени.</i>	

<b>SNMP . Числ. фил. синх.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число фильтрованных поправок времени.</i>	

<b>SNMP . Числ. медл. перен.</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число медленных переносов.</i>	

**SNTP . Число больш. сдв.** [Работа / Данн\_о сч\_и вер\_ / Синх. вр. / SNTP]


# *Сервисный счетчик: Общее число больших сдвигов.*

**SNTP . Число внутр. пауз** [Работа / Данн\_о сч\_и вер\_ / Синх. вр. / SNTP]



# *Сервисный счетчик: Общее число внутренних пауз.*


## 8.12 Синх. вр.



Синхронизация по времени



Дата и время		[Пар_ устр_ / Время / Дата и время]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>(Пере-) установка даты и времени</i></p>	



### 8.12.1 Синх. вр.: Глобальные параметры

Синх. вр. . Час_ пояса		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
UTC+0 London		UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands S.3
		 Час_ пояса.
	<i>Часовые пояса</i>	

Синх. вр. . Смест УЛВ		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
60мин		-180мин ... 180мин S.3
	<i>Разница с зимним временем</i>	

Синх. вр. . Ручн УЛВ		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
акт_		неакт_, акт_ S.3
		 Реж_.
	<i>Ручная установка летнего времени</i>	

Синх. вр. . Лет вр		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
неакт_		неакт_, акт_ S.3
		 Реж_.
	<i>Летнее время</i>	

Синх. вр. . Лет вр м		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
Март		Январь ... Декабрь S.3
		 Мес изм часов.
	<i>Месяц изменения установки часов на летнее время</i>	

Синх. вр. . <b>Лет вр д</b>	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
Воскресенье	Воскресенье ... Общий день ↳ Дата.	S.3
☞ <i>День изменения установки часов на летнее время</i>		

Синх. вр. . <b>Лет вр н</b>	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
5-й	1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ↳ День изм часов.	S.3
☞ <i>Место выбранного дня в месяце (для установки часов на летнее время)</i>		

Синх. вр. . <b>Лет вр ч</b>	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
2h	0h ... 23h	S.3
☞ <i>Час изменения установки часов на летнее время</i>		


Синх. вр. . <b>Лет вр мин</b>	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
0мин	0мин ... 59мин	S.3
☞ <i>Минута изменения установки часов на летнее время</i>		



Синх. вр. . <b>Зим вр м</b>	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
Октябрь	Январь ... Декабрь ↳ Мес изм часов.	S.3
☞ <i>Месяц изменения установки часов на зимнее время</i>		

Синх. вр. . <b>Зим вр д</b>	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
Воскресенье	Воскресенье ... Общий день ↳ Дата.	S.3
☞ <i>День изменения установки часов на зимнее время</i>		


Синх. вр. . <b>Зим вр н</b>	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
5-й	1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ↳ День изм часов.	S.3
☞ <i>Место выбранного дня в месяце (для установки часов на зимнее время)</i>		

Синх. вр. . <b>Зим вр ч</b>	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Час изменения установки часов на зимнее время</i>	

Синх. вр. . <b>Зим вр мин</b>	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
0мин	0мин ... 59мин	S.3
	<i>Минута изменения установки часов на зимнее время</i>	

Синх. вр. . <b>Синх. вр.</b>	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / Синх. вр.]	
«-»	«-», IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3   <b>Используемый протокол.</b>	S.3
	<i>Синхронизация по времени</i>	



### 8.12.2 Синх. вр.: Сигналы (состояния выходов)



Синх. вр. . <b>синхронизировано</b>	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / Синх. вр.]	
	<i>Часы синхронизированы.</i>	



## 9 Параметр защиты



Модуль общей защиты



### 9.1 Защ: Глобальные параметры

Защ . <b>Функция</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		

Защ . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) внешнюю блокировку общих функций защиты устройства.</i>		

Защ . <b>ВнБлк1</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
Защ . <b>ВнБлк2</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_Спис_назн_.	P.2
 <i>Если включена (разрешена) внешняя блокировка этого модуля, то общая функция защиты этого устройства будет заблокирован, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>		

Защ . <b>Блк КомОткл</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Постоянная блокировка команды отключения для всей системы защиты.</i>		

Защ . <b>ВнБлкКомОтклФнк</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) внешнюю блокировку команд отключения для всего устройства.</i>		

Защ . <b>ВнБлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Защ]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
🔗	<i>Если включена (разрешена) внешняя блокировка команды отключения, то команда отключения для всего устройства будет заблокирована, если назначенный сигнал примет значение «истина».</i>	

## 9.2 Защ: Прямые команды

Защ . <b>Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
🔗	<i>Сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.</i>	

## 9.3 Защ: Состояния входов

Защ . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	
Защ . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	
Защ . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

## 9.4 Защ: Сигналы (состояния выходов)

Защ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Сигнал: Активный</i>	



Защ . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги</i>	
Защ . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Общее отключение</i>	
Защ . <b>введена</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Защита введена</i>	
Защ . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Внешняя блокировка</i>	
Защ . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Блокировка команды отключения</i>	
Защ . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Внешняя блокировка команды отключения</i>	
Защ . <b>Тревл_ ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги ф.А</i>	
Защ . <b>Тревл_ ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги ф.В</i>	
Защ . <b>Тревл_ С</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги ф.С</i>	
Защ . <b>Тревл_ З</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги - КЗ на землю</i>	
Защ . <b>Откл ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⤴ Сигнал: <i>Общее отключение ф.А</i>	

Защ . <b>Откл ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
Защ . <b>Откл ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
Защ . <b>Откл З</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю</i>
Защ . <b>Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.</i>
Защ . <b>I напр впер</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Прямое направление фазного тока при отказе</i>
Защ . <b>I напр рев</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Обратное направление фазного тока при отказе</i>
Защ . <b>I напр не возм</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Отказ фазы - отсутствует опорное напряжение</i>
Защ . <b>Прм напр рсч ЗI</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Замыкание на землю (рассчитанное) в прямом направлении</i>
Защ . <b>Расч. обр. напр. IG</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Замыкание на землю (рассчитанное) в обратном направлении</i>
Защ . <b>Напр рсч ЗI не опр</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Определение направления КЗ на землю (рассчитанного) невозможно</i>
Защ . <b>Прм напр изм ЗI</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Замыкание на землю (измеренное) в прямом направлении</i>
Защ . <b>Изм. обр. напр. IG</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Замыкание на землю (измеренное) в обратном направлении</i>

Защ . <b>Напр изм ЗI не опр</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Сигнал: Определение направления КЗ на землю (измеренного) невозможно</i>
Защ . <b>f(VL123) &lt; 10 Гц</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Частота каналов измерения 1-3 (UA, UB, UC) ниже 10 Гц.</i>
Защ . <b>f(VL123) &lt; 10 Гц</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Частота каналов измерения 1-3 (UA, UB, UC) выше 10 Гц.</i>
Защ . <b>f(VL123) &lt; 70 Гц</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Частота каналов измерения 1-3 (UA, UB, UC) ниже 70 Гц.</i>
Защ . <b>f(VL123) &gt; 70 Гц</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Частота каналов измерения 1-3 (UA, UB, UC) выше 70 Гц.</i>
Защ . <b>ДПФ неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Значения ДПФ базы и гармоники (кроме 3Uo) не действительны. Они зависят от периода времени частоты и измеренных каналов 1-3 (UA, UB, UC).</i>
Защ . <b>ДПФ верн</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Значения ДПФ базы и гармоники (кроме 3Uo) действительны. Они зависят от периода времени частоты и измеренных каналов 1-3 (UA, UB, UC).</i>
Защ . <b>f(VX) &lt; 10 Гц</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Частота канала измерения 4 (Ux) ниже 10 Гц.</i>
Защ . <b>f(VX) &gt; 10 Гц</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Частота канала измерения 4 (Ux) выше 10 Гц.</i>
Защ . <b>f(VX) &lt; 70 Гц</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Частота канала измерения 4 (Ux) ниже 70 Гц.</i>
Защ . <b>f(VX) &gt; 70 Гц</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Частота канала измерения 4 (Ux) выше 70 Гц.</i>
Защ . <b>ДПФ неверн (VX)</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬇	<i>Значения ДПФ базы и гармоники Ux (только) не действительны.</i>

Защ . <b>ДПФ верн (VX)</b>	[Работа / Отображение состояния / Защ]
↑	<i>Значения ДПФ базы и гармоники Ux (только) действительны.</i>
Защ . <b>Ном_ неиск_</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Защ]
↑	<i>Номер неисправности</i>
Защ . <b>Число сбоев сети</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Защ]
↑	<i>Номер сбоя сети: сбой сети, например короткое замыкание, может вызвать целый ряд сбоев с отключением и автоматическим повторным включением. В таком случае считается каждый сбой, однако номер сбоя сети остается неизменным.</i>


## 9.5 Защ: Измеренные значения

Защ . <b>Напр. тока</b>	[Работа / Измеренные значения / Направление]
невозможно	реверс, вперед, невозможно ↳ Направление.
🔧	<i>Определенное направление протекания фазного тока.</i>
Защ . <b>Изм. напр. тока на землю</b>	[Работа / Измеренные значения / Направление]
невозможно	реверс, вперед, невозможно ↳ Направление.
🔧	<i>Определенное направление протекания измеренного остаточного тока.</i>
Защ . <b>Расч. напр. тока на землю</b>	[Работа / Измеренные значения / Направление]
невозможно	реверс, вперед, невозможно ↳ Направление.
🔧	<i>Определенное направление протекания рассчитанного остаточного тока.</i>


## 9.6 Id


Модуль дифференциальной защиты

### 9.6.1 Id: Параметры конфигурации


Id . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
	основной режим работы	


### 9.6.2 Id: Глобальные параметры


Id . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / Id]	
Id . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


Id . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / Id]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.6.3 Id: Группы уставки параметров


Id . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / Id]	
акт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


<b>Id . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

<b>Id . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


<b>Id . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

<b>Id . Id min</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
0.2Iб	0.05Iб ... 1.00Iб	P.2
	<i>Постоянный минимальный ток срабатывания (дифференциальный ток). Величина срабатывания дифференциального тока основана на номинальной величине тока Iб объекта защиты.</i>	


<b>Id . Id(Is0)</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
0.0Iб	0.0Iб ... 1.00Iб	P.2
	<i>Исходная точка статической характеристики отключения при Is0</i>	


<b>Id . Id(Is1)</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
0.6Iб	0.2Iб ... 2.00Iб	P.2
	<i>Точка разрыва статической характеристики отключения при Is1</i>	



Id . <b>Id(Is2)</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
6.2I6	1.0I6 ... 8.0I6	P.2
	<i>Величина статической характеристики отключения при Is2</i>	


Id . <b>Is1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
2.0I6	0.5I6 ... 4.0I6	P.2
	<i>Точка разрыва статической характеристики отключения при Is1</i>	










Id . <b>Is2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
10.0I6	5.0I6 ... 10.0I6	P.2
	<i>Величина статической характеристики отключения при Is2</i>	

Id . <b>Сброс символа%</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
95%	90% ... 98%	P.2
	<i>Размыкание (в процентах от уставки). Задаваемое значение размыкания работает только на градиентах. Минимальное значение Id использует фиксированное значение размыкания.</i>	


Id . <b>d(H_m)</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
8I6	0.0I6 ... 30.0I6	P.2
	<i>Ограничивающий коэффициент роста статической характеристики отключения в случае стационарных или переходных гармонических составляющих, которые определяются с помощью анализа Фурье (H) или мониторинга переходных процессов (m).</i>	


Id . <b>Стаб H2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Ограничение функции дифференциальной защиты от стационарных или переходных составляющих второй гармоники при фазном токе (например, бросок тока).</i>	

Id . <b>H2 Ста</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
25%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (2-я гармоника - базовый коэффициент волны) для ограничения функции дифференциальной защиты от стационарной второй гармоники.</i>	

<b>Id . Н2 Уст</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
10%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (2-я гармоника - базовый коэффициент волны) для временной стабилизации функции дифференциальной защиты от перехода второй гармоники.</i>	
<b>Id . Стаб Н4</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Ограничение функции дифференциальной защиты от стационарных составляющих 4-й гармоники при фазном токе.</i>	
<b>Id . Н4 Ста</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
20%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (4-я гармоника - базовый коэффициент волны) для ограничения функции дифференциальной защиты от стационарной 4-й гармоники.</i>	
<b>Id . Стаб Н5</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Стабилизация функции дифференциальной защиты от стационарных или переходных составляющих 5-й гармоники при фазном токе (например, перевозбуждение трансформатора).</i>	
<b>Id . Н5 Ста</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
30%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (5-я гармоника - базовый коэффициент волны) для стабилизации функции дифференциальной защиты от стационарной 5-й гармоники.</i>	
<b>Id . Н5 Уст</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
15%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (5-я гармоника - базовый коэффициент волны) для временного ограничения функции дифференциальной защиты от переходной пятой гармоники.</i>	
<b>Id . t-неуст</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
2с	0.05с ... 100.00с	P.2
	<i>Длительность времени временной стабилизации функции дифференциальной защиты при превышении уставок «Н2 Уставка» и «Н5 Уставка» (неустойчивые гармоники).</i>	





<b>Id . Кроссбл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Значение «Активен» - стабилизация от наложения фаз при работе функции дифференциальной защиты. Значение «неактивен» - избирательная стабилизация фаз при работе функции дифференциальной защиты.</i>	


<b>Id . Стабил. насыщ. ТТ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Включение (выключение) временного ограничения дифференциальной защиты, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя из-за насыщения ТТ.</i>	

<b>Id . Блок. стабил. насыщ. ТТ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
0.30с	0.01с ... 10.00с	P.2
	<i>Максимальное время стабилизации для временного ограничения посредством стабилизации насыщения ТТ. Значение параметра (как и другие зависимости) следует скоординировать с максимальным временем устранения внешнего сбоя.</i>	


#### 9.6.4 Id: Состояния входов

<b>Id . ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / Id]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

 

 



 


 

<b>Id . ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / Id]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

<b>Id . ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / Id]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

#### 9.6.5 Id: Сигналы (состояния выходов)

<b>Id . акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / Id]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	

Id . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Тревога</i>
Id . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Отключение</i>
Id . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Id . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Id . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Id . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Id . <b>Трев_ ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза А</i>
Id . <b>Трев_ ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза В</i>
Id . <b>Трев_ ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Система сигналов тревоги ф.С</i>
Id . <b>Откл ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: Система отключения Фаза А</i>


<b>Id . Откл ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: Система отключения Фаза В	
<b>Id . Откл ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: Система отключения Фаза С	
<b>Id . Блк Г2</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: Заблокировано гармоникой2	
<b>Id . Блк Г4</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: Заблокировано гармоникой4	
<b>Id . Блк Г5</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: Заблокировано гармоникой5	
<b>Id . Блк Н2_Н4_Н5</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: Заблокировано гармониками (подавление)	
<b>Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя из-за насыщения ТТ.	
<b>Id . Переходн</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: Временная стабилизация дифференциальной защиты после включения трансформатора.	
<b>Id . Ограничение</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: Ограничение дифференциальной защиты путем увеличения кривой отключения.	
<b>Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L1</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L1, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L1 из-за насыщения ТТ.	
<b>Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L2</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L2, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L2 из-за насыщения ТТ.	

Id . <b>Запуск стабил. насыщ. ТТ L3</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L3, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L3 из-за насыщения ТТ.</i>
Id . <b>Ограничение: ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Ограничение: ф.А</i>
Id . <b>Ограничение: ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Ограничение: ф.В</i>
Id . <b>Ограничение: ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Ограничение: ф.С</i>
Id . <b>ИН2 Блок ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.</i>
Id . <b>ИН2 Блок ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.</i>
Id . <b>ИН2 Блок ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.</i>
Id . <b>ИН4 Блок ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.</i>
Id . <b>ИН4 Блок ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.</i>
Id . <b>ИН4 Блок ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴	<i>Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.</i>

Id . <b>ИН5 Блок ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⬇	Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.
Id . <b>ИН5 Блок ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⬇	Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.
Id . <b>ИН5 Блок ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⬇	Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.

### 9.6.6 Id: Измеренные значения

Id . <b>Id ф.А Н2</b>	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А Гармоника:2
Id . <b>Id ф.В Н2</b>	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В Гармоника:2
Id . <b>Id ф.С Н2</b>	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С Гармоника:2
Id . <b>Id ф.А Н4</b>	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А Гармоника:4
Id . <b>Id ф.В Н4</b>	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В Гармоника:4
Id . <b>Id ф.С Н4</b>	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С Гармоника:4
Id . <b>Id ф.А Н5</b>	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А Гармоника:5
Id . <b>Id ф.В Н5</b>	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В Гармоника:5

Id . <b>Id ф.В Н5</b>	[Работа / Измеренные значения / Id]
 <i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С Гармоника:5</i>	

### 9.6.7 Id: Статистика

Id . <b>Id ф.АН2макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.АН2</i>	

Id . <b>Id ф.ВН2макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН2</i>	

Id . <b>Id ф.ВН2макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН2</i>	

Id . <b>Id ф.АН4макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.АН4</i>	

Id . <b>Id ф.ВН4макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН4</i>	

Id . <b>Id ф.ВН4макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН4</i>	

Id . <b>Id ф.АН5макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.АН5</i>	



Id . <b>Id ф.ВН5макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН5</i>	

Id . <b>Id ф.ВН5макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН5</i>	



## 9.7 IdH



Модуль дифференциальной защиты с повышенной установкой

### 9.7.1 IdH: Параметры конфигурации



IdH . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп  Реж_.	S.3
	<i>основной режим работы</i>	


### 9.7.2 IdH: Глобальные параметры


IdH . <b>ВнБлк1</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdH]	
IdH . <b>ВнБлк2</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

IdH . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdH]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


### 9.7.3 IdH: Группы уставки параметров

IdH . <b>Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdH]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


<b>IdH . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdH]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


<b>IdH . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdH]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

<b>IdH . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdH]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

<b>IdH . Id&gt;&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdH]	
10.016	0.516 ... 30.016	P.2
	<i>Защита от максимального дифференциального тока/неуправляемая высокофазная неисправность: величина срабатывания дифференциального тока основана на номинальной величине тока Ib объекта защиты.</i>	

#### 9.7.4 IdH: Состояния входов

<b>IdH . ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / IdH]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

<b>IdH . ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / IdH]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	



IdH . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇅	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

### 9.7.5 IdH: Сигналы (состояния выходов)

IdH . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇅	<i>Сигнал: Активный</i>

IdH . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇅	<i>Сигнал: Тревога</i>

IdH . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇅	<i>Сигнал: Отключение</i>



IdH . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇅	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

IdH . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇅	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

IdH . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇅	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

IdH . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇅	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>



IdH . <b>Трев_ ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇅	<i>Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза А</i>

<b>IdH . Трев_ ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
 Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза В	
<b>IdH . Трев_ ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
 Сигнал: Система сигналов тревоги ф.С	
<b>IdH . Откл ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
 Сигнал: Система отключения Фаза А	
<b>IdH . Откл ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
 Сигнал: Система отключения Фаза В	
<b>IdH . Откл ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
 Сигнал: Система отключения Фаза С	

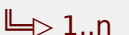

## 9.8 IdG[1] ... IdG[2]

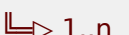

Модуль дифференциальной защиты от ограниченного КЗ на землю

### 9.8.1 IdG[1]: Параметры конфигурации



IdG[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
 основной режим работы		


### 9.8.2 IdG[1]: Глобальные параметры


IdG[1] . ВнБлк1 IdG[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdG[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


IdG[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdG[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


### 9.8.3 IdG[1]: Группы уставки параметров


IdG[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


<b>IdG[1] . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


<b>IdG[1] . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


<b>IdG[1] . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


<b>IdG[1] . Мин. знач. IdG</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
0.05Iб	0.05Iб ... 1.00Iб	P.2
	<i>Постоянный минимальный ток срабатывания (дифференциальный ток утечки на землю). Величина срабатывания дифференциального тока основана на номинальной величине тока Ib соответствующего объекта защиты.</i>	

<b>IdG[1] . IdG(Is0)</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
0.1Iб	0.00Iб ... 1.00Iб	P.2
	<i>Исходная точка статической характеристики отключения при Is0</i>	


<b>IdG[1] . IdG(Is1)</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
0.2Iб	0.2Iб ... 2.00Iб	P.2
	<i>Точка разрыва статической характеристики отключения при Is1</i>	


IdG[1] . <b>IdG(Is2)</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdG[1]]
2.0I6	1.0I6 ... 8.0I6 P.2
	<i>Величина статической характеристики отключения при Is2</i>


IdG[1] . <b>Is1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdG[1]]
2.0I6	0.5I6 ... 5.0I6 P.2
	<i>Точка разрыва статической характеристики отключения при Is1</i>

IdG[1] . <b>Is2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdG[1]]
10.0I6	5.0I6 ... 10.0I6 P.2
	<i>Величина статической характеристики отключения при Is2</i>


#### 9.8.4 IdG[1]: Состояния входов


IdG[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

IdG[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

IdG[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

#### 9.8.5 IdG[1]: Сигналы (состояния выходов)

IdG[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
	<i>Сигнал: Активный</i>



IdG[1] . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
	<i>Сигнал: Тревога</i>

IdG[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 <i>Сигнал: Отключение</i>	
IdG[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 <i>Сигнал: Команда отключения</i>	
IdG[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 <i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>	
IdG[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 <i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>	
IdG[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 <i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

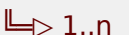

## 9.9 IdGH[1] ... IdGH[2]

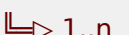

Модуль защиты от ограниченного КЗ на землю с повышенной установкой

### 9.9.1 IdGH[1]: Параметры конфигурации



IdGH[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
 основной режим работы		


### 9.9.2 IdGH[1]: Глобальные параметры


IdGH[1] . ВнБлк1 IdGH[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdGH[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


IdGH[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdGH[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


### 9.9.3 IdGH[1]: Группы уставки параметров

IdGH[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdGH[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


IdGH[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdGH[1]]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


IdGH[1] . <b>БлкКомОткл</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdGH[1]]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		

IdGH[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdGH[1]]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		


IdGH[1] . <b>IdG&gt;&gt;</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdGH[1]]
2.00I6	0.50I6 ... 20.00I6	P.2
 Защита от максимального дифференциального тока утечки на землю/неуправляемое высокофазное ограниченное КЗ на землю: величина срабатывания дифференциального тока утечки на землю основана на номинальной величине тока Ib соответствующего объекта защиты.		

#### 9.9.4 IdGH[1]: Состояния входов


IdGH[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>		[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / IdGH[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1		


IdGH[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>		[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / IdGH[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2		





IdGH[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	


### 9.9.5 IdGH[1]: Сигналы (состояния выходов)


IdGH[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
 Сигнал: Активный	


IdGH[1] . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
 Сигнал: Тревога	

IdGH[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
 Сигнал: Отключение	

IdGH[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
 Сигнал: Команда отключения	

IdGH[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	

IdGH[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	

IdGH[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	


## 9.10 ИН2

Модуль защиты по броску тока с учетом второй гармоники


### 9.10.1 ИН2: Параметры конфигурации


ИН2 . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Модуль защиты по броску тока с учетом второй гармоники, основной режим работы	


### 9.10.2 ИН2: Глобальные параметры



ИН2 . ВнБлк1 ИН2 . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / ИН2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

### 9.10.3 ИН2: Группы уставки параметров


ИН2 . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ИН2]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	

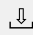
ИН2 . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ИН2]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	

ИН2 . <b>ИН2 / ИН1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ИН2]	
15%	10% ... 40%	P.2
	<i>Максимально допустимое процентное соотношение между 1-й и 2-й гармоникой.</i>	


ИН2 . <b>бл_ реж_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ИН2]	
1-ф Блк	1-ф Блк, 3-ф Блк  бл_ реж_.	P.2
	<i>Блокировка одной фазы: Если на одной из фаз обнаружен бросок тока, соответствующая фаза этих модулей будет заблокирована, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим./Блокировка 3 фаз: Если хотя бы на одной из фаз обнаружен бросок тока, все три фазы этих модулей будут заблокированы, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим (перекрестная блокировка).</i>	


#### 9.10.4 ИН2: Состояния входов

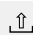
ИН2 . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	


ИН2 . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	



#### 9.10.5 ИН2: Сигналы (состояния выходов)

ИН2 . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	

ИН2 . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2]	
	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>	

ИН2 . <b>Блк ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2]	
	<i>Сигнал: Заблокирован ф.А</i>	


ИН2 . <b>Блк ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2]	
	<i>Сигнал: Заблокирован ф.В</i>	

<b>IH2 . Блк ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / IH2]
 Сигнал: Заблокирован ф.С	
<b>IH2 . Блк 3I изм</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / IH2]
 Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)	
<b>IH2 . Блк 3I рсч</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / IH2]
 Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)	
<b>IH2 . 3-ф Блк</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / IH2]
 Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.	


## 9.11 I[1] ... I[6]


Степень перегрузки фазы по току


### 9.11.1 I[1]: Параметры конфигурации


I[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
ненаправленн_	«-», ненаправленн_, вперед, реверс ↳ I>.	S.3
	Степень перегрузки фазы по току, основной режим работы	


### 9.11.2 I[1]: Глобальные параметры


I[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]]	
. ТТ нейтр	. ТТ нейтр, . Сил ТТ ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
	Сторона обмотки трансформатора тока	


I[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]]	
I[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


I[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

I[1] . <b>Вн рев блок</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


I[1] . <b>Ад_Набор 1</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 1</i>	


I[1] . <b>Ад_Набор 2</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 2</i>	


I[1] . <b>Ад_Набор 3</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 3</i>	


I[1] . <b>Ад_Набор 4</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 4</i>	


### 9.11.3 I[1]: Группы уставки параметров


I[1] . <b>Функция</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
акт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

I[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

I[1] . <b>Вн рев блок функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».</i>	

I[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

I[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

I[1] . <b>Метод измерений</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ, I2 ↳ Метод измерений.	P.2
	<i>Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</i>	

I[1] . I>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1.00Iном ↻ адапт. парам.	If: I[1] . UОгранич = акт_ • 0.10Iном ... 40.00Iном If: I[1] . UОгранич = неакт_ • 0.02Iном ... 40.00Iном	P.2
🔗 При превышении величины срабатывания начинается отсчет паузы до отключения.		


I[1] . Хар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
DEFT ↻ адапт. парам.	DEFT ... I4T ↳ Хар.	P.2
🔗 Характеристика		


I[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1.00с ↻ адапт. парам.	0.00с ... 300.00с	P.2
🔗 Выдержка времени на отключение		


I[1] . tхар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1 ↻ адапт. парам.	0.02 ... 20.00	P.2
🔗 Множитель времени/коэффициент характеристики отключения. Диапазон значений зависит от выбранной кривой отключения устройства.		


I[1] . Реж_ сбр_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
мгновенный ↻ адапт. парам.	мгновенный, задержка, рассчитано ↳ Реж_ сбр_.	P.2
🔗 Режим сброса		



I[1] . <b>t-сброс задержки</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
0с	0.00с ... 60.00с	P.2
Дост_ только если:		
• I[1] . Реж_ сбр_ = задержка		
⊕ адapt. парам.		
 Сброс задержки для неустойчивых неисправностей фазы (только инверсные характеристики)		



I[1] . <b>ИН2 Блк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_ , ИН2 . акт_	P.2
⊕ адapt. парам.	↳ ИН2 Блк.	
 Сигнал: Блокировка команды отключения от броска тока		

I[1] . <b>ненапр_ откл_ при U=0</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
неакт_	неакт_ , акт_	P.2
⊕ адapt. парам.	↳ акт_/неакт_.	
 Относится только к модулям/ступеням защиты по току с использованием признака направления! Устройство будет отключаться независимо от направления, если этому параметру присвоено состояние «Активный» и определить направление невозможно по причине дальнейшей невозможности измерения опорного напряжения (U=0) (например, при наличии трехфазного короткого замыкания в непосредственной близости от устройства). Если этому параметру присвоено значение «Неактивный», то ступень защиты будет заблокирована при U=0.		

I[1] . <b>UОгранич</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
неакт_	неакт_ , акт_	P.2
⊕ адapt. парам.	↳ Реж_.	
 Защита от торможения напряжением		


I[1] . <b>Канал измерения</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
Фаза-земля	Фаза-земля, Лин_ напр_	P.2
Дост_ только если:	↳ Канал измерения.	
• I[1] . UОгранич = акт_		
⊕ адapt. парам.		
 Канал измерения		


I[1] . <b>UОгранич макс</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
1.00Un <i>Дост_ только если:</i> • I[1] . UОгранич = акт_ ☞ адапт. парам.	0.04Un ... 2.00Un	P.2
<p> Максимальный уровень торможения напряжением. Определение Un: Значение Un зависит от настройки системного параметра «ТН соедин». Если в системных параметрах для настройки «ТН соедин» задано значение «линейное», то «Un = ТН втор». Если для настройки «ТН соедин» задано значение «фаза и нейтраль», то «Un = ТН втор/SQRT(3)».</p>		


I[1] . <b>Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
Сис . неакт_ <i>Дост_ только если:</i> • I[1] . UОгранич = акт_ ☞ адапт. парам.	Сис . неакт_, ППот . акт_   Блк КТН.	P.2
<p> Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</p>		

#### 9.11.4 I[1]: Состояния входов


I[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1		
I[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2		
I[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения		
I[1] . <b>Вн рев блок-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка		
I[1] . <b>Ад_Набор1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1		

 
I[1] . <b>Ад_Набор2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2	

 
I[1] . <b>Ад_Набор3-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3	

 
I[1] . <b>Ад_Набор4-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4	


### 9.11.5 I[1]: Сигналы (состояния выходов)


I[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Активный	

I[1] . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Тревога	

I[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Отключение	

I[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Команда отключения	

I[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	

I[1] . <b>Вн рев блок</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Внешняя обратная блокировка	

I[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
I[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I[1] . <b>ИН2 Блк</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения скачком</i>
I[1] . <b>Трев_ ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
I[1] . <b>Трев_ ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
I[1] . <b>Трев_ ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
I[1] . <b>Откл ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
I[1] . <b>Откл ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
I[1] . <b>Откл ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
I[1] . <b>НабПоУм</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
I[1] . <b>Ад_Набор 1</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
I[1] . <b>Ад_Набор 2</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⤴	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>

I[1] . **Ад\_Набор 3**

[Работа / Отображение состояния / I-защ\_ / I[1]]

↑  
Сигнал: Адаптивный параметр 3I[1] . **Ад\_Набор 4**


[Работа / Отображение состояния / I-защ\_ / I[1]]

↑  
Сигнал: Адаптивный параметр 4

## 9.12 Зло[1] ... Зло[4]


Защита тока замыкания на землю - ступень


### 9.12.1 Зло[1]: Параметры конфигурации



Зло[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», ненаправленн_, вперед, реверс ↳ Выс_ знач_ Зло.	S.3
 <i>Защита тока замыкания на землю - ступень, основной режим работы</i>		



Зло[1] . Только наблюдение	[Планир_ устр_]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	S.3
 <i>Защита тока замыкания на землю - ступень, если задано значение "Да": функции ограничиваются только наблюдением, то есть, нет общего аварийного сигнала, общего отключения и команды отключения.</i>		



### 9.12.2 Зло[1]: Глобальные параметры


Зло[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
. ТТ нейтр	. ТТ нейтр, . Сил ТТ ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
 <i>Сторона обмотки трансформатора тока</i>		


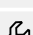
Зло[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
Зло[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 <i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>		

<b>Зло[1] . ВнБлк КомОткл</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зло[1] . Только наблюдение = нет</li> </ul>	 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

<b>Зло[1] . Вн рев блок</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
	 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


<b>Зло[1] . Ад_Набор 1</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	 Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 1</i>	


<b>Зло[1] . Ад_Набор 2</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	 Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 2</i>	


<b>Зло[1] . Ад_Набор 3</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	 Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 3</i>	


<b>Зло[1] . Ад_Набор 4</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ Ад_Набор.	P.2
 Назначение	Адаптивный параметр 4	

### 9.12.3 Зло[1]: Группы уставки параметров


<b>Зло[1] . Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


<b>Зло[1] . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


<b>Зло[1] . Вн рев блок функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».		


<b>Зло[1] . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
Дост_ только если:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Зло[1] . Только наблюдение = нет</li> </ul>		
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		




<b>Зло[1] . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_ <i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Зло[1] . Только наблюдение = нет</li></ul>	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>		


<b>Зло[1] . ЗI источ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
ТТ нейтр . рассчитано	Если: Зло[1] . Стор.обмотки ТТ = . ТТ нейтр <ul style="list-style-type: none"><li>ТТ нейтр . чувствительное измерение, ТТ нейтр . измерено, ТТ нейтр . рассчитано</li></ul> Если: Зло[1] . Стор.обмотки ТТ = . Сил ТТ <ul style="list-style-type: none"><li>ТТ нейтр . рассчитано, Сил ТТ . измерено (X4)</li></ul> ↳ Measuring Channel.	P.2
 <i>Выбор используемого значения тока на землю - измеренное или рассчитанное.</i>		


<b>Зло[1] . Метод измерений</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ  ↳ Метод измерений.	P.2
 <i>Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</i>		


<b>Зло[1] . Выбор UX</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
измерено	измерено, рассчитано  ↳ Выбор UX.	P.2
 <i>Выбор в случае измерения или расчета ЗУо (напряжения нейтрали или напряжение нулевой последовательности)</i>		


<b>Зло[1] . Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
Сис . неакт_ Дост_ только если: • Зло[1] . Выбор UX = рассчитано	Сис . неакт_, ППот . акт_  ↳ Блк КТН.	P.2
 <i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>		

<b>Зло[1] . Зло&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.02Iном ↻ адapt. парам.	0.02Iном ... 20.00Iном	P.2
 <i>При превышении величины срабатывания происходит пуск модуля/ступени.</i>		

<b>Зло[1] . IGs&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.02Iном ↻ адapt. парам.	0.002Iном ... 2.000Iном	P.2
 <i>Если величина срабатывания превышена, модуль/ступень будет запущена.</i>		

<b>Зло[1] . Хар</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
DEFT ↻ адapt. парам.	DEFT ... RXIDG  ↳ Хар.	P.2
 <i>Характеристика</i>		

<b>Зло[1] . t</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.00с ↻ адapt. парам.	0.00с ... 300.00с	P.2
 <i>Выдержка времени на отключение</i>		

<b>Зло[1] . tхар</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
1 ↻ адapt. парам.	0.02 ... 20.00	P.2
 <i>Множитель времени/коэффициент характеристики отключения. Диапазон значений зависит от выбранной кривой отключения устройства.</i>		

<b>Зло[1] . Реж_сбр_</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]
мгновенный		мгновенный, задержка, рассчитано
⊕ адапт. парам.		↳ Реж_сбр_.
🔗 Режим сброса		

<b>Зло[1] . t-сброс задержки</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]
0.00с		0.00с ... 60.00с
Дост_только если:		
• Зло[1] . Реж_сбр_ = задержка		
⊕ адапт. парам.		
🔗 Сброс задержки для неустойчивых неисправностей фазы (только инверсные характеристики)		

<b>Зло[1] . ИН2 Блк</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]
Сис . неакт_		Сис . неакт_, ИН2 . акт_
⊕ адапт. парам.		↳ ИН2 Блк.
🔗 Сигнал: Блокировка команды отключения от броска тока		

<b>Зло[1] . ЗI не опр-&gt;ненапр откл</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]
неакт_		неакт_, акт_
⊕ адапт. парам.		↳ акт_/неакт_.
🔗 Относится только к элементам токовой защиты с использованием признака направления! Устройство будет отключаться независимо от направления, если этому параметру присвоено состояние «Активный» и определить направление невозможно. Определить направление невозможно, напр., если необходимое количество для выявления направления нельзя измерить или проверить. Определить направление невозможно также, если частота значительно отличается от номинальной частоты. Предупреждение: Если данному параметру присвоено состояние «Неактивный», элемент защиты отключится только, если направление можно определить.		

<b>Зло[1] . VX Блк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
↻ адapt. парам.	↳ акт_/неакт_.	
🔗	Значение параметра U E Блк = «Активный» означает, что ступень тока утечки на землю будет возбуждаться только если напряжение нулевой последовательности, измеренное в тот же самый момент, будет выше, чем напряжение срабатывания. Значение параметра U E Блк = «Неактивный» означает, что возбуждение ступени тока утечки на землю не будет зависеть от ступени напряжения нулевой последовательности.	

<b>Зло[1] . VG&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
↻ адapt. парам.		
🔗	При превышении величины срабатывания происходит пуск модуля/ступени.	

#### 9.12.4 Зло[1]: Состояния входов

<b>Зло[1] . ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

<b>Зло[1] . ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2

<b>Зло[1] . ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Дост_ только если: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зло[1] . Только наблюдение = нет</li> </ul> Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения

<b>Зло[1] . Вн рев блок-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка

<b>Зло[1] . Ад_Набор1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1

<b>Зло[1] . Ад_Набор2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2

Зло[1] . Ад_Набор3-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3

Зло[1] . Ад_Набор4-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4

### 9.12.5 Зло[1]: Сигналы (состояния выходов)

Зло[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Сигнал: Активный

Зло[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю

Зло[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Сигнал: Отключение

Зло[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Дост_ только если: <ul style="list-style-type: none"> <li>Зло[1] . Только наблюдение = нет</li> </ul> Сигнал: Команда отключения

Зло[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Сигнал: Внешняя блокировка


Зло[1] . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Сигнал: Внешняя обратная блокировка

Зло[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⤴ <i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Зло[1] . Только наблюдение = нет</li></ul> <i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>	
Зло[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⤴ <i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Зло[1] . Только наблюдение = нет</li></ul> <i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>	
Зло[1] . <b>ЗлоН2 Блк</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⤴ <i>Блокировано броском тока второй гармоники</i>	
Зло[1] . <b>НабПоУм</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⤴ <i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>	
Зло[1] . <b>Ад_Набор 1</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⤴ <i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>	
Зло[1] . <b>Ад_Набор 2</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⤴ <i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>	
Зло[1] . <b>Ад_Набор 3</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⤴ <i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>	
Зло[1] . <b>Ад_Набор 4</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⤴ <i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>	


## 9.13 ТепМод


Модуль тепловой модели


### 9.13.1 ТепМод: Параметры конфигурации

ТепМод . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Модуль тепловой модели, основной режим работы	


### 9.13.2 ТепМод: Глобальные параметры


ТепМод . <b>Стор.обмотки ТТ</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
. ТТ нейтр	. ТТ нейтр, . Сил ТТ ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
	Сторона обмотки трансформатора тока	


ТепМод . <b>ВнБлк1</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
ТепМод . <b>ВнБлк2</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


ТепМод . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.13.3 ТепМод: Группы уставки параметров

ТепМод . <b>Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

ТепМод . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


ТепМод . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		


ТепМод . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		


ТепМод . <b>IБ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
1.00Iном	0.01Iном ... 4.00Iном	P.2
 Базовый ток: Максимально допустимое значение непрерывного теплового тока.		

ТепМод . <b>К</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
1.00	0.80 ... 1.50	P.2
 Коэффициент перегрузки: Максимальный внутренний предел определяется как $k \cdot I_B$ , произведение коэффициента перегрузки на базовый ток.		





ТепМод . <b>Авар_Порог</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
80%	50% ... 100%	P.2
 <i>Значение срабатывания</i>		


ТепМод . <b>т-нагр</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
10с	1с ... 60000с	P.2
 <i>Константа времени разогрева</i>		


ТепМод . <b>т-охл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
10с	1с ... 60000с	P.2
 <i>Константа времени охлаждения</i>		


#### 9.13.4 ТепМод: Прямые команды

ТепМод . <b>Сброс</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 <i>Сброс тепловой модели</i>		

#### 9.13.5 ТепМод: Состояния входов

ТепМод . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]	
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>		

ТепМод . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]	
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>		

ТепМод . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]	
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>		

### 9.13.6 ТепМод: Сигналы (состояния выходов)

ТепМод . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Активный
ТепМод . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Аварийный сигнал - перегрузка
ТепМод . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Отключение
ТепМод . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Команда отключения
ТепМод . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Внешняя блокировка
ТепМод . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Блокировка команды отключения
ТепМод . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ТепМод . Сброс тепл_ мод_	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Сброс тепловой модели

### 9.13.7 ТепМод: Измеренные значения

ТепМод . Исп теплов_ емк_	[Работа / Измеренные значения / ТепМод]
✎	Измеренное значение: Использованная тепловая емкость

ТепМод . <b>Вр_ до откл_</b>	[Работа / Измеренные значения / ТепМод]
<input type="checkbox"/> <i>Измеренное значение (расчетное/измеренное): Оставшееся время до отключения модуля тепловой перегрузки</i>	


### 9.13.8 ТепМод: Статистика

ТепМод . <b>Макс_тепл_емк_</b>	[Работа / Статистика / Мкс / ТепМод]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение тепловой емкости</i>	


## 9.14 I2>[1] ... I2>[2]


Степень обратной последовательности


### 9.14.1 I2>[1]: Параметры конфигурации


I2>[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
 Степень обратной последовательности, основной режим работы		

### 9.14.2 I2>[1]: Глобальные параметры


I2>[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
. ТТ нейтр	. ТТ нейтр, . Сил ТТ ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
 Сторона обмотки трансформатора тока		


I2>[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
I2>[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


I2>[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


I2>[1] . <b>Баз. ток</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
Номин_ значения устр_	Номин_ значения устр_, Номин_ знач_ защ_ объекта ↳ Баз. ток.	P.2
 Выбор базового тока (на основании номинальных значений устройства (1А/5 А)/данные защищенного объекта).		


### 9.14.3 I2>[1]: Группы уставки параметров


I2>[1] . <b>Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		



I2>[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


I2>[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		



I2>[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		


I2>[1] . I2>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
0.01Iном	0.01Iном ... 4.00Iном	P.2
<p>Дост_ только если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I2&gt;[1] . Баз. ток = Номин_ значения устр_</li> </ul>		
<p> Уставка определяет минимальное рабочее значение величины тока I2 для работы функции 4б. Это гарантирует, что реле будет инициировать отключение дисбаланса тока только при достаточных обстоятельствах. Это контролирующая функция, а не функция блокировки.</p>		

I2>[1] . I2/ТПН	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
0.08ТПН	0.000ТПН ... 1.000ТПН	P.2
<p>Дост_ только если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I2&gt;[1] . Баз. ток = Номин_ знач_ защ_ объекта</li> </ul>		
<p> Величина срабатывание несимметрии тока генератора/двигателя на основании тока полной нагрузки (ТПН) (Установка из постоянного тока обратной последовательности)</p>		


I2>[1] . %(I2/I1)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
<p> Настройка %(I2/I1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением тока отрицательной последовательности к току положительной последовательности (% дисбаланса = I2/I1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</p>		

I2>[1] . %(I2/I1)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
<p> Настройка %(I2/I1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением тока отрицательной последовательности к току положительной последовательности (% дисбаланса = I2/I1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</p>		


I2>[1] . Хар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV  Хар.	P.2
<p> Характеристика</p>		


I2>[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]
0.00с	0.00с ... 300.00с P.2
 Выдержка времени на отключение	


I2>[1] . K	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]
10.0с	1.00с ... 200.00с P.2
 Данная настройка является обратной последовательностью константы возможности. Данное значение обычно предоставляет производитель генератора.	

I2>[1] . t-охл.	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]
0.0с	0.0с ... 60000.0с P.2
 Если ток обратной последовательности падает ниже величины срабатывания, то принимается во внимание время охлаждения. Если нагрузка обратной последовательности снова превышает величину срабатывания, то накопление теплоты внутри электрического устройства может привести к ускоренному отключению.	


#### 9.14.4 I2>[1]: Состояния входов


I2>[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	





I2>[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	

I2>[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	

#### 9.14.5 I2>[1]: Сигналы (состояния выходов)

I2>[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Активный	

I2>[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз	


I2>[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Отключение	
I2>[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Команда отключения	
I2>[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
I2>[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	
I2>[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	




## 9.15 I2>G[1] ... I2>G[2]


Степень обратной последовательностиG

### 9.15.1 I2>G[1]: Параметры конфигурации


I2>G[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Степень обратной последовательности, основной режим работы	


### 9.15.2 I2>G[1]: Глобальные параметры


I2>G[1] . ВнБлк1 I2>G[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>G[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


I2>G[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>G[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.15.3 I2>G[1]: Группы уставки параметров


I2>G[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>G[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


I2>G[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>G[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


I2>G[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>G[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

I2>G[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>G[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

I2>G[1] . <b>I2/ТПН</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>G[1]]	
0.08ТПН	0.000ТПН ... 1.000ТПН	P.2
	<i>Величина срабатывание несимметрии тока генератора/двигателя на основании тока полной нагрузки (ТПН) (Установка из постоянного тока обратной последовательности)</i>	


I2>G[1] . <b>К</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>G[1]]	
10.0с	1.00с ... 200.00с	P.2
	<i>Данная настройка является обратной последовательностью константы возможности. Данное значение обычно предоставляет производитель генератора.</i>	


I2>G[1] . <b>т-охл.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>G[1]]	
240.0с	0.0с ... 60000.0с	P.2
	<i>Если ток обратной последовательности падает ниже величины срабатывания, то принимается во внимание время охлаждения. Если нагрузка обратной последовательности снова превышает величину срабатывания, то накопление теплоты внутри электрического устройства может привести к ускоренному отключению.</i>	


I2>G[1] . <b>Тмакс</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>G[1]]
600.00с	0.00с ... 1000.00с P.2
	<i>Максимальное время работы для инверсных характеристик, которое ограничивает время отключения для кратковременной обратной последовательности.</i>

I2>G[1] . <b>Тмин</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>G[1]]
0.25с	0.00с ... 50.00с P.2
	<i>Минимальное время работы для инверсных характеристик, предотвращающее ложные срабатывания реле, которые обычно останавливает защита системы.</i>


#### 9.15.4 I2>G[1]: Состояния входов


I2>G[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>


I2>G[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

I2>G[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

#### 9.15.5 I2>G[1]: Сигналы (состояния выходов)

I2>G[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
	<i>Сигнал: Активный</i>

I2>G[1] . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
	<i>Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз</i>


I2>G[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
	<i>Сигнал: Отключение</i>

I2>G[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
 Сигнал: Команда отключения	
I2>G[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
I2>G[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	
I2>G[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>G[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	


## 9.16 КН[1] ... КН[6]


Величина напряжения

### 9.16.1 КН[1]: Параметры конфигурации


КН[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
U>	«-», U>, U< ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Величина напряжения, основной режим работы	


### 9.16.2 КН[1]: Глобальные параметры


КН[1] . ВнБлк1 КН[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / КН[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


КН[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / КН[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.16.3 КН[1]: Группы уставки параметров


КН[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
акт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


<b>КН[1] . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


<b>КН[1] . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


<b>КН[1] . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


<b>КН[1] . Реж_ изм_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
Фазн напр	Фазн напр, Лин_ напр_  ↳ Реж_ изм_.	P.2
	<i>Метод измерений/контроля: определяет, какие виды напряжения подлежат контролю: линейные или фазные</i>	


<b>КН[1] . Критерий</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ, V скольз. ср. контр.  ↳ Критерий.	P.2
	<i>Критерий: основной, скз или \контроль скользящего среднего значения"</i>	


КН[1] . <b>Реж_ сигн_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
1-ф Откл	1-ф Откл, люб 2, 3-ф Откл	P.2
	↳ Реж_ сигн_.	
 Критерий подачи аварийного сигнала для ступени защиты напряжения		


КН[1] . <b>U&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
1.1Un	0.01Un ... 2.000Un	P.2
 Если величина срабатывания превышена, модуль/элемент будет запущен. Определение Un зависит от параметра участка «ТН соедин» и параметра группы уставок «Режим измерения»: если на измерительные входы платы измерения напряжения подается фазное напряжение («ТН соедин» = "Фазное"), тогда уставка «Режим измерения» = "Фазное" означает, что $U_n = TН \text{ соедин} / \sqrt{3}$ , а «Режим измерения» = "Линейное" означает $U_n = TН$ втор. Однако если на измерительные входы платы измерения напряжения подается линейное напряжение («ТН соедин» = "Линейное"), тогда уставка "Режим измерения" игнорируется и вместо нее намеренно устанавливается значение "Линейное", поэтому $U_n = TН \text{ соедин}$ .		


КН[1] . <b>V&gt; Сброс%</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
98.5%	80% ... 99.0%	P.2
 Падение (в процентах настройки)		


КН[1] . <b>U&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
0.80Un	0.01Un ... 2.000Un	P.2
 Если величина срабатывания превышена, модуль/элемент будет запущен. Определение Un зависит от параметра участка «ТН соедин» и параметра группы уставок «Режим измерения»: если на измерительные входы платы измерения напряжения подается фазное напряжение («ТН соедин» = "Фазное"), тогда уставка «Режим измерения» = "Фазное" означает, что $U_n = TН \text{ соедин} / \sqrt{3}$ , а «Режим измерения» = "Линейное" означает $U_n = TН$ втор. Однако если на измерительные входы платы измерения напряжения подается линейное напряжение («ТН соедин» = "Линейное"), тогда уставка "Режим измерения" игнорируется и вместо нее намеренно устанавливается значение "Линейное", поэтому $U_n = TН \text{ соедин}$ .		


КН[1] . <b>V&lt; Сброс%</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
101.5%	101% ... 110.0%	P.2
 Падение (в процентах настройки)		

КН[1] . <b>t</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
1с	0.00с ... 3000.00с	P.2
 Выдержка времени на отключение		


<b>КН[1] . Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_ , ППот . акт_  ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	

<b>КН[1] . Проверка выкл_ по Iмин</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
неакт_	неакт_ , акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Включить проверку минимального тока. Позволяет отслеживать ток (в ТТ на стороне ТН), чтобы определить, постоянно ли находится выключатель в разомкнутом состоянии; в данном случае обнаружение пониженного напряжения заблокировано.</i>	

<b>КН[1] . Пороговое значение Iмин</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
0.05Iном	0.02Iном ... 10.00Iном	P.2
Дост_ только если:		
• КН[1] . Проверка выкл_ по Iмин = акт_		
	<i>Пороговое значение, которое используется для проверки размыкания по минимальному току (Iмин). Если ток ниже указанного значения, считается, что выключатель постоянно разомкнут.</i>	

<b>КН[1] . t-задержка при Iмин</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
0.03с	0.00с ... 3000.00с	P.2
Дост_ только если:		
• КН[1] . Проверка выкл_ по Iмин = акт_		
	<i>Задержка на размыкание для обнаружения пониженного напряжения. Эта задержка применяется только после блокировки обнаружения пониженного напряжения по минимальному значению тока. Если выключатель будет замкнут и ток восстановится, эта задержка продолжит блокировать обнаружение пониженного напряжения; в это время напряжение может подняться выше значения срабатывания «U&lt;».</i>	

#### 9.16.4 КН[1]: Состояния входов

<b>КН[1] . ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]	
	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	



КН[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

КН[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

### 9.16.5 КН[1]: Сигналы (состояния выходов)

КН[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>

КН[1] . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>

КН[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>

КН[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

КН[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

КН[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>


КН[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>

КН[1] . <b>Трев_ ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[1] . <b>Трев_ ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[1] . <b>Трев_ ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
КН[1] . <b>Откл ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[1] . <b>Откл ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[1] . <b>Откл ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[1] . <b>Размык_ по Iмин активно</b>	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Iмин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>


## 9.17 df/dt


Скорость изменения частоты.

### 9.17.1 df/dt: Параметры конфигурации


df/dt . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Модуль защиты частоты, основной режим работы	


### 9.17.2 df/dt: Глобальные параметры


df/dt . ВнБлк1 df/dt . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


df/dt . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.17.3 df/dt: Группы уставки параметров


df/dt . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


df/dt . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


df/dt . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


df/dt . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


df/dt . <b>f&gt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
51.00Гц	40.00Гц ... 69.00Гц	P.2
	<i>Величина срабатывания для повышенной частоты.</i>	


df/dt . <b>f&lt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
49.00Гц	40.00Гц ... 69.00Гц	P.2
	<i>Величина срабатывания для пониженной частоты.</i>	


df/dt . <b>Сниж. частоты</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
0.020Гц	0.010Гц ... 0.100Гц	P.2
	<i>Снижение частоты. Этой настройкой изменяется форма гистерезиса, используемого для защиты по частоте.</i>	



df/dt . <b>t</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
1.00с	0.00с ... 3600.00с	P.2
 Выдержка времени на отключение		


df/dt . <b>df/dt</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
1.000Гц/с	0.100Гц/с ... 10.000Гц/с	P.2
 Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты.		

df/dt . <b>t-df/dt</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
1.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
 Выдержка времени на отключение df/dt		

df/dt . <b>DF</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
1.00Гц	0.0Гц ... 10.0Гц	P.2
 Разность частот для максимально допустимого отклонения от среднего значения скорости изменения частоты. Эта функция будет неактивна, если DF=0.		

df/dt . <b>DT</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
1.00с	0.1с ... 10.0с	P.2
 Интервал времени для максимально допустимой скорости изменения частоты.		

df/dt . <b>реж_ df/dt</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
df/dt абсол_	df/dt абсол_, df/dt полож_, df/dt отриц_  Реж_.	P.2
 Режим df/dt		

df/dt . <b>дельта фи</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]	
10°	1° ... 30°	P.2
 Рассчитанное значение: Выброс вектора		

**9.17.4 df/dt: Состояния входов**

df/dt . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	
df/dt . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	
df/dt . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	

**9.17.5 df/dt: Сигналы (состояния выходов)**


df/dt . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Сигнал: Активный	
df/dt . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)	
df/dt . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)	
df/dt . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Сигнал: Команда отключения	

df/dt . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
df/dt . <b>Блк по U&lt;</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.	
df/dt . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	
df/dt . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / df/dt]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	


## 9.18 дельта фи


Выброс вектора

### 9.18.1 дельта фи: Параметры конфигурации


дельта фи . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Модуль защиты частоты, основной режим работы	

### 9.18.2 дельта фи: Глобальные параметры


дельта фи . ВнБлк1 дельта фи . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


дельта фи . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.18.3 дельта фи: Группы уставки параметров


дельта фи . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	





дельта фи . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

дельта фи . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

дельта фи . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


дельта фи . <b>f&gt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
51.00Гц	40.00Гц ... 69.00Гц	P.2
	<i>Величина срабатывания для повышенной частоты.</i>	


дельта фи . <b>f&lt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
49.00Гц	40.00Гц ... 69.00Гц	P.2
	<i>Величина срабатывания для пониженной частоты.</i>	


дельта фи . <b>Сниж. частоты</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
0.020Гц	0.010Гц ... 0.100Гц	P.2
	<i>Снижение частоты. Этой настройкой изменяется форма гистерезиса, используемого для защиты по частоте.</i>	


9 Параметр защиты


9.18 дельта фи



дельта фи . <b>t</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
1.00с	0.00с ... 3600.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	


дельта фи . <b>df/dt</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
1.000Гц/с	0.100Гц/с ... 10.000Гц/с	P.2
	<i>Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты.</i>	

дельта фи . <b>t-df/dt</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
1.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение df/dt</i>	

дельта фи . <b>DF</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
1.00Гц	0.0Гц ... 10.0Гц	P.2
	<i>Разность частот для максимально допустимого отклонения от среднего значения скорости изменения частоты. Эта функция будет неактивна, если DF=0.</i>	

дельта фи . <b>DT</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
1.00с	0.1с ... 10.0с	P.2
	<i>Интервал времени для максимально допустимой скорости изменения частоты.</i>	

дельта фи . <b>реж_ df/dt</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
df/dt абсол_	df/dt абсол_, df/dt полож_, df/dt отриц_  Реж_.	P.2
	<i>Режим df/dt</i>	

дельта фи . <b>дельта фи</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]	
10°	1° ... 30°	P.2
	<i>Рассчитанное значение: Выброс вектора</i>	

### 9.18.4 дельта фи: Состояния входов

дельта фи . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
дельта фи . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
дельта фи . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

### 9.18.5 дельта фи: Сигналы (состояния выходов)

дельта фи . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
↑	<i>Сигнал: Активный</i>
дельта фи . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)</i>
дельта фи . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
↑	<i>Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)</i>
дельта фи . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
↑	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

## 9 Параметр защиты


### 9.18 дельта фи

дельта фи . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
дельта фи . <b>Блк по U&lt;</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
⬆	<i>Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.</i>
дельта фи . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
дельта фи . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / дельта фи]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


## 9.19 Зависимое отключение


Зависимое отключение


### 9.19.1 Зависимое отключение: Параметры конфигурации


Зависимое отключение . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Внешняя защита - модуль, основной режим работы</i>	

### 9.19.2 Зависимое отключение: Глобальные параметры


Зависимое отключение . <b>ВнБлк1</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]	
Зависимое отключение . <b>ВнБлк2</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Зависимое отключение . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]	
«-»		«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Зависимое отключение . <b>Треж_</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Назначение для внешнего сигнала тревоги</i>	


Зависимое отключение . <b>Откл</b>		[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

### 9.19.3 Зависимое отключение: Группы уставки параметров


Зависимое отключение . <b>Функция</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


Зависимое отключение . <b>ВнБлкФнк</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


Зависимое отключение . <b>БлкКомОткл</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


Зависимое отключение . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


#### 9.19.4 Зависимое отключение: Состояния входов

 Зависимое отключение . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

 
Зависимое отключение . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

 Зависимое отключение . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

Зависимое отключение . <b>Тревл_Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>

Зависимое отключение . <b>Откл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>

#### 9.19.5 Зависимое отключение: Сигналы (состояния выходов)

Зависимое отключение . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
	<i>Сигнал: Активный</i>



Зависимое отключение . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
↑	<i>Сигнал: Тревога</i>
Зависимое отключение . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
↑	<i>Сигнал: Отключение</i>
Зависимое отключение . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
↑	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Зависимое отключение . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Зависимое отключение . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
↑	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Зависимое отключение . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Зависимое отключение]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>



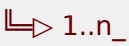

## 9.20 Pr[1] ... Pr[3]

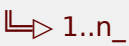

Обратная активная мощность

### 9.20.1 Pr[1]: Параметры конфигурации



Pr[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», P>, Pp>  Реж_.	S.3
	Модули защиты мощности, основной режим работы	


### 9.20.2 Pr[1]: Глобальные параметры


Pr[1] . ВнБлк1 Pr[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


Pr[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.20.3 Pr[1]: Группы уставки параметров


Pr[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	








Pr[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

Pr[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

Pr[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

Pr[1] . <b>Изм. сх. конт. напр.</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Измерительная схема контроля напряжения</i>	

Pr[1] . <b>Изм. сх. конт. тока</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, КТТ . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Измерительная схема контроля тока</i>	


Pr[1] . <b>P&gt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
1.20Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по активной мощности нагрузки (перегрузки). Она может использоваться для контроля максимально допустимых пределов мощности трансформаторов или воздушных ЛЭП. Величина <math>S_n</math> определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	
Pr[1] . <b>Pr&gt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
0.5Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по обратной активной мощности перегрузки. Защита от обратной подачи мощности в сеть электропитания. Величина <math>S_n</math> определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	
Pr[1] . <b>S&gt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
1.20Sэфф:	0.02Sэфф: ... 10.00Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (перегрузки). Величина <math>S_n</math> определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	
Pr[1] . <b>S&lt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
0.80Sэфф:	0.02Sэфф: ... 10.00Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки). Величина <math>S_n</math> определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	
Pr[1] . <b>t</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
0.01с	0.00с ... 1100.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	
Pr[1] . <b>МетИзмМощ</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]	
СКЗ	ДПФ, СКЗ  МетИзмМощ.	P.2
	<i>Определяет, если активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании СКЗ или ДПФ.</i>	


**9.20.4 Pr[1]: Состояния входов**

Pr[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Заш / Электросеть_Развязка / Pr[1]]
Pr[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
Pr[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Заш / Электросеть_Развязка / Pr[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

**9.20.5 Pr[1]: Сигналы (состояния выходов)**

Pr[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Заш / Электросеть_Развязка / Pr[1]]
↑	<i>Сигнал: Активный</i>
Pr[1] . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Заш / Электросеть_Развязка / Pr[1]]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>
Pr[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Заш / Электросеть_Развязка / Pr[1]]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>
Pr[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Заш / Электросеть_Развязка / Pr[1]]
↑	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Заш / Электросеть_Развязка / Pr[1]]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>


Pr[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]
 <i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>	

Pr[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Pr[1]]
 <i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>	


**9.21 Qr**


Qr

**9.21.1 Qr: Параметры конфигурации**


Qr . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», Q>, Qp> ↳ Реж_.	S.3
	Модули защиты мощности, основной режим работы	


**9.21.2 Qr: Глобальные параметры**


Qr . ВнБлк1 Qr . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


Qr . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


**9.21.3 Qr: Группы уставки параметров**


Qr . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


<b>Qr . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


<b>Qr . БлкКомОткл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


<b>Qr . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


<b>Qr . Изм. сх. конт. напр.</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Измерительная схема контроля напряжения</i>	


<b>Qr . Изм. сх. конт. тока</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, КТТ . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Измерительная схема контроля тока</i>	

Qr . <b>Q&gt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
1.20Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф: P.2
	<i>Величина срабатывания по реактивной мощности нагрузки (перегрузки). Контроль максимально допустимой реактивной мощности электрооборудования (трансформаторов или воздушных ЛЭП). При превышении максимально допустимого уровня батарея конденсаторов будет выключена. Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>


Qr . <b>Qr&gt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
0.5Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф: P.2
	<i>Величина срабатывания по обратной реактивной мощности перегрузки. Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>

Qr . <b>S&gt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
1.20Sэфф:	0.02Sэфф: ... 10.00Sэфф: P.2
	<i>Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (перегрузки). Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>

Qr . <b>S&lt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
0.80Sэфф:	0.02Sэфф: ... 10.00Sэфф: P.2
	<i>Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки). Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>

Qr . <b>t</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
0.01с	0.00с ... 1100.00с P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>

#### 9.21.4 Qr: Состояния входов

Qr . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
Qr . <b>ВнБлк2-Вх</b>	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>



Qr . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
⇩	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

### 9.21.5 Qr: Сигналы (состояния выходов)

Qr . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
⇩	<i>Сигнал: Активный</i>

Qr . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
⇩	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>

Qr . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
⇩	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>

Qr . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
⇩	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

Qr . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
⇩	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

Qr . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Электросеть_Развязка / Qr]
⇩	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

9 Параметр защиты

9.21 Qr

Qr . **ВнБлк КомОткл**


[Работа / Отображение состояния / Внутр\_соед-Защ /  
Электросеть\_Развязка / Qr]

⇅ *Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения*


## 9.22 LVRT[1] ... LVRT[2]


Работа при пониженном напряжении

### 9.22.1 LVRT[1]: Параметры конфигурации


LVRT[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
 основной режим работы		


### 9.22.2 LVRT[1]: Глобальные параметры


LVRT[1] . ВнБлк1 LVRT[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


LVRT[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


### 9.22.3 LVRT[1]: Группы уставки параметров


LVRT[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


<b>LVRT[1] . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_ P.2 ↳ акт_/неакт_.
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>


<b>LVRT[1] . БлкКомОткл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_ P.2 ↳ Реж_.
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>


<b>LVRT[1] . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_ P.2 ↳ акт_/неакт_.
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>


<b>LVRT[1] . Реж_изм_</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]
Фазн напр	Фазн напр, Лин_напр_ P.2 ↳ Реж_изм_.
	<i>Метод измерений/контроля: определяет, какие виды напряжения подлежат контролю: линейные или фазные</i>


<b>LVRT[1] . Метод измерений</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]
Основные	Основные, Ист_СКЗ P.2 ↳ Метод измерений.
	<i>Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</i>


<b>LVRT[1] . Реж_ сигн_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]	
1-ф Откл	1-ф Откл, люб 2, 3-ф Откл, только 2  ↳ Реж_ сигн_.	P.2
 Критерий подачи аварийного сигнала для ступени защиты напряжения		


<b>LVRT[1] . Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_  ↳ Блк КТН.	P.2
 Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.		


<b>LVRT[1] . LVRT с АПВ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включение контроля количества падения напряжения в определенный период времени (t-LVRT).		


<b>LVRT[1] . Коли.пад.напр, пос.кот.прои.отк.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]	
1  Дост_ только если: • LVRT[1] . LVRT с АПВ = акт_	1 ... 6	P.2
 Количество падений напряжения, после которого отправляется сигнал об отключении.		

LVRT[1] . <b>t-LVRT</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Общие настройки]	
30.00с	0.00с ... 3000.00с	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LVRT[1] . LVRT с АПВ = акт_</li> </ul>		
 Таймер определяет интервал контроля (окно/период) для подсчета падений напряжения перед отключением («Кол пад напр, вызвавших отключение»). При первом падении напряжения запускается таймер. По истечении срока счетчик падений напряжения сбрасывается. Таймер также сбрасывается при достижении максимального количества падений напряжения, вызывающего отключение.		


LVRT[1] . <b>Упуск&lt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
0.90Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
 Обнаружение падения напряжения происходит в том случае, если значение оказывается ниже порогового.		


LVRT[1] . <b>Увосстан&lt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
0.93Un	0.10Un ... 2.00Un	P.2
 Напряжение восстанавливается при превышении порогового значения.		

LVRT[1] . <b>V(t1)</b> LVRT[1] . <b>V(t2)</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
0.00Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
 Напряжение в точке $V(t(n))$ . Эти точки определяют параметры РПН.		


LVRT[1] . <b>t1</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
0.00с	0.00с ... 20.00с	P.2
 Момент времени определенной величины напряжения $V(t(n))$ . Эти точки определяют параметры РПН.		


LVRT[1] . <b>t2</b> LVRT[1] . <b>t3</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
0.15с	0.00с ... 20.00с	P.2
 Момент времени определенной величины напряжения $V(t(n))$ . Эти точки определяют параметры РПН.		

LVRT[1] . <b>V(t3)</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
LVRT[1] . <b>V(t4)</b>		
0.70Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
 <i>Напряжение в точке V(t(n)). Эти точки определяют параметры РПН.</i>		


LVRT[1] . <b>t4</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
0.70с	0.00с ... 20.00с	P.2
 <i>Момент времени определенной величины напряжения V(t(n)). Эти точки определяют параметры РПН.</i>		

LVRT[1] . <b>V(t5)</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
...		
LVRT[1] . <b>V(t10)</b>		
0.90Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
 <i>Напряжение в точке V(t(n)). Эти точки определяют параметры РПН.</i>		


LVRT[1] . <b>t5</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
1.50с	0.00с ... 20.00с	P.2
 <i>Момент времени определенной величины напряжения V(t(n)). Эти точки определяют параметры РПН.</i>		


LVRT[1] . <b>t6</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / LVRT[1] / Параметры РПН]	
...		
LVRT[1] . <b>t10</b>		
3.00с	0.00с ... 20.00с	P.2
 <i>Момент времени определенной величины напряжения V(t(n)). Эти точки определяют параметры РПН.</i>		


### 9.22.4 LVRT[1]: Прямые команды

LVRT[1] . Сбр сч LVRT	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
<p>● Сброс счетчика общего количества падений напряжения и счетчика падений напряжения, вызвавших отключение.</p>		


### 9.22.5 LVRT[1]: Состояния входов

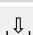
LVRT[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]	
	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	

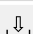LVRT[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]	
	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	

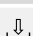LVRT[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]	
	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	

### 9.22.6 LVRT[1]: Сигналы (состояния выходов)

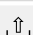LVRT[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]	
	Сигнал: Активный	

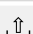LVRT[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]	
	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]	
	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения	



LVRT[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	<i>Сигнал: Отключение</i>

LVRT[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

LVRT[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

LVRT[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

LVRT[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>

LVRT[1] . <b>Трев_ ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>

LVRT[1] . <b>Трев_ ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>

LVRT[1] . <b>Трев_ ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>

LVRT[1] . <b>Откл ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>

LVRT[1] . <b>Откл ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	Сигнал: Общее отключение ф.В

LVRT[1] . <b>Откл ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	Сигнал: Общее отключение ф.С

LVRT[1] . <b>Идет t-LVRT</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / LVRT[1]]
⬆	Сигнал: Идет t-LVRT

### 9.22.7 LVRT[1]: Счетчики

LVRT[1] . <b>Кол пад напр в t-LVRT</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / LVRT[1]]
#	Количество падений напряжения за t-LVRT


LVRT[1] . <b>Сч «Общ кол пад напр»</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / LVRT[1]]
#	Счетчик «Общее количество падений напряжения».


LVRT[1] . <b>Сч «Общ кол пад напр пер отк»</b>	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / LVRT[1]]
#	Счетчик «Общее кол пад напр, вызвавших отключение».

## 9.23 VG[1] ... VG[2]


Величина напряжения нулевой последовательности


### 9.23.1 VG[1]: Параметры конфигурации

VG[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», U>, U< ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Величина напряжения нулевой последовательности, основной режим работы	



VG[1] . Только наблюдение	[Планир_ устр_]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	S.3
	Величина напряжения нулевой последовательности, если задано значение "Да": функции ограничиваются только наблюдением, то есть, нет общего аварийного сигнала, общего отключения и команды отключения.	

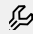

### 9.23.2 VG[1]: Глобальные параметры



VG[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / VG[1]]	
VG[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	



VG[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / VG[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• VG[1] . Только наблюдение = нет		
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.23.3 VG[1]: Группы уставки параметров


VG[1] . <b>Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		


VG[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>		


VG[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VG[1] . Только наблюдение = нет</li> </ul>		
 <i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>		


VG[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VG[1] . Только наблюдение = нет</li> </ul>		
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>		

<b>VG[1] . Выбор UX</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
измерено	измерено, рассчитано	P.2
		↳ Выбор UX.
 Выбор в случае измерения или расчета $3U_0$ (напряжения нейтрали или напряжение нулевой последовательности)		

<b>VG[1] . Метод измерений</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
Основные	Основные, Ист_ СКЗ, VX означает НЗ	P.2
		↳ Метод измерений.
 Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)		


<b>VG[1] . VG&gt;</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
1Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
 При превышении величины срабатывания происходит пуск модуля/ступени.		


<b>VG[1] . Сраб</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
0.8Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
 Уставка пониженного напряжения		


<b>VG[1] . t</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
 Выдержка времени на отключение		

<b>VG[1] . Измер. схем контр.</b>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_	P.2
		↳ Блк КТН.
 Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.		


#### 9.23.4 VG[1]: Состояния входов


<b>VG[1] . ВнБлк1-Вх</b>		[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1		

 
VG[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

 
VG[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
 <i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• VG[1] . Только наблюдение = нет</li></ul> <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	


### 9.23.5 VG[1]: Сигналы (состояния выходов)

VG[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
 <i>Сигнал: Активный</i>	

 VG[1] . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
 <i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности</i>	

 VG[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
 <i>Сигнал: Отключение</i>	

 VG[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
 <i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• VG[1] . Только наблюдение = нет</li></ul> <i>Сигнал: Команда отключения</i>	

VG[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
 <i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>	


VG[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
⇅	<p><i>Дост_ только если:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VG[1] . Только наблюдение = нет</li></ul> <p><i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i></p>

VG[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
⇅	<p><i>Дост_ только если:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VG[1] . Только наблюдение = нет</li></ul> <p><i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i></p>


## 9.24 U 012[1] ... U 012[6]


Симметричные элементы: Контроль прямой или обратной последовательности чередования фаз


### 9.24.1 U 012[1]: Параметры конфигурации

U 012[1] . Реж.	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», U 1>, U 1<, U 2> ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Защита от несимметрии: Контроль за системой напряжений	

### 9.24.2 U 012[1]: Глобальные параметры


U 012[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / U 012[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».1	


U 012[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / U 012[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».2	


U 012[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / U 012[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	





### 9.24.3 U 012[1]: Группы уставки параметров


U 012[1] . <b>Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


U 012[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		



U 012[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		


U 012[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		


U 012[1] . <b>U 1&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
 Повышенное напряжение прямой последовательности чередования фаз		



U 012[1] . <b>U 1&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
 Пониженное напряжение прямой последовательности чередования фаз		

U 012[1] . <b>U 2&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Повышенное напряжение обратной последовательности чередования фаз</i>	


U 012[1] . <b>%(UB/UA)</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Настройка %(U2/U1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением напряжения отрицательной последовательности к напряжению положительной последовательности (% дисбаланса = U2/U1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>	


U 012[1] . <b>%(UB/UA)</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>Настройка %(U2/U1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением напряжения отрицательной последовательности к напряжению положительной последовательности (% дисбаланса = U2/U1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>	

U 012[1] . <b>t</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

U 012[1] . <b>Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_  Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	

#### 9.24.4 U 012[1]: Состояния входов

U 012[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

U 012[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

U 012[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]
⇩	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

### 9.24.5 U 012[1]: Сигналы (состояния выходов)

U 012[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]
⇩	<i>Сигнал: Активный</i>

U 012[1] . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]
⇩	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности</i>

U 012[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]
⇩	<i>Сигнал: Отключение</i>

U 012[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]
⇩	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

U 012[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]
⇩	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

U 012[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]
⇩	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

U 012[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]
⇩	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


## 9.25 f[1] ... f[6]


Модуль защиты частоты

### 9.25.1 f[1]: Параметры конфигурации


f[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
f<	«-> ... дельта фи ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Модуль защиты частоты, основной режим работы	


### 9.25.2 f[1]: Глобальные параметры


f[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / f-защ_ / f[1]]	
f[1] . ВнБлк2		
«->	«-> ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


f[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / f-защ_ / f[1]]	
«->	«-> ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.25.3 f[1]: Группы уставки параметров


f[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
акт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


<b>f[1] . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

<b>f[1] . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

<b>f[1] . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


<b>f[1] . f&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
51.00Гц	40.00Гц ... 69.00Гц	P.2
	<i>Величина срабатывания для повышенной частоты.</i>	


<b>f[1] . f&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
49.00Гц	40.00Гц ... 69.00Гц	P.2
	<i>Величина срабатывания для пониженной частоты.</i>	


<b>f[1] . Сниж. частоты</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
0.020Гц	0.010Гц ... 0.100Гц	P.2
	<i>Снижение частоты. Этой настройкой изменяется форма гистерезиса, используемого для защиты по частоте.</i>	


## 9 Параметр защиты


9.25 f[1] ... f[6]



f[1] . <b>t</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
1.00с	0.00с ... 3600.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	


f[1] . <b>df/dt</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
1.000Гц/с	0.100Гц/с ... 10.000Гц/с	P.2
	<i>Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты.</i>	

f[1] . <b>t-df/dt</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
1.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение df/dt</i>	


f[1] . <b>DF</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
1.00Гц	0.0Гц ... 10.0Гц	P.2
	<i>Разность частот для максимально допустимого отклонения от среднего значения скорости изменения частоты. Эта функция будет неактивна, если DF=0.</i>	


f[1] . <b>DT</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
1.00с	0.1с ... 10.0с	P.2
	<i>Интервал времени для максимально допустимой скорости изменения частоты.</i>	


f[1] . <b>реж_ df/dt</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
df/dt абсол_	df/dt абсол_, df/dt полож_, df/dt отриц_  Реж_.	P.2
	<i>Режим df/dt</i>	

f[1] . <b>дельта фи</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-защ_ / f[1]]	
10°	1° ... 30°	P.2
	<i>Рассчитанное значение: Выброс вектора</i>	


### 9.25.4 f[1]: Состояния входов


f[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

 
f[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	

 
f[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	


### 9.25.5 f[1]: Сигналы (состояния выходов)


f[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 Сигнал: Активный	


f[1] . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)	

f[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)	

f[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 Сигнал: Команда отключения	

f[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	

 f[1] . <b>Блк по U&lt;</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.	

 f[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	

## 9 Параметр защиты

9.25 f[1] ... f[6]



f[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 <i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>	
f[1] . <b>Тревл_ f</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 <i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты</i>	
f[1] . <b>Тревл_ df/dt   DF/DT</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 <i>Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты</i>	
f[1] . <b>Тревл_ дельта фи</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 <i>Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора</i>	
f[1] . <b>Откл Ч</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 <i>Сигнал: Частота превысила предельное значение.</i>	
f[1] . <b>Откл df/dt   DF/DT</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 <i>Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT</i>	
f[1] . <b>Откл_ дельта фи</b>	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
 <i>Сигнал: Отключение дельта фи</i>	





## 9.26 ЗПЭ[1] ... ЗПЭ[6]



Модули защиты мощности

### 9.26.1 ЗПЭ[1]: Параметры конфигурации



ЗПЭ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
P>	«-> ... S<  Реж_.	S.3
	Модули защиты мощности, основной режим работы	


### 9.26.2 ЗПЭ[1]: Глобальные параметры


ЗПЭ[1] . ВнБлк1 ЗПЭ[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / P-защ_ / ЗПЭ[1]]	
«->	«-> ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


ЗПЭ[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / P-защ_ / ЗПЭ[1]]	
«->	«-> ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.26.3 ЗПЭ[1]: Группы уставки параметров


ЗПЭ[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / P-защ_ / ЗПЭ[1]]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


<b>ЗПЭ[1] . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


<b>ЗПЭ[1] . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


<b>ЗПЭ[1] . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


<b>ЗПЭ[1] . Изм. сх. конт. напр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Измерительная схема контроля напряжения</i>	


<b>ЗПЭ[1] . Изм. сх. конт. тока</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, КТТ . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Измерительная схема контроля тока</i>	


ЗПЭ[1] . <b>P&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / P-защ_ / ЗПЭ[1]]	
1.0Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по активной мощности нагрузки (перегрузки). Она может использоваться для контроля максимально допустимых пределов мощности трансформаторов или воздушных ЛЭП. Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	


ЗПЭ[1] . <b>P&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / P-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по активной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки) (например, вызванной холостым режимом двигателей). Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	


ЗПЭ[1] . <b>Pr&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / P-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.020Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по обратной активной мощности перегрузки. Защита от обратной подачи мощности в сеть электропитания. Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	


ЗПЭ[1] . <b>Pp&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / P-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Обратная недостаточность Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	


ЗПЭ[1] . <b>Q&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / P-защ_ / ЗПЭ[1]]	
1.20Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по реактивной мощности нагрузки (перегрузки). Контроль максимально допустимой реактивной мощности электрооборудования (трансформаторов или воздушных ЛЭП). При превышении максимально допустимого уровня батарея конденсаторов будет выключена. Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	


ЗПЭ[1] . <b>Q&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / P-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по реактивной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки). Контроль минимального значения реактивной мощности. Если она опускается ниже установленного значения, то батарея конденсаторов будет включена. Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	



ЗПЭ[1] . <b>Qr&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.020Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по обратной реактивной мощности перегрузки. Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	

ЗПЭ[1] . <b>Qp&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Обратная недостаточность Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	

ЗПЭ[1] . <b>S&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
1.20Sэфф:	0.02Sэфф: ... 10.00Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (перегрузки). Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	

ЗПЭ[1] . <b>S&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.02Sэфф: ... 10.00Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки). Величина Sn определяется как <math>S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}</math> Напряжение измеряется между фазами.</i>	

ЗПЭ[1] . <b>t</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
1.00с	0.00с ... 1100.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

ЗПЭ[1] . <b>МетИзмМощ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
ДПФ	ДПФ, СКЗ  МетИзмМощ.	P.2
	<i>Определяет, если активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании СКЗ или ДПФ.</i>	

#### 9.26.4 ЗПЭ[1]: Состояния входов

ЗПЭ[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
ЗПЭ[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>

ЗПЭ[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

#### 9.26.5 ЗПЭ[1]: Сигналы (состояния выходов)

ЗПЭ[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
↑	<i>Сигнал: Активный</i>

ЗПЭ[1] . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>

ЗПЭ[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>

ЗПЭ[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
↑	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

ЗПЭ[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

ЗПЭ[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
↑	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

9 Параметр защиты  
9.26 ЗПЭ[1] ... ЗПЭ[6]

ЗПЭ[1] . **ВнБлк КомОткл**



[Работа / Отображение состояния / Р-защ\_ / ЗПЭ[1]]

⇅ *Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения*

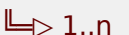

## 9.27 КМ[1] ... КМ[2]

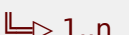

Модули защиты коэффициента мощности

### 9.27.1 КМ[1]: Параметры конфигурации



КМ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
	Модули защиты коэффициента мощности, основной режим работы	


### 9.27.2 КМ[1]: Глобальные параметры


КМ[1] . ВнБлк1 КМ[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / PF-защ_ / КМ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


КМ[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / PF-защ_ / КМ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.27.3 КМ[1]: Группы уставки параметров


КМ[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	

<b>КМ[1] . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

<b>КМ[1] . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


<b>КМ[1] . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


<b>КМ[1] . Метод измерений</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ ↳ Метод измерений.	P.2
	<i>Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</i>	


<b>КМ[1] . Реж_ пуска</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
I отст. от V	I опер. V, I отст. от V ↳ Реж_.	P.2
	<i>Режим пуска. Должен ли переключаться модуль, если указатель тока приближается к указателю напряжения (опережение)? Должен ли переключаться модуль, если указатель тока отстает от указателя напряжения (отставание)?</i>	

<b>КМ[1] . Уставка</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
0.8	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Аварийный сигнал подается при превышении уставки</i>	



КМ[1] . Реж_сбр_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
I опер. V	I опер. V, I отст. от V ↳ Реж_.	P.2
	<i>Режим пуска. Должен ли переключаться модуль, если указатель тока опережает указатель, напряжения (опережение)? Должен ли переключаться модуль, если указатель тока отстает от указателя напряжения (отставание)?</i>	


КМ[1] . Сбр_знач_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
0.99	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Сброс значения</i>	


КМ[1] . t	[Парам_защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

КМ[1] . Вр_до под_сигн_комп_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
5.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Время до подачи для сигнала компенсации. После истечения срока этого таймера будет включен сигнал компенсации.</i>	

КМ[1] . Вр_после под_сигн_комп_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
5.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Время после подачи сигнала компенсации. После истечения срока этого таймера сигнал компенсации будет выключен.</i>	

#### 9.27.4 КМ[1]: Состояния входов

КМ[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]	
КМ[1] . ВнБлк2-Вх		
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>	

КМ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	


### 9.27.5 КМ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КМ[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Активный</i>
КМ[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности</i>
КМ[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по коэффициенту мощности</i>
КМ[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КМ[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КМ[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КМ[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КМ[1] . Компенсатор	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Сигнал компенсации</i>
КМ[1] . Невозможно	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности - невозможно</i>


## 9.28 Q->&U<


Q->&U<

### 9.28.1 Q->&U<: Параметры конфигурации


Q->&U< . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
 основной режим работы		


### 9.28.2 Q->&U<: Глобальные параметры


Q->&U< . ВнБлк1 Q->&U< . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


Q->&U< . Напр. отк. по мощности	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]	
отрицат.	положит., отрицат. ↳ Напр. отк. по мощности.	P.2
 Этот параметр позволяет инвертировать направление отключения по активной и реактивной мощности в модуле QV (перемена знака).		


### 9.28.3 Q->&U<: Группы уставки параметров


Q->&U< . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


Q->&U< . <b>ВнБлк Фнк</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


Q->&U< . <b>Измер. схем контр.</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Общие настройки]
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
 Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.		


Q->&U< . <b>QV-метод</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Развязка]
Контроль угла мощности	Контроль угла мощности, Контр_чист_реак_мощ_ ↳ Выбор способа QV: Уставка угла активно-реактивной мощности.	P.2
 Выбор способа QV: Уставка угла активно-реактивной мощности		


Q->&U< . <b>I1 разъед_</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Развязка]
акт_	If: Q->&U< . QV-метод = Контроль угла мощности • акт_ If: Q->&U< . QV-метод = Контр_чист_реак_мощ_ • неакт_, акт_ ↳ I1 разъед_.	P.2
 Включение параметра «Минимальный ток I1» - критерий.		

Q->&U< . <b>I1 мин QV</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Развязка]
0.10Iном	0.01Iном ... 0.20Iном	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Q-&gt;&amp;U&lt; . I1 разъед_ = акт_</li> </ul>		
 Включение параметра «Минимальный ток I1» для номинального тока (распределенного) энергоресурса способно предотвратить ошибочное отключение.		

Q->&U< . <b>Umф&lt; QV</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Развязка]
0.85Un	0.70Un ... 1.00Un	P.2
 Уставка пониженного напряжения (межфазное напряжение!)		


Q->&U< . <b>Ф-мощ</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Развязка]
3°	0° ... 10°	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Q-&gt;&amp;U&lt; . QV-метод = Контроль угла мощности</li> </ul>		
 Пуск азимутальной мощности (система положительной последовательности фаз)		


Q->&U< . <b>Q мин QV</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Развязка]
0.05Sэфф:	0.01Sэфф: ... 0.20Sэфф:	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Q-&gt;&amp;U&lt; . QV-метод = Контр_чист_реак_мощ_</li> </ul>		
 Пуск для реактивной мощности (система положительной последовательности фаз)		

Q->&U< . <b>t1-QV</b>		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Развязка]
0.5с	0.00с ... 2.00с	P.2
 Первый таймер. По завершении таймера в (локальный) энергоресурс направляется сигнал на отключение.		


Q->&U< . <b>t2-QV</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Q->&U< / Развязка]
0.5с	0.00с ... 4.00с <span style="float: right;">P.2</span>
	<i>Второй таймер. По истечении времени этого таймера в общую точку присоединения цепей направляется сигнал на отключение</i>


#### 9.28.4 Q->&U<: Состояния входов


Q->&U< . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

Q->&U< . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

#### 9.28.5 Q->&U<: Сигналы (состояния выходов)

Q->&U< . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
	<i>Сигнал: Активный</i>

Q->&U< . <b>Трев</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты от недостаточного напряжения реактивной мощности</i>



Q->&U< . <b>Развязка распред. генерат.</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
	<i>Сигнал: развязка (локального) генератора энергии/ресурса</i>

Q->&U< . <b>Развязка ОТП</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
 Сигнал: Развязка в общей точке присоединения цепей	
Q->&U< . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
Q->&U< . <b>Бл сб пр ТН</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
 Сигнал: Блокировка при отказе предохранителя (трансформатор напряжения)	
Q->&U< . <b>Угол мощ</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
 Сигнал: Превышен допустимый угол мощности	
Q->&U< . <b>Уст реакт мощ</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
 Сигнал: Превышена допустимая уставка реактивной мощности	
Q->&U< . <b>Умф нед</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Q->&U<]
 Сигнал: Недостаточное межфазное напряжение	



## 9.29 Повт. соедин.[1] ... Повт. соедин.[2]



Повторное подключение



### 9.29.1 Повт. соедин.[1]: Параметры конфигурации

Повт. соедин.[1] . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
	<i>основной режим работы</i>	


### 9.29.2 Повт. соедин.[1]: Глобальные параметры


Повт. соедин.[1] . <b>ВнБлк1</b> Повт. соедин.[1] . <b>ВнБлк2</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

Повт. соедин.[1] . <b>Разъед Увн ОТП</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Сигнал разъединения по общей точке присоединения. Межфазное напряжение превышает 95 % номинального.</i>	


Повт. соедин.[1] . <b>ОТП сб пр ТН</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Общие настройки]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот Х6 . ЦВх 8  1..n_ ЦифВходы.	P.2
	<i>Блокировка при срабатывании предохранителя трансформатора напряжения в общей точке присоединения.</i>	














Повт. соедин.[1] . <b>повторное включение</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Этот сигнал указывает на состояние "повторное включение" (параллельное подключение к сети электропитания).</i>	


Повт. соедин.[1] . <b>Развязка1</b> ... Повт. соедин.[1] . <b>Развязкаб</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Развязка]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ <b>Функции развязки.</b>	P.2
	<i>Функция развязки, которая блокирует повторное включение.</i>	


### 9.29.3 Повт. соедин.[1]: Группы установки параметров


Повт. соедин.[1] . <b>Функция</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ <b>Реж_.</b>	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


Повт. соедин.[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ <b>акт_/неакт_.</b>	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


<b>Повт. соед.[1] . Измер. схем контр.</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соед.[1] / Общие настройки]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_  Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	
<b>Повт. соед.[1] . Увн разъед_ ОТП фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соед.[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Активировать сигнал разъединения для общей точки присоединения цепей. Межфазное напряжение превышает 95 % номинального.</i>	
<b>Повт. соед.[1] . Усл повт включения</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соед.[1] / Выходной парам.]	
Оба	Разъед U внутр, Разъед Увн ОТП, Оба  Усл повт включения.	P.2
	<i>Данный параметр обеспечивает восстановление напряжения в сети.</i>	
<b>Повт. соед.[1] . ОТП сб пр ТН Fk</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соед.[1] / Выходной парам.]	
неакт_  Дост_ только если: <ul style="list-style-type: none"><li>• Повт. соед.[1] . Усл повт включения = Разъед Увн ОТП</li><li>• Повт. соед.[1] . Усл повт включения = Оба</li></ul>	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Блокировка при срабатывании предохранителя трансформатора напряжения в общей точке присоединения.</i>	
<b>Повт. соед.[1] . Критерий</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соед.[1] / Выходной парам.]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ, V скольз. ср. контр.  Критерий.	P.2
	<i>Критерий: основной, скз или \контроль скользящего среднего значения"</i>	

Повт. соедин.[1] . <b>Умф &lt; выход</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Выходной парам.]	
1.10Un <i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Повт. соедин.[1] . Усл повт включения = Разъед U внутр</li><li>Повт. соедин.[1] . Усл повт включения = Оба</li></ul>	1.00Un ... 1.50Un	P.2
 Максимальное напряжение (межфазное) для повторного включения (напряжение восстановления питания)		

Повт. соедин.[1] . <b>Умф &gt; раз</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Выходной парам.]	
0.95Un <i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Повт. соедин.[1] . Усл повт включения = Разъед U внутр</li><li>Повт. соедин.[1] . Усл повт включения = Оба</li></ul>	0.70Un ... 1.00Un	P.2
 Минимальное напряжение (межфазное) для повторного включения (напряжение восстановления)		

Повт. соедин.[1] . <b>f &gt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Выходной парам.]	
50.05Гц	40.00Гц ... 69.90Гц	P.2
 Верхний частотный лимит для повторного включения		


Повт. соедин.[1] . <b>f &lt;</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Выходной парам.]	
47.5Гц	40.00Гц ... 69.90Гц	P.2
 Нижний предел напряжения (межфазного) для повторного включения (напряжение восстановления)		

Повт. соедин.[1] . <b>Задержка блок. вых.</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1] / Выходной парам.]	
600с	0.00с ... 3600.00с	P.2
 Задержка на повторное включение энергоресурсов. Время стабилизации электропитания принято равным 10-15 минутам на основании опытных данных		

**9.29.4 Повт. соедин.[1]: Состояния входов**

Повт. соедин.[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	
Повт. соедин.[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	
Повт. соедин.[1] . <b>Разъед Увн ОТП-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
 Состояние входного модуля: Сигнал разъединения формируется в общей точке присоединения цепей (внешнее расцепление)	
Повт. соедин.[1] . <b>ОТП сб пр ТН-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
 Состояние входного модуля: Блокировка при срабатывании предохранителя трансформатора напряжения в общей точке присоединения.	
Повт. соедин.[1] . <b>повторное включение-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
 Этот сигнал указывает на состояние "повторное включение" (параллельное подключение к сети электропитания).	
Повт. соедин.[1] . <b>Развязка1-Вх</b> ... Повт. соедин.[1] . <b>Развязка6-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
 Функция развязки, которая блокирует повторное включение.	

**9.29.5 Повт. соедин.[1]: Сигналы (состояния выходов)**

Повт. соедин.[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]  [Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
 Сигнал: Активный	

Повт. соедин.[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Повт. соедин.[1] . <b>Блк. изм.</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
⬆	<i>Сигнал: Модуль заблокирован схемой контроля измерительной цепи</i>
Повт. соедин.[1] . <b>Разъед энергорес</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Повт. соедин.[1]]
⬆	<i>Сигнал: высвобожденный энергоресурс.</i>


## 9.30 Синх


Проверка синхронизма


### 9.30.1 Синх: Параметры конфигурации


Синх . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
	Проверка синхронизма, основной режим работы	

### 9.30.2 Синх: Глобальные параметры


Синх . ВнБлк1 Синх . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Синх]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	C.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


Синх . Обход	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Синх]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	Проверка синхронизма будет пропущена в том случае, если состояние назначенного сигнала (логический вход) принимает значение «истина».	


Синх . Обн_Пол_Выкл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Синх]	
Распределительный щит[1] . Поз	«-», Распределительный щит[1] . Поз, Распределительный щит[2] . Поз, Распределительный щит[3] . Поз, Распределительный щит[4] . Поз, Распределительный щит[5] . Поз, Распределительный щит[6] . Поз ↳ Упр-е выкл.	C.2
	Критерий, по которому определяется положение переключателя выключателя.	



Синх . <b>Иниц зам РЦ</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Внутр_соед-Защ / Синх]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ 1..n, список запросов синхронизации.	C.2
	<i>Инициирование замыкания выключателя с проверкой синхронизма с любого из управляющих источников (например ИЧМ/SCADA). Если состояние назначенного сигнала принимает значение «истина», будет инициирован сигнал на замыкание выключателя (источник-триггер).</i>	

### 9.30.3 Синх: Группы уставки параметров


Синх . <b>Функция</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


Синх . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


Синх . <b>Обход Фн</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Разрешение пропустить проверку синхронизма, если сигнал состояния, назначенный параметру с тем же именем в глобальных параметрах (логический вход), принимает значение «истина».</i>	

<b>Синх . Реж синх</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Режим / интервалы]	
Сист-Сист	Сист-Сист, Генератор-Сист  Реж синх.	P.2
	<i>Режим проверки синхронизма: ГЕНЕРАТОР-СИСТ = генератор синхронизма с системой (требуется сигнал инициирования замыкания выключателя). СИСТ-СИСТ = проверка синхронизма между двумя системами (автономно, данные о выключателе не требуются)</i>	


<b>Синх . t-Макс выд замык РЦ</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Режим / интервалы]	
0.05с	0.00с ... 300.00с	P.2
<i>Дост_ только если:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Синх . Реж синх = Генератор-Сист</li> </ul>		
	<i>Максимальная выдержка замыкания выключателя цепи (используется только для режима работы ГЕНЕРАТОР-СИСТ и критично важна для корректного синхронного переключения)</i>	


<b>Синх . t-Макс синх контр</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Режим / интервалы]	
30.00с	0.00с ... 3000.00с	P.2
<i>Дост_ только если:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Синх . Реж синх = Генератор-Сист</li> </ul>		
	<i>Таймер выполнения синхронизации: Максимально разрешенное время процесса синхронизации после инициирования замыкания. Используется только для режима работы ГЕНЕРАТОР-СИСТ.</i>	


<b>Синх . Мин напр акт шина</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Уровни напряжения в активном и неактивном состоянии]	
0.65Un	0.10Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Минимальное напряжение активной шины (шина считается активной в том случае, если напряжение на всех трех фазах шины превышает этот предел).</i>	


<b>Синх . Макс напр неакт шина</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Уровни напряжения в активном и неактивном состоянии]	
0.03Un	0.01Un ... 1.00Un	P.2
	<i>Максимальное напряжение неактивной шины (шина считается неактивной в том случае, если напряжение на всех трех фазах шины ниже этого предела).</i>	




<b>Синх . Мин напр акт линия</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Уровни напряжения в активном и неактивном состоянии]
0.65Un	0.10Un ... 2.00Un P.2
	<i>Минимальное напряжение активной линии (линия считается активной в том случае, если напряжение в линии превышает этот предел).</i>


<b>Синх . Макс напр неакт линия</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Уровни напряжения в активном и неактивном состоянии]
0.03Un	0.01Un ... 1.00Un P.2
	<i>Максимальное напряжение неактивной линии (линия считается неактивной в том случае, если напряжение в линии ниже этого предела).</i>


<b>Синх . t-Напр неак</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Уровни напряжения в активном и неактивном состоянии]
0.167с	0.000с ... 300.000с P.2
	<i>Интервал отключенного напряжения (состояние неактивной шины или линии принимается только в том случае, если напряжение падает ниже заданных уровней недостаточного напряжения на срок, превышающий указанный в данном временном параметре).</i>


<b>Синх . Макс разн напр</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Условия]
0.24Un	0.01Un ... 1.00Un P.2
	<i>Максимальная разница напряжения между фазорами напряжения шины и линии (треугольник и V-образный) для синхронизма (связано рейтингом вспомогательного напряжения на шине)</i>

<b>Синх . Макс част скольж</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Условия]
0.20Гц	0.01Гц ... 2.00Гц P.2
	<i>Максимальная разность частот (скольжение: дельта-фи) между напряжениями шины и линии, разрешенная для синхронизма</i>


<b>Синх . Макс угл разн</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Условия]
20°	1° ... 60° P.2
	<i>Максимальная разность фазовых углов (дельта-фи в градусах) между напряжениями шины и линии, разрешенная для синхронизма</i>


Синх . <b>НШНЛ</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Переопределить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить/отключить переопределение синхронизма для неактивной шины И неактивной линии</i>	


Синх . <b>НШАЛ</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Переопределить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить/отключить переопределение синхронизма для неактивной шины И активной линии</i>	

Синх . <b>АШАЛ</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Внутр_соед-Защ / Синх / Переопределить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить/отключить переопределение синхронизма для активной шины И неактивной линии</i>	

#### 9.30.4 Синх: Состояния входов

Синх . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

Синх . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

Синх . <b>Обход-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]	
	<i>Состояние входного модуля: Проверка синхронизма будет пропущена в том случае, если состояние назначенного сигнала (логический вход) принимает значение «истина».</i>	

Синх . <b>Иниц зам РЦ-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
↓	<i>Состояние входного модуля: Инициирование замыкания выключателя с проверкой синхронизма с любого из управляющих источников (например ИЧМ/SCADA). Если состояние назначенного сигнала принимает значение «истина», будет инициирован сигнал на замыкание выключателя (источник-триггер).</i>

### 9.30.5 Синх: Сигналы (состояния выходов)

Синх . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>

Синх . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

Синх . <b>Актив. шина</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
↓	<i>Сигнал: Флаг активной шины: 1=Активная шина, 0=Напряжение ниже уставки активной шины</i>

Синх . <b>Актив линия</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
↓	<i>Сигнал: Флаг активной линии: 1=Активная линия, 0=Напряжение ниже уставки активной линии</i>

Синх . <b>Акт. тайм. вып. синхр.</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
↓	<i>Сигнал: Таймер выполнения синхронизации активен (этот таймер запускается при приближении инициирования замыкания и останавливается в случае замыкания выключателя. Истечение срока действия означает сбой синхронизации.)</i>

Синх . <b>Сбой синхрон</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
↓	<i>Сигнал: Этот сигнал указывает, что синхронизация не удалась. Выключатель цепи остается в разомкнутом состоянии после истечения срока действия таймера выполнения синхронизации в течение 5 секунд.</i>

Синх . <b>Синхп переопред</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
⬆	<i>Сигнал:Проверка синхронизма переопределена в связи с выполнением одного из условий переопределения синхронизма (НШ/НЛ или ВнОбход).</i>
Синх . <b>Превыш разнU</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
⬆	<i>Сигнал: Разница напряжений между шиной и линией слишком высока.</i>
Синх . <b>Превыш склж</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
⬆	<i>Сигнал: Разница частот (частота скольжения) между шиной и линией слишком высока.</i>
Синх . <b>Превыш угл разн</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
⬆	<i>Сигнал: Разница фазовых углов между шиной и линией слишком высока.</i>
Синх . <b>Сис-синхрон</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
⬆	<i>Сигнал: Напряжения на шине и в линии находятся в синхронизме в соответствии с критериями синхронизма в системе.</i>
Синх . <b>Замык готово</b>	[Работа / Отображение состояния / Внутр_соед-Защ / Синх]
⬆	<i>Сигнал: Замык готово</i>

### 9.30.6 Синх: Измеренные значения


Синх . <b>Част склж</b>	[Работа / Измеренные значения / Синхронизм]
⌘	<i>Частота скольжения</i>
Синх . <b>Разн U</b>	[Работа / Измеренные значения / Синхронизм]
⌘	<i>Разница напряжений между шиной и линией.</i>
Синх . <b>Разн угл</b>	[Работа / Измеренные значения / Синхронизм]
⌘	<i>Разница углов между шиной и линией.</i>
Синх . <b>f шн</b>	[Работа / Измеренные значения / Синхронизм]
⌘	<i>Частота на шине</i>

Синх . <b>f лн</b>	[Работа / Измеренные значения / Синхронизм]
 Частота в линии	
Синх . <b>U шн</b>	[Работа / Измеренные значения / Синхронизм]
 Напряжение на шине	
Синх . <b>U лн</b>	[Работа / Измеренные значения / Синхронизм]
 Напряжение в линии	
Синх . <b>Угол шины</b>	[Работа / Измеренные значения / Синхронизм]
 Угол шины (опорный)	
Синх . <b>Угол линии</b>	[Работа / Измеренные значения / Синхронизм]
 Угол линии	


## 9.31 LoE-Z1[1] ... LoE-Z1[2]


Потеря возбуждения

### 9.31.1 LoE-Z1[1]: Параметры конфигурации


LoE-Z1[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
 основной режим работы		


### 9.31.2 LoE-Z1[1]: Глобальные параметры


LoE-Z1[1] . ВнБлк1 LoE-Z1[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


LoE-Z1[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


### 9.31.3 LoE-Z1[1]: Группы уставки параметров


LoE-Z1[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

LoE-Z1[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	



LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


LoE-Z1[1] . <b>Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_  ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	


LoE-Z1[1] . <b>Диаметр Mho</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
13.4Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А  • 1.0Ω ... 750.0Ω  Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А  • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
	<i>Диаметр зоны Mho в Омах (вторичное значение). Диаметр цепи сопротивления.</i>	

LoE-Z1[1] . <b>Сдвиг Mho</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
-2.5Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А <ul style="list-style-type: none"> <li>• -250.0Ω ... +250.0Ω</li> </ul> Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А <ul style="list-style-type: none"> <li>• -50.0Ω ... +50.0Ω</li> </ul>	P.2
	<i>Сдвиг рассеяния зоны Mho в Омах (вторичное значение).</i>	


LoE-Z1[1] . <b>t-Z</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
0.25с	0.00с ... 400.00с	P.2
	<i>Задержка времени срабатывания зоны Mho</i>	


LoE-Z1[1] . <b>Быстрое отключение V&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
неакт_	неакт_, акт_   Реж_.	P.2
	<i>Ускоренное отключение зоны Mho для потери напряжения активно или неактивно.</i>	

LoE-Z1[1] . <b>U&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
0.80Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Уровень напряжения срабатывания зоны Mho</i>	

LoE-Z1[1] . <b>t-V&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Выдержка отключения для пониженного напряжения</i>	

### 9.31.4 LoE-Z1[1]: Состояния входов

 LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

 LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	



LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]
⇩	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

### 9.31.5 LoE-Z1[1]: Сигналы (состояния выходов)

LoE-Z1[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]
⇩	<i>Сигнал: Активный</i>

LoE-Z1[1] . <b>Аварийный сигнал</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]
⇩	<i>Сигнал: Аварийный сигнал потери возбуждения</i>

LoE-Z1[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]
⇩	<i>Сигнал: Отключение</i>

LoE-Z1[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]
⇩	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]
⇩	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

LoE-Z1[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]
⇩	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]
⇩	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>

LoE-Z1[1] . <b>Быстрое отключение V&lt;</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]
⇩	<i>Сигнал: Быстрое отключение V&lt;</i>

9 Параметр защиты

9.31 LoE-Z1[1] ... LoE-Z1[2]


LoE-Z1[1] . **Блок по MeasCircSupv** [Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z1[1]]

⬆ *Заблокировано измерительной схемой контроля*


## 9.32 LoE-Z2[1] ... LoE-Z2[2]


Потеря возбуждения

### 9.32.1 LoE-Z2[1]: Параметры конфигурации


LoE-Z2[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
 основной режим работы		


### 9.32.2 LoE-Z2[1]: Глобальные параметры


LoE-Z2[1] . ВнБлк1 LoE-Z2[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


LoE-Z2[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

### 9.32.3 LoE-Z2[1]: Группы уставки параметров


LoE-Z2[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


LoE-Z2[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


LoE-Z2[1] . <b>Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	



LoE-Z2[1] . <b>Диаметр Mho</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
25.0Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А • 1.0Ω ... 750.0Ω Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
	<i>Диаметр зоны Mho в Омах (вторичное значение). Диаметр цепи сопротивления.</i>	


LoE-Z2[1] . <b>Сдвиг Mho</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
-2.5Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А • -250.0Ω ... +250.0Ω Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А • -50.0Ω ... +50.0Ω	P.2
 Сдвиг рассеяния зоны Mho в Омах (вторичное значение).		

LoE-Z2[1] . <b>t-Z</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
60.0с	0.00с ... 400.00с	P.2
 Задержка времени срабатывания зоны Mho		

LoE-Z2[1] . <b>Направление Z</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 Контроль направления зоны Mho активен или неактивен.		


LoE-Z2[1] . <b>Z напр. угол</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
-10°	-20° ... 0°	P.2
 Угол контроля направления зоны Mho.		


LoE-Z2[1] . <b>Быстрое отключение V&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 Ускоренное отключение зоны Mho для потери напряжения активно или неактивно.		


LoE-Z2[1] . <b>U&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]	
0.80Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
 Уровень напряжения срабатывания зоны Mho		

LoE-Z2[1] . <b>t-V&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
1.0с	0.00с ... 300.00с <span style="float: right;">P.2</span>
	<i>Выдержка отключения для пониженного напряжения</i>


### 9.32.4 LoE-Z2[1]: Состояния входов


LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>


LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>


LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

### 9.32.5 LoE-Z2[1]: Сигналы (состояния выходов)

LoE-Z2[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
	<i>Сигнал: Активный</i>

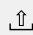LoE-Z2[1] . <b>Аварийный сигнал</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
	<i>Сигнал: Аварийный сигнал потери возбуждения</i>

LoE-Z2[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
	<i>Сигнал: Отключение</i>


LoE-Z2[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
LoE-Z2[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
⬇	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
LoE-Z2[1] . <b>Быстрое отключение V&lt;</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
⬇	<i>Сигнал: Быстрое отключение V&lt;</i>
LoE-Z2[1] . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	[Работа / Отображение состояния / LoE-защ. / LoE-Z2[1]]
⬇	<i>Заблокировано измерительной схемой контроля</i>



## 9.33 OST



Несинхронное отключение

### 9.33.1 OST: Параметры конфигурации



OST . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Планир_ устр_.	S.3
	<i>Несинхронное отключение, основной режим работы</i>	

### 9.33.2 OST: Глобальные параметры


OST . ВнБлк1 OST . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / OST]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


OST . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / OST]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


### 9.33.3 OST: Группы уставки параметров


OST . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	




<b>OST . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	







<b>OST . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


<b>OST . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


<b>OST . Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	


<b>OST . I1 min</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]	
0.20Iном	0.02Iном ... 4.00Iном	P.2
	<i>Минимальный ток положительной последовательности фаз</i>	


<b>OST . I2 макс</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]	
0.20Iном	0.02Iном ... 1.00Iном	P.2
	<i>Максимальный ток обратной последовательности</i>	


<b>OST . Мин. время запаздывания</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]
0.100с	0.020с ... 0.200с P.2
	<i>Минимальное время запаздывания в зоне сопротивления (характеристика). С помощью этого таймера устройство может отличить качание мощности от сбоя системы. Если показатель измеренного сопротивления пересекает первый ограничитель, прежде чем закончится время таймера, то событие расценивается как системный сбой, а не качание мощности. В результате функция будет заблокирована до тех пор, пока сопротивление снова не выйдет за пределы окружности направленного реле сопротивления.</i>
<b>OST . Макс. время запаздывания</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]
10.00с	0.20с ... 20.00с P.2
	<i>Максимальное время запаздывания в зоне сопротивления (характеристика). (При превышении этого времени частота пропуска расценивается как чрезвычайно низкая.)</i>
<b>OST . Макс. кол-во проп_ пол_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]
1	1 ... 20 P.2
	<i>Максимально допустимое количество пропусков полюсов, т.е. при превышении этого количества генерируется команда срабатывания триггера. Счетчик всегда сбрасывается после окончания периода, установленного для параметра «Время сброса», если за это время не происходит новых пропусков полюсов.</i>
<b>OST . Время сброса</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]
10.00с	0.20с ... 100.00с P.2
	<i>Счетчик событий пропуска полюсов сбрасывается по окончании данного времени (Таймер запускается при каждом обнаруженном событии). Обратите внимание, что это время должно совпадать или быть больше периода времени, установленного для цикла пропуска полюсов.</i>
<b>OST . Блк по dZ/dt</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля, если превышено предельное значение «dZ/dt».</i>


<b>OST . dZ/dt</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]
300Ω/s	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А • 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А • 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s
	<i>Частота изменения сопротивления за единицу времени (вторичное значение). Эта важная настройка позволяет устройству отличить качание мощности от сбоя системы.</i>

<b>OST . Время выдержки отключения</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]
0.00с	0.00с ... 1.00с
	<i>Таймер выдержки времени отключения</i>


<b>OST . Длительность отключения</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Общие настройки]
0.10с	0.05с ... 1.00с
	<i>Длительность отключения</i>


<b>OST . Mho Pos.Imp.Reach</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Характеристика]
10.0Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А • 1.0Ω ... 750.0Ω Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А • 0.2Ω ... 150.0Ω
	<i>Характеристика направленного реле сопротивления: предел положительного сопротивления (вторичное значение).</i>

<b>OST . Mho Pos.Imp.Angle</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / OST / Характеристика]
90°	60° ... 90°
	<i>Характеристика направленного реле сопротивления: угол положительного сопротивления</i>


<b>OST . Mho Offs.Imp.Reach</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / OST / Характеристика]
10.0Ω	<p>Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul> <p>Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.2Ω ... 150.0Ω</li> </ul>
	<i>Характеристика направленного реле сопротивления: предел сопротивления сдвига (вторичное значение).</i>

<b>OST . Mho Offs.Imp.Angle</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / OST / Характеристика]
270°	240° ... 270°
	<i>Характеристика направленного реле сопротивления: угол сопротивления сдвига</i>

<b>OST . Ограничитель А</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / OST / Характеристика]
-2.5Ω	<p>If: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -375.0Ω ... 0.0Ω</li> </ul> <p>If: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -75.0Ω ... 0.0Ω</li> </ul>
	<i>Ограничитель (левый) зоны сопротивления (характеристика), определенный как значение на оси R (вторичное значение).</i>

<b>OST . Ограничитель В</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / OST / Характеристика]
2.5Ω	<p>If: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.0Ω ... 375.0Ω</li> </ul> <p>If: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.0Ω ... 75.0Ω</li> </ul>
	<i>Ограничитель (правый) зоны сопротивления (характеристика), определенный как значение на оси R (вторичное значение).</i>

#### 9.33.4 OST: Состояния входов

<b>OST . ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

OST . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

OST . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

### 9.33.5 OST: Сигналы (состояния выходов)

OST . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / OST]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>

OST . <b>Тревога</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / OST]
↓	<i>Сигнал, который подал модуль, т.е. показатель сопротивления вошел в окружность реле сопротивления и пересек первый ограничитель. Сброс аварийного сигнала происходит, когда измеренное сопротивление выходит из окружности без значения «Действие» или при сбросе сигнала «Отключение». Если значение «Макс. кол-во пропусков полюсов» больше 1, сигнал «Тревога» будет активен до тех пор, не будет сброшен сигнал «Отключение» или не закончится время, указанное для параметра «Время сброса».</i>

OST . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / OST]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>

OST . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / OST]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

OST . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

OST . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
↓	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

<b>OST . ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
<b>OST . Блк по MeasCircSupv</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Заблокировано измерительной схемой контроля</i>
<b>OST . Вынужд. блокировка</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Сигнал: модуль был вынужденно заблокирован, потому что истекло «максимальное время запаздывания».</i>
<b>OST . Срабатывание ограни_ А</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах окружности реле сопротивления справа от ограничителя А.</i>
<b>OST . Срабатывание ограни_ В</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах окружности реле сопротивления слева от ограничителя В.</i>
<b>OST . Срабатывание Mho</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах характеристики (кривой).</i>
<b>OST . Качания</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Сигнал: сопротивление в зоне нестабильных качаний (т.е. в пределах характеристики и внутри границ, определенных ограничителями А и В).</i>
<b>OST . Старт</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Сигнал об обнаружении качания мощности (или события нарушения синхронизации). Сигнал принимает значение «истина», как только показатель сопротивления пересекает первый ограничитель, и сбрасывается при выходе за пределы характеристики.</i>
<b>OST . Пропуск полюсов</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Сигнал об обнаружении пропуска полюса. Сигнал принимает значение «истина», как только сопротивление достигает 180°, и сбрасывается при выходе за пределы характеристики.</i>
<b>OST . Действие</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬇	<i>Сигнал: модуль готов к отправке команды на отключение. Сигнал принимает значение «истина», как только показатель сопротивления пересекает второй ограничитель, и сбрасывается при выходе показателя сопротивления за пределы окружности реле сопротивления.</i>

<b>OST . Syst.is sym.</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬆	<i>Сигнал о том, что система находится в симметричном состоянии, т.е. значение тока обратной последовательности ниже «I2 макс», а значение тока прямой последовательности выше «I1 мин».</i>
<b>OST . Блк dZ/dt</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬆	<i>Сигнал: модуль обнаружил сбой системы на основе значения «Частота изменения сопротивления за единицу времени» и, соответственно, включил самоблокировку.</i>
<b>OST . Блк по мин. врем. запазд.</b>	[Работа / Отображение состояния / OST]
⬆	<i>Сигнал: модуль обнаружил сбой системы на основе значения «Минимальное время запаздывания» и, соответственно, включил самоблокировку.</i>



## 9.34 V/f>[1] ... V/f>[2]



Перевозбуждение

### 9.34.1 V/f>[1]: Параметры конфигурации



V/f>[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
	Перевозбуждение, основной режим работы	

### 9.34.2 V/f>[1]: Глобальные параметры


V/f>[1] . ВнБлк1 V/f>[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / V/f>-защ. / V/f>[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


V/f>[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / V/f>-защ. / V/f>[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.34.3 V/f>[1]: Группы уставки параметров


V/f>[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / V/f>-защ. / V/f>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	





V/f>[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / V/f>-защ. / V/f>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

V/f>[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / V/f>-защ. / V/f>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


V/f>[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / V/f>-защ. / V/f>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

V/f>[1] . <b>V/f&gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / V/f>-защ. / V/f>[1]]	
100.0%	80.0% ... 400.0%	P.2
	<i>Если величина превышена, элемент будет запущен.</i>	


V/f>[1] . <b>Форма кривой</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / V/f>-защ. / V/f>[1]]	
DEFT	DEFT, Инв. А, Инв. В, Инв. С ↳ Характеристики отключения защиты от перевозбуждения V/f..	P.2
	<i>Характеристики отключения защиты от перевозбуждения V/f.</i>	


V/f>[1] . <b>t</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / V/f>-защ. / V/f>[1]]	
1.00с	0.00с ... 600.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	


V/f>[1] . <b>t-множитель</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / V/f>-защ. / V/f>[1]]
1.00	0.05 ... 600.00 P.2
	<i>Множитель времени для инверсивных характеристик.</i>

V/f>[1] . <b>t-сброс</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / V/f>-защ. / V/f>[1]]
1.0с	0.0с ... 1000.0с P.2
	<i>Время сброса для инверсивных характеристик.</i>


### 9.34.4 V/f>[1]: Состояния входов


V/f>[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>


V/f>[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

V/f>[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

### 9.34.5 V/f>[1]: Сигналы (состояния выходов)

V/f>[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
	<i>Сигнал: Активный</i>

V/f>[1] . <b>Аварийный сигнал</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
	<i>Сигнал: Аварийный сигнал перевозбуждения</i>



V/f>[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
	<i>Сигнал: Отключение</i>

V/f>[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
⤴	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
V/f>[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
⤴	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
V/f>[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
⤴	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
V/f>[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / V/f>-защ. / V/f>[1]]
⤴	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>



## 9.35 InEn



Самопроизвольная подача напряжения



### 9.35.1 InEn: Параметры конфигурации

InEn . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
	<i>основной режим работы</i>	


### 9.35.2 InEn: Глобальные параметры


InEn . <b>ВнБлк1</b> InEn . <b>ВнБлк2</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / InEn]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


InEn . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / InEn]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


InEn . <b>Назначенное КУ</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / InEn]	
Распределительный щит[1] . Поз	«-», Распределительный щит[1] . Поз, Распределительный щит[2] . Поз, Распределительный щит[3] . Поз, Распределительный щит[4] . Поз, Распределительный щит[5] . Поз, Распределительный щит[6] . Поз  Упр-е выкл.	P.2
	<i>Назначенное коммутационное устройство</i>	


### 9.35.3 InEn: Группы уставки параметров


InEn . <b>Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


InEn . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	


InEn . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.	


InEn . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».	


InEn . <b>Сигнал акт</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]
U/V и авт р	U/V и авт р, U/V или авт р ↳ Сигнал акт.
 Выберите, защита будет активирована «U/V и автономный режим» или «U/V или автономный режим».	

InEn . <b>Сраб O/C</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]	
0.05Inом	0.05Inом ... 3.00Inом	P.2
	<i>Типовая установка срабатывания составляет 0,5 ампер. Нет необходимости в координации с другой защитой, так как данная функция работает только при нахождении генератора в автономном режиме.</i>	


InEn . <b>Сраб U/V</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]	
0.5Un	0.20Un ... 0.99Un	P.2
	<i>Целью детектора пониженного напряжения является определение того, подключена ли установка к системе. Уровень напряжения во время данной самопроизвольной подачи напряжения зависит от мощности системы. Типовая установка составляет 50-70 % номинального напряжения (в некоторых случаях может быть установлено 20 %.)</i>	


InEn . <b>Задерж сраб</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]	
5.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Временная задержка срабатывания - время для устройства пониженного напряжения включить защиту.</i>	


InEn . <b>Задерж пад фр</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]	
0.25с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Время выдержки падения фронта - время для устройства отключить защиту, когда напряжение превышает значение срабатывания или генератор выходит из автономного режима.</i>	

InEn . <b>Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / InEn]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_  Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	


#### 9.35.4 InEn: Состояния входов


InEn . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / InEn]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	


InEn . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / InEn]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

 
InEn . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / InEn]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	


### 9.35.5 InEn: Сигналы (состояния выходов)


InEn . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / InEn]
 Сигнал: Активный	

 
InEn . <b>Ав сиг</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / InEn]
 Сигнал: Самопроизвольная подача напряжения	


InEn . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / InEn]
 Сигнал: Отключение	

InEn . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / InEn]
 Сигнал: Команда отключения	

InEn . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / InEn]
 Сигнал: Внешняя блокировка	

InEn . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / InEn]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	


InEn . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / InEn]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	

 InEn . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	[Работа / Отображение состояния / InEn]
 Заблокировано измерительной схемой контроля	


## 9.36 Z[1] ... Z[2]


Дистанционная релейная защита от межфазных КЗ


### 9.36.1 Z[1]: Параметры конфигурации

Z[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Дистанционная релейная защита от межфазных КЗ, основной режим работы	



### 9.36.2 Z[1]: Глобальные параметры



Z[1] . ВнБлк1 Z[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	



Z[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

Z[1] . Блк по качанию мощн_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ .	P.2
	Блк по качанию мощн_	






Z[1] . Блк по ОН	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  .	P.2
	<i>Блокировка модуля дистанционной защиты, если назначенный сигнал имеет состояние «истина» (обычно это сигнал «Действие» от модуля ограничения нагрузки).</i>	


Z[1] . Ад_Набор 1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 1</i>	


Z[1] . Ад_Набор 2	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 2</i>	


### 9.36.3 Z[1]: Группы уставки параметров


Z[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Общие настройки]	
неакт_	<p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p>If: Трансформ . Сдвиг фаз = 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неакт_, акт_</li> </ul> <p> Реж_.</p>	P.2
<p> <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i></p>		



Z[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


Z[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	



Z[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

Z[1] . <b>Измер. схем контр.</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Общие настройки]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	

<b>Z[1] . Время выдер_отключ_</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Общие настройки]	
0.50с	0.00с ... 300.00с	P.2
↻ адапт. парам.		
	<i>Это определяет задержку между срабатыванием и отключением сетевого выключателя. (Обратите внимание, что поскольку дистанционная релейная защита от межфазных КЗ в основном используется в качестве резервной, время задержки следует точно координировать с основным временем отключения и периодом задержки защиты от отказа сетевого выключателя.)</i>	

<b>Z[1] . Условие начала</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Настройки пороговых значений]	
Максимальный ток	Максимальный ток, Макс. ток и мин. напр., Мин. сопротивление	P.2
	 Условие начала.	
	<i>Выбор условия начала измерения сопротивлений в местах КЗ.</i>	

<b>Z[1] . I&gt;Str</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Настройки пороговых значений]	
1.00Iном	0.02Iном ... 20.00Iном	P.2
Дост_ только если:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Условие начала = Максимальный ток</li> <li>• Z[1] . Условие начала = Макс. ток и мин. напр.</li> </ul>		
↻ адапт. парам.		
	<i>Предельное значение для параметра «Условие начала» = "Максимальный ток": условие начала выполнено, если максимальный фазный ток превышает это значение.</i>	

<b>Z[1] . Класс напряжения</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Настройки пороговых значений]	
Фаза-земля	Фаза-земля, Лин_напр_	P.2
Дост_ только если:	 Канал измерения.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Условие начала = Макс. ток и мин. напр.</li> </ul>		
↻ адапт. парам.		
	<i>Параметр для «Условие начала» = "Макс. ток и мин. напр.": выбор напряжения, используемого в качестве условия минимального напряжения - линейное или фазное.</i>	

Z[1] . <b>U &lt; Str</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Настройки пороговых значений]	
0.80Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
Дост_ только если:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Z[1] . Условие начала = Макс. ток и мин. напр.</li> </ul>		
↻ адapt. парам.		

↻ *Предельное значение для параметра «Условие начала» = "Макс. ток и мин. напр.": условие начала выполнено, если максимальный фазный ток превышает предельное значение «I>Str» и минимальное измеренное напряжение ниже данного значения.*

Z[1] . <b>Z &lt; Str</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Настройки пороговых значений]	
20.0Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А	P.2
Дост_ только если:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Z[1] . Условие начала = Мин. сопротивление</li> </ul>	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А	
↻ адapt. парам.	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.2Ω ... 150.0Ω</li> </ul>	


↻ *Предельное значение для параметра «Условие начала» = "Мин. сопротивление": условие начала выполнено, если соответствующее измеренное полное сопротивление (вторичное значение) контура ниже этого предельного значения.*


Z[1] . <b>Тип зоны сопр.</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
МНО	МНО, Многоугольник	P.2
	↳ Тип зоны сопр..	


↻ *Выбор типа характеристики сопротивления - в виде окружности (МНО) или многоугольника.*


Z[1] . <b>Mho Pos.Imp.Reach</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
10.0Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А	P.2
Дост_ только если:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Z[1] . Тип зоны сопр. = МНО</li> </ul>	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А	
↻ адapt. парам.	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.2Ω ... 150.0Ω</li> </ul>	


↻ *Характеристика направленного реле сопротивления: предел положительного сопротивления (вторичное значение).*


Z[1] . Mho Pos.Imp.Angle	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
60°	0° ... 90°	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Тип зоны сопр. = МНО</li> </ul>		
➔ адапт. парам.		
 <i>Характеристика направленного реле сопротивления: угол положительного сопротивления</i>		

Z[1] . Mho Offs.Imp.Reach	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
1.50Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul>		
Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.0Ω ... 150.0Ω</li> </ul>		
Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.0Ω ... 150.0Ω</li> </ul>		
 <i>Характеристика направленного реле сопротивления: предел сопротивления сдвига (вторичное значение).</i>		

Z[1] . Mho Offs.Imp.Angle	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
240°	0° ... 360°	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Тип зоны сопр. = МНО</li> </ul>		
➔ адапт. парам.		
 <i>Характеристика направленного реле сопротивления: угол сопротивления сдвига</i>		

Z[1] . Polyg.Pos.Imp.Reach	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
10.0Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А	P.2
Дост_ только если:	• 1.0Ω ... 500.0Ω	
• Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А	
☞ адапт. парам.	• 0.2Ω ... 100.0Ω	
<p> <i>Многоугольная характеристика: «предел положительного сопротивления» - это амплитуда вектора положительного сопротивления (вторичное значение) в прямом направлении (первый квадрант). Этот вектор сопротивления обычно соответствует сопротивлению линии, которое находится под дистанционной защитой.</i></p>		

Z[1] . Polyg.Pos.Imp.Angle	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
60°	45° ... 90°	P.2
Дост_ только если:		
• Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник		
☞ адапт. парам.		
<p> <i>Многоугольная характеристика: «угол положительного сопротивления» - это угол вектора положительного сопротивления в прямом направлении (первый квадрант). Он обычно соответствует углу сопротивления линии, которое находится под дистанционной защитой.</i></p>		

Z[1] . Polyg.Pos.Imp.R.Ang.1	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
0°	-30° ... 5°	P.2
Дост_ только если:		
• Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник		
☞ адапт. парам.		
<p> <i>Многоугольная характеристика: «Угол 1 предела положительного сопротивления» - угол наклона линейного элемента, который начинается в вершине предела положительного сопротивления и продолжается вправо в первом квадранте.</i></p>		


Z[1] . Polyg.Pos.Imp.R.Ang.2	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]
180°  Дост_ только если:  • Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник  ↻ адapt. парам.	175° ... 210°  P.2
<p>↻ Многоугольная характеристика: «Угол 2 предела положительного сопротивления» - угол наклона линейного элемента, который начинается в вершине предела положительного сопротивления и продолжается влево во втором квадранте.</p>	

Z[1] . Polyg.Pos.Resis.Reach	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]
8.0Ω  Дост_ только если:  • Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник  ↻ адapt. парам.	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А  • 1.0Ω ... 500.0Ω  Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А  • 0.2Ω ... 100.0Ω  P.2
<p>↻ Многоугольная характеристика: «Предел положительного сопротивления» определяет предел на положительной полуоси R (вторичное значение) и используется для ограничения зоны действия активного сопротивления в месте КЗ и сектора полного сопротивления нагрузки на характеристиках (кривых).</p>	

Z[1] . Polyg.Pos.Resis.Ang.1	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]
60°  Дост_ только если:  • Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник  ↻ адapt. парам.	50° ... 90°  P.2
<p>↻ Многоугольная характеристика: «Угол положительного сопротивления 1» - угол наклона в первом квадранте системы координат. Область справа от ограничителя исключается из зоны действия.</p>	



Z[1] . Polyg.Pos.Resis.Ang.2	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]
240° <i>Дост_ только если:</i> • Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник ⊕ адapt. парам.	225° ... 270° P.2
 <i>Многоугольная характеристика: «Угол положительного сопротивления 2» - угол наклона в четвертом квадранте.</i>	

Z[1] . Polyg.Neg.Imp.Reach	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]
2Ω <i>Дост_ только если:</i> • Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник ⊕ адapt. парам.	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А • 1.0Ω ... 500.0Ω Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А • 0.2Ω ... 100.0Ω P.2
 <i>Многоугольная характеристика: «предел отрицательного сопротивления» - это амплитуда вектора отрицательного сопротивления (вторичное значение) в обратном направлении (третий квадрант).</i>	


Z[1] . Polyg.Neg.Imp.Angle	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]
240° <i>Дост_ только если:</i> • Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник ⊕ адapt. парам.	225° ... 270° P.2
 <i>Многоугольная характеристика: параметр «Угол отрицательного сопротивления» определяет угол сопротивления в обратном направлении (третий квадрант).</i>	



Z[1] . Polyg.Neg.Imp.R.Ang.1	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
0°	-30° ... 30°	P.2
<p><i>Дост_ только если:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник</li> </ul> <p>↻ адapt. парам.</p>		
<p>↻ <i>Многоугольная характеристика: «Угол 1 предела отрицательного сопротивления» - угол наклона линейного элемента, который начинается в вершине предела отрицательного сопротивления и продолжается вправо, т.е. в четвертом квадранте.</i></p>		


Z[1] . Polyg.Neg.Imp.R.Ang.2	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
180°	150° ... 180°	P.2
<p><i>Дост_ только если:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник</li> </ul> <p>↻ адapt. парам.</p>		
<p>↻ <i>Многоугольная характеристика: «Угол 2 предела отрицательного сопротивления» - угол наклона линейного элемента, который начинается в вершине предела отрицательного сопротивления и продолжается влево, т.е. в третьем квадранте.</i></p>		

Z[1] . Polyg.Neg.Resis.Reach	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
1.6Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А	P.2
<p><i>Дост_ только если:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0Ω ... 500.0Ω</li> </ul> <p>Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.2Ω ... 100.0Ω</li> </ul> <p>↻ адapt. парам.</p>		
<p>↻ <i>Многоугольная характеристика: «Предел отрицательного сопротивления» определяет предел на отрицательной полуоси R (вторичное значение).</i></p>		

<b>Z[1] . Polyg.Neg.Resis.Ang.1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
105°	60° ... 120°	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник</li> </ul>		
⊕ адapt. парам.		
 <i>Многоугольная характеристика: «Угол отрицательного сопротивления 1» - угол наклона во втором квадранте системы координат. Область слева от ограничителя исключается из зоны действия.</i>		

<b>Z[1] . Polyg.Neg.Resis.Ang.2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
270°	225° ... 270°	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Тип зоны сопр. = Многоугольник</li> </ul>		
⊕ адapt. парам.		
 <i>Многоугольная характеристика: «Угол отрицательного сопротивления 2» - угол наклона в третьем квадранте системы координат. Область слева от ограничителя исключается из зоны действия.</i>		

<b>Z[1] . Активация направления</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
⊕ адapt. парам.		
 <i>Активация направления</i>		
 акт_/неакт_.		

<b>Z[1] . Угол направления 1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]	
-30°	-90° ... 45°	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Активация направления = акт_</li> </ul>		
⊕ адapt. парам.		
 <i>Угол ограничивает зону сопротивления. (Обратите внимание, что этот угол всегда отмеряется против часовой стрелки от положительной полуоси R.)</i>		

<b>Z[1] . Угол направления 2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Z / Z[1] / Характеристика]
105°	95° ... 180°
<i>Дост_ только если:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Z[1] . Активация направления = акт_</li> </ul>	
↻ адапт. парам.	
 Угол ограничивает зону сопротивления. (Обратите внимание, что этот угол всегда отмеряется против часовой стрелки от положительной полуоси R.)	P.2

### 9.36.4 Z[1]: Состояния входов

<b>Z[1] . ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	
<b>Z[1] . ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	
<b>Z[1] . ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	
<b>Z[1] . Блк по качанию мощн_-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
 Входное состояние модуля: блокировка (дистанционной защиты) при обнаружении качания мощности	
<b>Z[1] . Блк по ОН-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
 Входное состояние модуля: блокировка (дистанционной защиты) модулем ограничения нагрузки	
<b>Z[1] . Ад_Набор1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1	
<b>Z[1] . Ад_Набор2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2	

**9.36.5 Z[1]: Сигналы (состояния выходов)**


Z[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⇩ Сигнал: Активный	
Z[1] . Тревога	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⇩ Тревога	
Z[1] . Отключение	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⇩ Отключение	
Z[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⇩ Сигнал: Команда отключения	
Z[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⇩ Сигнал: Внешняя блокировка	
Z[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⇩ Сигнал: Блокировка команды отключения	
Z[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⇩ Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	
Z[1] . Блк по качанию мощн_	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⇩ Сигнал: дистанционная защита блокируется при обнаружении качания мощности	
Z[1] . Блк по ОН	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⇩ Сигнал: дистанционная защита блокируется модулем ограничения нагрузки	

Z[1] . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⤴	<i>Заблокировано измерительной схемой контроля</i>
Z[1] . <b>Запущено</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⤴	<i>Сигнал: дистанционная защита запущена.</i>
Z[1] . <b>Тип неиск_ ф.А-ф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⤴	<i>Тип неиск_: L1/ф.А-L2/ф.В</i>
Z[1] . <b>Тип неиск_ ф.В-ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⤴	<i>Тип неиск_: L2/ф.В-L3/ф.С</i>
Z[1] . <b>Тип неиск_ ф.С-ф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⤴	<i>Тип неиск_: L3/ф.С-L1/ф.А</i>
Z[1] . <b>Тип неиск_ ф.А-ф.В-ф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⤴	<i>Тип неиск_: L1/ф.А-L2/ф.В-L3/ф.С</i>
Z[1] . <b>НабПоУм</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⤴	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
Z[1] . <b>Ад_Набор 1</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⤴	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
Z[1] . <b>Ад_Набор 2</b>	[Работа / Отображение состояния / Z / Z[1]]
⤴	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>


## 9.37 АШ

Ограничитель нагрузки


### 9.37.1 АШ: Параметры конфигурации


АШ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Ограничитель нагрузки, основной режим работы	







### 9.37.2 АШ: Глобальные параметры

АШ . ВнБлк1 АШ . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / АШ]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


### 9.37.3 АШ: Группы уставки параметров

АШ . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / АШ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


АШ . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / АШ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	

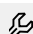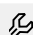
<b>АШ . Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / АШ]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	
<b>АШ . I1 min</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / АШ]	
0.50Iном	0.10Iном ... 4.00Iном	P.2
	<i>Минимальный ток положительной последовательности фаз</i>	
<b>АШ . I2 макс</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / АШ]	
0.20Iном	0.02Iном ... 1.00Iном	P.2
	<i>Максимальный ток обратной последовательности</i>	
<b>АШ . Радиус. окр. сопротивл.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / АШ]	
50.0Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А • 0.5Ω ... 500.0Ω Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А • 0.1Ω ... 100.0Ω	P.2
	<i>Значение сопротивления (вторичное значение) в точке, где срабатывает ограничитель нагрузки, т.е. радиус его зоны действия (вместе с двумя углами ограничителей).</i>	
<b>АШ . Угол сопротивл. 1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / АШ]	
30°	0° ... 45°	P.2
	<i>Угол ограничителя 1. Этот угол измеряется в направлении против часовой стрелки от оси R.</i>	
<b>АШ . Угол сопротивл. 2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / АШ]	
-30°	-45° ... 0°	P.2
	<i>Угол ограничителя 2. Этот угол измеряется в направлении по часовой стрелке от оси R.</i>	




АШ . <b>t-задержка</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / АШ]
0.00с	0.00с ... 300.00с P.2
	<i>Время задержки между сигналами «Срабатывание» и «Действие».</i>


#### 9.37.4 АШ: Состояния входов


АШ . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / АШ]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>


АШ . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / АШ]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>


#### 9.37.5 АШ: Сигналы (состояния выходов)

АШ . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / АШ]
	<i>Сигнал: Активный</i>

АШ . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / АШ]
	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

АШ . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	[Работа / Отображение состояния / АШ]
	<i>Заблокировано измерительной схемой контроля</i>

АШ . <b>Сраб</b>	[Работа / Отображение состояния / АШ]
	<i>Сигнал о наличии измеренного сопротивления системы в зоне ограничителя нагрузки.</i>

АШ . <b>Действие</b>	[Работа / Отображение состояния / АШ]
	<i>Сигнал о наличии измеренного сопротивления системы в зоне ограничителя нагрузки хотя бы на протяжении t-задержки.</i>


## 9.38 PSB

Блокировка при качаниях мощности


### 9.38.1 PSB: Параметры конфигурации


PSB . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Несинхронное отключение, основной режим работы</i>	









### 9.38.2 PSB: Глобальные параметры

PSB . ВнБлк1 PSB . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / PSB]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


### 9.38.3 PSB: Группы уставки параметров


PSB . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


PSB . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

<b>PSB . Измер. схем контр.</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Общие настройки]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_  Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	
<b>PSB . I1 min</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Общие настройки]	
0.20Iном	0.02Iном ... 4.00Iном	P.2
	<i>Минимальный ток положительной последовательности фаз</i>	
<b>PSB . I2 макс</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Общие настройки]	
0.20Iном	0.02Iном ... 1.00Iном	P.2
	<i>Максимальный ток обратной последовательности</i>	
<b>PSB . Мин. время запаздывания</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Общие настройки]	
0.100с	0.020с ... 0.200с	P.2
	<i>Минимальное время запаздывания в зоне сопротивления (характеристика). С помощью этого таймера устройство может отличить качание мощности от сбоя системы. Если показатель измеренного сопротивления пересекает первый ограничитель, прежде чем закончится время таймера, то событие расценивается как системный сбой, а не качание мощности. В результате функция будет заблокирована до тех пор, пока сопротивление снова не выйдет за пределы окружности направленного реле сопротивления.</i>	
<b>PSB . Макс. время запаздывания</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Общие настройки]	
10.00с	0.20с ... 20.00с	P.2
	<i>Максимальное время запаздывания в зоне сопротивления (характеристика). (При превышении этого времени частота пропуска расценивается как чрезвычайно низкая.)</i>	
<b>PSB . Блк по dZ/dt</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Общие настройки]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля, если превышено предельное значение «dZ/dt».</i>	

<b>PSB . dZ/dt</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Общие настройки]	
300Ω/s	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s</li> </ul> Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s</li> </ul>	P.2
	<i>Частота изменения сопротивления за единицу времени (вторичное значение). Эта важная настройка позволяет устройству отличить качание мощности от сбоя системы.</i>	


<b>PSB . Mho Pos.Imp.Reach</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Характеристика]	
10.0Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul> Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.2Ω ... 150.0Ω</li> </ul>	P.2
	<i>Характеристика направленного реле сопротивления: предел положительного сопротивления (вторичное значение).</i>	

<b>PSB . Mho Pos.Imp.Angle</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Характеристика]	
90°	60° ... 90°	P.2
	<i>Характеристика направленного реле сопротивления: угол положительного сопротивления</i>	


<b>PSB . Mho Offs.Imp.Reach</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Характеристика]	
10.0Ω	Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 1А <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul> Если: ТТ нейтр . ТТ втор = 5А <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.2Ω ... 150.0Ω</li> </ul>	P.2
	<i>Характеристика направленного реле сопротивления: предел сопротивления сдвига (вторичное значение).</i>	


<b>PSB . Mho Offs.Imp.Angle</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Характеристика]	
270°	240° ... 270°	P.2
	<i>Характеристика направленного реле сопротивления: угол сопротивления сдвига</i>	

<b>PSB . Ограничитель А</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Характеристика]
-2.5Ω	If: ТТ нейтр . ТТ втор = 1A • -375.0Ω ... 0.0Ω If: ТТ нейтр . ТТ втор = 5A • -75.0Ω ... 0.0Ω
 Ограничитель (левый) зоны сопротивления (характеристика), определенный как значение на оси R (вторичное значение).	


<b>PSB . Ограничитель В</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PSB / Характеристика]
2.5Ω	If: ТТ нейтр . ТТ втор = 1A • 0.0Ω ... 375.0Ω If: ТТ нейтр . ТТ втор = 5A • 0.0Ω ... 75.0Ω
 Ограничитель (правый) зоны сопротивления (характеристика), определенный как значение на оси R (вторичное значение).	


#### 9.38.4 PSB: Состояния входов
 
<b>PSB . ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	

<b>PSB . ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	

#### 9.38.5 PSB: Сигналы (состояния выходов)
 
<b>PSB . акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / PSB]
 Сигнал: Активный	

<b>PSB . ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
 Сигнал: Внешняя блокировка	

<b>PSB . Блк по MeasCircSupv</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Заблокировано измерительной схемой контроля</i>
<b>PSB . Вынужд. блокировка</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Сигнал: модуль был вынужденно заблокирован, потому что истекло «максимальное время запаздывания».</i>
<b>PSB . Срабатывание ограни_ А</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах окружности реле сопротивления справа от ограничителя А.</i>
<b>PSB . Срабатывание ограни_ В</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах окружности реле сопротивления слева от ограничителя В.</i>
<b>PSB . Срабатывание Mho</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах характеристики (кривой).</i>
<b>PSB . Качания</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Сигнал: сопротивление в зоне нестабильных качаний (т.е. в пределах характеристики и внутри границ, определенных ограничителями А и В).</i>
<b>PSB . Старт</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Сигнал об обнаружении качания мощности (или события нарушения синхронизации). Сигнал принимает значение «истина», как только показатель сопротивления пересекает первый ограничитель, и сбрасывается при выходе за пределы характеристики.</i>
<b>PSB . Пропуск полюсов</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Сигнал об обнаружении пропуска полюса. Сигнал принимает значение «истина», как только сопротивление достигает 180°, и сбрасывается при выходе за пределы характеристики.</i>
<b>PSB . Syst.is sym.</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Сигнал о том, что система находится в симметричном состоянии, т.е. значение тока обратной последовательности ниже «I2 макс», а значение тока прямой последовательности выше «I1 мин».</i>
<b>PSB . Блк dZ/dt</b>	[Работа / Отображение состояния / PSB]
⬇	<i>Сигнал: модуль обнаружил сбой системы на основе значения «Частота изменения сопротивления за единицу времени» и, соответственно, включил самоблокировку.</i>


PSB . **Блк по мин. врем. запазд.** [Работа / Отображение состояния / PSB]

⇅ Сигнал: модуль обнаружил сбой системы на основе значения «Минимальное время запаздывания» и, соответственно, включил самоблокировку.


## 9.39 ВНО


Включение на ошибку - модуль


### 9.39.1 ВНО: Параметры конфигурации

ВНО . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
 основной режим работы		


### 9.39.2 ВНО: Глобальные параметры

ВНО . Реж_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
Пол_Выкл	Пол_Выкл, I<, Пол_Выкл И I<, Выкл Ручн ВКЛ, Внешн_УВВ ↳ Реж_.	P.2
 основной режим работы		

ВНО . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
ВНО . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


ВНО . Вн рев блок	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		





<b>ВНО . Назначенное КУ</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
. Распределительный щит[1]	«-», . Распределительный щит[1], . Распределительный щит[2], . Распределительный щит[3], . Распределительный щит[4], . Распределительный щит[5], . Распределительный щит[6]  ↳ Спис выкл.	P.2
 Назначенное коммутационное устройство		


<b>ВНО . Внешн_УВВ</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	P.2
 Внешнее ускорение при включении выключателя		


### 9.39.3 ВНО: Группы уставки параметров

<b>ВНО . Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


<b>ВНО . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


<b>ВНО . Вн рев блок функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».		


ВНО . I<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
0.01Iном	0.01Iном ... 1.00Iном	P.2
	<i>Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.</i>	

ВНО . t-включ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
2с	0.10с ... 10.00с	P.2
	<i>Пока работает этот таймер и модуль не заблокирован, модуль ускорения при включении выключателя будет активным.</i>	


### 9.39.4 ВНО: Состояния входов


ВНО . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВНО]	
ВНО . ВнБлк2-Вх		
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>	


ВНО . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВНО]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>	

ВНО . Внешн_ВНП-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВНО]	
	<i>Состояние входного модуля: Аварийный сигнал внешнего модуля ускорения при включении выключателя</i>	

### 9.39.5 ВНО: Сигналы (состояния выходов)

ВНО . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / ВНО]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	

ВНО . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / ВНО]	
	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>	

ВНО . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / ВНО]	
	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>	

ВНО . <b>включ_</b>	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
---------------------	----------------------------------------

⇅	<i>Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.</i>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВНО . <b>I&lt;</b>	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
--------------------	----------------------------------------

⇅	<i>Сигнал: Ток без нагрузки.</i>
---	----------------------------------


## 9.40 МСХН


Модуль блокировки от пусковых токов


### 9.40.1 МСХН: Параметры конфигурации


МСХН . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
 основной режим работы		

### 9.40.2 МСХН: Глобальные параметры


МСХН . Реж_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
Пол_Выкл	Пол_Выкл, I<, Пол_Выкл Или I<, Пол_Выкл И I< ↳ Реж_.	P.2
 основной режим работы		


МСХН . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
МСХН . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


МСХН . Вн рев блок	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


МСХН . Обн_Пол_Выкл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / МСХН]
Распределительный щит[1] . Поз	«-», Распределительный щит[1] . Поз, Распределительный щит[2] . Поз, Распределительный щит[3] . Поз, Распределительный щит[4] . Поз, Распределительный щит[5] . Поз, Распределительный щит[6] . Поз  ↳ Упр-е выкл.
P.2	
 Критерий, по которому определяется положение переключателя выключателя.	

### 9.40.3 МСХН: Группы уставки параметров


МСХН . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.
P.2	
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


МСХН . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.
P.2	
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	


МСХН . Вн рев блок функ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.
P.2	
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».	

МСХН . t-нагр выкл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]
1.00с	0.00с ... 7200.00с
P.2	
 Выберите время простоя, необходимое для того, чтобы нагрузку можно было считать холодной. Если таймер определения величины срабатывания (выдержки времени) истек, будет подан сигнал блокировки от пусковых токов.	


МСХН . <b>t-макс блок</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]
1.00с	0.00с ... 300.00с P.2
	<i>Выберите величину времени для пуска при холодной нагрузке. Если таймер разъединения (выдержки времени) истек, будет подан сигнал горячей нагрузки.</i>


МСХН . <b>I&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]
0.01Iном	0.01Iном ... 1.00Iном P.2
	<i>Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.</i>

МСХН . <b>Порог</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]
1.2Iном	0.10Iном ... 4.00Iном P.2
	<i>Задайте уставку броска тока нагрузки.</i>


МСХН . <b>Время уст</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]
1.00с	0.00с ... 300.00с P.2
	<i>Выберите время для броска пускового тока</i>


#### 9.40.4 МСХН: Состояния входов

МСХН . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
МСХН . <b>ВнБлк2-Вх</b>	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>

МСХН . <b>Вн рев блок-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>

#### 9.40.5 МСХН: Сигналы (состояния выходов)

МСХН . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
	<i>Сигнал: Активный</i>

МСХН . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

МСХН . <b>Вн рев блок</b>	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
МСХН . <b>включ_</b>	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⬆	<i>Сигнал: Включена холодная нагрузка</i>
МСХН . <b>обнар_</b>	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⬆	<i>Сигнал: Обнаружена холодная нагрузка</i>
МСХН . <b>I&lt;</b>	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⬆	<i>Сигнал: Ток без нагрузки.</i>
МСХН . <b>Бросок тока</b>	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⬆	<i>Сигнал: Бросок тока</i>
МСХН . <b>Время уст</b>	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⬆	<i>Сигнал: Время установки</i>


## 9.41 ВншЗащ[1] ... ВншЗащ[4]


Внешняя защита - модуль


### 9.41.1 ВншЗащ[1]: Параметры конфигурации

ВншЗащ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Внешняя защита - модуль, основной режим работы	


### 9.41.2 ВншЗащ[1]: Глобальные параметры

ВншЗащ[1] . ВнБлк1 ВншЗащ[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


ВншЗащ[1] . Трев_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Назначение для внешнего сигнала тревоги	





<b>ВншЗащ[1] . Откл</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

### 9.41.3 ВншЗащ[1]: Группы уставки параметров

<b>ВншЗащ[1] . Функция</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

<b>ВншЗащ[1] . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

<b>ВншЗащ[1] . БлкКомОткл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

<b>ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

**9.41.4 ВншЗащ[1]: Состояния входов**

ВншЗащ[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ВншЗащ[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ВншЗащ[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[1] . <b>Тревл_Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗащ[1] . <b>Откл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>

**9.41.5 ВншЗащ[1]: Сигналы (состояния выходов)**

ВншЗащ[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↑	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗащ[1] . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↑	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗащ[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↑	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВншЗащ[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↑	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

ВншЗаш[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>


ВншЗаш[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

ВншЗаш[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


## 9.42 Внешн\_ мгн давл


Мгновенное давление


### 9.42.1 Внешн\_ мгн давл: Параметры конфигурации


Внешн_ мгн давл . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Внешняя защита - модуль, основной режим работы</i>	

### 9.42.2 Внешн\_ мгн давл: Глобальные параметры


Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк1</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внешн_ мгн давл]	
Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк2</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внешн_ мгн давл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Внешн_ мгн давл . <b>Трев_</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внешн_ мгн давл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Назначение для внешнего сигнала тревоги</i>	


Внешн_ мгн давл . <b>Откл</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внешн_ мгн давл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

### 9.42.3 Внешн\_ мгн давл: Группы уставки параметров

Внешн_ мгн давл . <b>Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внешн_ мгн давл]	
неакт_	неакт_ , акт_  ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внешн_ мгн давл]	
неакт_	неакт_ , акт_  ↳ акт_ / неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		

Внешн_ мгн давл . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внешн_ мгн давл]	
неакт_	неакт_ , акт_  ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		

Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внешн_ мгн давл]	
неакт_	неакт_ , акт_  ↳ акт_ / неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		

#### 9.42.4 Внешн\_ мгн давл: Состояния входов

Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Внешн_ мгн давл . <b>Трев_-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
Внешн_ мгн давл . <b>Откл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>

#### 9.42.5 Внешн\_ мгн давл: Сигналы (состояния выходов)

Внешн_ мгн давл . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
Внешн_ мгн давл . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Сигнал: Тревога</i>
Внешн_ мгн давл . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>

Внешн_ мгн давл . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

⬆️ Сигнал: Команда отключения

Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
--------------------------------	----------------------------------------------------

⬆️ Сигнал: Внешняя блокировка

Внешн_ мгн давл . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
--------------------------------------	----------------------------------------------------

⬆️ Сигнал: Блокировка команды отключения

Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
--------------------------------------------	----------------------------------------------------

⬆️ Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения


## 9.43 ВнешТемпМасл


Наружная температура масла


### 9.43.1 ВнешТемпМасл: Параметры конфигурации

ВнешТемпМасл . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Внешняя защита - модуль, основной режим работы</i>	


### 9.43.2 ВнешТемпМасл: Глобальные параметры

ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк1</b> ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк2</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ВнешТемпМасл . <b>Трев_</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Назначение для внешнего сигнала тревоги</i>	





ВнешТемпМасл . <b>Откл</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
 Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

### 9.43.3 ВнешТемпМасл: Группы уставки параметров


ВнешТемпМасл . <b>Функция</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


ВнешТемпМасл . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		


ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


#### 9.43.4 ВнешТемпМасл: Состояния входов

ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>


ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

ВнешТемпМасл . <b>Трев_-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>

ВнешТемпМасл . <b>Откл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>

#### 9.43.5 ВнешТемпМасл: Сигналы (состояния выходов)


ВнешТемпМасл . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
	<i>Сигнал: Активный</i>

ВнешТемпМасл . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВнешТемпМасл . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВнешТемпМасл . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВнешТемпМасл . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


## 9.44 НаблВнешТемп[1] ... НаблВнешТемп[3]


Контроль наружной температуры


### 9.44.1 НаблВнешТемп[1]: Параметры конфигурации


НаблВнешТемп[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Внешняя защита - модуль, основной режим работы	

### 9.44.2 НаблВнешТемп[1]: Глобальные параметры


НаблВнешТемп[1] . ВнБлк1 НаблВнешТемп[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


НаблВнешТемп[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


НаблВнешТемп[1] . Трев_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Назначение для внешнего сигнала тревоги	


НаблВнешТемп[1] . <b>Откл</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
 Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

### 9.44.3 НаблВнешТемп[1]: Группы уставки параметров


НаблВнешТемп[1] . <b>Функция</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


НаблВнешТемп[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		


НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


### 9.44.4 НаблВнешТемп[1]: Состояния входов

НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	


НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

НаблВнешТемп[1] . <b>Тревл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>	

НаблВнешТемп[1] . <b>Откл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>	

### 9.44.5 НаблВнешТемп[1]: Сигналы (состояния выходов)


НаблВнешТемп[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	


НаблВнешТемп[1] . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
↑	<i>Сигнал: Тревога</i>
НаблВнешТемп[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
↑	<i>Сигнал: Отключение</i>
НаблВнешТемп[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
↑	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
НаблВнешТемп[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
↑	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


## 9.45 УТДС

Универсальный температурный датчик сопротивления


### 9.45.1 УТДС: Глобальные параметры

УТДС . Ед-ца температур	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]
Celsius	Celsius, Fahrenheit ↳ Едн.
 Единица температуры	

УТДС . Режим Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
постоянн_	постоянн_, Пауза ↳ Реж_.
 Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.	

УТДС . t-Пауза Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0.03с	0.00с ... 300.00с
Дост_ только если:	
• УТДС . Режим Прин = Пауза	
 Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.	

### 9.45.2 УТДС: Прямые команды

УТДС . Функция	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	



УТДС . Принуд. Обмтк1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392  Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> Принуд. Обмотка 1	

УТДС . Принуд. Обмтк2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392  Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> Принуд. Обмотка 2	

УТДС . Принуд. Обмтк3	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392  Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> Принуд. Обмотка 3	

УТДС . Принуд. Обмтк4	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392  Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> Принуд. Обмотка 4	

УТДС . Принуд. Обмтк5	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ Принуд. Обмотка 5</p>	

УТДС . Принуд. Обмтк6	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ Принуд. Обмотка 6</p>	

УТДС . Принуд. ПодшДв1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ Принуд. Подшипник двигателя 1</p>	

УТДС . Принуд. ПодшДв2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ Принуд. Подшипник двигателя 2</p>	










УТДС . Принуд. СилНагр1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>	P.1
<p>☉ Принуд. Несущий подшипник 1</p>		


УТДС . Принуд. СилНагр2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>	P.1
<p>☉ Принуд. Несущий подшипник 2</p>		

  
УТДС . Принуд. Всп1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>	P.1
<p>☉ Принуд. Вспомогательное оборудование1</p>		


УТДС . Принуд. Всп2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>	P.1
<p>☉ Принуд. Вспомогательное оборудование2</p>		


### 9.45.3 УТДС: Сигналы (состояния выходов)


УТДС . <b>Обмтк1 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . <b>Обмтк2 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . <b>Обмтк3 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк3, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . <b>Обмтк4 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк4, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . <b>Обмтк5 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк5, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . <b>Обмтк6 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк6, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . <b>ПодшДв1 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: ПодшДв1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . <b>ПодшДв2 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: ПодшДв2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . <b>СилНагр1 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: СилНагр1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	


<b>УТДС . СилНагр2 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
	<i>Сигнал: СилНагр2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>

<b>УТДС . Всп1 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
	<i>Сигнал: Всп1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>

 
<b>УТДС . Всп2 Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
	<i>Сигнал: Всп2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>

 
<b>УТДС . Набл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
	<i>Сигнал: контроль каналов УТДС. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что все каналы ТДС исправны).</i>

 
<b>УТДС . Соед_ акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
	<i>Сигнал: между термометром (УТДС) и защитным реле имеется активное соединение.</i>


<b>УТДС . Выходы Прин</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>










#### 9.45.4 УТДС: Измеренные значения

<b>УТДС . Обмтк1</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
	Обмотка 1

<b>УТДС . Обмтк2</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
	Обмотка 2

<b>УТДС . Обмтк3</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
	Обмотка 3

<b>УТДС . Обмтк4</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
	Обмотка 4

<b>УТДС . Обмтк5</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Обмотка 5</i>	
<b>УТДС . Обмтк6</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Обмотка 6</i>	
<b>УТДС . ПодшДв1</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Подшипник двигателя 1</i>	
<b>УТДС . ПодшДв2</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Подшипник двигателя 2</i>	
<b>УТДС . СилНагр1</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Несущий подшипник 1</i>	
<b>УТДС . СилНагр2</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Несущий подшипник 2</i>	
<b>УТДС . Всп1</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Вспомогательное оборудование1</i>	
<b>УТДС . Всп2</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Вспомогательное оборудование2</i>	
<b>УТДС . ТДС Макс</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Максимальная температура всех каналов.</i>	

### 9.45.5 УТДС: Статистика

<b>УТДС . Обмтк1 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка1 Максимальное значение</i>	
<b>УТДС . Обмтк2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка2 Максимальное значение</i>	

<b>УТДС . Обмтк3 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка3 Максимальное значение</i>	

<b>УТДС . Обмтк4 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка4 Максимальное значение</i>	

<b>УТДС . Обмтк5 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка5 Максимальное значение</i>	

<b>УТДС . Обмтк6 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка6 Максимальное значение</i>	

<b>УТДС . ПодшДв1 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Подшипник двигателя1 Максимальное значение</i>	

<b>УТДС . ПодшДв2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Подшипник двигателя2 Максимальное значение</i>	

<b>УТДС . СилНагр1 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Несущий подшипник1 Максимальное значение</i>	

<b>УТДС . СилНагр2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Несущий подшипник2 Максимальное значение</i>	


<b>УТДС . Всп1 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Вспомогательное оборудование1 Максимальное значение</i>	

<b>УТДС . Всп2 макс</b>	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Вспомогательное оборудование2 Максимальное значение</i>	


## 9.46 ТДС


Модуль температурной защиты

### 9.46.1 ТДС: Параметры конфигурации

ТДС . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
 основной режим работы		

### 9.46.2 ТДС: Глобальные параметры



ТДС . ВнБлк1 ТДС . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ТДС]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		



ТДС . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ТДС]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		



ТДС . Выбор КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ТДС]	
Откл.	Откл., Отключение голосованием ↳ Выбор КомОткл.	P.2
 Этот параметр определяет, как выдается сигнал окончательного отключения модуля ТД - способом по умолчанию или группами голосования.		







### 9.46.3 ТДС: Группы уставки параметров



<b>ТДС . Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

<b>ТДС . ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


<b>ТДС . БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

<b>ТДС . ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	



ТДС . <b>Обмтк 1 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 1 Аварийная функция</i>		



ТДС . <b>Обмтк 1 ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 1 Функция отключения</i>		

ТДС . <b>Обмтк 1 Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 1 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		


ТДС . <b>Обмтк 1 t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Обмотка 1 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>		

ТДС . <b>Обмтк 1 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 1 Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . <b>Обмтк 2 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 2 Аварийная функция</i>		



ТДС . <b>Обмтк 2 ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Обмотка 2 Функция отключения</i>	

ТДС . <b>Обмтк 2 Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Обмотка 2 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	


ТДС . <b>Обмтк 2 t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Обмотка 2 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>	

ТДС . <b>Обмтк 2 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Обмотка 2 Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . <b>Обмтк 3 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Обмотка 3 Аварийная функция</i>	



ТДС . <b>Обмтк 3 ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Обмотка 3 Функция отключения</i>	

ТДС . <b>Обмтк 3 Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 3 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		


ТДС . <b>Обмтк 3 t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Обмотка 3 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>		

ТДС . <b>Обмтк 3 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 3 Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . <b>Обмтк 4 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 4 Аварийная функция</i>		



ТДС . <b>Обмтк 4 ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 4 Функция отключения</i>		

ТДС . <b>Обмтк 4 Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 4 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		

ТДС . <b>Обмтк 4 t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Обмотка 4 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>		

ТДС . <b>Обмтк 4 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Обмотка 4 Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . <b>Обмтк 5 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Обмотка 5 Аварийная функция</i>	



ТДС . <b>Обмтк 5 ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Обмотка 5 Функция отключения</i>	

ТДС . <b>Обмтк 5 Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Обмотка 5 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	


ТДС . <b>Обмтк 5 t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Обмотка 5 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>	

ТДС . <b>Обмтк 5 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Обмотка 5 Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . <b>Обмтк 6 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 6 Аварийная функция</i>		



ТДС . <b>Обмтк 6 ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 6 Функция отключения</i>		

ТДС . <b>Обмтк 6 Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 6 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		

ТДС . <b>Обмтк 6 t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Обмотка 6 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>		

ТДС . <b>Обмтк 6 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 6 Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . <b>ПодшДв 1 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Подшипник двигателя 1 Аварийная функция</i>		



ТДС . ПодшДв 1 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 Подшипник двигателя 1 Функция отключения		

ТДС . ПодшДв 1 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Подшипник двигателя 1 Уставка для сигнала тревоги перегрева		

ТДС . ПодшДв 1 t-выд_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 Подшипник двигателя 1 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.		

ТДС . ПодшДв 1 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 Подшипник двигателя 1 Уставка для отключения при перегреве		



ТДС . ПодшДв 2 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 Подшипник двигателя 2 Аварийная функция		



ТДС . ПодшДв 2 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 Подшипник двигателя 2 Функция отключения		

ТДС . ПодшДв 2 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 Подшипник двигателя 2 Уставка для сигнала тревоги перегрева	

ТДС . ПодшДв 2 t-выд_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 Подшипник двигателя 2 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.	

ТДС . ПодшДв 2 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
100°C	0°C ... 200°C P.2
 Подшипник двигателя 2 Уставка для отключения при перегреве	

ТДС . СилНагр 1 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 Несущий подшипник 1 Аварийная функция	



ТДС . СилНагр 1 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 Несущий подшипник 1 Функция отключения	


ТДС . СилНагр 1 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 Несущий подшипник 1 Уставка для сигнала тревоги перегрева	

ТДС . СилНагр 1 t-выд_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 Несущий подшипник 1 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.	



<b>ТДС . СилНагр 1 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 Несущий подшипник 1 Уставка для отключения при перегреве	



<b>ТДС . СилНагр 2 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 Несущий подшипник 2 Аварийная функция	



<b>ТДС . СилНагр 2 ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 Несущий подшипник 2 Функция отключения	

<b>ТДС . СилНагр 2 Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 Несущий подшипник 2 Уставка для сигнала тревоги перегрева	


<b>ТДС . СилНагр 2 t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 Несущий подшипник 2 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.	

<b>ТДС . СилНагр 2 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 Несущий подшипник 2 Уставка для отключения при перегреве	



<b>ТДС . Всп1 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 Вспомогательное оборудование 1 Аварийная функция	



<b>ТДС . Всп1 ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 1 Функция отключения</i>	

<b>ТДС . Всп1 Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 1 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

<b>ТДС . Всп1 t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 1 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>	

<b>ТДС . Всп1 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 1 Уставка для отключения при перегреве</i>	



<b>ТДС . Всп2 Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийная функция</i>	



<b>ТДС . Всп2 ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 Функция отключения</i>	


<b>ТДС . Всп2 Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	


ТДС . <b>Всп2 t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
1мин	0мин ... 360мин P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>

ТДС . <b>Всп2 Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
100°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 Уставка для отключения при перегреве</i>



ТДС . <b>Обмтк Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
неакт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
	<i>Обмотка Аварийная функция</i>



ТДС . <b>Обмтк ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
неакт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
	<i>Обмотка Функция отключения</i>

ТДС . <b>Обмтк Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
80°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Обмотка Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>


ТДС . <b>Обмтк t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
1мин	0мин ... 360мин P.2
	<i>Обмотка По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>

ТДС . <b>Обмтк Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
100°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Обмотка Уставка для отключения при перегреве</i>



<b>ТДС . ПодшДв Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Подшипник двигателя Аварийная функция</i>	



<b>ТДС . ПодшДв ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Подшипник двигателя Функция отключения</i>	

<b>ТДС . ПодшДв Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Подшипник двигателя Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	


<b>ТДС . ПодшДв t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Подшипник двигателя По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>	

<b>ТДС . ПодшДв Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Подшипник двигателя Уставка для отключения при перегреве</i>	



<b>ТДС . СилНагр Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Несущий подшипник Аварийная функция</i>	



ТДС . <b>СилНагр ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Несущий подшипник Функция отключения	

ТДС . <b>СилНагр Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	Несущий подшипник Уставка для сигнала тревоги перегрева	


ТДС . <b>СилНагр t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	Несущий подшипник По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.	

ТДС . <b>СилНагр Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	Несущий подшипник Уставка для отключения при перегреве	


ТДС . <b>Всп Авар Функ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Вспомогательное оборудование Аварийная функция	



ТДС . <b>Всп ФнкОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Вспомогательное оборудование Функция отключения	



ТДС . <b>Всп Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	



ТДС . <b>Всп t-выд_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование По истечении этого времени выдается сигнал тревоги перегрева.</i>	



ТДС . <b>Всп Откл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . <b>Выбор 1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1]	
ТДС . <b>Выбор 2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
1	1 ... 12	P.2
	<i>Выбор: данный параметр определяет, какое количество выбранных каналов превышает уровень уставки для достижения выбора отключения</i>	



ТДС . <b>Обмтк 1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
	<i>Обмотка 1</i>	



ТДС . <b>Обмтк 2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
	<i>Обмотка 2</i>	



<b>ТДС . Обмтк 3</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <b>Обмотка 3</b>		



<b>ТДС . Обмтк 4</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <b>Обмотка 4</b>		



<b>ТДС . Обмтк 5</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <b>Обмотка 5</b>		



<b>ТДС . Обмтк 6</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <b>Обмотка 6</b>		



<b>ТДС . ПодшДв 1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-заш_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <b>Подшипник двигателя 1</b>		

<b>ТДС . ПодшДв 2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Подшипник двигателя 2		

<b>ТДС . СилНагр 1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Несущий подшипник 1		

<b>ТДС . СилНагр 2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Несущий подшипник 2		

<b>ТДС . Всп1</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Вспомогательное оборудование1		

<b>ТДС . Всп2</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Вспомогательное оборудование2		



#### 9.46.4 ТДС: Состояния входов

ТДС . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ТДС . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ТДС . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

#### 9.46.5 ТДС: Сигналы (состояния выходов)

ТДС . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
ТДС . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
↓	<i>Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . <b>Обмтк 1 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]
↓	<i>Обмотка 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . <b>Обмтк 1 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]
↓	<i>Обмотка 1 Аварийный сигнал паузы</i>

ТДС . <b>Обмтк 2 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]
<a href="#"><u>↓</u></a> <i>Обмотка 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . <b>Обмтк 2 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]
<a href="#"><u>↓</u></a> <i>Обмотка 2 Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . <b>Обмтк 3 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
<a href="#"><u>↓</u></a> <i>Обмотка 3 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . <b>Обмтк 3 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
<a href="#"><u>↓</u></a> <i>Обмотка 3 Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . <b>Обмтк 4 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
<a href="#"><u>↓</u></a> <i>Обмотка 4 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . <b>Обмтк 4 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
<a href="#"><u>↓</u></a> <i>Обмотка 4 Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . <b>Обмтк 5 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]
<a href="#"><u>↓</u></a> <i>Обмотка 5 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	

<b>ТДС . Обмтк 5 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[↕](#) *Обмотка 5 Аварийный сигнал паузы*

<b>ТДС . Обмтк 6 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[↕](#) *Обмотка 6 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

<b>ТДС . Обмтк 6 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[↕](#) *Обмотка 6 Аварийный сигнал паузы*

<b>ТДС . ПодшДв 1 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[↕](#) *Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

<b>ТДС . ПодшДв 1 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[↕](#) *Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал паузы*

<b>ТДС . ПодшДв 2 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[↕](#) *Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

<b>ТДС . ПодшДв 2 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[↕](#) *Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал паузы*

ТДС . <b>СилНагр 1 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
⬆	<i>Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . <b>СилНагр 1 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
⬆	<i>Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . <b>СилНагр 2 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
⬆	<i>Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . <b>СилНагр 2 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
⬆	<i>Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . <b>Всп1 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]
⬆	<i>Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . <b>Всп1 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]
⬆	<i>Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . <b>Всп2 Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
⬆	<i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>

<b>ТДС . Всп2 Пауза Авар</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
 <i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал паузы</i>	
<b>ТДС . Авар_ Все Обм</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
 <i>Подать сигнал тревоги для всех обмоток</i>	
<b>ТДС . Пауза Авар_ Все Обм</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
 <i>Подать сигнал тревоги превышения времени ожидания для всех обмоток</i>	
<b>ТДС . Авар все подш дв</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]
 <i>Подать сигнал тревоги для всех подшипников двигателя</i>	
<b>ТДС . Пауза все подш дв</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]
 <i>Аварийный сигнал паузы для всех подшипников двигателя</i>	
<b>ТДС . Авар все нес подш</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]
 <i>Подать сигнал тревоги для всех несущих подшипников</i>	
<b>ТДС . Пауза все нес подш</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]
 <i>Подать аварийный сигнал паузы для всех несущих подшипников</i>	

ТДС . <b>Ав. сиг. вспмг. гр.</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
⬇	<i>Аварийный сигнал вспомогательной группы</i>
ТДС . <b>Вр. ав. сиг. вспмг. гр.</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
⬇	<i>Истечение времени аварийного сигнала вспомогательной группы</i>
ТДС . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Сигнал: Отключение</i>
ТДС . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТДС . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ТДС . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ТДС . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ТДС . <b>Пауза трев</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Срок действия аварийного сигнала истек</i>


<b>ТДС . Обмтк 1 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]
 <i>Обмотка 1 Сигнал: Отключение</i>	
<b>ТДС . Обмтк 1 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]
 <i>Обмотка 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
<b>ТДС . Обмтк 2 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]
 <i>Обмотка 2 Сигнал: Отключение</i>	
<b>ТДС . Обмтк 2 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]
 <i>Обмотка 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
<b>ТДС . Обмтк 3 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
 <i>Обмотка 3 Сигнал: Отключение</i>	
<b>ТДС . Обмтк 3 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
 <i>Обмотка 3 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
<b>ТДС . Обмтк 4 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
 <i>Обмотка 4 Сигнал: Отключение</i>	
<b>ТДС . Обмтк 4 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
 <i>Обмотка 4 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
<b>ТДС . Обмтк 5 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]
 <i>Обмотка 5 Сигнал: Отключение</i>	

<b>ТДС . Обмтк 5 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]
⬇	<i>Обмотка 5 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Обмтк 6 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]
⬇	<i>Обмотка 6 Сигнал: Отключение</i>
<b>ТДС . Обмтк 6 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]
⬇	<i>Обмотка 6 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . ПодшДв 1 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]
⬇	<i>Подшипник двигателя 1 Сигнал: Отключение</i>
<b>ТДС . ПодшДв 1 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]
⬇	<i>Подшипник двигателя 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . ПодшДв 2 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
⬇	<i>Подшипник двигателя 2 Сигнал: Отключение</i>
<b>ТДС . ПодшДв 2 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
⬇	<i>Подшипник двигателя 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . СилНагр 1 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
⬇	<i>Несущий подшипник 1 Сигнал: Отключение</i>
<b>ТДС . СилНагр 1 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
⬇	<i>Несущий подшипник 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>





<b>ТДС . СилНагр 2 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
⬇	<i>Несущий подшипник 2 Сигнал: Отключение</i>
<b>ТДС . СилНагр 2 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
⬇	<i>Несущий подшипник 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Всп1 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]
⬇	<i>Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Отключение</i>
<b>ТДС . Всп1 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]
⬇	<i>Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Всп2 Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
⬇	<i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Отключение</i>
<b>ТДС . Всп2 Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
⬇	<i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Откл все Обм</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
⬇	<i>Отключить все обмотки</i>
<b>ТДС . Обмтк Группа Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
⬇	<i>Обмотка Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Откл все подш дв</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]
⬇	<i>Отключить все подшипники двигателя</i>


<b>ТДС . ПодшДв Группа Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]
⤴	<i>Подшипник двигателя Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Откл все нес подш</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]
⤴	<i>Отключить все несущие подшипники</i>
<b>ТДС . СилНагр Группа Неверн</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]
⤴	<i>Несущий подшипник Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Вспмг. гр. отк.</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
⤴	<i>Вспомогательная группа отключения</i>
<b>ТДС . Нев. вспомг. гр.</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
⤴	<i>Неверная вспомогательная группа</i>
<b>ТДС . Откл все люб грп</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Любая группа]
⤴	<i>Отключение: все элементы любой группы</i>
<b>ТДС . Авар все люб грп</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Любая группа]
⤴	<i>Аварийный сигнал: все элементы любой группы</i>
<b>ТДС . Пауза все люб грп</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Любая группа]
⤴	<i>Пауза: все элементы любой группы</i>
<b>ТДС . Группа Откл 1</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Выбор]
⤴	<i>Группа отключения 1:</i>


ТДС . <b>Группа Откл 2</b>	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Выбор]
 <i>Группа отключения 2:</i>	

### 9.46.6 ТДС: Счетчики

ТДС . <b>Макс темп обмотки</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Максимальная температура обмотки двигателя в градусах С.</i>	

ТДС . <b>Макс темп под двиг</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Максимальная температура подшипника двигателя в градусах С.</i>	


ТДС . <b>Макс темп нес под</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Максимальная температура несущего подшипника в градусах С.</i>	

ТДС . <b>Макс. вспмг. темп.</b>	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Максимальная вспомогательная температура в градусах С.</i>	


## 9.47 АнаР[1] ... АнаР[4]


Защита аналогового входа


### 9.47.1 АнаР[1]: Параметры конфигурации


АнаР[1] . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп  ↳ Реж_.	S.3
	Аналоговые входы, основной режим работы	

### 9.47.2 АнаР[1]: Глобальные параметры


АнаР[1] . <b>ВнБлк1</b> АнаР[1] . <b>ВнБлк2</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Аналоговые входы / АнаР[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


АнаР[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Аналоговые входы / АнаР[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


АнаР[1] . <b>Измер вход</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Аналоговые входы / АнаР[1]]	
«-»	«-», Аналог вх[1] . Значение, Аналог вх[2] . Значение  ↳ 1..n, список аналоговых выходов.	S.3
	Измерительный вход	


АнаP[1] . <b>Реж. трев.</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Аналоговые входы / АнаP[1]]	
Выше	Выше, Ниже ↳ t-Трев.	S.3
 Реж трев		


### 9.47.3 АнаP[1]: Группы уставки параметров


АнаP[1] . <b>Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Аналоговые входы / АнаP[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

АнаP[1] . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Аналоговые входы / АнаP[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	S.3
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


АнаP[1] . <b>БлкКомОткл</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Аналоговые входы / АнаP[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		


АнаP[1] . <b>ВнБлк КомОткл Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Аналоговые входы / АнаP[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	S.3
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		


АнаР[1] . <b>Уставка</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Аналоговые входы / АнаР[1]]
20%	Если: АнаР[1] . Реж. трев. = Выше <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0% ... 99.9%</li> </ul> Если: АнаР[1] . Реж. трев. = Ниже <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1% ... 97.0%</li> </ul>
 Уставка	

АнаР[1] . <b>t</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Аналоговые входы / АнаР[1]]
1с	0.00с ... 10.00с
 Выдержка времени на отключение	


#### 9.47.4 АнаР[1]: Состояния входов

 АнаР[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / АнаР[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	

 АнаР[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / АнаР[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	

АнаР[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / АнаР[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	

#### 9.47.5 АнаР[1]: Сигналы (состояния выходов)

АнаР[1] . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / АнаР[1]]
 Сигнал: Активный	

AnaP[1] . <b>Аварийный сигнал</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / AnaP[1]]
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

↑ *Сигнал: Аварийный сигнал входа*

AnaP[1] . <b>Откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / AnaP[1]]
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

↑ *Сигнал: Отключение*

AnaP[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / AnaP[1]]
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

↑ *Сигнал: Команда отключения*

AnaP[1] . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / AnaP[1]]
------------------------	---------------------------------------------------------------

↑ *Сигнал: Внешняя блокировка*

AnaP[1] . <b>Блк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / AnaP[1]]
------------------------------	---------------------------------------------------------------

↑ *Сигнал: Блокировка команды отключения*

AnaP[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Аналоговые входы / AnaP[1]]
--------------------------------	---------------------------------------------------------------


↑ *Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения*

## 9.48 Контроль


### 9.48.1 УРОВ


Модуль устройства резервирования отказа выключателя


#### 9.48.1.1 УРОВ: Параметры конфигурации

УРОВ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Модуль устройства резервирования отказа выключателя, основной режим работы	


#### 9.48.1.2 УРОВ: Глобальные параметры


УРОВ . Схема	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
500В	If: УРОВ . РЦ = «-»  • 500В  If: УРОВ . РЦ ≠ «-»  • 500В, Пол ВЦ, 500В и Пол ВЦ  ↳ Схема.	P.2
	Схема	


УРОВ . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
. Сил ТТ	. ТТ нейтр, . Сил ТТ  ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
	Сторона обмотки трансформатора тока	

УРОВ . РЦ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
Распределительный щит[1] .	«-», Распределительный щит[1] . , Распределительный щит[2] . , Распределительный щит[3] . , Распределительный щит[4] . , Распределительный щит[5] . , Распределительный щит[6] .  ↳ Спис выкл.	P.2
	Выбор выключателя, подлежащего контролю.	





УРОВ . <b>ВнБлк1</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / УРОВ]	
УРОВ . <b>ВнБлк2</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


УРОВ . <b>Триггер</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / УРОВ]	
Все Откл	- . -, Все Откл, Внеш_Откл, Откл по току	P.2
Дост_только если:	↳ Триггер.	
• УРОВ . РЦ ≠ «-»		
	<i>Определяет режим пуска при отказе выключателя.</i>	


УРОВ . <b>Триггер1</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / УРОВ]	
УРОВ . <b>Триггер2</b>		
УРОВ . <b>Триггер3</b>		
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ Триггер.	P.2
	<i>Триггер, запускающий УРОВ</i>	

### 9.48.1.3 УРОВ: Группы уставки параметров


УРОВ . <b>Функция</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

УРОВ . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


УРОВ . <b>I-CBF &gt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
0.02Iном	0.02Iном ... 4.00Iном	P.2
	<i>Аварийный сигнал о выходе прерывателя из строя подается, если данное пороговое значение все еще будет превышено по истечении времени отсчета таймера (50 ВF).</i>	


УРОВ . <b>t-УРОВ</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
0.20с	0.00с ... 10.00с	P.2
	<i>По истечении времени выдержки выдается сигнал тревоги УРОВ.</i>	

#### 9.48.1.4 УРОВ: Прямые команды

УРОВ . <b>Квит блок</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	<i>Квитирование блокировки</i>	

#### 9.48.1.5 УРОВ: Состояния входов

УРОВ . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

УРОВ . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

УРОВ . <b>Триггер1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
УРОВ . <b>Триггер2-Вх</b>	
УРОВ . <b>Триггер3-Вх</b>	
⬇	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>

#### 9.48.1.6 УРОВ: Сигналы (состояния выходов)

УРОВ . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Сигнал: Активный</i>

УРОВ . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Сигнал: Отказ выключателя</i>

УРОВ . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

УРОВ . <b>Ожидание триггера</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Ожидание триггера</i>

УРОВ . <b>раб_</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Сигнал: Модуль УРОВ запущен</i>


УРОВ . <b>Блокировка</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка</i>

УРОВ . <b>Квит блок</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Сигнал: Квитирование блокировки</i>


## 9.48.2 КЦУ


Контроль цепи управления


### 9.48.2.1 КЦУ: Параметры конфигурации


КЦУ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  ↳ Планир_ устр_.	S.3
 <i>Контроль цепи управления, основной режим работы</i>		


### 9.48.2.2 КЦУ: Глобальные параметры

КЦУ . Обн_Пол_Выкл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
Распределительный щит[1] . Поз	«-», Распределительный щит[1] . Поз, Распределительный щит[2] . Поз, Распределительный щит[3] . Поз, Распределительный щит[4] . Поз, Распределительный щит[5] . Поз, Распределительный щит[6] . Поз  ↳ Упр-е выкл.	P.2
 <i>Критерий, по которому определяется положение переключателя выключателя.</i>		


КЦУ . Режим	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
Закр_	Закр_, Любой	P.2
Дост_ только если:	↳ Реж_.	
• КЦУ . Обн_Пол_Выкл ≠ «-»		
 <i>Выберите, если планируется контролировать цепь отключения, если выключатель замкнут или если выключатель замкнут или разомкнут.</i>		


КЦУ . Вход 1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	P.2
Дост_ только если:	↳ 1..n_ ЦифВходы.	
• КЦУ . Обн_Пол_Выкл ≠ «-»		
 <i>Выберите вход, настроенный для контроля катушки механизма отключения, если выключатель замкнут.</i>		

КЦУ . <b>Вход 2</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	P.2
Дост_ только если:	↳ 1..n_ ЦифВходы.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• КЦУ . Обн_Пол_Выкл ≠ «-»</li> <li>• КЦУ . Режим = Любой</li> </ul>		
	<i>Выберите вход, настроенный для контроля катушки механизма отключения, если выключатель разомкнут. Доступно только если назначен сигнал для режима установлена значение «Оба».</i>	

КЦУ . <b>ВнБлк1</b>	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
КЦУ . <b>ВнБлк2</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

### 9.48.2.3 КЦУ: Группы уставки параметров

КЦУ . <b>Функция</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
	↳ Реж_.	
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

КЦУ . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
	↳ акт_/неакт_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

КЦУ . <b>t-TCS</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ]	
0.2с	0.10с ... 10.00с	P.2
	<i>Задержка контроля цепи отключения</i>	

**9.48.2.4 КЦУ: Состояния входов**

КЦУ . <b>Всп Вкл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>

КЦУ . <b>Всп Выкл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>

КЦУ . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

КЦУ . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

**9.48.2.5 КЦУ: Сигналы (состояния выходов)**

КЦУ . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>

КЦУ . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Сигнал: Тревога контроля цепей отключения</i>


КЦУ . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

КЦУ . <b>Невозможно</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.</i>


### 9.48.3 КТТ

Контроль трансформатора напряжения


#### 9.48.3.1 КТТ: Параметры конфигурации


КТТ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Контроль трансформатора напряжения, основной режим работы	


#### 9.48.3.2 КТТ: Глобальные параметры


КТТ . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КТТ]	
КТТ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


#### 9.48.3.3 КТТ: Группы уставки параметров

КТТ . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


КТТ . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	


КТТ . <b>ΔI</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
0.50Iном	0.10Iном ... 1.00Iном	P.2
	<i>Для предотвращения ошибочного отключения функций избирательной защиты фаз в качестве условия отключения используется ток. Если разность между измеренным током утечки на землю и величиной отключения I0 превышает значение тока при замыкании ΔI, то, после истечения времени возбуждения будет генерироваться сигнал тревоги. В таком случае возможен отказ предохранителя, разрыв провода или неисправность измерительной схемы.</i>	

КТТ . <b>Выд_ ав_ сигн_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
1.0с	0.0с ... 9999.0с	P.2
	<i>Выдержка времени аварийного сигнала</i>	


КТТ . <b>Kd</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
0.00	0.00 ... 0.99	P.2
	<i>Динамический поправочный коэффициент для анализа разности между рассчитанным и измеренным током утечки на землю. Этот поправочный коэффициент позволяет компенсировать неисправности трансформатора, вызванные высокими значениями тока.</i>	


#### 9.48.3.4 КТТ: Состояния входов

КТТ . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

КТТ . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

#### 9.48.3.5 КТТ: Сигналы (состояния выходов)

КТТ . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	

КТТ . <b>Трев_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]	
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]	
	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>	



КТТ . **ВнБлк**


[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]

⇅ Сигнал: *Внешняя блокировка*


## 9.48.4 ППот


Падение потенциала

### 9.48.4.1 ППот: Параметры конфигурации


ППот . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  ↳ Планир_ устр_.	S.3
 основной режим работы		


### 9.48.4.2 ППот: Глобальные параметры

ППот . Обн_Пол_Выкл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / ППот]	
«-»	«-», Распределительный щит[1] . Поз, Распределительный щит[2] . Поз, Распределительный щит[3] . Поз, Распределительный щит[4] . Поз, Распределительный щит[5] . Поз, Распределительный щит[6] . Поз  ↳ Упр-е выкл.	P.2
 Если выключатель назначен, элемент ППот будет заблокирован, если контакты выключателя разомкнуты. Если выключатель не назначен, то его состояние не учитывается в ППот.		


ППот . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / ППот]	
ППот . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


ППот . <b>Запуск блок.1</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / ППот]	
...		
ППот . <b>Запуск блок.5</b>		
«-»	«-» ... Зло[4] . Трев_ ↳ Запуск блк.	P.2
	<i>Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.</i>	


ППот . <b>Вн. НП ТН</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / ППот]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения</i>	


ППот . <b>Вн. НП ТНЗ</b>	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / ППот]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю</i>	


#### 9.48.4.3 ППот: Группы уставки параметров


ППот . <b>Функция</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

ППот . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


ППот . <b>Вкл Блк ППот</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включение (разрешение) или выключение (запрет) блокировки с помощью модуля падения потенциала.</i>	


ППот . <b>I&lt;</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]	
2.0Iном	0.5Iном ... 4.0Iном	P.2
	<i>Во избежание непреднамеренного срабатывания при отказах данное пороговое значение применяется для различения нормального тока нагрузки и тока перегрузки. Превышающий это значение ток рассматривается как перегрузка, в этом случае ППот блокируется. Если измеренный датчиком ток нагрузки принимается за ток перегрузки (слишком низкое пороговое значение), то ситуация ППот не будет обнаружена. Если же пороговое значение слишком высокое, то отказ будет воспринят как ППот, что приведет к блокировке защитных функций.</i>	


ППот . <b>t-Трев_</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]	
0.1с	0с ... 9999.0с	P.2
	<i>Выдержка времени на срабатывание</i>	

ППот . <b>Обнару_ обесто_ шины</b>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Если функция данного обнаружения включена, элемент ППот будет заблокирован, если на шине нет напряжения или тока.</i>	

#### 9.48.4.4 ППот: Состояния входов

 ППот . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

 ППот . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

ППот . <b>Вн. НП ТН-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]	
	<i>Состояние входного модуля: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения</i>	

ППот . <b>Вн. НП ТНЗ-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↓	<i>Состояние входного модуля: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю</i>

ППот . <b>Запуск блок.1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
...	
ППот . <b>Запуск блок.5-Вх</b>	
↓	<i>Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.</i>

#### 9.48.4.5 ППот: Сигналы (состояния выходов)

ППот . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>

ППот . <b>Тревл_</b>	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↓	<i>Сигнал: Сигнал о падении потенциала</i>

ППот . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>


ППот . <b>Блк ППот</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↓	<i>Сигнал: Падение потенциала блокирует другие элементы.</i>

ППот . <b>Вн. НП ТН</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↓	<i>Сигнал: Вн. НП ТН</i>

ППот . <b>Вн. НП ТНЗ</b>	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↓	<i>Сигнал: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю</i>



## 10 Элемент управления

Элемент управления



<b>Страница управления</b>	[Управление / Страница управления]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Страница управления</i>

### 10.1 Управление: Параметры конфигурации

### 10.2 Управление: Глобальные параметры

Управление . <b>Нет блок. сбр.</b>	[Управление / Общие настройки]
единичная операция	единичная операция, Пауза, постоянный C.2  Нет блок. реж. сброса.
 <i>Отсутствие блокировки режима сброса</i>	

Управление . <b>Нет блок. ср.</b>	[Управление / Общие настройки]
60с	2с ... 3600с C.2
 <i>Отсутствие блокировки истечения срока</i>	

Управление . <b>Нет блок. назн.</b>	[Управление / Общие настройки]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state C.2  1..n_Спис_назн_.
 <i>Отсутствие блокировки назначения</i>	

### 10.3 Управление: Прямые команды

Управление . <b>Право на переключение</b>	[Управление / Общие настройки]	
Локальный	Нет, Локальный, Удаленный, Локальный и удаленный  ↳ Право на переключение.	C.2
☉ <i>Право на переключение</i>		

Управление . <b>Нет блок.</b>	[Управление / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	C.2
☉ <i>Пост. ток для отсутствия блокировки</i>		

### 10.4 Управление: Состояния входов

Управление . <b>Нет блок.-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
↓	<i>Отсутствие блокировки</i>	

### 10.5 Управление: Сигналы (состояния выходов)

Управление . <b>Локальный</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
↑	<i>Право на переключение Локальный</i>	

Управление . <b>Удаленный</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
↑	<i>Право на переключение: Удаленное</i>	

Управление . <b>Нет блок.</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
↑	<i>Отсутствие блокировки активно</i>	

Управление . <b>КУ неопр</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
⬆	<i>Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется).</i>

Управление . <b>КУ помехи</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
⬆	<i>Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство.</i>

Управление . <b>КВК-нет прав</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
⬆	<i>Контроль за выполнением команды: имеются отклоненные команды из-за отсутствия прав на переключение.</i>

Управление . <b>КВК-дубль операции</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
⬆	<i>Контроль за выполнением команды: имеются отклоненные команды, поскольку вторая команда переключения конфликтует с командой в ожидании.</i>

## 10.6 Управление: Измеренные значения

Управление . <b>Право на переключение</b>	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
Локальный	Нет, Локальный, Удаленный, Локальный и удаленный  ↳ Право на переключение.
🔗	<i>Право на переключение</i>





## 10.7 Распределительный щит[1] ... Распределительный щит[6]


Распределительный щит


### 10.7.1 Распределительный щит[1]: Глобальные параметры


Распределительный щит[1] . <b>ВКЛ с ВКЛ защ</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Общие настройки]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	C.2
	<i>Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.</i>	
Распределительный щит[1] . <b>ВЫКЛ с кнд откл</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Общие настройки]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	C.2
	<i>Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.</i>	
Распределительный щит[1] . <b>t-пер ВКЛ</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Общие настройки]	
0.1с	0.01с ... 100.00с	C.2
	<i>Момент перемещения в положение ВКЛ</i>	
Распределительный щит[1] . <b>t-пер ВЫКЛ</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Общие настройки]	
0.1с	0.01с ... 100.00с	C.2
	<i>Момент перемещения в положение ВЫКЛ</i>	
Распределительный щит[1] . <b>t-зпзд</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Общие настройки]	
0с	0с ... 100.00с	C.2
	<i>Время запаздывания</i>	
Распределительный щит[1] . <b>t-КомОткл</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]	
0.2с	0с ... 300.00с	P.2
	<i>Минимальное время удержания команды ОТКЛ (выключатель, выключатель нагрузки)</i>	



Распределительный щит[1] . <b>Защ_</b>		[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
 Определяется, зафиксирована ли команда отключения.		



Распределительный щит[1] . <b>ПодКомОткл</b>		[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 ПодКомОткл		



Распределительный щит[1] . <b>Кмд ОТКЛ1</b>		[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
Id . КомОткл	«-» ... АнаP[4] . КомОткл  ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».		



Распределительный щит[1] . <b>Кмд ОТКЛ2</b>		[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
IdH . КомОткл	«-» ... АнаP[4] . КомОткл  ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».		



Распределительный щит[1] . <b>Кмд ОТКЛ3</b>		[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
I[1] . КомОткл	«-» ... АнаP[4] . КомОткл  ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».		

<b>Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ4</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
КН[1] . КомОткл	«-» ... АнаР[4] . КомОткл  1..n_ Ком Откл.
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>


<b>Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ5</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
КН[2] . КомОткл	«-» ... АнаР[4] . КомОткл  1..n_ Ком Откл.
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>


<b>Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ6</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
f[1] . КомОткл	«-» ... АнаР[4] . КомОткл  1..n_ Ком Откл.
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>


<b>Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ7</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
f[2] . КомОткл	«-» ... АнаР[4] . КомОткл  1..n_ Ком Откл.
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>


<b>Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ8</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]
ЗПЭ[1] . КомОткл	«-» ... АнаР[4] . КомОткл  1..n_ Ком Откл.
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>



Распределительный щит[1] . <b>Кмд ОТКЛ9</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Дисп откл]	
...		
Распределительный щит[1] . <b>Кмд ОТКЛ75</b>		
«-»	«-» ... АнаР[4] . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 <i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>		
Распределительный щит[1] . <b>Всп Вкл</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Выключатель находится в положении ВКЛ, если состояние назначенного сигнала - «Истина» (52a).</i>		
Распределительный щит[1] . <b>Всп Выкл</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Выключатель находится в положении ОТКЛ, если состояние назначенного сигнала - «Истина» (52b).</i>		
Распределительный щит[1] . <b>Гот_</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Выключатель цепи готов к работе если состояние назначенного сигнала - «Истина». Этот цифровой вход может использоваться некоторыми защитными элементами (если они установлены в устройстве), такими как АВП, например, как сигналы пуска.</i>		
Распределительный щит[1] . <b>Удалено</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Съемный выключатель удален</i>		

Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВКЛ</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Вн кмд ВК/ВЫК]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа		

Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВЫКЛ</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Вн кмд ВК/ВЫК]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа		

Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ1</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Блокировки]	
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ2</b>		
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ3</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	C.2
 Блокировка команды ВКЛ		

Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ1</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Блокировки]	
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ2</b>		
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ3</b>		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	C.2
 Блокировка команды ВЫКЛ		

Распределительный щит[1] . <b>Синхронизм</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Синхронное переключение]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  ↳ 1..n, Вход - список синхронизации.	C.2
 Синхронизм		
Распределительный щит[1] . <b>t- Макс синх контр</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Синхронное переключение]	
0.2с	0с ... 3000.00с	C.2
 Таймер выполнения синхронизации: Максимально разрешенное время процесса синхронизации после инициирования замыкания. Используется только для режима работы ГЕНЕРАТОР-СИСТ.		

### 10.7.2 Распределительный щит[1]: Прямые команды

Распределительный щит[1] . <b>ПодКомОткл</b>	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.1
 Подтвердить команду отключения		
Распределительный щит[1] . <b>Кви КУизнос СИ КУ</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.1
 Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя		
Распределительный щит[1] . <b>Лож положение</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, Пол_ ОТКЛ, Пол_ ВКЛ  ↳ Лож положение.	C.2
 <b>ВНИМАНИЕ!</b> Ложное положение - изменение положения вручную		

### 10.7.3 Распределительный щит[1]: Состояния входов

Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ2-Вх</b>	
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ3-Вх</b>	
↓	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ2-Вх</b>	
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ3-Вх</b>	
↓	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВКЛ-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВЫКЛ-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[1] . <b>Всп Вкл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
Распределительный щит[1] . <b>Всп Выкл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
Распределительный щит[1] . <b>Гот_Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: РЦ готов</i>

Распределительный щит[1] . <b>Сис-синхрон-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Удалено-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пдт кмд откл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля</i>

#### 10.7.4 Распределительный щит[1]: Сигналы (состояния выходов)

Распределительный щит[1] . <b>КомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Распределительный щит[1] . <b>КУ один конт инд</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявления неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пол не ВКЛ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пол_ ВКЛ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пол_ ОТКЛ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>



Распределительный щит[1] . <b>НЕДОВКЛ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↑	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пол_нар_</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↑	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
Распределительный щит[1] . <b>Поз</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↑	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>
Распределительный щит[1] . <b>Гот_</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↑	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>
Распределительный щит[1] . <b>t-зпзд</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↑	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
Распределительный щит[1] . <b>Удалено</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↑	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ.</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↑	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ.</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↑	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-успех</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↑	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>

Распределительный щит[1] . <b>КВК-неуд.</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬆	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-неуд. кмд. откл.</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬆	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-напр. пркл.</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬆	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬆	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-КУ готов</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬆	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-блок поля</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬆	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-нет синх</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬆	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-synс.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-КУ удален</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬆	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.</i>

Распределительный щит[1] . <b>ВКЛ защ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты</i>	
Распределительный щит[1] . <b>ПодКомОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Подтвердить команду отключения</i>	
Распределительный щит[1] . <b>ВКЛ с ВКЛ защ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.</i>	
Распределительный щит[1] . <b>ВЫКЛ с кмд откл</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.</i>	
Распределительный щит[1] . <b>Инд полож смещен</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Ложные индикаторы положения</i>	
Распределительный щит[1] . <b>КУизнос медл. КУ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется</i>	
Распределительный щит[1] . <b>Кви КУизнос СИ КУ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>	
Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВКЛ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>	
Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВЫКЛ</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.</i>	
Распределительный щит[1] . <b>Команда ВКЛ вручную</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
 <i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>	

## 10 Элемент управления

10.7 Распределительный щит[1] ... Распределительный щит[6]

Распределительный щит[1] .  
**Команда ВЫКЛ вручную**

[Работа / Отображение состояния / Управление /  
Распределительный щит[1]]

⬆️ *Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную*

Распределительный щит[1] . **Запр  
ВКЛ**






[Работа / Отображение состояния / Управление /  
Распределительный щит[1]]

⬆️ *Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ*

## 10.7.5 Износ выкл








Распределительный щит

### 10.7.5.1 Распределительный щит[1]: Глобальные параметры


Распределительный щит[1] . <b>Стор.обмотки ТТ</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
. ТТ нейтр	. ТТ нейтр, . Сил ТТ  ↳ Стор.обмотки ТТ.	C.2
 Сторона обмотки трансформатора тока		
Распределительный щит[1] . <b>Авар_ сигнал_ Оп</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
9999	1 ... 100000	C.2
 Максимальное число операций. Если счетчик операций "СчКомОткл" превысит этот предел, будет подан сигнал "Авар. сигн. оп."		
Распределительный щит[1] . <b>Исум Прер Авар</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
100.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Исум Прер Авар		
Распределительный щит[1] . <b>Тревл Исум откл/час</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
100.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.		
Распределительный щит[1] . <b>КУизнос РЦ Фн</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	C.2
 Кривая износа выключателя (выключателя нагрузки) определяет максимально допустимое число циклов ЗАМКНУТ/РАЗОМКНУТ в зависимости от тормозных токов. При превышении кривой эксплуатации выключателя направляется аварийный сигнал. Кривая эксплуатации выключателя основана на технической спецификации от производителя выключателя. Эту кривую требуется скопировать с использованием доступных точек.		

10 Элемент управления


10.7 Распределительный щит[1] ... Распределительный щит[6]

Распределительный щит[1] . <b>Трев. ур. изн.</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
 Уставка для сигнала тревоги		
Распределительный щит[1] . <b>Блок ур изн</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
 Уровень блокировки для кривой износа выключателя		
Распределительный щит[1] . <b>Ток1</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
0.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Уровень тока отключения #1		
Распределительный щит[1] . <b>Счет1</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
10000	1 ... 32000	C.2
 Число допустимых открытых импульсов1		
Распределительный щит[1] . <b>Ток2</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
1.20кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Уровень тока отключения #2		
Распределительный щит[1] . <b>Счет2</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
10000	1 ... 32000	C.2
 Число допустимых открытых импульсов2		
Распределительный щит[1] . <b>Ток3</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]	
8.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Уровень тока отключения #3		


Распределительный щит[1] . <b>Счет3</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
150	1 ... 32000 C.2
 Число допустимых открытых импульсов3	

Распределительный щит[1] . <b>Ток4</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА C.2
 Уровень тока отключения #4	

Распределительный щит[1] . <b>Счет4</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
12	1 ... 32000 C.2
 Число допустимых открытых импульсов4	

Распределительный щит[1] . <b>Ток5</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА C.2
 Уровень тока отключения #5	


Распределительный щит[1] . <b>Счет5</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
1	1 ... 32000 C.2
 Число допустимых открытых импульсов5	


Распределительный щит[1] . <b>Ток6</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА C.2
 Уровень тока отключения #6	


Распределительный щит[1] . <b>Счет6</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
1	1 ... 32000 C.2
 Число допустимых открытых импульсов6	


10 Элемент управления


10.7 Распределительный щит[1] ... Распределительный щит[6]


Распределительный щит[1] . <b>Ток7</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА C.2
 <i>Уровень тока отключения #7</i>	


Распределительный щит[1] . <b>Счет7</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
1	1 ... 32000 C.2
 <i>Число допустимых открытых импульсов7</i>	

Распределительный щит[1] . <b>Ток8</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА C.2
 <i>Уровень тока отключения #8</i>	


Распределительный щит[1] . <b>Счет8</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
1	1 ... 32000 C.2
 <i>Число допустимых открытых импульсов8</i>	

Распределительный щит[1] . <b>Ток9</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА C.2
 <i>Уровень тока отключения #9</i>	

Распределительный щит[1] . <b>Счет9</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
1	1 ... 32000 C.2
 <i>Число допустимых открытых импульсов9</i>	

Распределительный щит[1] . <b>Ток10</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА C.2
 <i>Уровень тока отключения #10</i>	





Распределительный щит[1] . <b>Счет10</b>	[Управление / Распределительный щит / Распределительный щит[1] / Износ КУ]
1	1 ... 32000 C.2
	Число допустимых открытых импульсов10

### 10.7.5.2 Распределительный щит[1]: Прямые команды

Распределительный щит[1] . <b>Квит Сч КомПер</b>	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ P.1  Реж_.
	Сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства

Распределительный щит[1] . <b>Сбр_СуммОткл</b>	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ P.1  Реж_.
	Сброс суммы фазных токов отключения

Распределительный щит[1] . <b>Кви Рес РЦ РАЗОМКНУТ</b>	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ P.1  Реж_.
	Сброс ресурса ВЫКЛ РАЗОМКН.  (Примечание. Значение 100% для параметра »Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ« означает, что выключатель требует обслуживания.)

Распределительный щит[1] . <b>Квит Исум откл/час</b>	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ P.1  Реж_.
	Квитирование суммарной величины токов отключения в час.

**10.7.5.3 Распределительный щит[1]: Сигналы (состояния выходов)**

Распределительный щит[1] . <b>Авар_сигнал_Оп</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬇	<i>Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.)."</i>
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл: Iф.А</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬇	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А</i>
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл: Iф.В</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬇	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В</i>
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл: Iф.С</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬇	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С</i>
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬇	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Квит Сч КомПер</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬇	<i>Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства</i>
Распределительный щит[1] . <b>Сбр_СуммОткл</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬇	<i>Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения</i>
Распределительный щит[1] . <b>Трев. ур. изн.</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬇	<i>Сигнал: Уставка для сигнала тревоги</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ур изн</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
⬇	<i>Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>

Распределительный щит[1] . <b>Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).</i>
Распределительный щит[1] . <b>Тревл И сум откл/час</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Квит трев И сум откл/час</b>	[Работа / Отображение состояния / Управление / Распределительный щит[1]]
↓	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>

#### 10.7.5.4 Распределительный щит[1]: Измеренные значения

Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл If.A</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Управление / Распределительный щит[1]]
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл If.B</b>	
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл If.C</b>	
🔗	<i>Сумма фазных токов отключения</i>
Распределительный щит[1] . <b>И сум откл/час</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Управление / Распределительный щит[1]]
🔗	<i>Суммарная величина токов отключения в час.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.</b>	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Управление / Распределительный щит[1]]
🔗	<i>Используемый ресурс выключателя (100 % означает, что выключателю требуется обслуживание.)</i>

10 Элемент управления

10.7 Распределительный щит[1] ... Распределительный щит[6]

### 10.7.5.5 Распределительный щит[1]: Счетчики

Распределительный щит[1].  
**СчКомОткл**


[Работа / Данн\_о сч\_ и вер\_ / Управление /  
Распределительный щит[1]]

# Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.


# 11 Системные аварийные сигналы


Системные аварийные сигналы


## 11.1 Системные аварийные сигналы: Параметры конфигурации

Системные аварийные сигналы . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  ↳ Реж_.	S.3
 основной режим работы		

## 11.2 Системные аварийные сигналы: Глобальные параметры


Системные аварийные сигналы . <b>Функция</b>	[Системные аварийные сигналы / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

Системные аварийные сигналы . <b>ВнБлк Фнк</b>	[Системные аварийные сигналы / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


Системные аварийные сигналы . <b>Треп</b>	[Системные аварийные сигналы / Мощн. / Ватт]  ... [Системные аварийные сигналы / КНИ / I КНИ]	
неакт_	неакт_, акт_  ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Аварийный сигнал		


## 11 Системные аварийные сигналы

### 11.3 Системные аварийные сигналы: Состояния входов


Системные аварийные сигналы . <b>Уставка</b>	[Системные аварийные сигналы / Мощн. / Ватт] ... [Системные аварийные сигналы / КНИ / U КНИ]	
10000кВт	1кВт ... 40000000кВт	P.2
	<i>Уставка (должна быть введена как первичное значение)</i>	

Системные аварийные сигналы . <b>t-выд</b>	[Системные аварийные сигналы / Мощн. / Ватт] ... [Системные аварийные сигналы / КНИ / I КНИ]	
0мин	0мин ... 60мин	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	




Системные аварийные сигналы . <b>Уставка</b>	[Системные аварийные сигналы / Нагрузка / Нагрузка по току] [Системные аварийные сигналы / КНИ / I КНИ]	
500А	10А ... 500000А	P.2
	<i>Уставка (должна быть введена как первичное значение)</i>	

Системные аварийные сигналы . <b>Уставка</b>	[Системные аварийные сигналы / Нагрузка / Нагрузка по мощности / Наг Вар] [Системные аварийные сигналы / Нагрузка / Нагрузка по мощности / Наг ВА]	
20000кВАр	1кВАр ... 40000000кВАр	P.2
	<i>Уставка (должна быть введена как первичное значение)</i>	

### 11.3 Системные аварийные сигналы: Состояния входов










 
Системные аварийные сигналы . <b>ВнБлк-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>	

## 11.4 Системные аварийные сигналы: Сигналы (состояния выходов)

Системные аварийные сигналы . <b>акт_</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: <i>Активный</i>	
Системные аварийные сигналы . <b>ВнБлк</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: <i>Внешняя блокировка</i>	
Системные аварийные сигналы . <b>ТревлмощВатт</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: <i>Аварийный сигнал по превышению разрешенной активной мощности</i>	
Системные аварийные сигналы . <b>ТревлмощВар</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: <i>Аварийный сигнал по превышению разрешенной реактивной мощности</i>	
Системные аварийные сигналы . <b>ТревлмощВА</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: <i>Аварийный сигнал по превышению разрешенной полной мощности</i>	
Системные аварийные сигналы . <b>ТревлнагрВатт</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: <i>Аварийный сигнал по превышению средней активной мощности</i>	
Системные аварийные сигналы . <b>ТревлнагрВар</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: <i>Аварийный сигнал по превышению средней реактивной мощности</i>	
Системные аварийные сигналы . <b>ТревлнагрВА</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: <i>Аварийный сигнал по превышению средней полной мощности</i>	
Системные аварийные сигналы . <b>Тревлтокнагрузки</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: <i>Аварийный сигнал по усредненному току нагрузки</i>	

## 11 Системные аварийные сигналы

### 11.4 Системные аварийные сигналы: Сигналы (состояния выходов)

Системные аварийные сигналы . <b>Треп I КНИ</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений	
Системные аварийные сигналы . <b>Треп U КНИ</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному напряжению нелинейных искажений	
Системные аварийные сигналы . <b>Откл мощ Ватт</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Отключение по превышению разрешенной активной мощности	
Системные аварийные сигналы . <b>Откл мощ Вар</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Отключение по превышению разрешенной реактивной мощности	
Системные аварийные сигналы . <b>Откл мощ ВА</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Отключение по превышению разрешенной полной мощности	
Системные аварийные сигналы . <b>Откл нагр Ватт</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Отключение по превышению усредненной активной мощности	
Системные аварийные сигналы . <b>Откл нагр Вар</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Отключение по превышению усредненной реактивной мощности	
Системные аварийные сигналы . <b>Откл нагр ВА</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Отключение по превышению усредненной полной мощности	
Системные аварийные сигналы . <b>Откл нагр по току</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Аварийный сигнал по усредненному току нагрузки	
Системные аварийные сигналы . <b>Откл I КНИ</b>	[Работа / Отображение состояния / Системные аварийные сигналы]
 Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений	



Системные аварийные сигналы .  
**Откл U КНИ**


[Работа / Отображение состояния / Системные  
аварийные сигналы]

⇅ Сигнал: Отключение по суммарному напряжению нелинейных искажений



## 12 Записи

### 12.1 Зап соб


Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.

Зап соб		[Работа / Регистр_ / Зап соб]
	Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).  <i>Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.</i>	

#### 12.1.1 Зап соб: Прямые команды


Зап соб . Сбр_ всех зап_		[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_   Реж_.	P.1
	Сброс всех записей	

#### 12.1.2 Зап соб: Сигналы (состояния выходов)


Зап соб . Сбр_ всех запис_		[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Зап соб]
	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)	


## 12.2 Авар\_Осц\_


После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.


<b>Авар_Осц_</b>	[Работа / Регистр_ / Авар_Осц_]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.</i></p>


### 12.2.1 Авар\_Осц\_ : Глобальные параметры


<b>Авар_Осц_ . Пуск: 1</b>	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]	
Защ . Откл	<p>«-» ... Сис . Internal test state</p> <p>↳ 1..n_Спис_назн_.</p>	S.3
	<i>Начало записи, если назначенный сигнал принимает значение «Истина»</i>	

<b>Авар_Осц_ . Пуск: 2</b>	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]	
...		
<b>Авар_Осц_ . Пуск: 8</b>		
«-»	<p>«-» ... Сис . Internal test state</p> <p>↳ 1..n_Спис_назн_.</p>	S.3
	<i>Начало записи, если назначенный сигнал принимает значение «Истина»</i>	



<b>Авар_Осц_ . Авто перезапись</b>	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]	
акт_	<p>неакт_, акт_</p> <p>↳ Реж_.</p>	S.3
	<i>Если свободная память системы закончилась, новый файл будет записан поверх самого старого.</i>	

<b>Авар_Осц_ . Вр_ до пуска</b>	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Время до срабатывания триггера устанавливается в виде процента от значения «Макс. размер файла». Оно соответствует части записи перед возникновением триггерного события.</i>	

Авар_Осц_ . <b>Время слежения</b>	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Время после срабатывания триггера устанавливается в виде процента от значения «Макс. размер файла». Это оставшееся время, указанное в «Макс. размер файла», которое зависит от значения «Время до срабатывания триггера» и продолжительности триггерного события, но не превышает установленного здесь значения «Время после срабатывания триггера».</i>	


Авар_Осц_ . <b>макс разм файла</b>	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]	
2с	0.1с ... 15.0с	S.3
	<i>Максимальная емкость хранения каждой записи, включая время до и после срабатывания триггера. Количество записей зависит от размера каждой записи, максимального размера файла (заданного здесь) и общей емкости хранения.</i>	

### 12.2.2 Авар\_Осц\_: Прямые команды

Авар_Осц_ . <b>Руч_ пуск</b>	[Работа / Регистр_ / Руч_ пуск]	
Ложь	Ложь, Ист_  ист_ или ложн_.	P.1
	Ручной пуск	

Авар_Осц_ . <b>Сбр_ всех зап_</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Сброс всех записей	



### 12.2.3 Авар\_Осц\_: Состояния входов

Авар_Осц_ . <b>Пуск1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]	
...		
Авар_Осц_ . <b>Пуск8-Вх</b>		
	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись	

### 12.2.4 Авар\_Осц\_: Сигналы (состояния выходов)


Авар_Осц_ . <b>запись</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Запись</i>	
Авар_Осц_ . <b>Пам_переп_</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Память переполнена</i>	
Авар_Осц_ . <b>Сброс ошиб_</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Сброс ошибок из памяти</i>	
Авар_Осц_ . <b>Сбр_ всех запис_</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>	
Авар_Осц_ . <b>Сброс всех записей</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>	
Авар_Осц_ . <b>Руч_ пуск</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Ручной пуск</i>	

### 12.2.5 Авар\_Осц\_: Измеренные значения

Авар_Осц_ . <b>Зап сост</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
Гот_	Гот_, Запись, Запись файла, Блк Тригг_  <b>Зап сост.</b>
 Состояние записи	


## 12 Записи

## 12.2 Авар\_Осц\_



Авар_Осц_ . Код ошибки	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
OK	OK, Ош_зап, Сброс ошиб_, Ошибка расчета, Файл не найден, Авто перезап_выкл_  ↳ Неисп.
	Код ошибки


## 12.3 Авар.осцил\_

Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.



<b>Авар.осцил_</b>	[Работа / Регистр_ / Авар.осцил_]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.</i></p>

### 12.3.1 Авар.осцил\_: Глобальные параметры


<b>Авар.осцил_ . Режим записи</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар.осцил_]	
Только отключения	<p>Авар. сигналы и отключения, Только отключения</p> <p> Режим записи.</p>	S.3
	Режим регистратора (задайте поведение регистратора)	

<b>Авар.осцил_ . t-задерж-изм.</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар.осцил_]	
0мс	0мс ... 60мс	S.3
	После отключения измерение будет отложено на этот период времени.	

### 12.3.2 Авар.осцил\_: Прямые команды


<b>Авар.осцил_ . Сбр_ всех зап_</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	<p>неакт_, акт_</p> <p> Реж_.</p>	P.1
	Сброс всех записей	
 
### 12.3.3 Авар.осцил\_: Сигналы (состояния выходов)



<b>Авар.осцил_ . Сброс всех записей</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар.осцил_]	
	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)	



## 12.4 Рег трд



Регистратор тренда



<b>Рег трд</b>	[Работа / Регистр_ / Рег трд]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Регистратор тренда</i></p>

### 12.4.1 Рег трд: Глобальные параметры


<b>Рег трд . Разреш</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
15 min	<p>60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min</p> <p> Разреш.</p>	S.3
	<i>Разрешение (частота регистрации)</i>	


<b>Рег трд . Тренд1</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТТ нейтр . Iф.А СКЗ	<p>«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ</p> <p> 1..n, список записей тренда.</p>	S.3
	<i>Значение наблюдения1</i>	


<b>Рег трд . Тренд2</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТТ нейтр . Iф.В СКЗ	<p>«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ</p> <p> 1..n, список записей тренда.</p>	S.3
	<i>Значение наблюдения2</i>	


<b>Рег трд . Тренд3</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТТ нейтр . Iф.С СКЗ	<p>«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ</p> <p> 1..n, список записей тренда.</p>	S.3
	<i>Значение наблюдения3</i>	





Рег трд . <b>Тренд4</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТТ нейтр . 3lo изм СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения4		


Рег трд . <b>Тренд5</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТН . UA СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения5		

Рег трд . <b>Тренд6</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТН . UB СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения6		

Рег трд . <b>Тренд7</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТН . UC СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения7		

Рег трд . <b>Тренд8</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТН . VX изм СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения8		


Рег трд . <b>Тренд9</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения9		

Рег трд . <b>Тренд10</b>	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения10		


### 12.4.2 Рег трд: Прямые команды

Рег трд . <b>Сбр_ всех зап_</b>	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
 Сброс всех записей		

### 12.4.3 Рег трд: Сигналы (состояния выходов)

Рег трд . <b>Сброс всех записей</b>	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Рег трд]	
 Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)		

### 12.4.4 Рег трд: Счетчики



Рег трд . <b>Макс.дост записей</b>	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Рег трд]	
 Максимальное количество доступных записей в текущей конфигурации		

## 13 Логика

### 13.1 Логика

Логика

#### 13.1.1 Логика: Параметры конфигурации



Логика . <b>Клв логич уравнений</b>	[Планир_ устр_]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80  Клв логич уравнений.	S.3
 Число обязательных логических уравнений:		


## 13.1.2 Логика ... Логика

Логика

### 13.1.2.1 Логика: Глобальные параметры

Логика . <b>ЛУ1.Элемент</b>	[Логика / ЛУ 1]	
И	И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ  ЛУ1.Элемент.	S.3
 Логический Элемент		

Логика . <b>ЛУ1.Вход1</b> ... Логика . <b>ЛУ1.Вход4</b>	[Логика / ЛУ 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение входного сигнала		


Логика . <b>ЛУ1.Инверсия1</b> ... Логика . <b>ЛУ1.Инверсия4</b>	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 Инверсия входного сигнала		

Логика . <b>ЛУ1.t-Выд вкл</b>	[Логика / ЛУ 1]	
0.00с	0.00с ... 36000.00с	S.3
 Выдержка времени на включение		


Логика . <b>ЛУ1.t-Выд выкл</b>	[Логика / ЛУ 1]	
0.00с	0.00с ... 36000.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		


Логика . ЛУ1.Квит замк	[Логика / ЛУ 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Сигнал квитирования для замыкания</i>		

Логика . ЛУ1.Инвертир квит	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Сигнал инвертирующего квитирования для замыкания</i>		


Логика . ЛУ1.Инверт уст	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование сигнала установки для замыкания</i>		


### 13.1.2.2 Логика: Состояния входов

Логика . ЛУ1.Шлюз вх1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
...		
Логика . ЛУ1.Шлюз вх4-Вх		
 <i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>		

Логика . ЛУ1.Квит замк-Вх	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
 <i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>		

### 13.1.2.3 Логика: Сигналы (состояния выходов)

Логика . ЛУ1.Элем вых	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
 <i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>		

Логика . ЛУ1.Таймер вых	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
 <i>Сигнал: Выход таймера</i>		

Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	[Работа / Отображение состояния / Логика]
---------------------------	-------------------------------------------

⬆	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
---	-----------------------------

Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	[Работа / Отображение состояния / Логика]
----------------------------------	-------------------------------------------

⬆	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
---	----------------------------------------------

## 14 Самодиагностика

### Самодиагностика

<b>Сообщения</b>	[Работа / Самодиагностика / Сообщения]
<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Внутренние сообщения</i></p>	

### 14.1 СД: Прямые команды

<b>СД . СДИ сис-мы подтв.</b>	[Работа / Подтвердить]
<p>Ложь</p> <p>↳ ист_ или ложн_.</p>	P.1
<p>● Индикатор системы подтверждения (индикатор, мигающий красным/зеленым)</p>	


### 14.2 СД: Сигналы (состояния выходов)

<b>СД . Системная ошибка</b>	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>⬇ Сигнал: Сбой устройства</p>	
<b>СД . Контакт самоконтроля</b>	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>⬇ Сигнал: Контакт самоконтроля</p>	
<b>СД . Новая ошибка</b>	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>⬇ Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке.</p>	
<b>СД . Новое предупреждение</b>	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>⬇ Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением.</p>	

### 14.3 СД: Счетчики

<b>СД . Счет. числа своб. подкл.</b>	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p># Счетчик для сетевой диагностики. Кол-во свободных подключений.</p>	

## 15 Сервис



- Сис . Перез\_:  Табл.





## 15.1 Ген синусоиды

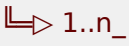

Генератор синусоиды

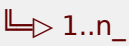

### 15.1.1 Ген синусоиды: Параметры конфигурации

Ген синусоиды . <b>Реж_</b>	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп  Реж_.	S.3
	<i>Генератор синусоиды, основной режим работы</i>	

### 15.1.2 Ген синусоиды: Глобальные параметры

Ген синусоиды . <b>Реж откл кмд</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
Нет кмд откл	Нет кмд откл, С кмд откл  Реж откл кмд.	S.3
	<i>Режим команды отключения: возможность выбрать из двух рабочих режимов устройства моделирования сбоев: "холодное моделирование" (без отключения выключателя) или "горячее моделирование" (то есть при моделировании разрешено отключение выключателя)</i>	

Ген синусоиды . <b>Моделир внеш пуска</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>	

Ген синусоиды . <b>ВнБлк1</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
Распределительный щит[1] . Пол_ ВКЛ	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».1</i>	

Ген синусоиды . <b>ВнБлк2</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
🔗	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».2</i>	

Ген синусоиды . <b>Принуд закл</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
🔗	<i>Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>	

Ген синусоиды . <b>До сбоя</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]
0.0с	0.00с ... 300.00с	S.3
🔗	<i>Период до сбоя</i>	

Ген синусоиды . <b>Моделир сбоя</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]
0.0с	0.00с ... 10800.00с	S.3
🔗	<i>Длительность моделирования сбоя</i>	


Ген синусоиды . <b>После сбоя</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]
0.0с	0.00с ... 300.00с	S.3
🔗	<i>Период после сбоя</i>	


### 15.1.3 Ген синусоиды: Прямые команды


Ген синусоиды . <b>Пуск моделир</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
🔴	<i>Запустить моделирование сбоя (используя тестовые параметры)</i>	


Ген синусоиды . <b>Стоп моделир</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.
S.3	
 <i>Остановить моделирование сбоя (используя тестовые параметры)</i>	

#### 15.1.4 Ген синусоиды: Состояния входов


Ген синусоиды . <b>Моделир внеш пуска-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
 <i>Состояние входного модуля: Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>	


Ген синусоиды . <b>ВнБлк1-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	


Ген синусоиды . <b>ВнБлк2-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	


Ген синусоиды . <b>Принуд закл-Вх</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
 <i>Состояние входного модуля: Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>	


#### 15.1.5 Ген синусоиды: Сигналы (состояния выходов)


Ген синусоиды . <b>Ручной пуск</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
 <i>Моделирование сбоя запущено вручную.</i>	

Ген синусоиды . <b>Ручной останов</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
 <i>Моделирование сбоя остановлено вручную.</i>	



Ген синусоиды . <b>работа</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
	<i>Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения</i>

Ген синусоиды . <b>Запущено</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
	<i>Моделирование сбоя запущено</i>

Ген синусоиды . <b>Остановлено</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
	<i>Моделирование сбоя остановлено</i>

Ген синусоиды . <b>Сост</b>	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
	<i>Сигнал: Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset</i>


### 15.1.6 Ген синусоиды: Измеренные значения


Ген синусоиды . <b>Сост</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
Выкл.	Выкл., До сбоя, Моделир сбоя, После сбоя, Нач квит  Сост_.
	<i>Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset</i>


## 15.1.7 Ген синусоиды


Генератор синусоиды


### 15.1.7.1 Ген синусоиды: Глобальные параметры


Ген синусоиды . <b>UA</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в предварительном состоянии: фаза ф.А</i>	








Ген синусоиды . <b>UB</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в предварительном состоянии: фаза ф.В</i>	

Ген синусоиды . <b>UC</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в предварительном состоянии: фаза ф.С</i>	

Ген синусоиды . <b>VX</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]	
0.0Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в предварительном состоянии: VX</i>	

Ген синусоиды . <b>φ UA</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в предварительной фазе: фаза ф.А</i>	


Ген синусоиды . <b>φ UB</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в предварительной фазе: фаза ф.В</i>	


Ген синусоиды . <b>φ UC</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТН]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в предварительной фазе: фаза φ.C</i>	
Ген синусоиды . <b>φ VG изм</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТН]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в предварительной фазе: VX</i>	
Ген синусоиды . <b>UA</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в состоянии сбоя: фаза φ.A</i>	
Ген синусоиды . <b>UB</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в состоянии сбоя: фаза φ.B</i>	
Ген синусоиды . <b>UC</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в состоянии сбоя: фаза φ.C</i>	
Ген синусоиды . <b>VX</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в состоянии сбоя: фаза VX</i>	
Ген синусоиды . <b>φ UA</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в фазе сбоя: фаза φ.A</i>	


Ген синусоиды . <b>φ UB</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в фазе сбоя: фаза ф.В</i>	


Ген синусоиды . <b>φ UC</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в фазе сбоя: фаза ф.С</i>	





Ген синусоиды . <b>φ VG изм</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в фазе сбоя: VX</i>	

Ген синусоиды . <b>UA</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в заключительной фазе: фаза ф.А</i>	

Ген синусоиды . <b>UB</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в заключительной фазе: фаза ф.В</i>	

Ген синусоиды . <b>UC</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в заключительной фазе: фаза ф.С</i>	

Ген синусоиды . <b>VX</b>	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]	
0.0Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в заключительной фазе: фаза VX</i>	



Ген синусоиды . <b>φ UA</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в заключительной фазе: фаза ф.А</i>	
Ген синусоиды . <b>φ UB</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в заключительной фазе: фаза ф.В</i>	
Ген синусоиды . <b>φ UC</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в заключительной фазе: фаза ф.С</i>	
Ген синусоиды . <b>φ VG изм</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в заключительной фазе: фаза VX</i>	









## 15.1.8 Ген синусоиды . . . Ген синусоиды

Генератор синусоиды

### 15.1.8.1 Ген синусоиды: Глобальные параметры

Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр. Iф.А</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ нейтр]
0.0Iном	0.00Iном . . . 40.00Iном	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.А</i>	
Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр. Iф.В</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ нейтр]
0.0Iном	0.00Iном . . . 40.00Iном	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.В</i>	
Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр. Iф.С</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ нейтр]
0.0Iном	0.00Iном . . . 40.00Iном	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.С</i>	
Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр. IIo изм</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ нейтр]
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00Iном . . . 2.500Iном</li> </ul> If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00Iном . . . 25.00Iном</li> </ul>	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: IIo</i>	
Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр. фи Iф.А</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ нейтр]
0°	-360° . . . 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.А</i>	

Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.фи</b> <b>Іф.В</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ нейтр]
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.В</i>	
Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.фи</b> <b>Іф.С</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ нейтр]
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.С</i>	
Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.изм 3Іо</b> <b>фи</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ нейтр]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: 3Іо</i>	
Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.Іф.А</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ нейтр]
0.0Іном	0.00Іном ... 40.00Іном	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.А</i>	
Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.Іф.В</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ нейтр]
0.0Іном	0.00Іном ... 40.00Іном	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.В</i>	
Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.Іф.С</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ нейтр]
0.0Іном	0.00Іном ... 40.00Іном	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.С</i>	

Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.3Io изм</b> [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ нейтр]		
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 2.500Iном If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 25.00Iном	S.3
🔗 <i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: 3Io</i>		

Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.фи Iф.А</b> [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ нейтр]		
0°	-360° ... 360°	S.3
🔗 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя:фаза ф.А</i>		







Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.фи Iф.В</b> [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ нейтр]		
240°	-360° ... 360°	S.3
🔗 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя:фаза ф.В</i>		

Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.фи Iф.С</b> [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ нейтр]		
120°	-360° ... 360°	S.3
🔗 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя:фаза ф.С</i>		

Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.изм 3Io фи</b> [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ нейтр]		
0°	-360° ... 360°	S.3
🔗 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: 3Io</i>		

Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.Iф.А</b> [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ нейтр]		
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
🔗 <i>Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.А</i>		

Ген синусоиды . <b>ТТ нейтр.Iф.В</b> [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ нейтр]		
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
🔗 <i>Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.В</i>		




<b>Ген синусоиды . ТТ нейтр. Iф.С</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ нейтр]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 <i>Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.С</i>		
<b>Ген синусоиды . ТТ нейтр. 3Iо изм</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ нейтр]
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 2.500Iном  If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 25.00Iном	S.3
 <i>Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: 3Iо</i>		
<b>Ген синусоиды . ТТ нейтр. фи Iф.А</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ нейтр]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.А</i>		
<b>Ген синусоиды . ТТ нейтр. фи Iф.В</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ нейтр]
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.В</i>		
<b>Ген синусоиды . ТТ нейтр. фи Iф.С</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ нейтр]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.С</i>		
<b>Ген синусоиды . ТТ нейтр. изм 3Iо фи</b>		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ нейтр]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: 3Iо</i>		

## 16 Списки выбора

### **Направление**

Фиксация направления

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  **Защ . Напр. тока**
-  **Защ . Изм. напр. тока на землю**
-  **Защ . Расч. напр. тока на землю**

<b>Направление</b>	<b>Описание</b>
<b>реверс</b>	<i>Реверс</i>
<b>вперед</b>	<i>Вперед</i>
<b>невозможно</b>	<i>Невозможно</i>

### **Зап сост**

Состояние записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  **Авар\_ Осц\_ . Зап сост**

<b>Зап сост</b>	<b>Описание</b>
<b>Гот_</b>	<i>Готово</i>
<b>Запись</b>	<i>Запись</i>
<b>Запись файла</b>	<i>Сигнал: Запись файла</i>
<b>Блк Тригг_</b>	<i>Сигнал пуска все еще активен - ждите падающего фронта. Новая запись может быть начата только если сигнал пуска, начавший предыдущую запись, уже принял низкий уровень. Таким образом устраняется возможность бесконечной записи.</i>

### **Неисп**

Неисправность

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  **Авар\_ Осц\_ . Код ошибки**

Неисп	Описание
ОК	ОК
Ош_ зап	Сигнал: Ошибка записи в память
Сброс ошиб_	Сигнал: Сброс ошибок из памяти
Ошибка расчета	Ошибка расчета
Файл не найден	Файл не найден
Авто перезап_ выкл_	Если объем памяти исчерпан, запись будет остановлена.

**Сост\_**

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC 61850 . Сост изд Goose
-  IEC 61850 . Сост подпис Goose
-  IEC 61850 . Сост сервер Mms

Сост_	Описание
Выкл.	Выкл.
Вкл.	Вкл.
Ошибка	Ошибка

**Сост\_**

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Profibus . Сост\_ ведом\_

Сост_	Описание
Поиск Бод	Нет соединения с ведущим устройством PROFIBUS-DP
Бод найден	Подчиненное устройство PROFIBUS DP подключено к шине. Обращение к адресу подчиненного устройства со стороны ведущего устройства еще не произошло (и такая адресация еще не произошла с момента последнего разрыва соединения).

<b>Сост_</b>	<b>Описание</b>
<b>ПРМ ОК</b>	<i>Ведущее устройство обращается к подчиненному устройству, сообщение с установками параметров было принято и подтверждено. Подчиненное устройство ожидает от ведущего устройства конфигурационное сообщение.</i>
<b>ПРМ ТРЕБ</b>	<i>Обращение к подчиненному устройству со стороны ведущего устройства больше не происходит (измененные параметры в ведущем устройстве без установившейся связи остановлены, программа ведущего устройства выключена, но нижний уровень PROFIBUS еще находится в активном состоянии).</i>
<b>ПРМ Ошибк</b>	<i>Ошибка в сообщении с настройками параметров (например, неправильный идентификатор ПСО).</i>
<b>КОНФ ОШ_</b>	<i>Ошибка конфигурирования: количество входящих и исходящих битов, установленное параметрами ведущего устройства, не соответствует количеству входящих и исходящих битов, установленному параметрами подчиненного устройства.</i>
<b>Оч_ данн_</b>	<i>Ведущее устройство посылает общую команду управления для очистки данных.</i>
<b>Обмен данными</b>	<i>Обмен данными между ведущим и подчиненным устройством.</i>

### **Скор\_ пер\_ дан\_**

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Profibus . Ск\_ пер\_ дан\_

<b>Скор_ пер_ дан_</b>	<b>Описание</b>
<b>12 Mb/s</b>	<i>12 Mb/s</i>
<b>6 Mb/s</b>	<i>6 Mb/s</i>
<b>3 Mb/s</b>	<i>3 Mb/s</i>
<b>1.5 Mb/s</b>	<i>1.5 Mb/s</i>
<b>0.5 Mb/s</b>	<i>0.5 Mb/s</i>
<b>187500 baud</b>	<i>187500 baud</i>
<b>93750 baud</b>	<i>93750 baud</i>
<b>45450 baud</b>	<i>45450 baud</i>
<b>19200 baud</b>	<i>19200 baud</i>
<b>9600 baud</b>	<i>9600 baud</i>
<b>.-</b>	<i>.-</i>

**Ид\_ ПСО**

Идентификатор ПСО. Идентификатор ООС.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Profibus . Ид\_ ПСО

Ид_ ПСО	Описание
0С50h	<i>PnodID (узел-родитель) для конфигурационного файла.</i>

**Сост. конфиг.**

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Profibus . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
<b>Изменение</b>	<i>Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.</i>
<b>ОК</b>	<i>Конфигурация SCADA активна.</i>
<b>Конфиг. недост.</b>	<i>Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).</i>
<b>Ошибка</b>	<i>Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.</i>

**Состояние сервера**

Состояние сервера.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  SNTP . Используемый сервер



Состояние сервера	Описание
<b>Сервер 1</b>	<i>Используется сервер 1.</i>
<b>Сервер 2</b>	<i>Используется сервер 2.</i>
<b>Нет</b>	<i>Сервер не используется.</i>



**Сост\_**

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  SNTP . К-во серв.
-  SNTP . Сет. соедин.

<b>Сост_</b>	<b>Описание</b>
<b>ХОРОШЕЕ</b>	<i>ХОРОШЕЕ</i>
<b>ДОСТАТОЧНО</b>	<i>ДОСТАТОЧНО</i>
<b>ПЛОХОЕ</b>	<i>ПЛОХОЕ</i>
<b>«-»</b>	<i>НЕТ СОЕДИНЕНИЯ</i>

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  ЦВх Слот X1 . Инверсия 1
-  ЦВх Слот X5 . Инверсия 1
-  ЦВх Слот X6 . Инверсия 1
-  РелВых Раз X2 . Замкн\_
-  РелВых Раз X2 . Инверсия
-  РелВых Раз X2 . Инверсия 1
- *[...]*

<b>Реж_</b>	<b>Описание</b>
<b>неакт_</b>	<i>Неактивный</i>
<b>акт_</b>	<i>Активный</i>

**ист\_ или ложн\_**

Истинно или ложно

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  Авар\_Осц\_ . Руч\_ пуск
-  СД . СДИ сис-мы подтв.

ист_ или ложн_	Описание
Ложь	Ложь
Ист_	Истина

**Тип опред. пароля**

Тип определения пароля. Это значение прямо связано с уровнем безопасности доступа к устройству.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Пароль для USB-подкл.
-  Сис . Пароль для удал. сет. соедин.

Тип опред. пароля	Описание
Отключено	Пароль отключен пользователем.
По умолчанию	Используется пароль по умолчанию, то есть пользователь его не изменил.
Опр. польз.	Пароль определен пользователем. Это соответствует наивысшему уровню безопасности доступа к устройству.

**Сертификат TLS**

Тип сертификата, используемого устройством для шифрованной связи. Это значение прямо связано с уровнем безопасности связи.

На список выбора ссылаются следующие параметры:




-  Сис . Сертификат TLS

Сертификат TLS	Описание
Специальный	Для шифрованной связи устройство использует специальный сертификат. Это соответствует наивысшему уровню безопасности связи.

Сертификат TLS	Описание
<b>Основной</b>	Для шифрованной связи устройство использует основной сертификат. Это означает некоторое снижение уровня по сравнению с использованием специального сертификата данного устройства.
<b>Поврежд.</b>	Сертификат шифрованной связи поврежден и потому непригоден для использования.

### **Право на переключение**

На список выбора ссылаются следующие параметры:





-  Управление . Право на переключение
-  Управление . Право на переключение
-  Управление . Право на переключение

Право на переключение	Описание
<b>Нет</b>	Нет
<b>Локальный</b>	Локальный
<b>Удаленный</b>	Удаленный
<b>Локальный и удаленный</b>	Локальный и удаленный

### **Настр. сброса устр.**

При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИЧМ . Настр. сброса устр.
-  ИЧМ . Настр. сброса устр.
-  ИЧМ . Настр. сброса устр.
-  ИЧМ . Настр. сброса устр.

Настр. сброса устр.	Описание
"Завод. настр.", "Сброс пар."	Должны быть доступны два параметра сброса: - "Возврат к заводским настройкам", - "Сброс паролей".
Только "Завод. настр."	Будет доступна только одна настройка сброса: - "Сброс до заводских настроек".  <i>ОСТОРОЖНО! Если после установки этого флажка будет утерян пароль, то единственным способом вернуть контроль будет сброс настроек устройства защиты до заводских.</i>
Деактив. сброса	Настройки сброса будут отключены.  <i>ОСТОРОЖНО! Если после установки этого флажка будет утерян пароль, то устройство защиты необходимо будет отправить для обслуживания производителю.</i>

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Трансформ . Режим

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Id . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IdH . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IdG[1] . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IdGH[1] . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИН2 . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**I>**

При превышении величины срабатывания начинается отсчет паузы до отключения.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . Реж\_

I>	Описание
«-»	Не используется
ненаправленн_	Ненаправленное
вперед	Вперед
реверс	Реверс

**Выс\_ знач\_ 3Io**

Высокое значение тока на землю

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  3Io[1] . Реж\_

Выс_ знач_ 3Io	Описание
«-»	Не используется
ненаправленн_	Ненаправленное
вперед	Вперед
реверс	Реверс

**да/нет**

Да/нет

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Перез\_
-  Зю[1] . Только наблюдение
-  VG[1] . Только наблюдение
-  ТДС . Обмтк 1
-  ТДС . Обмтк 2
-  ТДС . Обмтк 3
- [ ... ]

да/нет	Описание
нет	Нет
да	Да

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:


-  ТепМод . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I2>[1] . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow I2>G[1]$  . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow КН[1]$  . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
U>	U>
U<	Значение срабатывания

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow df/dt$  . Реж\_



Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

### **Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  дельта фи . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

### **Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Зависимое отключение . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

### **Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Pr[1] . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется

Реж_	Описание
P>	Прямое превышение
Pp>	Обратное превышение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Qr . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
Q>	Прямое превышение
Qp>	Обратное превышение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  LVRT[1] . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  VG[1] . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
U>	U>
U<	Значение срабатывания

### Планир\_ устр\_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow$  U 012[1] . Реж.

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
U 1>	Повышенное напряжение прямой последовательности чередования фаз
U 1<	Пониженное напряжение прямой последовательности чередования фаз
U 2>	Повышенное напряжение обратной последовательности чередования фаз

### Планир\_ устр\_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow$  f[1] . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
f<	Пониженная частота
f>	Повышенная частота
f< и df/dt	Величина пониженной частоты и (мгновенное) значение скорости изменения частоты.
f> и df/dt	Величина повышенной частоты и (мгновенное) значение скорости изменения частоты.

Планир_ устр_	Описание
<b>f&lt; и DF/DT</b>	Величина пониженной частоты и (усредненное) значение скорости изменения частоты.
<b>f&gt; и DF/DT</b>	Величина повышенной частоты и (усредненное) значение скорости изменения частоты.
<b>df/dt</b>	Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты.
<b>дельта фи</b>	Рассчитанное значение: Выброс вектора

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЗПЭ[1] . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
<b>P&gt;</b>	Величина срабатывания по активной мощности нагрузки (перегрузки). Она может использоваться для контроля максимально допустимых пределов мощности трансформаторов или воздушных ЛЭП.
<b>P&lt;</b>	Величина срабатывания по активной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки) (например, вызванной холостым режимом двигателей).
<b>Pp&lt;</b>	Обратная недостаточность
<b>Pr&gt;</b>	Величина срабатывания по обратной активной мощности перегрузки. Защита от обратной подачи мощности в сеть электропитания.
<b>Q&gt;</b>	Величина срабатывания по реактивной мощности нагрузки (перегрузки). Контроль максимально допустимой реактивной мощности электрооборудования (трансформаторов или воздушных ЛЭП). При превышении максимально допустимого уровня батарея конденсаторов будет выключена.
<b>Q&lt;</b>	Величина срабатывания по реактивной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки). Контроль минимального значения реактивной мощности. Если она опускается ниже установленного значения, то батарея конденсаторов будет включена.
<b>Qp&lt;</b>	Обратная недостаточность
<b>Qr&gt;</b>	Величина срабатывания по обратной реактивной мощности перегрузки.
<b>S&gt;</b>	Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (перегрузки).

Реж_	Описание
S<	Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки).

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  KM[1] . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Q->&U< . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Повт. соед.[1] . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:


-  Синх . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:


-  LoE-Z1[1] . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  LoE-Z2[1] . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:


-  OST . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  V/f>[1] . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  InEn . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Z[1] . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

### **Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  АШ . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

### **Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  PSB . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

### **Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ВНО . Реж\_



Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  МСХН . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ВншЗащ[1] . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Внешн\_ мгн давл . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется

Планир_ устр_	Описание
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ВнешТемпМасл . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  НаблВнешТемп[1] . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТДС . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . Реж\_

Планир_устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КЦУ . Реж\_

Планир_устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КТТ . Реж\_

Планир_устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Планир\_ устр\_**

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ППот . Реж\_

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Системные аварийные сигналы . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  АнаP[1] . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	исп

**Используемый протокол**

Используемый протокол SCADA

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Scada . Протокол

Используемый протокол	Описание
«-»	Не используется
<b>Modbus RTU</b>	Протокол Modbus RTU
<b>Modbus TCP</b>	Протокол Modbus TCP
<b>Modbus TCP/RTU</b>	Протокол Modbus TCP/RTU
<b>DNP3 RTU</b>	Протокол распределенной сети RTU
<b>DNP3 TCP</b>	Протокол распределенной сети TCP
<b>DNP3 UDP</b>	Протокол распределенной сети UDP
<b>IEC 60870-5-103</b>	Протокол IEC 60870-5-103
<b>IEC 60870-5-104</b>	Протокол IEC 60870-5-104
<b>IEC 61850</b>	Связь IEC 61850
<b>Profibus</b>	Модуль Profibus

### **Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IRIG-B . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
<b>исп</b>	Применение

### **Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  SNTP . Реж\_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

### **Клв логич уравнений**

Число обязательных логических уравнений:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  **Логика . Клв логич уравнений**

Клв логич уравнений	Описание
0	0
5	5
10	10
20	20
40	40
80	80

### **Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  **Ген синусоиды . Реж\_**

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

### **Масшт\_**

Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Масшт\_

Масшт_	Описание
Удельн_ вел_	Удельные величины
Первичн_ вел_	Первичные величины
Втор_ вел_	Вторичные величины

### **Масшт\_**

Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Z . Масшт\_

Масшт_	Описание
Первичн_ вел_	Первичные величины
Втор_ вел_	Вторичные величины

### **Едн**

Единицы измерения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УТДС . Ед-ца температур

Едн	Описание
Celsius	Celsius
Fahrenheit	Fahrenheit

### **1..n, масштаб мощн**

k

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  СчЭн\_ . Ед-цы мощн.

1..n, масштаб мощн	Описание
<b>Автом.масштаб мощн</b>	Выбор префикса единиц (к, М, Г) и количества знаков после запятой для значений мощности в зависимости от основных параметров трансформаторов тока и напряжения.
<b>кВт, кВАр или кВА</b>	Выбрать префикс «к» для единиц (кВт, кВАр или кВА)
<b>МВт, МВАр или МВ·А</b>	Выбрать префикс «М» для единиц (МВт, МВАр или МВ·А)
<b>ГВт, ГВАр или ГВА</b>	Выбрать префикс «Г» для единиц (ГВт, ГВАр или ГВА)

### 1..n, масштаб энерг

1..n, масштабирование энергопотребления

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  СчЭн\_ . Ед-цы энерг

1..n, масштаб энерг	Описание
<b>Автом.масштаб энерг</b>	Выбор префикса единиц (к, М, Г) и количества знаков после запятой для значений мощности в зависимости от основных параметров трансформаторов тока и напряжения.
<b>кВт*ч, кВАр*ч или кВА*ч</b>	Выбрать префикс «к» для единиц (кВт*ч, кВАр*ч или кВА*ч)
<b>МВт*ч, МВ·Ар*ч или МВ·А*ч</b>	Выбрать префикс «М» для единиц (МВт*ч, МВ·Ар*ч или МВ·А*ч)
<b>ГВт*ч, ГВАр*ч или ГВА*ч</b>	Выбрать префикс «Г» для единиц (ГВт*ч, ГВАр*ч или ГВА*ч)

### Ном\_ напр\_

Номинальное напряжение цифровых входов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЦВх Слот X1 . Ном\_ напр\_

Ном_ напр_	Описание
<b>24 В пост. тока</b>	24 В пост. тока
<b>48 В пост. тока</b>	48 В пост. тока



Ном_напр_	Описание
<b>60 В пост. тока</b>	<i>60 В пост. тока</i>
<b>110 В пост. тока</b>	<i>110 В пост. тока</i>
<b>230 В пост. тока</b>	<i>230 В пост. тока</i>
<b>110 В пер. тока</b>	<i>110 В пер. тока</i>
<b>230 В пер. тока</b>	<i>230 В пер. тока</i>

### **Время устр\_дреб**

Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЦВх Слот X1 . Время устр\_дреб 1

Время устр_дреб	Описание
<b>нет врем_устр_дреб</b>	<i>Нет времени устранения дребезжания</i>
<b>20 мс</b>	<i>20 мс</i>
<b>50 мс</b>	<i>50 мс</i>
<b>100 мс</b>	<i>100 мс</i>

### **Ном\_напр\_**

Номинальное напряжение цифровых входов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЦВх Слот X5 . Ном\_напр\_

Ном_напр_	Описание
<b>24 В пост. тока</b>	<i>24 В пост. тока</i>
<b>48 В пост. тока</b>	<i>48 В пост. тока</i>
<b>60 В пост. тока</b>	<i>60 В пост. тока</i>
<b>110 В пост. тока</b>	<i>110 В пост. тока</i>
<b>230 В пост. тока</b>	<i>230 В пост. тока</i>

Ном_напр_	Описание
<b>110 В пер. тока</b>	<i>110 В пер. тока</i>
<b>230 В пер. тока</b>	<i>230 В пер. тока</i>

### **Время устр\_дреб**

Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЦВх Слот X5 . Время устр\_дреб 1

Время устр_дреб	Описание
<b>нет врем_устр_дреб</b>	<i>Нет времени устранения дребезжания</i>
<b>20 мс</b>	<i>20 мс</i>
<b>50 мс</b>	<i>50 мс</i>
<b>100 мс</b>	<i>100 мс</i>

### **Ном\_напр\_**

Номинальное напряжение цифровых входов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЦВх Слот X6 . Ном\_напр\_

Ном_напр_	Описание
<b>24 В пост. тока</b>	<i>24 В пост. тока</i>
<b>48 В пост. тока</b>	<i>48 В пост. тока</i>
<b>60 В пост. тока</b>	<i>60 В пост. тока</i>
<b>110 В пост. тока</b>	<i>110 В пост. тока</i>
<b>230 В пост. тока</b>	<i>230 В пост. тока</i>
<b>110 В пер. тока</b>	<i>110 В пер. тока</i>
<b>230 В пер. тока</b>	<i>230 В пер. тока</i>

**Время устр\_дреб**

Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.







На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЦВх Слот X6 . Время устр\_дреб 1

Время устр_дреб	Описание
нет врем_ устр_дреб	Нет времени устранения дребезжания
20 мс	20 мс
50 мс	50 мс
100 мс	100 мс

**1...n, режимы работы**

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы

1...n, режимы работы	Описание
Нормально разомкнутый (NO)	Принцип работы реле основан на нормально открытых контактах.
Нормально замкнутый (NC)	Принцип работы реле основан на нормально замкнутых контактах.

**1..n\_ Спис\_ назн\_**

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X2 . Подтверждение
-  РелВых Раз X2 . Назнач\_ 1
-  РелВых Раз X2 . Назнач\_ 2
-  РелВых Раз X2 . Подтверждение
-  РелВых Раз X2 . Назнач\_ 1
-  РелВых Раз X2 . Назнач\_ 2
- [...] ]

1..n_ Спис_ назн_	Описание
«-»	Нет присвоения
Защ . <b>введена</b>	Сигнал: Защита введена
Защ . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
Защ . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
Защ . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
Защ . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Защ . <b>Трев_ ф.А</b>	Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А
Защ . <b>Трев_ ф.В</b>	Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В
Защ . <b>Трев_ С</b>	Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С
Защ . <b>Трев_ З</b>	Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю
Защ . <b>Трев_</b>	Сигнал: Общий сигнал тревоги
Защ . <b>Откл ф.А</b>	Сигнал: Общее отключение ф.А
Защ . <b>Откл ф.В</b>	Сигнал: Общее отключение ф.В
Защ . <b>Откл ф.С</b>	Сигнал: Общее отключение ф.С
Защ . <b>Откл З</b>	Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю
Защ . <b>Откл</b>	Сигнал: Общее отключение
Защ . <b>Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет</b>	Сигнал: сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.
Защ . <b>I напр впер</b>	Сигнал: Прямое направление фазного тока при отказе
Защ . <b>I напр рев</b>	Сигнал: Обратное направление фазного тока при отказе
Защ . <b>I напр не возм</b>	Сигнал: Отказ фазы - отсутствует опорное напряжение
Защ . <b>Прм напр рсч ЗI</b>	Сигнал: Замыкание на землю (рассчитанное) в прямом направлении
Защ . <b>Расч. обр. напр. IG</b>	Сигнал: Замыкание на землю (рассчитанное) в обратном направлении

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Защ . <b>Напр рсч ЗI не опр</b>	Сигнал: Определение направления КЗ на землю (рассчитанного) невозможно
Защ . <b>Прм напр изм ЗI</b>	Сигнал: Замыкание на землю (измеренное) в прямом направлении
Защ . <b>Изм. обр. напр. IG</b>	Сигнал: Замыкание на землю (измеренное) в обратном направлении
Защ . <b>Напр изм ЗI не опр</b>	Сигнал: Определение направления КЗ на землю (измеренного) невозможно
Защ . <b>f(VL123) &lt; 10 Гц</b>	Частота каналов измерения 1-3 (UA, UB, UC) ниже 10 Гц.
Защ . <b>f(VL123) &gt; 10 Гц</b>	Частота каналов измерения 1-3 (UA, UB, UC) выше 10 Гц.
Защ . <b>f(VL123) &lt; 70 Гц</b>	Частота каналов измерения 1-3 (UA, UB, UC) ниже 70 Гц.
Защ . <b>f(VL123) &gt; 70 Гц</b>	Частота каналов измерения 1-3 (UA, UB, UC) выше 70 Гц.
Защ . <b>ДПФ неверн</b>	Значения ДПФ базы и гармоники (кроме 3Uo) не действительны. Они зависят от периода времени частоты и измеренных каналов 1-3 (UA, UB, UC).
Защ . <b>ДПФ верн</b>	Значения ДПФ базы и гармоники (кроме 3Uo) действительны. Они зависят от периода времени частоты и измеренных каналов 1-3 (UA, UB, UC).
Защ . <b>f(VX) &lt; 10 Гц</b>	Частота канала измерения 4 (Ux) ниже 10 Гц.
Защ . <b>f(VX) &gt; 10 Гц</b>	Частота канала измерения 4 (Ux) выше 10 Гц.
Защ . <b>f(VX) &lt; 70 Гц</b>	Частота канала измерения 4 (Ux) ниже 70 Гц.
Защ . <b>f(VX) &gt; 70 Гц</b>	Частота канала измерения 4 (Ux) выше 70 Гц.
Защ . <b>ДПФ неверн (VX)</b>	Значения ДПФ базы и гармоники Ux (только) не действительны.
Защ . <b>ДПФ верн (VX)</b>	Значения ДПФ базы и гармоники Ux (только) действительны.
Защ . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Защ . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Защ . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ТН . <b>Неверн. посл. фаз</b>	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].
ТТ нейтр . <b>Неверн. посл. фаз</b>	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].
Сил ТТ . <b>Неверн. посл. фаз</b>	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Генератор . <b>Авар. сигнал часов раб.</b>	<i>Аварийный сигнал часов работы</i>
Генератор . <b>Квит. часов работы</b>	<i>Квитирование часов работы</i>
Управление . <b>Локальный</b>	<i>Право на переключение Локальный</i>
Управление . <b>Удаленный</b>	<i>Право на переключение: Удаленное</i>
Управление . <b>Нет блок.</b>	<i>Отсутствие блокировки активно</i>
Управление . <b>КУ неопр</b>	<i>Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется).</i>
Управление . <b>КУ помехи</b>	<i>Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство.</i>
Управление . <b>Нет блок.-Вх</b>	<i>Отсутствие блокировки</i>
Распределительный щит[1] . <b>КУ один конт инд</b>	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявления неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пол не ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пол_ ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пол_ ОТКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>НЕДОВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пол_ нар_</b>	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
Распределительный щит[1] . <b>Гот_</b>	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>
Распределительный щит[1] . <b>t-зпзд</b>	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
Распределительный щит[1] . <b>Удалено</b>	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Распределительный щит[1] . <b>КВК-успех</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-неуд.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-неуд. кмд. откл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-напр. пркл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-КУ готов</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-блок поля</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-нет синх</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-synс.</i>
Распределительный щит[1] . <b>КВК-КУ удален</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.</i>
Распределительный щит[1] . <b>ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты</i>
Распределительный щит[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Распределительный щит[1] . <b>ПодКомОткл</b>	<i>Сигнал: Подтвердить команду отключения</i>
Распределительный щит[1] . <b>ВКЛ с ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[1] . <b>ВЫКЛ с кмд откл</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Инд полож смещен</b>	<i>Сигнал: Ложные индикаторы положения</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[1] . <b>КУизнос медл. КУ</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется</i>
Распределительный щит[1] . <b>Кви КУизнос СИ КУ</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>
Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Команда ВКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>
Распределительный щит[1] . <b>Команда ВЫКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную</i>
Распределительный щит[1] . <b>Запр ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Всп Вкл-Вх</b>	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
Распределительный щит[1] . <b>Всп Выкл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
Распределительный щит[1] . <b>Гот_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: РЦ готов</i>
Распределительный щит[1] . <b>Сис-синхрон-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Удалено-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[1] . <b>Пдт кмд откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ВЫКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[1] . <b>Кмд ВЫКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[1] . <b>Авар_ сигнал_ Оп</b>	<i>Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.")</i>
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл: If.A</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.A</i>
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл: If.B</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.B</i>
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл: If.C</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.C</i>
Распределительный щит[1] . <b>СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Квит Сч КомПер</b>	<i>Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства</i>
Распределительный щит[1] . <b>Сбр_СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения</i>
Распределительный щит[1] . <b>Трев. ур. изн.</b>	<i>Сигнал: Уставка для сигнала тревоги</i>
Распределительный щит[1] . <b>Блок ур изн</b>	<i>Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>
Распределительный щит[1] . <b>Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.</b>	<i>Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).</i>
Распределительный щит[1] . <b>Трев Iсум откл/час</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>
Распределительный щит[1] . <b>Квит трев Iсум откл/час</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[2] . <b>КУ один конт инд</b>	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
Распределительный щит[2] . <b>Пол не ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>Пол_ ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>Пол_ ОТКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>НЕДОВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
Распределительный щит[2] . <b>Пол_ нар_</b>	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
Распределительный щит[2] . <b>Гот_</b>	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>
Распределительный щит[2] . <b>t-зпзд</b>	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
Распределительный щит[2] . <b>Удалено</b>	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[2] . <b>Блок ВКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>
Распределительный щит[2] . <b>Блок ВЫКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>
Распределительный щит[2] . <b>КВК-успех</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>
Распределительный щит[2] . <b>КВК-неуд.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.</i>
Распределительный щит[2] . <b>КВК-неуд. кмд. откл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>
Распределительный щит[2] . <b>КВК-напр. пркл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
Распределительный щит[2] . <b>КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[2] . <b>КВК-КУ готов</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
Распределительный щит[2] . <b>КВК-блок поля</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>
Распределительный щит[2] . <b>КВК-нет синх</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-синс.</i>
Распределительный щит[2] . <b>КВК-КУ удален</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.</i>
Распределительный щит[2] . <b>ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты</i>
Распределительный щит[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Распределительный щит[2] . <b>ПодКомОткл</b>	<i>Сигнал: Подтвердить команду отключения</i>
Распределительный щит[2] . <b>ВКЛ с ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[2] . <b>ВыКЛ с кмд откл</b>	<i>Сигнал: Команда ВыКЛ содержит команду ВыКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[2] . <b>Инд полож смещен</b>	<i>Сигнал: Ложные индикаторы положения</i>
Распределительный щит[2] . <b>КУизнос медл. КУ</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется</i>
Распределительный щит[2] . <b>Кви КУизнос СИ КУ</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>
Распределительный щит[2] . <b>Кмд ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[2] . <b>Кмд ВыКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВыКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВыКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[2] . <b>Команда ВКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>
Распределительный щит[2] . <b>Команда ВыКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВыКЛ вручную</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[2] . <b>Запр ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>Всп Вкл-Вх</b>	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
Распределительный щит[2] . <b>Всп Выкл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
Распределительный щит[2] . <b>Гот_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: РЦ готов</i>
Распределительный щит[2] . <b>Сис-синхрон-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.</i>
Распределительный щит[2] . <b>Удалено-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[2] . <b>Пдт кмд откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля</i>
Распределительный щит[2] . <b>Блок ВКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>Блок ВКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>Блок ВКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>Блок ВЫКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>Блок ВЫКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>Блок ВЫКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[2] . <b>Кмд ВКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[2] . <b>Кмд ВЫКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[2] . <b>Авар_ сигнал_ Оп</b>	<i>Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.")</i>
Распределительный щит[2] . <b>СуммОткл: Iф.А</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[2] . <b>СуммОткл: Iф.В</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В</i>
Распределительный щит[2] . <b>СуммОткл: Iф.С</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С</i>
Распределительный щит[2] . <b>СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.</i>
Распределительный щит[2] . <b>Квит Сч КомПер</b>	<i>Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства</i>
Распределительный щит[2] . <b>Сбр_СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения</i>
Распределительный щит[2] . <b>Трев. ур. изн.</b>	<i>Сигнал: Уставка для сигнала тревоги</i>
Распределительный щит[2] . <b>Блок ур изн</b>	<i>Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>
Распределительный щит[2] . <b>Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.</b>	<i>Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).</i>
Распределительный щит[2] . <b>Трев Iсум откл/час</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>
Распределительный щит[2] . <b>Квит трев Iсум откл/час</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>
Распределительный щит[3] . <b>КУ один конт инд</b>	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
Распределительный щит[3] . <b>Пол не ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>Пол_ ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>Пол_ ОТКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>НЕДОВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
Распределительный щит[3] . <b>Пол_ нар_</b>	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
Распределительный щит[3] . <b>Гот_</b>	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[3] . <b>t-зпзд</b>	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
Распределительный щит[3] . <b>Удалено</b>	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[3] . <b>Блок ВКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>
Распределительный щит[3] . <b>Блок ВЫКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>
Распределительный щит[3] . <b>КВК-успех</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>
Распределительный щит[3] . <b>КВК-неуд.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределённом положении.</i>
Распределительный щит[3] . <b>КВК-неуд. кмд. откл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>
Распределительный щит[3] . <b>КВК-напр. пркл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
Распределительный щит[3] . <b>КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>
Распределительный щит[3] . <b>КВК-КУ готов</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
Распределительный щит[3] . <b>КВК-блок поля</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>
Распределительный щит[3] . <b>КВК-нет синх</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-sync.</i>
Распределительный щит[3] . <b>КВК-КУ удален</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.</i>
Распределительный щит[3] . <b>ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты</i>
Распределительный щит[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Распределительный щит[3] . <b>ПодКомОткл</b>	<i>Сигнал: Подтвердить команду отключения</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[3] . <b>ВКЛ с ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[3] . <b>ВЫКЛ с кмд откл</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[3] . <b>Инд полож смещен</b>	<i>Сигнал: Ложные индикаторы положения</i>
Распределительный щит[3] . <b>КУизнос медл. КУ</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется</i>
Распределительный щит[3] . <b>Кви КУизнос СИ КУ</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>
Распределительный щит[3] . <b>Кмд ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[3] . <b>Кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[3] . <b>Команда ВКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>
Распределительный щит[3] . <b>Команда ВЫКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную</i>
Распределительный щит[3] . <b>Запр ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>Всп Вкл-Вх</b>	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
Распределительный щит[3] . <b>Всп Выкл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
Распределительный щит[3] . <b>Гот_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: РЦ готов</i>
Распределительный щит[3] . <b>Сис-синхрон-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.</i>
Распределительный щит[3] . <b>Удалено-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[3] . <b>Пдт кмд откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[3] . <b>Блок ВКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>Блок ВКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>Блок ВКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>Блок ВЫКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>Блок ВЫКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>Блок ВЫКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[3] . <b>Кмд ВКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[3] . <b>Кмд ВЫКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[3] . <b>Авар_ сигнал_ Оп</b>	<i>Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.").</i>
Распределительный щит[3] . <b>СуммОткл: If.A</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.A</i>
Распределительный щит[3] . <b>СуммОткл: If.B</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.B</i>
Распределительный щит[3] . <b>СуммОткл: If.C</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.C</i>
Распределительный щит[3] . <b>СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.</i>
Распределительный щит[3] . <b>Квит Сч КомПер</b>	<i>Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства</i>
Распределительный щит[3] . <b>Сбр_СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения</i>
Распределительный щит[3] . <b>Трев. ур. изн.</b>	<i>Сигнал: Уставка для сигнала тревоги</i>
Распределительный щит[3] . <b>Блок ур изн</b>	<i>Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>



1..n_ Спис_ назн_	Описание
Распределительный щит[3] . <b>Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.</b>	<i>Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).</i>
Распределительный щит[3] . <b>Трев Исум откл/час</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>
Распределительный щит[3] . <b>Квит трев Исум откл/час</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>
Распределительный щит[4] . <b>КУ один конт инд</b>	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
Распределительный щит[4] . <b>Пол не ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>Пол_ ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>Пол_ ОТКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>НЕДОВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
Распределительный щит[4] . <b>Пол_ нар_</b>	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
Распределительный щит[4] . <b>Гот_</b>	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>
Распределительный щит[4] . <b>t-зпзд</b>	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
Распределительный щит[4] . <b>Удалено</b>	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[4] . <b>Блок ВКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>
Распределительный щит[4] . <b>Блок ВЫКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>
Распределительный щит[4] . <b>КВК-успех</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>
Распределительный щит[4] . <b>КВК-неуд.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.</i>
Распределительный щит[4] . <b>КВК-неуд. кмд. откл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Распределительный щит[4] . <b>КВК-напр. пркл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
Распределительный щит[4] . <b>КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>
Распределительный щит[4] . <b>КВК-КУ готов</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
Распределительный щит[4] . <b>КВК-блок поля</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>
Распределительный щит[4] . <b>КВК-нет синх</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-sync.</i>
Распределительный щит[4] . <b>КВК-КУ удален</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.</i>
Распределительный щит[4] . <b>ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты</i>
Распределительный щит[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Распределительный щит[4] . <b>ПодКомОткл</b>	<i>Сигнал: Подтвердить команду отключения</i>
Распределительный щит[4] . <b>ВКЛ с ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[4] . <b>ВЫКЛ с кмд откл</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[4] . <b>Инд полож смещен</b>	<i>Сигнал: Ложные индикаторы положения</i>
Распределительный щит[4] . <b>КУизнос медл. КУ</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется</i>
Распределительный щит[4] . <b>Кви КУизнос СИ КУ</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>
Распределительный щит[4] . <b>Кмд ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[4] . <b>Кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[4] . <b>Команда ВКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>
Распределительный щит[4] . <b>Команда ВЫКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную</i>
Распределительный щит[4] . <b>Запр ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>Всп Вкл-Вх</b>	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
Распределительный щит[4] . <b>Всп Выкл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
Распределительный щит[4] . <b>Гот_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: РЦ готов</i>
Распределительный щит[4] . <b>Сис-синхрон-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.</i>
Распределительный щит[4] . <b>Удалено-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[4] . <b>Пдт кмд откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля</i>
Распределительный щит[4] . <b>Блок ВКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>Блок ВКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>Блок ВКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>Блок ВЫКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>Блок ВЫКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>Блок ВЫКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[4] . <b>Кмд ВКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[4] . <b>Кмд ВЫКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[4] . <b>Авар_ сигнал_ Оп</b>	<i>Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.")</i>
Распределительный щит[4] . <b>СуммОткл: If.A</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.A</i>
Распределительный щит[4] . <b>СуммОткл: If.B</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.B</i>
Распределительный щит[4] . <b>СуммОткл: If.C</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.C</i>
Распределительный щит[4] . <b>СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.</i>
Распределительный щит[4] . <b>Квит Сч КомПер</b>	<i>Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства</i>
Распределительный щит[4] . <b>Сбр_СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения</i>
Распределительный щит[4] . <b>Трев. ур. изн.</b>	<i>Сигнал: Уставка для сигнала тревоги</i>
Распределительный щит[4] . <b>Блок ур изн</b>	<i>Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>
Распределительный щит[4] . <b>Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.</b>	<i>Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).</i>
Распределительный щит[4] . <b>Трев Iсум откл/час</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>
Распределительный щит[4] . <b>Квит трев Iсум откл/час</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>
Распределительный щит[5] . <b>КУ один конт инд</b>	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
Распределительный щит[5] . <b>Пол не ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
Распределительный щит[5] . <b>Пол_ ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
Распределительный щит[5] . <b>Пол_ ОТКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[5] . <b>НЕДОВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
Распределительный щит[5] . <b>Пол_ нар_</b>	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
Распределительный щит[5] . <b>Гот_</b>	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>
Распределительный щит[5] . <b>t-зпзд</b>	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
Распределительный щит[5] . <b>Удалено</b>	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[5] . <b>Блок ВКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>
Распределительный щит[5] . <b>Блок ВЫКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>
Распределительный щит[5] . <b>КВК-успех</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>
Распределительный щит[5] . <b>КВК-неуд.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределённом положении.</i>
Распределительный щит[5] . <b>КВК-неуд. кмд. откл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>
Распределительный щит[5] . <b>КВК-напр. пркл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
Распределительный щит[5] . <b>КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>
Распределительный щит[5] . <b>КВК-КУ готов</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
Распределительный щит[5] . <b>КВК-блок поля</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>
Распределительный щит[5] . <b>КВК-нет синх</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-sync.</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[5] . <b>КВК-КУ удален</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.</i>
Распределительный щит[5] . <b>ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты</i>
Распределительный щит[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Распределительный щит[5] . <b>ПодКомОткл</b>	<i>Сигнал: Подтвердить команду отключения</i>
Распределительный щит[5] . <b>ВКЛ с ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[5] . <b>ВЫКЛ с кмд откл</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[5] . <b>Инд полож смещен</b>	<i>Сигнал: Ложные индикаторы положения</i>
Распределительный щит[5] . <b>КУизнос медл. КУ</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется</i>
Распределительный щит[5] . <b>Кви КУизнос СИ КУ</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>
Распределительный щит[5] . <b>Кмд ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[5] . <b>Кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[5] . <b>Команда ВКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>
Распределительный щит[5] . <b>Команда ВЫКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную</i>
Распределительный щит[5] . <b>Запр ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ</i>
Распределительный щит[5] . <b>Всп Вкл-Вх</b>	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
Распределительный щит[5] . <b>Всп Выкл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
Распределительный щит[5] . <b>Гот_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: РЦ готов</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[5] . <b>Сис-синхрон-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.</i>
Распределительный щит[5] . <b>Удалено-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[5] . <b>Пдт кмд откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля</i>
Распределительный щит[5] . <b>Блок ВКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[5] . <b>Блок ВКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[5] . <b>Блок ВКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[5] . <b>Блок ВЫКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[5] . <b>Блок ВЫКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[5] . <b>Блок ВЫКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[5] . <b>Кмд ВКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[5] . <b>Кмд ВЫКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[5] . <b>Авар_ сигнал_ Оп</b>	<i>Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.")</i>
Распределительный щит[5] . <b>СуммОткл: Iф.А</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А</i>
Распределительный щит[5] . <b>СуммОткл: Iф.В</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В</i>
Распределительный щит[5] . <b>СуммОткл: Iф.С</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С</i>
Распределительный щит[5] . <b>СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.</i>
Распределительный щит[5] . <b>Квит Сч КомПер</b>	<i>Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[5] . <b>Сбр_СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения</i>
Распределительный щит[5] . <b>Трев. ур. изн.</b>	<i>Сигнал: Уставка для сигнала тревоги</i>
Распределительный щит[5] . <b>Блок ур изн</b>	<i>Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>
Распределительный щит[5] . <b>Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.</b>	<i>Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).</i>
Распределительный щит[5] . <b>Трев Исум откл/час</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>
Распределительный щит[5] . <b>Квит трев Исум откл/час</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>
Распределительный щит[6] . <b>КУ один конт инд</b>	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
Распределительный щит[6] . <b>Пол не ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
Распределительный щит[6] . <b>Пол_ ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
Распределительный щит[6] . <b>Пол_ ОТКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
Распределительный щит[6] . <b>НЕДОВКЛ</b>	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
Распределительный щит[6] . <b>Пол_ нар_</b>	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
Распределительный щит[6] . <b>Гот_</b>	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>
Распределительный щит[6] . <b>t-зпзд</b>	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
Распределительный щит[6] . <b>Удалено</b>	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[6] . <b>Блок ВКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>
Распределительный щит[6] . <b>Блок ВЫКЛ.</b>	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>
Распределительный щит[6] . <b>КВК-успех</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>



1..n_ Спис_ назн_	Описание
Распределительный щит[6] . <b>КВК-неуд.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.</i>
Распределительный щит[6] . <b>КВК-неуд. кмд. откл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>
Распределительный щит[6] . <b>КВК-напр. пркл.</b>	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
Распределительный щит[6] . <b>КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>
Распределительный щит[6] . <b>КВК-КУ готов</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
Распределительный щит[6] . <b>КВК-блок поля</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>
Распределительный щит[6] . <b>КВК-нет синх</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-sync.</i>
Распределительный щит[6] . <b>КВК-КУ удален</b>	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.</i>
Распределительный щит[6] . <b>ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты</i>
Распределительный щит[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Распределительный щит[6] . <b>ПодКомОткл</b>	<i>Сигнал: Подтвердить команду отключения</i>
Распределительный щит[6] . <b>ВКЛ с ВКЛ защ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[6] . <b>ВЫКЛ с кмд откл</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.</i>
Распределительный щит[6] . <b>Инд полож смещен</b>	<i>Сигнал: Ложные индикаторы положения</i>
Распределительный щит[6] . <b>КУизнос медл. КУ</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[6] . <b>Кви КУизнос СИ КУ</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>
Распределительный щит[6] . <b>Кмд ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[6] . <b>Кмд ВЫКЛ</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.</i>
Распределительный щит[6] . <b>Команда ВКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>
Распределительный щит[6] . <b>Команда ВЫКЛ вручную</b>	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную</i>
Распределительный щит[6] . <b>Запр ВКЛ</b>	<i>Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ</i>
Распределительный щит[6] . <b>Всп Вкл-Вх</b>	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
Распределительный щит[6] . <b>Всп Выкл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
Распределительный щит[6] . <b>Гот_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: РЦ готов</i>
Распределительный щит[6] . <b>Сис-синхрон-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.</i>
Распределительный щит[6] . <b>Удалено-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален</i>
Распределительный щит[6] . <b>Пдт кмд откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля</i>
Распределительный щит[6] . <b>Блок ВКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[6] . <b>Блок ВКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[6] . <b>Блок ВКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
Распределительный щит[6] . <b>Блок ВЫКЛ1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[6] . <b>Блок ВЫКЛ2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Распределительный щит[6] . <b>Блок ВЫКЛ3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
Распределительный щит[6] . <b>Кмд ВКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[6] . <b>Кмд ВЫКЛ-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
Распределительный щит[6] . <b>Авар_ сигнал_ Оп</b>	<i>Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.")</i>
Распределительный щит[6] . <b>СуммОткл: Iф.А</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А</i>
Распределительный щит[6] . <b>СуммОткл: Iф.В</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В</i>
Распределительный щит[6] . <b>СуммОткл: Iф.С</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С</i>
Распределительный щит[6] . <b>СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.</i>
Распределительный щит[6] . <b>Квит Сч КомПер</b>	<i>Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства</i>
Распределительный щит[6] . <b>Сбр_СуммОткл</b>	<i>Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения</i>
Распределительный щит[6] . <b>Трев. ур. изн.</b>	<i>Сигнал: Уставка для сигнала тревоги</i>
Распределительный щит[6] . <b>Блок ур изн</b>	<i>Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>
Распределительный щит[6] . <b>Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.</b>	<i>Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).</i>
Распределительный щит[6] . <b>Трев Iсум откл/час</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>
Распределительный щит[6] . <b>Квит трев Iсум откл/час</b>	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>
Id . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
Id . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Id . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Id . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Id . Трев_ ф.А	Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза А
Id . Трев_ ф.В	Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза В
Id . Трев_ ф.С	Сигнал: Система сигналов тревоги ф.С
Id . Трев_	Сигнал: Тревога
Id . Откл ф.А	Сигнал: Система отключения Фаза А
Id . Откл ф.В	Сигнал: Система отключения Фаза В
Id . Откл ф.С	Сигнал: Система отключения Фаза С
Id . Откл	Сигнал: Отключение
Id . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Id . Блк Г2	Сигнал: Заблокировано гармоникой2
Id . Блк Г4	Сигнал: Заблокировано гармоникой4
Id . Блк Г5	Сигнал: Заблокировано гармоникой5
Id . Блк Н2_Н4_Н5	Сигнал: Заблокировано гармониками (подавление)
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ	Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя из-за насыщения ТТ.
Id . Переходн	Сигнал: Временная стабилизация дифференциальной защиты после включения трансформатора.
Id . Ограничение	Сигнал: Ограничение дифференциальной защиты путем увеличения кривой отключения.
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L1	Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L1, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L1 из-за насыщения ТТ.
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L2	Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L2, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L2 из-за насыщения ТТ.
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L3	Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L3, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L3 из-за насыщения ТТ.
Id . Ограничение: ф.А	Ограничение: ф.А
Id . Ограничение: ф.В	Ограничение: ф.В
Id . Ограничение: ф.С	Ограничение: ф.С
Id . ИН2 Блк ф.А	Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.
Id . ИН2 Блк ф.В	Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.
Id . ИН2 Блк ф.С	Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Id . ИН4 Блок ф.А	Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.
Id . ИН4 Блок ф.В	Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.
Id . ИН4 Блок ф.С	Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.
Id . ИН5 Блок ф.А	Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.
Id . ИН5 Блок ф.В	Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.
Id . ИН5 Блок ф.С	Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.
Id . ВнБлок1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Id . ВнБлок2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Id . ВнБлок КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
IdH . акт_	Сигнал: Активный
IdH . ВнБлок	Сигнал: Внешняя блокировка
IdH . Блок КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdH . ВнБлок КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdH . Трев_ ф.А	Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза А
IdH . Трев_ ф.В	Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза В
IdH . Трев_ ф.С	Сигнал: Система сигналов тревоги ф.С
IdH . Трев_	Сигнал: Тревога
IdH . Откл ф.А	Сигнал: Система отключения Фаза А
IdH . Откл ф.В	Сигнал: Система отключения Фаза В
IdH . Откл ф.С	Сигнал: Система отключения Фаза С
IdH . Откл	Сигнал: Отключение
IdH . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdH . ВнБлок1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdH . ВнБлок2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdH . ВнБлок КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
IdG[1] . акт_	Сигнал: Активный
IdG[1] . ВнБлок	Сигнал: Внешняя блокировка

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
IdG[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdG[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdG[1] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
IdG[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
IdG[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdG[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdG[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdG[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
IdGH[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
IdGH[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
IdGH[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdGH[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdGH[1] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
IdGH[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
IdGH[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdGH[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdGH[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdGH[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
IdG[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
IdG[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
IdG[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdG[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdG[2] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
IdG[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
IdG[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdG[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdG[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdG[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
IdGH[2] . акт_	Сигнал: Активный
IdGH[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
IdGH[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdGH[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdGH[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
IdGH[2] . Откл	Сигнал: Отключение
IdGH[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdGH[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdGH[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdGH[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ИН2 . акт_	Сигнал: Активный
ИН2 . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ИН2 . Блк ф.А	Сигнал: Заблокирован ф.А
ИН2 . Блк ф.В	Сигнал: Заблокирован ф.В
ИН2 . Блк ф.С	Сигнал: Заблокирован ф.С
ИН2 . Блк 3I изм	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)
ИН2 . Блк 3I рсч	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)
ИН2 . 3-ф Блк	Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.
ИН2 . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ИН2 . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
И[1] . акт_	Сигнал: Активный
И[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
И[1] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
И[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
И[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
И[1] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
И[1] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
И[1] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
И[1] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
I[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[1] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[1] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[1] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[1] . Откл	Сигнал: Отключение
I[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[1] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[1] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[1] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[1] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[1] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[1] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[1] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[1] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[1] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[1] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[2] . акт_	Сигнал: Активный
I[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[2] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] . ИИ2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[2] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[2] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[2] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[2] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[2] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
I[2] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[2] . Откл	Сигнал: Отключение
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[2] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[2] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[2] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[2] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[2] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[2] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[2] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[2] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[3] . акт_	Сигнал: Активный
I[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[3] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[3] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[3] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[3] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[3] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[3] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[3] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[3] . Откл	Сигнал: Отключение
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
I[3] . <b>НабПоУм</b>	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[3] . <b>Ад_Набор 1</b>	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[3] . <b>Ад_Набор 2</b>	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[3] . <b>Ад_Набор 3</b>	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[3] . <b>Ад_Набор 4</b>	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] . <b>Вн рев блок-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[3] . <b>Ад_Набор1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[3] . <b>Ад_Набор2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[3] . <b>Ад_Набор3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[3] . <b>Ад_Набор4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[4] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
I[4] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
I[4] . <b>Вн рев блок</b>	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[4] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[4] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] . <b>ИН2 Блк</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[4] . <b>Трев_ ф.А</b>	Сигнал: Тревога ф.А
I[4] . <b>Трев_ ф.В</b>	Сигнал: Тревога ф.В
I[4] . <b>Трев_ ф.С</b>	Сигнал: Тревога ф.С
I[4] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
I[4] . <b>Откл ф.А</b>	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[4] . <b>Откл ф.В</b>	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[4] . <b>Откл ф.С</b>	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[4] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
I[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[4] . <b>НабПоУм</b>	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[4] . <b>Ад_Набор 1</b>	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[4] . <b>Ад_Набор 2</b>	Сигнал: Адаптивный параметр 2

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
I[4] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[4] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[4] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[4] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[4] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[4] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[5] . акт_	Сигнал: Активный
I[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[5] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[5] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[5] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[5] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[5] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[5] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[5] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[5] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[5] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[5] . Откл	Сигнал: Отключение
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[5] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[5] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[5] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[5] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
I[5] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I[5] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I[5] . <b>Вн рев блок-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
I[5] . <b>Ад_Набор1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
I[5] . <b>Ад_Набор2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
I[5] . <b>Ад_Набор3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
I[5] . <b>Ад_Набор4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>
I[6] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
I[6] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
I[6] . <b>Вн рев блок</b>	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
I[6] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
I[6] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I[6] . <b>ИН2 Блк</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения скачком</i>
I[6] . <b>Тревог_ ф.А</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
I[6] . <b>Тревог_ ф.В</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
I[6] . <b>Тревог_ ф.С</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
I[6] . <b>Тревог_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
I[6] . <b>Откл ф.А</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
I[6] . <b>Откл ф.В</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
I[6] . <b>Откл ф.С</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
I[6] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
I[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[6] . <b>НабПоУм</b>	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
I[6] . <b>Ад_Набор 1</b>	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
I[6] . <b>Ад_Набор 2</b>	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
I[6] . <b>Ад_Набор 3</b>	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
I[6] . <b>Ад_Набор 4</b>	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>
I[6] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
I[6] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I[6] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I[6] . <b>Вн рев блок-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
I[6] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[6] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[6] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[6] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3lo[1] . акт_	Сигнал: Активный
3lo[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3lo[1] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3lo[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3lo[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[1] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю
3lo[1] . Откл	Сигнал: Отключение
3lo[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[1] . 3loH2 Блк	Блокировано броском тока второй гармоники
3lo[1] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3lo[1] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3lo[1] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3lo[1] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3lo[1] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3lo[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3lo[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3lo[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[1] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3lo[1] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
3lo[1] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
3lo[1] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
3lo[1] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3lo[2] . акт_	Сигнал: Активный
3lo[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3lo[2] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3lo[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3lo[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
3lo[2] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю
3lo[2] . Откл	Сигнал: Отключение
3lo[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[2] . 3IoH2 Блк	Блокировано броском тока второй гармоники
3lo[2] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3lo[2] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3lo[2] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3lo[2] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3lo[2] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3lo[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3lo[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3lo[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[2] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3lo[2] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
3lo[2] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
3lo[2] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
3lo[2] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3lo[3] . акт_	Сигнал: Активный
3lo[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3lo[3] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3lo[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3lo[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[3] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю
3lo[3] . Откл	Сигнал: Отключение
3lo[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[3] . 3IoH2 Блк	Блокировано броском тока второй гармоники
3lo[3] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3lo[3] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3lo[3] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3lo[3] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3lo[3] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
3lo[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
3lo[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
3lo[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[3] . <b>Вн рев блок-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[3] . <b>Ад_Набор1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
3lo[3] . <b>Ад_Набор2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
3lo[3] . <b>Ад_Набор3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
3lo[3] . <b>Ад_Набор4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>
3lo[4] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
3lo[4] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
3lo[4] . <b>Вн рев блок</b>	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[4] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
3lo[4] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[4] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю</i>
3lo[4] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
3lo[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[4] . <b>3loH2 Блк</b>	<i>Блокировано броском тока второй гармоники</i>
3lo[4] . <b>НабПоУм</b>	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
3lo[4] . <b>Ад_Набор 1</b>	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
3lo[4] . <b>Ад_Набор 2</b>	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
3lo[4] . <b>Ад_Набор 3</b>	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
3lo[4] . <b>Ад_Набор 4</b>	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>
3lo[4] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
3lo[4] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
3lo[4] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[4] . <b>Вн рев блок-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[4] . <b>Ад_Набор1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
3lo[4] . <b>Ад_Набор2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
3lo[4] . <b>Ад_Набор3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
3lo[4] . <b>Ад_Набор4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>
ТепМод . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
ТепМод . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ТепМод . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ТепМод . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ТепМод . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал - перегрузка</i>
ТепМод . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
ТепМод . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТепМод . <b>Сброс тепл_ мод_</b>	<i>Сигнал: Сброс тепловой модели</i>
ТепМод . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ТепМод . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ТепМод . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>[1] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
I2>[1] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
I2>[1] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
I2>[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>[1] . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз</i>
I2>[1] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
I2>[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
I2>[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I2>[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>[2] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
I2>[2] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
I2>[2] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
I2>[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>[2] . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз</i>
I2>[2] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
I2>[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
I2>[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I2>[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>G[1] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
I2>G[1] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
I2>G[1] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
I2>G[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>G[1] . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз</i>
I2>G[1] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
I2>G[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>G[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
I2>G[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I2>G[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>G[2] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
I2>G[2] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
I2>G[2] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
I2>G[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>G[2] . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз</i>
I2>G[2] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
I2>G[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>G[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
I2>G[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I2>G[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[1] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[1] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[1] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КН[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[1] . <b>Тревл_ ф.А</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[1] . <b>Тревл_ ф.В</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[1] . <b>Тревл_ ф.С</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
КН[1] . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>
КН[1] . <b>Откл ф.А</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[1] . <b>Откл ф.В</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[1] . <b>Откл ф.С</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[1] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[1] . <b>Размык_ по Имин активно</b>	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>
КН[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[2] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[2] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[2] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КН[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[2] . <b>Тревл_ ф.А</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[2] . <b>Тревл_ ф.В</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[2] . <b>Тревл_ ф.С</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
КН[2] . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>
КН[2] . <b>Откл ф.А</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[2] . <b>Откл ф.В</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[2] . <b>Откл ф.С</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[2] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[2] . <b>Размык_ по Имин активно</b>	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>
КН[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[3] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
КН[3] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
КН[3] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
КН[3] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
КН[3] . <b>Трево_ ф.А</b>	Сигнал: Тревога ф.А
КН[3] . <b>Трево_ ф.В</b>	Сигнал: Тревога ф.В
КН[3] . <b>Трево_ ф.С</b>	Сигнал: Тревога ф.С
КН[3] . <b>Трево_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[3] . <b>Откл ф.А</b>	Сигнал: Общее отключение ф.А
КН[3] . <b>Откл ф.В</b>	Сигнал: Общее отключение ф.В
КН[3] . <b>Откл ф.С</b>	Сигнал: Общее отключение ф.С
КН[3] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
КН[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
КН[3] . <b>Размык_ по Имин активно</b>	Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.
КН[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КН[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
КН[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
КН[4] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
КН[4] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
КН[4] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
КН[4] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
КН[4] . <b>Трево_ ф.А</b>	Сигнал: Тревога ф.А
КН[4] . <b>Трево_ ф.В</b>	Сигнал: Тревога ф.В
КН[4] . <b>Трево_ ф.С</b>	Сигнал: Тревога ф.С
КН[4] . <b>Трево_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[4] . <b>Откл ф.А</b>	Сигнал: Общее отключение ф.А
КН[4] . <b>Откл ф.В</b>	Сигнал: Общее отключение ф.В
КН[4] . <b>Откл ф.С</b>	Сигнал: Общее отключение ф.С
КН[4] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
КН[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
КН[4] . <b>Размык_ по Имин активно</b>	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>
КН[4] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[4] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[4] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[5] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[5] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[5] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КН[5] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[5] . <b>Трев_ ф.А</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[5] . <b>Трев_ ф.В</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[5] . <b>Трев_ ф.С</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
КН[5] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>
КН[5] . <b>Откл ф.А</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[5] . <b>Откл ф.В</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[5] . <b>Откл ф.С</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[5] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[5] . <b>Размык_ по Имин активно</b>	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>
КН[5] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[5] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[5] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[6] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[6] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[6] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КН[6] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[6] . <b>Трев_ ф.А</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[6] . <b>Трев_ ф.В</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[6] . <b>Трев_ ф.С</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
КН[6] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[6] . <b>Откл ф.А</b>	Сигнал: Общее отключение ф.А
КН[6] . <b>Откл ф.В</b>	Сигнал: Общее отключение ф.В
КН[6] . <b>Откл ф.С</b>	Сигнал: Общее отключение ф.С
КН[6] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
КН[6] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
КН[6] . <b>Размык_ по Имин активно</b>	Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.
КН[6] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КН[6] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
КН[6] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
df/dt . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
df/dt . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
df/dt . <b>Блк по U&lt;</b>	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
df/dt . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
df/dt . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
df/dt . <b>Трев_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
df/dt . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
df/dt . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
df/dt . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
df/dt . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
df/dt . <b>ВнБлк КомОткл- Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
дельта фи . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
дельта фи . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
дельта фи . <b>Блк по U&lt;</b>	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
дельта фи . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
дельта фи . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
дельта фи . <b>Трев_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
дельта фи . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
дельта фи . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
дельта фи . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
дельта фи . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
дельта фи . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Зависимое отключение . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
Зависимое отключение . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
Зависимое отключение . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
Зависимое отключение . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Зависимое отключение . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
Зависимое отключение . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
Зависимое отключение . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Зависимое отключение . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Зависимое отключение . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Зависимое отключение . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Зависимое отключение . <b>Трев_-Вх</b>	Состояние входного модуля: Тревога
Зависимое отключение . <b>Откл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Отключение
Pr[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
Pr[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
Pr[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
Pr[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Pr[1] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
Pr[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
Pr[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Pr[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
Pr[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Pr[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Pr[2] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
Pr[2] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Pr[2] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Pr[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Pr[2] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>
Pr[2] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>
Pr[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
Pr[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
Pr[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Pr[3] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
Pr[3] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Pr[3] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Pr[3] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Pr[3] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>
Pr[3] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>
Pr[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
Pr[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
Pr[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Qr . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
Qr . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Qr . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Qr . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Qr . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>
Qr . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>
Qr . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Qr . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
Qr . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Qr . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
LVRT[1] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
LVRT[1] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
LVRT[1] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
LVRT[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
LVRT[1] . <b>Тревл_ ф.А</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
LVRT[1] . <b>Тревл_ ф.В</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
LVRT[1] . <b>Тревл_ ф.С</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
LVRT[1] . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>
LVRT[1] . <b>Откл ф.А</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
LVRT[1] . <b>Откл ф.В</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
LVRT[1] . <b>Откл ф.С</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
LVRT[1] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
LVRT[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LVRT[1] . <b>Идет t-LVRT</b>	<i>Сигнал: Идет t-LVRT</i>
LVRT[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
LVRT[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
LVRT[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
LVRT[2] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
LVRT[2] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
LVRT[2] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
LVRT[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
LVRT[2] . <b>Тревл_ ф.А</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
LVRT[2] . <b>Тревл_ ф.В</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
LVRT[2] . <b>Тревл_ ф.С</b>	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
LVRT[2] . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>
LVRT[2] . <b>Откл ф.А</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
LVRT[2] . <b>Откл ф.В</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
LVRT[2] . <b>Откл ф.С</b>	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
LVRT[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
LVRT[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
LVRT[2] . <b>Идет t-LVRT</b>	Сигнал: Идет t-LVRT
LVRT[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
LVRT[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
LVRT[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
VG[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
VG[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
VG[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
VG[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
VG[1] . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности
VG[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
VG[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
VG[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
VG[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
VG[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
VG[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
VG[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
VG[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
VG[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
VG[2] . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности
VG[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
VG[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
VG[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
VG[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
VG[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
U 012[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
U 012[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
U 012[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[1] . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
U 012[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
U 012[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
U 012[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
U 012[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
U 012[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
U 012[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
U 012[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[2] . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
U 012[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
U 012[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
U 012[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
U 012[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[3] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
U 012[3] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
U 012[3] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
U 012[3] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[3] . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[3] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
U 012[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
U 012[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
U 012[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
U 012[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
U 012[4] . акт_	Сигнал: Активный
U 012[4] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
U 012[4] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
U 012[4] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[4] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[4] . Откл	Сигнал: Отключение
U 012[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
U 012[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
U 012[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
U 012[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[5] . акт_	Сигнал: Активный
U 012[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
U 012[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
U 012[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[5] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[5] . Откл	Сигнал: Отключение
U 012[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
U 012[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
U 012[5] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
U 012[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[6] . акт_	Сигнал: Активный
U 012[6] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
U 012[6] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
U 012[6] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[6] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[6] . Откл	Сигнал: Отключение
U 012[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
U 012[6] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
U 012[6] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
U 012[6] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
f[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
f[1] . <b>Блк по U&lt;</b>	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[1] . <b>Тревл_ f</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[1] . <b>Тревл_ df/dt   DF/DT</b>	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[1] . <b>Тревл_ дельта фи</b>	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[1] . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[1] . <b>Откл Ч</b>	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[1] . <b>Откл df/dt   DF/DT</b>	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[1] . <b>Откл_ дельта фи</b>	Сигнал: Отключение дельта фи
f[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
f[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
f[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
f[2] . <b>Блк по U&lt;</b>	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[2] . <b>Тревл_ f</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[2] . <b>Тревл_ df/dt   DF/DT</b>	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[2] . <b>Тревл_ дельта фи</b>	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[2] . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
f[2] . <b>Откл Ч</b>	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[2] . <b>Откл df/dt   DF/DT</b>	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[2] . <b>Откл_ дельта фи</b>	Сигнал: Отключение дельта фи
f[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
f[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[3] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
f[3] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
f[3] . <b>Блк по U&lt;</b>	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[3] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[3] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[3] . <b>Тревл_ f</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[3] . <b>Тревл_ df/dt   DF/DT</b>	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[3] . <b>Тревл_ дельта фи</b>	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[3] . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[3] . <b>Откл Ч</b>	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[3] . <b>Откл df/dt   DF/DT</b>	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[3] . <b>Откл_ дельта фи</b>	Сигнал: Отключение дельта фи
f[3] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
f[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[4] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
f[4] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
f[4] . <b>Блк по U&lt;</b>	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[4] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[4] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
f[4] . Трев_ f	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[4] . Трев_ df/dt   DF/DT	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[4] . Трев_ дельта фи	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[4] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[4] . Откл Ч	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[4] . Откл df/dt   DF/DT	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[4] . Откл_ дельта фи	Сигнал: Отключение дельта фи
f[4] . Откл	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
f[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[5] . акт_	Сигнал: Активный
f[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
f[5] . Блк по U<	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[5] . Трев_ f	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[5] . Трев_ df/dt   DF/DT	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[5] . Трев_ дельта фи	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[5] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[5] . Откл Ч	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[5] . Откл df/dt   DF/DT	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[5] . Откл_ дельта фи	Сигнал: Отключение дельта фи
f[5] . Откл	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
f[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[5] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
f[6] . акт_	Сигнал: Активный
f[6] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
f[6] . Блк по U<	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[6] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[6] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[6] . Трев_ f	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[6] . Трев_ df/dt   DF/DT	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[6] . Трев_ дельта фи	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[6] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[6] . Откл Ч	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[6] . Откл df/dt   DF/DT	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[6] . Откл_ дельта фи	Сигнал: Отключение дельта фи
f[6] . Откл	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
f[6] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[6] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[6] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3ПЭ[1] . акт_	Сигнал: Активный
3ПЭ[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3ПЭ[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3ПЭ[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3ПЭ[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
3ПЭ[1] . Откл	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
3ПЭ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3ПЭ[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
3ПЭ[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
3ПЭ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3ПЭ[2] . акт_	Сигнал: Активный
3ПЭ[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
ЗПЭ[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
ЗПЭ[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[2] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
ЗПЭ[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[3] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
ЗПЭ[3] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
ЗПЭ[3] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
ЗПЭ[3] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[3] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[3] . <b>Откл</b>	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
ЗПЭ[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[4] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
ЗПЭ[4] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
ЗПЭ[4] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
ЗПЭ[4] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[4] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[4] . <b>Откл</b>	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
ЗПЭ[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[4] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[4] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[4] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
ЗПЭ[5] . акт_	Сигнал: Активный
ЗПЭ[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ЗПЭ[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ЗПЭ[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[5] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[5] . Откл	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
ЗПЭ[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[5] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[6] . акт_	Сигнал: Активный
ЗПЭ[6] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ЗПЭ[6] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ЗПЭ[6] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[6] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[6] . Откл	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
ЗПЭ[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[6] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[6] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[6] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
КМ[1] . акт_	Сигнал: Активный
КМ[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
КМ[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
КМ[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
КМ[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности
КМ[1] . Откл	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по коэффициенту мощности
КМ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КМ[1] . Компенсатор	Сигнал: Сигнал компенсации
КМ[1] . Невозможно	Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности - невозможно

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
КМ[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
КМ[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
КМ[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
КМ[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
КМ[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
КМ[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
КМ[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
КМ[2] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности
КМ[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по коэффициенту мощности
КМ[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
КМ[2] . <b>Компенсатор</b>	Сигнал: Сигнал компенсации
КМ[2] . <b>Невозможно</b>	Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности - невозможно
КМ[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
КМ[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
КМ[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Q->&U< . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
Q->&U< . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
Q->&U< . <b>Бл сб пр ТН</b>	Сигнал: Блокировка при отказе предохранителя (трансформатор напряжения)
Q->&U< . <b>Трев</b>	Сигнал: Аварийный сигнал защиты от недостаточного напряжения реактивной мощности
Q->&U< . <b>Развязка распредел. генерат.</b>	Сигнал: развязка (локального) генератора энергии/ресурса
Q->&U< . <b>Развязка ОТП</b>	Сигнал: Развязка в общей точке присоединения цепей
Q->&U< . <b>Угол мощ</b>	Сигнал: Превышен допустимый угол мощности
Q->&U< . <b>Уст реакт мощ</b>	Сигнал: Превышена допустимая уставка реактивной мощности
Q->&U< . <b>Умф нед</b>	Сигнал: Недостаточное межфазное напряжение
Q->&U< . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Q->&U< . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Повт. соедин.[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Повт. соедин.[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
Повт. соедин.[1] . <b>Блк. изм.</b>	Сигнал: Модуль заблокирован схемой контроля измерительной цепи
Повт. соедин.[1] . <b>Разъед энергорес</b>	Сигнал: высвобожденный энергоресурс.
Повт. соедин.[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Повт. соедин.[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Повт. соедин.[1] . <b>Разъед Увн ОТП-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал разъединения формируется в общей точке присоединения цепей (внешнее расцепление)
Повт. соедин.[1] . <b>ОТП сб пр ТН-Вх</b>	Состояние входного модуля: Блокировка при срабатывании предохранителя трансформатора напряжения в общей точке присоединения.
Повт. соедин.[1] . <b>повторное включение-Вх</b>	Этот сигнал указывает на состояние "повторное включение" (параллельное подключение к сети электропитания).
Повт. соедин.[1] . <b>Развязка1-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[1] . <b>Развязка2-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[1] . <b>Развязка3-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[1] . <b>Развязка4-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[1] . <b>Развязка5-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[1] . <b>Развязка6-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
Повт. соедин.[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
Повт. соедин.[2] . <b>Блк. изм.</b>	Сигнал: Модуль заблокирован схемой контроля измерительной цепи
Повт. соедин.[2] . <b>Разъед энергорес</b>	Сигнал: высвобожденный энергоресурс.
Повт. соедин.[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Повт. соедин.[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Повт. соедин.[2] . <b>Разъед Увн ОТП-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал разъединения формируется в общей точке присоединения цепей (внешнее расцепление)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Повт. соедин.[2] . <b>ОТП сб пр ТН-Вх</b>	Состояние входного модуля: Блокировка при срабатывании предохранителя трансформатора напряжения в общей точке присоединения.
Повт. соедин.[2] . <b>повторное включение-Вх</b>	Этот сигнал указывает на состояние "повторное включение" (параллельное подключение к сети электропитания).
Повт. соедин.[2] . <b>Развязка1-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[2] . <b>Развязка2-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[2] . <b>Развязка3-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[2] . <b>Развязка4-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[2] . <b>Развязка5-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Повт. соедин.[2] . <b>Развязка6-Вх</b>	Функция развязки, которая блокирует повторное включение.
Синх . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
Синх . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
Синх . <b>Актив. шина</b>	Сигнал: Флаг активной шины: 1=Активная шина, 0=Напряжение ниже уставки активной шины
Синх . <b>Актив линия</b>	Сигнал: Флаг активной линии: 1=Активная линия, 0=Напряжение ниже уставки активной линии
Синх . <b>Акт. тайм. вып. синхр.</b>	Сигнал: Таймер выполнения синхронизации активен (этот таймер запускается при приближении инициирования замыкания и останавливается в случае замыкания выключателя. Истечение срока действия означает сбой синхронизации.)
Синх . <b>Сбой синхрон</b>	Сигнал: Этот сигнал указывает, что синхронизация не удалась. Выключатель цепи остается в разомкнутом состоянии после истечения срока действия таймера выполнения синхронизации в течение 5 секунд.
Синх . <b>Синхп переопред</b>	Сигнал:Проверка синхронизма переопределена в связи с выполнением одного из условий переопределения синхронизма (НШ/НЛ или ВнОбход).
Синх . <b>Превыш разнU</b>	Сигнал: Разница напряжений между шиной и линией слишком высока.
Синх . <b>Превыш склж</b>	Сигнал: Разница частот (частота скольжения) между шиной и линией слишком высока.
Синх . <b>Превыш угл разн</b>	Сигнал: Разница фазовых углов между шиной и линией слишком высока.
Синх . <b>Сис-синхрон</b>	Сигнал: Напряжения на шине и в линии находятся в синхронизме в соответствии с критериями синхронизма в системе.

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Синх . <b>Замык готово</b>	Сигнал: Замык готово
Синх . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Синх . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Синх . <b>Обход-Вх</b>	Состояние входного модуля: Проверка синхронизма будет пропущена в том случае, если состояние назначенного сигнала (логический вход) принимает значение «истина».
Синх . <b>Иниц зам РЦ-Вх</b>	Состояние входного модуля: Инициирование замыкания выключателя с проверкой синхронизма с любого из управляющих источников (например ИЧМ/SCADA). Если состояние назначенного сигнала принимает значение «истина», будет инициирован сигнал на замыкание выключателя (источник-триггер).
LoE-Z1[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
LoE-Z1[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
LoE-Z1[1] . <b>Аварийный сигнал</b>	Сигнал: Аварийный сигнал потери возбуждения
LoE-Z1[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
LoE-Z1[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
LoE-Z1[1] . <b>Быстрое отключение V&lt;</b>	Сигнал: Быстрое отключение V<
LoE-Z1[1] . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	Заблокировано измерительной схемой контроля
LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
LoE-Z1[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
LoE-Z2[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
LoE-Z2[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
LoE-Z2[1] . <b>Аварийный сигнал</b>	Сигнал: Аварийный сигнал потери возбуждения
LoE-Z2[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
LoE-Z2[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
LoE-Z2[1] . <b>Быстрое отключение V&lt;</b>	Сигнал: Быстрое отключение V<
LoE-Z2[1] . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	Заблокировано измерительной схемой контроля
LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
LoE-Z2[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
LoE-Z1[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
LoE-Z1[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
LoE-Z1[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
LoE-Z1[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
LoE-Z1[2] . <b>Аварийный сигнал</b>	Сигнал: Аварийный сигнал потери возбуждения
LoE-Z1[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
LoE-Z1[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
LoE-Z1[2] . <b>Быстрое отключение V&lt;</b>	Сигнал: Быстрое отключение V<
LoE-Z1[2] . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	Заблокировано измерительной схемой контроля
LoE-Z1[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
LoE-Z1[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
LoE-Z1[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
LoE-Z2[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
LoE-Z2[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
LoE-Z2[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
LoE-Z2[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
LoE-Z2[2] . <b>Аварийный сигнал</b>	Сигнал: Аварийный сигнал потери возбуждения
LoE-Z2[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
LoE-Z2[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
LoE-Z2[2] . <b>Быстрое отключение V&lt;</b>	Сигнал: Быстрое отключение V<
LoE-Z2[2] . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	Заблокировано измерительной схемой контроля
LoE-Z2[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
LoE-Z2[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
LoE-Z2[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
OST . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
OST . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
OST . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
OST . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
OST . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	Заблокировано измерительной схемой контроля
OST . <b>Вынужд. блокировка</b>	Сигнал: модуль был вынужденно заблокирован, потому что истекло «максимальное время запаздывания».
OST . <b>Срабатывание ограни_ А</b>	Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах окружности реле сопротивления справа от ограничителя А.
OST . <b>Срабатывание ограни_ В</b>	Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах окружности реле сопротивления слева от ограничителя В.
OST . <b>Срабатывание Mho</b>	Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах характеристики (кривой).
OST . <b>Качания</b>	Сигнал: сопротивление в зоне нестабильных качаний (т.е. в пределах характеристики и внутри границ, определенных ограничителями А и В).
OST . <b>Старт</b>	Сигнал об обнаружении качания мощности (или события нарушения синхронизации). Сигнал принимает значение «истина», как только показатель сопротивления пересекает первый ограничитель, и сбрасывается при выходе за пределы характеристики.
OST . <b>Пропуск полюсов</b>	Сигнал об обнаружении пропуска полюса. Сигнал принимает значение «истина», как только сопротивление достигает 180°, и сбрасывается при выходе за пределы характеристики.
OST . <b>Действие</b>	Сигнал: модуль готов к отправке команды на отключение. Сигнал принимает значение «истина», как только показатель сопротивления пересекает второй ограничитель, и сбрасывается при выходе показателя сопротивления за пределы окружности реле сопротивления.
OST . <b>Тревога</b>	Сигнал, который подал модуль, т.е. показатель сопротивления вошел в окружность реле сопротивления и пересек первый ограничитель. Сброс аварийного сигнала происходит, когда измеренное сопротивление выходит из окружности без значения «Действие» или при сбросе сигнала «Отключение». Если значение

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
	«Макс. кол-во пропусков полюсов» больше 1, сигнал «Тревога» будет активен до тех пор, не будет сброшен сигнал «Отключение» или не закончится время, указанное для параметра «Время сброса».
OST . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
OST . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
OST . <b>Syst.is sym.</b>	Сигнал о том, что система находится в симметричном состоянии, т.е. значение тока обратной последовательности ниже «I2 макс», а значение тока прямой последовательности выше «I1 мин».
OST . <b>Блк dZ/dt</b>	Сигнал: модуль обнаружил сбой системы на основе значения «Частота изменения сопротивления за единицу времени» и, соответственно, включил самоблокировку.
OST . <b>Блк по мин. врем. запазд.</b>	Сигнал: модуль обнаружил сбой системы на основе значения «Минимальное время запаздывания» и, соответственно, включил самоблокировку.
OST . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
OST . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
OST . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
V/f>[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
V/f>[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
V/f>[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
V/f>[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
V/f>[1] . <b>Аварийный сигнал</b>	Сигнал: Аварийный сигнал перевозбуждения
V/f>[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
V/f>[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
V/f>[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
V/f>[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
V/f>[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
V/f>[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
V/f>[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
V/f>[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
V/f>[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
V/f>[2] . <b>Аварийный сигнал</b>	Сигнал: Аварийный сигнал перевозбуждения



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
V/f>[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
V/f>[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
V/f>[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
V/f>[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
V/f>[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
InEn . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
InEn . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
InEn . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
InEn . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
InEn . <b>Ав сиг</b>	Сигнал: Самопроизвольная подача напряжения
InEn . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
InEn . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
InEn . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	Заблокировано измерительной схемой контроля
InEn . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
InEn . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
InEn . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Z[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
Z[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
Z[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
Z[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Z[1] . <b>Блк по качанию мощн_</b>	Сигнал: дистанционная защита блокируется при обнаружении качания мощности
Z[1] . <b>Блк по ОН</b>	Сигнал: дистанционная защита блокируется модулем ограничения нагрузки
Z[1] . <b>Блк по MeasCircSupv</b>	Заблокировано измерительной схемой контроля
Z[1] . <b>Запущено</b>	Сигнал: дистанционная защита запущена.
Z[1] . <b>Тревога</b>	Тревога
Z[1] . <b>Отключение</b>	Отключение
Z[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Z[1] . <b>Тип неиск_ ф.А-ф.В</b>	Тип неиск_: L1/ф.А-L2/ф.В

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Z[1] . Тип неиск_ ф.В-ф.С	Тип неиск_ : L2/ф.В-L3/ф.С
Z[1] . Тип неиск_ ф.С-ф.А	Тип неиск_ : L3/ф.С-L1/ф.А
Z[1] . Тип неиск_ ф.А-ф.В-ф.С	Тип неиск_ : L1/ф.А-L2/ф.В-L3/ф.С
Z[1] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
Z[1] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
Z[1] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
Z[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Z[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Z[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Z[1] . Блк по качанию мощн_-Вх	Входное состояние модуля: блокировка (дистанционной защиты) при обнаружении качания мощности
Z[1] . Блк по ОН-Вх	Входное состояние модуля: блокировка (дистанционной защиты) модулем ограничения нагрузки
Z[1] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
Z[1] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
Z[2] . акт_	Сигнал: Активный
Z[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
Z[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
Z[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Z[2] . Блк по качанию мощн_	Сигнал: дистанционная защита блокируется при обнаружении качания мощности
Z[2] . Блк по ОН	Сигнал: дистанционная защита блокируется модулем ограничения нагрузки
Z[2] . Блк по MeasCircSupv	Заблокировано измерительной схемой контроля
Z[2] . Запущено	Сигнал: дистанционная защита запущена.
Z[2] . Тревога	Тревога
Z[2] . Отключение	Отключение
Z[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Z[2] . Тип неиск_ ф.А-ф.В	Тип неиск_ : L1/ф.А-L2/ф.В
Z[2] . Тип неиск_ ф.В-ф.С	Тип неиск_ : L2/ф.В-L3/ф.С

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Z[2] . Тип неиск_ ф.С-ф.А	Тип неиск_ : L3/ф.С-L1/ф.А
Z[2] . Тип неиск_ ф.А-ф.В-ф.С	Тип неиск_ : L1/ф.А-L2/ф.В-L3/ф.С
Z[2] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
Z[2] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
Z[2] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
Z[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Z[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Z[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Z[2] . Блк по качанию мощн_ -Вх	Входное состояние модуля: блокировка (дистанционной защиты) при обнаружении качания мощности
Z[2] . Блк по ОН-Вх	Входное состояние модуля: блокировка (дистанционной защиты) модулем ограничения нагрузки
Z[2] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
Z[2] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
АШ . акт_	Сигнал: Активный
АШ . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
АШ . Блк по MeasCircSupv	Заблокировано измерительной схемой контроля
АШ . Сраб	Сигнал о наличии измеренного сопротивления системы в зоне ограничителя нагрузки.
АШ . Действие	Сигнал о наличии измеренного сопротивления системы в зоне ограничителя нагрузки хотя бы на протяжении t-задержки.
АШ . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
АШ . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
PSB . акт_	Сигнал: Активный
PSB . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
PSB . Блк по MeasCircSupv	Заблокировано измерительной схемой контроля
PSB . Вынужд. блокировка	Сигнал: модуль был вынужденно заблокирован, потому что истекло «максимальное время запаздывания».
PSB . Срабатывание ограни_ А	Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах окружности реле сопротивления справа от ограничителя А.
PSB . Срабатывание ограни_ В	Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах окружности реле сопротивления слева от ограничителя В.

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
<b>PSB . Срабатывание Mho</b>	Сигнал: показатель сопротивления находится в пределах характеристики (кривой).
<b>PSB . Качания</b>	Сигнал: сопротивление в зоне нестабильных качаний (т.е. в пределах характеристики и внутри границ, определенных ограничителями А и В).
<b>PSB . Старт</b>	Сигнал об обнаружении качания мощности (или события нарушения синхронизации). Сигнал принимает значение «истина», как только показатель сопротивления пересекает первый ограничитель, и сбрасывается при выходе за пределы характеристики.
<b>PSB . Пропуск полюсов</b>	Сигнал об обнаружении пропуска полюса. Сигнал принимает значение «истина», как только сопротивление достигает 180°, и сбрасывается при выходе за пределы характеристики.
<b>PSB . Syst.is sym.</b>	Сигнал о том, что система находится в симметричном состоянии, т.е. значение тока обратной последовательности ниже «I2 макс», а значение тока прямой последовательности выше «I1 мин».
<b>PSB . Блок dZ/dt</b>	Сигнал: модуль обнаружил сбой системы на основе значения «Частота изменения сопротивления за единицу времени» и, соответственно, включил самоблокировку.
<b>PSB . Блок по мин. врем. запазд.</b>	Сигнал: модуль обнаружил сбой системы на основе значения «Минимальное время запаздывания» и, соответственно, включил самоблокировку.
<b>PSB . ВнБлок1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
<b>PSB . ВнБлок2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
<b>ВНО . акт_</b>	Сигнал: Активный
<b>ВНО . ВнБлок</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
<b>ВНО . Вн рев блок</b>	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
<b>ВНО . включ_</b>	Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.
<b>ВНО . I&lt;</b>	Сигнал: Ток без нагрузки.
<b>ВНО . ВнБлок1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
<b>ВНО . ВнБлок2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
<b>ВНО . Вн рев блок-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
<b>ВНО . Внешн_ВНП-Вх</b>	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал внешнего модуля ускорения при включении выключателя
<b>МСХН . акт_</b>	Сигнал: Активный
<b>МСХН . ВнБлок</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
<b>МСХН . Вн рев блок</b>	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
<b>МСХН . включ_</b>	Сигнал: Включена холодная нагрузка

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
МСХН . <b>обнар_</b>	Сигнал: Обнаружена холодная нагрузка
МСХН . <b>I&lt;</b>	Сигнал: Ток без нагрузки.
МСХН . <b>Бросок тока</b>	Сигнал: Бросок тока
МСХН . <b>Время уст</b>	Сигнал: Время установки
МСХН . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
МСХН . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
МСХН . <b>Вн рев блок-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
ВншЗащ[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
ВншЗащ[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
ВншЗащ[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] . <b>Трев_-Вх</b>	Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[1] . <b>Откл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗащ[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
ВншЗащ[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
ВншЗащ[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
ВншЗащ[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[2] . <b>Трев_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗащ[2] . <b>Откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
ВншЗащ[3] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗащ[3] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВншЗащ[3] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[3] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[3] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗащ[3] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВншЗащ[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ВншЗащ[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ВншЗащ[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[3] . <b>Трев_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗащ[3] . <b>Откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
ВншЗащ[4] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗащ[4] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВншЗащ[4] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[4] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[4] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗащ[4] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВншЗащ[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[4] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ВншЗащ[4] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ВншЗащ[4] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[4] . <b>Трев_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗащ[4] . <b>Откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
Внешн_ мгн давл . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>

<b>1..п_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
Внешн_ мгн давл . <b>Блк</b> <b>КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Внешн_ мгн давл . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
Внешн_ мгн давл . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
Внешн_ мгн давл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Внешн_ мгн давл . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Внешн_ мгн давл . <b>Трев_-Вх</b>	Состояние входного модуля: Тревога
Внешн_ мгн давл . <b>Откл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Отключение
ВнешТемпМасл . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
ВнешТемпМасл . <b>Блк</b> <b>КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк</b> <b>КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВнешТемпМасл . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
ВнешТемпМасл . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
ВнешТемпМасл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВнешТемпМасл . <b>ВнБлк</b> <b>КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВнешТемпМасл . <b>Трев_-</b> <b>Вх</b>	Состояние входного модуля: Тревога

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
ВнешТемпМасл . <b>Откл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Отключение
НаблВнешТемп[1] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
НаблВнешТемп[1] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
НаблВнешТемп[1] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
НаблВнешТемп[1] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
НаблВнешТемп[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
НаблВнешТемп[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
НаблВнешТемп[1] . <b>Трев_-Вх</b>	Состояние входного модуля: Тревога
НаблВнешТемп[1] . <b>Откл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Отключение
НаблВнешТемп[2] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
НаблВнешТемп[2] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
НаблВнешТемп[2] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
НаблВнешТемп[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
НаблВнешТемп[2] . <b>Трев_</b>	Сигнал: Тревога
НаблВнешТемп[2] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
НаблВнешТемп[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
НаблВнешТемп[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
НаблВнешТемп[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[2] . <b>Трев_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
НаблВнешТемп[2] . <b>Откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>Трев_-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>Откл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
УТДС . <b>Обмтк1 Набл</b>	<i>Сигнал: Обмтк1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . <b>Обмтк2 Набл</b>	<i>Сигнал: Обмтк2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . <b>Обмтк3 Набл</b>	<i>Сигнал: Обмтк3, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
УТДС . <b>Обмтк4 Набл</b>	Сигнал: Обмтк4, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . <b>Обмтк5 Набл</b>	Сигнал: Обмтк5, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . <b>Обмтк6 Набл</b>	Сигнал: Обмтк6, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . <b>ПодшДв1 Набл</b>	Сигнал: ПодшДв1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . <b>ПодшДв2 Набл</b>	Сигнал: ПодшДв2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . <b>СилНагр1 Набл</b>	Сигнал: СилНагр1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . <b>СилНагр2 Набл</b>	Сигнал: СилНагр2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . <b>Всп1 Набл</b>	Сигнал: Всп1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . <b>Всп2 Набл</b>	Сигнал: Всп2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . <b>Набл</b>	Сигнал: контроль каналов УТДС. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что все каналы ТДС исправны).
УТДС . <b>Соед_ акт_</b>	Сигнал: между термометром (УТДС) и защитным реле имеется активное соединение.
УТДС . <b>Выходы Прин</b>	Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.
ТДС . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
ТДС . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
ТДС . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
ТДС . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ТДС . <b>Тревл_</b>	Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
ТДС . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
ТДС . <b>Обмтк 1 Откл</b>	Обмотка 1 Сигнал: Отключение
ТДС . <b>Обмтк 1 Трев_</b>	Обмотка 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . <b>Обмтк 1 Пауза Авар</b>	Обмотка 1 Аварийный сигнал паузы
ТДС . <b>Обмтк 1 Неверн</b>	Обмотка 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . <b>Обмтк 2 Откл</b>	Обмотка 2 Сигнал: Отключение
ТДС . <b>Обмтк 2 Трев_</b>	Обмотка 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . <b>Обмтк 2 Пауза Авар</b>	Обмотка 2 Аварийный сигнал паузы
ТДС . <b>Обмтк 2 Неверн</b>	Обмотка 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . <b>Обмтк 3 Откл</b>	Обмотка 3 Сигнал: Отключение
ТДС . <b>Обмтк 3 Трев_</b>	Обмотка 3 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . <b>Обмтк 3 Пауза Авар</b>	Обмотка 3 Аварийный сигнал паузы
ТДС . <b>Обмтк 3 Неверн</b>	Обмотка 3 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . <b>Обмтк 4 Откл</b>	Обмотка 4 Сигнал: Отключение
ТДС . <b>Обмтк 4 Трев_</b>	Обмотка 4 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . <b>Обмтк 4 Пауза Авар</b>	Обмотка 4 Аварийный сигнал паузы
ТДС . <b>Обмтк 4 Неверн</b>	Обмотка 4 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . <b>Обмтк 5 Откл</b>	Обмотка 5 Сигнал: Отключение
ТДС . <b>Обмтк 5 Трев_</b>	Обмотка 5 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . <b>Обмтк 5 Пауза Авар</b>	Обмотка 5 Аварийный сигнал паузы
ТДС . <b>Обмтк 5 Неверн</b>	Обмотка 5 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . <b>Обмтк 6 Откл</b>	Обмотка 6 Сигнал: Отключение
ТДС . <b>Обмтк 6 Трев_</b>	Обмотка 6 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . <b>Обмтк 6 Пауза Авар</b>	Обмотка 6 Аварийный сигнал паузы

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
ТДС . Обмтк 6 Неверн	Обмотка 6 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . ПодшДв 1 Откл	Подшипник двигателя 1 Сигнал: Отключение
ТДС . ПодшДв 1 Трев_	Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . ПодшДв 1 Пауза Авар	Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал паузы
ТДС . ПодшДв 1 Неверн	Подшипник двигателя 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . ПодшДв 2 Откл	Подшипник двигателя 2 Сигнал: Отключение
ТДС . ПодшДв 2 Трев_	Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . ПодшДв 2 Пауза Авар	Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал паузы
ТДС . ПодшДв 2 Неверн	Подшипник двигателя 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . СилНагр 1 Откл	Несущий подшипник 1 Сигнал: Отключение
ТДС . СилНагр 1 Трев_	Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . СилНагр 1 Пауза Авар	Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал паузы
ТДС . СилНагр 1 Неверн	Несущий подшипник 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . СилНагр 2 Откл	Несущий подшипник 2 Сигнал: Отключение
ТДС . СилНагр 2 Трев_	Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . СилНагр 2 Пауза Авар	Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал паузы
ТДС . СилНагр 2 Неверн	Несущий подшипник 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . Всп1 Откл	Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Отключение
ТДС . Всп1 Трев_	Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . Всп1 Пауза Авар	Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал паузы

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
<b>ТДС . Всп1 Неверн</b>	<i>Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Всп2 Откл</b>	<i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Отключение</i>
<b>ТДС . Всп2 Трев_</b>	<i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
<b>ТДС . Всп2 Пауза Авар</b>	<i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал паузы</i>
<b>ТДС . Всп2 Неверн</b>	<i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Откл все Обм</b>	<i>Отключить все обмотки</i>
<b>ТДС . Авар_ Все Обм</b>	<i>Подать сигнал тревоги для всех обмоток</i>
<b>ТДС . Пауза Авар_ Все Обм</b>	<i>Подать сигнал тревоги превышения времени ожидания для всех обмоток</i>
<b>ТДС . Обмтк Группа Неверн</b>	<i>Обмотка Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Откл все подш дв</b>	<i>Отключить все подшипники двигателя</i>
<b>ТДС . Авар все подш дв</b>	<i>Подать сигнал тревоги для всех подшипников двигателя</i>
<b>ТДС . Пауза все подш дв</b>	<i>Аварийный сигнал паузы для всех подшипников двигателя</i>
<b>ТДС . ПодшДв Группа Неверн</b>	<i>Подшипник двигателя Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Откл все нес подш</b>	<i>Отключить все несущие подшипники</i>
<b>ТДС . Авар все нес подш</b>	<i>Подать сигнал тревоги для всех несущих подшипников</i>
<b>ТДС . Пауза все нес подш</b>	<i>Подать аварийный сигнал паузы для всех несущих подшипников</i>
<b>ТДС . СилНагр Группа Неверн</b>	<i>Несущий подшипник Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
<b>ТДС . Откл все люб грп</b>	<i>Отключение: все элементы любой группы</i>
<b>ТДС . Авар все люб грп</b>	<i>Аварийный сигнал: все элементы любой группы</i>
<b>ТДС . Пауза все люб грп</b>	<i>Пауза: все элементы любой группы</i>
<b>ТДС . Группа Откл 1</b>	<i>Группа отключения 1:</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
ТДС . <b>Группа Откл 2</b>	<i>Группа отключения 2:</i>
ТДС . <b>Пауза трев</b>	<i>Срок действия аварийного сигнала истек</i>
ТДС . <b>Вспмг. гр. отк.</b>	<i>Вспомогательная группа отключения</i>
ТДС . <b>Ав. сиг. вспомг. гр.</b>	<i>Аварийный сигнал вспомогательной группы</i>
ТДС . <b>Вр. ав. сиг. вспомг. гр.</b>	<i>Истечение времени аварийного сигнала вспомогательной группы</i>
ТДС . <b>Нев. вспомг. гр.</b>	<i>Неверная вспомогательная группа</i>
ТДС . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ТДС . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ТДС . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
УРОВ . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
УРОВ . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
УРОВ . <b>Ожидание триггера</b>	<i>Ожидание триггера</i>
УРОВ . <b>раб_</b>	<i>Сигнал: Модуль УРОВ запущен</i>
УРОВ . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Отказ выключателя</i>
УРОВ . <b>Блокировка</b>	<i>Сигнал: Блокировка</i>
УРОВ . <b>Квит блок</b>	<i>Сигнал: Квитирование блокировки</i>
УРОВ . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
УРОВ . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
УРОВ . <b>Триггер1-Вх</b>	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
УРОВ . <b>Триггер2-Вх</b>	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
УРОВ . <b>Триггер3-Вх</b>	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
КЦУ . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
КЦУ . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КЦУ . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога контроля цепей отключения</i>
КЦУ . <b>Невозможно</b>	<i>Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.</i>
КЦУ . <b>Всп Вкл-Вх</b>	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
КЦУ . <b>Всп Выкл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
КЦУ . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
КЦУ . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
КТТ . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
КТТ . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
КТТ . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения
КТТ . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КТТ . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ППот . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
ППот . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
ППот . <b>Тревл_</b>	Сигнал: Сигнал о падении потенциала
ППот . <b>Блк ППот</b>	Сигнал: Падение потенциала блокирует другие элементы.
ППот . <b>Вн. НП ТН</b>	Сигнал: Вн. НП ТН
ППот . <b>Вн. НП ТНЗ</b>	Сигнал: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю
ППот . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ППот . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ППот . <b>Вн. НП ТН-Вх</b>	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения
ППот . <b>Вн. НП ТНЗ-Вх</b>	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю
ППот . <b>Запуск блок.1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
ППот . <b>Запуск блок.2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
ППот . <b>Запуск блок.3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
ППот . <b>Запуск блок.4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
ППот . <b>Запуск блок.5-Вх</b>	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
СчЭн_ . <b>Перепп сч Ws Net</b>	Сигнал: Переполнение счетчика Ws Net
СчЭн_ . <b>Перепп сч Wp Net</b>	Сигнал: Переполнение счетчика Wp Net
СчЭн_ . <b>Перепп сч Wp+</b>	Сигнал: Переполнение счетчика Wp+
СчЭн_ . <b>Перепп сч Wp-</b>	Сигнал: Переполнение счетчика Wp-

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
<b>СчЭн_ . Переп сч Wq Net</b>	<i>Сигнал: Переполнение счетчика Wq Net</i>
<b>СчЭн_ . Переп сч Wq+</b>	<i>Сигнал: Переполнение счетчика Wq+</i>
<b>СчЭн_ . Переп сч Wq-</b>	<i>Сигнал: Переполнение счетчика Wq-</i>
<b>СчЭн_ . Кв. сч. Ws Net</b>	<i>Сигнал: Квитирование счетчика Ws Net</i>
<b>СчЭн_ . Кв. сч. Wp Net</b>	<i>Сигнал: Квитирование счетчика Wp Net</i>
<b>СчЭн_ . Wp+ Сбрс_ Сч</b>	<i>Сигнал: Квитирование счетчика Wp+</i>
<b>СчЭн_ . Wp- Сбрс_ Сч</b>	<i>Сигнал: Квитирование счетчика Wp-</i>
<b>СчЭн_ . Кв. сч. Wq Net</b>	<i>Сигнал: Квитирование счетчика Wq Net</i>
<b>СчЭн_ . Wq+ Сбрс_ Сч</b>	<i>Сигнал: Квитирование счетчика Wq+</i>
<b>СчЭн_ . Wq- Сбрс_ Сч</b>	<i>Сигнал: Квитирование счетчика Wq-</i>
<b>СчЭн_ . Квит_ всех Сч эн_</b>	<i>Сигнал: Квитирование всех счетчиков энергии</i>
<b>СчЭн_ . Сч Ws Net будет переп</b>	<i>Сигнал: Счетчик Ws Net скоро будет переполнен</i>
<b>СчЭн_ . Сч Wp Net будет переп</b>	<i>Сигнал: Счетчик Wp Net скоро будет переполнен</i>
<b>СчЭн_ . Сч Wp+ будет переп</b>	<i>Сигнал: Счетчик Wp+ скоро будет переполнен</i>
<b>СчЭн_ . Сч Wp- будет переп</b>	<i>Сигнал: Счетчик Wp- скоро будет переполнен</i>
<b>СчЭн_ . Сч Wq Net будет переп</b>	<i>Сигнал: Счетчик Wq Net скоро будет переполнен</i>
<b>СчЭн_ . Сч Wq+ будет переп</b>	<i>Сигнал: Счетчик Wq+ скоро будет переполнен</i>
<b>СчЭн_ . Сч Wq- будет переп</b>	<i>Сигнал: Счетчик Wq- скоро будет переполнен</i>
Системные аварийные сигналы . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
Системные аварийные сигналы . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Трев мощ Ватт</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по превышению разрешенной активной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Трев мощ Вар</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по превышению разрешенной реактивной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Трев мощ ВА</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по превышению разрешенной полной мощности</i>



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Системные аварийные сигналы . <b>Треп нагр Ватт</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по превышению средней активной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Треп нагр Вар</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по превышению средней реактивной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Треп нагр ВА</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по превышению средней полной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Треп ток нагрузки</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по усредненному току нагрузки</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Треп I КНИ</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Треп U КНИ</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному напряжению нелинейных искажений</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Откл мощ Ватт</b>	<i>Сигнал: Отключение по превышению разрешенной активной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Откл мощ Вар</b>	<i>Сигнал: Отключение по превышению разрешенной реактивной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Откл мощ ВА</b>	<i>Сигнал: Отключение по превышению разрешенной полной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Откл нагр Ватт</b>	<i>Сигнал: Отключение по превышению усредненной активной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Откл нагр Вар</b>	<i>Сигнал: Отключение по превышению усредненной реактивной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Откл нагр ВА</b>	<i>Сигнал: Отключение по превышению усредненной полной мощности</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Откл нагр по току</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по усредненному току нагрузки</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Откл I КНИ</b>	<i>Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений</i>
Системные аварийные сигналы . <b>Откл U КНИ</b>	<i>Сигнал: Отключение по суммарному напряжению нелинейных искажений</i>
Системные аварийные сигналы . <b>ВнБлк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
РелВых Раз X2 . <b>РелВых 1</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . <b>РелВых 2</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . <b>РелВых 3</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . <b>РелВых 4</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . <b>РелВых 5</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . <b>РелВых 6</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . <b>НЕЙТР_!</b>	<i>Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
	<i>контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>
РелВых Раз X2 . <b>Выходы Прин</b>	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>
РелВых Раз X5 . <b>РелВых 1</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X5 . <b>РелВых 2</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X5 . <b>РелВых 3</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X5 . <b>РелВых 4</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X5 . <b>НЕЙТР_!</b>	<i>Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>
РелВых Раз X5 . <b>Выходы Прин</b>	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>
РелВых Раз X6 . <b>РелВых 1</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . <b>РелВых 2</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . <b>РелВых 3</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . <b>РелВых 4</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . <b>РелВых 5</b>	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . <b>НЕЙТР_!</b>	<i>Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>
РелВых Раз X6 . <b>Выходы Прин</b>	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Аналог вх[1] . <b>Повр.провод</b>	<i>Сигнал: обрыв провода. Данный сигнал действителен только для аналогового входа в режиме 4...20 мА.</i>
Аналог вх[1] . <b>Вход пр. сиг</b>	<i>Вход принудительного сигнала</i>
Аналог вх[2] . <b>Повр.провод</b>	<i>Сигнал: обрыв провода. Данный сигнал действителен только для аналогового входа в режиме 4...20 мА.</i>
Аналог вх[2] . <b>Вход пр. сиг</b>	<i>Вход принудительного сигнала</i>
АнаP[1] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
АнаP[1] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
АнаP[1] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
АнаP[1] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
АнаP[1] . <b>Аварийный сигнал</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал входа</i>
АнаP[1] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
АнаP[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
АнаP[1] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
АнаP[1] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
АнаP[1] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
АнаP[2] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
АнаP[2] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
АнаP[2] . <b>Блк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
АнаP[2] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
АнаP[2] . <b>Аварийный сигнал</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал входа</i>
АнаP[2] . <b>Откл</b>	<i>Сигнал: Отключение</i>
АнаP[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
АнаP[2] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
АнаP[2] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
АнаP[2] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
АнаP[3] . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
АнаP[3] . <b>ВнБлк</b>	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
АнаР[3] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
АнаР[3] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
АнаР[3] . <b>Аварийный сигнал</b>	Сигнал: Аварийный сигнал входа
АнаР[3] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
АнаР[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаР[3] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
АнаР[3] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
АнаР[3] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
АнаР[4] . <b>акт_</b>	Сигнал: Активный
АнаР[4] . <b>ВнБлк</b>	Сигнал: Внешняя блокировка
АнаР[4] . <b>Блк КомОткл</b>	Сигнал: Блокировка команды отключения
АнаР[4] . <b>ВнБлк КомОткл</b>	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
АнаР[4] . <b>Аварийный сигнал</b>	Сигнал: Аварийный сигнал входа
АнаР[4] . <b>Откл</b>	Сигнал: Отключение
АнаР[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаР[4] . <b>ВнБлк1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
АнаР[4] . <b>ВнБлк2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
АнаР[4] . <b>ВнБлк КомОткл-Вх</b>	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Аналог вых[1] . <b>Режим прин.</b>	Благодаря данной функции нормальные состояния аналоговых выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если такие аналоговые выходы не находятся в выключенном состоянии. Данные аналоговые выходы могут быть переведены из нормального рабочего режима (аналоговые выходы работают в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.
Аналог вых[2] . <b>Режим прин.</b>	Благодаря данной функции нормальные состояния аналоговых выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если такие аналоговые выходы не находятся в выключенном состоянии. Данные аналоговые выходы могут быть переведены из нормального рабочего режима (аналоговые выходы работают в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Зап соб . <b>Сбр_ всех запис_</b>	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>
Авар_ Осц_ . <b>запись</b>	<i>Сигнал: Запись</i>
Авар_ Осц_ . <b>Пам_ переп_</b>	<i>Сигнал: Память переполнена</i>
Авар_ Осц_ . <b>Сброс ошиб_</b>	<i>Сигнал: Сброс ошибок из памяти</i>
Авар_ Осц_ . <b>Сбр_ всех запис_</b>	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>
Авар_ Осц_ . <b>Сброс всех записей</b>	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>
Авар_ Осц_ . <b>Руч_ пуск</b>	<i>Сигнал: Ручной пуск</i>
Авар_ Осц_ . <b>Пуск1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись</i>
Авар_ Осц_ . <b>Пуск2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись</i>
Авар_ Осц_ . <b>Пуск3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись</i>
Авар_ Осц_ . <b>Пуск4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись</i>
Авар_ Осц_ . <b>Пуск5-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись</i>
Авар_ Осц_ . <b>Пуск6-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись</i>
Авар_ Осц_ . <b>Пуск7-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись</i>
Авар_ Осц_ . <b>Пуск8-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись</i>
Авар.осцил_ . <b>Сброс всех записей</b>	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>
Рег трд . <b>Сброс всех записей</b>	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>
СД . <b>Системная ошибка</b>	<i>Сигнал: Сбой устройства</i>
СД . <b>Контакт самоконтроля</b>	<i>Сигнал: Контакт самоконтроля</i>
СД . <b>Новая ошибка</b>	<i>Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке.</i>
СД . <b>Новое предупреждение</b>	<i>Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением.</i>
Системный журнал . <b>акт_</b>	<i>Сигнал: Активный</i>
Сис . <b>Smart View через USB</b>	<i>Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс USB.</i>
Сис . <b>Smart View через Eth</b>	<i>Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс Ethernet.</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Scada . <b>SCADA подключена</b>	<i>К устройству подключена как минимум одна система SCADA.</i>
Scada . <b>SCADA не подключена</b>	<i>К устройству не подключены системы SCADA.</i>
DNP3 . <b>занято</b>	<i>Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</i>
DNP3 . <b>готово</b>	<i>Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</i>
DNP3 . <b>активно</b>	<i>Обмен данными с главным устройством (SCADA) в активном состоянии.</i>  <i>Обратите внимание, что для TCP/UDP это состояние будет постоянно иметь значение «Низкий», пока для параметра «Подтвердить DataLink» не будет установлено значение «Всегда».</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход0</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход1</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход2</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход3</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход4</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход5</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход6</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход7</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход8</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход9</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход10</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход11</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход12</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>











<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
DNP3 . <b>Двоич. вход61-I</b>	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. вход62-I</b>	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. вход63-I</b>	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
Modbus . <b>Передача RTU</b>	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
Modbus . <b>Передача TCP</b>	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
Modbus . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 11</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 12</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 13</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 14</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 15</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 16</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.5-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.6-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.7-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.8-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.9-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.10-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.11-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.12-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.13-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.14-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.15-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.16-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.17-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.18-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.19-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.20-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.21-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.22-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.23-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.24-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
<b>Modbus . Настр. двоичн. вх.25-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.26-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.27-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.28-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.29-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.30-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.31-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . <b>Настр. двоичн. вх.32-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
IEC 61850 . <b>Клиент MMS подключен</b>	<i>К устройству подключен как минимум один клиент MMS</i>
IEC 61850 . <b>Все подпис GOOSE акт_</b>	<i>Все подписчики GOOSE в устройстве работают</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.stVal</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind1.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind2.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind3.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind4.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind5.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind6.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind7.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind8.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind9.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind10.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind11.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind12.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind13.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind14.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind15.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind16.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind17.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind18.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind19.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind20.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind21.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind22.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind23.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind24.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind25.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind26.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind27.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind28.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind29.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind30.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind31.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.q</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.q</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.q</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.q</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.q</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.q</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.q</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind1.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind2.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind3.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind4.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind5.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind6.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind7.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind8.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind9.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind10.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind11.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind12.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind13.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind14.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind15.q</b>	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind16.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind17.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind18.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind19.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind20.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind21.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind22.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind23.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind24.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind25.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind26.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind27.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind28.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind29.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind30.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind31.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.q</b>	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO1</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO2</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO3</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>SPCSO24</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO25</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO26</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO27</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO28</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO29</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO30</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO31</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO32</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>Передача</b>	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
IEC103 . <b>Ош_ : Потеря события</b>	<i>Ошибка: потеря события</i>
IEC103 . <b>Режим тестирования включен</b>	<i>Сигнал: связь IEC103 переключена в режим тестирования.</i>
IEC103 . <b>Режим блокировки включен</b>	<i>Сигнал: активирована блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>
IEC103 . <b>Внеш. акт_ режима тест_-Вх</b>	<i>Входное состояние модуля: режим тестирования связи IEC103.</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
IEC103 . <b>Внеш. акт_ режима блок_-Вх</b>	<i>Входное состояние модуля: включение блокировки передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>
IEC104 . <b>занято</b>	<i>Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</i>
IEC104 . <b>готово</b>	<i>Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</i>
IEC104 . <b>Передача</b>	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
IEC104 . <b>Ош_ : Потеря события</b>	<i>Ошибка: потеря события</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 11</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 12</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 13</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 14</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 15</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 16</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>Данн ОК</b>	<i>Данные в поле ввода подтверждены (ДА=1)</i>
Profibus . <b>ОшПодМодуля</b>	<i>Назначаемый сигнал, сбой подмодуля, сбой связи.</i>
Profibus . <b>Соед_ акт_</b>	<i>Соединение активно</i>
Profibus . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Profibus . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 11</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 12</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 13</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 14</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 15</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 16</b>	<i>Команда SCADA</i>
IRIG-B . <b>IRIG-B активен</b>	<i>Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным.</i>
IRIG-B . <b>Инв_ сиг_ высо/низ ур_</b>	<i>Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно.</i>
IRIG-B . <b>Упр_ сигнал1</b>	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . <b>Упр_ сигнал2</b>	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . <b>Упр_ сигнал3</b>	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . <b>Упр_ сигнал4</b>	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . <b>Упр_ сигнал5</b>	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . <b>Упр_ сигнал6</b>	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>





<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
<b>SNTP . SNTP активен</b>	<i>Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным.</i>
<b>Синх. вр. . синхронизировано</b>	<i>Часы синхронизированы.</i>
<b>Статистика . КвиФн все</b>	<i>Сигнал: Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)</i>
<b>Статистика . СбрФнк Vavg</b>	<i>Сигнал: Сброс статистики</i>
<b>Статистика . КвитФн I Нагр</b>	<i>Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)</i>
<b>Статистика . КвитФн Ф Нагр</b>	<i>Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по мощности (средний, пиковый средний)</i>
<b>Статистика . КвиФн макс</b>	<i>Сигнал: Квитирование всех максимальных значений</i>
<b>Статистика . КвиФн мин</b>	<i>Сигнал: Квитирование всех минимальных значений</i>
<b>Статистика . ПускФн 1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Запуск статистики 1</i>
<b>Статистика . ПускФн 2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Запуск статистики 2</i>
<b>Статистика . ПускФн 3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Запуск статистики 3</i>
<b>Логика . ЛУ1.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
<b>Логика . ЛУ1.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
<b>Логика . ЛУ1.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
<b>Логика . ЛУ1.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
<b>Логика . ЛУ1.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
<b>Логика . ЛУ1.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
<b>Логика . ЛУ1.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
<b>Логика . ЛУ1.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
<b>Логика . ЛУ1.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
<b>Логика . ЛУ2.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ2.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ2.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ2.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ2.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ2.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ3.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ3.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ3.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ3.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ3.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ4.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ4.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ4.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ4.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ5.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ5.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ5.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ5.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ5.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ6.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ6.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ6.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ6.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ6.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ7.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ7.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ7.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ7.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ8.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ8.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ8.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ8.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ9.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ9.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ9.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ9.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ9.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ10.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ10.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ10.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ10.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ10.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ10.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ10.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ11.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ11.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ11.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ11.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ11.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ11.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ11.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ12.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ12.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ12.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ12.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ12.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ12.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ12.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ13.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ13.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ13.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ13.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ13.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ13.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ13.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ14.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ14.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ14.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ14.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ14.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ14.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ15.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ15.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ15.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ15.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ15.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ15.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ16.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ16.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ16.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ16.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ16.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ16.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ16.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ17.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ17.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ17.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ17.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ17.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ17.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ17.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ18.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ18.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ18.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ18.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ18.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ18.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ18.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ19.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ19.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ19.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ19.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ19.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ19.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ19.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ20.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ20.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ20.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ20.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ20.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ20.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ20.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ21.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ21.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ21.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ21.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ21.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ21.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ21.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ22.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ22.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ22.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ22.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ22.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ22.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ22.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ23.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ23.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ23.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ23.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ23.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ23.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ24.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ24.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ24.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ24.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ24.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ24.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ24.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ25.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ25.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ25.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ25.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ25.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ25.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ25.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ26.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ26.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ26.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ26.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ26.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ26.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ26.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ27.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ27.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ27.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ27.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ27.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ27.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ27.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ28.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ28.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ28.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ28.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ28.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ28.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ28.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ29.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ29.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ29.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ29.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ29.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ29.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ29.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ30.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ30.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ30.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ30.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ30.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ30.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ30.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ31.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ31.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ31.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ31.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ31.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ31.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ31.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ32.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ32.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ32.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ32.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ32.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ32.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ32.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ33.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ33.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ33.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ33.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ33.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ33.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ33.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ34.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ34.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ34.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ34.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ34.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ34.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ34.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ35.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ35.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ35.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ35.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ35.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ35.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ36.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ36.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ36.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ36.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ36.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ37.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ37.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ37.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ37.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ37.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ37.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ37.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ38.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ38.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ38.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ38.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ38.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ38.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ38.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ39.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ39.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ39.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ39.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ39.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ39.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ39.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ40.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ40.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ40.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ40.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ40.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ40.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ40.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ41.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ41.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ41.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ41.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ41.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ41.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ41.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ42.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ42.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ42.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ42.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ42.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ42.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ42.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ43.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ43.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ43.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ43.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ43.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ43.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ43.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ44.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ44.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ44.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ44.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ44.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ44.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ44.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ45.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ45.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ45.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ45.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ45.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ45.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ45.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ46.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ46.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ46.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ46.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ46.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ46.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ46.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ47.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ47.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ47.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ47.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ47.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ47.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ47.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ48.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ48.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ48.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ48.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ48.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ48.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ48.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ49.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ49.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ49.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ49.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ49.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ49.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ50.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ50.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ50.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ50.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ50.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ50.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ50.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ51.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ51.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ51.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ51.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ51.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ51.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ51.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ52.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ52.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ52.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ52.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ52.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ52.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ52.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ53.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ53.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ53.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ53.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ53.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ53.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ53.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ54.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ54.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ54.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ54.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ54.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ54.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ54.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ55.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ55.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ55.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ55.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ55.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ55.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ55.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ56.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ56.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ56.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ56.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ56.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ56.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ57.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ57.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ57.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ57.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ57.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ57.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ58.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ58.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ58.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ58.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ58.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ58.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ59.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ59.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ59.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ59.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ59.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ59.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ59.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ60.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ60.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ60.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ60.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ60.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ60.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ60.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ61.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ61.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ61.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ61.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ61.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ61.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ61.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ62.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ62.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ62.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ62.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ62.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ62.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ62.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ63.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ63.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ63.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ63.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ63.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ63.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ63.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ64.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ64.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ64.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ64.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ64.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ64.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ64.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ65.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ65.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ65.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ65.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ65.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ65.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ65.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ66.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ66.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ66.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ66.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ66.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ66.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ66.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ67.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ67.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ67.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ67.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ67.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ67.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ67.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ68.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ68.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ68.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ68.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ68.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ68.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ68.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ69.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ69.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ69.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ69.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ69.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ69.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ69.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ70.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ70.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ70.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ70.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ70.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ70.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ70.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ71.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ71.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ71.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ71.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ71.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ71.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ71.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ72.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ72.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ72.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ72.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ72.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ72.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ72.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ73.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ73.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ73.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ73.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ73.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ73.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ73.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ74.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ74.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ74.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ74.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ74.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ74.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ74.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ75.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ75.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ75.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ75.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ75.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ75.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ75.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ76.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ76.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ76.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ76.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ76.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ76.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ76.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ77.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ77.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ77.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ77.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ77.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ77.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ77.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ78.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ78.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ78.Шлюз вх1-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ78.Шлюз вх2-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ78.Шлюз вх3-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ78.Шлюз вх4-Вх</b>	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . <b>ЛУ78.Квит замк-Вх</b>	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . <b>ЛУ79.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ79.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)





<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ79.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ79.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ79.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ79.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ79.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . <b>ЛУ80.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ80.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ80.Шлюз вх1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ80.Шлюз вх2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ80.Шлюз вх3-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ80.Шлюз вх4-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . <b>ЛУ80.Квит замк-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Ген синусоиды . <b>Ручной пуск</b>	<i>Моделирование сбоя запущено вручную.</i>
Ген синусоиды . <b>Ручной останов</b>	<i>Моделирование сбоя остановлено вручную.</i>
Ген синусоиды . <b>работа</b>	<i>Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения</i>
Ген синусоиды . <b>Запущено</b>	<i>Моделирование сбоя запущено</i>
Ген синусоиды . <b>Остановлено</b>	<i>Моделирование сбоя остановлено</i>
Ген синусоиды . <b>Моделир внеш пуска- Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>
Ген синусоиды . <b>ВнБлк1-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Ген синусоиды . <b>ВнБлк2-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
Ген синусоиды . <b>Принуд закл-Вх</b>	<i>Состояние входного модуля:Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>
Сис . <b>НП 1</b>	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1</i>
Сис . <b>НП 2</b>	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2</i>
Сис . <b>НП 3</b>	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3</i>
Сис . <b>НП 4</b>	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4</i>
Сис . <b>Ручной ПНП</b>	<i>Сигнал: Ручное переключение наборов параметров</i>
Сис . <b>ПНП через Scada</b>	<i>Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 =&gt; переключиться на набор параметров 4).</i>
Сис . <b>ПУП через ФункВх</b>	<i>Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода</i>
Сис . <b>изменен мин 1 парам</b>	<i>Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр</i>
Сис . <b>Обход блок парам</b>	<i>Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров</i>
Сис . <b>Подт СД</b>	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов</i>
Сис . <b>Подт РелВых</b>	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов</i>
Сис . <b>Подт Сكد</b>	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA</i>
Сис . <b>Сбрс КомОткл</b>	<i>Сигнал: Сброс команды отключения</i>
Сис . <b>Подт СД-ИЧМ</b>	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов :ИЧМ</i>
Сис . <b>Подт РелВых-ИЧМ</b>	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов :ИЧМ</i>
Сис . <b>Подт Сكد-ИЧМ</b>	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA :ИЧМ</i>
Сис . <b>Сбрс КомОткл-ИЧМ</b>	<i>Сигнал: Сброс команды отключения :ИЧМ</i>
Сис . <b>Подт СД-SCADA</b>	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов :SCADA</i>
Сис . <b>Подт РелВых-SCADA</b>	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов :SCADA</i>
Сис . <b>Сбрс_сч_-SCADA</b>	<i>Сигнал: Сброс всех счетчиков :SCADA</i>
Сис . <b>Подт Сكد-SCADA</b>	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA :SCADA</i>
Сис . <b>Сбрс КомОткл-SCADA</b>	<i>Сигнал: Сброс команды отключения :SCADA</i>
Сис . <b>Кви опер Сч</b>	<i>Сигнал:: Кви опер Сч</i>

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
Сис . <b>Кви трев Сч</b>	Сигнал:: Кви трев Сч
Сис . <b>Квит КомОткСч</b>	Сигнал:: Квит КомОткСч
Сис . <b>Кви итг Сч</b>	Сигнал:: Кви итг Сч
Сис . <b>Подт СД-Вх</b>	Состояние входного модуля: Подтверждение светодиодных индикаторов через цифровой вход
Сис . <b>Подт РелВых-Вх</b>	Состояние входного модуля: Подтверждение релейных выходов
Сис . <b>Подт Сзд-Вх</b>	Состояние входа модуля: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA.
Сис . <b>НП1-Вх</b>	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . <b>НП2-Вх</b>	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . <b>НП3-Вх</b>	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . <b>НП4-Вх</b>	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . <b>Блок. настройки-Вх</b>	Состояние входного модуля: До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.
Сис . <b>Internal test state</b>	Auxiliary state for testing purposes.

### **1...n, режимы работы**






На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X5 . Режим работы
-  РелВых Раз X5 . Режим работы
-  РелВых Раз X5 . Режим работы
-  РелВых Раз X5 . Режим работы

<b>1...n, режимы работы</b>	<b>Описание</b>
<b>Нормально разомкнутый (NO)</b>	Принцип работы реле основан на нормально открытых контактах.
<b>Нормально замкнутый (NC)</b>	Принцип работы реле основан на нормально замкнутых контактах.

**1...n, режимы работы**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X6 . Режим работы
-  РелВых Раз X6 . Режим работы
-  РелВых Раз X6 . Режим работы
-  РелВых Раз X6 . Режим работы
-  РелВых Раз X6 . Режим работы

<b>1...n, режимы работы</b>	<b>Описание</b>
<b>Нормально разомкнутый (NO)</b>	<i>Принцип работы реле основан на нормально открытых контактах.</i>
<b>Нормально замкнутый (NC)</b>	<i>Принцип работы реле основан на нормально замкнутых контактах.</i>

**Тип входа**

Тип входа: Выберите диапазон значений на входе и тип

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Аналог вх[1] . Реж.

<b>Тип входа</b>	<b>Описание</b>
<b>0...20 mA</b>	<i>0...20 mA</i>
<b>4...20 mA</b>	<i>4...20 mA</i>
<b>0...10V</b>	<i>0...10V</i>

**Тип входа**

Тип входа: Выберите диапазон значений на входе и тип

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  Аналог вх[2] . Реж.

<b>Тип входа</b>	<b>Описание</b>
<b>0...20 mA</b>	<i>0...20 mA</i>
<b>4...20 mA</b>	<i>4...20 mA</i>

Тип входа	Описание
0...10V	0...10V

### 1..n, список аналоговых выходов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Аналог вых[1] . Распред\_
-  Аналог вых[2] . Распред\_

1..n, список аналоговых выходов	Описание
«-»	Нет присвоения
ТН . f	Измеренное значение: Частота
ТН . UAB СКЗ	Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (СКЗ)
ТН . UBC СКЗ	Измеренное значение: Линейное напряжение (СКЗ)
ТН . UCA СКЗ	Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (СКЗ)
ТН . UA СКЗ	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (СКЗ)
ТН . UB СКЗ	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (СКЗ)
ТН . UC СКЗ	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (СКЗ)
ТН . VX изм СКЗ	Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (СКЗ)
ТН . UX расч СКЗ	Измеренное (рассчитанное) значение: VG (СКЗ)
ТН . UAB КНИ	Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициент нелинейных искажений
ТН . UBC КНИ	Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициент нелинейных искажений
ТН . UCA КНИ	Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициент нелинейных искажений
ТН . UA КНИ	Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициент нелинейных искажений
ТН . UB КНИ	Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициент нелинейных искажений
ТН . UC КНИ	Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициент нелинейных искажений
ТТ нейтр . Iф.А СКЗ	Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)



<b>1..n, список аналоговых выходов</b>	<b>Описание</b>
ТТ нейтр . <b>Iф.В СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.С СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>3Io изм СКЗ</b>	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>3Io расч СКЗ</b>	<i>Рассчитанное значение: 3Io (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.А КНИ</b>	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.В КНИ</b>	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.С КНИ</b>	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>
ТепМод . <b>Исп теплов_емк_</b>	<i>Измеренное значение: Использованная тепловая емкость</i>
Синх . <b>Част склж</b>	<i>Частота скольжения</i>
Синх . <b>Разн U</b>	<i>Разница напряжений между шиной и линией.</i>
Синх . <b>Разн угл</b>	<i>Разница углов между шиной и линией.</i>
Синх . <b>f шн</b>	<i>Частота на шине</i>
Синх . <b>f лн</b>	<i>Частота в линии</i>
Синх . <b>U шн</b>	<i>Напряжение на шине</i>
Синх . <b>U лн</b>	<i>Напряжение в линии</i>
Синх . <b>Угол шины</b>	<i>Угол шины (опорный)</i>
Синх . <b>Угол линии</b>	<i>Угол линии</i>
УТДС . <b>Обмтк1</b>	<i>Обмотка 1</i>
УТДС . <b>Обмтк2</b>	<i>Обмотка 2</i>
УТДС . <b>Обмтк3</b>	<i>Обмотка 3</i>
УТДС . <b>Обмтк4</b>	<i>Обмотка 4</i>
УТДС . <b>Обмтк5</b>	<i>Обмотка 5</i>
УТДС . <b>Обмтк6</b>	<i>Обмотка 6</i>
УТДС . <b>ПодшДв1</b>	<i>Подшипник двигателя 1</i>
УТДС . <b>ПодшДв2</b>	<i>Подшипник двигателя 2</i>
УТДС . <b>СилНагр1</b>	<i>Несущий подшипник 1</i>
УТДС . <b>СилНагр2</b>	<i>Несущий подшипник 2</i>
УТДС . <b>Всп1</b>	<i>Вспомогательное оборудование1</i>
УТДС . <b>Всп2</b>	<i>Вспомогательное оборудование2</i>
УТДС . <b>ТДС Макс</b>	<i>Максимальная температура всех каналов.</i>

<b>1..n, список аналоговых выходов</b>	<b>Описание</b>
ТДС . <b>Макс темп обмотки</b>	Максимальная температура обмотки двигателя в градусах С.
ТДС . <b>Макс темп под двиг</b>	Максимальная температура подшипника двигателя в градусах С.
СчЭн_ . <b>S СКЗ</b>	Рассчитанное значение: Полная мощность (СКЗ)
СчЭн_ . <b>P СКЗ</b>	Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (СКЗ)
СчЭн_ . <b>Q</b>	Рассчитанное значение: Реактивная мощность (Q- = подведённая реактивная мощность, Q+ = потребленная реактивная мощность) (первичный)
СчЭн_ . <b>cos Φ (±)</b>	Рассчитанное значение: Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: (+)KM:I отст. от V (-)KM:I опер. V
СчЭн_ . <b>cos φ СКЗ(±)</b>	Измеренное значение (расчетное): Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: (+)KM:I отст. от V (-)KM:I опер. V
СчЭн_ . <b>Ws Net</b>	Абсолютное время полной мощности
СчЭн_ . <b>Wp Net</b>	Абсолютное время активной мощности
СчЭн_ . <b>Wp+</b>	Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия
СчЭн_ . <b>Wp-</b>	Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)
СчЭн_ . <b>Wq Net</b>	Абсолютное время реактивной мощности
СчЭн_ . <b>Wq+</b>	Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия
СчЭн_ . <b>Wq-</b>	Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)

### **Тип выхода**

Тип выхода: Выбрать диапазон и тип выхода

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Аналог вых[1] . Диапазон

<b>Тип выхода</b>	<b>Описание</b>
<b>0...20mA</b>	0...20mA
<b>4...20mA</b>	4...20mA
<b>0...10V</b>	0...10V

**Тип выхода**

Тип выхода: Выбрать диапазон и тип выхода

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  Аналог вых[2] . Диапазон

Тип выхода	Описание
0...20mA	0...20mA
4...20mA	4...20mA
0...10V	0...10V

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  ИНД группа А . Замкн\_
-  ИНД группа А . Замкн\_
-  ИНД группа А . Замкн\_
-  ИНД группа А . Замкн\_
-  ИНД группа А . Замкн\_
-  ИНД группа А . Замкн\_
- [...]

Реж_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный
акт.,подтв.по аварийн.сиг.	Замыкание светодиодных индикаторов активно, но будет подтверждено (сброшено) автоматически(функцией защиты) при поступлении нового аварийного сигнала.

**Акт цвет диода**

Активный цвет СД

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  ИНД группа А . Акт цвет диода
-  ИНД группа А . Неакт цвет диода
-  ИНД группа А . Акт цвет диода
-  ИНД группа А . Неакт цвет диода
-  ИНД группа А . Акт цвет диода
-  ИНД группа А . Неакт цвет диода
- [...]

<b>Акт цвет диода</b>	<b>Описание</b>
зел_	<i>Зеленый</i>
красн_	<i>Красный</i>
красн_ миг_	<i>Красный, мигающий</i>
зел_ миг_	<i>Зеленый, мигающий</i>
«-»	<i>Нет присвоения</i>

### **Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИНД группа В . Замкн\_
-  ИНД группа В . Замкн\_
-  ИНД группа В . Замкн\_
-  ИНД группа В . Замкн\_
-  ИНД группа В . Замкн\_
-  ИНД группа В . Замкн\_
- [...]







<b>Реж_</b>	<b>Описание</b>
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>

Реж_	Описание
акт.,подтв.по аварийн.сиг.	Замыкание светодиодных индикаторов активно, но будет подтверждено (сброшено) автоматически(функцией защиты) при поступлении нового аварийного сигнала.

### **Акт цвет диода**

Активный цвет СД

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИНД группа В . Акт цвет диода
-  ИНД группа В . Неакт цвет диода
-  ИНД группа В . Акт цвет диода
-  ИНД группа В . Неакт цвет диода
-  ИНД группа В . Акт цвет диода
-  ИНД группа В . Неакт цвет диода
- [...]

Акт цвет диода	Описание
зел_	Зеленый
красн_	Красный
красн_ миг_	Красный, мигающий
зел_ миг_	Зеленый, мигающий
«-»	Нет присвоения

### **Пдт. клавишей С**

Выбор подтверждаемых элементов, сброс которых можно выполнять нажатием клавиши С.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Пдт. клавишей С




Пдт. клавишей С	Описание
Ничего	Нет элементов, которые можно сбросить просто длительным нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). Именно поэтому клавиша

<b>Пдт. клавишей С</b>	<b>Описание</b>
	"С" сработает только как клавиша быстрого доступа к меню подтверждения, в котором пользователю потребуется выбрать элементы для сброса.
<b>Пдт. СДИ без пароля</b>	Подтверждение (сброс) всех индикаторов (СДИ) выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). При этом пароль не вводится. На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.
<b>Пдт. СДИ</b>	Сброс всех индикаторов (СДИ) выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.
<b>Пдт. СДИ и реле</b>	Сброс всех индикаторов (СДИ) и всех подтверждаемых бинарных выходных реле выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.
<b>Пдт. все</b>	Сброс всех подтверждаемых элементов выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Все индикаторы и</li> <li>- все бинарные выходные реле и</li> <li>- все сигналы замкнутого состояния SCADA и</li> <li>- команда отключения.</li> </ul> <p>На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, то есть все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</p>

**Длит-ть**

Время записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:




-  Статистика . Пуск I-нагр по\_
-  Статистика . Пуск P-нагр по\_
-  Статистика . Пуск Vavg через:

<b>Длит-ть</b>	<b>Описание</b>
<b>Длит-ть</b>	Время записи
<b>ПускФнк</b>	Функция пуска

**Длит-ть**

Время записи




На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Статистика . Длит I-нагр
-  Статистика . Длит P-нагр
-  Статистика . Длительность Vavg

<b>Длит-ть</b>	<b>Описание</b>
<b>2 с</b>	с
<b>5 с</b>	с
<b>10 с</b>	с
<b>15 с</b>	Секунды
<b>30 с</b>	Секунды
<b>1 мин</b>	Минута
<b>5 мин</b>	Минута
<b>10 мин</b>	Минута
<b>15 мин</b>	Минута
<b>30 мин</b>	Минута
<b>1 h</b>	Часы
<b>2 h</b>	Часы
<b>6 h</b>	Часы
<b>12 h</b>	Часы
<b>1 d</b>	Дни
<b>2 d</b>	Дни
<b>5 d</b>	Дни
<b>7 d</b>	Дни
<b>10 d</b>	Дни
<b>30 d</b>	Дни

**Конфигурация интервала**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Статистика . Интервал I-нагр
-  Статистика . Интервал P-нагр
-  Статистика . Интервал Vavg

Конфигурация интервала	Описание
<b>скользя</b>	<i>Скользкая средняя: В скользящее среднее постоянно добавляется новое значение, при этом самое старое значение удаляется.</i>
<b>фикс</b>	<i>Среднее значение рассчитывается для фиксированного интервала.</i>

### **Selection**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИЧМ . Язык меню

Selection	Описание
<b>Англ_яз_</b>	<i>Английский язык</i>
<b>Нем_яз_</b>	<i>Немецкий язык</i>
<b>Русский</b>	<i>Русский</i>
<b>Польский</b>	<i>Польский</i>
<b>Французский</b>	<i>Французский</i>
<b>Португальский</b>	<i>Португальский</i>
<b>Испанский</b>	<i>Испанский</i>
<b>Румынский</b>	<i>Румынский</i>

### **Режим записи**

Режим регистратора (задайте поведение регистратора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Авар.осцил\_ . Режим записи

Режим записи	Описание
<b>Авар. сигналы и отключения</b>	<i>Запись начинается при поступлении аварийного сигнала или отключении.</i>



Режим записи	Описание
Только отключения	Запись начинается только при отключении.

### **Разреш**

Разрешение (частота регистрации)






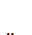
На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Рег трд . Разреш

Разреш	Описание
60 min	Доб сл зап_ 60 min
30 min	Доб сл зап_ 30 min
15 min	Доб сл зап_ 15 min
10 min	Доб сл зап_ 10 min
5 min	Доб сл зап_ 5 min

### **1..n, список записей тренда**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Аналоговое значение 0
-  Modbus . Отображ. изм. знач. 1
-  Рег трд . Тренд1
-  Рег трд . Тренд2
-  Рег трд . Тренд3
-  Рег трд . Тренд4
- [...]

1..n, список записей тренда	Описание
«-»	Нет присвоения
ТН . <b>UA</b>	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (первичный)

<b>1..n, список записей тренда</b>	<b>Описание</b>
ТН . <b>UB</b>	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (первичный)</i>
ТН . <b>UC</b>	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (первичный)</i>
ТН . <b>VX изм</b>	<i>Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (первичный)</i>
ТН . <b>UX расч</b>	<i>Измеренное (рассчитанное) значение: VG (первичный)</i>
ТН . <b>UAB</b>	<i>Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (первичный)</i>
ТН . <b>UBC</b>	<i>Измеренное значение: Линейное напряжение (первичный)</i>
ТН . <b>UCA</b>	<i>Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (первичный)</i>
ТН . <b>UA СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (СКЗ)</i>
ТН . <b>UB СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (СКЗ)</i>
ТН . <b>UC СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (СКЗ)</i>
ТН . <b>VX изм СКЗ</b>	<i>Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (СКЗ)</i>
ТН . <b>UX расч СКЗ</b>	<i>Измеренное (рассчитанное) значение: VG (СКЗ)</i>
ТН . <b>UAB СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (СКЗ)</i>
ТН . <b>UBC СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: Линейное напряжение (СКЗ)</i>
ТН . <b>UCA СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (СКЗ)</i>
ТН . <b>V/f</b>	<i>Отношение Вольт/Герц относительно номинальных значений.</i>
ТН . <b>U0</b>	<i>Рассчитанное значение: Нулевое напряжение симметричной составляющей(первичный)</i>
ТН . <b>U 1</b>	<i>Рассчитанное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)</i>
ТН . <b>U 2</b>	<i>Рассчитанное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)</i>
ТН . <b>%(U2/U1)</b>	<i>Измеренное значение (расчетное): %U2/U1 если по час. стрелке, %U1/U2 если против час. стрелки</i>
ТН . <b>VX означает НЗ</b>	<i>Третья гармоника измеренного напряжения нейтрали, используемая для обнаружения замыканий на землю статора генератора.</i>
ТН . <b>UA ср_ СКЗ</b>	<i>Среднее значение UA (СКЗ)</i>
ТН . <b>UB ср_ СКЗ</b>	<i>Среднее значение UB (СКЗ)</i>
ТН . <b>UC ср_ СКЗ</b>	<i>Среднее значение UC (СКЗ)</i>
ТН . <b>UAB ср_ СКЗ</b>	<i>Среднее значение UAB (СКЗ)</i>

<b>1..n, список записей тренда</b>	<b>Описание</b>
ТН . <b>UBC ср_ СКЗ</b>	<i>Среднее значение UBC (СКЗ)</i>
ТН . <b>UCA ср_ СКЗ</b>	<i>Среднее значение UCA (СКЗ)</i>
ТН . <b>f</b>	<i>Измеренное значение: Частота</i>
ТН . <b>UA КНИ</b>	<i>Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . <b>UB КНИ</b>	<i>Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . <b>UC КНИ</b>	<i>Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . <b>UAB КНИ</b>	<i>Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . <b>UBC КНИ</b>	<i>Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . <b>UCA КНИ</b>	<i>Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.А</b>	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.В</b>	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.С</b>	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ нейтр . <b>3Io изм</b>	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (первичный)</i>
ТТ нейтр . <b>3Io расч</b>	<i>Рассчитанное значение: 3Io (первичный)</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.А СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.В СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.С СКЗ</b>	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>3Io изм СКЗ</b>	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>3Io расч СКЗ</b>	<i>Рассчитанное значение: 3Io (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>IO</b>	<i>Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)</i>
ТТ нейтр . <b>I1</b>	<i>Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)</i>
ТТ нейтр . <b>I2</b>	<i>Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)</i>
ТТ нейтр . <b>%(I2/I1)</b>	<i>Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.А ср_ СКЗ</b>	<i>Среднее значение Iф.А (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.В ср_ СКЗ</b>	<i>Среднее значение Iф.В (СКЗ)</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.С ср_ СКЗ</b>	<i>Среднее значение Iф.С (СКЗ)</i>

<b>1..n, список записей тренда</b>	<b>Описание</b>
ТТ нейтр . <b>Iф.А КНИ</b>	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.В КНИ</b>	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>
ТТ нейтр . <b>Iф.С КНИ</b>	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>
ТепМод . <b>Исп теплов_емк_</b>	<i>Измеренное значение: Использованная тепловая емкость</i>
УТДС . <b>Обмтк1</b>	<i>Обмотка 1</i>
УТДС . <b>Обмтк1 макс</b>	<i>Обмотка1 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>Обмтк2</b>	<i>Обмотка 2</i>
УТДС . <b>Обмтк2 макс</b>	<i>Обмотка2 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>Обмтк3</b>	<i>Обмотка 3</i>
УТДС . <b>Обмтк3 макс</b>	<i>Обмотка3 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>Обмтк4</b>	<i>Обмотка 4</i>
УТДС . <b>Обмтк4 макс</b>	<i>Обмотка4 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>Обмтк5</b>	<i>Обмотка 5</i>
УТДС . <b>Обмтк5 макс</b>	<i>Обмотка5 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>Обмтк6</b>	<i>Обмотка 6</i>
УТДС . <b>Обмтк6 макс</b>	<i>Обмотка6 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>ПодшДв1</b>	<i>Подшипник двигателя 1</i>
УТДС . <b>ПодшДв1 макс</b>	<i>Подшипник двигателя1 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>ПодшДв2</b>	<i>Подшипник двигателя 2</i>
УТДС . <b>ПодшДв2 макс</b>	<i>Подшипник двигателя2 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>СилНагр1</b>	<i>Несущий подшипник 1</i>
УТДС . <b>СилНагр1 макс</b>	<i>Несущий подшипник1 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>СилНагр2</b>	<i>Несущий подшипник 2</i>
УТДС . <b>СилНагр2 макс</b>	<i>Несущий подшипник2 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>Всп1</b>	<i>Вспомогательное оборудование1</i>
УТДС . <b>Всп1 макс</b>	<i>Вспомогательное оборудование1 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>Всп2</b>	<i>Вспомогательное оборудование2</i>
УТДС . <b>Всп2 макс</b>	<i>Вспомогательное оборудование2 Максимальное значение</i>
УТДС . <b>ТДС Макс</b>	<i>Максимальная температура всех каналов.</i>
ТДС . <b>Макс темп обмотки</b>	<i>Максимальная температура обмотки двигателя в градусах С.</i>

<b>1..n, список записей тренда</b>	<b>Описание</b>
ТДС . <b>Макс темп под двиг</b>	Максимальная температура подшипника двигателя в градусах С.
ТДС . <b>Макс темп нес под</b>	Максимальная температура несущего подшипника в градусах С.
ТДС . <b>Макс. вспмг. темп.</b>	Максимальная вспомогательная температура в градусах С.
СчЭн_ . <b>S</b>	Рассчитанное значение: Полная мощность (первичный)
СчЭн_ . <b>P</b>	Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (первичный)
СчЭн_ . <b>Q</b>	Рассчитанное значение: Реактивная мощность (Q- = подведённая реактивная мощность, Q+ = потребленная реактивная мощность) (первичный)
СчЭн_ . <b>P 1</b>	Рассчитанное значение. Активная мощность в системе положительной последовательности фаз (P- = подведенная активная мощность, P+ = потребленная активная мощность)
СчЭн_ . <b>Q 1</b>	Рассчитанное значение. Реактивная мощность в системе положительной последовательности фаз (Q- = подведенная активная мощность, Q+ = потребленная активная мощность)
СчЭн_ . <b>S СКЗ</b>	Рассчитанное значение: Полная мощность (СКЗ)
СчЭн_ . <b>P СКЗ</b>	Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (СКЗ)
СчЭн_ . <b>cos Φ</b>	Рассчитанное значение: Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$
СчЭн_ . <b>cos φ СКЗ</b>	Измеренное значение (расчетное): Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$
СчЭн_ . <b>Ws Net</b>	Абсолютное время полной мощности
СчЭн_ . <b>Wp Net</b>	Абсолютное время активной мощности
СчЭн_ . <b>Wq Net</b>	Абсолютное время реактивной мощности
СчЭн_ . <b>Wp+</b>	Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия
СчЭн_ . <b>Wp-</b>	Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)
СчЭн_ . <b>Wq+</b>	Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия
СчЭн_ . <b>Wq-</b>	Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)
Аналог vx[1] . <b>Значение</b>	Измеренное значение входа в процентах
Аналог vx[2] . <b>Значение</b>	Измеренное значение входа в процентах

**1..n, список переключателей**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC 61850 . Функция

<b>1..n, список переключателей</b>	<b>Описание</b>
<b>неакт_</b>	<i>неакт_</i>
<b>акт_</b>	<i>Активный</i>

**Скор\_пер\_дан\_**

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Скорость передачи данных в бодах

<b>Скор_пер_дан_</b>	<b>Описание</b>
<b>1200</b>	<i>1200</i>
<b>2400</b>	<i>2400</i>
<b>4800</b>	<i>4800</i>
<b>9600</b>	<i>9600</i>
<b>19200</b>	<i>19200</i>
<b>38400</b>	<i>38400</i>
<b>57600</b>	<i>57600</i>
<b>115200</b>	<i>115200</i>

**Бит\_фр\_**

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Разметка фрейма

Бит_ фр_	Описание
8E1	8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит
8O1	8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит
8N1	8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит
8N2	8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита

### **Оптич Исх Коорд**

Оптическая исходная координата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Оптич Исх Коорд

Оптич Исх Коорд	Описание
Осв_ выкл	Освещение выкл.
Осв_ вкл	Освещение вкл.

### **Варианты запуска передачи данных**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Подтв. канала данных

Варианты запуска передачи данных	Описание
Никогда	Рекомендуется выбрать вариант "Никогда"
Всегда	Если эта переменная имеет значение "Всегда", то каналному уровню нужно установить соединение, прежде чем отправлять какие-либо кадры.
При_больших	Если выбрано значение "При_больших", то нужно установить соединение, прежде чем отправлять первый кадр сообщения из нескольких частей

**\_AL\_ResponseType\_k**

\_AL\_ResponseType\_h

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Подтв. прикл.

<b>_AL_ResponseType_k</b>	<b>Описание</b>
<b>Никогда</b>	<i>Никогда</i>
<b>Всегда</b>	<i>Всегда</i>
<b>Событие</b>	<i>Событие</i>

### **1..n\_ Спис\_ назн\_**

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Двоичный вход 0

<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Распределительный щит[1] . <b>Поз</b>	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>
Распределительный щит[2] . <b>Поз</b>	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>
Распределительный щит[3] . <b>Поз</b>	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>
Распределительный щит[4] . <b>Поз</b>	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>
Распределительный щит[5] . <b>Поз</b>	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>
Распределительный щит[6] . <b>Поз</b>	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>

### **1..n\_ Спис\_ назн\_**

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Двоич. счетчик 0



<b>1..n_ Спис_ назн_</b>	<b>Описание</b>
«-»	Нет присвоения
Защ . <b>Ном_ неисп_</b>	Номер неисправности
Защ . <b>Число сбоев сети</b>	Номер сбоя сети: сбой сети, например короткое замыкание, может вызвать целый ряд сбоев с отключением и автоматическим повторным включением. В таком случае считается каждый сбой, однако номер сбоя сети остается неизменным.
Генератор . <b>Час. раб. ген.</b>	Часы работы генератора
Распределительный щит[1] . <b>СчКомОткл</b>	Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.
Распределительный щит[2] . <b>СчКомОткл</b>	Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.
Распределительный щит[3] . <b>СчКомОткл</b>	Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.
Распределительный щит[4] . <b>СчКомОткл</b>	Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.
Распределительный щит[5] . <b>СчКомОткл</b>	Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.
Распределительный щит[6] . <b>СчКомОткл</b>	Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.
LVRT[1] . <b>Кол пад напр в t-LVRT</b>	Количество падений напряжения за t-LVRT
LVRT[1] . <b>Сч «Общ кол пад напр»</b>	Счетчик «Общее количество падений напряжения».
LVRT[1] . <b>Сч «Общ кол пад напр пер отк»</b>	Счетчик «Общее кол пад напр, вызвавших отключение».
LVRT[2] . <b>Кол пад напр в t-LVRT</b>	Количество падений напряжения за t-LVRT
LVRT[2] . <b>Сч «Общ кол пад напр»</b>	Счетчик «Общее количество падений напряжения».
LVRT[2] . <b>Сч «Общ кол пад напр пер отк»</b>	Счетчик «Общее кол пад напр, вызвавших отключение».
СчЭн_ . <b>Wp+</b>	Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия
СчЭн_ . <b>Wp-</b>	Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)
СчЭн_ . <b>Wq+</b>	Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия
СчЭн_ . <b>Wq-</b>	Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)
Сис . <b>Сч_ вр_ работы</b>	Счетчик времени работы защитного устройства

### **Коэффициент масштабирования**

Множитель, используемый для преобразования значений с плавающей запятой в целые числа.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Коэффициент масштабирования 0

<b>Коэффициент масштабирования</b>	<b>Описание</b>
<b>0.001</b>	<i>0.001</i>
<b>0.01</b>	<i>0.01</i>
<b>0.1</b>	<i>0.1</i>
<b>1</b>	<i>1</i>
<b>10</b>	<i>10</i>
<b>100</b>	<i>100</i>
<b>1000</b>	<i>1000</i>
<b>10000</b>	<i>10000</i>
<b>100000</b>	<i>100000</i>
<b>1000000</b>	<i>1000000</i>

### **Оптич Исх Коорд**

Оптическая исходная координата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Modbus . Оптич Исх Коорд

<b>Оптич Исх Коорд</b>	<b>Описание</b>
<b>Осв_ выкл</b>	<i>Освещение выкл.</i>
<b>Осв_ вкл</b>	<i>Освещение вкл.</i>

### **Выбор порта**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Modbus . Конф\_ порта TCP

Выбор порта	Описание
По ум_	Порт по умолчанию
Частный	Закрытый порт

### **Скор\_ пер\_ дан\_**

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Modbus . Скор\_ пер\_ дан\_

Скор_ пер_ дан_	Описание
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

### **Бит\_ фр\_**

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Modbus . Физич\_ настройки

Бит_ фр_	Описание
8E1	8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит
8O1	8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит
8N1	8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит
8N2	8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита

**Тип сопоставления SCADA**

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла \*.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Modbus . Тип сопоставления SCADA

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

**Сост. конфиг.**

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Modbus . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
ОК	Конфигурация SCADA активна.
Конфиг. недост.	Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
Ошибка	Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

**Скор\_ пер\_ дан\_**

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC103 . Скор\_ пер\_ дан\_

Скор_ пер_ дан_	Описание
1200	1200
2400	2400
4800	4800

Скор_пер_дан_	Описание
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600

### **Бит\_ фр\_**

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC103 . Физич\_настройки

Бит_ фр_	Описание
8E1	8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит
8O1	8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит
8N1	8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит
8N2	8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита

### **Часовой пояс**

Определение временных отметок в сообщениях IEC103: по UTC или местному времени (параметр «местное время» всегда включает настройки перехода на летнее время).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC103 . Часовой пояс

Часовой пояс	Описание
UTC	UTC
Местное время	Местное время, выставляемое в соответствии с заданным в параметрах устройства часовым поясом (включает настройки перехода на летнее время).

**Оптич Исх Коорд**

Оптическая исходная координата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Оптич Исх Коорд](#)

Оптич Исх Коорд	Описание
Осв_ выкл	Освещение выкл.
Осв_ вкл	Освещение вкл.

**Выбор порта**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Конф\\_ порта TCP](#)

Выбор порта	Описание
По ум_	Порт по умолчанию
Частный	Закрытый порт

**Часовой пояс**

Определение временных отметок в переданных телеграммах связи: по UTC или местному времени (параметр "местное время" всегда включает фактические настройки перехода на летнее время).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Часовой пояс](#)

Часовой пояс	Описание
UTC	UTC
Местное время	Местное время, выставляемое в соответствии с заданным в параметрах устройства часовым поясом (включает настройки перехода на летнее время).

**Тип сопоставления SCADA**

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла \*.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC104 . Тип сопоставления SCADA

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

**Сост. конфиг.**

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC104 . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
ОК	Конфигурация SCADA активна.
Конфиг. недост.	Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
Ошибка	Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

**Тип сопоставления SCADA**

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла \*.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Profibus . Тип сопоставления SCADA

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию

Тип сопоставления SCADA	Описание
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

### Час\_ пояса

Часовые пояса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Синх. вр. . Час\_ пояса



Час_ пояса	Описание
UTC+14 Kiritimati	UTC+14 Kiritimati
UTC+13 Rawaki	UTC+13 Rawaki
UTC+12.75 Chatham Island	UTC+12.75 Chatham Island
UTC+12 Wellington	UTC+12 Wellington
UTC+11.5 Kingston	UTC+11.5 Kingston
UTC+11 Port Vila	UTC+11 Port Vila
UTC+10.5 Lord Howe Island	UTC+10.5 Lord Howe Island
UTC+10 Sydney	UTC+10 Sydney
UTC+9.5 Adelaide	UTC+9.5 Adelaide
UTC+9 Tokyo	UTC+9 Tokyo
UTC+8 Hong Kong	UTC+8 Hong Kong
UTC+7 Bangkok	UTC+7 Bangkok
UTC+6.5 Rangoon	UTC+6.5 Rangoon
UTC+6 Colombo	UTC+6 Colombo
UTC+5.75 Kathmandu	UTC+5.75 Kathmandu
UTC+5.5 New Delhi	UTC+5.5 New Delhi
UTC+5 Islamabad	UTC+5 Islamabad
UTC+4.5 Kabul	UTC+4.5 Kabul
UTC+4 Abu Dhabi	UTC+4 Abu Dhabi
UTC+3.5 Tehran	UTC+3.5 Tehran
UTC+3 Moscow	UTC+3 Moscow



<b>Час_ пояса</b>	<b>Описание</b>
<b>UTC+2 Athens</b>	<i>UTC+2 Athens</i>
<b>UTC+1 Berlin</b>	<i>UTC+1 Berlin</i>
<b>UTC+0 London</b>	<i>UTC+0 London</i>
<b>UTC-1 Azores</b>	<i>UTC-1 Azores</i>
<b>UTC-2 Fern. d. Noronha</b>	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
<b>UTC-3 Buenos Aires</b>	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
<b>UTC-3.5 St. John's</b>	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
<b>UTC-4 Santiago</b>	<i>UTC-4 Santiago</i>
<b>UTC-5 New York</b>	<i>UTC-5 New York</i>
<b>UTC-6 Chicago</b>	<i>UTC-6 Chicago</i>
<b>UTC-7 Salt Lake City</b>	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
<b>UTC-8 Los Angeles</b>	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
<b>UTC-9 Anchorage</b>	<i>UTC-9 Anchorage</i>
<b>UTC-9.5 Taiohae</b>	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
<b>UTC-10 Honolulu</b>	<i>UTC-10 Honolulu</i>
<b>UTC-11 Midway Islands</b>	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

### **Мес изм часов**

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  Синх. вр. . Лет вр м
-  Синх. вр. . Зим вр м

<b>Мес изм часов</b>	<b>Описание</b>
<b>Январь</b>	<i>Январь</i>
<b>Февраль</b>	<i>Февраль</i>
<b>Март</b>	<i>Март</i>
<b>Апрель</b>	<i>Апрель</i>
<b>Май</b>	<i>Май</i>
<b>Июнь</b>	<i>Июнь</i>
<b>Июль</b>	<i>Июль</i>

Мес изм часов	Описание
Август	Август
Сентябрь	Сентябрь
Октябрь	Октябрь
Ноябрь	Ноябрь
Декабрь	Декабрь

### Дата

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  Синх. вр. . Лет вр д
-  Синх. вр. . Зим вр д

Дата	Описание
Воскресенье	Воскресенье
Понедельник	Понедельник
Вторник	Вторник
Среда	Среда
Четверг	Четверг
Пятница	Пятница
Суббота	Суббота
Общий день	Общий день: Примеры: первый день месяца, последний день месяца

### День изм часов

День перехода на летнее/зимнее время

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Синх. вр. . Лет вр н
-  Синх. вр. . Зим вр н

День изм часов	Описание
1-й	Первая неделя месяца

День изм часов	Описание
2-й	Вторая неделя месяца
3-й	Третья неделя месяца
4-й	Четвертая неделя месяца
5-й	Пятая неделя месяца

### Используемый протокол

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Синх. вр. . Синх. вр.

Используемый протокол	Описание
«-»	-
IRIG-B . <b>IRIG-B</b>	Модуль IRIG-B
SNTP . <b>SNTP</b>	SNTP-модуль
Modbus . <b>Modbus</b>	Протокол Modbus
IEC103 . <b>IEC 60870-5-103</b>	Протокол IEC 60870-5-103
IEC104 . <b>IEC104</b>	Связь IEC 60870-5-104
DNP3 . <b>DNP3</b>	Протокол распределенной сети

### IRIG-B00X

Определение типа: IRIG-B00X. Типы IRIG-B отличаются в зависимости от «Кодировок» (год выпуска, функции управления, чисто двоичные секунды).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Описание
<b>IRIGB-000</b>	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
<b>IRIGB-001</b>	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
<b>IRIGB-002</b>	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
<b>IRIGB-003</b>	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04

<b>IRIG-B00X</b>	<b>Описание</b>
<b>IRIGB-004</b>	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-005</b>	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-006</b>	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-007</b>	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Версия DM

	<b>Описание</b>
<b>3.6.b</b>	<i>Версия</i>

### **Черед\_ фаз**

Направление чередования фаз

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  СистПар . Черед\_ фаз

<b>Черед_ фаз</b>	<b>Описание</b>
<b>АВС</b>	<i>Вращение по часовой стрелке</i>
<b>АСВ</b>	<i>Обратная последовательность чередования фаз. Прямая и обратная последовательность чередования фаз будут взаимно изменены с последующим поворотом УМЧ на 180°.</i>

### **fN**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  СистПар . f

<b>fN</b>	<b>Описание</b>
<b>50</b>	<i>Номинальная частота</i>
<b>60</b>	<i>Номинальная частота</i>

**W1 Соед\_/Заземл\_**

Примечание: Нулевой ток будет удален для предотвращения ошибочного отключения дифференциальной защиты. Если точка звезды подключается к заземлению в соответствии со схемой подключения обмоток, то нулевой ток (симметричные составляющие) будет удален.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Трансформ . W1 Соед\_/Заземл\_

<b>W1 Соед_/Заземл_</b>	<b>Описание</b>
<b>Y</b>	<i>Звезда (соединение групп первичных обмоток)</i>
<b>D</b>	<i>Треугольник (соединение групп первичных обмоток)</i>
<b>Z</b>	<i>Зигзаг (соединение групп первичных обмоток)</i>
<b>YN</b>	<i>Заземленная звезда (соединение групп первичных обмоток)</i>
<b>ZN</b>	<i>Зигзаг с заземлением (соединение групп первичных обмоток)</i>

**W2 Соед\_/Заземл\_**

Примечание: Нулевой ток будет удален для предотвращения ошибочного отключения дифференциальной защиты. Если точка звезды подключается к заземлению в соответствии со схемой подключения обмоток, то нулевой ток (симметричные составляющие) будет удален.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Трансформ . W2 Соед\_/Заземл\_

<b>W2 Соед_/Заземл_</b>	<b>Описание</b>
<b>д</b>	<i>Звезда (соединение групп вторичных обмоток)</i>
<b>d</b>	<i>Треугольник (соединение групп вторичных обмоток)</i>
<b>z</b>	<i>Зигзаг (соединение групп вторичных обмоток)</i>
<b>yn</b>	<i>Заземленная звезда (соединение групп вторичных обмоток)</i>
<b>zn</b>	<i>Зигзаг с заземлением (соединение групп вторичных обмоток)</i>

### Сторона генератора

Определяет, которая из обмоток трансформатора подключена к генератору. \nКак правило, к генератору подключается обмотка W2 (низкого напряжения) повышающего трансформатора.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Трансформ . Сторона генератора

Сторона генератора	Описание
<b>W2</b>	<p>Настройки W2 (низковольтные) трансформатора связаны со стороной генератора.</p> <p>Если генератор используется в сочетании с повышающим трансформатором, эта настройка применяется по умолчанию.</p>
<b>W1</b>	<p>Настройки W1 (высоковольтные) трансформатора связаны со стороной генератора.</p> <p>Для совместимости с устройствами HighPROTEC более ранних выпусков, чем 3.6, данные с таблички трансформатора можно "инвертировать".</p>

### ТН соедин

Этот параметр необходимо установить, чтобы обеспечить правильное назначение каналов измерения напряжения в устройстве.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТН . ТН соедин

ТН соедин	Описание
<b>Лин. напряж.</b>	На входы измерения фазового напряжения подается линейное напряжение (соединение по схеме треугольника)
<b>Фазн напря</b>	На входы измерения фазового напряжения подается фазное напряжение (соединение по схеме звезды)

### Напряжения для синхронизации

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  ТН . U синх

Напряжения для синхронизации	Описание
ф.А	Фаза А
ф.В	Фаза В
ф.С	Фаза С
АВ	АВ
ВС	ВС
СА	СА

### **Отн перв/втор**

w\_перв/w\_втор

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  ТТ нейтр . ТТ втор
-  ТТ нейтр . ТЗЮ втор

Отн перв/втор	Описание
1	Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.
5	Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.

### **Полярн\_**

Полярность

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  ТТ нейтр . ТТ напр
-  ТТ нейтр . ТЗЮ напр

Полярн_	Описание
0	0
180	Корректировка полярности на 180 градусов (неисправность проводки)

**Отн перв/втор**

w\_перв/w\_втор

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  Сил ТТ . ТТ втор
-  Сил ТТ . ТЗЮ втор

Отн перв/втор	Описание
<b>1</b>	<i>Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.</i>
<b>5</b>	<i>Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.</i>

**Полярн\_**

Полярность

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сил ТТ . ТТ напр
-  Сил ТТ . ТЗЮ напр

Полярн_	Описание
<b>0</b>	<i>0</i>
<b>180</b>	<i>Корректировка полярности на 180 градусов (неисправность проводки)</i>

**Источ ЗУ0**

Этот параметр учитывается при определении направления в элементах защиты от максимального тока на землю. Необходимо убедиться, что этот параметр имеет значение «Измеренное значение» только в том случае, если на четвертый измерительный вход платы измерения напряжений подается остаточное напряжение.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТН . Источ ЗУ0



Источ ЗU0	Описание
измерено	Измерено
рассчитано	Рассчитано

### **Прм напр изм ЗI**

Параметры выявления направления. ЗIизм используется в качестве операционного количества.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТН . Прм напр изм ЗI

Прм напр изм ЗI	Описание
<b>ЗI изм ЗU0</b>	Режим определения направления ЗI изм ЗU0 (угол между измеренным током на землю и напряжением нулевой последовательности (рассчитанное значение))
<b>I2,U2</b>	Режим поляризации модуля направленности для измеренного тока на землю: Отр (в качестве операционного количества используется измеренный ЗI, однако для определения направления используется коэффициент U2/I2)
<b>Двойной</b>	Режим поляризации модуля направленности для измеренного тока на землю: двойной. Для определения направления используется уравнение V2/I2 (если доступно, предпочтительное), иначе же используются измеренный ток на землю и напряжение нейтрали.
<b>cos(φ)</b>	Режим определения направления: данный метод используется для определения направления замыкания на землю в компенсированных сетях. ЗU0 - поляризующее, ЗI изм. - операционное количество.
<b>sin(φ)</b>	Режим определения направления: данный метод используется для определения направления замыкания на землю в изолированных сетях. ЗU0 - поляризующее, ЗI изм. - операционное количество.

### **Пар выч напр ЗI**

Параметры выявления направления. ЗIрсч используется в качестве операционного количества.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТН . Пар выч напр ЗI

Пар выч напр ЗI	Описание
<b>ЗI рсч ЗU0</b>	Режим определения направления ЗI рсч ЗU0 (угол между рассчитанным током на землю и напряжением нулевой последовательности (рассчитанное значение))
<b>ЗI расч Iпол (ЗI изм)</b>	Определение направления: Угол между расчетным и измеренным током на землю.
<b>Двойной</b>	Режим определения направления: двойной. Оценивается угол между остаточным током и измеренным током на землю (если возможно, предпочтительный). Или же оценивается угол между остаточным током и напряжением нейтрали.
<b>IR отр</b>	Режим поляризации модуля направленности IR: Отр (в качестве операционного количества используется IR, однако для определения направления используется коэффициент U2/I2)
<b>cos(φ)</b>	Режим определения направления: данный метод используется для определения направления замыкания на землю в компенсированных сетях. ЗU0 - поляризующее, ЗI расч. - операционное количество.
<b>sin(φ)</b>	Режим определения направления: данный метод используется для определения направления замыкания на землю в изолированных сетях. ЗU0 - поляризующее, ЗI расч. - операционное количество.

### **дельта фи - режим**

Отключение элементов дельта фи (выброс вектора), если превышен допустимый сдвиг угла (дельта фи) трех измеренных напряжений (между фазами или между фазой и землей) в пределах одной, двух или всех фаз.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТН . дельта фи - режим






дельта фи - режим	Описание
<b>одна фаза</b>	одна фаза
<b>две фазы</b>	две фазы
<b>три фазы</b>	три фазы

### **акт\_/неакт\_**

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X2 . УПР-Е НЕЙТР\_







-  РелВых Раз X5 . УПР-Е НЕЙТР\_
-  РелВых Раз X6 . УПР-Е НЕЙТР\_
-  Защ . ВнБлк Фнк
-  Защ . ВнБлкКомОтклФнк
-  Id . ВнБлк Фнк
- [ ... ]

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

### **Стор.обмотки ТТ**

Сторона обмотки трансформатора тока

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  I[1] . Стор.обмотки ТТ
-  3Io[1] . Стор.обмотки ТТ
-  ТепМод . Стор.обмотки ТТ
-  I2>[1] . Стор.обмотки ТТ
-  УРОВ . Стор.обмотки ТТ
-  Распределительный щит[1] . Стор.обмотки ТТ





Стор.обмотки ТТ	Описание
. ТТ нейтр	Трансформаторы тока на стороне нейтрали
. Сил ТТ	Силовая обмотка трансформатора тока

### **Ад\_Набор**

Адаптивные параметры

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . Ад\_Набор 1
-  I[1] . Ад\_Набор 2

-  I[1] . Ад\_Набор 3
-  I[1] . Ад\_Набор 4
-  3Io[1] . Ад\_Набор 1
-  3Io[1] . Ад\_Набор 2
- [ ... ]

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
«-»	Нет присвоения
ИН2 . Блк ф.А	Сигнал: Заблокирован ф.А
ИН2 . Блк ф.В	Сигнал: Заблокирован ф.В
ИН2 . Блк ф.С	Сигнал: Заблокирован ф.С
ИН2 . Блк 3I изм	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)
ИН2 . Блк 3I рсч	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)
ИН2 . 3-ф Блк	Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.
КН[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[3] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[4] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[5] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[6] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
Зависимое отключение . Трев_	Сигнал: Тревога
LVRT[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
LVRT[1] . Идет t-LVRT	Сигнал: Идет t-LVRT
LVRT[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
LVRT[2] . Идет t-LVRT	Сигнал: Идет t-LVRT
VG[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности
VG[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности
U 012[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
U 012[3] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности</i>
U 012[4] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности</i>
U 012[5] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности</i>
U 012[6] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности</i>
ВНО . <b>включ_</b>	<i>Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.</i>
МСХН . <b>включ_</b>	<i>Сигнал: Включена холодная нагрузка</i>
ВншЗащ[1] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗащ[2] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗащ[3] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗащ[4] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
Внешн_ мгн давл . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВнешТемпМасл . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
НаблВнешТемп[1] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
НаблВнешТемп[2] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
НаблВнешТемп[3] . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Тревога</i>
КТТ . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>
ППот . <b>Трев_</b>	<i>Сигнал: Сигнал о падении потенциала</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
Modbus . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 11</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 12</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 13</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 14</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 15</b>	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . <b>SCD Ком 16</b>	<i>Команда SCADA</i>

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>SPCSO1</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . <b>SPCSO2</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . <b>SPCSO3</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . <b>SPCSO4</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . <b>SPCSO5</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . <b>SPCSO6</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . <b>SPCSO7</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . <b>SPCSO8</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).



<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>SPCSO9</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO10</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO11</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO12</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO13</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO14</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO15</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO16</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
IEC104 . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 11</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 12</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 13</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 14</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 15</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 16</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 11</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 12</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 13</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 14</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 15</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 16</b>	<i>Команда SCADA</i>
Логика . <b>ЛУ1.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ1.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ2.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ10.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ10.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ11.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ11.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ12.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ12.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ13.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ13.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ14.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ15.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ16.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ16.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ17.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ17.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ18.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ18.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ19.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ19.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ20.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ20.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ21.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ21.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ22.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ22.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ23.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ24.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ24.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ25.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ25.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ26.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ26.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ27.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ27.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ28.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ28.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ29.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ29.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ30.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ30.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ31.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ31.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ32.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ32.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ33.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ33.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ34.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ34.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ35.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)



<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ37.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ37.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ38.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ38.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ39.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ39.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ40.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ40.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ41.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ41.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ42.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ42.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ43.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ43.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ44.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ44.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ45.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ45.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ46.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ46.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ47.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ47.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ48.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ48.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ49.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ50.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ50.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ51.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ51.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ52.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ52.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ53.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ53.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ54.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ54.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ55.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ55.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ56.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ57.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ58.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ59.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ59.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ60.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ60.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ61.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ61.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ62.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ62.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ63.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ63.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ64.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ64.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ65.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ65.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ66.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ66.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ67.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ67.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ68.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ68.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ69.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ69.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ70.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ70.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ71.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ71.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ72.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ72.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ73.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ73.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ74.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ74.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ75.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Ад_Набор</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ75.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ76.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ76.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ77.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ77.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ78.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ78.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ79.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ79.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ80.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ80.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)



Ад_Набор	Описание
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

### **Баз. ток**

Выбор базового тока (на основании номинальных значений устройства (1A/5 A)/ данные защищенного объекта).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow$  I2>[1] . Баз. ток

Баз. ток	Описание
<b>Номин_ значения устр_</b>	Номинальные значения устройства
<b>Номин_ знач_ защ_ объекта</b>	Номинальные значения защищенного объекта

### **Упр-е выкл**

Состояния выключателя

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow$  Синх . Обн\_Пол\_Выкл
- $\hookrightarrow$  InEn . Назначенное КУ
- $\hookrightarrow$  МСХН . Обн\_Пол\_Выкл
- $\hookrightarrow$  КЦУ . Обн\_Пол\_Выкл
- $\hookrightarrow$  ППот . Обн\_Пол\_Выкл

Упр-е выкл	Описание
«-»	Нет присвоения
Распределительный щит[1] . <b>Поз</b>	Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Распределительный щит[2] . <b>Поз</b>	Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Распределительный щит[3] . <b>Поз</b>	Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)

Упр-е выкл	Описание
Распределительный щит[4] . <b>Поз</b>	Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Распределительный щит[5] . <b>Поз</b>	Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Распределительный щит[6] . <b>Поз</b>	Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Z[1] . Блк по качанию мощн\_

	Описание
«-»	Нет присвоения
PSB . <b>Старт</b>	Сигнал об обнаружении качания мощности (или события нарушения синхронизации). Сигнал принимает значение «истина», как только показатель сопротивления пересекает первый ограничитель, и сбрасывается при выходе за пределы характеристики.
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход

	Описание
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
Логика . <b>ЛУ1.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ1.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ2.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ10.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ10.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ11.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ11.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	Описание
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ12.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ12.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ13.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ13.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ14.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ15.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ16.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ16.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ17.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ17.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ18.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ18.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ19.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ19.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ20.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ20.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ21.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ21.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ22.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ22.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

	Описание
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ23.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ24.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ24.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ25.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ25.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ26.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ26.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ27.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ27.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ28.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ28.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ29.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ29.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ30.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ30.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ31.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ31.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ32.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ32.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ33.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ33.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>



	Описание
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ34.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ34.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ35.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ37.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ37.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ38.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ38.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ39.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	Описание
Логика . <b>ЛУ39.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ40.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ40.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ41.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ41.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ42.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ42.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ43.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ43.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ44.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ44.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	Описание
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ45.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ45.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ46.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ46.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ47.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ47.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ48.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ48.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ49.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ50.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ50.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ51.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ51.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ52.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ52.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ53.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ53.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ54.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ54.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ55.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ55.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

	Описание
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ56.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ57.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ58.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ59.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ59.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ60.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ60.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ61.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ61.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ62.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ62.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ63.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ63.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ64.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ64.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ65.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ65.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ66.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ66.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

	Описание
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ67.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ67.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ68.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ68.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ69.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ69.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ70.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ70.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ71.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ71.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ72.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ72.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ73.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ73.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ74.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ74.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ75.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ75.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ76.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ76.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ77.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ77.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>



	Описание
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ78.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ78.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ79.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ79.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ80.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ80.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Z[1] . Блок по ОН

	Описание
«-»	Нет присвоения
АШ . <b>Действие</b>	Сигнал о наличии измеренного сопротивления системы в зоне ограничителя нагрузки хотя бы на протяжении t-задержки.
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход

	Описание
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
Логика . <b>ЛУ1.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ1.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ2.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера

	Описание
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	Описание
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ10.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ10.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ11.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ11.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ12.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ12.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ13.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ13.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ14.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	Описание
Логика . <b>ЛУ15.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ16.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ16.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ17.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ17.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ18.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ18.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ19.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ19.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ20.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ20.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	Описание
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ21.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ21.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ22.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ22.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ23.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ24.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ24.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ25.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ25.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ26.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ26.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ27.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ27.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ28.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ28.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ29.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ29.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ30.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ30.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ31.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ31.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	Описание
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ32.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ32.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ33.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ33.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ34.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ34.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ35.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ37.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза



	Описание
Логика . <b>ЛУ37.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ38.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ38.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ39.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ39.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ40.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ40.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ41.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ41.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ42.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ42.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ43.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ43.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ44.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ44.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ45.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ45.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ46.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ46.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ47.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ47.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ48.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	Описание
Логика . <b>ЛУ48.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ49.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ50.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ50.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ51.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ51.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ52.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ52.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ53.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ53.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	Описание
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ54.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ54.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ55.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ55.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ56.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ57.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ58.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ59.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	Описание
Логика . <b>ЛУ59.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ60.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ60.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ61.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ61.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ62.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ62.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ63.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ63.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ64.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ64.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	Описание
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ65.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ65.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ66.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ66.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ67.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ67.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ68.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ68.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ69.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ69.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ70.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

	Описание
Логика . <b>ЛУ70.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ71.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ71.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ72.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ72.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ73.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ73.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ74.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ74.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ75.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ75.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

	Описание
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ76.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ76.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ77.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ77.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ78.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ78.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ79.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ79.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ80.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ80.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)



**Напр. отк. по мощности**

Этот параметр позволяет инвертировать направление отключения по активной и реактивной мощности в модуле QV (перемена знака).

На список выбора ссылаются следующие параметры:




-  Q->&U< . Напр. отк. по мощности

Напр. отк. по мощности	Описание
<b>положит.</b>	<i>Положительное отключение по P/Q (активная/реактивная мощность)</i>
<b>отрицат.</b>	<i>Отрицательное отключение по P/Q (активная/реактивная мощность)</i>

**1..n\_ ЦифВходы**

Список цифровых входов, доступных для обнаружения положения выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Повт. соед.[1] . ОТП сб пр ТН
-  КЦУ . Вход 1
-  КЦУ . Вход 2

1..n_ ЦифВходы	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>

<b>1..n_ ЦифВходы</b>	<b>Описание</b>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход

### **Функции развязки**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Повт. соед.[1] . Развязка1

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
«-»	Нет присвоения
Id . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdH . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdG[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdGH[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdG[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdGH[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[5] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[6] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
3lo[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТепМод . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>G[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>G[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
df/dt . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
дельта фи . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Зависимое отключение . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Qr . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LVRT[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LVRT[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
U 012[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КМ[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КМ[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Q->&U< . <b>Развязка распред. генерат.</b>	<i>Сигнал: развязка (локального) генератора энергии/ресурса</i>
Q->&U< . <b>Развязка ОТП</b>	<i>Сигнал: Развязка в общей точке присоединения цепей</i>
LoE-Z1[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LoE-Z2[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LoE-Z1[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LoE-Z2[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
OST . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
V/f>[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
V/f>[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
InEn . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Z[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Z[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Внешн_ мгн давл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВнешТемпМасл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ТДС . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход





<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Modbus . <b>SCD Ком 9</b>	Команда SCADA
Modbus . <b>SCD Ком 10</b>	Команда SCADA
Modbus . <b>SCD Ком 11</b>	Команда SCADA
Modbus . <b>SCD Ком 12</b>	Команда SCADA
Modbus . <b>SCD Ком 13</b>	Команда SCADA
Modbus . <b>SCD Ком 14</b>	Команда SCADA
Modbus . <b>SCD Ком 15</b>	Команда SCADA
Modbus . <b>SCD Ком 16</b>	Команда SCADA
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_



Функции развязки	Описание
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.stVal</b>	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . <b>SPCSO1</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . <b>SPCSO2</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . <b>SPCSO3</b>	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
IEC 61850 . <b>SPCSO4</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO5</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO6</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO7</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO8</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO9</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO10</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO11</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO12</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO13</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO14</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO15</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO16</b>	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
IEC104 . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 11</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 12</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 13</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 14</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 15</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 16</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 11</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 12</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 13</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 14</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 15</b>	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . <b>SCD Ком 16</b>	<i>Команда SCADA</i>
Логика . <b>ЛУ1.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ1.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ2.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ10.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ10.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ11.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ11.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ12.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ12.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ13.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ13.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ14.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ15.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ16.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ16.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ17.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ17.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ18.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ18.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ19.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ19.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ20.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ20.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ21.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ21.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ22.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ22.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ23.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ24.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ24.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ25.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ25.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ26.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ26.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ27.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ27.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ28.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ28.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ29.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ29.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)



<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ30.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ30.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ31.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ31.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ32.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ32.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ33.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ33.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ34.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ34.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ35.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ37.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ37.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ38.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ38.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ39.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ39.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ40.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ40.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ41.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ41.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ42.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ42.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ43.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ43.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ44.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ44.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ45.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ45.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ46.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ46.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ47.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ47.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ48.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ48.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ49.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ50.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ50.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ51.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ51.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ52.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ52.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ53.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ53.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ54.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ54.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ55.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ55.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ56.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ57.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ58.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ59.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ59.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ60.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ60.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ61.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ61.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ62.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ62.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ63.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ63.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ64.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ64.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ65.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ65.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ66.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ66.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ67.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ67.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ68.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ68.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ69.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ69.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ70.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ70.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ71.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ71.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ72.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ72.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ73.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ73.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)









<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ74.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ74.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ75.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ75.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ76.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ76.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ77.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ77.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ78.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ78.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ79.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Функции развязки</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ79.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ80.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ80.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

### **1..n, цифровые входы - список логики**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Синх . Обход
-  ВНО . Внешн\_УВВ
-  Распределительный щит[1] . Всп Вкл
-  Распределительный щит[1] . Всп Выкл
-  Распределительный щит[1] . Гот\_
-  Распределительный щит[1] . Удалено
- [...]

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
«-»	Нет присвоения
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход0</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход1</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход2</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход3</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход4</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход5</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход6</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход7</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход8</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>



<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
DNP3 . <b>Двоич. выход29</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход30</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . <b>Двоич. выход31</b>	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 1</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 2</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 3</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 4</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 5</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 6</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 7</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 8</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 9</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 10</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 11</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 12</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 13</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 14</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 15</b>	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . <b>SCD Ком 16</b>	<i>Команда SCADA</i>
Логика . <b>ЛУ1.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ1.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ2.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ10.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ10.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ11.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ11.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ12.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ12.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ13.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ13.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ14.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ15.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ16.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ16.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ17.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ17.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ18.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ18.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ19.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ19.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ20.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза



<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ20.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ21.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ21.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ22.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ22.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ23.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ24.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ24.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ25.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ25.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ26.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ26.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ27.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ27.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ28.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ28.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ29.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ29.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ30.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ30.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ31.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ31.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ32.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ32.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ33.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ33.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ34.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ34.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ35.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ37.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ37.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ38.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ38.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ39.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ39.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ40.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ40.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ41.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ41.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ42.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ42.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ43.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ43.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ44.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ44.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ45.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ45.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ46.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ46.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ47.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ47.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ48.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ48.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ49.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ50.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ50.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ51.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ51.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ52.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ52.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ53.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ53.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ54.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ54.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ55.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ55.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ56.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ57.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ58.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ59.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ59.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ60.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ60.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ61.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ61.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ62.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ62.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ63.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ63.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ64.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза



<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ64.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ65.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ65.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ66.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ66.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ67.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ67.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ68.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ68.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ69.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ69.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ70.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ70.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ71.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ71.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ72.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ72.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ73.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ73.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ74.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ74.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ75.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ75.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ76.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ76.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ77.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ77.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ78.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ78.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ79.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ79.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ80.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ80.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, цифровые входы - список логики</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

### **1..n, список запросов синхронизации**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Синх . Иниц зам РЦ

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
«-»	Нет присвоения
Распределительный щит[1] . <b>Запр ВКЛ</b>	Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ
Распределительный щит[2] . <b>Запр ВКЛ</b>	Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ
Распределительный щит[3] . <b>Запр ВКЛ</b>	Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ
Распределительный щит[4] . <b>Запр ВКЛ</b>	Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ
Распределительный щит[5] . <b>Запр ВКЛ</b>	Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ
Распределительный щит[6] . <b>Запр ВКЛ</b>	Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
Логика . <b>ЛУ1.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ1.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ2.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ10.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ10.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ11.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ11.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ12.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ12.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ13.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ13.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ14.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ15.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ16.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ16.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ17.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ17.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ18.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ18.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ19.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ19.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ20.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ20.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ21.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ21.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)



<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ22.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ22.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ23.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ24.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ24.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ25.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ25.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ26.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ26.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ27.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ27.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ28.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ28.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ29.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ29.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ30.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ30.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ31.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ31.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ32.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ32.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, список запросов синхронизации	Описание
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ33.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ33.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ34.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ34.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ35.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ37.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ37.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ38.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ38.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ39.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ39.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ40.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ40.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ41.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ41.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ42.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ42.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ43.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ43.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, список запросов синхронизации	Описание
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ44.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ44.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ45.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ45.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ46.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ46.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ47.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ47.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ48.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ48.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ49.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ50.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ50.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ51.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ51.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ52.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ52.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ53.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ53.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ54.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ54.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ55.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ55.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ56.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ57.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ58.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ59.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ59.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ60.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ60.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ61.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ61.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ62.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ62.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ63.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ63.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ64.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ64.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ65.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ65.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)



<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ66.Элем Вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ66.Таймер Вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ67.Элем Вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ67.Таймер Вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ68.Элем Вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ68.Таймер Вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ69.Элем Вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ69.Таймер Вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ70.Элем Вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ70.Таймер Вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ71.Элем Вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ71.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ72.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ72.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ73.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ73.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ74.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ74.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ75.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ75.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ76.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ76.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, список запросов синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ77.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ77.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ78.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ78.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ79.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ79.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ80.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ80.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ВНО . Реж\_

Реж_	Описание
Пол_Выкл	Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.
I<	Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.
Пол_Выкл И I<	(Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.) И (Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.)
Выкл Ручн ВКЛ	Выключатель был включен вручную
Внешн_УВВ	Внешнее ускорение при включении выключателя

### Спис выкл

Список выключателей

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ВНО . Назначенное КУ

Спис выкл	Описание
«-»	Нет присвоения
. Распределительный щит[1]	Распределительный щит
. Распределительный щит[2]	Распределительный щит
. Распределительный щит[3]	Распределительный щит
. Распределительный щит[4]	Распределительный щит
. Распределительный щит[5]	Распределительный щит
. Распределительный щит[6]	Распределительный щит

### Реж\_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  МСХН . Реж\_

Реж_	Описание
Пол_Выкл	Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.
I<	Таймер значения срабатывания будет запущен если измеренное значение тока будет меньше величины параметра «I<».
Пол_Выкл Или I<	(Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.) Или (Таймер значения срабатывания будет запущен если измеренное значение тока будет меньше величины параметра «I<».)
Пол_Выкл И I<	(Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.) И (Таймер значения срабатывания будет запущен если измеренное значение тока будет меньше величины параметра «I<».)

### **Выбор КомОткл**

Этот параметр определяет, как выдается сигнал окончательного отключения модуля ТД - способом по умолчанию или группами голосования.


На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТДС . Выбор КомОткл

Выбор КомОткл	Описание
Откл.	Отключение ТД по умолчанию
Отключение голосованием	Отключение голосованием. Отключать, если у одной из групп голосования есть ожидающее или активное отключение.

### **1..n, список аналоговых выходов**

На список выбора ссылаются следующие параметры:


-  АнаР[1] . Измер вход

1..n, список аналоговых выходов	Описание
«-»	Нет присвоения
Аналог вх[1] . <b>Значение</b>	Измеренное значение входа в процентах
Аналог вх[2] . <b>Значение</b>	Измеренное значение входа в процентах

**t-Трев**

Выдержка времени на отключение

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  АнаР[1] . Реж. трев.

<b>t-Трев</b>	<b>Описание</b>
<b>Выше</b>	<i>Оповещение в случае превышения порога входного сигнала.</i>
<b>Ниже</b>	<i>Ниже</i>

**Схема**

В данном меню можно выбрать схему контроля ОВ.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . Схема

<b>Схема</b>	<b>Описание</b>
<b>50ОВ</b>	<i>Обнаруживается отказ выключателя, если измеренные значения тока не опускаются ниже устанавливаемого порогового значения в пределах устанавливаемого временного интервала.</i>
<b>Пол ВЦ</b>	<i>Обнаруживается отказ выключателя цепи после команды размыкания ВЦ, если контакты положения выключателя цепи не допускают заключения, что выключатель теперь находится в разомкнутом положении в пределах устанавливаемого временного интервала.</i>
<b>50ОВ и Пол ВЦ</b>	<i>Обнаруживается отказ выключателя, если оценка индикаторов положения или оценка текущего измерения значения тока показывает, что команда выключения ВЦ не выполнена. Эта схема называется "Схема минимального тока" в соответствии с IEEEC37.119.</i>

**Спис выкл**

Список выключателей

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . РЦ

<b>Спис выкл</b>	<b>Описание</b>
<b>«-»</b>	<i>Нет присвоения</i>

Спис выкл	Описание
Распределительный щит[1] .	
Распределительный щит[2] .	
Распределительный щит[3] .	
Распределительный щит[4] .	
Распределительный щит[5] .	
Распределительный щит[6] .	

### Триггер

Определяет режим пуска при отказе выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . Триггер

Триггер	Описание
- . -	<i>нет присв_</i>
<b>Все Откл</b>	<i>Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты.</i>
<b>Внеш_ Откл</b>	<i>Защита от отказа выключателя будет запущена только при отключении внешней защиты.</i>
<b>Откл по току</b>	<i>Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты по току.</i>

### Внеш\_ Откл

Защита от отказа выключателя будет запущена только при отключении внешней защиты.

Внеш_ Откл	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Зависимое отключение . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

<b>Внеш_Откл</b>	<b>Описание</b>
ВншЗащ[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Внешн_ мгн давл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВнешТемпМасл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаР[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаР[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаР[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаР[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения

### **Откл по току**

Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты по току.

<b>Откл по току</b>	<b>Описание</b>
«-»	Нет присвоения
Id . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdH . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdG[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdGH[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdG[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
IdGH[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
I[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения



<b>Откл по току</b>	<b>Описание</b>
I[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТепМод . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>G[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>G[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
InEn . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

### **Триггер**

Определяет режим пуска при отказе выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . Триггер1

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Id . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdH . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdG[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdGH[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdG[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdGH[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
I[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТепМод . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>G[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>G[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
df/dt . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
дельта фи . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Зависимое отключение . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Qr . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LVRT[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LVRT[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
U 012[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КМ[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КМ[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Q->&U< . <b>Развязка ОТП</b>	<i>Сигнал: Развязка в общей точке присоединения цепей</i>
Q->&U< . <b>Развязка распред. генерат.</b>	<i>Сигнал: развязка (локального) генератора энергии/ресурса</i>
LoE-Z1[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LoE-Z2[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LoE-Z1[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LoE-Z2[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
OST . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
V/f>[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
V/f>[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
InEn . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Z[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Z[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
ВншЗащ[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Внешн_ мгн давл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВнешТемпМасл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ТДС . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
АнаР[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаР[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаР[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаР[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Логика . <b>ЛУ1.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ1.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ2.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ10.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ10.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ11.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ11.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ12.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ12.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ13.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ13.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ14.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ15.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ16.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ16.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ17.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ17.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ18.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ18.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ19.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ19.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ20.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ20.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ21.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ21.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ22.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ22.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>



<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ23.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ24.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ24.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ25.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ25.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ26.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ26.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ27.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ27.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ28.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ28.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ29.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ29.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ30.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ30.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ31.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ31.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ32.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ32.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ33.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ33.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ34.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ34.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ35.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ37.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ37.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ38.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ38.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ39.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ39.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ40.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ40.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ41.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ41.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ42.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ42.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ43.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ43.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ44.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ44.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ45.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ45.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ46.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ46.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ47.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ47.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ48.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ48.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ49.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ50.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ50.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ51.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ51.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ52.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ52.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ53.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ53.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ54.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ54.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ55.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ55.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ56.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ57.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ58.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ59.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ59.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ60.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ60.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ61.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ61.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ62.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ62.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ63.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ63.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ64.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ64.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ65.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ65.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ66.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ66.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)



<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ67.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ67.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ68.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ68.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ69.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ69.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ70.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ70.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ71.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ71.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ72.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ72.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ73.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ73.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ74.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ74.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ75.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ75.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ76.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ76.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ77.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ77.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>Триггер</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ78.Элем Вых</b>	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ78.Таймер Вых</b>	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ79.Элем Вых</b>	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ79.Таймер Вых</b>	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ80.Элем Вых</b>	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ80.Таймер Вых</b>	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КЦУ . Режим

<b>Реж_</b>	<b>Описание</b>
<b>Закр_</b>	<i>Устанавливает режим контроля выключателя, пока выключатель находится в замкнутом состоянии.</i>
<b>Любой</b>	<i>Устанавливает режим контроля выключателя, пока выключатель находится в замкнутом или разомкнутом состоянии.</i>

**Запуск блк**

Определение блокировок для падения потенциала

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ППот . Запуск блок.1

Запуск блк	Описание
«-»	Нет присвоения
I[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[4] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[5] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[6] . Трев_	Сигнал: Тревога
3Io[1] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю
3Io[2] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю
3Io[3] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю
3Io[4] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю

**Перекл\_ НП**

Переключение набора параметров

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Перекл\_ НП

Перекл_ НП	Описание
НП1	В настоящий момент активен набор параметров PS1
НП2	В настоящий момент активен набор параметров PS2
НП3	В настоящий момент активен набор параметров PS3
НП4	В настоящий момент активен набор параметров PS4
ПУП через ФункВх	Переключатель набора параметров через функцию ввода
ПНП через Scada	Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).

**1..n\_ ПУП**

Список доступных сигналов переключения групп уставок

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . НП1: акт\_ через

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Защ . <b>ДПФ неверн</b>	<i>Значения ДПФ базы и гармоники (кроме 3Uo) не действительны. Они зависят от периода времени частоты и измеренных каналов 1-3 (UA, UB, UC).</i>
Защ . <b>ДПФ верн</b>	<i>Значения ДПФ базы и гармоники (кроме 3Uo) действительны. Они зависят от периода времени частоты и измеренных каналов 1-3 (UA, UB, UC).</i>
Защ . <b>ДПФ неверн (VX)</b>	<i>Значения ДПФ базы и гармоники Ux (только) не действительны.</i>
Защ . <b>ДПФ верн (VX)</b>	<i>Значения ДПФ базы и гармоники Ux (только) действительны.</i>
КТТ . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>
ППот . <b>Тревл_</b>	<i>Сигнал: Сигнал о падении потенциала</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	Сигнал: Цифровой вход
Логика . <b>ЛУ1.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ1.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ2.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ10.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ10.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ11.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ11.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ12.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ12.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ13.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ13.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ14.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ15.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ16.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ16.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)



<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ17.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ17.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ18.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ18.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ19.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ19.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ20.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ20.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ21.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ21.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ22.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ22.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ23.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ24.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ24.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ25.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ25.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ26.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ26.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ27.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ27.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ28.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ28.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ29.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ29.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ30.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ30.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ31.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ31.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ32.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ32.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ33.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ33.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ34.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ34.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ35.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ37.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ37.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ38.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ38.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ39.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ39.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ40.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ40.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ41.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ41.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ42.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ42.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ43.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ43.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ44.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ44.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ45.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ45.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ46.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ46.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ47.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ47.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ48.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ48.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ49.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ50.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ50.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ51.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ51.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ52.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ52.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ53.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ53.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ54.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ54.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ55.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ55.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ56.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ57.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ58.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ59.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ59.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ60.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ60.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)



<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ61.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ61.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ62.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ62.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ63.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ63.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ64.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ64.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ65.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ65.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . <b>ЛУ66.Элем ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ66.Таймер ВЫХ</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ67.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ67.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ68.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ68.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ69.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ69.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ70.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ70.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ71.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ71.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ72.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ72.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ73.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ73.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ74.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ74.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ75.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ75.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ76.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ76.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ77.Элем ВЫХ</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ77.Таймер ВЫХ</b>	Сигнал: Выход таймера

<b>1..n_ ПУП</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ78.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ78.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ79.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ79.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ80.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ80.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

### **Метод измерений**

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . Метод измерений

<b>Метод измерений</b>	<b>Описание</b>
<b>Основные</b>	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
<b>Ист_ СКЗ</b>	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)
<b>I2</b>	Защита основана на токе с обратной последовательностью чередования фаз

**Хар**

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . Хар

<b>Хар</b>	<b>Описание</b>
<b>DEFT</b>	<i>Нзависимая от тока характеристика времени отключения</i>
<b>IEC NINV</b>	<i>МЭК Нормально инверсная характеристика [NINV]</i>
<b>IEC VINV</b>	<i>МЭК Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
<b>IEC EINV</b>	<i>МЭК Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
<b>IEC LINV</b>	<i>МЭК Характеристика длительной зависимости времени отключения от тока [LINV]</i>
<b>RINV</b>	<i>R Inverse [RINV] - Характеристика</i>
<b>ANSI MINV</b>	<i>ANSI Характеристика умеренной обратной зависимости времени отключения от тока [MINV]</i>
<b>ANSI VINV</b>	<i>ANSI Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
<b>ANSI EINV</b>	<i>ANSI Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
<b>Thermal Flat</b>	<i>Пологая термическая характеристика</i>
<b>IT</b>	<i>Характеристика IT</i>
<b>I2T</b>	<i>Характеристика I2T</i>
<b>I4T</b>	<i>Характеристика I4T</i>

**Реж\_сбр\_**

Режим сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  I[1] . Реж\_сбр\_

Реж_сбр_	Описание
<b>мгновенный</b>	<i>Мгновенный сброс если ток уменьшается до значения ниже величины срабатывания, время ТОС будет обнулено за 2 цикла.</i>
<b>задержка</b>	<i>Сброс через заданное время.  (Примечание. Тогда эта задержка определяется параметром »t-сброс задержки«.)</i>
<b>рассчитано</b>	<i>Сброс по расчету, определенный в соответствии с ANSI C37.112 и IEC.</i>

### **IN2 Блк**

Сигнал: Блокировка команды отключения от броска тока

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . IN2 Блк
-  Зю[1] . IN2 Блк

IN2 Блк	Описание
Сис . неакт_	<i>Неактивный</i>
IN2 . акт_	<i>Активный</i>

### **Канал измерения**

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  I[1] . Канал измерения

Канал измерения	Описание
<b>Фаза-земля</b>	<i>Напряжение между фазой и землей</i>
<b>Лин_напр_</b>	<i>Трансформаторы напряжения подсоединены к линейным напряжениям</i>

### **Блк КТН**

Блокировка модуля в случае если контроль трансформатора напряжения обнаружил неисправность.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . Измер. схем контр.
-  3Io[1] . Измер. схем контр.
-  KH[1] . Измер. схем контр.
-  Pr[1] . Изм. сх. конт. напр.
-  Qr . Изм. сх. конт. напр.
-  LVRT[1] . Измер. схем контр.
- [...]

Блок КТН	Описание
Сис . неакт_	Неактивный
ППот . акт_	Активный

### **Measuring Channel**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  3Io[1] . ЗI источ

Measuring Channel	Описание
ТТ нейтр . <b>чувствительное измерение</b>	<i>чувствительное измерение</i>
ТТ нейтр . <b>измерено</b>	<i>Измерено</i>
ТТ нейтр . <b>рассчитано</b>	<i>Рассчитано</i>
Сил ТТ . <b>измерено (X4)</b>	<i>Измерено (Слот X4)</i>

### **Метод измерений**

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  3Io[1] . Метод измерений

Метод измерений	Описание
Основные	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
Ист_СКЗ	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)

### Выбор UX

Выбор в случае измерения или расчета ЗУо (напряжения нейтрали или напряжение нулевой последовательности)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Зло[1] . Выбор UX

Выбор UX	Описание
измерено	Измерено
рассчитано	Рассчитано

### Хар

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Зло[1] . Хар

Хар	Описание
DEFT	Нзависимая от тока характеристика времени отключения
IEC NINV	МЭК Нормально инверсная характеристика [NINV]
IEC VINV	МЭК Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]
IEC EINV	МЭК Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]
IEC LINV	МЭК Характеристика длительной зависимости времени отключения от тока [LINV]
RINV	R Inverse [RINV] - Характеристика
ANSI MINV	ANSI Характеристика умеренной обратной зависимости времени отключения от тока [MINV]
ANSI VINV	ANSI Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]




Хар	Описание
<b>ANSI EINV</b>	<i>ANSI Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
<b>Thermal Flat</b>	<i>Пологая термическая характеристика</i>
<b>IT</b>	<i>Характеристика IT</i>
<b>I2T</b>	<i>Характеристика I2T</i>
<b>I4T</b>	<i>Характеристика I4T</i>
<b>RXIDG</b>	<i>Special Overcurrent Curve</i>

### **Реж\_сбр\_**

Режим сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:


-  3lo[1] . Реж\_сбр\_

Реж_сбр_	Описание
<b>мгновенный</b>	<i>Мгновенный сброс если ток уменьшается до значения ниже величины срабатывания, время ТОС будет обнулено за 2 цикла.</i>
<b>задержка</b>	<i>Сброс через заданное время.  (Примечание. Тогда эта задержка определяется параметром »t-сброс задержки«.)</i>
<b>рассчитано</b>	<i>Сброс по расчету, определенный в соответствии с ANSI C37.112 и IEC.</i>

### **Хар**

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I2>[1] . Хар

Хар	Описание
<b>DEFT</b>	<i>Нзависимая от тока характеристика времени отключения</i>
<b>INV</b>	<i>ИНВЕРСИЯ</i>

**бл\_реж\_**

Режим блокировки

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИИ2 . бл\_реж\_

бл_реж_	Описание
<b>1-ф Блк</b>	<i>Блокировка одной фазы: Если на одной из фаз обнаружен бросок тока, соответствующая фаза этих модулей будет заблокирована, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим.</i>
<b>3-ф Блк</b>	<i>Блокировка 3 фаз: Если хотя бы на одной из фаз обнаружен бросок тока, все три фазы этих модулей будут заблокированы, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим (перекрестная блокировка).</i>

**Реж\_изм\_**

Метод измерений/контроля: определяет, какие виды напряжения подлежат контролю: линейные или фазные

На список выбора ссылаются следующие параметры:


-  КИ[1] . Реж\_изм\_

Реж_изм_	Описание
<b>Фазн напр</b>	<i>Трансформаторы напряжения подсоединены к напряжениям между фазой и нейтралью</i>
<b>Лин_напр_</b>	<i>Трансформаторы напряжения подсоединены к линейным напряжениям</i>

**Критерий**

Критерий: основной, скз или \контроль скользящего среднего значения"

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КИ[1] . Критерий

Критерий	Описание
<b>Основные</b>	<i>Защита основана на первичной (1-й гармонике)</i>

Критерий	Описание
Ист_СКЗ	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)
V скольз. ср. контр.	Контроль среднего скользящего напряжения Примечание. Настройки для расчета среднего значения устанавливаются в меню [Параметры устройства/статистика/В ср.].

### **Реж\_сигн\_**

Критерий подачи аварийного сигнала для ступени защиты напряжения

На список выбора ссылаются следующие параметры:


-  КН[1] . Реж\_сигн\_

Реж_сигн_	Описание
1-ф Откл	Отключение одной фазы: Команда отключения при соблюдении условия отключения хотя бы на одной фазе.
люб 2	люб 2
3-ф Откл	все: команда отключения для трехфазных сбоев, если критерий отключения соблюдается во всех трех фазах.

### **Выбор UX**

Выбор в случае измерения или расчета 3U<sub>0</sub> (напряжения нейтрали или напряжение нулевой последовательности)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  VG[1] . Выбор UX

Выбор UX	Описание
измерено	VX/VG измеряется на 4-м входе измерения
рассчитано	VX/VG измеряется на 4-м входе измерения

### **Метод измерений**

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  VG[1] . Метод измерений

Метод измерений	Описание
<b>Основные</b>	<i>Защита основана на первичной (1-й гармонике)</i>
<b>Ист_СКЗ</b>	<i>Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)</i>
<b>VX означает НЗ</b>	<i>Третья гармоника измеренного напряжения нейтрали, используемая для обнаружения замыканий на землю статора генератора.</i>

### **Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:




-  f[1] . реж\_ df/dt

Реж_	Описание
<b>df/dt абсол_</b>	<i>Положительный и отрицательный рост частоты</i>
<b>df/dt полож_</b>	<i>Положительный рост частоты</i>
<b>df/dt отриц_</b>	<i>Отрицательный рост частоты</i>

### **Блк КТН**

Блокировка модуля в случае если контроль трансформатора напряжения обнаружил неисправность.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Pr[1] . Изм. сх. конт. тока
-  Qr . Изм. сх. конт. тока
-  ЗПЭ[1] . Изм. сх. конт. тока

Блк КТН	Описание
<b>Сис . неакт_</b>	<i>Неактивный</i>
<b>КТТ . акт_</b>	<i>Активный</i>

**МетИзмМощ**

Определяет, если активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании СКЗ или ДПФ.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЗПЭ[1] . МетИзмМощ

МетИзмМощ	Описание
ДПФ	Активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании ДПФ.
СКЗ	Активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании СКЗ.

**Метод измерений**

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  КМ[1] . Метод измерений

Метод измерений	Описание
Основные	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
Ист_СКЗ	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КМ[1] . Реж\_ пуска
-  КМ[1] . Реж\_ сбр\_

Реж_	Описание
I опер. V	При наличии емкостной нагрузки (батарея конденсаторов) указатель тока опережает указатель напряжения.

Реж_	Описание
I отст. от V	При наличии индуктивной нагрузки (например, электродвигателей) указатель тока отстает от указателя напряжения.

### **Характеристики отключения защиты от перевозбуждения V/f.**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  V/f>[1] . Форма кривой

Характеристики отключения защиты от перевозбуждения V/f.	Описание
DEFT	Независимая от тока характеристика времени отключения
Инв. А	Инверсивная характеристика, тип А
Инв. В	Инверсивная характеристика, тип В
Инв. С	Инверсивная характеристика, тип С

### **Сигнал акт**

Выберите, защита будет активирована «U/V и автономный режим» или «U/V или автономный режим».

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  InEn . Сигнал акт

Сигнал акт	Описание
U/V и авт р	U/V и авт р
U/V или авт р	U/V или авт р

### **Условие начала**

Выбор условия начала измерения сопротивлений в местах КЗ.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Z[1] . Условие начала

Условие начала	Описание
<b>Максимальный ток</b>	Условие начала выполнено, если измеренный максимальный фазный ток превышает установленное предельное значение «I>Str».
<b>Макс. ток и мин. напр.</b>	Условие начала выполнено, если измеренный максимальный фазный ток превышает установленное предельное значение «I>Str» и минимальное измеренное напряжение ниже установленного предельного значения «U<Str».
<b>Мин. сопротивление</b>	Условие начала выполнено, если соответствующее измеренное полное сопротивление контура ниже установленного предельного значения «Z<Str».

### Канал измерения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Z[1] . Класс напряжения

Канал измерения	Описание
<b>Фаза-земля</b>	Напряжение между фазой и землей
<b>Лин_напр_</b>	Трансформаторы напряжения подсоединены к линейным напряжениям

### Тип зоны сопр.

Выбор типа характеристики сопротивления - в виде окружности (МНО) или многоугольника.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Z[1] . Тип зоны сопр.

Тип зоны сопр.	Описание
<b>МНО</b>	Характеристика сопротивления типа Mho
<b>Многоугольник</b>	Характеристика сопротивления типа «многоугольник»

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow$  df/dt . реж\_ df/dt

Реж_	Описание
df/dt абсол_	Положительный и отрицательный рост частоты
df/dt полож_	Положительный рост частоты
df/dt отриц_	Отрицательный рост частоты

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow$  дельта фи . реж\_ df/dt

Реж_	Описание
df/dt абсол_	Положительный и отрицательный рост частоты
df/dt полож_	Положительный рост частоты
df/dt отриц_	Отрицательный рост частоты

**МетИзмМощ**

Определяет, если активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании СКЗ или ДПФ.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- $\hookrightarrow$  Pr[1] . МетИзмМощ

МетИзмМощ	Описание
ДПФ	Активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании ДПФ.
СКЗ	Активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании СКЗ.



**Реж\_изм\_**

Метод измерений/контроля: определяет, какие виды напряжения подлежат контролю: линейные или фазные

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  LVRT[1] . Реж\_изм\_

Реж_изм_	Описание
Фазн напр	Трансформаторы напряжения подсоединены к напряжениям между фазой и нейтралью
Лин_напр_	Трансформаторы напряжения подсоединены к линейным напряжениям

**Метод измерений**

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:


-  LVRT[1] . Метод измерений

Метод измерений	Описание
Основные	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
Ист_СКЗ	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)

**Реж\_сигн\_**

Критерий подачи аварийного сигнала для ступени защиты напряжения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  LVRT[1] . Реж\_сигн\_

Реж_сигн_	Описание
1-ф Откл	Отключение одной фазы: Команда отключения при соблюдении условия отключения хотя бы на одной фазе.
люб 2	любые два: Команда отключения возможна, если критерий отключения соблюдается в двух фазах.

Реж_ сигн_	Описание
3-ф Откл	<i>все: команда отключения для трехфазных сбоев, если критерий отключения соблюдается во всех трех фазах.</i>
только 2	<i>только 2: команда отключения для двухфазных сбоев, если критерий отключения соблюдается именно в двух фазах.</i>

### **Выбор способа QV: Уставка угла активно-реактивной мощности**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Q->&U< . QV-метод

Выбор способа QV: Уставка угла активно-реактивной мощности	Описание
Контроль угла мощности	<i>Контроль угла мощности</i>
Контр_ чист_ реак_ мощ_	<i>Контроль чистой реактивной мощности</i>

### **I1 разъед\_**

Включение параметра «Минимальный ток I1» - критерий.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Q->&U< . I1 разъед\_

I1 разъед_	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>

### **Усл повт включения**

Данный параметр обеспечивает восстановление напряжения в сети.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Повт. соед.[1] . Усл повт включения

Усл повт включения	Описание
<b>Разъед U внутр</b>	Сигнал разъединения формируется по значениям внутренних измерений напряжения. Межфазное напряжение превышает 95 % номинального.
<b>Разъед Uвн ОТП</b>	Сигнал разъединения формируется в общей точке присоединения цепей (внешнее расцепление). Межфазное напряжение превышает 95 % номинального.
<b>Оба</b>	Оба: Сигнал освобождения генерируется ОТП (внешний выпуск) и значениями внутренних измерений напряжения.

### Критерий

Критерий: основной, скз или \контроль скользящего среднего значения"

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Повт. соед.[1] . Критерий

Критерий	Описание
<b>Основные</b>	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
<b>Ист_СКЗ</b>	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)
<b>V скольз. ср. контр.</b>	Контроль среднего скользящего напряжения Примечание. Настройки для расчета среднего значения устанавливаются в меню [Параметры устройства/статистика/В ср.].

### Реж синх

Режим проверки синхронизма: ГЕНЕРАТОР-СИСТ = генератор синхронизма с системой (требуется сигнал инициирования замыкания выключателя). СИСТ-СИСТ = проверка синхронизма между двумя системами (автономно, данные о выключателе не требуются)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Синх . Реж синх

Реж синх	Описание
<b>Сист-Сист</b>	СИСТ-СИСТ = проверка синхронизма между двумя системами (автономно, данные о выключателе не требуются)
<b>Генератор-Сист</b>	ГЕНЕРАТОР-СИСТ = генератор синхронизма с системой (требуется сигнал инициирования замыкания выключателя).

**Нет блок. реж. сброса**

Отсутствие блокировки режима сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Управление . Нет блок. сбр.

Нет блок. реж. сброса	Описание
единичная операция	<i>единичная операция</i>
Пауза	<i>Пауза</i>
постоянный	<i>постоянный</i>

**Лож положение**

ВНИМАНИЕ! Ложное положение - изменение положения вручную

На список выбора ссылаются следующие параметры:






-  Распределительный щит[1] . Лож положение

Лож положение	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
Пол_ ОТКЛ	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
Пол_ ВКЛ	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>

**1..n\_ Ком Откл**

Список допустимых команд отключения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ1
-  Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ2
-  Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ3
-  Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ4
-  Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ5

-  Распределительный щит[1] . Кмд ОТКЛ6
- [...]

1..n_ Ком Откл	Описание
«-»	Нет присвоения
Id . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdH . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdG[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdGH[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdG[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdGH[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТепМод . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>G[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>G[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КН[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КН[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КН[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КН[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КН[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КН[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
df/dt . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
дельта фи . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

<b>1..n_ Ком Откл</b>	<b>Описание</b>
Зависимое отключение . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Pr[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Qr . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LVRT[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LVRT[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[3] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[4] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[5] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[6] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
KM[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
KM[2] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LoE-Z1[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
LoE-Z2[1] . <b>КомОткл</b>	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

<b>1..n_ Ком Откл</b>	<b>Описание</b>
LoE-Z1[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
LoE-Z2[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
OST . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
V/f>[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
V/f>[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
InEn . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Z[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Z[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
Внешн_ мгн давл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ВнешТемпМасл . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
ТДС . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаP[1] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаP[2] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаP[3] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения
АнаP[4] . <b>КомОткл</b>	Сигнал: Команда отключения

### **1..n, Вход - список синхронизации**

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  **Распределительный щит[1] . Синхронизм**

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Синх . <b>Замык готово</b>	<i>Сигнал: Замык готово</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X5 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 1</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 2</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 3</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 4</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 5</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 6</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 7</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . <b>ЦВх 8</b>	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
Логика . <b>ЛУ1.Элем вых</b>	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . <b>ЛУ1.Таймер вых</b>	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . <b>ЛУ1.Выход</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . <b>ЛУ1.Выход инверт</b>	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>



<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ2.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ2.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ2.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ2.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ3.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ3.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ3.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ3.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ4.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ4.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ4.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ4.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ5.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ5.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ5.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ5.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ6.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ6.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ6.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ6.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ7.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ7.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ7.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ7.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ8.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ8.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ8.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ8.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ9.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ9.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ9.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ9.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ10.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ10.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ10.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ10.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ11.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ11.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ11.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ11.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ12.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ12.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ12.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ12.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ13.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ13.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ13.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ13.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ14.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ14.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ14.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ14.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ15.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ15.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ15.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ15.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ16.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ16.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ16.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ16.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ17.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ17.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ17.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ17.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ18.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ18.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ18.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ18.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ19.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ19.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ19.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ19.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ20.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ20.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ20.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ20.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ21.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ21.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ21.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ21.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ22.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ22.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ22.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ22.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ23.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ23.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ23.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ23.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ24.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ24.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ24.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ24.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ25.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ25.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ25.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ25.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ26.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ26.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ26.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ26.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ27.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ27.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ27.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ27.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ28.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ28.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ28.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ28.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ29.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ29.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ29.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ29.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ30.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ30.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ30.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ30.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ31.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ31.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ31.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ31.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ32.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ32.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ32.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ32.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ33.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ33.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ33.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ33.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ34.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ34.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ34.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ34.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ35.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ35.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ35.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ35.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ36.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ36.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ36.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ36.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ37.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ37.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ37.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ37.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ38.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ38.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ38.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ38.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ39.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ39.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ39.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ39.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ40.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ40.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ40.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ40.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ41.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ41.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ41.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ41.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ42.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ42.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ42.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ42.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ43.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ43.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ43.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ43.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ44.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ44.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ44.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ44.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ45.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ45.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ45.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ45.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ46.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ46.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ46.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)



<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ46.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ47.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ47.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ47.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ47.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ48.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ48.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ48.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ48.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ49.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ49.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ49.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ49.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ50.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ50.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ50.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ50.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ51.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ51.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ51.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ51.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ52.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ52.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ52.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ52.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ53.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ53.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ53.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ53.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ54.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ54.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ54.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ54.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ55.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ55.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ55.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ55.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ56.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ56.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ56.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ56.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ57.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ57.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ57.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ57.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ58.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ58.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ58.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ58.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ59.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ59.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ59.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ59.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ60.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ60.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ60.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ60.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ61.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ61.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ61.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ61.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ62.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ62.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ62.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ62.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ63.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ63.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ63.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ63.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ64.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ64.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ64.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ64.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ65.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ65.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ65.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ65.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ66.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ66.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ66.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ66.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ67.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ67.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ67.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ67.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ68.Элем вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ68.Таймер вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ68.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ68.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ69.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ69.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ69.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ69.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ70.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ70.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ70.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ70.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ71.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ71.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ71.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ71.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ72.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ72.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ72.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ72.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ73.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ73.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ73.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ73.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ74.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ74.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ74.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ74.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ75.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ75.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ75.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ75.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ76.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ76.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ76.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ76.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ77.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ77.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ77.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ77.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ78.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ78.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ78.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ78.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ79.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ79.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ79.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

<b>1..n, Вход - список синхронизации</b>	<b>Описание</b>
Логика . <b>ЛУ79.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . <b>ЛУ80.Элем Вых</b>	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . <b>ЛУ80.Таймер Вых</b>	Сигнал: Выход таймера
Логика . <b>ЛУ80.Выход</b>	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . <b>ЛУ80.Выход инверт</b>	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

### **ЛУ1.Элемент**

Логический Элемент

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  Логика . ЛУ1.Элемент

<b>ЛУ1.Элемент</b>	<b>Описание</b>
<b>И</b>	Шлюз И
<b>ИЛИ</b>	Шлюз ИЛИ
<b>НЕ-И</b>	Шлюз НЕ-И
<b>НЕ-ИЛИ</b>	Шлюз НЕ-ИЛИ

### **Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X2 . Реж откл\_
-  РелВых Раз X2 . Режим Прин

<b>Реж_</b>	<b>Описание</b>
<b>постоянн_</b>	Постоянный
<b>Пауза</b>	Пауза

**акт\_/неакт\_**

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  РелВых Раз X2 . НЕЙТР\_

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X5 . Реж откл\_
-  РелВых Раз X5 . Режим Прин

Реж_	Описание
постоянн_	Постоянный
Пауза	Пауза

**акт\_/неакт\_**

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X5 . НЕЙТР\_



акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный



**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X6 . Реж откл\_
-  РелВых Раз X6 . Режим Прин

<b>Реж_</b>	<b>Описание</b>
постоянн_	<i>Постоянный</i>
Пауза	<i>Пауза</i>

**акт\_/неакт\_**

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  РелВых Раз X6 . НЕЙТР\_

<b>акт_/неакт_</b>	<b>Описание</b>
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>

**Раб\_ режимы реле**

Рабочие режимы реле

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  РелВых Раз X2 . Все Вых Прин
-  РелВых Раз X2 . ВР Прин1

<b>Раб_ режимы реле</b>	<b>Описание</b>
Норм_	<i>Норма</i>
Выключено	<i>Выключено</i>
Включено	<i>Включено</i>

**Раб\_ режимы реле**

Рабочие режимы реле

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  РелВых Раз X5 . Все Вых Прин
-  РелВых Раз X5 . ВР Прин1

Раб_ режимы реле	Описание
Норм_	<i>Норма</i>
Выключено	<i>Выключено</i>
Включено	<i>Включено</i>

**Раб\_ режимы реле**

Рабочие режимы реле

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X6 . Все Вых Прин
-  РелВых Раз X6 . ВР Прин1

Раб_ режимы реле	Описание
Норм_	<i>Норма</i>
Выключено	<i>Выключено</i>
Включено	<i>Включено</i>

**Реж\_**

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УТДС . Режим Прин

Реж_	Описание
постоянн_	<i>Постоянный</i>
Пауза	<i>Пауза</i>

**акт\_/неакт\_**

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УТДС . Функция

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

**Сост\_**

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Ген синусоиды . Сост

Сост_	Описание
Выкл.	Выкл.
До сбоя	Период до сбоя
Моделир сбоя	Длительность моделирования сбоя
После сбоя	Период после сбоя
Нач квит	Начальное квитирование

**Реж откл кмд**

Режим команды отключения: возможность выбрать из двух рабочих режимов устройства моделирования сбоев: "холодное моделирование" (без отключения выключателя) или "горячее моделирование" (то есть при моделировании разрешено отключение выключателя)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Ген синусоиды . Реж откл кмд

<b>Реж откл кмд</b>	<b>Описание</b>
<b>Нет кмд откл</b>	<i>Без команды отключения: блокируется команда КомОткл всех функций защиты. Защитная функция может отключиться, но команда КомОткл сгенерирована не будет.</i>
<b>С кмд откл</b>	<i>С командой отключения: отключение функций защиты генерирует команду КомОткл, которая размыкает выключатель.</i>

# Указатель

.....	724, 754, 769
<b>1</b>	
1...n, режимы работы.....	555, 694, 695
1..n, Вход - список синхронизации.....	903
1..n, масштаб мощн.....	551
1..n, масштаб энерг.....	552
1..n, список аналоговых выходов.....	696, 845
1..n, список записей тренда.....	705
1..n, список запросов синхронизации.....	828
1..n, список переключателей.....	710
1..n, цифровые входы - список логики.....	810
1..n_ Ком Откл.....	900
1..n_ ПУП.....	869
1..n_ Спис_назн_.....	555, 712, 712
1..n_ ЦифВходы.....	785
<b>3</b>	
3Io[1].....	238, 238, 240, 244, 245
<b>A</b>	
AnaP[1].....	452, 452, 453, 454, 454
<b>D</b>	
DNP3.....	153, 158, 159, 159, 160
df/dt.....	267, 267, 267, 270, 270
<b>F</b>	
fN.....	724
f[1].....	308, 308, 308, 310, 311
<b>I</b>	
I1 разъед.....	898
I2>G[1].....	257, 257, 257, 259, 259
I2>[1].....	252, 252, 253, 255, 255
I>.....	534
IEC 61850.....	169, 169, 169, 170, 171, 173, 173
IEC103.....	174, 176, 177, 177
IEC104.....	179, 182, 182, 183, 183
IH2.....	226, 226, 226, 227, 227
IH2 Блк.....	886

IRIG-B	190, 190, 190, 191, 191
IRIG-B00X	723
I[1]	229, 229, 230, 234, 235
Id	134, 134, 135, 205, 205, 205, 209, 209, 213, 214
IdG	136, 136, 136
IdGH[1]	223, 223, 223, 224, 225
IdG[1]	219, 219, 219, 221, 221
IdH	215, 215, 215, 216, 217
InEn	364, 364, 365, 366, 367

**K**

KTT	463, 463, 463, 464, 464
-----	-------------------------

**L**

LVRT[1]	291, 291, 291, 296, 296, 296, 298
LoE-Z1[1]	342, 342, 342, 344, 345
LoE-Z2[1]	347, 347, 347, 350, 350

**M**

Measuring Channel	887
Modbus	161, 164, 165, 165, 166, 167

**O**

OST	352, 352, 352, 356, 357
-----	-------------------------

**P**

PSB	386, 386, 386, 389, 389
Pr[1]	281, 281, 281, 284, 284
Profibus	185, 186, 186, 186, 187, 188

**Q**

Q->&U<	323, 323, 323, 326, 326
Qr	286, 286, 286, 288, 289

**S**

SNTP	192, 192, 193, 193, 193, 194
Scada	151, 151
Selection	704

**T**

Tcplp	152
t-Трепв	846

<b>U</b>		
	U 012[1]. . . . .	304, 304, 305, 306, 307
<b>V</b>		
	V/f>[1]. . . . .	360, 360, 360, 362, 362
	VG[1]. . . . .	299, 299, 300, 301, 302
<b>W</b>		
	W1 Соед_/Заземл_. . . . .	725
	W2 Соед_/Заземл_. . . . .	725
<b>Z</b>		
	Z. . . . .	132, 132
	Z[1]. . . . .	368, 368, 370, 380, 381
<b>-</b>		
	_AL_ResponseType_k . . . . .	712
<b>A</b>		
	АШ. . . . .	383, 383, 383, 385, 385
	Авар.осцил_. . . . .	503, 503, 503
	Авар_Осц_. . . . .	499, 500, 500, 501, 501
	Ад_Набор. . . . .	731
	Акт цвет диода. . . . .	700, 701
	акт_/неакт_. . . . .	730, 920, 920, 921, 923
<b>Б</b>		
	Баз. ток. . . . .	753
	Бит_ фр_. . . . .	710, 715, 717
	Блк КТН. . . . .	887, 892
	бл_ реж_. . . . .	890
<b>В</b>		
	ВНО. . . . .	392, 392, 393, 394, 394
	Варианты запуска передачи данных. . . . .	711
	Внеш_Откл. . . . .	847
	ВнешТемпМасл. . . . .	408, 408, 409, 410, 410
	Внешн_ мгн давл. . . . .	404, 404, 405, 406, 406
	ВншЗащ[1]. . . . .	400, 400, 401, 402, 402
	Время устр_дреб. . . . .	553, 554, 555
	Выбор UX. . . . .	888, 891
	Выбор КомОткл. . . . .	845

Выбор порта . . . . .	714, 718
Выбор способа QV: Уставка угла активно-реактивной мощности. . . . .	898
Выс_знач_3ю. . . . .	534
<b>Г</b>	
Ген синусоиды . . . . .	513, 513, 514, 515, 515, 516, 517, 521
Генератор. . . . .	119, 119, 119, 120
<b>Д</b>	
Дата. . . . .	722
День изм часов. . . . .	722
Длит-ть . . . . .	702, 703
да/нет . . . . .	535
дельта фи . . . . .	272, 272, 272, 275, 275
дельта фи - режим. . . . .	730
<b>Е</b>	
Едн. . . . .	551
<b>З</b>	
ЗПЭ[1] . . . . .	313, 313, 313, 317, 317
Зависимое отключение . . . . .	277, 277, 278, 279, 279
Зап соб . . . . .	498, 498
Зап сост. . . . .	525
Запуск блк. . . . .	868
Защ . . . . .	199, 200, 200, 200, 204
<b>И</b>	
ИЧМ . . . . .	81, 82, 82
Ид_ ПСО. . . . .	528
Используемый протокол . . . . .	549, 723
Источ ЗУО . . . . .	728
ист_ или ложн_. . . . .	530
<b>К</b>	
КМ[1] . . . . .	319, 319, 319, 321, 322
КН[1] . . . . .	261, 261, 261, 264, 265
КЦУ . . . . .	460, 460, 461, 462, 462
Канал измерения . . . . .	886, 895
Клв логич уравнений . . . . .	550
Конфигурация интервала . . . . .	703
Коэффициент масштабирования . . . . .	714



Критерий. . . . . 890, 899

**Л**

ЛУ1.Элемент. . . . . 919

Логика. . . . . 507, 508, 509, 509

Лож положение . . . . . 900

**М**

МСХН . . . . . 396, 396, 397, 398, 398

Масшт\_ . . . . . 551, 551

Мес изм часов. . . . . 721

МетИзмМощ . . . . . 893, 896

Метод измерений. . . . . 884, 887, 892, 893, 897

**Н**

НаблВнешТемп[1]. . . . . 412, 412, 413, 414, 414

Напр. отк. по мощности. . . . . 785

Направление. . . . . 525

Напряжения для синхронизации . . . . . 726

Настр. сброса устр. . . . . 531

Неисп. . . . . 525

Нет блок. реж. сброса . . . . . 900

Ном\_ напр\_ . . . . . 552, 553, 554

**О**

Оптич Исх Коорд . . . . . 711, 714, 718

Откл по току. . . . . 848

Отн перв/втор. . . . . 727, 728

**П**

ППот. . . . . 466, 466, 467, 468, 469

Пар выч напр ЗI . . . . . 729

Пдт. клавишей С. . . . . 701

Перекл\_ НП. . . . . 868

Планир\_ устр\_ . . . . . 534, 535, 535, 536, 536, 536, 537, 537,  
538, 538, 539, 539, 542, 542, 543, 544,  
544, 544, 545, 545, 546, 546, 546, 547,  
547, 547, 548

Повт. соед.[1]. . . . . 328, 328, 329, 332, 332

Полярн\_ . . . . . 727, 728

Право на переключение. . . . . 531

Прм напр изм ЗI . . . . . 729

**Р**

Раб_ режимы реле . . . . .	921, 922, 922
Разреш. . . . .	705
Распределительный щит[1]. . . . .	473, 478, 479, 480, 485, 489, 490, 491, 492
Рег трд . . . . .	504, 506, 506, 506
Реж откл кмд . . . . .	923
Реж синх . . . . .	899
Реж_ . . . . .	529, 532, 532, 533, 533, 533, 537, 538, 540, 541, 541, 541, 542, 543, 543, 544, 545, 548, 548, 549, 549, 550, 699, 700, 843, 844, 867, 892, 893, 896, 896, 919, 920, 921, 922
Реж_ изм_ . . . . .	890, 897
Реж_ сбр_ . . . . .	885, 889
Реж_ сигн_ . . . . .	891, 897
Режим записи . . . . .	704

**С**

СД . . . . .	511, 511, 511
Сертификат TLS . . . . .	530
Сигнал акт . . . . .	894
Сил ТТ . . . . .	110, 112, 112, 115
Синх. . . . .	334, 334, 335, 338, 339, 340
Синх. вр. . . . .	196, 198
Сис. . . . .	123, 125, 126, 127, 129
СистПар. . . . .	85
Системные аварийные сигналы . . . . .	493, 493, 494, 495
Скор_ пер_ дан_ . . . . .	527, 710, 715, 716
Сост. конфиг. . . . .	528, 716, 719
Сост_ . . . . .	526, 526, 529, 923
Состояние сервера . . . . .	528
Спис выкл . . . . .	844, 846
Статистика . . . . .	144, 147, 148, 149, 149
Стор.обмотки ТТ . . . . .	731
Сторона генератора . . . . .	726
Схема . . . . .	846
СчЭн_ . . . . .	138, 138, 138, 140, 141

**Т**

ТДС . . . . .	424, 424, 425, 441, 441, 451
ТН . . . . .	86, 92, 92, 97
ТН соедин . . . . .	726
ТТ нейтр . . . . .	101, 103, 103, 106
ТепМод . . . . .	247, 247, 248, 249, 249, 250, 250, 251

Тип входа .....	695, 695
Тип выхода .....	698, 699
Тип зоны сопр. ....	895
Тип опред. пароля .....	530
Тип сопоставления SCADA. ....	716, 719, 719
Трансформ .....	121, 121
Триггер .....	847, 849

**У**

УРОВ. ....	456, 456, 457, 458, 458, 459
УТДС .....	416, 416, 420, 421, 422
Упр-е выкл. ....	753
Управление. ....	470, 470, 471, 471, 471, 472
Усл повт включения .....	898
Условие начала. ....	894

**Ф**

Функции развязки .....	786
------------------------	-----

**Х**

Хар. ....	885, 888, 889
Характеристики отключения защиты от перевозбуждения V/f. ....	894

**Ч**


Час_ пояса. ....	720
Часовой пояс. ....	717, 718
Черед_ фаз .....	724

**Мы ценим ваше мнение о содержании наших публикаций.**

**Присылайте ваши предложения и замечания по адресу: [kemp.doc@woodward.com](mailto:kemp.doc@woodward.com)**

**К письму приложите номер руководства: MCDGV4-3.6-RU-REF**

<http://wwdmanuals.com/mcdgv4-2>

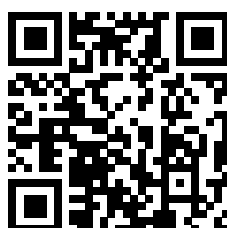

Компания Woodward Kempen GmbH сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения в текст настоящего документа. Информация, предоставленная компанией Woodward Kempen GmbH, считается точной и надежной. Тем не менее компания Woodward Kempen GmbH не несет ответственности за ее достоверность, за исключением специально оговоренных случаев.



Woodward Kempen GmbH  
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)  
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)  
Телефон: : +49 (0) 21 52 145 1

**Интернет: — [www.woodward.com](http://www.woodward.com)**

**Отдел продаж**

Телефон: : +49 (0) 21 52 145 331  
Факс: : +49 (0) 21 52 145 354  
Эл. почта: : [SalesPGD\\_EMEA@woodward.com](mailto:SalesPGD_EMEA@woodward.com)

**Обслуживание**

Телефон: : +49 (0) 21 52 145 600  
Факс: : +49 (0) 21 52 145 455  
Эл. почта: : [SupportPGD\\_Europe@woodward.com](mailto:SupportPGD_Europe@woodward.com)

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.