

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

High PROTEC | PROTECTION TECHNOLOGY
MADE SIMPLE

MRDT4 |



Версия DM: 3.7.b

Русский (Перевод оригинала)

Перевод оригинала справочного руководства

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Телефон: +49 (0) 21 52 145 1

Интернет: www.SEGelectronics.de

Sales

Телефон: +49 (0) 21 52 145 331

Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Эл. почта: sales@SEGelectronics.de

Service

Телефон: +49 (0) 21 52 145 600

Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Эл. почта: support@SEGelectronics.de

© 2022 SEG Electronics GmbH. Все права защищены.

Содержание

1	Об этом справочном руководстве	13
2	Оборуд_	17
2.1	Конфигурация устройства	17
2.2	Цифровые входы	19
2.2.1	«DI8-X1»	19
2.2.2	ЦВх	21
2.3	Двоичн_ вых_	23
2.3.1	6 Двоичн_ вых_	23
2.3.2	6 Двоичн_ вых_	37
2.4	СД	50
2.4.1	ИНД группа А – Светодиоды на левой стороне дисплея	50
2.4.2	ИНД группа В – Светодиоды на правой стороне дисплея	60
2.5	ИЧМ – Передняя панель	69
2.5.1	ИЧМ: Настройки	69
2.5.2	ИЧМ: Прямые команды	70
2.5.3	ИЧМ: Измеренные значения	70
3	Безопасность	71
4	Системные параметры	73
4.1	СистПар: Настройки	73
4.2	ТТ W1 – Трансформатор тока Обмотка 1	74
4.2.1	ТТ W1: Настройки	74
4.2.2	ТТ W1: Сигналы (состояния выходов)	76
4.2.3	ТТ W1: Измеренные значения	76
4.2.4	ТТ W1: Статистика	79
4.3	ТТ W2 – Трансформатор тока Обмотка 2	83
4.3.1	ТТ W2: Настройки	83
4.3.2	ТТ W2: Сигналы (состояния выходов)	85
4.3.3	ТТ W2: Измеренные значения	85
4.3.4	ТТ W2: Статистика	88

4.4	Трансформ – Трансформатор	92
4.4.1	Трансформ: Настройки	92
5	Система	94
5.1	Сис: Настройки	94
5.2	Сис: Прямые команды	96
5.3	Сис: Состояния входов	97
5.4	Сис: Сигналы (состояния выходов)	98
5.5	Сис: Измеренные значения	100
6	Измеренные значения	102
6.1	Id – Модуль дифференциальной защиты двигателя	103
6.1.1	Id: Настройки	103
6.1.2	Id: Измеренные значения	103
6.1.3	Id: Статистика	104
6.2	IdG – Модуль дифференциальной защиты от ограниченного КЗ на землю	105
6.2.1	IdG: Настройки	105
6.2.2	IdG: Измеренные значения	105
6.2.3	IdG: Статистика	105
7	Статистика	107
7.1	Статистика: Настройки	107
7.2	Статистика: Прямые команды	108
7.3	Статистика: Состояния входов	109
7.4	Статистика: Сигналы (состояния выходов)	109
7.5	Статистика: Счетчики	110
8	Связь	111
8.1	Scada: Параметры конфигурации	111
8.2	Scada: Сигналы (состояния выходов)	111
8.3	Tsrlp	112
8.3.1	Tsrlp: Настройки	112
8.4	DNP3 – Протокол распределенной сети	113
8.4.1	DNP3: Настройки	113
8.4.2	DNP3: Прямые команды	118

8.4.3	DNP3: Состояния входов	119
8.4.4	DNP3: Сигналы (состояния выходов)	119
8.4.5	DNP3: Счетчики	120
8.5	Modbus	121
8.5.1	Modbus: Настройки	121
8.5.2	Modbus: Прямые команды	124
8.5.3	Modbus: Состояния входов	125
8.5.4	Modbus: Сигналы (состояния выходов)	125
8.5.5	Modbus: Измеренные значения	126
8.5.6	Modbus: Счетчики	127
8.6	IEC 61850 – Связь IEC 61850	129
8.6.1	IEC 61850: Настройки	129
8.6.2	IEC 61850: Прямые команды	129
8.6.3	IEC 61850: Сигналы (состояния выходов)	129
8.6.4	IEC 61850: Измеренные значения	130
8.6.5	IEC 61850: Счетчики	131
8.6.6	IEC 61850 – Вирт. вых.	133
8.7	IEC103 – Связь IEC 60870-5-103	134
8.7.1	IEC103: Настройки	134
8.7.2	IEC103: Прямые команды	136
8.7.3	IEC103: Сигналы (состояния выходов)	137
8.7.4	IEC103: Измеренные значения	137
8.7.5	IEC103: Счетчики	138
8.8	IEC104 – Связь IEC 60870-5-104	139
8.8.1	IEC104: Настройки	139
8.8.2	IEC104: Прямые команды	142
8.8.3	IEC104: Сигналы (состояния выходов)	142
8.8.4	IEC104: Измеренные значения	143
8.8.5	IEC104: Счетчики	143
8.9	Profibus – Модуль Profibus	145
8.9.1	Profibus: Настройки	145
8.9.2	Profibus: Прямые команды	146

8.9.3	Profibus: Состояния входов	146
8.9.4	Profibus: Сигналы (состояния выходов)	146
8.9.5	Profibus: Измеренные значения	147
8.9.6	Profibus: Счетчики	148
8.10	IRIG-B – Модуль IRIG-B	150
8.10.1	IRIG-B: Параметры конфигурации	150
8.10.2	IRIG-B: Настройки	150
8.10.3	IRIG-B: Прямые команды	150
8.10.4	IRIG-B: Сигналы (состояния выходов)	150
8.10.5	IRIG-B: Счетчики	151
8.11	SNTP – SNTP-модуль	152
8.11.1	SNTP: Параметры конфигурации	152
8.11.2	SNTP: Настройки	152
8.11.3	SNTP: Прямые команды	153
8.11.4	SNTP: Сигналы (состояния выходов)	153
8.11.5	SNTP: Измеренные значения	153
8.11.6	SNTP: Счетчики	154
8.12	Синх. вр. – Синхронизация по времени	156
8.12.1	Синх. вр.: Настройки	156
8.12.2	Синх. вр.: Сигналы (состояния выходов)	158
9	Параметр защиты	159
9.1	Защ: Настройки	159
9.2	Защ: Прямые команды	160
9.3	Защ: Состояния входов	160
9.4	Защ: Сигналы (состояния выходов)	160
9.5	Id – Модуль дифференциальной защиты	163
9.5.1	Id: Параметры конфигурации	163
9.5.2	Id: Глобальные параметры	163
9.5.3	Id: Группы уставки параметров	163
9.5.4	Id: Состояния входов	167
9.5.5	Id: Сигналы (состояния выходов)	167
9.5.6	Id: Измеренные значения	171

9.5.7	Id: Статистика	172
9.6	IdH – Модуль дифференциальной защиты с повышенной установкой	173
9.6.1	IdH: Параметры конфигурации	173
9.6.2	IdH: Глобальные параметры	173
9.6.3	IdH: Группы уставки параметров	173
9.6.4	IdH: Состояния входов	174
9.6.5	IdH: Сигналы (состояния выходов)	175
9.7	IdG[1] . . . IdG[2] – Модуль дифференциальной защиты от ограниченного КЗ на землю	177
9.7.1	IdG[1]: Параметры конфигурации	177
9.7.2	IdG[1]: Глобальные параметры	177
9.7.3	IdG[1]: Группы уставки параметров	178
9.7.4	IdG[1]: Состояния входов	179
9.7.5	IdG[1]: Сигналы (состояния выходов)	179
9.8	IdGH[1] . . . IdGH[2] – Модуль защиты от ограниченного КЗ на землю с повышенной установкой	181
9.8.1	IdGH[1]: Параметры конфигурации	181
9.8.2	IdGH[1]: Глобальные параметры	181
9.8.3	IdGH[1]: Группы уставки параметров	182
9.8.4	IdGH[1]: Состояния входов	183
9.8.5	IdGH[1]: Сигналы (состояния выходов)	183
9.9	IN2[1] . . . IN2[2] – Модуль защиты по броску тока с учетом второй гармоники	185
9.9.1	IN2[1]: Параметры конфигурации	185
9.9.2	IN2[1]: Глобальные параметры	185
9.9.3	IN2[1]: Группы уставки параметров	185
9.9.4	IN2[1]: Состояния входов	186
9.9.5	IN2[1]: Сигналы (состояния выходов)	186
9.10	I[1] . . . I[6] – Степень перегрузки фазы по току	188
9.10.1	I[1]: Параметры конфигурации	188
9.10.2	I[1]: Глобальные параметры	188
9.10.3	I[1]: Группы уставки параметров	189
9.10.4	I[1]: Состояния входов	192
9.10.5	I[1]: Сигналы (состояния выходов)	193

9.11	Зло[1] ... Зло[4] – Защита тока замыкания на землю - ступень	196
9.11.1	Зло[1]: Параметры конфигурации	196
9.11.2	Зло[1]: Глобальные параметры	196
9.11.3	Зло[1]: Группы уставки параметров	198
9.11.4	Зло[1]: Состояния входов	201
9.11.5	Зло[1]: Сигналы (состояния выходов)	202
9.12	ТепМод – Модуль тепловой модели	204
9.12.1	ТепМод: Параметры конфигурации	204
9.12.2	ТепМод: Глобальные параметры	204
9.12.3	ТепМод: Группы уставки параметров	205
9.12.4	ТепМод: Прямые команды	206
9.12.5	ТепМод: Состояния входов	206
9.12.6	ТепМод: Сигналы (состояния выходов)	207
9.12.7	ТепМод: Измеренные значения	207
9.12.8	ТепМод: Статистика	208
9.13	I2>[1] ... I2>[2] – Ступень обратной последовательности	209
9.13.1	I2>[1]: Параметры конфигурации	209
9.13.2	I2>[1]: Глобальные параметры	209
9.13.3	I2>[1]: Группы уставки параметров	210
9.13.4	I2>[1]: Состояния входов	212
9.13.5	I2>[1]: Сигналы (состояния выходов)	212
9.14	ВНО – Включение на ошибку - модуль	214
9.14.1	ВНО: Параметры конфигурации	214
9.14.2	ВНО: Глобальные параметры	214
9.14.3	ВНО: Группы уставки параметров	215
9.14.4	ВНО: Состояния входов	216
9.14.5	ВНО: Сигналы (состояния выходов)	216
9.15	МСХН – Модуль блокировки от пусковых токов	218
9.15.1	МСХН: Параметры конфигурации	218
9.15.2	МСХН: Глобальные параметры	218
9.15.3	МСХН: Группы уставки параметров	219
9.15.4	МСХН: Состояния входов	220

9.15.5	МСХН: Сигналы (состояния выходов)	220
9.16	ВншЗащ[1] . . . ВншЗащ[4] – Внешняя защита - модуль	222
9.16.1	ВншЗащ[1]: Параметры конфигурации	222
9.16.2	ВншЗащ[1]: Глобальные параметры	222
9.16.3	ВншЗащ[1]: Группы уставки параметров	223
9.16.4	ВншЗащ[1]: Состояния входов	224
9.16.5	ВншЗащ[1]: Сигналы (состояния выходов)	224
9.17	Внешн_ мгн давл – Мгновенное давление	226
9.17.1	Внешн_ мгн давл: Параметры конфигурации	226
9.17.2	Внешн_ мгн давл: Глобальные параметры	226
9.17.3	Внешн_ мгн давл: Группы уставки параметров	227
9.17.4	Внешн_ мгн давл: Состояния входов	228
9.17.5	Внешн_ мгн давл: Сигналы (состояния выходов)	228
9.18	ВнешТемпМасл – Наружная температура масла	230
9.18.1	ВнешТемпМасл: Параметры конфигурации	230
9.18.2	ВнешТемпМасл: Глобальные параметры	230
9.18.3	ВнешТемпМасл: Группы уставки параметров	231
9.18.4	ВнешТемпМасл: Состояния входов	232
9.18.5	ВнешТемпМасл: Сигналы (состояния выходов)	232
9.19	НаблВнешТемп[1] . . . НаблВнешТемп[3] – Контроль наружной температуры	234
9.19.1	НаблВнешТемп[1]: Параметры конфигурации	234
9.19.2	НаблВнешТемп[1]: Глобальные параметры	234
9.19.3	НаблВнешТемп[1]: Группы уставки параметров	235
9.19.4	НаблВнешТемп[1]: Состояния входов	236
9.19.5	НаблВнешТемп[1]: Сигналы (состояния выходов)	236
9.20	УТДС – Универсальный температурный датчик сопротивления	238
9.20.1	УТДС: Настройки	238
9.20.2	УТДС: Прямые команды	238
9.20.3	УТДС: Сигналы (состояния выходов)	242
9.20.4	УТДС: Измеренные значения	243
9.20.5	УТДС: Статистика	244
9.21	ТДС – Модуль температурной защиты	246

9.21.1	ТДС: Параметры конфигурации	246
9.21.2	ТДС: Глобальные параметры	246
9.21.3	ТДС: Группы уставки параметров	247
9.21.4	ТДС: Состояния входов	260
9.21.5	ТДС: Сигналы (состояния выходов)	260
9.21.6	ТДС: Измеренные значения И Счетчики	270
9.22	Контроль	271
9.22.1	УРОВ[1] УРОВ[2] – Модуль устройства резервирования отказа выключателя	271
9.22.2	КЦУ[1] КЦУ[2] – Контроль цепи управления	275
9.22.3	КТТ[1] КТТ[2] – Контроль трансформатора напряжения	278
10	Элемент управления	281
10.1	Управление: Параметры конфигурации	281
10.2	Управление: Настройки	281
10.3	Управление: Прямые команды	281
10.4	Управление: Состояния входов	282
10.5	Управление: Сигналы (состояния выходов)	282
10.6	Управление: Измеренные значения	283
10.7	КУ[1] КУ[2] – Коммутационное устройство	284
10.7.1	КУ[1]: Настройки	284
10.7.2	КУ[1]: Прямые команды	287
10.7.3	КУ[1]: Состояния входов	288
10.7.4	КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)	289
10.7.5	Износ выкл	293
11	Системные аварийные сигналы	299
11.1	Систем. авари. сигналы: Параметры конфигурации	299
11.2	Систем. авари. сигналы: Настройки	299
11.3	Систем. авари. сигналы: Состояния входов	300
11.4	Систем. авари. сигналы: Сигналы (состояния выходов)	300
12	Записи	302
12.1	Зап соб – Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги,	302

	отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.	
12.1.1	Зап соб: Прямые команды	302
12.1.2	Зап соб: Сигналы (состояния выходов)	302
12.2	Авар_ Осц_ – После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.	303
12.2.1	Авар_ Осц_: Настройки	303
12.2.2	Авар_ Осц_: Прямые команды	304
12.2.3	Авар_ Осц_: Состояния входов	304
12.2.4	Авар_ Осц_: Сигналы (состояния выходов)	305
12.2.5	Авар_ Осц_: Измеренные значения	305
12.3	Авар.осцил_ – Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.	307
12.3.1	Авар.осцил_: Настройки	307
12.3.2	Авар.осцил_: Прямые команды	307
12.3.3	Авар.осцил_: Сигналы (состояния выходов)	307
12.4	Рег трд – Регистратор тренда	308
12.4.1	Рег трд: Настройки	308
12.4.2	Рег трд: Прямые команды	310
12.4.3	Рег трд: Сигналы (состояния выходов)	310
12.4.4	Рег трд: Счетчики	310
13	Логика	311
13.1	Логика	311
13.1.1	Логика: Параметры конфигурации	311
13.1.2	Логика . . . Логика	312
14	Самодиагностика	315
14.1	СД: Прямые команды	315
14.2	СД: Сигналы (состояния выходов)	315
14.3	СД: Счетчики	315
15	Сервис	316
15.1	Ген синусоиды – Генератор синусоиды	317
15.1.1	Ген синусоиды: Параметры конфигурации	317
15.1.2	Ген синусоиды: Настройки	317

15.1.3	Ген синусоиды: Прямые команды	318
15.1.4	Ген синусоиды: Состояния входов	319
15.1.5	Ген синусоиды: Сигналы (состояния выходов)	319
15.1.6	Ген синусоиды: Измеренные значения	320
15.1.7	Ген синусоиды . . . Ген синусоиды - Генератор синусоиды	321
16	Списки выбора	325
17	Указатель	567

1 Об этом справочном руководстве

Данный документ является справочником всех значений настроек, прямых команд и сигналов MRDT4. Иными словами, в нем перечислены все параметры, которые доступны (или могут оказаться доступными) при использовании (опционально) полнофункциональных модификаций защитного устройства MRDT4.

ОСТОРОЖНО!



В данном документе не дается полного и/или подробного описания, и, в любом случае, он не заменяет собой полного технического руководства. Здесь приводится только краткое описание каждого из параметров.

Данный документ является справочником всех значений настроек, прямых команд и сигналов MRDT4.

В работе каждого защитного устройства HighPROTEC используется множество самых разных цифровых значений. Во всей нашей технической документации речь идет о «настройках» («параметрах»), «сигналах» или «(измеряемых) значениях», что зависит от их типа.

Подробные сведения о типах используемых данных см. в техническом руководстве, в частности в его главе «Модули, настройки, сигналы и значения».

Модули

Микропрограммное обеспечение каждого защитного устройства HighPROTEC можно представить себе в виде нескольких отдельных независимых функциональных блоков, называемых «модулями». Например, свой модуль есть у каждой защитной функции. Однако одна из основных концепций защитных устройств HighPROTEC состоит в применении этого принципа с далеко идущими последствиями. Функция подсчета статистических данных является модулем (называется «Статистика»), модулем является каждый протокол связи, а также функция управления коммутационными устройствами (называется «Управление»), при этом свойства самого коммутатора являются составной частью другого модуля. Имеется даже модуль общей защиты (называется «Защ»), координирующий работу всех специальных защитных модулей.

Следовательно, каждый параметр, каждое значение и каждый сигнал являются элементами того или иного модуля.

Но обратите внимание, что часто в диалоговых окнах настройки (на панели управления (ИЧМ) или в рабочем программном обеспечении *Smart view*) названия модулей не упоминаются, если их можно определить по названию ветви меню. Это означает, что для параметров часто отображаются только их собственные названия, то есть просто «Функция» вместо развернутого «*I[1] . Функция*». При этом улучшается обзор и упрощаются настройка и эксплуатация, однако следует помнить, что написание «Функция» — просто сокращение. На самом деле **каждый** параметр **всегда** является элементом того или иного модуля, и, следовательно, для окончательного прояснения концепции, в справочных таблицах перед названием каждого параметра всегда указывается название модуля.

В частности, для функций защиты часто необходимо, чтобы было активно несколько экземпляров. Например, защита от перегрузки по току обычно имеет несколько «ступеней», и все они работают одновременно (с использованием индивидуальных значений настроек). Таким образом, важной особенностью каждого защитного устройства HighPROTEC является то, что многие модули

существуют в нескольких «экземплярах», номера которых указываются (в скобках): К примеру, для защиты от перегрузки по току «I[1]», I[2]», ...

В справочных таблицах каждому модулю, как правило, посвящается отдельная глава, в начале которой указывается количество доступных экземпляров. При этом, однако, в подразделах, где перечисляются различные типы параметров, упоминается только первый экземпляр (например, «I[1]»), так как, в любом случае, все остальные экземпляры одинаковы.









Структура справочной таблицы

Поскольку (почти) каждый модуль активируется или деактивируется независимо от других и ни один из параметров неактивных модулей не отображается в ветви меню, было бы бесполезным указывать параметры отсортированными в соответствии со структурой меню. Вместо этого указывается категория модулей (например, «Функции защиты») и перечисляются все модули данной категории.


Для каждого параметра приводится таблица свойств, которая выглядит следующим образом.

Модуль	Параметр	[Путь меню к этому параметру]	
	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Разр.
	Для некоторых параметров: • Ограничения по доступности		
Тип <i>Краткое описание с пояснением функций данного параметра.</i>			

«Тип» — это тип данных параметра, он отмечается маленьким значком. Встречаются следующие типы:

-  Настраиваемый параметр
-  Прямое управление
-  Состояние входа
-  Сигнал (состояние выхода)
-  Статистическое значение
-  Счетчик
-  (Измеряемое) значение
-  Диалог — в диалоговом окне могут присутствовать несколько объектов данных, для которых используются специальные презентации и/или перечисляются функции.

«Разр.» означает «разрешение», то есть уровень доступа и пароль, необходимый для изменения значения данного параметра (подробнее см. в главе «Безопасность» полного технического руководства).

 « адапт. парам.» означает, что данный параметр поддерживает наборы адаптивных параметров (см. раздел «Наборы адаптивных параметров» руководства пользователя).

Для параметров некоторых типов (например, для состояний входа и выхода) вторая строка (значение по умолчанию, диапазон значений, разрешение) бесполезна и потому опускается.

Пример параметра

ВншЗащ[1] . Реж_		[Планир_ устр_]
исп		-, исп ↳ Реж_
	основной режим работы	

Это означает, что данный параметр находится в меню [Планир_ устр_], а его значения выбираются из списка выбора с названием «Реж_». Стрелка «↳» указывает на перекрестную ссылку (гиперссылку) на главу «Списки выбора», а при ее нажатии открывается таблица, в которой перечислены все доступные варианты. Уровень доступа «S.3» означает «Supervisor-Lv3», который необходим для изменения значения данного параметра.

Адресаты данного руководства

Настоящее руководство предназначено в качестве рабочей документации для:

- инженеров РЗА;
- инженеров по проведению пусконаладочных работ;
- специалистов по установке, проверке и техническому обслуживанию защитной и контрольной аппаратуры;
- Прочего персонала, работающего с электрооборудованием и персонала электростанций.

Перечисляются все функции, имеющие отношение к MRDT4. Авторский коллектив рекомендует игнорировать информацию с описанием каких-либо функций, параметров или входов/выходов, которые не относятся к работе конкретного устройства.

Настоящее руководство описывает полнофункциональные модификации устройств (опция).

Вся техническая информация и данные, включенные в настоящее руководство, являлись верными на момент подготовки руководства к публикации. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений в рамках постоянного развития и совершенствования оборудования без внесения изменений в текст настоящего руководства, а также предварительного уведомления. Претензии к содержанию информации и описаниям, включенным в настоящее руководство, не принимаются.

Мы не несем ответственности за ущерб или сбои в работе, вызванные ошибками операторов или невыполнением указаний, содержащихся в настоящем руководстве.

Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение настоящего руководства, а также передача третьим лицам без письменного разрешения компании SEG.

Настоящее справочное руководство входит в комплект поставки при покупке устройства. В случае передачи (продажи) устройства третьим лицам или организациям, настоящее руководство также подлежит обязательной передаче.

Информация об обязательствах и гарантийных условиях

Компания *SEG* не несет ответственности за ущерб, вызванный самостоятельной модернизацией или изменением устройства, или процедуры планирования работы устройства (на этапе проектирования), настройку параметров или изменения регулировок персоналом пользователя.

Гарантийные обязательства аннулируются при вскрытии корпуса устройства лицами, не являющимися техническим персоналом компании *SEG*.

Условия ответственности и гарантии, изложенные в Основных условиях, принятых компанией *SEG*, не дополняются вышеуказанными разъяснениями.

2 Оборудование

2.1 Конфигурация устройства

MRDT4	-2	#	#	#	#	#
Версия оборуд_ 1						
8 цифровых входов 7 релейных выходов	A					
16 цифровых входов 13 релейных выходов	D					
Версия оборуд_ 2						
W1: Плата измерения тока по умолчанию - W2: Плата измерения тока по умолчанию	0					
W1: Малый ток утечки на землю - W2: Плата измерения тока по умолчанию	1					
W1: Плата измерения тока по умолчанию - W2: Малый ток утечки на землю	2					
W1: Малый ток утечки на землю - W2: Малый ток утечки на землю	3					
Корпус						
Монтаж заподлицо	A					
Монтаж 19 дюймов (полуутопленный)	B					
Собственная версия 1	H					
Собственная версия 2	K					
Связь						
Без	A					
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU	B					
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104	C					
Опт_ кабель: Profibus-DP	D					
D-SUB: Profibus-DP	E					
Опт_ кабель: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU	F					
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU	G					
Ethernet: Связь IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104	H					
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU	I					
Ethernet/Опт_ кабель: Связь IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104	K					

2 Оборуд_




2.1 Конфигурация устройства

MRDT4	-2	#	#	#	#	#
Ethernet/Опт_ кабель: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					L	
RS 485, Ethernet: IEC 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					T	
Печатная плата						
Стандарт						A
Печатные платы имеют конформное покрытие						B

2.2 Цифровые входы

2.2.1 «DI8-X1»

2.2.1.1 ЦВх Слот X1: Настройки


ЦВх Слот X1 . Ном_ напр_	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
24 В пост. тока	24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 60 В пост. тока, 110 В пост. тока, 230 В пост. тока, 110 В пер. тока, 230 В пер. тока ↳ Ном_ напр_.	S.3
 <i>Номинальное напряжение цифровых входов</i>		
ЦВх Слот X1 . Инверсия 1 ... ЦВх Слот X1 . Инверсия 8	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инверсия входного сигнала</i>		
ЦВх Слот X1 . Время устр_дреб 1 ... ЦВх Слот X1 . Время устр_дреб 8	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
нет врем_ устр_дреб	нет врем_ устр_дреб, 20 мс, 50 мс, 100 мс ↳ Время устр_дреб.	S.3
 <i>Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.</i>		


2.2.1.2 ЦВх Слот X1: Сигналы (состояния выходов)

ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	[Работа / Отображение состояния / ЦВх Слот X1]
...	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	
↑	Сигнал: Цифровой вход

2.2.2 ЦВх

2.2.2.1 ЦВх Слот X6: Настройки

ЦВх Слот X6 . Ном_напр_	[Пар_устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X6 / Гр_1]	
24 В пост. тока	24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 60 В пост. тока, 110 В пост. тока, 230 В пост. тока, 110 В пер. тока, 230 В пер. тока ↳ Ном_напр_.	S.3
 Номинальное напряжение цифровых входов		

ЦВх Слот X6 . Инверсия 1	[Пар_устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X6 / Гр_1]	
...		
ЦВх Слот X6 . Инверсия 8		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия входного сигнала		

ЦВх Слот X6 . Время устр_дреб 1	[Пар_устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X6 / Гр_1]	
...		
ЦВх Слот X6 . Время устр_дреб 8		
нет врем_устр_дреб	нет врем_устр_дреб, 20 мс, 50 мс, 100 мс ↳ Время устр_дреб.	S.3
 Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.		

2.2.2.2 ЦВх Слот X6: Сигналы (состояния выходов)

ЦВх Слот X6 . ЦВх 1	[Работа / Отображение состояния / ЦВх Слот X6]
...	
ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	
↑	Сигнал: Цифровой вход

2.3 Двоичн_ вых_


2.3.1 6 Двоичн_ вых_


2.3.1.1 РелВых Раз X2: Настройки


РелВых Раз X2 . Режим работы		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
🔗 Режим работы		
РелВых Раз X2 . t-уд_		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
🔗 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		
РелВых Раз X2 . t-Выд выкл		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
🔗 Выдержка времени на выключение		
РелВых Раз X2 . Замкн_		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]
акт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
🔗 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		
РелВых Раз X2 . Подтверждение		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	• РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_	
🔗 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
КУ[1] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		
РелВых Раз X2 . Инверсия 1 ... РелВых Раз X2 . Инверсия 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 2 ... РелВых Раз X2 . Назнач_ 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		
РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↪ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		


РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>	
РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Выдержка времени на выключение</i>	
РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>	
РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_		
	<i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>	
РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	
РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
KY[2] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз X2 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


РелВых Раз X2 . Назнач_ 2	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↪ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		


РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		


РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		


РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		


РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
<ul style="list-style-type: none"> РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_ 		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		


РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
Защ . Трев_	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
...		
РелВых Раз X2 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


РелВых Раз X2 . Назнач_ 2	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
...		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 Режим работы		


РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		


РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		


РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		


РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
«-» Дост_ только если: <ul style="list-style-type: none">РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		


РелВых Раз X2 . Назнач_ 1 ... РелВых Раз X2 . Назнач_ 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


РелВых Раз X2 . Инверсия 1 ... РелВых Раз X2 . Инверсия 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 Режим работы		


РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		


РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		


РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		


РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		


РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
...		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
...		
РелВых Раз X2 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 Режим работы		


РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		



РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		



РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		



РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
<ul style="list-style-type: none"> РелВых Раз X2 . Замкн_ = акт_ 		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		



РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
...		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Назначение		


РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
...		
РелВых Раз X2 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		

РелВых Раз X2 . УПР-Е НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	S.3
 <i>Включает и выключает режим отключения релейных выходов. Это первый из двух шагов процесса, предназначенного для блокировки релейных выходов. Второй этап указан в разделе «Режим отключения».</i>		



РелВых Раз X2 . Реж откл_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	S.3
 <i>ВНИМАНИЕ! РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ для безопасного проведения ТО без выведения этого процесса из рабочего режима. (Примечание. Контрольный контакт не будет отключен.) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ после проведения техобслуживания.</i>		

РелВых Раз X2 . t-Пауза НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
Дост_ только если:		
<ul style="list-style-type: none"> РелВых Раз X2 . Реж откл_ = Пауза 		
 <i>Реле будут включены опять после того, как время действия таймера истечет.</i>		

РелВых Раз X2 . Режим Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	S.3
	<i>Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	

РелВых Раз X2 . t-Пауза Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
Дост_ только если:		
<ul style="list-style-type: none"> РелВых Раз X2 . Режим Прин = Пауза 		
	<i>Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</i>	

2.3.1.2 РелВых Раз X2: Прямые команды

РелВых Раз X2 . НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	S.3
	<i>Это второй шаг (после «УПРАВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ») для ОТКЛЮЧЕНИЯ релейных выходов, с помощью которого отключаются те релейные выходы, которые в настоящее время не замкнуты, и на которые не распространяется время минимального ожидания. Примечание: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>	

РелВых Раз X2 . Все Вых Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено ↳ Раб_ режимы реле.	S.3
<p>☉ Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние. Принудительная установка реле групп всего устройства имеет приоритет над принудительной установкой одного релейного выхода.</p>		

РелВых Раз X2 . ВР Прин1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
...		
РелВых Раз X2 . ВР Прин6		
Норм_	Норм_, Выключено, Включено ↳ Раб_ режимы реле.	S.3
<p>☉ Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</p>		

2.3.1.3 РелВых Раз X2: Сигналы (состояния выходов)

РелВых Раз X2 . РелВых 1	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X2]	
...		
РелВых Раз X2 . РелВых 6		
↑	Сигнал: Релейный выход	

РелВых Раз X2 . НЕЙТР_!	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X2]	
↑	Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ , что все реле будут включены после проведения техобслуживания.	


РелВых Раз X2 . **Выходы Прин**

[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X2]


⬆️ *Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.*


2.3.2 6 Двоичн_ вых_


2.3.2.1 РелВых Раз Х5: Настройки

РелВых Раз Х5 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 Режим работы		


РелВых Раз Х5 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		



РелВых Раз Х5 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		



РелВых Раз Х5 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		



РелВых Раз Х5 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
<ul style="list-style-type: none"> РелВых Раз Х5 . Замкн_ = акт_ 		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		



РелВых Раз Х5 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		
РелВых Раз Х5 . Назнач_ 1 ... РелВых Раз Х5 . Назнач_ 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		
РелВых Раз Х5 . Инверсия 1 ... РелВых Раз Х5 . Инверсия 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		
РелВых Раз Х5 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↪ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		
РелВых Раз Х5 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		



РелВых Раз Х5 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Выдержка времени на выключение</i>	



РелВых Раз Х5 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>	


РелВых Раз Х5 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
<ul style="list-style-type: none"> РелВых Раз Х5 . Замкн_ = акт_ 		
	<i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>	


РелВых Раз Х5 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	



РелВых Раз Х5 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз Х5 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Назначение</i>	


РелВых Раз X5 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз X5 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


РелВых Раз X5 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 3]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		


РелВых Раз X5 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		


РелВых Раз X5 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		


РелВых Раз X5 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		

РелВых Раз Х5 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 3]	
«-» Дост_ только если: • РелВых Раз Х5 . Замкн_ = акт_	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз Х5 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		


РелВых Раз Х5 . Назнач_ 1 ... РелВых Раз Х5 . Назнач_ 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


РелВых Раз Х5 . Инверсия 1 ... РелВых Раз Х5 . Инверсия 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


РелВых Раз Х5 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 Режим работы		


РелВых Раз Х5 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		


РелВых Раз Х5 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		


РелВых Раз Х5 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		


РелВых Раз Х5 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз Х5 . Замкн_ = акт_		
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз Х5 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		





РелВых Раз X5 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз X5 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		



РелВых Раз X5 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз X5 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инvertирование состояния назначенного сигнала.		



РелВых Раз X5 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 5]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 Режим работы		

РелВых Раз X5 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		


РелВых Раз X5 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		



РелВых Раз X5 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		
РелВых Раз X5 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
Дост_ только если: • РелВых Раз X5 . Замкн_ = акт_		
 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>		
РелВых Раз X5 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		
РелВых Раз X5 . Назнач_ 1 ... РелВых Раз X5 . Назнач_ 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


РелВых Раз Х5 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 5]	
...		
РелВых Раз Х5 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


РелВых Раз Х5 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 6]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		


РелВых Раз Х5 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		


РелВых Раз Х5 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		



РелВых Раз Х5 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х5 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		


РелВых Раз X5 . Подтверждение		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 6]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• РелВых Раз X5 . Замкн_ = акт_		
	<i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>	

РелВых Раз X5 . Инверсия		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 6]
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	

РелВых Раз X5 . Назнач_ 1		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 6]
...		
РелВых Раз X5 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Назначение</i>	

РелВых Раз X5 . Инверсия 1		[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X5 / ЦВых 6]
...		
РелВых Раз X5 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	

РелВых Раз Х5 . УПР-Е НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	S.3
	<i>Включает и выключает режим отключения релейных выходов. Это первый из двух шагов процесса, предназначенного для блокировки релейных выходов. Второй этап указан в разделе «Режим отключения».</i>	
РелВых Раз Х5 . Реж откл_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х5]	
постоянн_	постоянн_, Пауза ↪ Реж_.	S.3
	<i>ВНИМАНИЕ! РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ для безопасного проведения ТО без выведения этого процесса из рабочего режима. (Примечание. Контрольный контакт не будет отключен.) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ после проведения техобслуживания.</i>	
РелВых Раз Х5 . t-Пауза НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х5]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
Дост_ только если:		
• РелВых Раз Х5 . Реж откл_ = Пауза		
	<i>Реле будут включены опять после того, как время действия таймера истечет.</i>	
РелВых Раз Х5 . Режим Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз Х5]	
постоянн_	постоянн_, Пауза ↪ Реж_.	S.3
	<i>Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	

РелВых Раз X5 . t-Пауза Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X5]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
<p><i>Дост_ только если:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • РелВых Раз X5 . Режим Прин = Пауза 		
<p> <i>Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</i></p>		

2.3.2.2 РелВых Раз X5: Прямые команды

РелВых Раз X5 . НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X5]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	S.3
<p> <i>Это второй шаг (после «УПРАВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ») для ОТКЛЮЧЕНИЯ релейных выходов, с помощью которого отключаются те релейные выходы, которые в настоящее время не замкнуты, и на которые не распространяется время минимального ожидания. Примечание: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i></p>		
РелВых Раз X5 . Все Вых Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X5]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено  Раб_ режимы реле.	S.3
<p> <i>Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние. Принудительная установка реле групп всего устройства имеет приоритет над принудительной установкой одного релейного выхода.</i></p>		

РелВых Раз X5 . ВР Прин1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X5]	
...		
РелВых Раз X5 . ВР Прин6		
Норм_	Норм_, Выключено, Включено ↪ Раб_ режимы реле.	S.3
☉	<i>Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	

2.3.2.3 РелВых Раз X5: Сигналы (состояния выходов)

РелВых Раз X5 . РелВых 1	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X5]	
...		
РелВых Раз X5 . РелВых 6		
⬆	Сигнал: Релейный выход	

РелВых Раз X5 . НЕЙТР_!	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X5]	
⬆	<i>Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>	


РелВых Раз X5 . Выходы Прин	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X5]	
⬆	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>	


2.4 СД


2.4.1 ИНД группа А - Светодиоды на левой стороне дисплея


2.4.1.1 ИНД группа А: Настройки


ИНД группа А . Замкн_		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		
ИНД группа А . Сигн Подт		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		
ИНД группа А . Акт цвет диода		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
зел_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>		
ИНД группа А . Неакт цвет диода		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		
ИНД группа А . Распред_ 1		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
Защ . акт_	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]	
...		
ИНД группа А . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]	
...		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
акт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
КУ[1] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа А . Инверсия 1 ... ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
КУ[2] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа А . Распред_ 3 ИНД группа А . Распред_ 4 ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		


ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
красн_ миг_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>		


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
Защ . Трев_	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
...		
ИНД группа А . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
...		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа А . Распред_ 1 ... ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа А . Инверсия 1 ... ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		


ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа А . Распред_ 1 ... ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . Инверсия 1 ... ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
...		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
...		
ИНД группа А . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>Инvertирование состояния назначенного сигнала.</i>	



ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	

ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	

ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
...		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . Инверсия 1 ... ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


2.4.2 ИНД группа В - Светодиоды на правой стороне дисплея


2.4.2.1 ИНД группа В: Настройки


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	

ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		
ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		
ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		
ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		
ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		


ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>		


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		






ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		


ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа В . Замкн_		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	
ИНД группа В . Сигн Подт		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	
ИНД группа В . Акт цвет диода		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	
ИНД группа В . Неакт цвет диода		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	
ИНД группа В . Распред_ 1		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	

ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	

ИНД группа В . Распред_ 1 ... ИНД группа В . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа В . Инверсия 1 ... ИНД группа В . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инvertирование состояния назначенного сигнала.		



2.5 ИЧМ - Передняя панель

Пароль	[Пар_ устр_ / Безопасность / Пароль]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Изменение пароля</i>

Уровень доступа	[Пар_ устр_ / Безопасность / Уровень доступа]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Уровень доступа</i>

2.5.1 ИЧМ: Настройки

ИЧМ . Дисплей выкл.	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
180с	20с ... 3600с S.3
 Подсветка дисплея будет выключена, когда истечет время по этому таймеру.	

ИЧМ . Язык меню	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
Англ_ яз_	Англ_ яз_ ... Румынский S.3
	 Selection.
 Выбор языка	

ИЧМ . Показать номер устр_ ANSI	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
акт_	неакт_, акт_ S.3
	 Реж_.
 Показать номера ANSI устройства	

ИЧМ . t-макс ред/доступ	[Пар_ устр_ / Безопасность / Общие настройки]
180с	20с ... 3600с S.3
 Если на панели не будут нажаты другие кнопки, то после истечения этого времени все параметры, занесенные в кэш (измененные), будут отменены. Доступ к устройству будет заблокирован путем перевода на уровень только для чтения (Ur0).	

2.5.2 ИЧМ: Прямые команды

ИЧМ . Контраст	[Пар_ устр_ / ИЧМ]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Контраст</i>	


ИЧМ . Настр. сброса устр.	[Пар_ устр_ / Безопасность / Общие настройки]	
"Завод. настр.", "Сброс пар."	"Завод. настр.", "Сброс пар.", Только "Завод. настр.", Деактив. сброса ↳ Настр. сброса устр..	S.3
☉	<i>При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.</i>	


2.5.3 ИЧМ: Измеренные значения


ИЧМ . Настр. сброса устр.	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]	
"Завод. настр.", "Сброс пар."	"Завод. настр.", "Сброс пар.", Только "Завод. настр.", Деактив. сброса ↳ Настр. сброса устр..	
✎	<i>При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.</i>	


3 Безопасность


- Управление . Право на переключение: [↩️ Табл.](#)
- ИЧМ . Настр. сброса устр.: [↩️ Табл.](#)
- ИЧМ . t-макс ред/доступ: [↩️ Табл.](#)
- ИЧМ . Настр. сброса устр.: [↩️ Табл.](#)
- Пароль: [↩️ Табл.](#)
- Уровень доступа: [↩️ Табл.](#)


Сис . Smart View через USB	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
акт_	неакт_, акт_ ↩️ Реж_.
 <i>Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс USB.</i>	


Сис . Smart View через Eth	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
акт_ <i>Дост. зависит от обор.</i>	неакт_, акт_ ↩️ Реж_.
 <i>Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс Ethernet.</i>	


Сис . Пароль для USB-подкл.	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
отключен	отключен, по умолчанию, опр. польз. ↩️ Тип опред. пароля.
 <i>Тип/уровень безопасности пароля, использующегося для USB-подключения.</i>	

Сис . Пароль для удал. сет. соед.	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
отключен <i>Дост. зависит от обор.</i>	отключен, по умолчанию, опр. польз. ↩️ Тип опред. пароля.
 <i>Тип/уровень безопасности пароля, использующегося для подключения к Smart View через какой-либо сетевой интерфейс.</i>	

Сис . Сертификат TLS		[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
Специальный	Специальный, Основной, Поврежд.	
	↪ Сертификат TLS.	
	<i>Тип сертификата, используемого устройством для шифрованной связи. Это значение прямо связано с уровнем безопасности связи.</i>	


Журнал безопасности		[Работа / Безопасность / Журнал безопасности]
	Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Сообщения по безопасности</i>	


Сис . Smart View через USB		[Пар_ устр_ / Безопасность / Связь]
акт_	неакт_, акт_	S.3
	↪ Реж_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) подключение Smart View через интерфейс USB.</i>	

Сис . Smart View через Eth		[Пар_ устр_ / Безопасность / Связь]
акт_	неакт_, акт_	S.3
<i>Дост. зависит от обор.</i>	↪ Реж_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) подключение Smart View через интерфейс Ethernet.</i>	

4 Системные параметры


4.1 СистПар: Настройки


СистПар . Черед_фаз	[СистПар / Общие настройки]	
ABC	ABC, ACB ↳ Черед_фаз.	S.3
 <i>Последовательность фаз</i>		


СистПар . f	[СистПар / Общие настройки]	
50Гц	50Гц, 60Гц ↳ fN.	S.3
 <i>Номинальная частота</i>		


4.2 ТТ W1 - Трансформатор тока Обмотка 1

4.2.1 ТТ W1: Настройки



ТТ W1 . Ур_отсечки Iф.А_ Iф.В_ Iф.С		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / ТТ W1]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если величина тока понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		







ТТ W1 . Ур_отсечки изм 3Io		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / ТТ W1]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если измеренная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		

ТТ W1 . Ур_отсечки расч 3Io		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / ТТ W1]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если расчетная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то расчетный ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		


ТТ W1 . Ур_отсечки I012		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / ТТ W1]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если симметричная составляющая понижается до значения ниже уровня отсечки, то симметричная составляющая, показанная на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		

ТТ W1 . ТТ перв		[СистПар / ТТ W1]
1000A	1A ... 50000A	S.3
 Номинальное значение тока на первичной обмотке трансформаторов тока		










ТТ W1 . ТТ втор		[СистПар / ТТ W1]
1A	1A, 5A	S.3
 Номинальное значение тока на вторичной обмотке трансформаторов тока		
 Отн перв/втор.		










ТТ W1 . ТТ напр		[СистПар / ТТ W1]
0°	0°, 180°	S.3
 Полярн_.		
 <p>Функции защиты с направленной функцией могут работать правильно только если электрическая схема соединения трансформаторов тока не имеет ошибок. Если все трансформаторы тока присоединены к устройству с неправильной полярностью, то такая ошибка в электрической схеме может быть исправлена этим параметром. Этот параметр позволяет повернуть векторы тока на 180 градусов.</p>		
ТТ W1 . ТЗIo перв		[СистПар / ТТ W1]
1000A	1A ... 50000A	S.3
 <p>Этот параметр определяет номинальный ток в первичной обмотке для присоединенного трансформатора тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрена, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</p>		
ТТ W1 . ТЗIo втор		[СистПар / ТТ W1]
1A	1A, 5A	S.3
 Отн перв/втор.		
 <p>Этот параметр определяет номинальный ток во вторичной обмотке для присоединенного трансформатора напряжения тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрена, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</p>		
ТТ W1 . ТЗIo напр		[СистПар / ТТ W1]
0°	0°, 180°	S.3
 Полярн_.		
 <p>Защита от токов на землю с направленными функциями зависит и от правильности подключения трансформатора тока на землю. Нарушение полярности/подключения можно исправить с помощью настройки "0°" или "180°". Оператор имеет возможность повернуть вектор тока на 180° (сменить знак) без нарушения подключения. В цифрах это значит, что определенный индикатор тока может быть повернут на 180° самим устройством.</p>		










4.2.2 ТТ W1: Сигналы (состояния выходов)







ТТ W1 . Неверн. посл. фаз	[Работа / Отображение состояния / Контроль / Черед_фаз]
	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].

4.2.3 ТТ W1: Измеренные значения

ТТ W1 . Iф.А	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ W1 . Iф.В	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ W1 . Iф.С	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ W1 . ЗIо изм	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	Измеренное значение (измеренное): ЗIо (первичный)
ТТ W1 . ЗIо расч	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	Рассчитанное значение: ЗIо (первичный)
ТТ W1 . I0	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)
ТТ W1 . I1	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)
ТТ W1 . I2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)
ТТ W1 . Iф.А H2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.А

ТТ W1 . Iф.В Н2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
 Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника тока Iф.В	
ТТ W1 . Iф.С Н2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
 Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.С	
ТТ W1 . 3I Н2 изм	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
 Измеренное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (измеренное)	
ТТ W1 . 3I Н2 рсч	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
 Рассчитанное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (расчетное)	
ТТ W1 . %(I2/I1)	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
 Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.	
ТТ W1 . фи Iф.А	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
 Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.	
ТТ W1 . фи Iф.В	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
 Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.	
ТТ W1 . фи Iф.С	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
 Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.	
ТТ W1 . изм 3Io фи	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
 Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Io Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.	

ТТ W1 . расч 3Io фи	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	<i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю I_0</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ W1 . ϕI_0	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	<i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ W1 . ϕI_1	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	<i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ W1 . ϕI_2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток]
	<i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ W1 . Иф.А СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Иф.В СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Иф.С СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ W1 . 3Io изм СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (СКЗ)</i>
ТТ W1 . 3Io расч СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
	<i>Рассчитанное значение: 3Io (СКЗ)</i>

ТТ W1 . % Iф.А КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.А</i>	
ТТ W1 . % Iф.В КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В</i>	
ТТ W1 . % Iф.С КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С</i>	
ТТ W1 . Iф.А КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>	
ТТ W1 . Iф.В КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>	
ТТ W1 . Iф.С КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W1 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>	

4.2.4 ТТ W1: Статистика

ТТ W1 . Iф.А ср_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.А (СКЗ)</i>	
ТТ W1 . Iф.В ср_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.В (СКЗ)</i>	
ТТ W1 . Iф.С ср_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.С (СКЗ)</i>	
ТТ W1 . Пик IL1 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.А, среднеквадратичное значение</i>	
ТТ W1 . Пик IL2 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.В, среднеквадратичное значение</i>	


ТТ W1 . Пик IL3 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Пиковое значение Iф.С, среднеквадратичное значение</i>
ТТ W1 . Iф.А макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение Iф.А (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Iф.В макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение Iф.В (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Iф.С макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение Iф.С (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Ilo изм макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение: максимальное значение Ilo (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Ilo расч макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение (расчетное): максимальное значение Ilo (СКЗ)</i>
ТТ W1 . I1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)</i>
ТТ W1 . I2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальный ток обратной последовательности (первичный)</i>
ТТ W1 . %(I2/I1) макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: I2/I1, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>
ТТ W1 . Iф.А Н2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А</i>
ТТ W1 . Iф.В Н2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В</i>
ТТ W1 . Iф.С Н2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.С</i>


ТТ W1 . 3I H2 изм мкс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)</i>
ТТ W1 . 3I H2 расч мкс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (расчетный)</i>
ТТ W1 . Iф.А min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение Iф.А (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Iф.В min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение Iф.В (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Iф.С min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение Iф.С (СКЗ)</i>
ТТ W1 . 3Io изм мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение: минимальное значение 3Io (СКЗ)</i>
ТТ W1 . 3Io расч мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение (расчетное): минимальное значение 3Io (СКЗ)</i>
ТТ W1 . I1 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)</i>
ТТ W1 . I2 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение тока обратной последовательности (первичный)</i>
ТТ W1 . %(I2/I1) мин	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: I2/I1, минимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>
ТТ W1 . Iф.А H2 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А</i>


ТТ W1 . Iф.В Н2 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В	
ТТ W1 . Iф.С Н2 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и минимальным значением первой гармоники Iф.С	
ТТ W1 . 3I Н2 изм мин	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение. Минимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)	
ТТ W1 . 3I Н2 расч мин	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1]
<input checked="" type="checkbox"/> 3I Н2 расч мин	


4.3 ТТ W2 - Трансформатор тока Обмотка 2

4.3.1 ТТ W2: Настройки


ТТ W2 . Ур_отсечки Iф.А_ Iф.В_ Iф.С		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / ТТ W2]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если величина тока понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		


ТТ W2 . Ур_отсечки изм 3Io		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / ТТ W2]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если измеренная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		


ТТ W2 . Ур_отсечки расч 3Io		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / ТТ W2]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если расчетная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то расчетный ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		


ТТ W2 . Ур_отсечки I012		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / ТТ W2]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если симметричная составляющая понижается до значения ниже уровня отсечки, то симметричная составляющая, показанная на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		


ТТ W2 . ТТ перв		[СистПар / ТТ W2]
1000A	1A ... 50000A	S.3
 Номинальное значение тока на первичной обмотке трансформаторов тока		

ТТ W2 . ТТ втор		[СистПар / ТТ W2]
1A	1A, 5A	S.3
 Номинальное значение тока на вторичной обмотке трансформаторов тока		
 Отн перв/втор.		


ТТ W2 . ТТ напр		[СистПар / ТТ W2]
0°	0°, 180°	S.3
		↪ Полярн_.
	<i>Функции защиты с направленной функцией могут работать правильно только если электрическая схема соединения трансформаторов тока не имеет ошибок. Если все трансформаторы тока присоединены к устройству с неправильной полярностью, то такая ошибка в электрической схеме может быть исправлена этим параметром. Этот параметр позволяет повернуть векторы тока на 180 градусов.</i>	

ТТ W2 . Т3Io перв		[СистПар / ТТ W2]
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Этот параметр определяет номинальный ток в первичной обмотке для присоединенного трансформатора тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгринга, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</i>	


ТТ W2 . Т3Io втор		[СистПар / ТТ W2]
1A	1A, 5A	S.3
		↪ Отн перв/втор.
	<i>Этот параметр определяет номинальный ток во вторичной обмотке для присоединенного трансформатора напряжения тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгринга, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</i>	


ТТ W2 . Т3Io напр		[СистПар / ТТ W2]
0°	0°, 180°	S.3
		↪ Полярн_.
	<i>Защита от токов на землю с направленными функциями зависит и от правильности подключения трансформатора тока на землю. Нарушение полярности/подключения можно исправить с помощью настройки "0°" или "180°". Оператор имеет возможность повернуть вектор тока на 180° (сменить знак) без нарушения подключения. В цифрах это значит, что определенный индикатор тока может быть повернут на 180° самим устройством.</i>	


4.3.2 ТТ W2: Сигналы (состояния выходов)

 
ТТ W2 . Неверн. посл. фаз	[Работа / Отображение состояния / Контроль / Черед_фаз]
	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].


4.3.3 ТТ W2: Измеренные значения


ТТ W2 . Iф.А	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
	Измеренное значение: фазный ток (первичный)


ТТ W2 . Iф.В	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
	Измеренное значение: фазный ток (первичный)


ТТ W2 . Iф.С	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
	Измеренное значение: фазный ток (первичный)


ТТ W2 . ЗIо изм	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
	Измеренное значение (измеренное): ЗIо (первичный)


ТТ W2 . ЗIо расч	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
	Рассчитанное значение: ЗIо (первичный)


ТТ W2 . I0	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
	Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)


ТТ W2 . I1	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
	Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)


ТТ W2 . I2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
	Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)


ТТ W2 . Iф.А H2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
	Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.А


ТТ W2 . Iф.В Н2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника тока Iф.В</i>	


ТТ W2 . Iф.С Н2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.С</i>	


ТТ W2 . ЗI Н2 изм	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Измеренное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (измеренное)</i>	


ТТ W2 . ЗI Н2 рсч	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Рассчитанное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (расчетное)</i>	










ТТ W2 . %(I2/I1)	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>	

ТТ W2 . фи Iф.А	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А</i>	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	

ТТ W2 . фи Iф.В	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В</i>	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	

ТТ W2 . фи Iф.С	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С</i>	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	

ТТ W2 . изм ЗIо фи	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Iо</i>	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	

ТТ W2 . расч 3Iо фи	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю I_o</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	
ТТ W2 . ф I0	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	
ТТ W2 . ф I1	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	
ТТ W2 . ф I2	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности</i> <i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	
ТТ W2 . Iф.А СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>	
ТТ W2 . Iф.В СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>	
ТТ W2 . Iф.С СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>	
ТТ W2 . 3Iо изм СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Измеренное значение (измеренное): 3I_o (СКЗ)</i>	
ТТ W2 . 3Iо расч СКЗ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: 3I_o (СКЗ)</i>	

ТТ W2 . % Iф.А КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.А</i>	
ТТ W2 . % Iф.В КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В</i>	
ТТ W2 . % Iф.С КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С</i>	
ТТ W2 . Iф.А КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>	
ТТ W2 . Iф.В КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>	
ТТ W2 . Iф.С КНИ	[Работа / Измеренные значения / ТТ W2 / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>	

4.3.4 ТТ W2: Статистика

ТТ W2 . Iф.А ср_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.А (СКЗ)</i>	
ТТ W2 . Iф.В ср_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.В (СКЗ)</i>	
ТТ W2 . Iф.С ср_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.С (СКЗ)</i>	
ТТ W2 . Пик IL1 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.А, среднеквадратичное значение</i>	
ТТ W2 . Пик IL2 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.В, среднеквадратичное значение</i>	


ТТ W2 . Пик IL3 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Пиковое значение Iф.С, среднеквадратичное значение</i>
ТТ W2 . Iф.А макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение Iф.А (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Iф.В макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение Iф.В (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Iф.С макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное значение Iф.С (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Ilo изм макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение: максимальное значение Ilo (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Ilo расч макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение (расчетное): максимальное значение Ilo (СКЗ)</i>
ТТ W2 . I1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)</i>
ТТ W2 . I2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальный ток обратной последовательности (первичный)</i>
ТТ W2 . %(I2/I1) макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: I2/I1, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>
ТТ W2 . Iф.А Н2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А</i>
ТТ W2 . Iф.В Н2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В</i>
ТТ W2 . Iф.С Н2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.С</i>


ТТ W2 . 3I H2 изм мкс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)</i>
ТТ W2 . 3I H2 расч мкс	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (расчетный)</i>
ТТ W2 . Iф.А min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение Iф.А (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Iф.В min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение Iф.В (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Iф.С min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение Iф.С (СКЗ)</i>
ТТ W2 . 3Io изм мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение: минимальное значение 3Io (СКЗ)</i>
ТТ W2 . 3Io расч мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Измеренное значение (расчетное): минимальное значение 3Io (СКЗ)</i>
ТТ W2 . I1 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)</i>
ТТ W2 . I2 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное значение тока обратной последовательности (первичный)</i>
ТТ W2 . %(I2/I1) мин	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: I2/I1, минимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>
ТТ W2 . Iф.А H2 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А</i>


ТТ W2 . Iф.В Н2 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В	
ТТ W2 . Iф.С Н2 min	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное соотношение между второй гармоникой и минимальным значением первой гармоники Iф.С	
ТТ W2 . 3I Н2 изм мин	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение. Минимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)	
ТТ W2 . 3I Н2 расч мин	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
<input checked="" type="checkbox"/> 3I Н2 расч мин	


4.4 Трансформ - Трансформатор


4.4.1 Трансформ: Настройки


Трансформ . SN	[СистПар / Трансф_]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
 Номинальная мощность трансформатора в MVA		

Трансформ . Номинал W1 (ВН)	[СистПар / Трансф_]	
10500В	60В ... 500000В	P.2
 Номинальное напряжение трансформатора (межфазное) на стороне высокого напряжения. На защитном устройстве подключение выполнено ко входу измерения тока W1 (разъем X3).		

Трансформ . Номинал W2 (НН)	[СистПар / Трансф_]	
10000В	60В ... 500000В	P.2
 Номинальное напряжение трансформатора (межфазное) на стороне низкого напряжения. На защитном устройстве подключение выполнено ко входу измерения тока W2 (разъем X4).		

Трансформ . W1 Соед_/Заземл_	[СистПар / Трансф_]	
D	Y, D, Z, YN, ZN ↳ W1 Соед_/Заземл_.	P.2
 Примечание: Нулевой ток будет удален для предотвращения ошибочного отключения дифференциальной защиты. Если точка звезды подключается к заземлению в соответствии со схемой подключения обмоток, то нулевой ток (симметричные составляющие) будет удален.		





Трансформ . W2 Соед_/Заземл_	[СистПар / Трансф_]	
yn	д, d, z, yn, zn ↳ W2 Соед_/Заземл_.	P.2
 Примечание: Нулевой ток будет удален для предотвращения ошибочного отключения дифференциальной защиты. Если точка звезды подключается к заземлению в соответствии со схемой подключения обмоток, то нулевой ток (симметричные составляющие) будет удален.		


Трансформ . Сдвиг фаз		[СистПар / Трансф_]
1	0 ... 11	P.2
	<i>Сдвиг фаз между сторонами W1 и W2. Угол сдвига представляет собой коэффициент (1, 2, 3,..., 11), умноженный на 30 градусов.</i>	


Трансформ . Пер_отв_		[СистПар / Трансф_]
0%	-15% ... 15%	P.2
	<i>Переключатель ответвлений (на стороне W1)</i>	


5 Система


5.1 Сис: Настройки


Сис . Масшт_		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]	
Удельн_ вел_	Удельн_ вел_, Первичн_ вел_, Втор_ вел_ ↳ Масшт_.		S.3
	<i>Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин</i>		
Сис . Пдт. клавишей С		[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
Пдт. СДИ без пароля	Ничего, Пдт. СДИ без пароля, Пдт. СДИ, Пдт. СДИ и реле, Пдт. все ↳ Пдт. клавишей С.		P.2
	<i>Выбор подтверждаемых элементов, сброс которых можно выполнять нажатием клавиши С.</i>		
Сис . Дист сброс		[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
акт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.		P.2
	<i>Включает или отключает параметр для подтверждения от внешних/дистанционных модулей с помощью сигналов (назначения) и SCADA.</i>		
Сис . Подт СД		[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.		S.3
Дост_ только если:	<ul style="list-style-type: none">• Сис . Дист сброс = акт_		
	<i>Светодиодные индикаторы с подтверждением будут подтверждены тогда, когда назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>		

Сис . Подт РелВых		[Пар_ устр_ / Подтвердить]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• Сис . Дист сброс = акт_		
 Все релейные выходы с подтверждением будут подтверждены тогда, когда назначенный сигнал принимает значение «Истина».		


Сис . Подт Сзд		[Пар_ устр_ / Подтвердить]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
• Сис . Дист сброс = акт_		
 Сигналы замкнутого состояния SCADA подтверждаются, если назначенный сигнал принимает значение "истина".		


Сис . Блок. настройки		[СистПар / Общие настройки]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.		


Сис . Перекл_ НП		[Парам_ защиты / Перекл_ НП]
НП1	НП1, НП2, НП3, НП4, ПУП через ФункВх, ПНП через Scada	P.2
	↳ Перекл_ НП.	
 Переключение набора параметров		


Сис . НП1: акт_ через	[Парам_ защиты / Перекл_ НП]	
...		
Сис . НП4: акт_ через		
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n_ ПУП.	P.2
	<i>Эта группа установок будет активной в следующих случаях: Если переключатель группы уставок установлен в положение «Переключение через вход», а другие три функции входа в это же время будут неактивны. Если активно более одной функции входа, ни один из переключателей группы уставок не будет работать. Если все функции входа неактивны, устройство будет продолжать работу с группой уставок, которая была активирована последней.</i>	

5.2 Сис: Прямые команды

Сис . Пдт РелВых СДИ Scd Откл	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	<i>Подтверждение (сброс) замкнутых релейных выходов, СДИ, SCADA и отключений.</i>	

Сис . Подт СД	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	<i>Все индикаторы, которые могут подтверждаться, будут подтверждены.</i>	

Сис . Подт РелВых	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	<i>Все релейные выходы, которые могут подтверждаться, подтверждены.</i>	

Сис . Подт Скд	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	<i>Подтверждаются сигналы замкнутого состояния SCADA.</i>	

Сис . Обход блок парам	[СистПар / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Кратковременная разблокировка заблокированных параметров</i>		

Сис . Перез_	[Сервис / Общий]	
нет	нет, да ↪ да/нет.	S.3
<input checked="" type="radio"/> <i>Перезагрузка устройства.</i>		

5.3 Сис: Состояния входов

Сис . Подт СД-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Подтверждение светодиодных индикаторов через цифровой вход</i>	

Сис . Подт РелВых-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Подтверждение релейных выходов</i>	

Сис . Подт Скд-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
↓	<i>Состояние входа модуля: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA.</i>	








Сис . НП1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
...		
Сис . НП4-Вх		
↓	<i>Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.</i>	

Сис . Блок. настройки-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
↓	<i>Состояние входного модуля: До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.</i>	





5.4 Сис: Сигналы (состояния выходов)






Сис . Перез_	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: Перезагрузка устройства.</i></p> <p><i>Коды запуска устройства: 1 = нормальный запуск; 2 = перезапуск инициирован пользователем; 3 = перезапуск по команде Super Reset; 4 = более не используется; 5 = более не используется; 6 = неизвестный источник ошибки; 7 = принудительный перезапуск (инициирован главным процессом); 8 = истекло время ожидания цикла защиты; 9 = принудительный перезапуск (инициирован процессором цифровых сигналов); 10 = истекло время ожидания при обработке измеренного значения; 11 = сбой по питанию; 12 = недопустимое обращение к памяти.</i></p>	
Сис . Акт уст	[Работа / Отображение состояния / Сис]
	[Парам_ защиты / Перекл_ НП]
<p>⬇ <i>Сигнал: Активная группа уставок</i></p>	
Сис . НП 1	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1</i></p>	
Сис . НП 2	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2</i></p>	
Сис . НП 3	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3</i></p>	
Сис . НП 4	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4</i></p>	
Сис . Ручной ПНП	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: Ручное переключение наборов параметров</i></p>	
Сис . ПНП через Scada	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).</i></p>	
Сис . ПУП через ФункВх	[Работа / Отображение состояния / Сис]
<p>⬇ <i>Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода</i></p>	

Сис . изменен мин 1 парам	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр</i>
Сис . Обход блок парам	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров</i>
Сис . Подт СД	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов</i>
Сис . Подт РелВых	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов</i>
Сис . Подт Сكد	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA</i>
Сис . Сбрс КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Сброс команды отключения</i>
Сис . Подт СД-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через ИЧМ</i>
Сис . Подт РелВых-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через ИЧМ</i>
Сис . Подт Сكد-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через ИЧМ</i>
Сис . Сбрс КомОткл-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через ИЧМ</i>
Сис . Подт СД-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через SCADA</i>
Сис . Подт РелВых-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через SCADA</i>

Сис . Сбрс_сч_-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал: Сброс всех счетчиков, запуск через SCADA</i>	
Сис . Подт Сكد-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через SCADA</i>	
Сис . Сбрс КомОткл-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через SCADA</i>	
Сис . Кви опер Сч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал:: Кви опер Сч</i>	
Сис . Кви трев Сч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал:: Кви трев Сч</i>	
Сис . Квит КомОткСч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал:: Квит КомОткСч</i>	
Сис . Кви итг Сч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 <i>Сигнал:: Кви итг Сч</i>	

5.5 Сис: Измеренные значения

Сис . Сч_вр_работы	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Сис]
 <i>Счетчик времени работы защитного устройства</i>	
Сис . Версия DM	[Пар_устр_ / Версия]
3.7.b	3.7.b
	 .
 <i>Версия модели устройства</i>	
Сис . Версия ПО	[Пар_устр_ / Версия]
 <i>Версия программного обеспечения устройства</i>	


Сис . Мод_	[Пар_ устр_ / Версия]
 <i>Номер сборки</i>	
Сис . CAT No	[Пар_ устр_ / Версия]
 <i>«№ CAT», код заказа согласно табличке на устройстве.</i>	
Сис . REV.	[Пар_ устр_ / Версия]
 <i>Редакция (согласно табличке на устройстве).</i>	
Сис . S/N	[Пар_ устр_ / Версия]
 <i>Серийный номер устройства.</i>	
Сис . Сборка загрузчика	[Пар_ устр_ / Версия]
 <i>Номер сборки загрузчика</i>	


6 Измеренные значения

- ИЧМ – Передняя панель: [↪](#) «2.5.3 ИЧМ: Измеренные значения»
- ТТ W1 – Трансформатор тока Обмотка 1: [↪](#) «4.2.3 ТТ W1: Измеренные значения»
- ТТ W2 – Трансформатор тока Обмотка 2: [↪](#) «4.3.3 ТТ W2: Измеренные значения»
- Система: [↪](#) «5.5 Сис: Измеренные значения»
- Id – Модуль дифференциальной защиты двигателя: [↪](#) «6.1.2 Id: Измеренные значения»
- IdG – Модуль дифференциальной защиты от ограниченного КЗ на землю: [↪](#) «6.2.2 IdG: Измеренные значения»
- Modbus: [↪](#) «8.5.5 Modbus: Измеренные значения»
- IEC 61850 – Связь IEC 61850: [↪](#) «8.6.4 IEC 61850: Измеренные значения»
- IEC103 – Связь IEC 60870-5-103: [↪](#) «8.7.4 IEC103: Измеренные значения»
- IEC104 – Связь IEC 60870-5-104: [↪](#) «8.8.4 IEC104: Измеренные значения»
- Profibus – Модуль Profibus: [↪](#) «8.9.5 Profibus: Измеренные значения»
- SNMP – SNMP-модуль: [↪](#) «8.11.5 SNMP: Измеренные значения»
- Id – Модуль дифференциальной защиты: [↪](#) «9.5.6 Id: Измеренные значения»
- ТепМод – Модуль тепловой модели: [↪](#) «9.12.7 ТепМод: Измеренные значения»
- УТДС – Универсальный температурный датчик сопротивления: [↪](#) «9.20.4 УТДС: Измеренные значения»
- ТДС – Модуль температурной защиты : [↪](#) «9.21.6 ТДС: Измеренные значения И Счетчики»
- Элемент управления: [↪](#) «10.6 Управление: Измеренные значения»
- Износ выкл: [↪](#) «10.7.5.4 КУ[1]: Измеренные значения»
- Авар_Осц_ – После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.: [↪](#) «12.2.5 Авар_Осц_: Измеренные значения»
- Ген синусоиды – Генератор синусоиды: [↪](#) «15.1.6 Ген синусоиды: Измеренные значения»


6.1 Id - Модуль дифференциальной защиты двигателя


6.1.1 Id: Настройки


Id . Ур_отсечки Id	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Дифф]	
0.005Inом	0.0Inом ... 0.100Inом	S.3
	<i>Если величина дифференциального падает ниже уровня отсечки, то дифференциальный ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	


Id . Ур_отсечки IS	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Дифф]	
0.005Inом	0.0Inом ... 0.100Inом	S.3
	<i>Если величина ограничивающего тока падает ниже уровня отсечки, то ограничивающий ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	


6.1.2 Id: Измеренные значения


Id . Is ф.А	[Работа / Измеренные значения / Id]	
	<i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.А</i>	

Id . Is ф.В	[Работа / Измеренные значения / Id]	
	<i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.В</i>	

Id . Is ф.В	[Работа / Измеренные значения / Id]	
	<i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.С</i>	

Id . Id ф.А	[Работа / Измеренные значения / Id]	
	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А</i>	

Id . Id ф.В	[Работа / Измеренные значения / Id]	
	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В</i>	


Id . Id ф.В	[Работа / Измеренные значения / Id]	
	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С</i>	


6.1.3 Id: Статистика

Id . Is ф.А макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.А Максимальное значение</i>	
Id . Is ф.В макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.В Максимальное значение</i>	
Id . Is ф.С макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение: Ограничивающий ток фазы ф.С Максимальное значение</i>	
Id . Id ф.А макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А Максимальное значение</i>	
Id . Id ф.В макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В Максимальное значение</i>	
Id . Id ф.С макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С Максимальное значение</i>	


6.2 IdG - Модуль дифференциальной защиты от ограниченного КЗ на землю


6.2.1 IdG: Настройки


IdG . Ур_отсечки Idз	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Дифф]	
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
	<i>Если величина дифференциального тока утечки на землю падает ниже уровня отсечки, то дифференциальный ток утечки на землю, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	


IdG . Ур_отсечки ISG	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Дифф]	
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
	<i>Если величина ограничивающего тока утечки на землю падает ниже уровня отсечки, то ограничивающий ток утечки на землю, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	

6.2.2 IdG: Измеренные значения

IdG . IsG W1	[Работа / Измеренные значения / IdG W1]
	<i>Рассчитанное значение: Стабилизирующий ток утечки на землю Обмотка 1</i>

IdG . IdG W1	[Работа / Измеренные значения / IdG W1]
	<i>Рассчитанное значение: дифференциальный ток утечки на землю IdG Обмотка 1</i>

IdG . IsG W2	[Работа / Измеренные значения / IdG W2]
	<i>Рассчитанное значение: Стабилизирующий ток утечки на землю Обмотка 2</i>

IdG . IdG W2	[Работа / Измеренные значения / IdG W2]
	<i>Рассчитанное значение: дифференциальный ток утечки на землю IdG Обмотка 2</i>

6.2.3 IdG: Статистика


IdG . IsG W1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / IdG W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Стабилизирующий ток утечки на землю Обмотка 1 Максимальное значение</i>


IdG . IdG W1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / IdG W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: дифференциальный ток утечки на землю IdG Обмотка 1 Максимальное значение</i>
IdG . IsG W2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / IdG W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: Стабилизирующий ток утечки на землю Обмотка 2 Максимальное значение</i>
IdG . IdG W2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / IdG W2]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Рассчитанное значение: дифференциальный ток утечки на землю IdG Обмотка 2 Максимальное значение</i>


7 Статистика


- ТТ W1 – Трансформатор тока Обмотка 1: [↪](#) «4.2.4 ТТ W1: Статистика»
- ТТ W2 – Трансформатор тока Обмотка 2: [↪](#) «4.3.4 ТТ W2: Статистика»
- Id – Модуль дифференциальной защиты двигателя: [↪](#) «6.1.3 Id: Статистика»
- IdG – Модуль дифференциальной защиты от ограниченного КЗ на землю: [↪](#) «6.2.3 IdG: Статистика»
- Id – Модуль дифференциальной защиты: [↪](#) «9.5.7 Id: Статистика»
- ТепМод – Модуль тепловой модели: [↪](#) «9.12.8 ТепМод: Статистика»
- УТДС – Универсальный температурный датчик сопротивления: [↪](#) «9.20.5 УТДС: Статистика»


7.1 Статистика: Настройки


Статистика . Пуск I-нагр по_	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
Длит-ть	Длит-ть, ПускФнк ↪ Длит-ть. S.3
 Статистика/управление нагрузкой: пуск нагрузки по току по заданному триггеру.	


Статистика . Пуск I-нагр Фн	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state S.3
Дост_ только если:	↪ 1..n_ Спис_ назн_.
<ul style="list-style-type: none"> • Статистика . Пуск I-нагр по_ = ПускФнк 	
 Если для запуска по нагрузке по току задано значение «ПускФунк»: расчет начнется, как только назначенный сигнал примет значение «Истина».	

Статистика . КвитФн I Нагр	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state S.3
	↪ 1..n_ Спис_ назн_.
 Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)	


Статистика . Длит I-нагр	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
15 с	2 с ... 30 d	S.3
Дост_ только если:	Длит-ть.	
<ul style="list-style-type: none"> Статистика . Пуск I-нагр по_ = Длит-ть 		
 <i>Время записи</i>		

Статистика . Интервал I-нагр	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
скольз	скольз, фикс	S.3
	Конфигурация интервала.	
 <i>Конфигурация интервала</i>		

Статистика . КвиФн макс	[Пар_ устр_ / Статистика / Мин/макс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Квитирование всех максимальных значений</i>		

Статистика . КвиФн мин	[Пар_ устр_ / Статистика / Мин/макс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Квитирование всех минимальных значений</i>		

7.2 Статистика: Прямые команды

Статистика . КвиФн все	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
	Реж_.	
 <i>Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)</i>		

Статистика . КвиФн макс	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.
Р.1	
☉ Квитирование всех максимальных значений	

Статистика . КвиФн мин	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.
Р.1	
☉ Квитирование всех минимальных значений	

Статистика . КвитФн I Нагр	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.
Р.1	
☉ Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)	

7.3 Статистика: Состояния входов

Статистика . ПускФн 2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
⬇	Состояние входного модуля: Запуск статистики 2

7.4 Статистика: Сигналы (состояния выходов)

Статистика . КвиФн все	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
⬆	Сигнал: Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)

Статистика . КвитФн I Нагр	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
⬆	Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)

Статистика . КвиФн макс	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
⬆	Сигнал: Квитирование всех максимальных значений

Статистика . КвиФн мин	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
⬇	Сигнал: Квитирование всех минимальных значений

7.5 Статистика: Счетчики


Статистика . Кви Сч I Нагр	[Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W1] [Работа / Статистика / Нагрузка / ТТ W2]
#	Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.

Статистика . Кви Сч макс знач	[Работа / Статистика / Мкс / ТТ W1] ... [Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
#	Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.



Статистика . Кви Сч мин знач	[Работа / Статистика / Мин / ТТ W1] [Работа / Статистика / Мин / ТТ W2]
#	Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.

8 Связь


8.1 Scada: Параметры конфигурации

Scada . Протокол	[Планир_ устр_]	
«-»	«-» ... Profibus ↳ Используемый протокол.	S.3
 Выберите для использования протокол SCADA.		


8.2 Scada: Сигналы (состояния выходов)


Scada . SCADA подключена	[Работа / Отображение состояния / Scada]
 К устройству подключена как минимум одна система SCADA.	
Scada . SCADA не подключена	[Работа / Отображение состояния / Scada]
 К устройству не подключены системы SCADA.	


8.3 Тсрр

Конф-я TCP/IP	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Конф-я TCP/IP]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Конфигурация протокола TCP/IP</i></p>

8.3.1 Тсрр: Настройки


Тсрр . Время проверки активности	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]
720с	1с ... 7200с S.3
	<i>Время проверки активности - это период между двумя передачами проверки активности в состоянии бездействия.</i>


Тсрр . Интервал проверки активности	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]
15с	1с ... 60с S.3
	<i>Интервал проверки активности - это время между двумя последовательными повторными передачами проверки активности, если не было получено подтверждение предыдущей передачи проверки активности.</i>

Тсрр . Повтор проверки активности	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]
3	3 ... 3 S.3
	<i>Повтор проверки активности - это количество повторных передач, которые нужно выполнить, прежде чем удаленный конец будет объявлен недоступным.</i>


8.4 DNP3 - Протокол распределенной сети


8.4.1 DNP3: Настройки








DNP3 . Функция	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		


DNP3 . Номер IP-порта	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
20000	0 ... 65535 ↪	S.3
 <i>Номер IP-порта.</i> <i>Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.</i>		


DNP3 . Скорость передачи данных в бодах	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
19200	1200 ... 115200 ↪ Скор_ пер_ дан_.	S.3
 <i>Скорость передачи при обмене данными</i>		

DNP3 . Разметка фрейма	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
8E1	8E1, 801, 8N1, 8N2 ↪ Бит_ фр_.	S.3
 <i>Разметка фрейма</i>		


DNP3 . Оптич Исх Коорд	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
Осв_ вкл <i>Дост. зависит от обор.</i>	Осв_ выкл, Осв_ вкл ↪ Оптич Исх Коорд.	S.3
 <i>Оптическая исходная координата</i>		


DNP3 . SelfAddress		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 Поддержка самоопределяющихся (автоматических) адресов		
DNP3 . Подтв. канала данных		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
Никогда	Никогда, Всегда, При_больших ↪ Варианты запуска передачи данных.	S.3
 Включает или выключает подтверждение уровня данных (подтв.).		
DNP3 . t подтв. канала данных		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
1с	0.1с ... 10.0с	S.3
 Время ожидания подтверждения уровня данных		
DNP3 . Кол-во повт. попыток канала данных		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
3	0 ... 255	S.3
 Количество повторений отправки пакета канала передачи данных после сбоя		
DNP3 . Разряд направления		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 Активирует функциональность разряда направления. Разряд направления равен 0 для подчиненной станции и 1 - для главной		
DNP3 . Макс. разм кадра		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
255	64 ... 255	S.3
 Это значение используется для ограничения чистого размера кадра		
DNP3 . Период проверки канала		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
0с	0.0с ... 120.0с	S.3
 Это значение указывает период времени, когда нужно отправлять кадр проверки канала		


DNP3 . Подтв. прикл.	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
Всегда	Никогда, Всегда, Событие ↳ _AL_ResponseType_k.	S.3
	<i>Определяет, будет ли устройство запрашивать подтверждение ответа прикладного уровня</i>	









DNP3 . t подтв. прикл.	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
5с	0.1с ... 10.0с	S.3
	<i>Время ожидания ответа прикладного уровня</i>	


DNP3 . Кол-во повт. попыток прикл.	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
0	0 ... 255	S.3
	<i>Количество попыток повторной передачи фрагмента прикладного уровня устройством</i>	


DNP3 . Незапр Отч	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>включение незапрошенных сообщений. Эта функция доступна только для подключений DNP3 TCP и одноранговых подключений DNP3 RTU.</i>	


DNP3 . Истеч Вр Ожид Незапр Отв	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
10с	1.0с ... 60.0с	S.3
	<i>Укажите период времени, в течение которого на удаленную станцию будет отправлено подтверждение прикладного уровня от главного устройства, означающее получение им незапрошенного ответного сообщения.</i>	


DNP3 . Повт Попыт Незапр Отч	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
2	0 ... 255	S.3
	<i>Укажите количество повторных попыток передачи каждой серии незапрошенных ответов удаленной станцией при отсутствии подтверждения главным устройством.</i>	

DNP3 . Проверка пор.№		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.		S.3
	<i>Проверять, увеличивается ли порядковый номер запроса. Если он не увеличен корректным образом, то запрос будет проигнорирован. Рекомендуется оставить этот параметр неактивным, но в некоторых более старых реализациях DNP он должен быть активирован.</i>		
DNP3 . Тест ВПИ		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.		S.3
	<i>Делает возможным более строгое сравнение SBO и рабочих команд. Для более ранних версий DNP рекомендуется деактивировать этот параметр.</i>		
DNP3 . Ожидание ВПИ		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
30с	1.0с ... 60.0с		S.3
	<i>Выходные сигналы DNP можно контролировать с помощью двухэтапной процедуры (SBO: выбор, затем управление). Сначала эти сигналы следует выбрать с помощью команды выбора. После этого бит резервируется для управления запросом. Данная настройка определяет таймер для резервирования - по истечении указанного времени бит высвобождается.</i>		
DNP3 . Холод. перезапуск		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.		S.3
	<i>Активирует поддержку функции холодного перезапуска.</i>		
DNP3 . Длит. интегр. в зоне нечувств.		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
1	0 ... 300		S.3
	<i>Длительность интегрирования в зоне нечувствительности</i>		


DNP3 . Двоич. вход 0 ... DNP3 . Двоич. вход 63	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоичные входы]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>	

DNP3 . Двоичный вход 0 ... DNP3 . Двоичный вход 5	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоичные входы]	
«-»	«-», КУ[1] . Поз, КУ[2] . Поз ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Двоичный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>	



DNP3 . Двоич. счетчик 0 ... DNP3 . Двоич. счетчик 7	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоич. счетчик]	
«-»	«-», Защ . Число сбоев, Защ . Число сбоев сети, КУ[1] . СчКомОткл, КУ[2] . СчКомОткл, Сис . Сч_ вр_ работы ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Счетчик можно использовать для отправки значений главному устройству DNP.</i>	


DNP3 . Аналоговое значение 0 ... DNP3 . Аналоговое значение 31	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
«-»	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп. ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
	<i>Аналоговое значение можно использовать для отправки значений главному устройству (DNP)</i>	

DNP3 . Коэффициент масштабирования 0 ... DNP3 . Коэффициент масштабирования 31	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
1	0.001 ... 1000000  Коэффициент масштабирования.	S.3
	Коэффициент масштабирования применяется для преобразования измеренного значения в целочисленный формат	

DNP3 . Зона нечувствительности 0 ... DNP3 . Зона нечувствительности 31	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
	Если измеренное значение изменено больше значения зоны нечувствительности, сообщение об этом пересылается главному устройству.	

8.4.2 DNP3: Прямые команды

DNP3 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / DNP3] [Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	Сброс всех счетчиков диагностики	

DNP3 . Идентификатор подчиненного устройства	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
1	0 ... 65519	S.3
	Параметр Slaveld определяет адрес DNP3 этого устройства (удаленной станции)	

DNP3 . Идентификатор ведущего устройства	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
65500	0 ... 65519 S.3
☉	<i>Параметр MasterId определяет адрес DNP3 основного устройства (SCADA)</i>

8.4.3 DNP3: Состояния входов

DNP3 . Двоич. вход0-I	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Двоичные входы]
...	
DNP3 . Двоич. вход63-I	
↓	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>

DNP3 . Двоичный вход0-I	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Двоичные входы]
...	
DNP3 . Двоичный вход5-I	
↓	<i>Двоичный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>

8.4.4 DNP3: Сигналы (состояния выходов)

DNP3 . занято	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
↓	<i>Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</i>

DNP3 . готово	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
↓	<i>Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</i>

DNP3 . активно	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
↓	<i>Обмен данными с главным устройством (SCADA) в активном состоянии.</i>
	<i>Обратите внимание, что для TCP/UDP это состояние будет постоянно иметь значение «Низкий», пока для параметра «Подтвердить DataLink» не будет установлено значение «Всегда».</i>


8.4.5 DNP3: Счетчики

DNP3 . НПолуч	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество полученных символов</i>
DNP3 . НПер	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество отправленных символов</i>
DNP3 . Н дефект фрейм	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Общее количество дефектных фреймов. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.</i>
DNP3 . Н ошиб чет	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество ошибок четности. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.</i>
DNP3 . НСигналовПрер	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество сигналов прерывания. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.</i>
DNP3 . Н невер контр сум	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Число фреймов, полученных при неверной контрольной сумме.</i>

8.5 Modbus


8.5.1 Modbus: Настройки

Modbus . t-выз_		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
10с	1с ... 3600с	S.3
	<i>Если по истечении этого времени от системы SCADA к устройству не поступает телеграммы с запросом, то устройство фиксирует ошибку связи с системой SCADA.</i>	
Modbus . Скд Ком Блк		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Включение (разрешение) или выключение (запрет) блокировки команд SCADA</i>	
Modbus . Откл_ замык_		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Отключить замыкание: Если этому параметру присвоено значение «Истина» («Активный»), то ни одно из состояний Modbus не будет замкнуто. Это означает, что сигналы отключения не будут замкнуты с помощью Modbus.</i>	
Modbus . Разр проп		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Если этот параметр включен (значение «Истина»), пользователь может запросить набор регистров Modbus без возникновения исключения, связанного с недопустимым адресом в запрошенном массиве. Недопустимые адреса имеют специальное значение 0xFAFA, однако за фильтрацию недопустимых адресов отвечает пользователь. Внимание! Если адрес является допустимым, это специальное значение может быть допустимым.</i>	
Modbus . Оптич Исх Коорд		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
Осв_ вкл	Осв_ выкл, Осв_ вкл  Оптич Исх Коорд.	S.3
<i>Дост. зависит от обор.</i>		
	<i>Оптическая исходная координата</i>	


Modbus . Конф_порта TCP		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]
По ум_	По ум_, Частный ↳ Выбор порта.	S.3
	<i>Конфигурация порта TCP. Устанавливать для этого параметра значение "Частный" следует, только если будет использоваться порт TCP, отличный от заданного по умолчанию.</i>	


Modbus . Порт		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]
502	Если: Modbus . Конф_порта TCP = По ум_ <ul style="list-style-type: none"> • 502 ... 502 Если: Modbus . Конф_порта TCP = Частный <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
	<i>Номер IP-порта. Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.</i>	

Modbus . t-пауза		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]
1с	0.01с ... 10.00с	S.3
	<i>В течение этого времени необходимо, чтобы системой SCADA был получен ответ. В противном случае запрос не будет выполнен. В таком случае система SCADA определяет ошибку связи и должна послать новый запрос.</i>	


Modbus . Скор_пер_дан_		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 ↳ Скор_пер_дан_.	S.3
	<i>Скорость передачи данных</i>	


Modbus . Физич_настройки		[Пар_устр_ / Modbus / Связь / RTU]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2		S.3
	 Бит_фр_.		
	<p><i>Разряд 1: Число битов. Разряд 2: E=положительная четность, O=отрицательная четность, N=нет контроля четности. Разряд 3: Число стоповых битов. Более подробная информация о четности: В некоторых случаях за последним разрядным битом данных следует бит четности, используемый для распознавания ошибок связи. Бит четности обеспечивает, что при положительной четности («EVEN») имеется всегда четное количество битов со степенью «1», а при отрицательной четности («ODD») передается нечетное число битов со степенью «1». Однако также возможна передача без битов четности («Четность = Нет»). Более подробная информация о стоповых битах: Стоповый бит устанавливается в конце слова данных.</i></p>		
Modbus . Настр. двоичн. вх.1		[Пар_устр_ / Modbus / Настр. регистры / Состояния]	
...			
Modbus . Настр. двоичн. вх.32			
«-»	«-» ... Сис . Internal test state		S.3
	 1..n_Спис_назн_.		
	<p><i>Виртуальный цифровой входной сигнал. Он соответствует виртуальному бинарному выходному сигналу защитного устройства.</i></p>		
Modbus . Настр. двоичн. вх. с защелк.1		[Пар_устр_ / Modbus / Настр. регистры / Состояния]	
...			
Modbus . Настр. двоичн. вх. с защелк.32			
неакт_	неакт_, акт_		S.3
	 Реж_.		
	<p><i>Настраиваемый двоичный вход с защелкой</i></p>		


Modbus . Отображ. изм. знач. 1 ...	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. регистры / Измеренные значения]	
Modbus . Отображ. изм. знач. 16		
«-»	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп. ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
	<i>Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.</i>	

Modbus . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский ↳ Тип сопоставления SCADA.	S.3
	<i>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.</i>	

8.5.2 Modbus: Прямые команды

Modbus . Сбрс_ сч диагн	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	<i>Все счетчики диагностики Modbus будут сброшены.</i>	

Modbus . № устр_	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
	<i>Имя модуля используется для маршрутизации. Необходимо установить этот параметр, если необходимо связать сети Modbus RTU и Modbus TCP.</i>	

Modbus . ID п_у_	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
	<i>Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>	

8.5.3 Modbus: Состояния входов

Modbus . Настр. двоичн. вх.1-Вх ...	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Настр. регистры]
Modbus . Настр. двоичн. вх.32-Вх	
⬇	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>


8.5.4 Modbus: Сигналы (состояния выходов)

Modbus . Передача RTU	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Сигнал: SCADA активный</i>


Modbus . Передача TCP	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Сигнал: SCADA активный</i>


Modbus . Device Type	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Тип устройства: код типа устройства как связующее звено между именем устройства и его кодом Modbus.</i>
	<i>Woodward:</i>
	<i>MR14 - 1000</i>
	<i>MRU4 - 1001</i>
	<i>MRA4 - 1002</i>
	<i>MCA4 - 1003</i>
	<i>MRDT4 - 1005</i>
	<i>MCDTV4 - 1006</i>
	<i>MCDGV4 - 1007</i>
	<i>MRM4 - 1009</i>
	<i>MRMV4 - 1010</i>
	<i>MCDLV4 - 1011</i>


Modbus . Версия прот.	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Версия протокола Modbus. Номер версии меняется, если какие-либо функции новой версии протокола Modbus несовместимы со старыми.</i>



Modbus . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Команды]
...	
Modbus . SCD Ком 16	
 Команда SCADA	

8.5.5 Modbus: Измеренные значения

Modbus . Отображ. изм. знач. 1	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Modbus / Измеренные значения]
...	
Modbus . Отображ. изм. знач. 16	
 Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.	

Modbus . Информация о конфигурации	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
 Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	

Modbus . Версия конфигурации	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
 Версия пользовательской конфигурации SCADA	

Modbus . Сост. конфиг.	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка
	 Сост. конфиг..
 Состояние пользовательской конфигурации SCADA.	
	Возможные значения:
	- Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
	- Конфигурация SCADA активна.
	- Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
	- Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

8.5.6 Modbus: Счетчики

Modbus . №ЗапросовОбщ	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов. Включая запросы других подчиненных устройств.</i>
Modbus . №ЗапросовЛичн	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов для данного подчиненного устройства.</i>
Modbus . ЧислоОтветов	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов, на которые выдаются ответы.</i>
Modbus . №НевернЗапрос	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP]
#	<i>Общее количество ошибок запроса. Запрос не может быть обработан</i>
Modbus . №ВнутрОшиб	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP]
#	<i>Общее количество внутренних ошибок при обработке запроса.</i>
Modbus . №ОшибФрейм	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество ошибок фреймов. Физически поврежденный фрейм.</i>
Modbus . №ОшибЧетности	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество ошибок четности. Физически поврежденный фрейм.</i>
Modbus . №ПревышВремОтвета	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов, срок ответов на которые был превышен. Физически поврежденный фрейм.</i>
Modbus . №ОшибВыбега	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество ошибок переполнения. Физически поврежденный фрейм.</i>


Modbus . **№переб**

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]

Количество зафиксированных прерываний связи


8.6 IEC 61850 – Связь IEC 61850

8.6.1 IEC 61850: Настройки


IEC 61850 . Функция	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ 1..n, список переключателей.	S.3
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


IEC 61850 . Длит. интегр. в зоне нечувств.	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Связь]	
0	0 ... 300	S.3
	<i>Длительность интегрирования в зоне нечувствительности</i>	


8.6.2 IEC 61850: Прямые команды


IEC 61850 . Квит стат	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	<i>Квитирование всех счетчиков диагностики IEC61850</i>	


8.6.3 IEC 61850: Сигналы (состояния выходов)

IEC 61850 . Клиент MMS подключен	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]	
	<i>К устройству подключен как минимум один клиент MMS</i>	

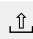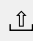

IEC 61850 . Все подпис_ GOOSE акт_	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]	
	<i>Все подписчики GOOSE в устройстве работают</i>	



IEC 61850 . SPCSO1 ... IEC 61850 . SPCSO32	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Упр. входы]	
	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>	



IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 1]
...	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 2]
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	
 Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_	

IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 1]
...	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 2]
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	
 Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO	

8.6.4 IEC 61850: Измеренные значения

IEC 61850 . Сост изд Goose	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние издателя GOOSE (включен или выключен)	

IEC 61850 . Сост подпис Goose	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние подписчика GOOSE (включен или выключен)	

IEC 61850 . Сост сервер Mms	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние MMS-сервера (включен или выключен)	


8.6.5 IEC 61850: Счетчики

IEC 61850 . Общ кль вх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число полученных сообщений GOOSE, включая сообщения для других устройств (сообщения с подпиской и без подписки).</i>
IEC 61850 . Обще кль вх подписGoose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число сообщений GOOSE с подпиской, включая сообщения с неправильным содержимым.</i>
IEC 61850 . Общ кль корр вх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число корректно полученных сообщений GOOSE с подпиской.</i>
IEC 61850 . Кль нов вх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число корректно полученных сообщений GOOSE с подпиской с новым содержимым.</i>
IEC 61850 . Общ кль исх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число сообщений GOOSE, опубликованных этим устройством.</i>
IEC 61850 . Кль нов исх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число новых сообщений GOOSE (с измененным содержимым), опубликованных этим устройством.</i>
IEC 61850 . Общ кль запр сервера	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число запросов на MMS-сервер, включая неверные запросы.</i>
IEC 61850 . Общ кль счит данн	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число значений, считанных с этого устройства, включая неверные запросы.</i>
IEC 61850 . Кль корр счит данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число верно считанных значений с этого устройства.</i>
IEC 61850 . Общ кль запис данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число значений, записанных этим устройством, включая неверные.</i>


IEC 61850 . Клв корр запис данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число значений, корректно записанных этим устройством.</i>
IEC 61850 . Клв увед изм данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Число выявленных изменений в наборах данных, опубликованных с сообщениями GOOSE.</i>
IEC 61850 . Кол-во клиентских подключений	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Количество активных клиентских подключений MMS</i>

8.6.6 IEC 61850 – Вирт. вых.

8.6.6.1 IEC 61850: Настройки



IEC 61850 . COU^TGGIO1.Ind1.stVal	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Виртуальные выходы 1]
...	
IEC 61850 . COU^TGGIO1.Ind32.stVal	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state S.3
	↳ 1..n_Спис_назн_.
 <i>Виртуальный выход. Этот сигнал может быть при помощи SCD-файла назначен другим устройствам на подстанции IEC61850 или визуализирован на этих устройствах.</i>	



8.6.6.2 IEC 61850: Состояния входов



IEC 61850 . COU^TGGIO1.Ind1.stVal-Bx	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные выходы 1]
...	
IEC 61850 . COU^TGGIO1.Ind32.stVal-Bx	
 <i>Состояние входного модуля: Бинарное состояние виртуального выхода (GGIO)</i>	



8.7 IEC103 – Связь IEC 60870-5-103



8.7.1 IEC103: Настройки









IEC103 . Функция	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	Включение или отключение связи IEC103.	


IEC103 . Скор_ пер_ дан_	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Скор_ пер_ дан_.	S.3
	Скорость передачи данных	

IEC103 . Физич_ настройки	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Бит_ фр_.	S.3
	<p>Разряд 1: Число битов. Разряд 2: E=положительная четность, O=отрицательная четность, N=нет контроля четности. Разряд 3: Число стоповых битов. Более подробная информация о четности: В некоторых случаях за последним разрядным битом данных следует бит четности, используемый для распознавания ошибок связи. Бит четности обеспечивает, что при положительной четности («EVEN») имеется всегда четное количество битов со степенью «1», а при отрицательной четности («ODD») передается нечетное число битов со степенью «1». Однако также возможна передача без битов четности («Четность = Нет»). Более подробная информация о стоповых битах: Стоповый бит устанавливается в конце слова данных.</p>	

IEC103 . Часовой пояс	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
UTC	UTC, Местное время  Часовой пояс.	S.3
	<p>Определение временных отметок в сообщениях IEC103: по UTC или местному времени (параметр «местное время» всегда включает настройки перехода на летнее время).</p>	


IEC103 . Перед. зап. о наруш.	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	Активирует передачу записей об аварийных нарушениях	


IEC103 . Частота повторения импульсов энергии	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
0	0 ... 100	S.3
	<i>Значения энергии всегда передаются как значения счетчика (т.е. как целые числа). Этот параметр определяет единицу измерения: если установлено значение «1», то шаг приращения счетчика будет 1 кВтч, если «2», то приращение составит 2 кВтч и т.д. При установке значения «0» значения энергии передаваться не будут.</i>	
IEC103 . t-выз_	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
60с	1с ... 3600с	S.3
	<i>Если по истечении этого времени от системы SCADA к устройству не поступает телеграммы с запросом, то устройство фиксирует ошибку связи с системой SCADA.</i>	
IEC103 . DFC-совмест.	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Этот параметр требуется только для ввода в действие определенных подстанций. При отсутствии проблем со связью, касающихся очереди откликов команд, с помощью этого параметра устройство переключается на другую схему работы.</i>	
IEC103 . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский  Тип сопоставления SCADA.	S.3
	<i>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.</i>	
IEC103 . Внеш. акт_ режима тест_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
Ген синусоиды . работа	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал, назначенный этому параметру, переключает связь IEC103 в режим тестирования.</i>	


IEC103 . Внеш. акт_ режима блок_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал, назначенный данному параметру, включает блокировку передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>	

8.7.2 IEC103: Прямые команды


IEC103 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>Сброс всех счетчиков диагностики</i>	


IEC103 . ID п_у_	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
1	1 ... 247	S.3
	<i>Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>	


IEC103 . Активация тестового режима	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>С помощью этого параметра прямого управления связь IEC103 переключается в режим тестирования (или обратно в обычный режим).</i>	


IEC103 . Активация режима блокировки	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>С помощью этого параметра прямого управления включается (или отключается) блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>	


8.7.3 IEC103: Сигналы (состояния выходов)

IEC103 . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
...	
IEC103 . SCD Ком 10	
 Команда SCADA	


IEC103 . Передача	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
 Сигнал: SCADA активный	

 
IEC103 . Ош_: Потеря события	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
 Ошибка: потеря события	


IEC103 . Режим тестирования включен	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
 Сигнал: связь IEC103 переключена в режим тестирования.	

IEC103 . Режим блокировки включен	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
 Сигнал: активирована блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.	


8.7.4 IEC103: Измеренные значения

IEC103 . Информация о конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]
 Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	

IEC103 . Версия конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]
 Версия пользовательской конфигурации SCADA	



IEC103 . Сост. конфиг.	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка ↳ Сост. конфиг..
	<p><i>Состояние пользовательской конфигурации SCADA.</i></p> <p><i>Возможные значения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Изменение: Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.</i> - <i>ОК: Конфигурация SCADA активна.</i> - <i>Конфиг. недост.: Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).</i> - <i>Ошибка: Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.</i>



8.7.5 IEC103: Счетчики


IEC103 . НПолуч	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Общее количество полученных сообщений</i>
IEC103 . НПер_	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Общее количество отправленных сообщений</i>
IEC103 . НПл_Фреймов	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Общее количество дефектных сообщений</i>
IEC103 . НОш_Четн_	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Количество ошибок четности</i>
IEC103 . НСигналовПрер	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Количество прерываний связи</i>
IEC103 . НВнутрОшиб	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Количество внутренних ошибок</i>
IEC103 . ННеудКонтрСум	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Количество ошибок контрольной суммы</i>



8.8 IEC104 – Связь IEC 60870-5-104

8.8.1 IEC104: Настройки


IEC104 . Функция	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Включение или отключение связи IEC104.</i>	


IEC104 . Конф_ порта TCP	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
По ум_	По ум_, Частный  Выбор порта.	S.3
	<i>Конфигурация порта TCP. Устанавливать для этого параметра значение "Частный" следует, только если будет использоваться порт TCP, отличный от заданного по умолчанию.</i>	

IEC104 . Порт	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
2404	Если: IEC104 . Конф_ порта TCP = По ум_ <ul style="list-style-type: none"> • 2404 ... 2404 Если: IEC104 . Конф_ порта TCP = Частный <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
	<i>Номер IP-порта. Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.</i>	


IEC104 . Часовой пояс	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
UTC	UTC, Местное время  Часовой пояс.	S.3
	<i>Определение временных отметок в переданных телеграммах связи: по UTC или местному времени (параметр "местное время" всегда включает фактические настройки перехода на летнее время).</i>	

IEC104 . Длит. интегр. в зоне нечувств.	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]
1с	0с ... 1000с S.3
 Длительность интегрирования в зоне нечувствительности	


IEC104 . Таймаут SBE	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]
30с	1с ... 60с S.3
 Выходные сигналы связи можно контролировать с помощью двухэтапной процедуры (SBE: выбор, затем исполнение). Сначала эти сигналы следует выбрать с помощью команды выбора. После этого бит резервируется для исполнения запроса. Данная настройка определяет таймер для резервирования - по истечении указанного времени бит высвобождается.	

IEC104 . Таймаут t0	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
30с	30с ... 30с S.3
 Таймаут установки соединения	


IEC104 . Таймаут t1	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
15с	15с ... 15с S.3
 Таймаут отправки или тестирования APDU	


IEC104 . Таймаут t2	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
10с	10с ... 10с S.3
 Таймаут подтверждения при отсутствии информационных сообщений	


IEC104 . Таймаут t3	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
20с	20с ... 20с S.3
 Таймаут отправки тестовых пакетов при длительном бездействии	


IEC104 . Парам. k	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
12	12 ... 12 S.3
 Параметр протокола k	



IEC104 . Парам. w	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]
8	8 ... 8 S.3
 Параметр протокола w	



IEC104 . Длина адреса	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
2	2 ... 2	S.3
	<i>Число байт общего адреса ASDU</i>	


IEC104 . Длина ПП	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
2	2 ... 2	S.3
	<i>Число байт причины передачи</i>	

IEC104 . Длина адреса объекта данных	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
3	3 ... 3	S.3
	<i>Число байт адреса объекта данных</i>	

IEC104 . Время обновления	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
1с	1с ... 60с	S.3
	<i>Эта настройка определяет время между обновлениями измеренных значений. Если выбрана циклическая передача, то новые значения передаются по истечении этого времени.</i>	

IEC104 . Внутр. сост. передачи	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Если для этого параметра задано значение "активно" (по умолчанию), передается и промежуточное положение коммутационного устройства. Задавать значение "неактивно" следует, только в тех редких случаях, когда система связи подстанции не поддерживает передачу промежуточных положений.</i>	

IEC104 . Trans. Cmd. State	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	


IEC104 . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский ↳ Тип сопоставления SCADA.	S.3
	<i>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.</i>	


8.8.2 IEC104: Прямые команды

 
IEC104 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
<input checked="" type="radio"/>	<i>Сброс всех счетчиков диагностики</i>	

IEC104 . Общий адрес	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
1	1 ... 65535	S.3
<input checked="" type="radio"/>	<i>Общий адрес ASDU</i>	

8.8.3 IEC104: Сигналы (состояния выходов)

IEC104 . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / IEC104]	
...		
IEC104 . SCD Ком 16		
	<i>Команда SCADA</i>	

IEC104 . занято	[Работа / Отображение состояния / IEC104]	
	<i>Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</i>	

IEC104 . готово	[Работа / Отображение состояния / IEC104]	
	<i>Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</i>	

IEC104 . Передача	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↑	Сигнал: SCADA активный

IEC104 . Ош_ : Потеря события	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↑	Ошибка: потеря события

8.8.4 IEC104: Измеренные значения

IEC104 . Информация о конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
🔗	Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)

IEC104 . Версия конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
🔗	Версия пользовательской конфигурации SCADA

IEC104 . Сост. конфиг.	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка ↪ Сост. конфиг..
🔗	Состояние пользовательской конфигурации SCADA. Возможные значения: - Изменение: Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована. - ОК: Конфигурация SCADA активна. - Конфиг. недост.: Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство). - Ошибка: Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

8.8.5 IEC104: Счетчики

IEC104 . НПолуч	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC104]
#	Счетчик диагностики: Количество полученных символов

IEC104 . НПер	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC104]
#	Счетчик диагностики: Количество отправленных символов

IEC104 . **Число прерв. соед.** [Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC104]





Диагностический счетчик: число прерванных соединений

IEC104 . **N невер контр сум** [Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC104]

Счетчик диагностики: Число фреймов, полученных при неверной контрольной сумме.

8.9 Profibus – Модуль Profibus

8.9.1 Profibus: Настройки

Profibus . Прямой порядок байтов	[Пар_ устр_ / Profibus / Параметры шины]	
акт_	неакт_, акт_ Реж_.	S.3
	<i>Если эта настройка активна, все числа передаются с использованием прямого порядка байтов; в противном случае используется обратный порядок байтов (если окажется, что все числа, получаемые системой SCADA, абсолютно неверны, может помочь изменение данной настройки).</i>	
Profibus . Настр. двоичн. вх. 1 ... Profibus . Настр. двоичн. вх. 32	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Виртуальный цифровой входной сигнал. Он соответствует виртуальному бинарному выходному сигналу защитного устройства.</i>	
Profibus . Замкн_ 1 ... Profibus . Замкн_ 32	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, замкнут ли вход (запоминание состояния на входе)</i>	
Profibus . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский Тип сопоставления SCADA.	S.3
	<i>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.</i>	

8.9.2 Profibus: Прямые команды

Profibus . ID п_у_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_ устр_ / Profibus / Параметры шины]	
2	2 ... 125	P.1
☉	<i>Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>	

Profibus . Сбр_ ком_	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
☉	<i>Все команды Profibus будут переустановлены.</i>	

8.9.3 Profibus: Состояния входов


Profibus . Распред_ 1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16]	
...		
Profibus . Распред_ 32-Вх	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Назначение SCADA</i>	

8.9.4 Profibus: Сигналы (состояния выходов)



Profibus . Данн ОК	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]	
↑	<i>Данные в поле ввода подтверждены (ДА=1)</i>	



Profibus . ОшПодМодуля	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]	
↑	<i>Назначаемый сигнал, сбой подмодуля, сбой связи.</i>	



Profibus . Соед_ акт_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]	
↑	<i>Соединение активно</i>	


Profibus . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Команды]
...	
Profibus . SCD Ком 16	
 Команда SCADA	


8.9.5 Profibus: Измеренные значения



Profibus . Сост_ ведом_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
Поиск Бод	Поиск Бод ... Обмен данными  Сост_.
 Состояние связи между ведущим и подчиненным устройством.	

Profibus . Ск_ пер_ дан_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
--	12 Mb/s ... --  Скор_ пер_ дан_.
 Скорость передачи данных, измеренная при последнем сеансе связи. Должна отображаться после соединения.	

Profibus . Ид_ ПСО	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
0C50h	0C50h  Ид_ ПСО.
 Идентификатор ПСО. Идентификатор ООС.	

Profibus . Информация о конфигурации	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
 Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	

Profibus . Версия конфигурации	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
 Версия пользовательской конфигурации SCADA	

Profibus . Сост. конфиг.	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка  Сост. конфиг..
	<i>Состояние пользовательской конфигурации SCADA.</i> <i>Возможные значения:</i>

8.9.6 Profibus: Счетчики

Profibus . Ид_ведущ_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
#	<i>Адрес устройства (идентификатор ведущего устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>

Profibus . Ид_Пер_Публ_подс_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
#	<i>Идентификатор передачи от передающего устройства к получателю</i>

Profibus . t-стоп_сх_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
#	<i>Микросхема Profibus обнаруживает проблему соединения, если время этого таймера истекло, но связь не установлена (телеграмма параметризации).</i>

Profibus . ОшСинхФрейм	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Фреймы, переданные от ведущего устройства к подчиненному, имеют дефект.</i>

Profibus . Число ош. CRC	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Число ошибок CRC, распознанных диспетчером подсистемы в полученных от нее ответных пакетах (каждая из ошибок вызвала сброс настроек подсистемы).</i>

Profibus . Число ош. потери пак.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Число ошибок потери пакета, распознанных диспетчером подсистемы в полученных от нее ответных пакетах (каждая из ошибок вызвала сброс настроек подсистемы).</i>

Profibus . Число ош. зап. CRC	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Число ошибок CRC, распознанных подсистемой в пакетах запуска, полученных от хоста.</i>



Profibus . **Число перезапусков подс.**

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Profibus]



Число перезапусков или сбросов настроек подсистемы, вызванных ее диспетчером.



8.10 IRIG-B - Модуль IRIG-B

8.10.1 IRIG-B: Параметры конфигурации



IRIG-B . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
 Модуль IRIG-B, основной режим работы		

8.10.2 IRIG-B: Настройки


IRIG-B . Функция	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / IRIG-B]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 Определение типа: IRIG-B00X. Типы IRIG-B отличаются в зависимости от «Кодировок» (год выпуска, функции управления, чисто двоичные секунды).		

8.10.3 IRIG-B: Прямые команды

IRIG-B . Квит Счет IRIG-B	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 Квитирование диагностических счетчиков: IRIG-B		

8.10.4 IRIG-B: Сигналы (состояния выходов)

IRIG-B . IRIG-B активен	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]	
 Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным.		

IRIG-B . Инв_ сиг_ висо/низ ур_	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]
↑	<i>Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно.</i>

IRIG-B . Упр_ сигнал1	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]
...	
IRIG-B . Упр_ сигнал18	
↑	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>

8.10.5 IRIG-B: Счетчики

IRIG-B . Кол_Фрейм_ОК	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
#	<i>Общее количество пригодных фреймов.</i>

IRIG-B . №ОшибФрейм	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
#	<i>Общее количество ошибок фреймов. Физически поврежденный фрейм.</i>


IRIG-B . Фр_	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
#	<i>Фронты: общее количество растущих и падающих фронтов. Этот сигнал показывает, доступен ли сигнал на входе IRIG-B.</i>


8.11 SNTP - SNTP-модуль


8.11.1 SNTP: Параметры конфигурации

SNTP . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп Реж_	S.3
	<i>SNTP-модуль, основной режим работы</i>	

8.11.2 SNTP: Настройки

SNTP . Сервер1	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNTP]	
неакт_	неакт_, акт_ Реж_	S.3
	<i>Сервер 1</i>	

SNTP . IP байт1	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNTP]	
...		
SNTP . IP байт4		
0	0 ... 255	S.3
	<i>IP1.IP2.IP3.IP4</i>	

SNTP . Сервер2	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNTP]	
неакт_	неакт_, акт_ Реж_	S.3
	<i>Сервер 2</i>	

8.11.3 SNTP: Прямые команды

SNTP . Сбр. счет.	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.1
Сбросить все счетчики.		

8.11.4 SNTP: Сигналы (состояния выходов)

SNTP . SNTP активен	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным.		


8.11.5 SNTP: Измеренные значения

SNTP . Используемый сервер	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
Нет	Сервер 1, Сервер 2, Нет ↪ Состояние сервера.	
Какой сервер используется для синхронизации SNTP.		


SNTP . Точн. серв.1	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
Точность сервера 1		


SNTP . Точн. серв.2	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
Точность сервера 2		


SNTP . К-во серв.	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
«-»	ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНО, ПЛОХОЕ, «-» ↪ Сост_.	
Качество сервера, используемого для синхронизации (ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНОЕ, ПЛОХОЕ)		


SNMP . Сет. соедин.	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNMP]
«-»	ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНО, ПЛОХОЕ, «-» ↪ <i>Сост_.</i>
 <i>Качество сетевого соединения (ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНОЕ, ПЛОХОЕ).</i>	


8.11.6 SNMP: Счетчики


SNMP . Гр. серв.1	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Группа сервера 1</i>	


SNMP . Гр. серв.2	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Группа сервера 2</i>	


SNMP . Числ. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Общее число синхронизаций.</i>	


SNMP . Числ. потер. соедин.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Общее число потерь соединения SNMP (отс. синх. в течение 120 сек.).</i>	

SNMP . Числ. мал. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число очень маленьких поправок времени.</i>	

SNMP . Числ. норм. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число нормальных поправок времени.</i>	

SNMP . Числ. больш. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число очень больших поправок времени.</i>	

SNMP . Числ. фил. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число фильтрованных поправок времени.</i>	

SNMP . Числ. медл. перен.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число медленных переносов.</i>	

SNTP . Число больш. сдв.


[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]

*Сервисный счетчик: Общее число больших сдвигов.***SNTP . Число внутр. пауз**


[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]


Сервисный счетчик: Общее число внутренних пауз.


8.12 Синх. вр. – Синхронизация по времени


Дата и время	[Пар_ устр_ / Время / Дата и время]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>(Пере-) установка даты и времени</i></p>


8.12.1 Синх. вр.: Настройки


Синх. вр. . Час_ пояса	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands ↪ Час_ пояса.
	<i>Часовые пояса</i>


Синх. вр. . Смещ УЛВ	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
60мин	-180мин ... 180мин
	<i>Разница с зимним временем</i>


Синх. вр. . Ручн УЛВ	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.
	<i>Ручная установка летнего времени</i>


Синх. вр. . Лет вр	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.
	<i>Летнее время</i>


Синх. вр. . Лет вр м	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
Март	Январь ... Декабрь ↪ Мес изм часов.
	<i>Месяц изменения установки часов на летнее время</i>


Синх. вр. . Лет вр д	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
Воскресенье	Воскресенье ... Общий день ↳ Дата.	S.3
 <i>День изменения установки часов на летнее время</i>		


Синх. вр. . Лет вр н	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
5-й	1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ↳ День изм часов.	S.3
 <i>Место выбранного дня в месяце (для установки часов на летнее время)</i>		


Синх. вр. . Лет вр ч	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
2h	0h ... 23h	S.3
 <i>Час изменения установки часов на летнее время</i>		


Синх. вр. . Лет вр мин	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
0мин	0мин ... 59мин	S.3
 <i>Минута изменения установки часов на летнее время</i>		



Синх. вр. . Зим вр м	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
Октябрь	Январь ... Декабрь ↳ Мес изм часов.	S.3
 <i>Месяц изменения установки часов на зимнее время</i>		

Синх. вр. . Зим вр д	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
Воскресенье	Воскресенье ... Общий день ↳ Дата.	S.3
 <i>День изменения установки часов на зимнее время</i>		


Синх. вр. . Зим вр н	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
5-й	1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ↳ День изм часов.	S.3
 <i>Место выбранного дня в месяце (для установки часов на зимнее время)</i>		

Синх. вр. . Зим вр ч	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Час изменения установки часов на зимнее время</i>	

Синх. вр. . Зим вр мин	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
0мин	0мин ... 59мин	S.3
	<i>Минута изменения установки часов на зимнее время</i>	


Синх. вр. . Синх. вр.	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / Синх. вр.]	
«-»	«-», IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3  <i>Используемый протокол.</i>	S.3
	<i>Синхронизация по времени</i>	


8.12.2 Синх. вр.: Сигналы (состояния выходов)


Синх. вр. . синхронизировано	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / Синх. вр.]	
	<i>Часы синхронизированы.</i>	


9 Параметр защиты


9.1 Защ: Настройки

Зашщ . Функция	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

Зашщ . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) внешнюю блокировку общих функций защиты устройства.</i>	

Зашщ . ВнБлк1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
Зашщ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Если включена (разрешена) внешняя блокировка этого модуля, то общая функция защиты этого устройства будет заблокирована, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

Зашщ . Блк КомОткл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения для всей системы защиты.</i>	

Зашщ . ВнБлкКомОтклФнк	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) внешнюю блокировку команд отключения для всего устройства.</i>	

Заш . ВнБлкКомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Защ]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
🔗	<i>Если включена (разрешена) внешняя блокировка команды отключения, то команда отключения для всего устройства будет заблокирована, если назначенный сигнал примет значение «истина».</i>	

9.2 Защ: Прямые команды

Заш . Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
🔗	<i>Сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.</i>	

9.3 Защ: Состояния входов

Заш . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	
Заш . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	
Заш . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

9.4 Защ: Сигналы (состояния выходов)

Заш . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Сигнал: Активный</i>	

Защ . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги</i>
Защ . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общее отключение</i>
Защ . введена	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Защита введена</i>
Защ . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Защ . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Защ . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Защ . Трев_ ф.А	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А</i>
Защ . Трев_ ф.В	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В</i>
Защ . Трев_ С	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С</i>
Защ . Трев_ З	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю</i>
Защ . Откл ф.А	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>


9 Параметр защиты

9.4 Защ: Сигналы (состояния выходов)


Защ . Откл ф.В	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
Защ . Откл ф.С	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
Защ . Откл З	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю</i>
Защ . Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.</i>
Защ . Число сбоев	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Защ]
⬆	<i>Номер неисправности</i>


9.5 Id - Модуль дифференциальной защиты

9.5.1 Id: Параметры конфигурации


Id . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп ↪ Реж_.	S.3
	<i>основной режим работы</i>	


9.5.2 Id: Глобальные параметры


Id . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / Id]	
Id . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Id . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / Id]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.5.3 Id: Группы уставки параметров


Id . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / Id]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


Id . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

Id . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

Id . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


Id . Id min	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
0.2Iб	0.05Iб ... 1.00Iб	P.2
	<i>Постоянный минимальный ток срабатывания (дифференциальный ток). Величина срабатывания дифференциального тока основана на номинальной величине тока Iб объекта защиты.</i>	


Id . Id(Is0)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
0.0Iб	0.0Iб ... 1.00Iб	P.2
	<i>Исходная точка статической характеристики отключения при Is0</i>	


Id . Id(Is1)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
0.6Iб	0.2Iб ... 2.00Iб	P.2
	<i>Точка разрыва статической характеристики отключения при Is1</i>	



Id . Id(Is2)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
6.2I6	1.0I6 ... 8.0I6	P.2
	<i>Величина статической характеристики отключения при Is2</i>	


Id . Is1	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
2.0I6	0.5I6 ... 4.0I6	P.2
	<i>Точка разрыва статической характеристики отключения при Is1</i>	








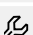
Id . Is2	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
10.0I6	5.0I6 ... 10.0I6	P.2
	<i>Величина статической характеристики отключения при Is2</i>	


Id . Сброс символа%	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
95%	90% ... 98%	P.2
	<i>Размыкание (в процентах от уставки). Задаваемое значение размыкания работает только на градиентах. Минимальное значение Id использует фиксированное значение размыкания.</i>	


Id . d(H_m)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
8I6	0.0I6 ... 30.0I6	P.2
	<i>Ограничивающий коэффициент роста статической характеристики отключения в случае стационарных или переходных гармонических составляющих, которые определяются с помощью анализа Фурье (H) или мониторинга переходных процессов (m).</i>	

Id . Стаб H2	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Ограничение функции дифференциальной защиты от стационарных или переходных составляющих второй гармоники при фазном токе (например, бросок тока).</i>	

Id . H2 Ста	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
25%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (2-я гармоника - базовый коэффициент волны) для ограничения функции дифференциальной защиты от стационарной второй гармоники.</i>	


Id . Н2 Уст	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
10%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (2-я гармоника - базовый коэффициент волны) для временной стабилизации функции дифференциальной защиты от перехода второй гармоники.</i>	
Id . Стаб Н4	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Ограничение функции дифференциальной защиты от стационарных составляющих 4-й гармоники при фазном токе.</i>	
Id . Н4 Ста	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
20%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (4-я гармоника - базовый коэффициент волны) для ограничения функции дифференциальной защиты от стационарной 4-й гармоники.</i>	
Id . Стаб Н5	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Стабилизация функции дифференциальной защиты от стационарных или переходных составляющих 5-й гармоники при фазном токе (например, перевозбуждение трансформатора).</i>	
Id . Н5 Ста	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
30%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (5-я гармоника - базовый коэффициент волны) для стабилизации функции дифференциальной защиты от стационарной 5-й гармоники.</i>	
Id . Н5 Уст	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
15%	10% ... 60%	P.2
	<i>Уставка (5-я гармоника - базовый коэффициент волны) для временного ограничения функции дифференциальной защиты от переходной пятой гармоники.</i>	
Id . t-неуст	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
2с	0.05с ... 100.00с	P.2
	<i>Длительность времени временной стабилизации функции дифференциальной защиты при превышении уставок «Н2 Уставка» и «Н5 Уставка» (неустойчивые гармоники).</i>	


Id . Кроссбл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Значение «Активен» - стабилизация от наложения фаз при работе функции дифференциальной защиты. Значение «неактивен» - избирательная стабилизация фаз при работе функции дифференциальной защиты.</i>	


Id . Стабил. насыщ. ТТ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Включение (выключение) временного ограничения дифференциальной защиты, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя из-за насыщения ТТ.</i>	

Id . Блок. стабил. насыщ. ТТ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / Id]	
0.30с	0.01с ... 10.00с	P.2
	<i>Максимальное время стабилизации для временного ограничения посредством стабилизации насыщения ТТ. Значение параметра (как и другие зависимости) следует скоординировать с максимальным временем устранения внешнего сбоя.</i>	


9.5.4 Id: Состояния входов

Id . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / Id]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

Id . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / Id]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	











Id . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / Id]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

9.5.5 Id: Сигналы (состояния выходов)

Id . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Дифф зац / Id]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	

Id . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Тревога	
Id . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Отключение	
Id . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Команда отключения	
Id . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Внешняя блокировка	
Id . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Блокировка команды отключения	
Id . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	
Id . Трев_ ф.А	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза А	
Id . Трев_ ф.В	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза В	
Id . Трев_ ф.С	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Система сигналов тревоги ф.С	
Id . Откл ф.А	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⤴ Сигнал: Система отключения Фаза А	


Id . Откл ф.В	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: Система отключения Фаза В	
Id . Откл ф.С	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: Система отключения Фаза С	
Id . Блк Г2	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: Заблокировано гармоникой2	
Id . Блк Г4	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: Заблокировано гармоникой4	
Id . Блк Г5	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: Заблокировано гармоникой5	
Id . Блк Н2_Н4_Н5	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: Заблокировано гармониками (подавление)	
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя из-за насыщения ТТ.	
Id . Переходн	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: Временная стабилизация дифференциальной защиты после включения трансформатора.	
Id . Ограничение	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: Ограничение дифференциальной защиты путем увеличения кривой отключения.	
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L1	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L1, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L1 из-за насыщения ТТ.	
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L2	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
↕ Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L2, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L2 из-за насыщения ТТ.	

Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L3	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L3, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L3 из-за насыщения ТТ.	
Id . Ограничение: ф.А	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Ограничение: ф.А	
Id . Ограничение: ф.В	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Ограничение: ф.В	
Id . Ограничение: ф.С	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Ограничение: ф.С	
Id . ИН2 Блк ф.А	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.	
Id . ИН2 Блк ф.В	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.	
Id . ИН2 Блк ф.С	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.	
Id . ИН4 Блк ф.А	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.	
Id . ИН4 Блк ф.В	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.	
Id . ИН4 Блк ф.С	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
 Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.	

Id . ИН5 Блок ф.А	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⬇	<i>Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.</i>
Id . ИН5 Блок ф.В	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⬇	<i>Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.</i>
Id . ИН5 Блок ф.С	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / Id]
⬇	<i>Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.</i>

9.5.6 Id: Измеренные значения

Id . Id ф.А Н2	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А Гармоника:2</i>
Id . Id ф.В Н2	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В Гармоника:2</i>
Id . Id ф.С Н2	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С Гармоника:2</i>
Id . Id ф.А Н4	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А Гармоника:4</i>
Id . Id ф.В Н4	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В Гармоника:4</i>
Id . Id ф.С Н4	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С Гармоника:4</i>
Id . Id ф.А Н5	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.А Гармоника:5</i>
Id . Id ф.В Н5	[Работа / Измеренные значения / Id]
⬇	<i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.В Гармоника:5</i>

Id . Id ф.В Н5	[Работа / Измеренные значения / Id]
 <i>Рассчитанное значение: Дифференциальный ток фазы ф.С Гармоника:5</i>	

9.5.7 Id: Статистика

Id . Id ф.АН2макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.АН2</i>	

Id . Id ф.ВН2макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН2</i>	

Id . Id ф.ВН2макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН2</i>	

Id . Id ф.АН4макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.АН4</i>	

Id . Id ф.ВН4макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН4</i>	

Id . Id ф.ВН4макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН4</i>	



Id . Id ф.АН5макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.АН5</i>	

Id . Id ф.ВН5макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН5</i>	



Id . Id ф.ВН5макс	[Работа / Статистика / Мкс / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Id ф.ВН5</i>	



9.6 IdH - Модуль дифференциальной защиты с повышенной установкой

9.6.1 IdH: Параметры конфигурации



IdH . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп  Реж_.	S.3
	основной режим работы	


9.6.2 IdH: Глобальные параметры


IdH . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdH]	
IdH . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


IdH . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdH]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


9.6.3 IdH: Группы уставки параметров

IdH . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdH]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


IdH . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdH]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


IdH . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdH]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

IdH . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdH]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

IdH . Id>>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdH]	
10.016	0.516 ... 30.016	P.2
	<i>Защита от максимального дифференциального тока/неуправляемая высокофазная неисправность: величина срабатывания дифференциального тока основана на номинальной величине тока Ib объекта защиты.</i>	

9.6.4 IdH: Состояния входов

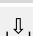IdH . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / IdH]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

IdH . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф зац / IdH]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

IdH . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇩	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.6.5 IdH: Сигналы (состояния выходов)

IdH . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇩	<i>Сигнал: Активный</i>

IdH . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇩	<i>Сигнал: Тревога</i>

IdH . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇩	<i>Сигнал: Отключение</i>

IdH . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇩	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

IdH . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇩	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

IdH . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇩	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

IdH . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇩	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>

IdH . Трев_ ф.А	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⇩	<i>Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза А</i>


9 Параметр защиты

9.6.5 IdH: Сигналы (состояния выходов)


IdH . Трев_ ф.В	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⤴	<i>Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза В</i>
IdH . Трев_ ф.С	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⤴	<i>Сигнал: Система сигналов тревоги ф.С</i>
IdH . Откл ф.А	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⤴	<i>Сигнал: Система отключения Фаза А</i>
IdH . Откл ф.В	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⤴	<i>Сигнал: Система отключения Фаза В</i>
IdH . Откл ф.С	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdH]
⤴	<i>Сигнал: Система отключения Фаза С</i>


9.7 IdG[1] ... IdG[2] - Модуль дифференциальной защиты от ограниченного КЗ на землю


9.7.1 IdG[1]: Параметры конфигурации

IdG[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↪ Реж_.	S.3
 основной режим работы		


9.7.2 IdG[1]: Глобальные параметры


IdG[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdG[1]]	
W1	W1, W2 ↪ Стор.обмотки ТТ.	P.2
 Сторона обмотки трансформатора тока		


IdG[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdG[1]]	
IdG[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


IdG[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdG[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


9.7.3 IdG[1]: Группы уставки параметров


IdG[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


IdG[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


IdG[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

IdG[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


IdG[1] . Мин. знач. IdG	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
0.05Iб	0.05Iб ... 1.00Iб	P.2
	<i>Постоянный минимальный ток срабатывания (дифференциальный ток утечки на землю). Величина срабатывания дифференциального тока основана на номинальной величине тока Iб соответствующего объекта защиты.</i>	

IdG[1] . IdG(Is0)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdG[1]]	
0.1Iб	0.00Iб ... 1.00Iб	P.2
	<i>Исходная точка статической характеристики отключения при Is0</i>	


IdG[1] . IdG(Is1)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdG[1]]
0.2I6	0.2I6 ... 2.00I6 P.2
	<i>Точка разрыва статической характеристики отключения при Is1</i>


IdG[1] . IdG(Is2)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdG[1]]
2.0I6	1.0I6 ... 8.0I6 P.2
	<i>Величина статической характеристики отключения при Is2</i>


IdG[1] . Is1	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdG[1]]
2.0I6	0.5I6 ... 5.0I6 P.2
	<i>Точка разрыва статической характеристики отключения при Is1</i>

IdG[1] . Is2	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф защ / IdG[1]]
10.0I6	5.0I6 ... 10.0I6 P.2
	<i>Величина статической характеристики отключения при Is2</i>


9.7.4 IdG[1]: Состояния входов

IdG[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

IdG[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

IdG[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.7.5 IdG[1]: Сигналы (состояния выходов)

IdG[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
	<i>Сигнал: Активный</i>


9 Параметр защиты

9.7.5 IdG[1]: Сигналы (состояния выходов)


IdG[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 Сигнал: Тревога	
IdG[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 Сигнал: Отключение	
IdG[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 Сигнал: Команда отключения	
IdG[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
IdG[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	
IdG[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdG[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	


9.8 IdGH[1] ... IdGH[2] - Модуль защиты от ограниченного КЗ на землю с повышенной установкой


9.8.1 IdGH[1]: Параметры конфигурации

IdGH[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
 основной режим работы		


9.8.2 IdGH[1]: Глобальные параметры


IdGH[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdGH[1]]	
W1	W1, W2 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
 Сторона обмотки трансформатора тока		


IdGH[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdGH[1]]	
IdGH[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


IdGH[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Дифф защ / IdGH[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


9.8.3 IdGH[1]: Группы уставки параметров

IdGH[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdGH[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

IdGH[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdGH[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		

IdGH[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdGH[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		

IdGH[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdGH[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		

IdGH[1] . IdG>>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Дифф зац / IdGH[1]]	
2.00Iб	0.50Iб ... 20.00Iб	P.2
 Защита от максимального дифференциального тока утечки на землю/неуправляемое высокофазное ограниченное КЗ на землю: величина срабатывания дифференциального тока утечки на землю основана на номинальной величине тока Iб соответствующего объекта защиты.		

9.8.4 IdGH[1]: Состояния входов

IdGH[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
IdGH[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
IdGH[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.8.5 IdGH[1]: Сигналы (состояния выходов)

IdGH[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
IdGH[1] . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
↓	<i>Сигнал: Тревога</i>
IdGH[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>
IdGH[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdGH[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
IdGH[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]
↓	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

9 Параметр защиты

9.8.5 IdGH[1]: Сигналы (состояния выходов)

IdGH[1] . **ВнБлк КомОткл**

[Работа / Отображение состояния / Дифф защ / IdGH[1]]


⇅ Сигнал: *Внешняя блокировка команды отключения*


9.9 ИН2[1] ... ИН2[2] - Модуль защиты по броску тока с учетом второй гармоники

9.9.1 ИН2[1]: Параметры конфигурации


ИН2[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Модуль защиты по броску тока с учетом второй гармоники, основной режим работы</i>	


9.9.2 ИН2[1]: Глобальные параметры


ИН2[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / ИН2[1]]	
W1	W1 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
	<i>Сторона обмотки трансформатора тока</i>	


ИН2[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / ИН2[1]]	
ИН2[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

9.9.3 ИН2[1]: Группы уставки параметров


ИН2[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ИН2[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


ИН2[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ИН2[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

ИН2[1] . ИН2 / ИН1	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ИН2[1]]	
15%	10% ... 40%	P.2
	<i>Максимально допустимое процентное соотношение между 1-й и 2-й гармоникой.</i>	


ИН2[1] . бл_ реж_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ИН2[1]]	
1-ф Блк	1-ф Блк, 3-ф Блк ↳ бл_ реж_.	P.2
	<i>Блокировка одной фазы: Если на одной из фаз обнаружен бросок тока, соответствующая фаза этих модулей будет заблокирована, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим./Блокировка 3 фаз: Если хотя бы на одной из фаз обнаружен бросок тока, все три фазы этих модулей будут заблокированы, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим (перекрестная блокировка).</i>	

9.9.4 ИН2[1]: Состояния входов

ИН2[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

ИН2[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	


9.9.5 ИН2[1]: Сигналы (состояния выходов)

ИН2[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	


ИН2[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ИН2[1] . Блк ф.А	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]
⬆	<i>Сигнал: Заблокирован ф.А</i>
ИН2[1] . Блк ф.В	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]
⬆	<i>Сигнал: Заблокирован ф.В</i>
ИН2[1] . Блк ф.С	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]
⬆	<i>Сигнал: Заблокирован ф.С</i>
ИН2[1] . Блк ЗI изм	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)</i>
ИН2[1] . Блк ЗI рсч	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)</i>
ИН2[1] . З-ф Блк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ИН2[1]]
⬆	<i>Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.</i>


9.10 I[1] ... I[6] - Степень перегрузки фазы по току


9.10.1 I[1]: Параметры конфигурации


I[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
ненаправленн_	«-», ненаправленн_ ↳ I> .	S.3
	Степень перегрузки фазы по току, основной режим работы	


9.10.2 I[1]: Глобальные параметры


I[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]]	
W1	W1, W2 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
	Сторона обмотки трансформатора тока	


I[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]]	
I[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


I[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

I[1] . Вн рев блок	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


I[1] . Ад_Набор 1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 1</i>	


I[1] . Ад_Набор 2	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 2</i>	


I[1] . Ад_Набор 3	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 3</i>	


I[1] . Ад_Набор 4	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 4</i>	


9.10.3 I[1]: Группы уставки параметров


I[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
акт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

I[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

I[1] . Вн рев блок функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».</i>	

I[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

I[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

I[1] . Метод измерений	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ, I2 ↳ Метод измерений.	P.2
	<i>Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</i>	


I[1] . I>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1.00Iном ↻ адапт. парам.	0.02Iном ... 40.00Iном	P.2
🔗 При превышении величины срабатывания начинается отсчет паузы до отключения.		


I[1] . Хар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
DEFT ↻ адапт. парам.	DEFT ... I4T ↪ Хар.	P.2
🔗 Характеристика		

I[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1.00с ↻ адапт. парам.	0.00с ... 300.00с	P.2
🔗 Выдержка времени на отключение		


I[1] . tхар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1 ↻ адапт. парам.	0.02 ... 20.00	P.2
🔗 Множитель времени/коэффициент характеристики отключения. Диапазон значений зависит от выбранной кривой отключения устройства.		


I[1] . Реж_ сбр_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
мгновенный ↻ адапт. парам.	мгновенный, определенное время, обратнозависимая характеристика времени ↪ Реж_ сбр_.	P.2
🔗 Режим сброса		


I[1] . t-сброс задержки	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
0с	0.00с ... 60.00с	P.2
<i>Дост_ только если:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> I[1] . Реж_ сбр_ = определенное время 		
↻ адапт. парам.		
 Сброс задержки для неустойчивых неисправностей фазы (только инверсные характеристики)		


I[1] . ИН2 Блк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_ , Сис . акт_	P.2
↻ адапт. парам.		
 Сигнал: Блокировка команды отключения от броска тока		


9.10.4 I[1]: Состояния входов


I[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1		

I[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2		

I[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения		

I[1] . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка		

 I[1] . Ад_Набор1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1		

I[1] . Ад_Набор2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]	
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2		

I[1] . Ад_Набор3-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>

I[1] . Ад_Набор4-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>

9.10.5 I[1]: Сигналы (состояния выходов)

I[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>

I[1] . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
↓	<i>Сигнал: Тревога</i>


 


 

 
 

 

 
I[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>

I[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

I[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

I[1] . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>

I[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
↓	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

I[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	
I[1] . ИН2 Блк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения скачком	
I[1] . Трев_ ф.А	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Тревога ф.А	
I[1] . Трев_ ф.В	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Тревога ф.В	
I[1] . Трев_ ф.С	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Тревога ф.С	
I[1] . Откл ф.А	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Общее отключение ф.А	
I[1] . Откл ф.В	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Общее отключение ф.В	
I[1] . Откл ф.С	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Общее отключение ф.С	
I[1] . НабПоУм	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Набор параметров по умолчанию	
I[1] . Ад_Набор 1	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Адаптивный параметр 1	
I[1] . Ад_Набор 2	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Адаптивный параметр 2	
I[1] . Ад_Набор 3	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Адаптивный параметр 3	


I[1] . **Ад_Набор 4**


[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]

↑
Сигнал: *Адаптивный параметр 4*


9.11 Зло[1] ... Зло[4] - Защита тока замыкания на землю - ступень


9.11.1 Зло[1]: Параметры конфигурации


Зло[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», ненаправленн_ ↳ Выс_ знач_ Зло.	S.3
 <i>Защита тока замыкания на землю - ступень, основной режим работы</i>		


Зло[1] . Только наблюдение	[Планир_ устр_]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	S.3
 <i>Защита тока замыкания на землю - ступень, если задано значение "Да": функции ограничиваются только наблюдением, то есть, нет общего аварийного сигнала, общего отключения и команды отключения.</i>		


9.11.2 Зло[1]: Глобальные параметры


Зло[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
W1	W1, W2 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
 <i>Сторона обмотки трансформатора тока</i>		


Зло[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
Зло[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 <i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>		


Зло[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
Дост_ только если:	↳ 1..n_Спис_назн_.	
• Зло[1] . Только наблюдение = нет		
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

Зло[1] . Вн рев блок	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
	↳ 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Зло[1] . Ад_Набор 1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	↳ Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 1</i>	


Зло[1] . Ад_Набор 2	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	↳ Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 2</i>	


Зло[1] . Ад_Набор 3	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	↳ Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 3</i>	


Зло[1] . Ад_Набор 4	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 4</i>	

9.11.3 Зло[1]: Группы уставки параметров

Зло[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

Зло[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

Зло[1] . Вн рев блок функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».</i>	


Зло[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
Дост_ только если:		
<ul style="list-style-type: none"> Зло[1] . Только наблюдение = нет 		
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


Зло[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_ Дост_ только если: • Зло[1] . Только наблюдение = нет	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
<p>☞ Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</p>		



Зло[1] . ЗI источ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
ТТ W1 . рассчитано	Если: Зло[1] . Стор.обмотки ТТ = W1 • ТТ W1 . чувствительное измерение, ТТ W1 . измерено, ТТ W1 . рассчитано Если: Зло[1] . Стор.обмотки ТТ = W2 • ТТ W1 . рассчитано, ТТ W2 . измерено (X4), ТТ W2 . чувствительное измерение (X4) ↳ Measuring Channel.	P.2
<p>☞ Выбор используемого значения тока на землю - измеренное или рассчитанное.</p>		


Зло[1] . Метод измерений	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ ↳ Метод измерений.	P.2
<p>☞ Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</p>		


Зло[1] . Измер. схем контр.	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_ ↳ Блк КТН.	P.2
<p>☞ Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</p>		



Зло[1] . Зло>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.02Iном	0.02Iном ... 20.00Iном	P.2
↻ адapt. парам.		
	<i>При превышении величины срабатывания происходит пуск модуля/ступени.</i>	


Зло[1] . IGs>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.02Iном	0.002Iном ... 2.000Iном	P.2
↻ адapt. парам.		
	<i>Если величина срабатывания превышена, модуль/ступень будет запущена.</i>	



Зло[1] . Хар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
↻ адapt. парам.	 Хар.	
	<i>Характеристика</i>	

Зло[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
↻ адapt. парам.		
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	


Зло[1] . txар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
↻ адapt. парам.		
	<i>Множитель времени/коэффициент характеристики отключения. Диапазон значений зависит от выбранной кривой отключения устройства.</i>	


Зло[1] . Реж_ сбp_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
мгновенный	мгновенный, определенное время, обратнозависимая характеристика времени	P.2
↻ адapt. парам.	 Реж_ сбp_.	
	<i>Режим сброса</i>	


Зло[1] . t-сброс задержки	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
0.00с	0.00с ... 60.00с	P.2
<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> Зло[1] . Реж_ сбр_ = определенное время 		
 адапт. парам.		
 Сброс задержки для неустойчивых неисправностей фазы (только инверсные характеристики)		


Зло[1] . ИН2 Блк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, Сис . акт_	P.2
 адапт. парам.		
 Сигнал: Блокировка команды отключения от броска тока		


9.11.4 Зло[1]: Состояния входов

Зло[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1		

Зло[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2		

Зло[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]	
 <i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> Зло[1] . Только наблюдение = нет 		
Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения		

Зло[1] . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]	
 Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка		

Зло[1] . Ад_Набор1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]	
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1		

Зло[1] . Ад_Набор2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
Зло[1] . Ад_Набор3-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
Зло[1] . Ад_Набор4-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>

9.11.5 Зло[1]: Сигналы (состояния выходов)

Зло[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
Зло[1] . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.</i>
Зло[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>
Зло[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Зло[1] . Только наблюдение = нет <i>Сигнал: Команда отключения</i>
Зло[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>


Зло[1] . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
Зло[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none">• Зло[1] . Только наблюдение = нет <i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Зло[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Дост_ только если:</i> <ul style="list-style-type: none">• Зло[1] . Только наблюдение = нет <i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Зло[1] . ЗлоН2 Блк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Блокировано броском тока второй гармоники</i>
Зло[1] . НабПоУм	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
Зло[1] . Ад_Набор 1	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
Зло[1] . Ад_Набор 2	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
Зло[1] . Ад_Набор 3	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
Зло[1] . Ад_Набор 4	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>


9.12 ТепМод - Модуль тепловой модели


9.12.1 ТепМод: Параметры конфигурации

ТепМод . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Модуль тепловой модели, основной режим работы</i>	


9.12.2 ТепМод: Глобальные параметры


ТепМод . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
W1	W1, W2 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
	<i>Сторона обмотки трансформатора тока</i>	


ТепМод . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
ТепМод . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ТепМод . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.12.3 ТепМод: Группы уставки параметров


ТепМод . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		


ТепМод . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>		


ТепМод . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 <i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>		


ТепМод . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>		

ТепМод . I_B	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
1.00I _{ном}	0.01I _{ном} ... 4.00I _{ном}	P.2
 <i>Базовый ток: Максимально допустимое значение непрерывного теплового тока.</i>		



ТепМод . K	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
1.00	0.80 ... 1.50	P.2
 <i>Коэффициент перегрузки: Максимальный внутренний предел определяется как k*I_B, произведение коэффициента перегрузки на базовый ток.</i>		

ТепМод . Авар_Порог	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
80%	50% ... 100%	P.2
	<i>Значение срабатывания</i>	


ТепМод . т-нагр	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
10с	1с ... 60000с	P.2
	<i>Константа времени разогрева</i>	


ТепМод . т-охл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
10с	1с ... 60000с	P.2
	<i>Константа времени охлаждения</i>	


9.12.4 ТепМод: Прямые команды

ТепМод . Сброс	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	<i>Сброс тепловой модели</i>	

9.12.5 ТепМод: Состояния входов

ТепМод . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

ТепМод . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

ТепМод . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

9.12.6 ТепМод: Сигналы (состояния выходов)

ТепМод . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Активный
ТепМод . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Аварийный сигнал - перегрузка
ТепМод . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Отключение
ТепМод . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Команда отключения
ТепМод . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Внешняя блокировка
ТепМод . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Блокировка команды отключения
ТепМод . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ТепМод . Сброс тепл_ мод_	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Сброс тепловой модели

9.12.7 ТепМод: Измеренные значения

ТепМод . Исп теплов_ емк_	[Работа / Измеренные значения / ТепМод]
⬇	Измеренное значение: Использованная тепловая емкость

ТепМод . **Вр_ до откл_**

[Работа / Измеренные значения / ТепМод]



Измеренное значение (расчетное/измеренное): Оставшееся время до отключения модуля тепловой перегрузки

9.12.8 ТепМод: Статистика

ТепМод . **Макс_ тепл_ емк_**


[Работа / Статистика / Мкс / ТепМод]




Максимальное значение тепловой емкости


9.13 I2>[1] ... I2>[2] - Степень обратной последовательности


9.13.1 I2>[1]: Параметры конфигурации


I2>[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Степень обратной последовательности, основной режим работы</i>	

9.13.2 I2>[1]: Глобальные параметры


I2>[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
W1	W1, W2 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
	<i>Сторона обмотки трансформатора тока</i>	


I2>[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
I2>[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


I2>[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


I2>[1] . Баз. ток	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
Номин_ значения устр_	Номин_ значения устр_, Номин_ знач_ защ_ объекта ↳ Баз. ток.	P.2
 Выбор базового тока (на основании номинальных значений устройства (1А/5 А)/данные защищенного объекта).		


9.13.3 I2>[1]: Группы уставки параметров


I2>[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		



I2>[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


I2>[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		



I2>[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		


I2>[1] . I2>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
0.01Iном	0.01Iном ... 4.00Iном	P.2
<p><i>Дост_ только если:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> I2>[1] . Баз. ток = Номин_ значения устр_ 		
<p> Уставка определяет минимальное рабочее значение величины тока I2 для работы функции 4б. Это гарантирует, что реле будет инициировать отключение дисбаланса тока только при достаточных обстоятельствах. Это контролирующая функция, а не функция блокировки.</p>		

I2>[1] . I2/ТПН	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
0.08ТПН	0.000ТПН ... 1.000ТПН	P.2
<p><i>Дост_ только если:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> I2>[1] . Баз. ток = Номин_ знач_ защ_ объекта 		
<p> Величина срабатывание несимметрии тока генератора/двигателя на основании тока полной нагрузки (ТПН) (Установка из постоянного тока обратной последовательности)</p>		


I2>[1] . %(I2/I1)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
<p> Настройка %(I2/I1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением тока отрицательной последовательности к току положительной последовательности (% дисбаланса = I2/I1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</p>		

I2>[1] . %(I2/I1)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
<p> Настройка %(I2/I1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением тока отрицательной последовательности к току положительной последовательности (% дисбаланса = I2/I1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</p>		


I2>[1] . Хар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV  Хар.	P.2
<p> Характеристика</p>		


I2>[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]
0.00с	0.00с ... 300.00с P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>


I2>[1] . K	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]
10.0с	1.00с ... 200.00с P.2
	<i>Данная настройка является обратной последовательностью константы возможности. Данное значение обычно предоставляет производитель генератора.</i>

I2>[1] . t-охл.	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]
0.0с	0.0с ... 60000.0с P.2
	<i>Если ток обратной последовательности падает ниже величины срабатывания, то принимается во внимание время охлаждения. Если нагрузка обратной последовательности снова превышает величину срабатывания, то накопление теплоты внутри электрического устройства может привести к ускоренному отключению.</i>


9.13.4 I2>[1]: Состояния входов


I2>[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

I2>[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

I2>[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.13.5 I2>[1]: Сигналы (состояния выходов)


I2>[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
	<i>Сигнал: Активный</i>

I2>[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
	<i>Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз</i>


I2>[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Отключение	
I2>[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Команда отключения	
I2>[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
I2>[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	
I2>[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	


9.14 ВНО - Включение на ошибку - модуль


9.14.1 ВНО: Параметры конфигурации


ВНО . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
 основной режим работы		


9.14.2 ВНО: Глобальные параметры


ВНО . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
W1	W1, W2 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
 Сторона обмотки трансформатора тока		

ВНО . Реж_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
Пол_Выкл	Пол_Выкл, I<, Пол_Выкл И I<, Выкл Ручн ВКЛ, Внешн_УВВ ↳ Реж_.	P.2
 основной режим работы		


ВНО . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
ВНО . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


ВНО . Вн рев блок	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ВНО . Назначенное КУ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
. КУ[1]	«-», . КУ[1], . КУ[2] ↳ Список выкл.	P.2
	<i>Назначенное коммутационное устройство</i>	


ВНО . Внешн_УВВ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	P.2
	<i>Внешнее ускорение при включении выключателя</i>	


9.14.3 ВНО: Группы уставки параметров

ВНО . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


ВНО . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


ВНО . Вн рев блок функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».</i>	


ВНО . I<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
0.01Iном	0.01Iном ... 1.00Iном	P.2
	<i>Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.</i>	

ВНО . t-включ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
2с	0.10с ... 10.00с	P.2
	<i>Пока работает этот таймер и модуль не заблокирован, модуль ускорения при включении выключателя будет активным.</i>	


9.14.4 ВНО: Состояния входов

ВНО . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВНО]	
ВНО . ВнБлк2-Вх		
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>	

ВНО . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВНО]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>	

ВНО . Внешн_ВНП-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВНО]	
	<i>Состояние входного модуля: Аварийный сигнал внешнего модуля ускорения при включении выключателя</i>	


9.14.5 ВНО: Сигналы (состояния выходов)

ВНО . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / ВНО]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	


ВНО . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВНО . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
ВНО . включ_	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
⬆	<i>Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.</i>
ВНО . I<	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
⬆	<i>Сигнал: Ток без нагрузки.</i>


9.15 МСХН - Модуль блокировки от пусковых токов


9.15.1 МСХН: Параметры конфигурации


МСХН . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↪ Реж_.	S.3
 основной режим работы		

9.15.2 МСХН: Глобальные параметры

МСХН . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
W1	W1, W2 ↪ Стор.обмотки ТТ.	P.2
 Сторона обмотки трансформатора тока		


МСХН . Реж_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
Пол_Выкл	Пол_Выкл, I<, Пол_Выкл Или I<, Пол_Выкл И I< ↪ Реж_.	P.2
 основной режим работы		


МСХН . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
МСХН . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


МСХН . Вн рев блок	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

МСХН . Обн_Пол_Выкл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
КУ[1] . Поз	«-», КУ[1] . Поз, КУ[2] . Поз ↳ Упр-е выкл.	P.2
	<i>Критерий, по которому определяется положение переключателя выключателя.</i>	

9.15.3 МСХН: Группы уставки параметров


МСХН . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


МСХН . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


МСХН . Вн рев блок функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».</i>	

МСХН . t-нагр выкл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
1.00с	0.00с ... 7200.00с	P.2
	<i>Выберите время простоя, необходимое для того, чтобы нагрузку можно было считать холодной. Если таймер определения величины срабатывания (выдержки времени) истек, будет подан сигнал блокировки от пусковых токов.</i>	


МСХН . t-макс блок	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]
1.00с	0.00с ... 300.00с P.2
	<i>Выберите величину времени для пуска при холодной нагрузке. Если таймер разъединения (выдержки времени) истек, будет подан сигнал горячей нагрузки.</i>


МСХН . I<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]
0.01Iном	0.01Iном ... 1.00Iном P.2
	<i>Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.</i>

МСХН . Порог	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]
1.2Iном	0.10Iном ... 4.00Iном P.2
	<i>Задайте уставку броска тока нагрузки.</i>


МСХН . Время уст	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МСХН]
1.00с	0.00с ... 300.00с P.2
	<i>Выберите время для броска пускового тока</i>


9.15.4 МСХН: Состояния входов

МСХН . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
МСХН . ВнБлк2-Вх	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>

МСХН . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>

9.15.5 МСХН: Сигналы (состояния выходов)

МСХН . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / МСХН]
	<i>Сигнал: Активный</i>

МСХН . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>


МСХН . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⇅	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
МСХН . включ_	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⇅	<i>Сигнал: Включена холодная нагрузка</i>
МСХН . обнар_	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⇅	<i>Сигнал: Обнаружена холодная нагрузка</i>
МСХН . I<	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⇅	<i>Сигнал: Ток без нагрузки.</i>
МСХН . Бросок тока	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⇅	<i>Сигнал: Бросок тока</i>
МСХН . Время уст	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
⇅	<i>Сигнал: Время установки</i>


9.16 ВншЗащ[1] ... ВншЗащ[4] - Внешняя защита - модуль


9.16.1 ВншЗащ[1]: Параметры конфигурации


ВншЗащ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Внешняя защита - модуль, основной режим работы</i>	

9.16.2 ВншЗащ[1]: Глобальные параметры


ВншЗащ[1] . ВнБлк1 ВншЗащ[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ВншЗащ[1] . Трев_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Назначение для внешнего сигнала тревоги</i>	


ВншЗащ[1] . Откл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

9.16.3 ВншЗащ[1]: Группы уставки параметров

ВншЗащ[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

ВншЗащ[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

ВншЗащ[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

9.16.4 ВншЗащ[1]: Состояния входов

ВншЗащ[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ВншЗащ[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[1] . Трев_-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗащ[1] . Откл-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>

9.16.5 ВншЗащ[1]: Сигналы (состояния выходов)

ВншЗащ[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗащ[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Сигнал: Тревога</i>


ВншЗащ[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
 Сигнал: Отключение	
ВншЗащ[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
 Сигнал: Команда отключения	
ВншЗащ[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
ВншЗащ[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	
ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	


9.17 Внешн_мгн давл - Мгновенное давление


9.17.1 Внешн_мгн давл: Параметры конфигурации


Внешн_мгн давл . Реж_	[Планир_устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_устр_.	S.3
	<i>Внешняя защита - модуль, основной режим работы</i>	

9.17.2 Внешн_мгн давл: Глобальные параметры


Внешн_мгн давл . ВнБлк1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Внешн_мгн давл]	
Внешн_мгн давл . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Внешн_мгн давл . ВнБлк КомОткл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Внешн_мгн давл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Внешн_мгн давл . Трев_	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Внешн_мгн давл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Назначение для внешнего сигнала тревоги</i>	


Внешн_ мгн давл . Откл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внешн_ мгн давл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

9.17.3 Внешн_ мгн давл: Группы уставки параметров

Внешн_ мгн давл . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внешн_ мгн давл]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

Внешн_ мгн давл . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внешн_ мгн давл]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

Внешн_ мгн давл . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внешн_ мгн давл]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

Внешн_ мгн давл . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Внешн_ мгн давл]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

9.17.4 Внешн_ мгн давл: Состояния входов

Внешн_ мгн давл . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
Внешн_ мгн давл . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
Внешн_ мгн давл . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Внешн_ мгн давл . Трев_-Вх	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
Внешн_ мгн давл . Откл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>


9.17.5 Внешн_ мгн давл: Сигналы (состояния выходов)

Внешн_ мгн давл . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
Внешн_ мгн давл . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Сигнал: Тревога</i>
Внешн_ мгн давл . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>


Внешн_ мгн давл . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
⬆	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Внешн_ мгн давл . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Внешн_ мгн давл . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Внешн_ мгн давл . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Внешн_ мгн давл]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


9.18 ВнешТемпМасл - Наружная температура масла


9.18.1 ВнешТемпМасл: Параметры конфигурации


ВнешТемпМасл . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Внешняя защита - модуль, основной режим работы</i>	

9.18.2 ВнешТемпМасл: Глобальные параметры


ВнешТемпМасл . ВнБлк1 ВнешТемпМасл . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ВнешТемпМасл . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ВнешТемпМасл . Трев_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Назначение для внешнего сигнала тревоги</i>	


ВнешТемпМасл . Откл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

9.18.3 ВнешТемпМасл: Группы уставки параметров


ВнешТемпМасл . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


ВнешТемпМасл . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


ВнешТемпМасл . БлкКомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


ВнешТемпМасл . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


9.18.4 ВнешТемпМасл: Состояния входов

 ВнешТемпМасл . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	


ВнешТемпМасл . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

ВнешТемпМасл . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

 ВнешТемпМасл . Трев_-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>	

 ВнешТемпМасл . Откл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>	


9.18.5 ВнешТемпМасл: Сигналы (состояния выходов)

 ВнешТемпМасл . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	


ВнешТемпМасл . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВнешТемпМасл . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВнешТемпМасл . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВнешТемпМасл . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВнешТемпМасл . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ВнешТемпМасл . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ВнешТемпМасл]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


9.19 НаблВнешТемп[1] ... НаблВнешТемп[3] - Контроль наружной температуры


9.19.1 НаблВнешТемп[1]: Параметры конфигурации


НаблВнешТемп[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Внешняя защита - модуль, основной режим работы</i>	

9.19.2 НаблВнешТемп[1]: Глобальные параметры


НаблВнешТемп[1] . ВнБлк1 НаблВнешТемп[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


НаблВнешТемп[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


НаблВнешТемп[1] . Трев_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Назначение для внешнего сигнала тревоги</i>	


НаблВнешТемп[1] . Откл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
 Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

9.19.3 НаблВнешТемп[1]: Группы уставки параметров


НаблВнешТемп[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


НаблВнешТемп[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


НаблВнешТемп[1] . БлкКомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		


НаблВнешТемп[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


9.19.4 НаблВнешТемп[1]: Состояния входов

 НаблВнешТемп[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

 
НаблВнешТемп[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

 НаблВнешТемп[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

 НаблВнешТемп[1] . Тревл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>	

 НаблВнешТемп[1] . Откл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>	


9.19.5 НаблВнешТемп[1]: Сигналы (состояния выходов)


НаблВнешТемп[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	


НаблВнешТемп[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
 Сигнал: Тревога	
НаблВнешТемп[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
 Сигнал: Отключение	
НаблВнешТемп[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
 Сигнал: Команда отключения	
НаблВнешТемп[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
НаблВнешТемп[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	
НаблВнешТемп[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / НаблВнешТемп[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	

9.20 УТДС – Универсальный температурный датчик сопротивления


9.20.1 УТДС: Настройки

УТДС . Ед-ца температур	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]	
Celsius	Celsius, Fahrenheit ↪ Едн.	P.2
 <i>Единица температуры</i>		

УТДС . Режим Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
постоянн_	постоянн_, Пауза ↪ Реж_.	P.2
 <i>Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>		

УТДС . t-Пауза Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	P.2
<i>Дост_ только если:</i>		
• УТДС . Режим Прин = Пауза		
 <i>Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</i>		

9.20.2 УТДС: Прямые команды

УТДС . Функция	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.1
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		

УТДС . Принуд. W1 ф.А	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 	P.1
<p>☉ Принуд. Измеренное значение: Температура обмотки</p>		

УТДС . Принуд. W1 ф.В	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 	P.1
<p>☉ Принуд. Измеренное значение: Температура обмотки</p>		

УТДС . Принуд. W1 ф.С	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 	P.1
<p>☉ Принуд. Измеренное значение: Температура обмотки</p>		

УТДС . Принуд. W2 ф.А	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 	P.1
<p>☉ Принуд. Измеренное значение: Температура обмотки</p>		

УТДС . Принуд. W2 ф.В	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
● Принуд. Измеренное значение: Температура обмотки	

УТДС . Принуд. W2 ф.С	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
● Принуд. Измеренное значение: Температура обмотки	

УТДС . Принуд. Окр1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
● Принуд. Измеренное значение: Температура окружающей среды	

УТДС . Принуд. Окр2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
● Принуд. Измеренное значение: Температура окружающей среды	

УТДС . Принуд. Всп1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 	P.1
<p>☉ Принуд. Измеренное значение: Вспомогательная температура</p>		

УТДС . Принуд. Всп2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 	P.1
<p>☉ Принуд. Измеренное значение: Вспомогательная температура</p>		

УТДС . Принуд. Всп3	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 	P.1
<p>☉ Принуд. Измеренное значение: Вспомогательная температура</p>		

УТДС . Принуд. Доп4	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 	P.1
<p>☉ Принуд. Измеренное значение: Вспомогательная температура</p>		











9.20.3 УТДС: Сигналы (состояния выходов)

УТДС . W1ф.А Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Обмотка 1, Фаза А, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . W1ф.В Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Обмотка 1, Фаза В, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . W1ф.С Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Обмотка 1, Фаза С, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . W2ф.А Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Обмотка 2, Фаза А, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . W2ф.В Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Обмотка 2, Фаза В, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . W2ф.С Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Обмотка 2, Фаза С, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . Окр1 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Окр. ср.1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . Окр2 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Окр. ср.2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . Всп1 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Вспомогательное оборудование1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>

УТДС . Всп2 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Вспомогательное оборудование2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . Всп3 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Вспомогательное оборудование3, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . Всп4 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Вспомогательное оборудование4, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).</i>
УТДС . Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: контроль каналов УТДС. Значение «1» указывает на то, что обнаружен сбой как минимум в одном канале (значение «0» указывает, что все каналы ТДС исправны).</i>
УТДС . Соед_ акт_	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: между термометром (УТДС) и защитным реле имеется активное соединение.</i>
УТДС . Выходы Прин	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
⬇	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>

9.20.4 УТДС: Измеренные значения

УТДС . W1 ф.А	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
⌘	<i>Измеренное значение: Температура обмотки</i>
УТДС . W1 ф.В	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
⌘	<i>Измеренное значение: Температура обмотки</i>
УТДС . W1 ф.С	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
⌘	<i>Измеренное значение: Температура обмотки</i>

УТДС . W2 ф.А	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Измеренное значение: Температура обмотки	
УТДС . W2 ф.В	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Измеренное значение: Температура обмотки	
УТДС . W2 ф.С	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Измеренное значение: Температура обмотки	
УТДС . Окр1	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Измеренное значение: Температура окружающей среды	
УТДС . Окр2	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Измеренное значение: Температура окружающей среды	
УТДС . Всп1	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Измеренное значение: Вспомогательная температура	
УТДС . Всп2	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Измеренное значение: Вспомогательная температура	
УТДС . Всп3	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Измеренное значение: Вспомогательная температура	
УТДС . Доп4	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Измеренное значение: Вспомогательная температура	
УТДС . ТДС Макс	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Максимальная температура всех каналов.	


9.20.5 УТДС: Статистика

УТДС . W1 ф.А макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение	


УТДС . W1 ф.В макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение	
УТДС . W1 ф.С макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение	
УТДС . W2 ф.А макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение	
УТДС . W2 ф.В макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение	
УТДС . W2 ф.С макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение	
УТДС . Окр1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Температура окружающей среды Максимальное значение	
УТДС . Окр2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Температура окружающей среды Максимальное значение	
УТДС . Всп1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Вспомогательная температура Максимальное значение	
УТДС . Всп2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Вспомогательная температура Максимальное значение	
УТДС . Всп3 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Вспомогательная температура Максимальное значение	
УТДС . Доп4 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: Вспомогательная температура Максимальное значение	


9.21 ТДС - Модуль температурной защиты


9.21.1 ТДС: Параметры конфигурации

ТДС . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>основной режим работы</i>	


9.21.2 ТДС: Глобальные параметры


ТДС . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ТДС]	
ТДС . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ТДС . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ТДС]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ТДС . Выбор КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ТДС]	
Откл.	Откл., Отключение голосованием ↳ Выбор КомОткл.	P.2
	<i>Этот параметр определяет, как выдается сигнал окончательного отключения модуля ТД - способом по умолчанию или группами голосования.</i>	


9.21.3 ТДС: Группы уставки параметров


ТДС . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

ТДС . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

ТДС . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

ТДС . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


ТДС . W1ф.А Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.А]
акт_	неакт_, акт_ P.2 Реж_.
 <i>Обмотка 1, Фаза А Аварийная функция</i>	


ТДС . W1ф.А ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.А]
акт_	неакт_, акт_ P.2 Реж_.
 <i>Обмотка 1, Фаза А Функция отключения</i>	

ТДС . W1ф.А Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.А]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза А Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	


ТДС . W1ф.А Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.А]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза А По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . W1ф.А Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.А]
100°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза А Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . W1ф.В Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.В]
акт_	неакт_, акт_ P.2 Реж_.
 <i>Обмотка 1, Фаза В Аварийная функция</i>	



ТДС . W1ф.В ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.В]
акт_	неакт_, акт_ P.2 Реж_.
 <i>Обмотка 1, Фаза В Функция отключения</i>	

ТДС . W1ф.В Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.В]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза В Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	


ТДС . W1ф.В Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.В]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза В По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . W1ф.В Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.В]
100°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза В Уставка для отключения при перегреве</i>	


ТДС . W1ф.С Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.С]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 <i>Обмотка 1, Фаза С Аварийная функция</i>	


ТДС . W1ф.С ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.С]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 <i>Обмотка 1, Фаза С Функция отключения</i>	

ТДС . W1ф.С Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.С]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза С Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . W1ф.С Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.С]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза С По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . W1ф.С Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.С]
100°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза С Уставка для отключения при перегреве</i>	


ТДС . W2ф.А Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.А]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза А Аварийная функция</i>		


ТДС . W2ф.А ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.А]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза А Функция отключения</i>		

ТДС . W2ф.А Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.А]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза А Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		

ТДС . W2ф.А Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.А]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза А По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>		

ТДС . W2ф.А Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.А]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза А Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . W2ф.В Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.В]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза В Аварийная функция</i>		



ТДС . W2ф.В ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.В]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза В Функция отключения</i>		

ТДС . W2ф.В Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.В]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза В Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	


ТДС . W2ф.В Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.В]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза В По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . W2ф.В Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.В]
100°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза В Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . W2ф.С Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.С]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 <i>Обмотка 2, Фаза С Аварийная функция</i>	



ТДС . W2ф.С ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.С]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 <i>Обмотка 2, Фаза С Функция отключения</i>	

ТДС . W2ф.С Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.С]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза С Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . W2ф.С Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.С]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза С По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . W2ф.С Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.С]
100°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза С Уставка для отключения при перегреве</i>	


ТДС . Окр1 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 1]	
ТДС . Окр2 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Окр. ср. Аварийная функция</i>	


ТДС . Окр1 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Окр. ср. Функция отключения</i>	


ТДС . Окр1 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 1]	
ТДС . Окр2 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 2]	
ТДС . Окр Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр Группа]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Окр. ср. Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	


ТДС . Окр1 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 1]	
ТДС . Окр2 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 2]	
ТДС . Окр Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр Группа]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Окр. ср. По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	


ТДС . Окр1 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 1]	
ТДС . Окр2 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Окр. ср. Уставка для отключения при перегреве</i>	

ТДС . Окр2 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр 2]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
 Окр. ср. Функция отключения		



ТДС . Всп1Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
 Вспомогательное оборудование Аварийная функция		



ТДС . Всп1ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
 Вспомогательное оборудование Функция отключения		

ТДС . Всп1 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
...	...	
ТДС . Всп Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Вспомогательное оборудование Уставка для сигнала тревоги перегрева		



ТДС . Всп1 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
...	...	
ТДС . Всп Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 Вспомогательное оборудование По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.		



ТДС . Всп1 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
ТДС . Всп2 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование Уставка для отключения при перегреве</i>		

ТДС . Всп2 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]	
ТДС . Всп3 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 3]	
ТДС . Всп4 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 4]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование Аварийная функция</i>		

ТДС . Всп2 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]	
ТДС . Всп3 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 3]	
ТДС . Всп4 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 4]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование Функция отключения</i>		

ТДС . Всп3 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 3]	
ТДС . Всп4 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 4]	
ТДС . Всп Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . Обмтк W1 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W1 Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка W1 Аварийная функция</i>		



ТДС . Обмтк W1 ФнкОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W1 Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Обмотка W1 Функция отключения</i>	

ТДС . Обмтк W1 Трев_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W1 Группа]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Обмотка W1 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . Обмтк W1 Вр зад авар сигн	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W1 Группа]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Обмотка W1 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . Обмтк W1 Откл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W1 Группа]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Обмотка W1 Уставка для отключения при перегреве</i>	


ТДС . Обмтк W2 Авар Функ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W2 Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Обмотка W2 Аварийная функция</i>	

ТДС . Обмтк W2 ФнкОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W2 Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Обмотка W2 Функция отключения</i>	



9 Параметр защиты



9.21.3 ТДС: Группы уставки параметров

ТДС . Обмтк W2 Трев_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W2 Группа]
80°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Обмотка W2 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>


ТДС . Обмтк W2 Вр зад авар сигн	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W2 Группа]
1мин	0мин ... 360мин P.2
	<i>Обмотка W2 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>


ТДС . Обмтк W2 Откл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W2 Группа]
100°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Обмотка W2 Уставка для отключения при перегреве</i>


ТДС . Окр Авар Функ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр Группа]
неакт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
	<i>Окр. ср. Аварийная функция</i>


ТДС . Окр ФнкОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр Группа]
неакт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
	<i>Окр. ср. Функция отключения</i>


ТДС . Окр Откл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Окр Группа]
80°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Окр. ср. Уставка для отключения при перегреве</i>

ТДС . Всп Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование Аварийная функция</i>		

ТДС . Всп ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование Функция отключения</i>		


ТДС . Выбор 1 ТДС . Выбор 2	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
1	1 ... 12	P.2
 <i>Выбор: данный параметр определяет, какое количество выбранных каналов превышает уровень уставки для достижения выбора отключения</i>		



ТДС . W1ф.А	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза А</i>		



ТДС . W1ф.В	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза В</i>		



9 Параметр защиты



9.21.3 ТДС: Группы уставки параметров



ТДС . W1ф.С		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 1, Фаза С</i>		



ТДС . W2ф.А		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза А</i>		



ТДС . W2ф.В		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза В</i>		

ТДС . W2ф.С		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 2, Фаза С</i>		

ТДС . Окр 1		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Окр. ср. 1		

ТДС . Окр 2		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Окр. ср. 2		

ТДС . Всп 1		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Вспомогательное оборудование 1		

ТДС . Всп 2		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Вспомогательное оборудование 2		

ТДС . Всп 3	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	P.2
🔗 Вспомогательное оборудование 3		

ТДС . Всп 4	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	P.2
🔗 Вспомогательное оборудование 4		

9.21.4 ТДС: Состояния входов

ТДС . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

ТДС . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2

ТДС . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения

9.21.5 ТДС: Сигналы (состояния выходов)

ТДС . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
↓	Сигнал: Активный

ТДС . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
---------------------	--

[↕](#) *Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

ТДС . W1ф.А Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.А]
---------------------------	--

[↕](#) *Обмотка 1, Фаза А Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

ТДС . W1ф.А Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.А]
-------------------------------	--

[↕](#) *Обмотка 1, Фаза А Аварийный сигнал паузы*

ТДС . W1ф.В Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.В]
---------------------------	--

[↕](#) *Обмотка 1, Фаза В Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

ТДС . W1ф.В Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.В]
-------------------------------	--

[↕](#) *Обмотка 1, Фаза В Аварийный сигнал паузы*

ТДС . W1ф.С Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.С]
---------------------------	--

[↕](#) *Обмотка 1, Фаза С Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

ТДС . W1ф.С Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.С]
-------------------------------	--

[↕](#) *Обмотка 1, Фаза С Аварийный сигнал паузы*

ТДС . W2ф.А Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.А]
<u>↓</u> <i>Обмотка 2, Фаза А Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . W2ф.А Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.А]
<u>↓</u> <i>Обмотка 2, Фаза А Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . W2ф.В Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.В]
<u>↓</u> <i>Обмотка 2, Фаза В Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . W2ф.В Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.В]
<u>↓</u> <i>Обмотка 2, Фаза В Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . W2ф.С Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.С]
<u>↓</u> <i>Обмотка 2, Фаза С Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . W2ф.С Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.С]
<u>↓</u> <i>Обмотка 2, Фаза С Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . Окр 1 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр 1]
<u>↓</u> <i>Окр. ср. 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	

ТДС . Окр 1 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр 1]
-------------------------------	--

 Окр. ср. 1 Аварийный сигнал паузы


ТДС . Окр 2 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр 2]
--------------------------	--

 Окр. ср. 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС

ТДС . Окр 2 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр 2]
-------------------------------	--

 Окр. ср. 2 Аварийный сигнал паузы


ТДС . Всп 1 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]
--------------------------	--

  Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС


ТДС . Всп 1 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]
-------------------------------	--

 Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал паузы

ТДС . Всп 2 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]
--------------------------	--

  Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС

ТДС . Всп 2 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]
-------------------------------	--

 
 Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал паузы

ТДС . Всп 3 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 3]
 <i>Вспомогательное оборудование 3 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . Всп 3 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 3]
 <i>Вспомогательное оборудование 3 Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . Всп4 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 4]
 <i>Вспомогательное оборудование 4 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . Всп4 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 4]
 <i>Вспомогательное оборудование 4 Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . Опов ДП W1 Группа	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W1 Группа]
 <i>Подать сигнал тревоги для всех обмоток группы W1</i>	
ТДС . Зад. опов ДПW1Грп	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W1 Группа]
 <i>Аварийный сигнал паузы для группы W1</i>	
ТДС . Опов ДП W2 Группа	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W2 Группа]
 <i>Подать сигнал тревоги для всех обмоток группы W2</i>	

ТДС . Зад. опов ДПW2Грп	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W2 Группа]
--------------------------------	--

 *Аварийный сигнал паузы для группы W2*

ТДС . Опов окр Группа	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр Группа]
------------------------------	---

  *Подать сигнал тревоги для всех обмоток группы Окр. ср.*

ТДС . Зад. опов окрГрп	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр Группа]
-------------------------------	---

 *Подать аварийный сигнал паузы группы Окр. ср.*


ТДС . Ав. сиг. вспмг. гр.	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
----------------------------------	---

 *Аварийный сигнал вспомогательной группы*

ТДС . Вр. ав. сиг. вспмг. гр.	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
--------------------------------------	---

 *Истечение времени аварийного сигнала вспомогательной группы*

ТДС . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
-------------------	--

 *Сигнал: Отключение*

ТДС . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
----------------------	---

 *Сигнал: Команда отключения*

ТДС . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ТДС . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ТДС . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ТДС . Пауза трев	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Срок действия аварийного сигнала истек</i>
ТДС . W1ф.А Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.А]
⬇	<i>Обмотка 1, Фаза А Сигнал: Отключение</i>
ТДС . W1ф.А Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.А]
⬇	<i>Обмотка 1, Фаза А Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . W1ф.В Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.В]
⬇	<i>Обмотка 1, Фаза В Сигнал: Отключение</i>
ТДС . W1ф.В Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.В]
⬇	<i>Обмотка 1, Фаза В Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . W1ф.С Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.С]
⬇	<i>Обмотка 1, Фаза С Сигнал: Отключение</i>

ТДС . W1ф.С Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W1ф.С]
---------------------------	--

[↑](#) *Обмотка 1, Фаза С Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)*

ТДС . W2ф.А Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.А]
-------------------------	--

[↑](#) *Обмотка 2, Фаза А Сигнал: Отключение*

ТДС . W2ф.А Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.А]
---------------------------	--

[↑](#) *Обмотка 2, Фаза А Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)*

ТДС . W2ф.В Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.В]
-------------------------	--

[↑](#) *Обмотка 2, Фаза В Сигнал: Отключение*

ТДС . W2ф.В Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.В]
---------------------------	--

[↑](#) *Обмотка 2, Фаза В Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)*

ТДС . W2ф.С Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.С]
-------------------------	--

[↑](#) *Обмотка 2, Фаза С Сигнал: Отключение*

ТДС . W2ф.С Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / W2ф.С]
---------------------------	--

[↑](#) *Обмотка 2, Фаза С Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)*

ТДС . Окр 1 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр 1]
-------------------------	--

[↑](#) *Окр. ср. 1 Сигнал: Отключение*

ТДС . Окр 1 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр 1]
---------------------------	--

[↑](#) *Окр. ср. 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)*

ТДС . Окр 2 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр 2]
 <i>Окр. ср. 2 Сигнал: Отключение</i>	
ТДС . Окр 2 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр 2]
 <i>Окр. ср. 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
ТДС . Всп 1 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]
 <i>Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Отключение</i>	
ТДС . Всп 1 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]
 <i>Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
ТДС . Всп 2 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]
 <i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Отключение</i>	
ТДС . Всп 2 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]
 <i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
ТДС . Всп 3 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 3]
 <i>Вспомогательное оборудование 3 Сигнал: Отключение</i>	
ТДС . Всп 3 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 3]
 <i>Вспомогательное оборудование 4 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
ТДС . Всп4 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 4]
 <i>Вспомогательное оборудование 4 Сигнал: Отключение</i>	

ТДС . Всп4 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп 4]
⬇	<i>Вспомогательное оборудование 4 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл ДП W1 Группа	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W1 Группа]
⬇	<i>Отключить все обмотки группы W1</i>
ТДС . Обмтк W1 Группа Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W1 Группа]
⬇	<i>Обмотка W1 Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл ДП W2 Группа	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W2 Группа]
⬇	<i>Отключить все обмотки группы W2</i>
ТДС . Обмтк W2 Группа Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк W2 Группа]
⬇	<i>Обмотка W2 Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл окр Группа	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр Группа]
⬇	<i>Отключить все обмотки группы Окр. ср.</i>
ТДС . Окр Группа Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Окр Группа]
⬇	<i>Окр. ср. Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Вспмг. гр. отк.	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
⬇	<i>Вспомогательная группа отключения</i>
ТДС . Нев. вспомг. гр.	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
⬇	<i>Неверная вспомогательная группа</i>

ТДС . Откл все люб грп	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Любая группа]
⬇	<i>Отключение: все элементы любой группы</i>
ТДС . Авар все люб грп	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Любая группа]
⬇	<i>Аварийный сигнал: все элементы любой группы</i>
ТДС . Пауза все люб грп	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Любая группа]
⬇	<i>Пауза: все элементы любой группы</i>
ТДС . Группа Откл 1	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Выбор]
⬇	<i>Группа отключения 1:</i>
ТДС . Группа Откл 2	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Выбор]
⬇	<i>Группа отключения 2:</i>

9.21.6 ТДС: Измеренные значения И Счетчики

ТДС . МаксТемДП W1	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
#	<i>Максимальная температура на стороне обмотки W1</i>
ТДС . МаксТемДП W2	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
#	<i>Максимальная температура на стороне обмотки W2</i>
ТДС . МаксТемОкр	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
#	<i>Максимальная температура окружающей среды</i>
ТДС . Макс. вспмг. темп.	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
#	<i>Фактическое значение самой высокой вспомогательной температуры.</i>


9.22 Контроль


9.22.1 УРОВ[1] ... УРОВ[2] - Модуль устройства резервирования отказа выключателя


9.22.1.1 УРОВ[1]: Параметры конфигурации


УРОВ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
 Модуль устройства резервирования отказа выключателя, основной режим работы		


9.22.1.2 УРОВ[1]: Глобальные параметры


УРОВ[1] . Схема	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ[1]]	
500В	If: УРОВ[1] . РЦ = «-» • 500В If: УРОВ[1] . РЦ ≠ «-» • 500В, Пол ВЦ, 500В и Пол ВЦ ↳ Схема.	P.2
 Схема		

УРОВ[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ[1]]	
W1	W1, W2 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
 Сторона обмотки трансформатора тока		


УРОВ[1] . РЦ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ[1]]	
КУ[1] .	«-», КУ[1] . , КУ[2] . ↳ Спис выкл.	P.2
 Выбор выключателя, подлежащего контролю.		



УРОВ[1] . ВнБлк1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / УРОВ[1]]	
УРОВ[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


УРОВ[1] . Триггер	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / УРОВ[1]]	
Все Откл	- . -, Все Откл, Внеш_Откл, Откл по току	P.2
Дост_только если:	↳ Триггер.	
• УРОВ[1] . РЦ ≠ «-»		
	<i>Определяет режим пуска при отказе выключателя.</i>	


УРОВ[1] . Триггер1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / УРОВ[1]]	
УРОВ[1] . Триггер2		
УРОВ[1] . Триггер3		
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Триггер.	P.2
	<i>Триггер, запускающий УРОВ</i>	

9.22.1.3 УРОВ[1]: Группы уставки параметров


УРОВ[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

УРОВ[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


УРОВ[1] . I-CBF >	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ[1]]	
0.02Iном	0.02Iном ... 4.00Iном	P.2
	<i>Аварийный сигнал о выходе прерывателя из строя подается, если данное пороговое значение все еще будет превышено по истечении времени отсчета таймера (50 ВF).</i>	


УРОВ[1] . t-УРОВ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ[1]]	
0.20с	0.00с ... 10.00с	P.2
	<i>По истечении времени выдержки выдается сигнал тревоги УРОВ.</i>	

9.22.1.4 УРОВ[1]: Прямые команды

УРОВ[1] . Квит блок	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	<i>Квитирование блокировки</i>	

9.22.1.5 УРОВ[1]: Состояния входов

УРОВ[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

УРОВ[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

УРОВ[1] . Триггер1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]
УРОВ[1] . Триггер2-Вх	
УРОВ[1] . Триггер3-Вх	
⬇	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>

9.22.1.6 УРОВ[1]: Сигналы (состояния выходов)

УРОВ[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Активный</i>

УРОВ[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Отказ выключателя</i>

УРОВ[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

УРОВ[1] . Ожидание триггера	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]
⬇	<i>Ожидание триггера</i>

УРОВ[1] . раб_	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Модуль УРОВ запущен</i>

УРОВ[1] . Блокировка	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Блокировка</i>


УРОВ[1] . Квит блок	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Квитирование блокировки</i>


9.22.2 КЦУ[1] ... КЦУ[2] – Контроль цепи управления


9.22.2.1 КЦУ[1]: Параметры конфигурации


КЦУ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Контроль цепи управления, основной режим работы</i>	


9.22.2.2 КЦУ[1]: Глобальные параметры

КЦУ[1] . Обн_Пол_Выкл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ[1]]	
КУ[1] . Поз	«-», КУ[1] . Поз, КУ[2] . Поз ↳ Упр-е выкл.	P.2
	<i>Критерий, по которому определяется положение переключателя выключателя.</i>	


КЦУ[1] . Режим	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ[1]]	
Закр_	Закр_, Любой	P.2
Дост_ только если:	↳ Реж_.	
• КЦУ[1] . Обн_Пол_Выкл ≠ «-»		
	<i>Выберите, если планируется контролировать цепь отключения, если выключатель замкнут или если выключатель замкнут или разомкнут.</i>	


КЦУ[1] . Вход 1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ[1]]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	P.2
Дост_ только если:	↳ 1..n_ ЦифВходы.	
• КЦУ[1] . Обн_Пол_Выкл ≠ «-»		
	<i>Выберите вход, настроенный для контроля катушки механизма отключения, если выключатель замкнут.</i>	


КЦУ[1] . Вход 2	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / КЦУ[1]]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	P.2
Дост_ только если:	↳ 1..n_ ЦифВходы.	
<ul style="list-style-type: none"> • КЦУ[1] . Обн_Пол_Выкл ≠ «-» • КЦУ[1] . Режим = Любой 		
	<i>Выберите вход, настроенный для контроля катушки механизма отключения, если выключатель разомкнут. Доступно только если назначен сигнал для режима установлена значение «Оба».</i>	

КЦУ[1] . ВнБлк1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / КЦУ[1]]	
КЦУ[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
	↳ 1..n_ Спис_назн_.	
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

9.22.2.3 КЦУ[1]: Группы уставки параметров

КЦУ[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
	↳ Реж_.	
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

КЦУ[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
	↳ акт_/неакт_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

КЦУ[1] . t-TCS	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ[1]]	
0.2с	0.10с ... 10.00с	P.2
	<i>Задержка контроля цепи отключения</i>	

9.22.2.4 КЦУ[1]: Состояния входов

КЦУ[1] . Всп Вкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ[1]]
↓	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
КЦУ[1] . Всп Выкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
КЦУ[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КЦУ[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

9.22.2.5 КЦУ[1]: Сигналы (состояния выходов)


КЦУ[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
КЦУ[1] . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Тревога контроля цепей отключения</i>
КЦУ[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КЦУ[1] . Невозможно	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ[1]]
↓	<i>Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.</i>


9.22.3 КТТ[1] ... КТТ[2] - Контроль трансформатора напряжения

9.22.3.1 КТТ[1]: Параметры конфигурации


КТТ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Контроль трансформатора напряжения, основной режим работы</i>	



9.22.3.2 КТТ[1]: Глобальные параметры


КТТ[1] . Стор.обмотки ТТ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КТТ[1]]	
W1	W1 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
	<i>Сторона обмотки трансформатора тока</i>	


КТТ[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КТТ[1]]	
КТТ[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.22.3.3 КТТ[1]: Группы уставки параметров

КТТ[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


КТТ[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


КТТ[1] . ΔI	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ[1]]	
0.50Iном	0.10Iном ... 1.00Iном	P.2
	<i>Для предотвращения ошибочного отключения функций избирательной защиты фаз в качестве условия отключения используется ток. Если разность между измеренным током утечки на землю и величиной отключения I0 превышает значение тока при замыкании ΔI, то, после истечения времени возбуждения будет генерироваться сигнал тревоги. В таком случае возможен отказ предохранителя, разрыв провода или неисправность измерительной схемы.</i>	

КТТ[1] . Выд_ ав_ сигн_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ[1]]	
1.0с	0.0с ... 9999.0с	P.2
	<i>Выдержка времени аварийного сигнала</i>	

КТТ[1] . Kd	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ[1]]	
0.00	0.00 ... 0.99	P.2
	<i>Динамический поправочный коэффициент для анализа разности между рассчитанным и измеренным током утечки на землю. Этот поправочный коэффициент позволяет компенсировать неисправности трансформатора, вызванные высокими значениями тока.</i>	

9.22.3.4 КТТ[1]: Состояния входов


КТТ[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

КТТ[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

9.22.3.5 КТТ[1]: Сигналы (состояния выходов)


КТТ[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ[1]]
⇅	<i>Сигнал: Активный</i>
КТТ[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ[1]]
⇅	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>
КТТ[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ[1]]
⇅	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

10 Элемент управления


Страница управления	[Управление / Страница управления]
	Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве). <i>Страница управления</i>

10.1 Управление: Параметры конфигурации


10.2 Управление: Настройки


Управление . Нет блок. сбр.	[Управление / Общие настройки]	
единичная операция	единичная операция, Пауза, постоянный ↳ Нет блок. реж. сброса.	C.2
	<i>Отсутствие блокировки режима сброса</i>	

Управление . Нет блок. ср.	[Управление / Общие настройки]	
60с	2с ... 3600с	C.2
	<i>Отсутствие блокировки истечения срока</i>	


Управление . Нет блок. назн.	[Управление / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	C.2
	<i>Отсутствие блокировки назначения</i>	

10.3 Управление: Прямые команды


Управление . Право на переключение	[Управление / Общие настройки]	
Локальный	Нет, Локальный, Удаленный, Локальный и удаленный ↳ Право на переключение.	C.2
	<i>Право на переключение</i>	


Управление . Нет блок.	[Управление / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	C.2
<input checked="" type="radio"/> <i>Пост. ток для отсутствия блокировки</i>		


10.4 Управление: Состояния входов

 
Управление . Нет блок.-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Отсутствие блокировки</i>	


10.5 Управление: Сигналы (состояния выходов)


Управление . Локальный	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Право на переключение Локальный</i>	

Управление . Удаленный	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Право на переключение: Удаленное</i>	

Управление . Нет блок.	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Отсутствие блокировки активно</i>	

 

Управление . КУ неопр	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется).</i>	

 Управление . КУ помехи	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство.</i>	

Управление . КВК-нет прав	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Контроль за выполнением команды: имеются отклоненные команды из-за отсутствия прав на переключение.</i>	







Управление . КВК-дубль операции	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
⬆	<i>Контроль за выполнением команды: имеются отклоненные команды, поскольку вторая команда переключения конфликтует с командой в ожидании.</i>


10.6 Управление: Измеренные значения


Управление . Право на переключение	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]	
Локальный	Нет, Локальный, Удаленный, Локальный и удаленный	
	 Право на переключение.	
 <i>Право на переключение</i>		


10.7 КУ[1] ... КУ[2] – Коммутационное устройство


10.7.1 КУ[1]: Настройки

КУ[1] . ВКЛ с ВКЛ защ		[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	C.2
 Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.		
КУ[1] . ВЫКЛ с кмд откл		[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	C.2
 Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.		
КУ[1] . t-пер ВКЛ		[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
0.1с	0.01с ... 100.00с	C.2
 Момент перемещения в положение ВКЛ		
КУ[1] . t-пер ВЫКЛ		[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
0.1с	0.01с ... 100.00с	C.2
 Момент перемещения в положение ВЫКЛ		
КУ[1] . t-зпзд		[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
0с	0с ... 100.00с	C.2
 Время запаздывания		
КУ[1] . t-КомОткл		[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]
0.2с	0с ... 300.00с	P.2
 Минимальное время удержания команды ОТКЛ (выключатель, выключатель нагрузки)		
КУ[1] . Защ_		[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 Определяется, зафиксирована ли команда отключения.		


КУ[1] . ПодКомОткл	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 ПодКомОткл		


КУ[1] . Кмд ОТКЛ1	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
Id . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 <i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>		


КУ[1] . Кмд ОТКЛ2	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
IdH . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 <i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>		


КУ[1] . Кмд ОТКЛ3	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
I[1] . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 <i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>		

КУ[1] . Кмд ОТКЛ4	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
...		
КУ[1] . Кмд ОТКЛ40		
«-»	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 <i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>		

КУ[1] . Всп Вкл	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Выключатель находится в положении ВКЛ, если состояние назначенного сигнала - «Истина» (52a).</i>	


КУ[1] . Всп Выкл	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Выключатель находится в положении ОТКЛ, если состояние назначенного сигнала - «Истина» (52b).</i>	


КУ[1] . Гот_	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Выключатель цепи готов к работе если состояние назначенного сигнала - «Истина». Этот цифровой вход может использоваться некоторыми защитными элементами (если они установлены в устройстве), такими как АВП, например, как сигналы пуска.</i>	


КУ[1] . Удалено	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Съемный выключатель удален</i>	


КУ[1] . Кмд ВКЛ	[Управление / КУ / КУ[1] / Вн кмд ВК/ВЫК]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>	

КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	[Управление / КУ / КУ[1] / Вн кмд ВК/ВЫК]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>	


КУ[1] . Блок ВКЛ1	[Управление / КУ / КУ[1] / Блокировки]	
КУ[1] . Блок ВКЛ2		
КУ[1] . Блок ВКЛ3		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	C.2
 Блокировка команды ВКЛ		


КУ[1] . Блок ВЫКЛ1	[Управление / КУ / КУ[1] / Блокировки]	
КУ[1] . Блок ВЫКЛ2		
КУ[1] . Блок ВЫКЛ3		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	C.2
 Блокировка команды ВЫКЛ		


КУ[1] . Синхронизм	[Управление / КУ / КУ[1] / Синхронное переключение]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, Вход - список синхронизации.	C.2
 Синхронизм		

КУ[1] . t-Макс синх контр	[Управление / КУ / КУ[1] / Синхронное переключение]	
0.2с	0с ... 3000.00с	C.2
 <i>Таймер выполнения синхронизации: Максимально разрешенное время процесса синхронизации после инициирования замыкания. Используется только для режима работы ГЕНЕРАТОР-СИСТ.</i>		


10.7.2 КУ[1]: Прямые команды


КУ[1] . ПодКомОткл	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
 Подтвердить команду отключения		


КУ[1] . Кви КУизнос СИ КУ	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.1
 <i>Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>		


КУ[1] . Лож положение	[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, Пол_ ОТКЛ, Пол_ ВКЛ ↪ Лож положение.	C.2
 <i>ВНИМАНИЕ! Ложное положение - изменение положения вручную</i>		


10.7.3 КУ[1]: Состояния входов

 КУ[1] . Блок ВКЛ1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
КУ[1] . Блок ВКЛ2-Вх		
КУ[1] . Блок ВКЛ3-Вх		
 <i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>		

КУ[1] . Блок ВЫКЛ1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
КУ[1] . Блок ВЫКЛ2-Вх		
КУ[1] . Блок ВЫКЛ3-Вх		
 <i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>		

КУ[1] . Кмд ВКЛ-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
 <i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>		

КУ[1] . Кмд ВЫКЛ-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
 <i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>		

КУ[1] . Всп Вкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
 <i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52а)</i>		

КУ[1] . Всп Выкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
КУ[1] . Гот_-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: РЦ готов</i>
КУ[1] . Сис-синхрон-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.</i>
КУ[1] . Удалено-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален</i>
КУ[1] . Пдт кмд откл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля</i>

10.7.4 КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КУ[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КУ[1] . КУ один конт инд	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявления неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
КУ[1] . Пол не ВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
КУ[1] . Пол_ ВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
КУ[1] . Пол_ ОТКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>

КУ[1] . НЕДОВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
КУ[1] . Пол_нар_	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
КУ[1] . Поз	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>
КУ[1] . Гот_	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>
КУ[1] . t-зпзд	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
КУ[1] . Удалено	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
КУ[1] . Блок ВКЛ.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>
КУ[1] . Блок ВЫКЛ.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>
КУ[1] . КВК-успех	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>
КУ[1] . КВК-неуд.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределённом положении.</i>
КУ[1] . КВК-неуд. кнд. откл.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>

КУ[1] . КВК-напр. пркл.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
КУ[1] . КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>
КУ[1] . КВК-КУ готов	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
КУ[1] . КВК-блок поля	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>
КУ[1] . КВК-нет синх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-sync.</i>
КУ[1] . КВК-КУ удален	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.</i>
КУ[1] . ВКЛ защ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты</i>
КУ[1] . ПодКомОткл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Подтвердить команду отключения</i>
КУ[1] . ВКЛ с ВКЛ защ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.</i>
КУ[1] . ВЫКЛ с кмд откл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.</i>


КУ[1] . Инд полож смещен	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Ложные индикаторы положения</i>
КУ[1] . КУизнос медл. КУ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется</i>
КУ[1] . Кви КУизнос СИ КУ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>
КУ[1] . Кмд ВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.</i>
КУ[1] . Команда ВКЛ вручную	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>
КУ[1] . Команда ВЫКЛ вручную	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную</i>
КУ[1] . Запр ВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ</i>


10.7.5 Износ выкл


10.7.5.1 КУ[1]: Настройки


КУ[1] . Стор.обмотки ТТ		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
W1	W1, W2	C.2
		↳ Стор.обмотки ТТ.
 Сторона обмотки трансформатора тока		


КУ[1] . Авар_ сигнал_ Оп		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
9999	1 ... 100000	C.2
 Максимальное число операций. Если счетчик операций "СчКомОткл" превысит этот предел, будет подан сигнал "Авар. сигн. оп."		


КУ[1] . Исум Прер Авар		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
100.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Исум Прер Авар		


КУ[1] . Трев Исум откл/час		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
100.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.		


КУ[1] . КУизнос РЦ Фн		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
неакт_	неакт_, акт_	C.2
		↳ акт_/неакт_.
 Кривая износа выключателя (выключателя нагрузки) определяет максимально допустимое число циклов ЗАМКНУТ/РАЗОМКНУТ в зависимости от тормозных токов. При превышении кривой эксплуатации выключателя направляется аварийный сигнал. Кривая эксплуатации выключателя основана на технической спецификации от производителя выключателя. Эту кривую требуется скопировать с использованием доступных точек.		


КУ[1] . Трев. ур. изн.		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
 Уставка для сигнала тревоги		


КУ[1] . Блок ур изн	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>	


КУ[1] . Ток1	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
0.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #1</i>	


КУ[1] . Счет1	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов1</i>	


КУ[1] . Ток2	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1.20кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #2</i>	


КУ[1] . Счет2	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов2</i>	


КУ[1] . Ток3	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
8.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #3</i>	


КУ[1] . Счет3	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
150	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов3</i>	


КУ[1] . Ток4	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #4</i>	


КУ[1] . Счет4	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
12	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов4</i>	


КУ[1] . Ток5	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #5</i>	


КУ[1] . Счет5	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов5</i>	

КУ[1] . Ток6	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #6</i>	


КУ[1] . Счет6	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов6</i>	


КУ[1] . Ток7	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #7</i>	


КУ[1] . Счет7	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов7</i>	


КУ[1] . Ток8	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #8</i>	

КУ[1] . Счет8	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов8</i>	



КУ[1] . Ток9	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #9</i>	

КУ[1] . Счет9	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	Число допустимых открытых импульсов9	



КУ[1] . Ток10	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	Уровень тока отключения #10	

КУ[1] . Счет10	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	Число допустимых открытых импульсов10	

10.7.5.2 КУ[1]: Прямые команды

КУ[1] . Квит Сч КомПер	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства	

КУ[1] . Сбр_СуммОткл	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Сброс суммы фазных токов отключения	

КУ[1] . Кви Рес РЦ РАЗОМКНУТ	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Сброс ресурса ВЫКЛ РАЗОМКН.	
<i>(Примечание. Значение 100% для параметра »Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ« означает, что выключатель требует обслуживания.)</i>		

КУ[1] . Квит Исум откл/час	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.	P.1
<p>☉ Квити́рование суммарной величины токов отключения в час.</p>		

10.7.5.3 КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КУ[1] . Авар_ сигнал_ Оп	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
↑	Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.")	

КУ[1] . СуммОткл: If.A	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
↑	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.A	

КУ[1] . СуммОткл: If.B	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
↑	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.B	

КУ[1] . СуммОткл: If.C	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
↑	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.C	

КУ[1] . СуммОткл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
↑	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.	

КУ[1] . Квит Сч КомПер	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
↑	Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства	

КУ[1] . Сбр_СуммОткл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
↑	Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения	

КУ[1] . Тре́в. ур. изн.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
↑	Сигнал: Уставка для сигнала тревоги	

КУ[1] . Блок ур изн	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
↑	Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя	

КУ[1] . Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
--	---

⇅	<i>Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).</i>
---	---

КУ[1] . Трев Исум откл/час	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
-----------------------------------	---

⇅	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>
---	--

КУ[1] . Квит трев Исум откл/час	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
--	---

⇅	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>
---	--

10.7.5.4 КУ[1]: Измеренные значения

КУ[1] . СуммОткл If.A	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Управление / КУ[1]]
КУ[1] . СуммОткл If.B	
КУ[1] . СуммОткл If.C	

🔗	<i>Сумма фазных токов отключения</i>
---	--------------------------------------

КУ[1] . Исум откл/час	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Управление / КУ[1]]
------------------------------	---

🔗	<i>Суммарная величина токов отключения в час.</i>
---	---

КУ[1] . Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Управление / КУ[1]]
---------------------------------------	---

🔗	<i>Используемый ресурс выключателя (100 % означает, что выключателю требуется обслуживание.)</i>
---	--


10.7.5.5 КУ[1]: Счетчики

КУ[1] . СчКомОткл	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Управление / КУ[1]]
--------------------------	---


#	<i>Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.</i>
---	--


11 Системные аварийные сигналы


11.1 Систем. авари. сигналы: Параметры конфигурации

Систем. авари. сигналы . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
 основной режим работы		

11.2 Систем. авари. сигналы: Настройки


Систем. авари. сигналы . Функция	[Систем. авари. сигналы / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


Систем. авари. сигналы . ВнБлк Фнк	[Систем. авари. сигналы / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


Систем. авари. сигналы . Стор.обмотки ТТ	[Систем. авари. сигналы / Общие настройки]	
W1	W1, W2 ↳ Стор.обмотки ТТ.	P.2
 Сторона обмотки трансформатора тока		

11 Системные аварийные сигналы


11.3 Систем. аварии. сигналы: Состояния входов

Систем. аварии. сигналы . Треп	[Систем. аварии. сигналы / Нагрузка / Нагрузка по току] [Систем. аварии. сигналы / КНИ / I КНИ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
 Аварийный сигнал		


Систем. аварии. сигналы . Уставка	[Систем. аварии. сигналы / Нагрузка / Нагрузка по току] [Систем. аварии. сигналы / КНИ / I КНИ]	
500A	10A ... 500000A	P.2
 Уставка (должна быть введена как первичное значение)		


Систем. аварии. сигналы . t-выд	[Систем. аварии. сигналы / Нагрузка / Нагрузка по току] [Систем. аварии. сигналы / КНИ / I КНИ]	
0мин	0мин ... 60мин	P.2
 Выдержка времени на отключение		

11.3 Систем. аварии. сигналы: Состояния входов

Систем. аварии. сигналы . ВнБлк-Вх	[Работа / Отображение состояния / Систем. аварии. сигналы]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка		

11.4 Систем. аварии. сигналы: Сигналы (состояния выходов)

Систем. аварии. сигналы . акт_	[Работа / Отображение состояния / Систем. аварии. сигналы]	
 Сигнал: Активный		


Систем. аварии. сигналы . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Систем. аварии. сигналы]	
 Сигнал: Внешняя блокировка		

Систем. аварии. сигналы . Ав сигн ср знач тока (нагр)	[Работа / Отображение состояния / Систем. аварии. сигналы]
 Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение нагрузки по току	
Систем. аварии. сигналы . Тревл I КНИ	[Работа / Отображение состояния / Систем. аварии. сигналы]
 Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений	
Систем. аварии. сигналы . Откл по ср знач тока (нагр)	[Работа / Отображение состояния / Систем. аварии. сигналы]
 Сигнал: Отключение: превышено среднее значение нагрузки по току	
Систем. аварии. сигналы . Откл I КНИ	[Работа / Отображение состояния / Систем. аварии. сигналы]
 Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений	



12.1. Записи
 12.1.1. Зап соб - Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.

12 Записи


12.1 Зап соб - Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.

Зап соб	[Работа / Регистр_ / Зап соб]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве). <i>Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.</i>	

12.1.1 Зап соб: Прямые команды


Зап соб . Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.
 Сброс всех записей	P.1

12.1.2 Зап соб: Сигналы (состояния выходов)


Зап соб . Сбр_ всех запис_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Зап соб]
 Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)	


12.2 Авар_Осц_ - После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.


12.2 Авар_Осц_ - После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.


Авар_Осц_	[Работа / Регистр_ / Авар_Осц_]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.</i></p>


12.2.1 Авар_Осц_: Настройки


Авар_Осц_ . Пуск: 1	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]
Защ . Откл	«-» ... Сис . Internal test state S.3 ↳ 1..n_Спис_назн_.
	<i>Начало записи, если назначенный сигнал принимает значение «Истина»</i>

Авар_Осц_ . Пуск: 2	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]
...	
Авар_Осц_ . Пуск: 8	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state S.3 ↳ 1..n_Спис_назн_.
	<i>Начало записи, если назначенный сигнал принимает значение «Истина»</i>



Авар_Осц_ . Авто перезапись	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]
акт_	неакт_, акт_ S.3 ↳ Реж_.
	<i>Если свободная память системы закончилась, новый файл будет записан поверх самого старого.</i>


Авар_Осц_ . Вр_до пуска	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]
20%	0% ... 99% S.3
	<i>Время до срабатывания триггера устанавливается в виде процента от значения «Макс. размер файла». Оно соответствует части записи перед возникновением триггерного события.</i>

Авар_Осц_ . Время слежения		[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Время после срабатывания триггера устанавливается в виде процента от значения «Макс. размер файла». Это оставшееся время, указанное в «Макс. размер файла», которое зависит от значения «Время до срабатывания триггера» и продолжительности триггерного события, но не превышает установленного здесь значения «Время после срабатывания триггера».</i>	


Авар_Осц_ . макс разм файла		[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]
2с	0.1с ... 15.0с	S.3
	<i>Максимальная емкость хранения каждой записи, включая время до и после срабатывания триггера. Количество записей зависит от размера каждой записи, максимального размера файла (заданного здесь) и общей емкости хранения.</i>	

12.2.2 Авар_Осц_: Прямые команды

Авар_Осц_ . Руч_ пуск		[Работа / Регистр_ / Руч_ пуск]
Ложь	Ложь, Ист_  ист_ или ложн_.	P.1
	Ручной пуск	

Авар_Осц_ . Сбр_ всех зап_		[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Сброс всех записей	



12.2.3 Авар_Осц_: Состояния входов

Авар_Осц_ . Пуск1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
...	
Авар_Осц_ . Пуск8-Вх	
	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись

12.2.4 Авар_Осц_: Сигналы (состояния выходов)



Авар_Осц_ . запись	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Запись</i>	
Авар_Осц_ . Пам_переп_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Память переполнена</i>	
Авар_Осц_ . Сброс ошиб_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Сброс ошибок из памяти</i>	
Авар_Осц_ . Сбр_ всех запис_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>	
Авар_Осц_ . Сбр_ зап	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Удалить запись</i>	
Авар_Осц_ . Руч_ пуск	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Ручной пуск</i>	

12.2.5 Авар_Осц_: Измеренные значения

Авар_Осц_ . Зап сост	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
Гот_	Гот_, Запись, Запись файла, Блк Тригг_  Зап сост.
 Состояние записи	


12 Записи

12.2.5 Авар_Осц_: Измеренные значения


Авар_Осц_ . Код ошибки	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
OK	OK, Ош_зап, Сброс ошиб_, Ошибка расчета, Файл не найден, Авто перезап_выкл_  Неисп.
 Код ошибки	


12.3 Авар.осцил_ – Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.

12.3 Авар.осцил_ – Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.


Авар.осцил_	[Работа / Регистр_ / Авар.осцил_]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.</i></p>

12.3.1 Авар.осцил_ : Настройки


Авар.осцил_ . Режим записи	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар.осцил_]	
Только отключения	<p>Авар. сигналы и отключения, Только отключения</p> <p>Режим записи.</p>	S.3
	Режим регистратора (задайте поведение регистратора)	

Авар.осцил_ . t-задерж-изм.	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар.осцил_]	
0мс	0мс ... 60мс	S.3
	После отключения измерение будет отложено на этот период времени.	


12.3.2 Авар.осцил_ : Прямые команды

Авар.осцил_ . Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс]	
неакт_	<p>неакт_, акт_</p> <p>Реж_.</p>	P.1
	Сброс всех записей	

 

12.3.3 Авар.осцил_ : Сигналы (состояния выходов)



Авар.осцил_ . Сбр_ зап	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар.осцил_]	
	Сигнал: Удалить запись	



12.4 Рег трд - Регистратор тренда



Рег трд	[Работа / Регистр_ / Рег трд]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Регистратор тренда</i>



12.4.1 Рег трд: Настройки


Рег трд . Разреш	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min
	 Разреш.
 <i>Разрешение (частота регистрации)</i>	


Рег трд . Тренд1	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ W1 . Іф.А СКЗ	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп.
	 1..n, список записей тренда.
 <i>Значение наблюдения1</i>	


Рег трд . Тренд2	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ W1 . Іф.В СКЗ	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп.
	 1..n, список записей тренда.
 <i>Значение наблюдения2</i>	


Рег трд . Тренд3	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ W1 . Іф.С СКЗ	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп.
	 1..n, список записей тренда.
 <i>Значение наблюдения3</i>	


Рег трд . Тренд4	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ W1 . ЗІо изм СКЗ	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп.
	 1..n, список записей тренда.
 <i>Значение наблюдения4</i>	


Рег трд . Тренд5	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп. ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 <i>Значение наблюдения5</i>		

Рег трд . Тренд6	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп. ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 <i>Значение наблюдения6</i>		


Рег трд . Тренд7	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп. ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 <i>Значение наблюдения7</i>		

Рег трд . Тренд8	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп. ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 <i>Значение наблюдения8</i>		


Рег трд . Тренд9	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп. ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 <i>Значение наблюдения9</i>		

Рег трд . Тренд10	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТДС . Макс. вспмг. темп. ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 <i>Значение наблюдения10</i>		


12.4.2 Рег трд: Прямые команды

Рег трд . Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Сброс всех записей		

12.4.3 Рег трд: Сигналы (состояния выходов)

Рег трд . Сброс всех записей	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Рег трд]
	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>



12.4.4 Рег трд: Счетчики

Рег трд . Макс.дост записей	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Рег трд]
	<i>Максимальное количество доступных записей в текущей конфигурации</i>

13 Логика


13.1 Логика


13.1.1 Логика: Параметры конфигурации


Логика . Клв логич уравнений	[Планир_ устр_]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80  Клв логич уравнений.	S.3
 Число обязательных логических уравнений:		

13.1.2 Логика ... Логика

13.1.2.1 Логика: Настройки

Логика . ЛУ1.Элемент	[Логика / ЛУ 1]	
И	И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ ↳ ЛУ1.Элемент.	S.3
 Логический Элемент		

Логика . ЛУ1.Вход1 ... Логика . ЛУ1.Вход4	[Логика / ЛУ 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение входного сигнала		

Логика . ЛУ1.Инверсия1 ... Логика . ЛУ1.Инверсия4	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия входного сигнала		

Логика . ЛУ1.t-Выд вкл	[Логика / ЛУ 1]	
0.00с	0.00с ... 36000.00с	S.3
 Выдержка времени на включение		

Логика . ЛУ1.t-Выд выкл	[Логика / ЛУ 1]	
0.00с	0.00с ... 36000.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		

Логика . ЛУ1.Квит замк	[Логика / ЛУ 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	S.3
🔗 <i>Сигнал квитирования для замыкания</i>		

Логика . ЛУ1.Инвертир квит	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
🔗 <i>Сигнал инвертирующего квитирования для замыкания</i>		

Логика . ЛУ1.Инверт уст	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
🔗 <i>Инвертирование сигнала установки для замыкания</i>		

13.1.2.2 Логика: Состояния входов

Логика . ЛУ1.Шлюз вх1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
...		
Логика . ЛУ1.Шлюз вх4-Вх		
↓ <i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>		

Логика . ЛУ1.Квит замк-Вх	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
↓ <i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>		

13.1.2.3 Логика: Сигналы (состояния выходов)

Логика . ЛУ1.Элем вых	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
↑ <i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>		

Логика . ЛУ1.Таймер вых	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
↑ <i>Сигнал: Выход таймера</i>		

13 Логика

13.1.2.3 Логика: Сигналы (состояния выходов)

Логика . ЛУ1.Выход	[Работа / Отображение состояния / Логика]
⬆	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>

Логика . ЛУ1.Выход инверт	[Работа / Отображение состояния / Логика]
⬆	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

14 Самодиагностика

Сообщения	[Работа / Самодиагностика / Сообщения]
<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Внутренние сообщения</i></p>	

14.1 СД: Прямые команды

СД . СДИ сис-мы подтв.	[Работа / Подтвердить]
<p>Ложь</p> <p>↳ ист_ или ложн_.</p>	P.1
<p>● Индикатор системы подтверждения (индикатор, мигающий красным/зеленым)</p>	

14.2 СД: Сигналы (состояния выходов)

СД . Системная ошибка	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>⬇ Сигнал: Сбой устройства</p>	

СД . Контакт самоконтроля	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>⬇ Сигнал: Контакт самоконтроля</p>	


СД . Новая ошибка	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>⬇ Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке.</p>	

СД . Новое предупреждение	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>⬇ Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением.</p>	

14.3 СД: Счетчики



СД . Счет. числа своб. подкл.	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p># Счетчик для сетевой диагностики. Кол-во свободных подключений.</p>	

15 Сервис



- Сис . Перез_:  Табл.



15.1 Ген синусоиды - Генератор синусоиды



15.1.1 Ген синусоиды: Параметры конфигурации


Ген синусоиды . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп  Реж_.	S.3
	<i>Генератор синусоиды, основной режим работы</i>	


15.1.2 Ген синусоиды: Настройки


Ген синусоиды . Реж откл кмд	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
Нет кмд откл	Нет кмд откл, С кмд откл  Реж откл кмд.	S.3
	<i>Режим команды отключения: возможность выбрать из двух рабочих режимов устройства моделирования сбоев: "холодное моделирование" (без отключения выключателя) или "горячее моделирование" (то есть при моделировании разрешено отключение выключателя)</i>	

Ген синусоиды . Моделир внеш пуска	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>	


Ген синусоиды . ВнБлк1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
КУ[1] . Пол_ ВКЛ	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».1</i>	

Ген синусоиды . ВнБлк2		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».2</i>	


Ген синусоиды . Принуд закл		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>	



Ген синусоиды . До сбоя		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]
0.0с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Период до сбоя</i>	

Ген синусоиды . Моделир сбоя		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]
0.0с	0.00с ... 10800.00с	S.3
	<i>Длительность моделирования сбоя</i>	


Ген синусоиды . После сбоя		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]
0.0с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Период после сбоя</i>	


15.1.3 Ген синусоиды: Прямые команды


Ген синусоиды . Пуск моделир		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
	<i>Запустить моделирование сбоя (используя тестовые параметры)</i>	


Ген синусоиды . Стоп моделир	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.
S.3	
 <i>Остановить моделирование сбоя (используя тестовые параметры)</i>	

15.1.4 Ген синусоиды: Состояния входов


Ген синусоиды . Моделир внеш пуска-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
 <i>Состояние входного модуля: Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>	


Ген синусоиды . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

 Ген синусоиды . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

Ген синусоиды . Принуд закл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
 <i>Состояние входного модуля: Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>	

15.1.5 Ген синусоиды: Сигналы (состояния выходов)

 Ген синусоиды . Ручной пуск	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
 <i>Моделирование сбоя запущено вручную.</i>	

Ген синусоиды . Ручной останов	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
 <i>Моделирование сбоя остановлено вручную.</i>	

Ген синусоиды . работа	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
↑	<i>Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения</i>

Ген синусоиды . Запущено	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
↑	<i>Моделирование сбоя запущено</i>

Ген синусоиды . Остановлено	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
↑	<i>Моделирование сбоя остановлено</i>


Ген синусоиды . Сост	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
↑	<i>Сигнал: Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset</i>


15.1.6 Ген синусоиды: Измеренные значения


Ген синусоиды . Сост	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
Выкл.	Выкл., До сбоя, Моделир сбоя, После сбоя, Нач квит ↪ Сост_.
🔗	<i>Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset</i>


15.1.7 Ген синусоиды ... Ген синусоиды - Генератор синусоиды

15.1.7.1 Ген синусоиды: Настройки


Ген синусоиды . ТТ Вт1.Иф.А		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ W1]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 <i>Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.А</i>		







Ген синусоиды . ТТ Вт1.Иф.В		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ W1]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 <i>Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.В</i>		






Ген синусоиды . ТТ Вт1.Иф.С		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ W1]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 <i>Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.С</i>		






Ген синусоиды . ТТ Вт1.3Io изм		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ W1]
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 2.500Iном If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 25.00Iном	S.3
 <i>Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: 3Io</i>		

Ген синусоиды . ТТ Вт1.фи Иф.А		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.А</i>		

Ген синусоиды . ТТ Вт1.фи Иф.В		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ W1]
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.В</i>		

Ген синусоиды . ТТ Вт1.фи If.C		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ W1]
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.С</i>	
Ген синусоиды . ТТ Вт1.изм Ilo фи		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: Ilo</i>	
Ген синусоиды . ТТ Вт1.If.A		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ W1]
0.0Inom	0.00Inom ... 40.00Inom	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.А</i>	
Ген синусоиды . ТТ Вт1.If.B		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ W1]
0.0Inom	0.00Inom ... 40.00Inom	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.В</i>	
Ген синусоиды . ТТ Вт1.If.C		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ W1]
0.0Inom	0.00Inom ... 40.00Inom	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.С</i>	
Ген синусоиды . ТТ Вт1.Ilo изм		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ W1]
0.0Inom	If: слот 3 = Входы измерения тока2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Inom ... 2.500Inom If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Inom ... 25.00Inom 	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: Ilo</i>	

Ген синусоиды . ТТ Вт1.фи If.A		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: фаза ф.А		
Ген синусоиды . ТТ Вт1.фи If.B		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ W1]
240°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: фаза ф.В		
Ген синусоиды . ТТ Вт1.фи If.C		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ W1]
120°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: фаза ф.С		
Ген синусоиды . ТТ Вт1.изм Ilo фи		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: Ilo		
Ген синусоиды . ТТ Вт1.If.A		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ W1]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.А		
Ген синусоиды . ТТ Вт1.If.B		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ W1]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.В		
Ген синусоиды . ТТ Вт1.If.C		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ W1]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.С		

Ген синусоиды . ТТ Вт1.3Io изм		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ W1]
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 2.500Iном If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 25.00Iном	S.3
	Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: 3Io	
Ген синусоиды . ТТ Вт1.фи If.A		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
	Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.А	
Ген синусоиды . ТТ Вт1.фи If.B		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ W1]
240°	-360° ... 360°	S.3
	Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.В	
Ген синусоиды . ТТ Вт1.фи If.C		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ W1]
120°	-360° ... 360°	S.3
	Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.С	
Ген синусоиды . ТТ Вт1.изм 3Io фи		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
	Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: 3Io	

16 Списки выбора

Зап сост

Состояние записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Авар_Осц_ . Зап сост

Зап сост	Описание
Гот_	Готово
Запись	Запись
Запись файла	Сигнал: Запись файла
Блк Тригг_	Сигнал пуска все еще активен - ждите падающего фронта. Новая запись может быть начата только если сигнал пуска, начавший предыдущую запись, уже принял низкий уровень. Таким образом устраняется возможность бесконечной записи.

Неисп

Неисправность

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Авар_Осц_ . Код ошибки

Неисп	Описание
ОК	ОК
Ош_ зап	Сигнал: Ошибка записи в память
Сброс ошиб_	Сигнал: Сброс ошибок из памяти
Ошибка расчета	Ошибка расчета
Файл не найден	Файл не найден
Авто перезап_ выкл_	Если объем памяти исчерпан, запись будет остановлена.

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC 61850 . Сост изд Goose
-  IEC 61850 . Сост подпис Goose
-  IEC 61850 . Сост сервер Mms

Сост_	Описание
Выкл.	<i>Выкл.</i>
Вкл.	<i>Вкл.</i>
Ошибка	<i>Ошибка</i>

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Profibus . Сост_ведом_

Сост_	Описание
Поиск Бод	<i>Нет соединения с ведущим устройством PROFIBUS-DP</i>
Бод найден	<i>Подчиненное устройство PROFIBUS DP подключено к шине. Обращение к адресу подчиненного устройства со стороны ведущего устройства еще не произошло (и такая адресация еще не произошла с момента последнего разрыва соединения).</i>
ПРМ ОК	<i>Ведущее устройство обращается к подчиненному устройству, сообщение с установками параметров было принято и подтверждено. Подчиненное устройство ожидает от ведущего устройства конфигурационное сообщение.</i>
ПРМ ТРЕБ	<i>Обращение к подчиненному устройству со стороны ведущего устройства больше не происходит (измененные параметры в ведущем устройстве без установившейся связи остановлены, программа ведущего устройства выключена, но нижний уровень PROFIBUS еще находится в активном состоянии).</i>
ПРМ Ошибк	<i>Ошибка в сообщении с настройками параметров (например, неправильный идентификатор ПСО).</i>
КОНФ ОШ_	<i>Ошибка конфигурирования: количество входящих и исходящих битов, установленное параметрами ведущего устройства, не соответствует количеству входящих и исходящих битов, установленному параметрами подчиненного устройства.</i>
Оч_данн_	<i>Ведущее устройство посылает общую команду управления для очистки данных.</i>
Обмен данными	<i>Обмен данными между ведущим и подчиненным устройством.</i>

Скор_пер_дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Profibus . Скор_пер_дан_](#)

Скор_пер_дан_	Описание
12 Mb/s	<i>12 Mb/s</i>
6 Mb/s	<i>6 Mb/s</i>
3 Mb/s	<i>3 Mb/s</i>
1.5 Mb/s	<i>1.5 Mb/s</i>
0.5 Mb/s	<i>0.5 Mb/s</i>
187500 baud	<i>187500 baud</i>
93750 baud	<i>93750 baud</i>
45450 baud	<i>45450 baud</i>
19200 baud	<i>19200 baud</i>
9600 baud	<i>9600 baud</i>
--	<i>--</i>

Ид_ПСО

Идентификатор ПСО. Идентификатор ООС.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Profibus . Ид_ПСО](#)

Ид_ПСО	Описание
0С50h	<i>PnodID (узел-родитель) для конфигурационного файла.</i>

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Profibus . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	<i>Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.</i>
ОК	<i>Конфигурация SCADA активна.</i>
Конфиг. недост.	<i>Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).</i>
Ошибка	<i>Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.</i>

Состояние сервера

Состояние сервера.

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  SNTP . Используемый сервер

Состояние сервера	Описание
Сервер 1	<i>Используется сервер 1.</i>
Сервер 2	<i>Используется сервер 2.</i>
Нет	<i>Сервер не используется.</i>

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  SNTP . К-во серв.
-  SNTP . Сет. соедин.

Сост_	Описание
ХОРОШЕЕ	<i>ХОРОШЕЕ</i>
ДОСТАТОЧНО	<i>ДОСТАТОЧНО</i>
ПЛОХОЕ	<i>ПЛОХОЕ</i>
«-»	<i>НЕТ СОЕДИНЕНИЯ</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [ЦВх Слот X1 . Инверсия 1](#)
- [ЦВх Слот X6 . Инверсия 1](#)
- [РелВых Раз X2 . Замкн_](#)
- [РелВых Раз X2 . Инверсия](#)
- [РелВых Раз X2 . Инверсия 1](#)
- [РелВых Раз X2 . Замкн_](#)
- [...]

Реж_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

ист_ или ложн_

Истинно или ложно

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Авар_ Осц_ . Руч_ пуск](#)
- [СД . СДИ сис-мы подтв.](#)

ист_ или ложн_	Описание
Ложь	Ложь
Ист_	Истина

Тип опред. пароля

Тип определения пароля. Это значение прямо связано с уровнем безопасности доступа к устройству.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Сис . Пароль для USB-подкл.](#)
- [Сис . Пароль для удал. сет. соедин.](#)

Тип опред. пароля	Описание
отключен	<i>Пароль отключен.</i>
по умолчанию	<i>Используется пароль по умолчанию, то есть пользователь его не изменил (однако для устройств, пароль по умолчанию для которых отключен, отображается, что пароль "отключен", а не задан "по умолчанию").</i>
опр. польз.	<i>Пароль определен пользователем. Это соответствует наивысшему уровню безопасности доступа к устройству.</i>

Сертификат TLS

Тип сертификата, используемого устройством для шифрованной связи. Это значение прямо связано с уровнем безопасности связи.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Сис . Сертификат TLS](#)

Сертификат TLS	Описание
Специальный	<i>Для шифрованной связи устройство использует специальный сертификат. Это соответствует наивысшему уровню безопасности связи.</i>
Основной	<i>Для шифрованной связи устройство использует основной сертификат. Это означает некоторое снижение уровня по сравнению с использованием специального сертификата данного устройства.</i>
Поврежд.	<i>Сертификат шифрованной связи поврежден и потому непригоден для использования.</i>

Право на переключение

На список выбора ссылаются следующие параметры:





- [Управление . Право на переключение](#)
- [Управление . Право на переключение](#)
- [Управление . Право на переключение](#)

Право на переключение	Описание
Нет	Нет
Локальный	Локальный
Удаленный	Удаленный
Локальный и удаленный	Локальный и удаленный

Настр. сброса устр.

При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИЧМ . Настр. сброса устр.
-  ИЧМ . Настр. сброса устр.
-  ИЧМ . Настр. сброса устр.
-  ИЧМ . Настр. сброса устр.

Настр. сброса устр.	Описание
"Завод. настр.", "Сброс пар."	Должны быть доступны два параметра сброса: - "Возврат к заводским настройкам", - "Сброс паролей".
Только "Завод. настр."	Будет доступна только одна настройка сброса: - "Сброс до заводских настроек". <i>ОСТОРОЖНО! Если после установки этого флажка будет утерян пароль, то единственным способом вернуть контроль будет сброс настроек устройства защиты до заводских.</i>
Деактив. сброса	Настройки сброса будут отключены. <i>ОСТОРОЖНО! Если после установки этого флажка будет утерян пароль, то устройство защиты необходимо будет отправить для обслуживания производителю.</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Id . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IdH . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IdG\[1\] . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IdGH\[1\] . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IH2\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

I>

При превышении величины срабатывания начинается отсчет паузы до отключения.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ I\[1\] . Реж_](#)

I>	Описание
«-»	Не используется
ненаправленн_	Ненаправленное

Выс_ знач_ 3Io

Высокое значение тока на землю

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ 3Io\[1\] . Реж_](#)

Выс_знач_Зю	Описание
«-»	Не используется
ненаправленн_	Ненаправленное

да/нет

Да/нет

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ Сис . Перез_](#)
- [↳ Зю\[1\] . Только наблюдение](#)
- [↳ ТДС . W1ф.А](#)
- [↳ ТДС . W1ф.В](#)
- [↳ ТДС . W1ф.С](#)
- [↳ ТДС . W2ф.А](#)
- [...]

да/нет	Описание
нет	Нет
да	Да

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ ТепМод . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [I2>\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [ВНО . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [МСХН . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ВншЗащ\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Внешн_ мгн давл . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ВнешТемпМасл . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ НаблВнешТемп\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ ТДС . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ УРОВ\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ КЦУ\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется

Планир_ устр_	Описание
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [КТТ\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Систем. авари. сигналы . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Используемый протокол

Используемый протокол SCADA

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Scada . Протокол](#)

Используемый протокол	Описание
«-»	Не используется
Modbus RTU	Протокол Modbus RTU

Используемый протокол	Описание
Modbus TCP	<i>Протокол Modbus TCP</i>
Modbus TCP/RTU	<i>Протокол Modbus TCP/RTU</i>
DNP3 RTU	<i>Протокол распределенной сети RTU</i>
DNP3 TCP	<i>Протокол распределенной сети TCP</i>
DNP3 UDP	<i>Протокол распределенной сети UDP</i>
IEC 60870-5-103	<i>Протокол IEC 60870-5-103</i>
IEC 60870-5-104	<i>Протокол IEC 60870-5-104</i>
IEC 61850	<i>Связь IEC 61850</i>
Profibus	<i>Модуль Profibus</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IRIG-B . Реж_

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  SNTP . Реж_

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Клв логич уравнений

Число обязательных логических уравнений:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Логика . Клв логич уравнений

Клв логич уравнений	Описание
0	0
5	5
10	10
20	20
40	40
80	80

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Ген синусоиды . Реж_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Масшт_

Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Масшт_

Масшт_	Описание
Удельн_ вел_	Удельные величины

Масшт_	Описание
Первичн_ вел_	Первичные величины
Втор_ вел_	Вторичные величины

Едн

Единицы измерения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ УТДС . Ед-ца температур](#)

Едн	Описание
Celsius	Celsius
Fahrenheit	Fahrenheit

Ном_ напр_

Номинальное напряжение цифровых входов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ЦВх Слот X1 . Ном_ напр_](#)

Ном_ напр_	Описание
24 В пост. тока	24 В пост. тока
48 В пост. тока	48 В пост. тока
60 В пост. тока	60 В пост. тока
110 В пост. тока	110 В пост. тока
230 В пост. тока	230 В пост. тока
110 В пер. тока	110 В пер. тока
230 В пер. тока	230 В пер. тока

Время устр_дреб

Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [ЦВх Слот X1 . Время устр_дреб 1](#)

Время устр_дреб	Описание
нет врем_ устр_дреб	<i>Нет времени устранения дребезжания</i>
20 мс	<i>20 мс</i>
50 мс	<i>50 мс</i>
100 мс	<i>100 мс</i>

Ном_напр_

Номинальное напряжение цифровых входов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [ЦВх Слот X6 . Ном_напр_](#)

Ном_напр_	Описание
24 В пост. тока	<i>24 В пост. тока</i>
48 В пост. тока	<i>48 В пост. тока</i>
60 В пост. тока	<i>60 В пост. тока</i>
110 В пост. тока	<i>110 В пост. тока</i>
230 В пост. тока	<i>230 В пост. тока</i>
110 В пер. тока	<i>110 В пер. тока</i>
230 В пер. тока	<i>230 В пер. тока</i>

Время устр_дреб

Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.







На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЦВх Слот X6 . Время устр_дреб 1

Время устр_дреб	Описание
нет врем_ устр_дреб	Нет времени устранения дребезжания
20 мс	20 мс
50 мс	50 мс
100 мс	100 мс

1...n, режимы работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:






-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы
-  РелВых Раз X2 . Режим работы


1...n, режимы работы	Описание
Нормально разомкнутый (NO)	<i>Принцип работы реле основан на нормально открытых контактах.</i>
Нормально замкнутый (NC)	<i>Принцип работы реле основан на нормально замкнутых контактах.</i>

1..n_ Спис_ назн_

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X2 . Подтверждение
-  РелВых Раз X2 . Назнач_ 1
-  РелВых Раз X2 . Назнач_ 2
-  РелВых Раз X2 . Подтверждение
-  РелВых Раз X2 . Назнач_ 1

-  РелВых Раз X2 . Назнач_ 2
- [...]

1..n_ Спис_ назн_	Описание
«-»	Нет присвоения
Защ . введена	Сигнал: Защита введена
Защ . акт_	Сигнал: Активный
Защ . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
Защ . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
Защ . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Защ . Трев_ ф.А	Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А
Защ . Трев_ ф.В	Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В
Защ . Трев_ С	Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С
Защ . Трев_ З	Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю
Защ . Трев_	Сигнал: Общий сигнал тревоги
Защ . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
Защ . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
Защ . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
Защ . Откл З	Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю
Защ . Откл	Сигнал: Общее отключение
Защ . Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет	Сигнал: сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.
Защ . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Защ . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Защ . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ТТ W1 . Неверн. посл. фаз	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].
ТТ W2 . Неверн. посл. фаз	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].
Управление . Локальный	Право на переключение Локальный
Управление . Удаленный	Право на переключение: Удаленное

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Управление . Нет блок.	Отсутствие блокировки активно
Управление . КУ неопр	Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется).
Управление . КУ помехи	Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство.
Управление . Нет блок.-Вх	Отсутствие блокировки
КУ[1] . КУ один конт инд	Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.
КУ[1] . Пол не ВКЛ	Сигнал: Пол не ВКЛ
КУ[1] . Пол_ ВКЛ	Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ
КУ[1] . Пол_ ОТКЛ	Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ
КУ[1] . НЕДОВКЛ	Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»
КУ[1] . Пол_ нар_	Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».
КУ[1] . Гот_	Сигнал: Выключатель готов к работе.
КУ[1] . t-зпзд	Сигнал: Время запаздывания
КУ[1] . Удалено	Сигнал: Съёмный выключатель удален
КУ[1] . Блок ВКЛ.	Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.
КУ[1] . Блок ВЫКЛ.	Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.
КУ[1] . КВК-успех	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.
КУ[1] . КВК-неуд.	Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.
КУ[1] . КВК-неуд. кмд. откл.	Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.
КУ[1] . КВК-напр. пркл.	Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.
КУ[1] . КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[1] . КВК-КУ готов	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово
КУ[1] . КВК-блок поля	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.
КУ[1] . КВК-нет синх	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-synс.
КУ[1] . КВК-КУ удален	Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.
КУ[1] . ВКЛ защ	Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты
КУ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КУ[1] . ПодКомОткл	Сигнал: Подтвердить команду отключения
КУ[1] . ВКЛ с ВКЛ защ	Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.
КУ[1] . ВЫКЛ с кмд откл	Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.
КУ[1] . Инд полож смещен	Сигнал: Ложные индикаторы положения
КУ[1] . КУизнос медл. КУ	Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется
КУ[1] . Кви КУизнос СИ КУ	Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя
КУ[1] . Кмд ВКЛ	Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.
КУ[1] . Команда ВКЛ вручную	Сигнал: Команда ВКЛ вручную
КУ[1] . Команда ВЫКЛ вручную	Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную
КУ[1] . Запр ВКЛ	Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ
КУ[1] . Всп Вкл-Вх	Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52а)
КУ[1] . Всп Выкл-Вх	Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)
КУ[1] . Гот_-Вх	Состояние входного модуля: РЦ готов

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[1] . Сис-синхрон-Вх	Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.
КУ[1] . Удалено-Вх	Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален
КУ[1] . Пдт кмд откл-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля
КУ[1] . Блок ВКЛ1-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[1] . Блок ВКЛ2-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[1] . Блок ВКЛ3-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[1] . Блок ВЫКЛ1-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[1] . Блок ВЫКЛ2-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[1] . Блок ВЫКЛ3-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[1] . Кмд ВКЛ-Вх	Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ-Вх	Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа
КУ[1] . Авар_ сигнал_ Оп	Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.").
КУ[1] . СуммОткл: Iф.А	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А
КУ[1] . СуммОткл: Iф.В	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В
КУ[1] . СуммОткл: Iф.С	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С
КУ[1] . СуммОткл	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
КУ[1] . Квит Сч КомПер	Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства
КУ[1] . Сбр_СуммОткл	Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения
КУ[1] . Трев. ур. изн.	Сигнал: Уставка для сигнала тревоги
КУ[1] . Блок ур изн	Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя
КУ[1] . Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.	Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).
КУ[1] . Трев Iсум откл/час	Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[1] . Квит трев Ісум откл/час	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>
КУ[2] . КУ один конт инд	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявления неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
КУ[2] . Пол не ВКЛ	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
КУ[2] . Пол_ ВКЛ	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
КУ[2] . Пол_ ОТКЛ	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
КУ[2] . НЕДОВКЛ	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
КУ[2] . Пол_ нар_	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
КУ[2] . Гот_	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>
КУ[2] . t-зпзд	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
КУ[2] . Удалено	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
КУ[2] . Блок ВКЛ.	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>
КУ[2] . Блок ВЫКЛ.	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>
КУ[2] . КВК-успех	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>
КУ[2] . КВК-неуд.	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.</i>
КУ[2] . КВК-неуд. кмд. откл.	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>
КУ[2] . КВК-напр. пркл.	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
КУ[2] . КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>
КУ[2] . КВК-КУ готов	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
КУ[2] . КВК-блок поля	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[2] . КВК-нет синх	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-synс.
КУ[2] . КВК-КУ удален	Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.
КУ[2] . ВКЛ защ	Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты
КУ[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КУ[2] . ПодКомОткл	Сигнал: Подтвердить команду отключения
КУ[2] . ВКЛ с ВКЛ защ	Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.
КУ[2] . ВЫКЛ с кмд откл	Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.
КУ[2] . Инд полож смещен	Сигнал: Ложные индикаторы положения
КУ[2] . КУизнос медл. КУ	Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется
КУ[2] . Кви КУизнос СИ КУ	Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя
КУ[2] . Кмд ВКЛ	Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.
КУ[2] . Кмд ВЫКЛ	Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.
КУ[2] . Команда ВКЛ вручную	Сигнал: Команда ВКЛ вручную
КУ[2] . Команда ВЫКЛ вручную	Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную
КУ[2] . Запр ВКЛ	Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ
КУ[2] . Всп Вкл-Вх	Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52а)
КУ[2] . Всп Выкл-Вх	Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)
КУ[2] . Гот_-Вх	Состояние входного модуля: РЦ готов
КУ[2] . Сис-синхрон-Вх	Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.
КУ[2] . Удалено-Вх	Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален
КУ[2] . Пдт кмд откл-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[2] . Блок ВКЛ1-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[2] . Блок ВКЛ2-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[2] . Блок ВКЛ3-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[2] . Блок ВЫКЛ1-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[2] . Блок ВЫКЛ2-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[2] . Блок ВЫКЛ3-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[2] . Кмд ВКЛ-Вх	Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа
КУ[2] . Кмд ВЫКЛ-Вх	Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа
КУ[2] . Авар_ сигнал_ Оп	Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.").
КУ[2] . СуммОткл: Iф.А	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А
КУ[2] . СуммОткл: Iф.В	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В
КУ[2] . СуммОткл: Iф.С	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С
КУ[2] . СуммОткл	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
КУ[2] . Квит Сч КомПер	Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства
КУ[2] . Сбр_СуммОткл	Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения
КУ[2] . Трев. ур. изн.	Сигнал: Уставка для сигнала тревоги
КУ[2] . Блок ур изн	Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя
КУ[2] . Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.	Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).
КУ[2] . Трев Iсум откл/час	Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.
КУ[2] . Квит трев Iсум откл/час	Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».
Id . акт_	Сигнал: Активный
Id . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
Id . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
Id . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Id . Трев_ ф.А	Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза А
Id . Трев_ ф.В	Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза В
Id . Трев_ ф.С	Сигнал: Система сигналов тревоги ф.С
Id . Трев_	Сигнал: Тревога
Id . Откл ф.А	Сигнал: Система отключения Фаза А
Id . Откл ф.В	Сигнал: Система отключения Фаза В
Id . Откл ф.С	Сигнал: Система отключения Фаза С
Id . Откл	Сигнал: Отключение
Id . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Id . Блк Г2	Сигнал: Заблокировано гармоникой2
Id . Блк Г4	Сигнал: Заблокировано гармоникой4
Id . Блк Г5	Сигнал: Заблокировано гармоникой5
Id . Блк Н2_Н4_Н5	Сигнал: Заблокировано гармониками (подавление)
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ	Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя из-за насыщения ТТ.
Id . Переходн	Сигнал: Временная стабилизация дифференциальной защиты после включения трансформатора.
Id . Ограничение	Сигнал: Ограничение дифференциальной защиты путем увеличения кривой отключения.
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L1	Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L1, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L1 из-за насыщения ТТ.
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L2	Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L2, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L2 из-за насыщения ТТ.
Id . Запуск стабил. насыщ. ТТ L3	Сигнал: временное ограничение фазовой дифференциальной защиты в фазе L3, срабатывающей при обнаружении внешнего сбоя фазы L3 из-за насыщения ТТ.
Id . Ограничение: ф.А	Ограничение: ф.А
Id . Ограничение: ф.В	Ограничение: ф.В
Id . Ограничение: ф.С	Ограничение: ф.С
Id . ИН2 Блк ф.А	Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.
Id . ИН2 Блк ф.В	Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.
Id . ИН2 Блк ф.С	Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие второй гармоники.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Id . И4 Блок ф.А	Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.
Id . И4 Блок ф.В	Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.
Id . И4 Блок ф.С	Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие четвертой гармоники.
Id . И5 Блок ф.А	Сигнал:Фаза L1: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.
Id . И5 Блок ф.В	Сигнал:Фаза L2: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.
Id . И5 Блок ф.С	Сигнал:Фаза L3: Блокировка дифференциально-фазной защиты вследствие пятой гармоники.
Id . ВнБлок1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Id . ВнБлок2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Id . ВнБлок КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
IdH . акт_	Сигнал: Активный
IdH . ВнБлок	Сигнал: Внешняя блокировка
IdH . Блок КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdH . ВнБлок КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdH . Трев_ ф.А	Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза А
IdH . Трев_ ф.В	Сигнал: Система сигналов тревоги Фаза В
IdH . Трев_ ф.С	Сигнал: Система сигналов тревоги ф.С
IdH . Трев_	Сигнал: Тревога
IdH . Откл ф.А	Сигнал: Система отключения Фаза А
IdH . Откл ф.В	Сигнал: Система отключения Фаза В
IdH . Откл ф.С	Сигнал: Система отключения Фаза С
IdH . Откл	Сигнал: Отключение
IdH . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdH . ВнБлок1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdH . ВнБлок2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdH . ВнБлок КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
IdG[1] . акт_	Сигнал: Активный
IdG[1] . ВнБлок	Сигнал: Внешняя блокировка

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IdG[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdG[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdG[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
IdG[1] . Откл	Сигнал: Отключение
IdG[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdG[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdG[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdG[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
IdGH[1] . акт_	Сигнал: Активный
IdGH[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
IdGH[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdGH[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdGH[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
IdGH[1] . Откл	Сигнал: Отключение
IdGH[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdGH[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdGH[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdGH[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
IdG[2] . акт_	Сигнал: Активный
IdG[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
IdG[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdG[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdG[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
IdG[2] . Откл	Сигнал: Отключение
IdG[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdG[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdG[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdG[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IdGH[2] . акт_	Сигнал: Активный
IdGH[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
IdGH[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
IdGH[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
IdGH[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
IdGH[2] . Откл	Сигнал: Отключение
IdGH[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdGH[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IdGH[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IdGH[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ИН2[1] . акт_	Сигнал: Активный
ИН2[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ИН2[1] . Блк ф.А	Сигнал: Заблокирован ф.А
ИН2[1] . Блк ф.В	Сигнал: Заблокирован ф.В
ИН2[1] . Блк ф.С	Сигнал: Заблокирован ф.С
ИН2[1] . Блк 3I изм	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)
ИН2[1] . Блк 3I рсч	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)
ИН2[1] . 3-ф Блк	Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.
ИН2[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ИН2[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ИН2[2] . акт_	Сигнал: Активный
ИН2[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ИН2[2] . Блк ф.А	Сигнал: Заблокирован ф.А
ИН2[2] . Блк ф.В	Сигнал: Заблокирован ф.В
ИН2[2] . Блк ф.С	Сигнал: Заблокирован ф.С
ИН2[2] . Блк 3I изм	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)
ИН2[2] . Блк 3I рсч	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ИН2[2] . 3-ф Блк	Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.
ИН2[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ИН2[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
И[1] . акт_	Сигнал: Активный
И[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
И[1] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
И[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
И[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
И[1] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
И[1] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
И[1] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
И[1] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
И[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
И[1] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
И[1] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
И[1] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
И[1] . Откл	Сигнал: Отключение
И[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
И[1] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
И[1] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
И[1] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
И[1] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
И[1] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
И[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
И[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
И[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
И[1] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
И[1] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
И[1] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
И[1] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
И[1] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[2] . акт_	Сигнал: Активный
I[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[2] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[2] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[2] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[2] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[2] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[2] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[2] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[2] . Откл	Сигнал: Отключение
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[2] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[2] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[2] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[2] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[2] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[2] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[2] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[2] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[3] . акт_	Сигнал: Активный
I[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[3] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[3] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[3] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[3] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[3] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[3] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[3] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[3] . Откл	Сигнал: Отключение
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[3] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[3] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[3] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[3] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[3] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[3] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[3] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[3] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[3] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[3] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[3] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[4] . акт_	Сигнал: Активный
I[4] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[4] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[4] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[4] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[4] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[4] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[4] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[4] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[4] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[4] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[4] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[4] . Откл	Сигнал: Отключение
I[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[4] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[4] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[4] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[4] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[4] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[4] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[4] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[4] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[4] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[5] . акт_	Сигнал: Активный
I[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[5] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[5] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[5] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[5] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[5] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[5] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[5] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[5] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[5] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[5] . Откл	Сигнал: Отключение
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[5] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[5] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[5] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[5] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[5] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[5] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[5] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[5] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[5] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[5] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[6] . акт_	Сигнал: Активный
I[6] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[6] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[6] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[6] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[6] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[6] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[6] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[6] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[6] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[6] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[6] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[6] . Откл ф.С	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
I[6] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
I[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[6] . НабПоУм	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
I[6] . Ад_Набор 1	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
I[6] . Ад_Набор 2	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
I[6] . Ад_Набор 3	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
I[6] . Ад_Набор 4	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>
I[6] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
I[6] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I[6] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I[6] . Вн рев блок-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
I[6] . Ад_Набор1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
I[6] . Ад_Набор2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
I[6] . Ад_Набор3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
I[6] . Ад_Набор4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>
3lo[1] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
3lo[1] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
3lo[1] . Вн рев блок	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[1] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
3lo[1] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[1] . Тревл_	<i>Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.</i>
3lo[1] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
3lo[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[1] . 3loH2 Блк	<i>Блокировано броском тока второй гармоники</i>
3lo[1] . НабПоУм	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
3lo[1] . Ад_Набор 1	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
3lo[1] . Ад_Набор 2	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
3lo[1] . Ад_Набор 3	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
3lo[1] . Ад_Набор 4	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>
3lo[1] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
3lo[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
3lo[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[1] . Вн рев блок-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[1] . Ад_Набор1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
3lo[1] . Ад_Набор2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
3lo[1] . Ад_Набор3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
3lo[1] . Ад_Набор4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>
3lo[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
3lo[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
3lo[2] . Вн рев блок	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
3lo[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[2] . Тревл_	<i>Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.</i>
3lo[2] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
3lo[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[2] . 3IoH2 Блк	<i>Блокировано броском тока второй гармоники</i>
3lo[2] . НабПоУм	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
3lo[2] . Ад_Набор 1	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
3lo[2] . Ад_Набор 2	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
3lo[2] . Ад_Набор 3	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
3lo[2] . Ад_Набор 4	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>
3lo[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
3lo[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
3lo[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[2] . Вн рев блок-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[2] . Ад_Набор1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
3lo[2] . Ад_Набор2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
3lo[2] . Ад_Набор3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
3lo[2] . Ад_Набор4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
3lo[3] . акт_	Сигнал: Активный
3lo[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3lo[3] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3lo[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3lo[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[3] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3lo[3] . Откл	Сигнал: Отключение
3lo[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[3] . 3IoH2 Блк	Блокировано броском тока второй гармоники
3lo[3] . НабПоум	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3lo[3] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3lo[3] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3lo[3] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3lo[3] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3lo[3] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3lo[3] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3lo[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[3] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3lo[3] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
3lo[3] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
3lo[3] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
3lo[3] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3lo[4] . акт_	Сигнал: Активный
3lo[4] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3lo[4] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3lo[4] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3lo[4] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[4] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3lo[4] . Откл	Сигнал: Отключение

1..n_ Спис_ назн_	Описание
3lo[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[4] . 3loH2 Блк	<i>Блокировано броском тока второй гармоники</i>
3lo[4] . НабПоУм	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
3lo[4] . Ад_Набор 1	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
3lo[4] . Ад_Набор 2	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
3lo[4] . Ад_Набор 3	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
3lo[4] . Ад_Набор 4	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>
3lo[4] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
3lo[4] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
3lo[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[4] . Вн рев блок-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[4] . Ад_Набор1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
3lo[4] . Ад_Набор2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
3lo[4] . Ад_Набор3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
3lo[4] . Ад_Набор4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>
ТепМод . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ТепМод . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ТепМод . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ТепМод . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ТепМод . Тревл_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал - перегрузка</i>
ТепМод . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
ТепМод . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТепМод . Сброс тепл_мод_	<i>Сигнал: Сброс тепловой модели</i>
ТепМод . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ТепМод . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ТепМод . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>[1] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
I2>[1] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I2>[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I2>[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз
I2>[1] . Откл	Сигнал: Отключение
I2>[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I2>[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I2>[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[2] . акт_	Сигнал: Активный
I2>[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I2>[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I2>[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз
I2>[2] . Откл	Сигнал: Отключение
I2>[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I2>[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I2>[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВНО . акт_	Сигнал: Активный
ВНО . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВНО . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
ВНО . включ_	Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.
ВНО . I<	Сигнал: Ток без нагрузки.
ВНО . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ВНО . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ВНО . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
ВНО . Внешн_ВНП-Вх	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал внешнего модуля ускорения при включении выключателя
МСХН . акт_	Сигнал: Активный

1..n_ Спис_ назн_	Описание
МСХН . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
МСХН . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
МСХН . включ_	Сигнал: Включена холодная нагрузка
МСХН . обнар_	Сигнал: Обнаружена холодная нагрузка
МСХН . I<	Сигнал: Ток без нагрузки.
МСХН . Бросок тока	Сигнал: Бросок тока
МСХН . Время уст	Сигнал: Время установки
МСХН . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
МСХН . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
МСХН . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
ВншЗащ[1] . акт_	Сигнал: Активный
ВншЗащ[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] . Тревл_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[1] . Откл	Сигнал: Отключение
ВншЗащ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] . Тревл_Вх	Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[1] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗащ[2] . акт_	Сигнал: Активный
ВншЗащ[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] . Тревл_	Сигнал: Тревога

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ВншЗащ[2] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВншЗащ[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ВншЗащ[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ВншЗащ[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[2] . Тревл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗащ[2] . Откл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
ВншЗащ[3] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗащ[3] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВншЗащ[3] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[3] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[3] . Тревл_	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗащ[3] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВншЗащ[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[3] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ВншЗащ[3] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ВншЗащ[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[3] . Тревл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗащ[3] . Откл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
ВншЗащ[4] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗащ[4] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВншЗащ[4] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[4] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[4] . Тревл_	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗащ[4] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВншЗащ[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ВншЗащ[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[4] . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[4] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
Внешн_ мгн давл . акт_	Сигнал: Активный
Внешн_ мгн давл . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
Внешн_ мгн давл . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
Внешн_ мгн давл . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Внешн_ мгн давл . Трев_	Сигнал: Тревога
Внешн_ мгн давл . Откл	Сигнал: Отключение
Внешн_ мгн давл . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Внешн_ мгн давл . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Внешн_ мгн давл . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Внешн_ мгн давл . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Внешн_ мгн давл . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
Внешн_ мгн давл . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
ВнешТемпМасл . акт_	Сигнал: Активный
ВнешТемпМасл . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВнешТемпМасл . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВнешТемпМасл . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВнешТемпМасл . Трев_	Сигнал: Тревога

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ВнешТемпМасл . Откл	Сигнал: Отключение
ВнешТемпМасл . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВнешТемпМасл . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВнешТемпМасл . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВнешТемпМасл . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВнешТемпМасл . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
ВнешТемпМасл . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
НаблВнешТемп[1] . акт_	Сигнал: Активный
НаблВнешТемп[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
НаблВнешТемп[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
НаблВнешТемп[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
НаблВнешТемп[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
НаблВнешТемп[1] . Откл	Сигнал: Отключение
НаблВнешТемп[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
НаблВнешТемп[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
НаблВнешТемп[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
НаблВнешТемп[1] . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
НаблВнешТемп[1] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
НаблВнешТемп[2] . акт_	Сигнал: Активный
НаблВнешТемп[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка

1..n_ Спис_ назн_	Описание
НаблВнешТемп[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[2] . Трев_	<i>Сигнал: Тревога</i>
НаблВнешТемп[2] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
НаблВнешТемп[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
НаблВнешТемп[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
НаблВнешТемп[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
НаблВнешТемп[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[2] . Трев_-Вх	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
НаблВнешТемп[2] . Откл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
НаблВнешТемп[3] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
НаблВнешТемп[3] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
НаблВнешТемп[3] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[3] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
НаблВнешТемп[3] . Трев_	<i>Сигнал: Тревога</i>
НаблВнешТемп[3] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
НаблВнешТемп[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
НаблВнешТемп[3] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
НаблВнешТемп[3] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
НаблВнешТемп[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
НаблВнешТемп[3] . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
НаблВнешТемп[3] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
УТДС . W1ф.А Набл	Сигнал: Обмотка 1, Фаза А, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . W1ф.В Набл	Сигнал: Обмотка 1, Фаза В, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . W1ф.С Набл	Сигнал: Обмотка 1, Фаза С, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . W2ф.А Набл	Сигнал: Обмотка 2, Фаза А, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . W2ф.В Набл	Сигнал: Обмотка 2, Фаза В, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . W2ф.С Набл	Сигнал: Обмотка 2, Фаза С, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Окр1 Набл	Сигнал: Окр. ср.1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Окр2 Набл	Сигнал: Окр. ср.2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Всп1 Набл	Сигнал: Вспомогательное оборудование1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Всп2 Набл	Сигнал: Вспомогательное оборудование2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Всп3 Набл	Сигнал: Вспомогательное оборудование3, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Всп4 Набл	Сигнал: Вспомогательное оборудование4, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Набл	Сигнал: контроль каналов УТДС. Значение «1» указывает на то, что обнаружен сбой как минимум в одном канале (значение «0» указывает, что все каналы ТДС исправны).
УТДС . Соед_ акт_	Сигнал: между термометром (УТДС) и защитным реле имеется активное соединение.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
УТДС . Выходы Прин	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>
ТДС . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ТДС . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ТДС . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ТДС . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ТДС . Тревл_	<i>Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
ТДС . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТДС . W1ф.А Откл	<i>Обмотка 1, Фаза А Сигнал: Отключение</i>
ТДС . W1ф.А Тревл_	<i>Обмотка 1, Фаза А Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . W1ф.А Пауза Авар	<i>Обмотка 1, Фаза А Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . W1ф.А Неверн	<i>Обмотка 1, Фаза А Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . W1ф.В Откл	<i>Обмотка 1, Фаза В Сигнал: Отключение</i>
ТДС . W1ф.В Тревл_	<i>Обмотка 1, Фаза В Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . W1ф.В Пауза Авар	<i>Обмотка 1, Фаза В Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . W1ф.В Неверн	<i>Обмотка 1, Фаза В Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . W1ф.С Откл	<i>Обмотка 1, Фаза С Сигнал: Отключение</i>
ТДС . W1ф.С Тревл_	<i>Обмотка 1, Фаза С Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . W1ф.С Пауза Авар	<i>Обмотка 1, Фаза С Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . W1ф.С Неверн	<i>Обмотка 1, Фаза С Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . W2ф.А Откл	<i>Обмотка 2, Фаза А Сигнал: Отключение</i>
ТДС . W2ф.А Тревл_	<i>Обмотка 2, Фаза А Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . W2ф.А Пауза Авар	<i>Обмотка 2, Фаза А Аварийный сигнал паузы</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ТДС . W2ф.А Неверн	Обмотка 2, Фаза А Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . W2ф.В Откл	Обмотка 2, Фаза В Сигнал: Отключение
ТДС . W2ф.В Трев_	Обмотка 2, Фаза В Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . W2ф.В Пауза Авар	Обмотка 2, Фаза В Аварийный сигнал паузы
ТДС . W2ф.В Неверн	Обмотка 2, Фаза В Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . W2ф.С Откл	Обмотка 2, Фаза С Сигнал: Отключение
ТДС . W2ф.С Трев_	Обмотка 2, Фаза С Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . W2ф.С Пауза Авар	Обмотка 2, Фаза С Аварийный сигнал паузы
ТДС . W2ф.С Неверн	Обмотка 2, Фаза С Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . Окр 1 Откл	Окр. ср. 1 Сигнал: Отключение
ТДС . Окр 1 Трев_	Окр. ср. 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . Окр 1 Пауза Авар	Окр. ср. 1 Аварийный сигнал паузы
ТДС . Окр 1 Неверн	Окр. ср. 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . Окр 2 Откл	Окр. ср. 2 Сигнал: Отключение
ТДС . Окр 2 Трев_	Окр. ср. 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . Окр 2 Пауза Авар	Окр. ср. 2 Аварийный сигнал паузы
ТДС . Окр 2 Неверн	Окр. ср. 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . Всп 1 Откл	Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Отключение
ТДС . Всп 1 Трев_	Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . Всп 1 Пауза Авар	Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал паузы
ТДС . Всп 1 Неверн	Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . Всп 2 Откл	Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Отключение

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ТДС . Всп 2 Трев_	<i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Всп 2 Пауза Авар	<i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . Всп 2 Неверн	<i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Всп 3 Откл	<i>Вспомогательное оборудование 3 Сигнал: Отключение</i>
ТДС . Всп 3 Трев_	<i>Вспомогательное оборудование 3 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Всп 3 Пауза Авар	<i>Вспомогательное оборудование 3 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . Всп 3 Неверн	<i>Вспомогательное оборудование 4 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Всп4 Откл	<i>Вспомогательное оборудование 4 Сигнал: Отключение</i>
ТДС . Всп4 Трев_	<i>Вспомогательное оборудование 4 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Всп4 Пауза Авар	<i>Вспомогательное оборудование 4 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . Всп4 Неверн	<i>Вспомогательное оборудование 4 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл ДП W1 Группа	<i>Отключить все обмотки группы W1</i>
ТДС . Опов ДП W1 Группа	<i>Подать сигнал тревоги для всех обмоток группы W1</i>
ТДС . Зад. опов ДПW1Грп	<i>Аварийный сигнал паузы для группы W1</i>
ТДС . Обмтк W1 Группа Неверн	<i>Обмотка W1 Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл ДП W2 Группа	<i>Отключить все обмотки группы W2</i>
ТДС . Опов ДП W2 Группа	<i>Подать сигнал тревоги для всех обмоток группы W2</i>
ТДС . Зад. опов ДПW2Грп	<i>Аварийный сигнал паузы для группы W2</i>
ТДС . Обмтк W2 Группа Неверн	<i>Обмотка W2 Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ТДС . Откл окр Группа	<i>Отключить все обмотки группы Окр. ср.</i>
ТДС . Опов окр Группа	<i>Подать сигнал тревоги для всех обмоток группы Окр. ср.</i>
ТДС . Зад. опов окрГрп	<i>Подать аварийный сигнал паузы группы Окр. ср.</i>
ТДС . Окр Группа Неверн	<i>Окр. ср. Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл все люб грп	<i>Отключение: все элементы любой группы</i>
ТДС . Авар все люб грп	<i>Аварийный сигнал: все элементы любой группы</i>
ТДС . Пауза все люб грп	<i>Пауза: все элементы любой группы</i>
ТДС . Группа Откл 1	<i>Группа отключения 1:</i>
ТДС . Группа Откл 2	<i>Группа отключения 2:</i>
ТДС . Пауза трев	<i>Срок действия аварийного сигнала истек</i>
ТДС . Вспмг. гр. отк.	<i>Вспомогательная группа отключения</i>
ТДС . Ав. сиг. вспомг. гр.	<i>Аварийный сигнал вспомогательной группы</i>
ТДС . Вр. ав. сиг. вспмг. гр.	<i>Истечение времени аварийного сигнала вспомогательной группы</i>
ТДС . Нев. вспомг. гр.	<i>Неверная вспомогательная группа</i>
ТДС . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ТДС . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ТДС . ВнБлк КомОткл- Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
УРОВ[1] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
УРОВ[1] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
УРОВ[1] . Ожидание триггера	<i>Ожидание триггера</i>
УРОВ[1] . раб_	<i>Сигнал: Модуль УРОВ запущен</i>
УРОВ[1] . Трев_	<i>Сигнал: Отказ выключателя</i>
УРОВ[1] . Блокировка	<i>Сигнал: Блокировка</i>
УРОВ[1] . Квит блок	<i>Сигнал: Квитирование блокировки</i>
УРОВ[1] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
УРОВ[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
УРОВ[1] . Триггер1-Вх	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
УРОВ[1] . Триггер2-Вх	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
УРОВ[1] . Триггер3-Вх	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
УРОВ[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
УРОВ[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
УРОВ[2] . Ожидание триггера	<i>Ожидание триггера</i>
УРОВ[2] . раб_	<i>Сигнал: Модуль УРОВ запущен</i>
УРОВ[2] . Тревл_	<i>Сигнал: Отказ выключателя</i>
УРОВ[2] . Блокировка	<i>Сигнал: Блокировка</i>
УРОВ[2] . Квит блок	<i>Сигнал: Квитирование блокировки</i>
УРОВ[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
УРОВ[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
УРОВ[2] . Триггер1-Вх	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
УРОВ[2] . Триггер2-Вх	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
УРОВ[2] . Триггер3-Вх	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
КЦУ[1] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
КЦУ[1] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КЦУ[1] . Тревл_	<i>Сигнал: Тревога контроля цепей отключения</i>
КЦУ[1] . Невозможно	<i>Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.</i>
КЦУ[1] . Всп Вкл-Вх	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
КЦУ[1] . Всп Выкл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
КЦУ[1] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КЦУ[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КЦУ[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
КЦУ[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КЦУ[2] . Тревл_	<i>Сигнал: Тревога контроля цепей отключения</i>
КЦУ[2] . Невозможно	<i>Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КЦУ[2] . Всп Вкл-Вх	Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)
КЦУ[2] . Всп Выкл-Вх	Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)
КЦУ[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КЦУ[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
КТТ[1] . акт_	Сигнал: Активный
КТТ[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
КТТ[1] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения
КТТ[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КТТ[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
КТТ[2] . акт_	Сигнал: Активный
КТТ[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
КТТ[2] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения
КТТ[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КТТ[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Систем. аварии. сигналы . акт_	Сигнал: Активный
Систем. аварии. сигналы . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
Систем. аварии. сигналы . Ав сигн ср знач тока (нагр)	Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение нагрузки по току
Систем. аварии. сигналы . Трев I КНИ	Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений
Систем. аварии. сигналы . Откл по ср знач тока (нагр)	Сигнал: Отключение: превышено среднее значение нагрузки по току
Систем. аварии. сигналы . Откл I КНИ	Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений
Систем. аварии. сигналы . ВнБлк-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
РелВых Раз X2 . РелВых 1	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . РелВых 2	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . РелВых 3	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . РелВых 4	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . РелВых 5	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . РелВых 6	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . НЕЙТР_!	Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ , что все реле будут включены после проведения техобслуживания.
РелВых Раз X2 . Выходы Прин	Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.
РелВых Раз X5 . РелВых 1	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X5 . РелВых 2	Сигнал: Релейный выход

1..n_ Спис_ назн_	Описание
РелВых Раз X5 . РелВых 3	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X5 . РелВых 4	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X5 . РелВых 5	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X5 . РелВых 6	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X5 . НЕЙТР_!	Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ , что все реле будут включены после проведения техобслуживания.
РелВых Раз X5 . Выходы Прин	Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.
Зап соб . Сбр_ всех запис_	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)
Авар_ Осц_ . запись	Сигнал: Запись
Авар_ Осц_ . Пам_ переп_	Сигнал: Память переполнена
Авар_ Осц_ . Сброс ошиб_	Сигнал: Сброс ошибок из памяти
Авар_ Осц_ . Сбр_ всех запис_	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)
Авар_ Осц_ . Сбр_ зап	Сигнал: Удалить запись
Авар_ Осц_ . Руч_ пуск	Сигнал: Ручной пуск
Авар_ Осц_ . Пуск1-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск2-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск3-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск4-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск5-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск6-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск7-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск8-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар.осцил_ . Сбр_ зап	Сигнал: Удалить запись

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Рег трд . Сброс всех записей	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>
СД . Системная ошибка	<i>Сигнал: Сбой устройства</i>
СД . Контакт самоконтроля	<i>Сигнал: Контакт самоконтроля</i>
СД . Новая ошибка	<i>Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке.</i>
СД . Новое предупреждение	<i>Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением.</i>
Системный журнал . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
Сис . Smart View через USB	<i>Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс USB.</i>
Сис . Smart View через Eth	<i>Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс Ethernet.</i>
Scada . SCADA подключена	<i>К устройству подключена как минимум одна система SCADA.</i>
Scada . SCADA не подключена	<i>К устройству не подключены системы SCADA.</i>
DNP3 . занято	<i>Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</i>
DNP3 . готово	<i>Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</i>
DNP3 . активно	<i>Обмен данными с главным устройством (SCADA) в активном состоянии.</i> <i>Обратите внимание, что для TCP/UDP это состояние будет постоянно иметь значение «Низкий», пока для параметра «Подтвердить DataLink» не будет установлено значение «Всегда».</i>
DNP3 . Двоич. выход0	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход1	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход2	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход3	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход4	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход5	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
DNP3 . Двоич. вход54-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. вход55-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. вход56-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. вход57-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. вход58-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. вход59-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. вход60-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. вход61-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. вход62-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. вход63-I	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>
Modbus . Передача RTU	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
Modbus . Передача TCP	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
Modbus . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Modbus . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 15	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 16	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.5-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.6-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.7-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.8-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.9-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.10-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.11-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.12-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.13-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.14-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.15-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.16-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.17-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.18-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Modbus . Настр. двоичн. вх.19-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.20-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.21-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.22-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.23-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.24-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.25-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.26-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.27-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.28-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.29-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.30-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.31-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.32-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
IEC 61850 . Клиент MMS подключен	<i>К устройству подключен как минимум один клиент MMS</i>
IEC 61850 . Все подпис_ GOOSE акт_	<i>Все подписчики GOOSE в устройстве работают</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . SPCSO1	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO2	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO3	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO4	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO5	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO6	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO7	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO8	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO9	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO10	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO11	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO12	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO13	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO14	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO15	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO16	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . SPCSO17	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO18	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO19	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO20	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO21	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO22	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO23	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO24	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO25	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO26	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO27	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO28	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO29	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO30	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO31	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO32	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC103 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC103 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . Передача	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
IEC103 . Ош_: Потеря события	<i>Ошибка: потеря события</i>
IEC103 . Режим тестирования включен	<i>Сигнал: связь IEC103 переключена в режим тестирования.</i>
IEC103 . Режим блокировки включен	<i>Сигнал: активирована блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>
IEC103 . Внеш. акт_ режима тест_-Вх	<i>Входное состояние модуля: режим тестирования связи IEC103.</i>
IEC103 . Внеш. акт_ режима блок_-Вх	<i>Входное состояние модуля: включение блокировки передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>
IEC104 . занято	<i>Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</i>
IEC104 . готово	<i>Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</i>
IEC104 . Передача	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
IEC104 . Ош_: Потеря события	<i>Ошибка: потеря события</i>
IEC104 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC104 . SCD Ком 15	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 16	Команда SCADA
Profibus . Данн ОК	Данные в поле ввода подтверждены (ДА=1)
Profibus . ОшПодМодуля	Назначаемый сигнал, сбой подмодуля, сбой связи.
Profibus . Соед_ акт_	Соединение активно
Profibus . SCD Ком 1	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 2	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 3	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 4	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 5	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 6	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 7	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 8	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 9	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 10	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 11	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 12	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 13	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 14	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 16	Команда SCADA
IRIG-B . IRIG-B активен	Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным.
IRIG-B . Инв_ сиг_ высо/низ ур_	Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно.
IRIG-B . Упр_ сигнал1	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал2	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IRIG-B . Упр_ сигнал15	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал16	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал17	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал18	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
SNTP . SNTP активен	<i>Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным.</i>
Синх. вр. . синхронизировано	<i>Часы синхронизированы.</i>
Статистика . КвиФн все	<i>Сигнал: Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)</i>
Статистика . КвитФн I Нагр	<i>Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)</i>
Статистика . КвиФн макс	<i>Сигнал: Квитирование всех максимальных значений</i>
Статистика . КвиФн мин	<i>Сигнал: Квитирование всех минимальных значений</i>
Статистика . ПускФн 2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Запуск статистики 2</i>
Логика . ЛУ1.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ1.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ1.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ1.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ1.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ1.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ2.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ3.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ3.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ3.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ3.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ3.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ3.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ3.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ3.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ3.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ4.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ4.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ4.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ4.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ4.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ4.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ5.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ5.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ5.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ5.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ5.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ5.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ5.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ6.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ6.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ6.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ6.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ6.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ6.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ6.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ7.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ7.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ7.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ7.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ7.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ8.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ8.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ8.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ8.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ8.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ9.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ9.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ9.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ9.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ10.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ10.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ10.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ10.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ10.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ10.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ10.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ10.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ10.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ11.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ11.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ11.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ11.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ11.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ11.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ12.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ12.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ12.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ12.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ12.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ13.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ13.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ13.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ13.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ13.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ13.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ14.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ14.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ14.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ14.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ14.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ15.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ15.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ15.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ15.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ15.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ16.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ16.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ16.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ16.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ17.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ17.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ17.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ17.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ17.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ17.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ17.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ17.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ17.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ18.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ18.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ18.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ18.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ18.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ18.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ19.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ19.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ19.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ19.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ19.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ19.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ20.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ20.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ20.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ20.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ20.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ20.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ21.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ21.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ21.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ21.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ21.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ22.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ22.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ22.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ22.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ22.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ23.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ23.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ23.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ23.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ24.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ24.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ24.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ24.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ24.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ24.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ24.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ24.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ24.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ25.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ25.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ25.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ25.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ25.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ25.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ26.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ26.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ26.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ26.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ26.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ26.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ27.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ27.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ27.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ27.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ27.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ27.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ28.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ28.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ28.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ28.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ28.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ29.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ29.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ29.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ29.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ29.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ30.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ30.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ30.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ30.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ30.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ31.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ31.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ31.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ31.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ31.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ31.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ31.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ31.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ31.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ32.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ32.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ32.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ32.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ32.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ32.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ32.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ33.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ33.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ33.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ33.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ33.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ33.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ34.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ34.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ34.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ34.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ34.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ34.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ35.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ35.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ35.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ35.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ35.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ36.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ36.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ36.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ36.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ36.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ37.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ37.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ37.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ37.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ38.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ38.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ38.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ38.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ39.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ39.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ39.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ39.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ39.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ39.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ40.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ40.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ40.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ40.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ40.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ41.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ41.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ41.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ41.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ41.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ41.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ42.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ42.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ42.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ42.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ42.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ43.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ43.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ43.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ43.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ43.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ44.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ44.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ44.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ44.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ45.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ45.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ45.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ45.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ46.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ46.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ46.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ46.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ46.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ46.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ46.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ47.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ47.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ47.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ47.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ47.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ48.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ48.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ48.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ48.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ48.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ48.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ49.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ49.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ49.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ49.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ49.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ50.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ50.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ50.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ50.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ50.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ51.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ51.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ51.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ51.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ52.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ52.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ52.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ52.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ53.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ53.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ53.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ53.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ53.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ53.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ53.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ54.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ54.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ54.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ54.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ54.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ55.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ55.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ55.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ55.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ55.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ55.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ56.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ56.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ56.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ56.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ56.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ57.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ57.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ57.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ57.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ57.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ58.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ58.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ58.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ58.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ59.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ59.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ59.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ59.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ60.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ60.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ60.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ60.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ60.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ60.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ60.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ61.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ61.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ61.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ61.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ61.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ62.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ62.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ62.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ62.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ62.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ62.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ63.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ63.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ63.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ63.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ63.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ64.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ64.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ64.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ64.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ64.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ65.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ65.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ65.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ65.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ66.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ66.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ66.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ66.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ67.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ67.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ67.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ67.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ67.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ67.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ67.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ68.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ68.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ68.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ68.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ68.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ68.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ69.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ69.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ69.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ69.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ69.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ69.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ70.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ70.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ70.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ70.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ70.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ71.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ71.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ71.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ71.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ71.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ72.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ72.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ72.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ72.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ73.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ73.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ73.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ73.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ73.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ73.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ73.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ73.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ73.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ74.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ74.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ74.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ74.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ74.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ74.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ75.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ75.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ75.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ75.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ75.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ76.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ76.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ76.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ76.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ76.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ76.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ77.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ77.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ77.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ77.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ77.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ78.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ78.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ78.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ78.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>







1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ78.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ79.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ79.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ79.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ79.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ80.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ80.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ80.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ80.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Ген синусоиды . Ручной пуск	<i>Моделирование сбоя запущено вручную.</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Ген синусоиды . Ручной останов	<i>Моделирование сбоя остановлено вручную.</i>
Ген синусоиды . работа	<i>Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения</i>
Ген синусоиды . Запущено	<i>Моделирование сбоя запущено</i>
Ген синусоиды . Остановлено	<i>Моделирование сбоя остановлено</i>
Ген синусоиды . Моделир внеш пуска-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>
Ген синусоиды . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
Ген синусоиды . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
Ген синусоиды . Принуд закл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>
Сис . НП 1	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1</i>
Сис . НП 2	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2</i>
Сис . НП 3	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3</i>
Сис . НП 4	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4</i>
Сис . Ручной ПНП	<i>Сигнал: Ручное переключение наборов параметров</i>
Сис . ПНП через Scada	<i>Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).</i>
Сис . ПУП через ФункВх	<i>Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода</i>
Сис . изменен мин 1 парам	<i>Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр</i>
Сис . Обход блок парам	<i>Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров</i>
Сис . Подт СД	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов</i>
Сис . Подт РелВых	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов</i>
Сис . Подт Скд	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA</i>
Сис . Сбрс КомОткл	<i>Сигнал: Сброс команды отключения</i>
Сис . Подт СД-ИЧМ	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через ИЧМ</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Сис . Подт РелВых-ИЧМ	Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через ИЧМ
Сис . Подт Сكد-ИЧМ	Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через ИЧМ
Сис . Сбрс КомОткл-ИЧМ	Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через ИЧМ
Сис . Подт СД-SCADA	Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через SCADA
Сис . Подт РелВых-SCADA	Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через SCADA
Сис . Сбрс_сч_-SCADA	Сигнал: Сброс всех счетчиков, запуск через SCADA
Сис . Подт Сكد-SCADA	Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через SCADA
Сис . Сбрс КомОткл-SCADA	Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через SCADA
Сис . Кви опер Сч	Сигнал:: Кви опер Сч
Сис . Кви трев Сч	Сигнал:: Кви трев Сч
Сис . Квит КомОткСч	Сигнал:: Квит КомОткСч
Сис . Кви итг Сч	Сигнал:: Кви итг Сч
Сис . Подт СД-Вх	Состояние входного модуля: Подтверждение светодиодных индикаторов через цифровой вход
Сис . Подт РелВых-Вх	Состояние входного модуля: Подтверждение релейных выходов
Сис . Подт Сكد-Вх	Состояние входа модуля: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA.
Сис . НП1-Вх	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . НП2-Вх	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . НП3-Вх	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . НП4-Вх	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . Блок. настройки-Вх	Состояние входного модуля: До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.
Сис . Internal test state	Auxiliary state for testing purposes.

1...n, режимы работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  РелВых Раз X5 . Режим работы
-  РелВых Раз X5 . Режим работы
-  РелВых Раз X5 . Режим работы
-  РелВых Раз X5 . Режим работы
-  РелВых Раз X5 . Режим работы
-  РелВых Раз X5 . Режим работы

1...n, режимы работы	Описание
Нормально разомкнутый (NO)	<i>Принцип работы реле основан на нормально открытых контактах.</i>
Нормально замкнутый (NC)	<i>Принцип работы реле основан на нормально замкнутых контактах.</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  ИНД группа А . Замкн_
-  ИНД группа А . Замкн_
-  ИНД группа А . Замкн_
-  ИНД группа А . Замкн_
-  ИНД группа А . Замкн_
-  ИНД группа А . Замкн_
- [...]

Реж_	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>
акт.,подтв.по аварийн.сиг.	<i>Замыкание светодиодных индикаторов активно, но будет подтверждено (сброшено) автоматически(функцией защиты) при поступлении нового аварийного сигнала.</i>

Акт цвет диода

Активный цвет СД

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  ИНД группа А . Акт цвет диода
-  ИНД группа А . Неакт цвет диода
-  ИНД группа А . Акт цвет диода
-  ИНД группа А . Неакт цвет диода
-  ИНД группа А . Акт цвет диода
-  ИНД группа А . Неакт цвет диода
- [...]]

Акт цвет диода	Описание
зел_	<i>Зеленый</i>
красн_	<i>Красный</i>
красн_ миг_	<i>Красный, мигающий</i>
зел_ миг_	<i>Зеленый, мигающий</i>
«-»	<i>Нет присвоения</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
- [...]]

Реж_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный
акт.,подтв.по аварийн.сиг.	Замыкание светодиодных индикаторов активно, но будет подтверждено (сброшено) автоматически(функцией защиты) при поступлении нового аварийного сигнала.

Акт цвет диода

Активный цвет СД

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ИНД группа В . Акт цвет диода](#)
- [↪ ИНД группа В . Неакт цвет диода](#)
- [↪ ИНД группа В . Акт цвет диода](#)
- [↪ ИНД группа В . Неакт цвет диода](#)
- [↪ ИНД группа В . Акт цвет диода](#)
- [↪ ИНД группа В . Неакт цвет диода](#)
- [...]

Акт цвет диода	Описание
зел_	Зеленый
красн_	Красный
красн_ миг_	Красный, мигающий
зел_ миг_	Зеленый, мигающий
«-»	Нет присвоения

Пдт. клавишей С

Выбор подтверждаемых элементов, сброс которых можно выполнять нажатием клавиши С.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Сис . Пдт. клавишей С](#)

Пдт. клавишей С	Описание
Ничего	<i>Нет элементов, которые можно сбросить просто длительным нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). Именно поэтому клавиша "С" сработает только как клавиша быстрого доступа к меню подтверждения, в котором пользователю потребуется выбрать элементы для сброса.</i>
Пдт. СДИ без пароля	<i>Подтверждение (сброс) всех индикаторов (СДИ) выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). При этом пароль не вводится. На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i>
Пдт. СДИ	<i>Сброс всех индикаторов (СДИ) выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i>
Пдт. СДИ и реле	<i>Сброс всех индикаторов (СДИ) и всех подтверждаемых бинарных выходных реле выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i>
Пдт. все	<p><i>Сброс всех подтверждаемых элементов выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Все индикаторы и - все бинарные выходные реле и - все сигналы замкнутого состояния SCADA и - команда отключения. <p><i>На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, то есть все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i></p>

Длит-ть

Время записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  [Статистика . Пуск I-нагр по_](#)

Длит-ть	Описание
Длит-ть	<i>Время записи</i>
ПускФнк	<i>Функция пуска</i>

Длит-ть

Время записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Статистика . Длит I-нагр](#)

Длит-ть	Описание
2 с	<i>с</i>
5 с	<i>с</i>
10 с	<i>с</i>
15 с	<i>Секунды</i>
30 с	<i>Секунды</i>
1 мин	<i>Минута</i>
5 мин	<i>Минута</i>
10 мин	<i>Минута</i>
15 мин	<i>Минута</i>
30 мин	<i>Минута</i>
1 h	<i>Часы</i>
2 h	<i>Часы</i>
6 h	<i>Часы</i>
12 h	<i>Часы</i>
1 d	<i>Дни</i>
2 d	<i>Дни</i>
5 d	<i>Дни</i>
7 d	<i>Дни</i>
10 d	<i>Дни</i>
30 d	<i>Дни</i>

Конфигурация интервала

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Статистика . Интервал I-нагр](#)

Конфигурация интервала	Описание
скольз	<i>Скользущая средняя: В скользящее среднее постоянно добавляется новое значение, при этом самое старое значение удаляется.</i>
фикс	<i>Среднее значение рассчитывается для фиксированного интервала.</i>

Selection

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИЧМ . Язык меню

Selection	Описание
Англ_яз_	<i>Английский язык</i>
Нем_яз_	<i>Немецкий язык</i>
Русский	<i>Русский</i>
Польский	<i>Польский</i>
Французский	<i>Французский</i>
Португальский	<i>Португальский</i>
Испанский	<i>Испанский</i>
Румынский	<i>Румынский</i>

Режим записи

Режим регистратора (задайте поведение регистратора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Авар.осцил_ . Режим записи

Режим записи	Описание
Авар. сигналы и отключения	<i>Запись начинается при поступлении аварийного сигнала или отключении.</i>
Только отключения	<i>Запись начинается только при отключении.</i>

Разреш

Разрешение (частота регистрации)







На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Рег трд . Разреш

Разреш	Описание
60 min	Доб сл зап_ 60 min
30 min	Доб сл зап_ 30 min
15 min	Доб сл зап_ 15 min
10 min	Доб сл зап_ 10 min
5 min	Доб сл зап_ 5 min

1..n, список записей тренда

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Аналоговое значение 0
-  Modbus . Отображ. изм. знач. 1
-  Рег трд . Тренд1
-  Рег трд . Тренд2
-  Рег трд . Тренд3
-  Рег трд . Тренд4
- [...]

1..n, список записей тренда	Описание
«-»	Нет присвоения
ТТ W1 . Иф.А	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ W1 . Иф.В	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ W1 . Иф.С	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ W1 . ЗIo изм	Измеренное значение (измеренное): ЗIo (первичный)
ТТ W1 . ЗIo расч	Рассчитанное значение: ЗIo (первичный)
ТТ W1 . Иф.А СКЗ	Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)

1..n, список записей тренда	Описание
ТТ W1 . Iф.В СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Iф.С СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ W1 . 3Io изм СКЗ	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (СКЗ)</i>
ТТ W1 . 3Io расч СКЗ	<i>Рассчитанное значение: 3Io (СКЗ)</i>
ТТ W1 . IO	<i>Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)</i>
ТТ W1 . I1	<i>Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)</i>
ТТ W1 . I2	<i>Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)</i>
ТТ W1 . %(I2/I1)	<i>Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>
ТТ W1 . Iф.А ср_ СКЗ	<i>Среднее значение Iф.А (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Iф.В ср_ СКЗ	<i>Среднее значение Iф.В (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Iф.С ср_ СКЗ	<i>Среднее значение Iф.С (СКЗ)</i>
ТТ W1 . Iф.А КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>
ТТ W1 . Iф.В КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>
ТТ W1 . Iф.С КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>
ТТ W2 . Iф.А	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ W2 . Iф.В	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ W2 . Iф.С	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ W2 . 3Io изм	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (первичный)</i>
ТТ W2 . 3Io расч	<i>Рассчитанное значение: 3Io (первичный)</i>
ТТ W2 . Iф.А СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Iф.В СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Iф.С СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ W2 . 3Io изм СКЗ	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (СКЗ)</i>
ТТ W2 . 3Io расч СКЗ	<i>Рассчитанное значение: 3Io (СКЗ)</i>
ТТ W2 . IO	<i>Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)</i>
ТТ W2 . I1	<i>Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)</i>
ТТ W2 . I2	<i>Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)</i>
ТТ W2 . %(I2/I1)	<i>Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>

1..n, список записей тренда	Описание
ТТ W2 . Iф.А ср_ СКЗ	<i>Среднее значение Iф.А (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Iф.В ср_ СКЗ	<i>Среднее значение Iф.В (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Iф.С ср_ СКЗ	<i>Среднее значение Iф.С (СКЗ)</i>
ТТ W2 . Iф.А КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>
ТТ W2 . Iф.В КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>
ТТ W2 . Iф.С КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>
ТепМод . Исп теплов_ емк_	<i>Измеренное значение: Используемая тепловая емкость</i>
УТДС . W1 ф.А	<i>Измеренное значение: Температура обмотки</i>
УТДС . W1 ф.А макс	<i>Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение</i>
УТДС . W1 ф.В	<i>Измеренное значение: Температура обмотки</i>
УТДС . W1 ф.В макс	<i>Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение</i>
УТДС . W1 ф.С	<i>Измеренное значение: Температура обмотки</i>
УТДС . W1 ф.С макс	<i>Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение</i>
УТДС . W2 ф.А	<i>Измеренное значение: Температура обмотки</i>
УТДС . W2 ф.А макс	<i>Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение</i>
УТДС . W2 ф.В	<i>Измеренное значение: Температура обмотки</i>
УТДС . W2 ф.В макс	<i>Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение</i>
УТДС . W2 ф.С	<i>Измеренное значение: Температура обмотки</i>
УТДС . W2 ф.С макс	<i>Измеренное значение: Температура обмотки Максимальное значение</i>
УТДС . Окр1	<i>Измеренное значение: Температура окружающей среды</i>
УТДС . Окр1 макс	<i>Измеренное значение: Температура окружающей среды Максимальное значение</i>
УТДС . Окр2	<i>Измеренное значение: Температура окружающей среды</i>
УТДС . Окр2 макс	<i>Измеренное значение: Температура окружающей среды Максимальное значение</i>
УТДС . Всп1	<i>Измеренное значение: Вспомогательная температура</i>
УТДС . Всп1 макс	<i>Измеренное значение: Вспомогательная температура Максимальное значение</i>
УТДС . Всп2	<i>Измеренное значение: Вспомогательная температура</i>

1..n, список записей тренда	Описание
УТДС . Всп2 макс	<i>Измеренное значение: Вспомогательная температура Максимальное значение</i>
УТДС . Всп3	<i>Измеренное значение: Вспомогательная температура</i>
УТДС . Всп3 макс	<i>Измеренное значение: Вспомогательная температура Максимальное значение</i>
УТДС . Доп4	<i>Измеренное значение: Вспомогательная температура</i>
УТДС . Доп4 макс	<i>Измеренное значение: Вспомогательная температура Максимальное значение</i>
УТДС . ТДС Макс	<i>Максимальная температура всех каналов.</i>
ТДС . МаксТемДП W1	<i>Максимальная температура на стороне обмотки W1</i>
ТДС . МаксТемДП W2	<i>Максимальная температура на стороне обмотки W2</i>
ТДС . МаксТемОкр	<i>Максимальная температура окружающей среды</i>
ТДС . Макс. вспмг. темп.	<i>Фактическое значение самой высокой вспомогательной температуры.</i>

1..n, список переключателей

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC 61850 . Функция](#)

1..n, список переключателей	Описание
неакт_	<i>неакт_</i>
акт_	<i>Активный</i>

Скор_пер_дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ DNP3 . Скорость передачи данных в бодах](#)

Скор_ пер_ дан_	Описание
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>
115200	<i>115200</i>

Бит_ фр_

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ DNP3 . Разметка фрейма](#)

Бит_ фр_	Описание
8E1	<i>8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит</i>
8O1	<i>8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит</i>
8N1	<i>8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит</i>
8N2	<i>8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита</i>

Оптич Исх Коорд

Оптическая исходная координата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ DNP3 . Оптич Исх Коорд](#)

Оптич Исх Коорд	Описание
Осв_ выкл	<i>Освещение выкл.</i>
Осв_ вкл	<i>Освещение вкл.</i>

Варианты запуска передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Подтв. канала данных

Варианты запуска передачи данных	Описание
Никогда	<i>Рекомендуется выбрать вариант "Никогда"</i>
Всегда	<i>Если эта переменная имеет значение "Всегда", то каналному уровню нужно установить соединение, прежде чем отправлять какие-либо кадры.</i>
При_больших	<i>Если выбрано значение "При_больших", то нужно установить соединение, прежде чем отправлять первый кадр сообщения из нескольких частей</i>

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Подтв. прикл.

<u>_AL_ResponseType_k</u>	Описание
Никогда	<i>Никогда</i>
Всегда	<i>Всегда</i>
Событие	<i>Событие</i>

1..n_Спис_назн_

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Двоичный вход 0

<u>1..n_Спис_назн_</u>	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
КУ[1] . Поз	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>

1..n_Спис_назн_	Описание
КУ[2] . Поз	Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)

1..n_Спис_назн_

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ DNP3 . Двоич. счетчик 0](#)

1..n_Спис_назн_	Описание
«-»	Нет присвоения
Защ . Число сбоев	Номер неисправности
Защ . Число сбоев сети	Число сбоев сети: счетчик всех сбоев (т. е. общих сбоев «АварСигЗащ») за исключением сбоев во время рабочего цикла модуля АПВ (сигнал «АПВ работает»). (Примечание. Счетчик «Число сбоев» учитывает каждый новый сбой независимо от рабочих циклов АПВ. Это означает, что для защитных устройств, не оснащенных модулем АПВ, значения этих двух счетчиков одинаковы.)
КУ[1] . СчКомОткл	Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.
КУ[2] . СчКомОткл	Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.
Сис . Сч_вр_работы	Счетчик времени работы защитного устройства

Коэффициент масштабирования

Множитель, используемый для преобразования значений с плавающей запятой в целые числа.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ DNP3 . Коэффициент масштабирования 0](#)

Коэффициент масштабирования	Описание
0.001	0.001
0.01	0.01
0.1	0.1

Коэффициент масштабирования	Описание
1	1
10	10
100	100
1000	1000
10000	10000
100000	100000
1000000	1000000

Оптич Исх Коорд

Оптическая исходная координата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Modbus . Оптич Исх Коорд](#)

Оптич Исх Коорд	Описание
Осв_ выкл	Освещение выкл.
Осв_ вкл	Освещение вкл.

Выбор порта

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Modbus . Конф_ порта TCP](#)

Выбор порта	Описание
По ум_	Порт по умолчанию
Частный	Закрытый порт

Скор_ пер_ дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Modbus . Скор_пер_дан_](#)

Скор_пер_дан_	Описание
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Бит_ фр_

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Modbus . Физич_настройки](#)

Бит_ фр_	Описание
8E1	8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит
8O1	8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит
8N1	8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит
8N2	8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Modbus . Тип сопоставления SCADA](#)

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию

Тип сопоставления SCADA	Описание
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Modbus . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
ОК	Конфигурация SCADA активна.
Конфиг. недост.	Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
Ошибка	Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

Скор_пер_дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC103 . Скор_пер_дан_

Скор_пер_дан_	Описание
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600

Бит_ фр_

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Физич_ настройки](#)

Бит_ фр_	Описание
8E1	<i>8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит</i>
8O1	<i>8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит</i>
8N1	<i>8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит</i>
8N2	<i>8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита</i>

Часовой пояс

Определение временных отметок в сообщениях IEC103: по UTC или местному времени (параметр «местное время» всегда включает настройки перехода на летнее время).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Часовой пояс](#)

Часовой пояс	Описание
UTC	<i>UTC</i>
Местное время	<i>Местное время, выставляемое в соответствии с заданным в параметрах устройства часовым поясом (включает настройки перехода на летнее время).</i>

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Тип сопоставления SCADA](#)

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Сост. конфиг.](#)

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
ОК	Конфигурация SCADA активна.
Конфиг. недост.	Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
Ошибка	Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

Выбор порта

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Конф_ порта TCP](#)

Выбор порта	Описание
По ум_	Порт по умолчанию
Частный	Закрытый порт

Часовой пояс

Определение временных отметок в переданных телеграммах связи: по UTC или местному времени (параметр "местное время" всегда включает фактические настройки перехода на летнее время).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Часовой пояс](#)

Часовой пояс	Описание
UTC	UTC
Местное время	Местное время, выставляемое в соответствии с заданным в параметрах устройства часовым поясом (включает настройки перехода на летнее время).

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Тип сопоставления SCADA](#)

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Сост. конфиг.](#)

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
ОК	Конфигурация SCADA активна.
Конфиг. недост.	Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
Ошибка	Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Profibus . Тип сопоставления SCADA](#)

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

Час_ пояса

Часовые пояса

На список выбора ссылаются следующие параметры:



- [↪ Синх. вр. . Час_ пояса](#)

Час_ пояса	Описание
UTC+14 Kiritimati	UTC+14 Kiritimati
UTC+13 Rawaki	UTC+13 Rawaki
UTC+12.75 Chatham Island	UTC+12.75 Chatham Island
UTC+12 Wellington	UTC+12 Wellington
UTC+11.5 Kingston	UTC+11.5 Kingston
UTC+11 Port Vila	UTC+11 Port Vila
UTC+10.5 Lord Howe Island	UTC+10.5 Lord Howe Island
UTC+10 Sydney	UTC+10 Sydney
UTC+9.5 Adelaide	UTC+9.5 Adelaide
UTC+9 Tokyo	UTC+9 Tokyo
UTC+8 Hong Kong	UTC+8 Hong Kong
UTC+7 Bangkok	UTC+7 Bangkok
UTC+6.5 Rangoon	UTC+6.5 Rangoon
UTC+6 Colombo	UTC+6 Colombo

Час_ пояса	Описание
UTC+5.75 Kathmandu	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
UTC+5.5 New Delhi	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
UTC+5 Islamabad	<i>UTC+5 Islamabad</i>
UTC+4.5 Kabul	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
UTC+4 Abu Dhabi	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
UTC+3.5 Tehran	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
UTC+3 Moscow	<i>UTC+3 Moscow</i>
UTC+2 Athens	<i>UTC+2 Athens</i>
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Мес изм часов



На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Синх. вр. . Лет вр м
-  Синх. вр. . Зим вр м

Мес изм часов	Описание
Январь	<i>Январь</i>
Февраль	<i>Февраль</i>
Март	<i>Март</i>
Апрель	<i>Апрель</i>
Май	<i>Май</i>
Июнь	<i>Июнь</i>
Июль	<i>Июль</i>
Август	<i>Август</i>
Сентябрь	<i>Сентябрь</i>
Октябрь	<i>Октябрь</i>
Ноябрь	<i>Ноябрь</i>
Декабрь	<i>Декабрь</i>

Дата

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  Синх. вр. . Лет вр д
-  Синх. вр. . Зим вр д

Дата	Описание
Воскресенье	<i>Воскресенье</i>
Понедельник	<i>Понедельник</i>
Вторник	<i>Вторник</i>
Среда	<i>Среда</i>
Четверг	<i>Четверг</i>
Пятница	<i>Пятница</i>
Суббота	<i>Суббота</i>
Общий день	<i>Общий день: Примеры: первый день месяца, последний день месяца</i>

День изм часов

День перехода на летнее/зимнее время

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Синх. вр. . Лет вр н
-  Синх. вр. . Зим вр н

День изм часов	Описание
1-й	Первая неделя месяца
2-й	Вторая неделя месяца
3-й	Третья неделя месяца
4-й	Четвертая неделя месяца
5-й	Пятая неделя месяца

Используемый протокол

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Синх. вр. . Синх. вр.

Используемый протокол	Описание
«-»	-
IRIG-B . IRIG-B	Модуль IRIG-B
SNTP . SNTP	SNTP-модуль
Modbus . Modbus	Протокол Modbus
IEC103 . IEC 60870-5-103	Протокол IEC 60870-5-103
IEC104 . IEC104	Связь IEC 60870-5-104
DNP3 . DNP3	Протокол распределенной сети

IRIG-B00X

Определение типа: IRIG-B00X. Типы IRIG-B отличаются в зависимости от «Кодировок» (год выпуска, функции управления, чисто двоичные секунды).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [IRIG-B . IRIG-B00X](#)

IRIG-B00X	Описание
IRIGB-000	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
IRIGB-001	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
IRIGB-002	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
IRIGB-003	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
IRIGB-004	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
IRIGB-005	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
IRIGB-006	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>
IRIGB-007	<i>См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04</i>

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Сис . Версия DM](#)

	Описание
3.7.b	<i>Версия</i>

Черед_ фаз

Последовательность фаз

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [СистПар . Черед_ фаз](#)

Черед_ фаз	Описание
ABC	<i>Вращение по часовой стрелке</i>
ACB	<i>Обратная последовательность чередования фаз. Прямая и обратная последовательность чередования фаз будут взаимно изменены с последующим поворотом УМЧ на 180°.</i>

fN

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [СистПар . f](#)

fN	Описание
50	<i>Номинальная частота</i>
60	<i>Номинальная частота</i>

W1 Соед_/Заземл_

Примечание: Нулевой ток будет удален для предотвращения ошибочного отключения дифференциальной защиты. Если точка звезды подключается к заземлению в соответствии со схемой подключения обмоток, то нулевой ток (симметричные составляющие) будет удален.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Трансформ . W1 Соед_/Заземл_](#)

W1 Соед_/Заземл_	Описание
Y	<i>Звезда (соединение групп первичных обмоток)</i>
D	<i>Треугольник (соединение групп первичных обмоток)</i>
Z	<i>Зигзаг (соединение групп первичных обмоток)</i>
YN	<i>Заземленная звезда (соединение групп первичных обмоток)</i>
ZN	<i>Зигзаг с заземлением (соединение групп первичных обмоток)</i>

W2 Соед_/Заземл_

Примечание: Нулевой ток будет удален для предотвращения ошибочного отключения дифференциальной защиты. Если точка звезды подключается к заземлению в соответствии со схемой подключения обмоток, то нулевой ток (симметричные составляющие) будет удален.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Трансформ . W2 Соед_/Заземл_](#)



W2 Соед_/Заземл_	Описание
д	<i>Звезда (соединение групп вторичных обмоток)</i>
d	<i>Треугольник (соединение групп вторичных обмоток)</i>
z	<i>Зигзаг (соединение групп вторичных обмоток)</i>
yn	<i>Заземленная звезда (соединение групп вторичных обмоток)</i>

W2 Соед_/Заземл_	Описание
zn	Зигзаг с заземлением (соединение групп вторичных обмоток)

Отн перв/втор

w_перв/w_втор

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  ТТ W1 . ТТ втор
-  ТТ W1 . ТЗЮ втор

Отн перв/втор	Описание
1	Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.
5	Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.

Полярн_

Полярность

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТТ W1 . ТТ напр
-  ТТ W1 . ТЗЮ напр

Полярн_	Описание
0	0
180	Корректировка полярности на 180 градусов (неисправность проводки)

Отн перв/втор

w_перв/w_втор

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТТ W2 . ТТ втор

- [TT W2 . T3lo втор](#)

Отн перв/втор	Описание
1	Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.
5	Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.

Полярн_

Полярность

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [TT W2 . TT напр](#)
- [TT W2 . T3lo напр](#)

Полярн_	Описание
0	0
180	Корректировка полярности на 180 градусов (неисправность проводки)

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [РелВых Раз X2 . УПР-Е НЕЙТР_](#)
- [РелВых Раз X5 . УПР-Е НЕЙТР_](#)
- [Защ . ВнБлк Фнк](#)
- [Защ . ВнБлкКомОтклФнк](#)
- [Id . ВнБлк Фнк](#)
- [Id . ВнБлк КомОткл Фнк](#)
- [...]

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный

акт_/неакт_	Описание
акт_	АКТИВНЫЙ

Стор.обмотки ТТ

Сторона обмотки трансформатора тока

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IdG\[1\] . Стор.обмотки ТТ](#)
- [↪ IdGH\[1\] . Стор.обмотки ТТ](#)
- [↪ IN2\[1\] . Стор.обмотки ТТ](#)
- [↪ I\[1\] . Стор.обмотки ТТ](#)
- [↪ Зlo\[1\] . Стор.обмотки ТТ](#)
- [↪ ТепМод . Стор.обмотки ТТ](#)
- [\[...\]](#)

Стор.обмотки ТТ	Описание
W1	W1
W2	W2

Ад_Набор

Адаптивные параметры

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ I\[1\] . Ад_Набор 1](#)
- [↪ I\[1\] . Ад_Набор 2](#)
- [↪ I\[1\] . Ад_Набор 3](#)
- [↪ I\[1\] . Ад_Набор 4](#)
- [↪ Зlo\[1\] . Ад_Набор 1](#)
- [↪ Зlo\[1\] . Ад_Набор 2](#)
- [\[...\]](#)

Ад_Набор	Описание
«-»	Нет присвоения
ИН2[1] . Блк ф.А	Сигнал: Заблокирован ф.А
ИН2[1] . Блк ф.В	Сигнал: Заблокирован ф.В
ИН2[1] . Блк ф.С	Сигнал: Заблокирован ф.С
ИН2[1] . Блк ЗI изм	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)
ИН2[1] . Блк ЗI рсч	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)
ИН2[1] . З-ф Блк	Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.
ИН2[2] . Блк ф.А	Сигнал: Заблокирован ф.А
ИН2[2] . Блк ф.В	Сигнал: Заблокирован ф.В
ИН2[2] . Блк ф.С	Сигнал: Заблокирован ф.С
ИН2[2] . Блк ЗI изм	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)
ИН2[2] . Блк ЗI рсч	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)
ИН2[2] . З-ф Блк	Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.
ВНО . включ_	Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.
МСХН . включ_	Сигнал: Включена холодная нагрузка
ВншЗащ[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[4] . Трев_	Сигнал: Тревога
Внешн_ мгн давл . Трев_	Сигнал: Тревога
ВнешТемпМасл . Трев_	Сигнал: Тревога
НаблВнешТемп[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
НаблВнешТемп[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
НаблВнешТемп[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
КТТ[1] . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения

Ад_Набор	Описание
КТТ[2] . Тревл_	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
Modbus . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>

Ад_Набор	Описание
Modbus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 16	Команда SCADA
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

Ад_Набор	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . SPCSO1	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO2	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO3	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO4	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO5	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO6	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO7	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).

Ад_Набор	Описание
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC103 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>

Ад_Набор	Описание
IEC104 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 15	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 16	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 15	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 16	<i>Команда SCADA</i>
Логика . ЛУ1.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ2.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ2.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ2.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ3.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ3.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ4.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ4.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ5.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ5.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ6.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ6.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ7.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ7.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ8.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ8.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ8.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ8.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ9.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ9.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ13.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ13.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ15.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ15.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ15.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ15.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ16.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ19.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ20.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ21.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ22.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ23.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ24.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ24.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ26.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ27.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ28.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ29.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ29.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ30.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ30.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ31.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ32.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ33.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ34.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ35.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ35.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ36.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ37.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ38.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ41.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ42.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ43.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ44.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ45.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ46.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ46.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ48.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ49.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ50.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ51.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ52.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ53.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ57.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ57.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ59.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ59.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ60.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ60.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ63.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ64.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ64.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ65.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ66.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ67.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ68.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ68.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ70.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ76.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ77.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ78.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ79.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ79.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ80.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Баз. ток

Выбор базового тока (на основании номинальных значений устройства (1A/5 A)/ данные защищенного объекта).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ I2>\[1\] . Баз. ток](#)

Баз. ток	Описание
Номин_ значения устр_	Номинальные значения устройства
Номин_ знач_ защ_ объекта	Номинальные значения защищенного объекта

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ ВНО . Реж_](#)

Реж_	Описание
Пол_Выкл	Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.

Реж_	Описание
I<	Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.
Пол_Выкл И I<	(Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.) И (Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.)
Выкл Ручн ВКЛ	Выключатель был включен вручную
Внешн_УВВ	Внешнее ускорение при включении выключателя

Спис выкл

Список выключателей







На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ВНО . Назначенное КУ

Спис выкл	Описание
«-»	Нет присвоения
. КУ[1]	Коммутационное устройство
. КУ[2]	Коммутационное устройство

1..n, цифровые входы - список логики

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ВНО . Внешн_УВВ
-  КУ[1] . Всп Вкл
-  КУ[1] . Всп Выкл
-  КУ[1] . Гот_
-  КУ[1] . Удалено
-  КУ[1] . Кмд ВКЛ
- [...]

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
DNP3 . Двоич. выход0	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход1	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход2	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход3	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход4	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход5	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход6	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход7	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход8	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
DNP3 . Двоич. выход29	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход30	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход31	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
IEC104 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 15	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 16	<i>Команда SCADA</i>
Логика . ЛУ1.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ2.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ3.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ3.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ4.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ4.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ5.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ5.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ6.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ6.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ7.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ7.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ8.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ8.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ8.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ8.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ9.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ9.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ13.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ13.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ15.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ15.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ15.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ15.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ16.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ19.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ20.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ21.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ22.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ23.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ24.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ24.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ24.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ24.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ25.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ25.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ25.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ25.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ26.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ26.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ26.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ26.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ27.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ27.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ27.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ27.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ28.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ28.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ28.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ28.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ29.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ29.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ30.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ30.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ31.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ32.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ33.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ34.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ35.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ36.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ37.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ38.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ40.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ41.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ42.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ43.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ44.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ45.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ45.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ46.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ48.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ49.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ50.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ51.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ52.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ53.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ56.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ56.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ56.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ56.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ57.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ57.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ57.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ57.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ58.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ58.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ58.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ58.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ59.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ59.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ59.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ59.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ60.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ60.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ60.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ60.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ61.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ61.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ63.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ64.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ64.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ65.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ66.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ67.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ68.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ70.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ72.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ76.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ77.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ77.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ78.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ79.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ80.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  МСХН . Реж_

Реж_	Описание
Пол_Выкл	Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.

Реж_	Описание
I<	Таймер значения срабатывания будет запущен если измеренное значение тока будет меньше величины параметра «I<».
Пол_Выкл Или I<	(Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.) Или (Таймер значения срабатывания будет запущен если измеренное значение тока будет меньше величины параметра «I<».)
Пол_Выкл И I<	(Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.) И (Таймер значения срабатывания будет запущен если измеренное значение тока будет меньше величины параметра «I<».)

Упр-е выкл

Состояния выключателя

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ МСХН . Обн_Пол_Выкл](#)
- [↪ КЦУ\[1\] . Обн_Пол_Выкл](#)

Упр-е выкл	Описание
«-»	Нет присвоения
КУ[1] . Поз	Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
КУ[2] . Поз	Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)

Выбор КомОткл

Этот параметр определяет, как выдается сигнал окончательного отключения модуля ТД - способом по умолчанию или группами голосования.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ТДС . Выбор КомОткл](#)

Выбор КомОткл	Описание
Откл.	Отключение ТД по умолчанию
Отключение голосованием	Отключение голосованием. Отключать, если у одной из групп голосования есть ожидающее или активное отключение.

Схема

В данном меню можно выбрать схему контроля ОВ.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ[1] . Схема

Схема	Описание
50ОВ	Обнаруживается отказ выключателя, если измеренные значения тока не опускаются ниже устанавливаемого порогового значения в пределах устанавливаемого временного интервала.
Пол ВЦ	Обнаруживается отказ выключателя цепи после команды размыкания ВЦ, если контакты положения выключателя цепи не допускают заключения, что выключатель теперь находится в разомкнутом положении в пределах устанавливаемого временного интервала.
50ОВ и Пол ВЦ	Обнаруживается отказ выключателя, если оценка индикаторов положения или оценка текущего измерения значения тока показывает, что команда выключения ВЦ не выполнена. Эта схема называется "Схема минимального тока" в соответствии с IEEEC37.119.

Спис выкл

Список выключателей

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ[1] . РЦ

Спис выкл	Описание
«-»	Нет присвоения
КУ[1] .	
КУ[2] .	

Триггер

Определяет режим пуска при отказе выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ[1] . Триггер

Триггер	Описание
- . -	нет присв_
Все Откл	Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты.
Внеш_ Откл	Защита от отказа выключателя будет запущена только при отключении внешней защиты.
Откл по току	Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты по току.

Внеш_ Откл

Защита от отказа выключателя будет запущена только при отключении внешней защиты.

Внеш_ Откл	Описание
«-»	Нет присвоения
ВншЗащ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Внешн_ мгн давл . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВнешТемпМасл . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

Откл по току

Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты по току.

Откл по току	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Id . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdH . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdG[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdGH[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdG[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdGH[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТепМод . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

Триггер

Определяет режим пуска при отказе выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ УРОВ\[1\] . Триггер1](#)

Триггер	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Id . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdH . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

Триггер	Описание
IdG[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdGH[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdG[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
IdGH[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТепМод . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Внешн_ мгн давл . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВнешТемпМасл . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТДС . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход

Триггер	Описание
ЦВх Слот Х1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х1 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х1 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х1 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х6 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х6 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х6 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х6 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х6 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х6 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х6 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот Х6 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
Логика . ЛУ1.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ3.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ3.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ3.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ3.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ4.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ4.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ4.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ5.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ5.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ5.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ5.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ6.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ6.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ6.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ6.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ7.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ7.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ7.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ7.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ8.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ8.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ8.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ8.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ9.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ9.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ13.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ15.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ15.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ15.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ15.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ16.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ16.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ16.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ16.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ17.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ17.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ17.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ17.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ18.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ18.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ18.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ18.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ19.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ19.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ19.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ19.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ20.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ20.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ21.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ22.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ23.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ24.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ26.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ26.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ26.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ26.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ27.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ27.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ27.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ27.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ28.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ28.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ28.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ28.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ29.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ29.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ29.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ29.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ30.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ30.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ30.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ30.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ31.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ31.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУЗ1.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУЗ1.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУЗ2.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУЗ2.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУЗ2.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУЗ2.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУЗ3.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУЗ3.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУЗ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУЗ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУЗ4.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУЗ4.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУЗ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУЗ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУЗ5.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУЗ5.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУЗ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУЗ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУЗ6.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУЗ6.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУЗ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУЗ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ37.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ37.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ37.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ37.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ38.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ38.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ38.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ38.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ39.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ39.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ39.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ39.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ40.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ40.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ40.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ40.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ41.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ41.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ41.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ41.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ42.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ42.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ43.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ44.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ45.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ46.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ48.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ49.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ50.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ51.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ52.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ53.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ57.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ59.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ59.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ60.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ60.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ63.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ64.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ64.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ65.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ66.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ67.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ68.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ70.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ70.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ70.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ70.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ71.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ71.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ71.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ71.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ72.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ72.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ72.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ72.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ73.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ73.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ73.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ73.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ74.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ74.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ74.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ74.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ75.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ75.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ76.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ77.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ78.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ79.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ80.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  КЦУ[1] . Режим

Реж_	Описание
Закр_	Устанавливает режим контроля выключателя, пока выключатель находится в замкнутом состоянии.
Любой	Устанавливает режим контроля выключателя, пока выключатель находится в замкнутом или разомкнутом состоянии.

1..n_ ЦифВходы

Список цифровых входов, доступных для обнаружения положения выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КЦУ[1] . Вход 1
-  КЦУ[1] . Вход 2

1..n_ ЦифВходы	Описание
«-»	Нет присвоения
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход

1..n_ ЦифВходы	Описание
ЦВх Слот X6 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход

Перекл_ НП

Переключение набора параметров

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Перекл_ НП

Перекл_ НП	Описание
НП1	<i>В настоящий момент активен набор параметров PS1</i>
НП2	<i>В настоящий момент активен набор параметров PS2</i>
НП3	<i>В настоящий момент активен набор параметров PS3</i>
НП4	<i>В настоящий момент активен набор параметров PS4</i>
ПУП через ФункВх	<i>Переключатель набора параметров через функцию ввода</i>
ПНП через Scada	<i>Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).</i>

1..n_ ПУП

Список доступных сигналов переключения групп уставок

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . НП1: акт_ через

1..n_ ПУП	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
КТТ[1] . Трев_	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>
КТТ[2] . Трев_	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход

1..n_ ПУП	Описание
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
Логика . ЛУ1.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ1.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ1.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ1.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ2.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ2.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ2.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ2.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ3.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ3.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ4.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ4.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ4.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ5.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ5.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ5.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ5.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ6.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ6.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ6.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ6.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ7.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ7.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ7.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ7.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ8.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ8.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ8.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ8.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ9.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ9.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ13.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ15.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ15.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ15.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ15.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ16.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ16.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ16.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ16.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ17.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ17.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ17.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ17.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ18.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ18.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ18.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ18.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ19.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ19.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ19.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ19.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ20.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ20.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ21.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ22.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ23.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ24.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ26.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ26.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ26.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ26.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ27.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ27.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ27.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ27.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ28.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ28.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ28.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ28.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ29.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ29.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ29.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ29.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ30.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ30.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ30.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ30.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ31.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ31.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ32.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ33.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ34.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ35.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ36.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ37.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ38.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ41.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ42.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ43.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ44.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ45.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ46.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ48.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ48.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ48.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ48.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ49.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ49.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ49.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ49.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ50.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ50.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ50.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ50.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ51.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ51.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ51.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ51.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ52.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ52.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ52.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ52.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ53.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ53.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ57.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ59.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ59.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ59.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ59.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ60.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ60.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ60.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ60.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ61.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ61.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ61.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ61.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ62.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ62.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ62.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ62.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ63.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ63.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ63.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ63.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ64.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ64.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ65.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ66.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ67.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ68.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ70.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ76.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ77.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ78.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ79.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ80.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Метод измерений

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [I\[1\] . Метод измерений](#)

Метод измерений	Описание
Основные	<i>Защита основана на первичной (1-й гармонике)</i>
Ист_СКЗ	<i>Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)</i>
I2	<i>Защита основана на токе с обратной последовательностью чередования фаз</i>

Хар

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [I\[1\] . Хар](#)

Хар	Описание
DEFT	<i>Нзависимая от тока характеристика времени отключения</i>
IEC NINV	<i>МЭК Нормально инверсная характеристика [NINV]</i>
IEC VINV	<i>МЭК Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
IEC EINV	<i>МЭК Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
IEC LINV	<i>МЭК Характеристика длительной зависимости времени отключения от тока [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Характеристика</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Характеристика умеренной обратной зависимости времени отключения от тока [MINV]</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
Thermal Flat	<i>Пологая термическая характеристика</i>

Хар	Описание
IT	Характеристика IT
I2T	Характеристика I2T
I4T	Характеристика I4T

Реж_сбр_

Режим сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [I\[1\] . Реж_сбр_](#)

Реж_сбр_	Описание
мгновенный	<i>Мгновенный сброс если ток уменьшается до значения ниже величины срабатывания, время ТОС будет обнулено за 2 цикла.</i>
определенное время	<i>Сброс через заданное время. (Примечание. Тогда эта задержка определяется параметром »t-сброс задержки«.)</i>
обратнозависимая характеристика времени	<i>Сброс по расчету на основе выбранной характеристики.</i>

ИН2 Блк

Сигнал: Блокировка команды отключения от броска тока

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [I\[1\] . ИН2 Блк](#)
- [3Io\[1\] . ИН2 Блк](#)

ИН2 Блк	Описание
Сис . неакт_	<i>Неактивный</i>
Сис . акт_	<i>Активный</i>

Measuring Channel

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Зло\[1\]](#) . ЗI источ

Measuring Channel	Описание
ТТ W1 . чувствительное измерение	<i>чувствительное измерение</i>
ТТ W1 . измерено	<i>Измерено</i>
ТТ W1 . рассчитано	<i>Рассчитано</i>
ТТ W2 . измерено (X4)	<i>Измерено (Слот X4)</i>
ТТ W2 . чувствительное измерение (X4)	<i>чувствительное измерение (Слот X4)</i>

Метод измерений

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Зло\[1\]](#) . Метод измерений

Метод измерений	Описание
Основные	<i>Защита основана на первичной (1-й гармонике)</i>
Ист_ СКЗ	<i>Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)</i>

Блк КТН

Блокировка модуля в случае если контроль трансформатора напряжения обнаружил неисправность.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Зло\[1\]](#) . Измер. схем контр.

Блк КТН	Описание
Сис . неакт_	<i>Неактивный</i>

Хар

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ 3lo\[1\] . Хар](#)

Хар	Описание
DEFT	<i>Нзависимая от тока характеристика времени отключения</i>
IEC NINV	<i>МЭК Нормально инверсная характеристика [NINV]</i>
IEC VINV	<i>МЭК Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
IEC EINV	<i>МЭК Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
IEC LINV	<i>МЭК Характеристика длительной зависимости времени отключения от тока [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Характеристика</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Характеристика умеренной обратной зависимости времени отключения от тока [MINV]</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
Thermal Flat	<i>Пологая термическая характеристика</i>
IT	<i>Характеристика IT</i>
I2T	<i>Характеристика I2T</i>
I4T	<i>Характеристика I4T</i>
RXIDG	<i>Special Overcurrent Curve</i>

Реж_сбр_

Режим сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ 3lo\[1\] . Реж_сбр_](#)

Реж_сбр_	Описание
мгновенный	<i>Мгновенный сброс если ток уменьшается до значения ниже величины срабатывания, время ТОС будет обнулено за 2 цикла.</i>
определенное время	<i>Сброс через заданное время. (Примечание. Тогда эта задержка определяется параметром »t-сброс задержки«.)</i>
обратнозависимая характеристика времени	<i>Сброс по расчету на основе выбранной характеристики.</i>

Хар

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I2>[1] . Хар

Хар	Описание
DEFT	<i>Изависимая от тока характеристика времени отключения</i>
INV	<i>ИНВЕРСИЯ</i>

бл_реж_

Режим блокировки

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IN2[1] . бл_реж_

бл_реж_	Описание
1-ф Блк	<i>Блокировка одной фазы: Если на одной из фаз обнаружен бросок тока, соответствующая фаза этих модулей будет заблокирована, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим.</i>
3-ф Блк	<i>Блокировка 3 фаз: Если хотя бы на одной из фаз обнаружен бросок тока, все три фазы этих модулей будут заблокированы, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим (перекрестная блокировка).</i>

Нет блок. реж. сброса

Отсутствие блокировки режима сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [☞ Управление . Нет блок. сбр.](#)

Нет блок. реж. сброса	Описание
единичная операция	<i>единичная операция</i>
Пауза	<i>Пауза</i>
постоянный	<i>постоянный</i>

Лож положение

ВНИМАНИЕ! Ложное положение - изменение положения вручную

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [☞ КУ\[1\] . Лож положение](#)

Лож положение	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
Пол_ ОТКЛ	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
Пол_ ВКЛ	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>

1..n_ Ком Откл

Список допустимых команд отключения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [☞ КУ\[1\] . Кмд ОТКЛ1](#)
- [☞ КУ\[1\] . Кмд ОТКЛ2](#)
- [☞ КУ\[1\] . Кмд ОТКЛ3](#)
- [☞ КУ\[1\] . Кмд ОТКЛ4](#)

1..n_ Ком Откл	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Id . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdH . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdG[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdGH[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdG[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
IdGH[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТепМод . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Внешн_ мгн давл . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВнешТемпМасл . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
НаблВнешТемп[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
НаблВнешТемп[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
НаблВнешТемп[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

1..n_ Ком Откл	Описание
ТДС . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

1..n, Вход - список синхронизации

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КУ[1] . Синхронизм

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X6 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
Логика . ЛУ1.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ2.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ3.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ3.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ3.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ3.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ4.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ4.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ4.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ5.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ5.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ5.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ5.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ6.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ6.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ6.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ6.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ7.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ7.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ8.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ8.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ8.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ8.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ9.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ9.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ13.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ15.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ15.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ15.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ15.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ16.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ19.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ19.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ20.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ20.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ21.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ21.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ22.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ22.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ23.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ23.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ24.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ26.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ27.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ28.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ29.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ29.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ30.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ30.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ31.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ32.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ33.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ34.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ35.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ36.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ37.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ38.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ41.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ41.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ42.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ42.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ43.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ43.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ44.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ44.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ45.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ45.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ46.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ48.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ49.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ50.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ51.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ52.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ53.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ57.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ59.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ59.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ60.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ60.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ63.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ64.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ64.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ65.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ66.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ67.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ68.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ70.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ74.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ74.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ75.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ75.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ76.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ76.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ77.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ77.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ78.Элем Вых	Сигнал: <i>Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ78.Таймер Вых	Сигнал: <i>Выход таймера</i>
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ79.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ80.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

ЛУ1.Элемент

Логический Элемент

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ Логика . ЛУ1.Элемент](#)

ЛУ1.Элемент	Описание
И	Шлюз И
ИЛИ	Шлюз ИЛИ
НЕ-И	Шлюз НЕ-И
НЕ-ИЛИ	Шлюз НЕ-ИЛИ

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ РелВых Раз X2 . Реж откл_](#)
- [↳ РелВых Раз X2 . Режим Прин](#)

Реж_	Описание
постоянн_	Постоянный
Пауза	Пауза

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X2 . НЕЙТР_](#)

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X5 . Реж откл_](#)
- [↪ РелВых Раз X5 . Режим Прин](#)

Реж_	Описание
постоянн_	Постоянный
Пауза	Пауза

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X5 . НЕЙТР_](#)

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

Раб_ режимы реле

Рабочие режимы реле

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X2 . Все Вых Прин](#)
- [↪ РелВых Раз X2 . ВР Прин1](#)

Раб_ режимы реле	Описание
Норм_	Норма
Выключено	Выключено
Включено	Включено

Раб_ режимы реле

Рабочие режимы реле

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X5 . Все Вых Прин](#)
- [↪ РелВых Раз X5 . ВР Прин1](#)

Раб_ режимы реле	Описание
Норм_	Норма
Выключено	Выключено
Включено	Включено

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ УТДС . Режим Прин](#)

Реж_	Описание
постоянн_	Постоянный
Пауза	Пауза

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ УТДС . Функция](#)

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ Ген синусоиды . Сост](#)

Сост_	Описание
Выкл.	Выкл.
До сбоя	Период до сбоя
Моделир сбоя	Длительность моделирования сбоя
После сбоя	Период после сбоя
Нач квит	Начальное квитирование

Реж откл кмд

Режим команды отключения: возможность выбрать из двух рабочих режимов устройства моделирования сбоев: "холодное моделирование" (без отключения

выключателя) или "горячее моделирование" (то есть при моделировании разрешено отключение выключателя)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Ген синусоиды . Реж откл кмд

Реж откл кмд	Описание
Нет кмд откл	<i>Без команды отключения: блокируется команда КомОткл всех функций защиты. Защитная функция может отключиться, но команда КомОткл сгенерирована не будет.</i>
С кмд откл	<i>С командой отключения: отключение функций защиты генерирует команду КомОткл, которая размыкает выключатель.</i>

Указатель

.....	458
1	
1...n, режимы работы	343, 435
1..n, Вход - список синхронизации	547
1..n, список записей тренда	441
1..n, список переключателей	444
1..n, цифровые входы - список логики	484
1..n_ Ком Откл	545
1..n_ ПУП	524
1..n_ Спис_назн_	343, 446, 447
1..n_ ЦифВходы	523
3	
3lo[1]	196, 196, 198, 201, 202
D	
DNP3	113, 118, 119, 119, 120
F	
fN	458
I	
I2>[1]	209, 209, 210, 212, 212
I>	333
IEC 61850	129, 129, 129, 130, 131, 133, 133
IEC103	134, 136, 137, 137, 138
IEC104	139, 142, 142, 143, 143
IH2 Блк	541
IH2[1]	185, 185, 185, 186, 186
IRIG-B	150, 150, 150, 150, 151
IRIG-B00X	457

I[1]	188, 188, 189, 192, 193
Id	103, 103, 104, 163, 163, 163, 167, 167, 171, 172
IdG	105, 105, 105
IdGH[1]	181, 181, 182, 183, 183
IdG[1]	177, 177, 178, 179, 179
IdH	173, 173, 173, 174, 175
K	
KTT[1]	278, 278, 278, 279, 280
M	
Measuring Channel	542
Modbus	121, 124, 125, 125, 126, 127
P	
Profibus	145, 146, 146, 146, 147, 148
S	
SNTP	152, 152, 153, 153, 153, 154
Scada	111, 111
Selection	440
T	
Tcplp	112
W	
W1 Соед_/Заземл_	459
W2 Соед_/Заземл_	459
-	
_AL_ResponseType_k	446

А

Авар.осцил_	307, 307, 307
Авар_Осц_	303, 304, 304, 305, 305
Ад_Набор	462
Акт цвет диода	436, 437
акт_/неакт_	461, 563, 563, 565

Б

Баз. ток	483
Бит_ фр_	445, 449, 451
Блк КТН	542
бл_реж_	544

В

ВНО	214, 214, 215, 216, 216
Варианты запуска передачи данных	446
Внеш_Откл	505
ВнешТемпМасл	230, 230, 231, 232, 232
Внешн_ мгн давл	226, 226, 227, 228, 228
ВншЗащ[1]	222, 222, 223, 224, 224
Время устр_дреб	342, 342
Выбор КомОткл	503
Выбор порта	448, 452
Выс_знач_3ю	333

Г

Ген синусоиды	317, 317, 318, 319, 319, 320, 321
-------------------------	-----------------------------------

Д

Дата	456
День изм часов	457
Длит-ть	438, 439
да/нет	334

Е

Едн 341

З

Зап соб 302, 302

Зап сост 325

Защ 159, 160, 160, 160

И

ИНД группа А 50

ИНД группа В 60

ИЧМ 69, 70, 70

Ид_ ПСО 327

Используемый протокол 338, 457

ист_ или ложн_ 329

К

КУ[1] 284, 287, 288, 289, 293, 296, 297, 298, 298

КЦУ[1] 275, 275, 276, 277, 277

Клв логич уравнений 340

Конфигурация интервала 439

Коэффициент масштабирования 447

Л

ЛУ1.Элемент 562

Логика 311, 312, 313, 313

Лож положение 545

М

МСХН 218, 218, 219, 220, 220

Масшт_ 340

Мес изм часов 455

Метод измерений 540, 542

Н

НаблВнешТемп[1] 234, 234, 235, 236, 236

Настр. сброса устр. 331

Неисп 325

Нет блок. реж. сброса 545

Ном_напр_ 341, 342

О

Оптич Исх Коорд 445, 448

Откл по току 506

Отн перв/втор 460, 460

П

Пдт. клавишей С 437

Перекл_НП 524

Планир_устр_ 333, 334, 335, 336, 336, 336, 336, .
337, 337, 337, 338

Полярн_ 460, 461

Право на переключение 330

Р

Раб_ режимы реле 564, 564

Разреш 441

Рег трд 308, 310, 310, 310

Реж откл кмд 566

Реж_ 329, 332, 332, 332, 333, 335, 335, .
338, 339, 339, 340, 435, 436, 483, 502,
523, 562, 563, 564

Реж_сбр_ 541, 543

Режим записи 440

РелВых Раз X2 23, 34, 35

РелВых Раз X5 37, 48, 49

С

СД	315, 315, 315
Сертификат TLS	330
Синх. вр.	156, 158
Сис	94, 96, 97, 98, 100
СистПар	73
Систем. аварии. сигналы	299, 299, 300, 300
Скор_пер_дан_	327, 444, 449, 450
Сост. конфиг.	327, 450, 452, 453
Сост_	325, 326, 328, 565
Состояние сервера	328
Спис выкл.	484, 504
Статистика	107, 108, 109, 109, 110
Стор.обмотки ТТ	462
Схема	504

Т

ТДС	246, 246, 247, 260, 260, 270
ТТ W1	74, 76, 76, 79
ТТ W2	83, 85, 85, 88
ТепМод	204, 204, 205, 206, 206, 207, 207, 208
Тип опред. пароля	329
Тип сопоставления SCADA	449, 451, 453, 454
Трансформ	92
Триггер	504, 506

У

УРОВ[1]	271, 271, 272, 273, 273, 274
УТДС	238, 238, 242, 243, 244
Упр-е выкл.	503
Управление	281, 281, 281, 282, 282, 283

Х

Хар 540, 543, 544

Ц

ЦВх Слот Х1 19, 20

ЦВх Слот Х6 21, 22


Ч

Час_ пояса 454

Часовой пояс 451, 452

Черед_ фаз 458

docs.SEGelectronics.de/mrdt4-2

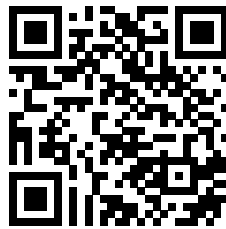

Компания SEG Electronics GmbH сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения в текст настоящего документа.
Информация, предоставленная компанией SEG Electronics GmbH, считается точной и надежной.
Тем не менее компания SEG Electronics GmbH не несет ответственности за ее достоверность, за исключением специально оговоренных случаев.



SEG Electronics GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Телефон: +49 (0) 21 52 145 1

Интернет: www.SEGelectronics.de

Отдел продаж
Телефон: +49 (0) 21 52 145 331
Факс: +49 (0) 21 52 145 354
Эл. почта: sales@SEGelectronics.de

Обслуживание
Телефон: +49 (0) 21 52 145 614
Факс: +49 (0) 21 52 145 354
Эл. почта: support@SEGelectronics.de

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.